

DR JOSIP LONČAR

ELEKTRIČKA MJERENJA

ČETVRTO IZDANJE



TEHNIČKA KNIIGA
ZAGREB 1965

U V O D U

ELEKTRIČKA MJERENJA

N A P I S A O

DR JOSIP LONČAR

ČETVRTO IZDANJE
(NEPROMIJEHENI OFSETNI NOVOTISAK)



TEHNIČKA KNJIGA
ZAGREB 1965.

Izdavačko-štamparsko preduzeće JŽ u Subotici

P R E D G O V O R P R V O M I Z D A N J U

Ova je knjiga namijenjena kao uvodno djelo i informativni pričnik električne mjerne tehnike onima koji bilo iz kojega razloga dolaze u doticaj s električnim aparatutama i električkim postrojenjima ili imaju inače interesa na ovom području. Pisac je nastoјao da uvede čitaoca u kritičko razumijevanje savremenih naprava i postupaka, no istodobno i da mnogobrojnim detaljnim podacima zadovolji potrebe tehničke prakse.

Kraj ogromnosti obradivanog područja nisu ni ovako opsežnim dijelom od 300 stranica i 280 slika moglo biti iscrpene i sve specijalne teme. Kako se može razabrati pregledom »Sadržaja«, pojedina područja razrađena su u prvom redu principno, no dodano je i sve ono što se prirodno dalo nadovezati na obradivanu materiju; samo za neka naročita područja, na pr. visokofrekventna, električka, temperaturna i slična posebna mjerena, predviđeno je da se postepeno drugdje obrade, nadovezujući na ovu knjigu kao bazu.

Djelo odgovara najnovijem stanju tehnike i u njemu je registrirano ono što se piscu činilo principno važnim u današnjim tendencijama razvoja, dok su naprotiv većinom izbjegavana ulaznja u nebitne novosti konstrukcija i detalje vanjskih izvedbi, koji variraju od fabrikata do fabrikata i mogu se konačno razabrati iz kataloga samih proizvodača. Na taj način pisac se nada da će knjiga zadržati dugi niz godina vrijednost kao osnovno djelo i polazna tačka za dalje informacije. Ako su tu i tamo u knjigu uzeti i više esemerni podaci, na pr. upozorenja na propise VDE, IEC i slične, koji se od vremena do vremena revidiraju, učinjeno je to zbog ilustracije osnova na kojima počivaju ovakve specifikacije, tako da će se čitalac lako prilagoditi i eventualnom kasnijem revidiranom tekstu.

U tipografskom pogledu učinjeno je sve da knjiga bude u svakom pogledu bespikorno izvedena. S tim u vezi kudikamo najveći broj slika koncipiran je i izведен specijalno za ovo djelo, tako da je moglo biti provedeno i izvesno jedinstvo simbola i oznaka. Pisac izriče zahvalu svojim pomagačima kod čitanja korektura i sličnoga, a u prvom redu g. cand. ing. Milanu Novaku na velikoj pažnji kod crtanja slika. Ugodna mu je dužnost zahvaliti se takoder i firmama H&B, AEG, S&H i Norma, koje su mu za ovo djelo stavile na raspolaganje izvjestan broj klišaja, uglavnom o vlastitim konstrukcijama. Takoder izriče zahvalu odnosnim nakladnim zavodima na dopuštenju da slike br. 8, 22, 42, 46, 56, 64, 95, 137 i 139 preuzme iz knjige Pal'm, Elektrische Messgeräte und Messeinrichtungen, Berlin 1937, Verlag von Julius Springer, te slike br. 9, 23, 24, 60, 61, 68, 147, 148, 254, 259, 260 i 261 iz »sabirnog djela« cijele mjerne tehnike ATM (Archiv für technisches Messen), Verlag von R. Oldenbourg, München-Berlin.

U ZAGREBU, početkom 1939.

Dr. J. L.

P R E D G O V O R T R E Ć E M I Č E T V R T O M I Z D A N J U

Iz raznih tehničkih razloga dosta je vremena prošlo dok se moglo poduzeti, a evo sad i dovršiti, treće odn. četvrti izdanje ovog djela.

Kako je istaknuto već u Predgovoru prvom izdanju, djelo je još od početka bilo koncipirano da dade tek »ono što se piscu činilo principno važnim«, a sa samo najnužnijim ulazežnjima u »nebitne novosti konstrukcija i detalje vanjskih izvedbi«. Tako nije bilo poteškoća da se štampanje novih izdanja kojih se potreba iz dana u dan sve više osjećala, znatno ubrza i pojefitini time da se i danas važeća glavnina teksta prvega izdanja, uz ujete tek najpotrebnejne promjene, doneće reproducirano u offsetnoj tehnici, a da se veća proširenja i nadopune grupiraju u posebnom Poglavlju K), sa 110 novih paragrafa i 35 novih slika. U to su poglavlje uzeta, pored potrebnih dopuna, još i velika proširenja s detaljnijim razradama balisitčkih galvanometarskih gibanja, fluksmetra, diagramâ po Möllingeru i Geweckeui dr. Tako se pisac nada da će i ovo novo izdanje doista biti uvodno djelo prema današnjem stanju, kao što se kod prvega izdanja nastojalo da odgovara tadašnjem stanju. Naravno, nitko više od samog pisca nije svjestan činjenice da se moglo, uz dvostruki ili i veći obujam djela, donijeti i daljih detalja iz raznih dijelom novih područja električke mjerne tehnike, no piscu se činilo da bi timè bilo narušen prvobitni karakter ovog djela kao ujeda u opća električka mjerena, odn. da bi dalja proširenja trebalo ostaviti za više specijalizirane monografije.

U tipografskom pogledu i kod ovog izdanja nastojalo se da knjiga bude što bolje izvedena. U tom pogledu zasluge pripadaju nakladnom poduzeću, koje nije žalilo troška pri opremi (fini papir, dcbar uvez i sl.), zatim tiskari Izdavačko-štamparskog preduzeća Jugoslovenskih železnica u Subotici koja je predonijela sve unutar svojih mogućnosti za što bolje štampanje.

Zagreb, polovicom 1965.

Dr. J. L.

SADRŽAJ

A) OPĆENITE PRIMJEDBE	Stranica
I. POGLAVLJA, ODSJEČCI, PARAGRAFI (A—1)	5
II. JEDINICE (A—2. do A—11.)	5
Suvremeni (medusobni ekvivalentni) sistem m-kg-s-A i V-A-s-m, te sistem V-A-s-cm; veličinske i numeričke relacije. Odnos jedinica navedenih sistema prema CGS, CGS-ESJ, CGS-EMJ, i STJ (v. K—1. do K—3., te Tab. IX. na str. 298—299).	
III. O POGREŠKAMA KOD MJERENJA (A—12. do A—17.)	12
Pojam »pogreške« (apsolutne i procenitne) i »korekcije«. Sistematske i slučajne pogreške. O tačnosti mjerjenja.	
B) O ELEKTRIČKIM INSTRUMENTIMA S DIREKTNIM OČITANJEM	
I. MJERNI INSTRUMENTI PREMA NAMJENI KOJOJ SLUŽE (B—1. do B—5.)	15
Vrste instrumenata koji direktno pokazuju. Galvanometri kao null-instrumenti i kao balističke sprave.	
II. O MJERNIM SISTEMIMA U INSTRUMENTIMA (B—6. do B—51.)	17
Instrumenti s pomičnim magnetom. Instrumenti s pomičnim svitkom i permanentnim magnetom. Instrumenti s mekim (pokretnim) željezom. Elektrodinamski instrumenti bez željeza, željezom zaštićeni i željezom zatvoreni. Astaticki instrumenti. Instrumenti s vrućom žicom. Indukcijski instrumenti. Elektrostatski instrumenti. Instrumenti sa sublim ispravljачem. Instrumenti s termopretvaračem. Sistemi s unakrsnim svicima. Ostala »kvocijentna mjerila«. Vibracioni instrumenti za mjerjenja frekvencije i brzine vrtnje.	
III. IZ PRAVILA ZA MJERNE INSTRUMENTE (B—52. do B—57.)	52
Pravila VDE za mjerne sprave. Simboli za mjerne sisteme i drugo. Ostala nacionalna pravila. Internacionalna pravila (pravila IEC).	
C) APARATI ZA REGISTRIRANJE I OSCILOGRAFI	
I. APARATI ZA REGISTRIRANJE (C—1. do C—10.)	58
Klasifikacija registracionih aparata. Pisari linija i pisari točkica. Ostali načini polaganja registriranja.	
II. OSCILOGRAFI (C—11. do C—17.)	65
Petljasti oscilografi. Katodni oscilografi.	
D) OSNOVNA MJERENJA ISTOSMJERNOM STRUJOM	
I. MJERENJA OTPORA (D—1. do D—26.)	72
Konstrukcija mjernih otpora. Mjerni otpornici s čepovima i s ručkom. Klizne žice. Klizni otpornici. Wheatstoneov most: tipovi s mjernim otpornicima i s kliznom žicom; određivanje mjesto pogreške. Thomsonov (Kelvinov) dvostruki most. Iz teorije Thomsanova mosta. Mjerjenja E-I metodom: maleni, srednji i veliki otpori. Određivanje mesta pogreške metodom pada napona. Mjerjenja metodom ommetra. Ommetri s pomičnim svitkom; ommetri s unakrsnim svicima. Mjerjenje otpora metodom gubitka naboja; primjene na određivanje najviših otpora, kapaciteta i kratkih otsječaka vremena. Ostala mjerjenja otpora.	
II. MJERENJA SPECIFIČNOGA OTPORA I TEMPERATURNOGA KOEFICIJENTA OTPORA (D—27. do D—29.)	97
Mjerjenja specifičkoga otpora i temperaturnoga koeficijenta kao konstanta materijala.	

	Stranica
III. MJERENJA IZOLACIJE — MEGOMMETRI (D—30. do D—36.)	98
Pojam izolacionoga otpora. Propisi za izolaciju. Mjerila izolacije. Mjerenja izolacije izvan pogona. Mjerenje u pogonu po Frischovoj metodi. Kontrola dozemnoga spoja.	
IV. MJERENJE STRUJE I NAPONA (D—37. do D—44.)	105
Prikључivanje ampermetera i voltmetara. Proširivanje mjernoga opsega ampermetera »porednim otporima«. Višestruki poredni otpori. Druge metode proširivanja mjernoga područja ampermetera. Proširivanje mjernoga opsega voltmetara »predotporka« (račun serijskih otpora kod voltmetara). Voltmetri s više mjernih opsega.	
V. VIŠESTRUKI I UNIVERZALNI INSTRUMENTI (D—45. do D—46.)	112
Višestruki instrumenti (za mjerenja struja, napona, otpora itd.) za istosmjerne struje. Višestruki instrument s metalnim suhim ispravljačem za mjerenja s izmjeničnim strujama. Univerzalni instrumenti, upotrebljivi kod istosmjernih i izmjeničnih struja.	
VI. MJERENJA UČINA KOD ISTOSMJEERNE STRUJE (D—47 do D—50.)	114
Osnovni spojevi za mjerenja učina generatora i potrošača. Korekcije zglob vlastitog potrošaka vatmetara u pojedinim slučajevima.	
VII. MJERENJA BALIŠTICKIM GALVANOMETRIMA (D—51. do D—60.)	117
Balištička konstanta uz otvoreni galvanometar i uz galvanometar zatvoren vanjskim graničnim otporom. Baždarenje balističkih galvanometara normalnim kondenzatorima i normalima međusobne indukcije. Balištička konstanta prema strujnoj konstanti, titragnom vremenu i prigušenju gibanja galvanometra. Balištička mjerenja množine elektriciteta, kapaciteta, međusobne indukcije i dr. Kombinacije otpora za smanjivanje osjetljivosti balističkih galvanometara.	

E) OSNOVNA MJERENJA IZMJENIČNIM STRUJAMA

I. IZ TEORIJE IZMJENIČNIH STRUJA (E—1. do E—13.)	125
Osnovni pojmovi i osnovne relacije. Vektorsko predočivanje. Simbolička metoda rješavanje problema izmjenične struje.	
II. MJERNI OTPORI ZA IZMJENIČNE STRUJE: MJERNI KONDENZATORI I INDUKTIVITETI (E—14. do E—23.)	135
Vremenska konstanta mjernih radnih otpora. Namotaji radnih otpora za mjerenja izmjeničnim strujama. Mjerni samoinduktiviteti, međusobni induktiviteti i kapaciteti.	
III. IZVORI STRUJE I NULINSTRUMENTI KOD MJERENJA IZMJENIČNIM STRUJAMA (E—24. do E—37.)	140
Zujala s prekidanjem, zujala-strojevi i cijevna zujala (obična reakciona, viljuškom upravljana i treptajna). Nulinstrumenti za izmjenične struje: slušalice, vibracioni galvanometri, kombinacije s ispravljačima (s metalnim suhim i s titragnim.).	
IV. TEORIJA WHEATSTONEOVA MOSTA KOD IZMJENIČNIH STRUJA (E—38. do E—43.)	152
Općenita razmatranja. Specijalni slučajevi: uspoređivanja induktiviteta i kapaciteta, mjerenja frekvencije itd.	
V. MJERENJA INDUKTIVITETA (E—44. do E—49.)	156
Wheatstoneov most; metoda ampermetera i voltmetra; metoda rezonancije. Posebne metode za međusobne induktivitetite.	
VI. MJERENJA KAPACITETA I KUTA GUBITAKA KONDENZATORA (E—50. do E—65.)	162
Jednostavne mosne metode. Metoda ampermetera i voltmetra. Resonancija. Mjerila kapaciteta. Nesavršeni kondenzatori; gubici u dielek-	

Stranica	
trikumu. Mjerenja gubitaka (Wienov i Scheringov most; vatimetričke metode; metode s katodnom cijevi). Mjerenja kod visokih frekvencija. Dielektrička konsonanta.	
VII. MJERENJA VODLJIVOSTI ELEKTROLITA (TEKUĆINA) — UNIVERZALNI MOSTOVI (E—66. do E—74.)	180
Određivanje elektroličkih vodljivosti izmjeničnom strujom. Elektrode. Normalne otopine. Konstanta A. Univerzalni mostovi. Katodna cijev s pojačalom kao nulindikator. Mjerenja otpora spojeva sa zemljom.	
VIII. MJERENJA FREKVENCije I POMAKA FAZA (E—75. do E—84.)	190
Mjerenja tehničkih niskih frekvencija. Tonsko područje. Mjerenja visokih frekvencija (valomjeri). Instrumenti za mjerenja pomaka faza, odn. faktora učina. Osciloskopske metode za mjerenja frekvencije i pomaka faza. Naprave za sinhronizaciju.	
IX. DIREKTNA MJERENJA STRUJE. NAPONA I UČINA U JEDNOFАЗnim SISTEMIMA (E—85. do E—91.)	200
Direktni spojevi za jednofazna mjerenja. Korekcije zbog vlastitoga potroška instrumenta. Mjerenja metodama triju voltmetara i triju ampermetera. Mjerila praznoga učina.	
X. MJERENJA UČINA U TROFAZNIM SISTEMIMA (E—92 do E—98.)	206
Odnosi između linijskih i faznih napona, odn. struja. Mjerenja pravoga i praznoga učina spojevima s 1, 2 i 3 vatmetra	
F) MJERENJA METODOM KOMPENZACIJE	
I. PRINCIP KOMPENZACIJE KOD ISTOSMJERNE STRUJE (F—1. do F—4.)	213
Osnovni spojevi za mjerenja napona, struja i otpora.	
II. KOMPENZATORI ISTOSMJERNE STRUJE (F—5. do F—12.)	216
Savremeni precizioni kompenzatori. Rapsov aparati. Proširenje mernoga opsega djeliteljem napona. Kompenzator H&B.	
III. KOMPENZACIJA KOD IZMJENIČNIH STRUJA (F—13. do F—15.)	224
Nekoliko tipova kompenzatora izmjenične struje.	
G) MJERNI TRANSFORMATORI	
I. OPCENITO O INDIREKTnim MJERENJIMA (G—1. do G—12.)	227
Naponski i strujni mjerni transformatori. Pogrješke omjera i pogreške kuta. Važnost kutne pogreške kod mjerenja učina, odn. radnje. Propisi i klase tačnosti. Primjeri vatmetarskih i drugih spojeva s mernim transformatorima.	
II. IZ TEORIJE MJERNIH TRANSFORMATORA (G—13. do G—19.)	238
Faktori koji utječu na pogreške mernih transformatora. Karakteristične veličine mernih transformatora.	
III. ODREĐIVANJE POGRJEŠAKA MJERNIH TRANSFORMATORA (G—20. do G—25.)	245
Apsolutne metode i metode s normalnim mernim transformatorom. Aparature po Scheringu i Albertiu, te po Hohleu.	
H) IZ VISOKONAPONSKIE MJERNE TEHNIKE	
I. NAPRAVE ZA VISOKONAPONSKA ISPITIVANJA (H—1. do H—11.)	250
Ispitivanja s naponima tehničkih frekvencija. Mjerenja tjemnih iznosa napona iskrištima i drugim metodama. Istosmjerni naponi. Udarni naponi. Visokofrekventna ispitivanja.	

	Stranica
II. O IZVOĐENJU VISOKONAPONSKIH ISPITIVANJA (H-12. do H-16.)	259
Primjeri visokonaponskih ispitivanja. Ispitivanja visokonaponskih kabela, u tvornici i nakon polaganja. Određivanje električke čvrstoće ulja.	
I) O MAGNETSKIM MJERENJIMA	
I. METODE S ISTOSMJEERNOM STRUJOM (I-1. do I-7.)	263
Ballističke metode s prstenom i s jarmom. Koepselov aparat. Mjerenja Bi-spiralom.	
II. MJERENJA IZMJENIČNOM STRUJOM (I-8. do I-11.)	268
Vatmetričko određivanje gubitaka u željezu (jednostavni i poboljšani Epsteinov aparat). Razlučivanje gubitaka. Ferometar.	
J) BROJILA ISTOSMJEERNE I IZMJENIČNE STRUJE	
I. MJERNI SISTEM ELEKTRIČNIH BROJILA (J-1. do J-15.)	273
Ah-sistemi: elektrolitički i magnetni motori. Brojila kWh: elektrodinamska i indukcionala. Regulacioni elementi indukcionih brojila. Trofazna kWh-brojila s dva i tri mjerna sistema. Indukcioni sistemi za mjerjenja praznoga potroša. Trofazni spojevi za prazni potrošak. Brojila prividnoga potroša.	
II. O BAŽDARENJU I PREGLEDU BROJILA (J-16. do J-23.)	285
Propisi za brojila. Ispitne metode i ispitni spojevi. Izvori struje kod umjetnoga opterećenja. Računski primjeri. Postupak jednakoga opterećenja.	
K) DODACI	297-346

Uz pogl. A): K-1. do K-7.; uz B): K-8. do K-18.; uz C): K-19. do K-22.; uz D): K-23. do K-64.; uz E): K-65. do K-79.; uz F): K-80. do K-84.; uz G): K-85. do K-93.; uz H): K-94. do K-98.; uz I): K-99. do K-107.; uz J): K-108. do K-110.

KRATICE UPOTREBLJAVANE KOD OZNAČAVANJA SPECIJALNIH KONSTRUKCIJA:

AEG	= Allgem. Elektricitätsges., Berlin-Frankfurt
E&V	= Evershed & Vignoles, Ltd., London
H&B	= Hartmann & Braun A. G., Frankfurt
L&G	= Landis & Gyr, Zug (Švicarska)
L&N	= Leeds & Northrup, Philadelphia, Pa., U. S. A.
N. Bros. & Th.	= Nalder Brothers & Thompson, Ltd., London
NORMA	= Fabrik elektrischer Messgeräte, Wien
Philips	= N. V. Philips, Gloeilampenfabrieken, Eindhoven
S&H	= Siemens & Halske A. G., Berlin-München
SSW	= Siemens-Schuckertwerke A. G., Berlin-Erlangen
T.T.&Co.	= Trüb, Tauber & Co., Zürich

A) OPĆENITE PRIMJEDBE

I. POGLAVLJA, ODSJEĆCI, PARAGRAFI

1. Djelo »Električka mjerena« obuhvaća poglavlja od A) do J), kojima je još u ovom trećem izdanju dodano poglavlje: K) DODACI. Poglavlja A) do J) raspoređena su svako na svoje ODSJEĆKE, numerirane rimskim brojkama, te na svoje PARAGRAFE, numerirane arapskim brojkama. Zbog lakše orientacije stranice, osim rednim brojevima, označene su i slovima A do K pripadnih poglavlja. Tako će se čitalac lako snalaziti u citatima odsječaka odnosno paragrafa raznih poglavlja (primjeri: A-III. = poglavlje A), odsječak III.; B-28. = poglavlje B), paragraf 28.).

U poglavlju K) donose se, uvijek uz pozivanja na odsječke ili paragrafe na koje se nadovezuje, najvažnije nadopune, i proširenja prema novijem napretku, uz glavninu starog teksta, koji se iz tehničkih razloga pri mehaničkom reproduciranju u ofsetnom novotisku morao ostavljati nepromijenjen, ili je mogao biti tek malo mijenjan; međutim jedan dio teksta, posebno odsječci A-I. i A-II., donose se s posve novim tekstom.

II. JEDINICE

2. U elektrotehnici se danas, protivno od stanja pri izlaženju 1. i 2. izdanja ovoga djela, upotrebljavaju »koherentni« (povezano zaokruženi) sistemi jedinica, bazirani na prikladnim »četvorkama« *osnovnih* jedinica i na ove prirodno naslonjenim *izvedenim* jedinicama. Konkretno: primjenjuje se sistem m-kg-s-A (MKSA) sa četiri osnovne jedinice: jedinicom duljine metar m, jedinicom mase kg, jedinicom vremena sekundom s i jedinicom jakosti struje amperom A, odnosno ovom sistemu »ekvivalentni« (na isti skup jedinica vodeći, no elektrotehničaru nešto bliži) sistem V-A-s-m sa četiri osnovne jedinice: onom električkog napona volt V, te ostale tri jedinice m, s i A kao i kod m-kg-s-A.

Oba sistema m-kg-s-A i V-A-s-m (kao i njima također ekvivalentni sistemi bazirani na nekim drugim osnovnim četvorkama, ka ošto je na pr. četvorka MKS Ω (s jedinicom električkog otpora om Ω kao četvrtom osnovnom) razlikuju se tek tim: da se kod svakog od njih polazi od drukčije četvorke osnovnih jedinica, a one ostale (u svim ovim sistemima za svaku veličinu

jednake) jedinice pojavljuju se u tom sistemu kao izvedene. Tako se na iste izvedene jedinice brzine m/s, akceleracije m/s^2 , množine elektriciteta As i dr. nailazi u sistemu m-kg-s-A kao i u sistemu V-A-s-m, i u oba sistema kao izvedena dolazi stvarno ista jedinica snage (učina), zvana i vat W (samo u sistemu m-kg-s-A pod imenom kgm^2/s^3 a u sistemu V-A-s-m pod imenom VA), dok je naprotiv jedinica električkog napona, koja u sistemu m-kg-s-A figurira kao izvedena jedinica kgm^2/As^3 , u stvari identična s osnovnom jedinicom napona volt V sistema V-A-s-m, i obrnuto: u sistemu m-kg-s-A osnovna jedinica mase kilogram kg dobiva se u sistemu V-A-s-m kao izvedena jedinica VAs^3/m^2 .

3. Dobro je znati da se stvarajući tek nebitnom promjenom od sistema V-A-s-m različiti sistem V-A-s-cm, dakle sistem s osnovnim jedinicama V, A i s istima kao kod V-A-s-m, i samo s jedinicom centimetar cm 100-struko manjom od korespondentne jedinice metra m kod V-A-s-m, dobiva također za praksu vrlo prikladan koherentni sistem jedinica, u komu sve one jedinice koje su dimenziono takve da u njima ne dolazi do izražaja razlika cm prema m izlaze identične sa V-A-s-m jedinicama (i po tom i sa m-kg-s-A-jedinicama), nejednakosti se javljaju samo između korespondentnih jedinica gdje razlika cm prema m interferira. Tako izlaze iste jedinice sa V-A-s-cm kao i sa V-A-s-m: za množinu elektriciteta As, za radnju VAs, za snagu VA, za magnetski tok Vs i mnoge druge, no treba rečunati s razlikama na pr. jedinicâ brzine cm/s i m/s, jakosti električkog polja V/cm i V/m, jakosti magnetskog polja A/cm i A/m, magnetske indukcije Vs/cm² i Vs/m² (ova se potonja jedinica od nedavna zove i tesla T), itd.

Velika je prednost sistema V-A-s-cm da je on bliži po tomu fizičkim sistemima, što se kao i ovaj oslanja na cm. A i mnoge sitnije duljine, površine i volumene katkad je udobnije navoditi u cm, cm² i cm³ mjesto u m, m² i m³; slično se često i električke jedinice navode i sa cm a ne samo sa m, na pr. plošna gustoća električkog naboja često se navodi i u As/cm² osim u As/m², za gustoću električke struje rabi se A/cm² porem A/m², itd.

4. Kako prema rečenomu nema uopće razlike između mnogih jedinica sistema V-A-s-m i V-A-s-cm, a i između onih s razlikama prelaz je lagan (faktori kod prelaza su 10^n uz n jednak 2, 4 ili 6, odn. obrnuto -2, -4, ili -6), ne bi već zbog toga bilo poteškoćâ pri upotrebi, pored jedinicâ V-A-s-m, također jedinicâ V-A-s-cm. Međutim stvar postaje još povoljnija uz pretpostavku da se, suvremeno postupajući kako će se uglavnom u ovom djelu u pravilu i činiti, upotrebljavaju samo formule pisane u obliku »veličinskih relacija« (»relacija između

veličina», zamišljajući veličine ne samo s njihovim numeričkim iznosom nego i s njihovom dimenzionom strukturom), a da se po mogućnosti izbjegavaju t. zv. »numeričke relacije«, s konstantama promjenljivima već prema upotrebljenim jedinicama. Veličinske naime relacije daju pune odnose među raznim veličinama, pa nepromijenjeno vrijede za sve na osnovnim četvorkama izgrađene sisteme koherentnih jedinica, dakle i posebno jednako dobro za sisteme V-A-s-m (m-kg-s-A) i V-A-s-cm, uz jedan jedini uvjet: da se u svakom slučaju dosljedno upotrebljavaju samo one jedinice, osnovne i izvedene, koje odnosni sistem sačinjavaju. Tako se veličinska relacija za put s prevažen jednolikom brzinom c u vremenu t , dakle relacija $s = c \times t$, može jednako dobro primijeniti sa $s(m) = c(m/s) \times t(s)$ ili pak sa $s(cm) = c(cm/s) \times t(s)$, a može se isto tako upotrebiti, uz primjenu kilometara km i sati h (=hora), sa $s(km) = c(km/h) \times t(h)$, pa i uz druge jedinice duljine i vremena. Slično se i veličinska relacija za kapacitet C nekog pločastog kondenzatora, pisana u obliku:

$$C = \epsilon_0 \epsilon' S/d$$

može primjenjivati s »influencionom konstantom« $\epsilon_0 = 8,854 \cdot 10^{-12}$ As/Vm sa S u m^2 i d u m , ili pak s konstantnom $\epsilon_0 = 0,08854 \cdot 10^{-12}$ As/Vcm, no onda sa S u cm^2 i sa d u cm , da bi obaput C izišlo ispravno u faradima F ili As/V (bezdimenzionalna »relativna dielektrička konstanta« ϵ' jest samo omjerni broj, pa ne ovisi o izboru jedinica). Naprotiv kod »numeričkih relacija«, kakva je na pr. relacija:

$$N = 1,028 M \cdot n$$

koja veže prizvedenu snagu nekog motora N u W s proizvedenim momentom vrtnje u kg^*m (kilogram-sila \times metar; pazi na razliku kg-mase kg i kg-sile kg* ili »kiloponda« kp) i s brzinom vrtnje stroja n u okretajima na minutu okr/min, vrijedi samo uz navedene jedinice, i u njoj mjesto faktora 1,028 dolazi drugi faktor ako se na pr. N izrazi u KS.

5. Pojedinosti, s definicijama jedinica osnovnih četvorki: A) sistemā m-kg-s-A i V-A-s-m te B) sistema V-A-s-cm, čitalac će naći u poglavlju K) na str. 297. A na str. 298. i 299. naći će Tabelu IX. s najvažnijim izvedenim jedinicama pojedinih sistema, i s vezama jedinica sistema po A) i B) s jedinicama CGS-ESJ i CGS-EMJ (kraće: ESJ i EMJ), o kojima će brzo biti govora, i drugo.

Treba još dodati da se i veličine i pripadne jedinice pod A) i B) uvađalo na bazi takvih stavaka da su se same nadavale elektrotehničke formule u »racionaliziranom« obliku (bez »iracionalnog« faktora 4π u praktički važnjim relacijama): na pr.

formula za 'kapacitet pločastog kondenzatora izlazi u obliku $C = \epsilon_0 \epsilon' S/d$ u sistemima pod A) i B), dok se u CGS-EMJ »neracionalizirano« ta formula pisala: $C^* = \epsilon' S / 4\pi d$; slično formula za jakost magnetskog polja u prstenastom svitku racionalizirano glasi $H = wI/l$ i u EMJ neracionalizirano $H^* = 4\pi wI^*/l$, označujući zvijezdicom EMJ-veličine C^* , H^* , I^* ($= 10$ A), itd.

6. Na bazi onoga što je dosad rečeno, te uz upotrebu podataka na str. 297. i 298./299., čitalac će dobiti puni pregled u suvremeno vrlo zadovoljavajuće stanje jedinica u elektrotehnici. Navedimo ipak još, zbog boljega razumijevanja, bar nešto historijata o tom kako se postepeno dolazilo na sadanje jedinice.

Već davno se u fizici spoznalo da je, uz ograničenje na područje mehaničkih pojava, moguće izgrađivati sisteme jedinica bazirane na tri »osnovne« jedinice, na koje se dalo prirodno nadovezati ostale mehaničke jedinice kao »izvedene«. Primjer ovakvog koherentnog sustava mehaničkih jedinica jest poznati »apsolutni« CGS-sustav (cm-g-s-sustav), baziran na osnovnoj trojci: jedinici duljine 1 cm, jedinici mase 1 g i jedinici vremena 1 s. I kod mehaničkog sistema starih tehničkih jedinica (STJ) može se zamisljati da se pošlo od trojke: jedinice duljine 1 m, već spomenute jedinice sile 1 kg* (zvane i 1 kp) i jedinice vremena 1 s, pri čemu je uvelike zamrsilo odnos između CGS i STJ, što su »masa« i »sila« bitno različite veličine, pa dakako masa 1 kg nipošto ne odgovara sili 1 kg* (kp). A k tomu su se nekoherentno u tehnici uvriježile na pr. jedinica snage 75 kg* m/s (KS) i druge.

Međutim kad se sistemima baziranim na tri osnovne jedinice na razne načine pokušavalo pored mehaničkih obuhvatiti i električke (razumijevajući tu i magnetske) pojave, morala se svakiput dodatno postaviti izvjesna dopunska pretpostavka, za koju se s vremenom spoznalo da je ona u bitnosti ekvivalentna »anonomnom« uvodenju četvrte osnovne jedinice. Bez ulaženja u danas već nevažne detalje, spomenimo da je tako s jednom ovakvom pretpostavkom iz mehaničkog »apsolutnog« CGS-sistema nastao na CGS naslonjeni sistem »elektrostatskih jedinica«, dakle CGS-ESJ-sistem, a s drugom je jednom dodatnom pretpostavkom izrastao na CGS naslonjeni sistem elektromagnetskih jedinica«, dakle CGS-EMJ-sistem.

7. Pri fizičkim razmatranjima upotrebljavani su, već prema prilikama, čas CGS-ESJ-sistem čas CGS-EMJ-sistem, pa iako su se oba »apsolutna« sistema u mehaničkom području slagal, oni su se potpuno razlikovali u električnom području, prema čemu je neprestano trebalo preračunavati podatke izražene u jednom sistemu na one u drugom sistemu, i obrnuto. K tomu su, zbog ignoriranja nekih »dimenzionih« odnosa prigodom uvođenja gore spomenutih dodatnih pretpostavki, i »dimenzije«

električnih veličina izlazile neispravno, ond. za istu veličinu u ESJ ovako i u EMJ onako, i obrnuto: ista tobožnja »dimenzija« pripadala je u ESJ jednoj veličini i u EMJ posve drugoj (tako je na pr. »cm« smatran u ESJ jedinicom kapaciteta i u EMJ jedinicom induktiviteta!). Konačno su se i za elektrotehničku praksu jedinice ESJ i EMJ pokazale neke prevelike premalene.

8. Sve je to dovelo koncem prošlog stoljeća do težnje da se za neposredne praktičke potrebe elektrotehnike uvedu »praktičke« električke jedinice. A pokazalo se da je za ovaj ograničeni cilj dovoljno odabratи dvije jedinice, samovoljno uzete i uz to svakomu lako razumljivo »empirički« definirane, te da se ostale praktičke jedinice iz njih izvedu po relacijama koje razne električne veličine povezuju.

Tako su konačno, nakon raznih peripetija, samovoljno odbране, i na kongresu u Londonu 1908. internacionalno primljene (zbog čega su onda i nazvane »internacionalnima«): jedinica jakosti struje I nazvana internacionalni amper (jakost struje koja elektrolitički sekundno izlučuje 1,11800 mg srebra) i jedinica električkog otpora R internacionalni om (otpor kod 0 °C stupca 14,4521 g žive svagdje istog presjeka i dugog 106,300 cm). Po Ohmovu zakonu $E = IR$, Jouleovu zakonu $N = EI$ i sl. lako se onda dolazilo na internacionalni volt kao onaj napon na krajevima internacionalnog omu uz koji kroz ovaj teče struja internacionalni amper, na internacionalni vat kao snagu korespondentnu naponu internacionalni volt i struji internacionalni amper, te slično za ostale internacionalne električke jedinice.

Međutim, iako su ove električke jedinice bile inače prikladne za praksu, pa su se i upotrebljavale internacionalno puna četiri decenija, one su imale principnu manu, zbog koje su internacionalno s 1. I. 1948. zamijenjene novima, zvanima naprosto amper, om, volt itd. Prvobitna je naime tendencija kod postavljanja empiričkih definicija iz g. 1908. bila da se s po njima određenim amperom i mom dobiju električke jedinice u jednostavnoj relaciji s pripadnjima CGS-EMJ: da ne bude razlike između internacionalnog ampera i desetog dijela EMJ struje, zvanoga absolutni amper, da internacionalni om izide baš kao milijarda EMJ otpora, zvana absolutni om, pa da prema tomu internacionalni volt ispadne jednak stominilijunskom mnogokratniku EMJ napona, zvanom absolutni volt, itd. Naime samo onda bi bio i internacionalni vat (električki shvaćen kao produkt internacionalnog volta i internacionalnog ampera) jednak desetmilijunstrukom mnogokratniku 10^7 erg/s mehaničke CGS-jedinice erg/s, veličini nazvanoj absolutni vat, i slično bi postojala jednakost između električki izvedenoga internacionalnog džula (int. vatsekunde) i absolutnog džula (aps. vatsekunde). Međutim su definicije iz g. 1908. bile u tom smislu malko ne-

točne, kako po prilici naznačuje Tabela I. (u kojoj su označivani internacionalni amper, om, volt, vat, henri, farad itd. iz g. 1908. sa A', Ω', V', W', H', F' itd. i absolutni amper, om, volt, vat, henri, farad itd. sa A, Ω, V, W, H, F, itd.):

T a b e l a I.

$1 \text{ A}' = 0,99985 \text{ A}$	$1 \text{ W}' = 1,0002 \text{ W}$
$1 \Omega' = 1,0005 \Omega$	$1 \text{ H}' = 1,0005 \text{ H}$
$1 \text{ V}' = 1,00035 \text{ V}$	$1 \text{ F}' = 0,9995 \text{ F}$

Kako se vidi, bio je A' uzet prema A neznatno premalen (da je mjesto u definiciju A' uzetih 1,11800 mg Ag bilo uzeto 1,11815 mg Ag, praktički ne bi došlo do razlike A' prema A), dok je Ω' uzet s nešto znatnijom pogreškom prema Ω prevelik. To je dalje uključivalo nejednakost i ostalih jedinica iz g. 1908. prema apsolutnim. Zato su s 1. I. 1948. internacionalno za amper A (odn. i volt V) uzeti absolutni amper, odn. i absolutni volt, definicijama kao na str. 297., što je onda dalo i ostale električke jedinice Ω, F, H itd. absolutne, a i vat W je ostao samo jedan jedinstveni: absolutni vat. Po tomu, budući da od 1. I. 1948. ni nema drugih priznatih jedinica osim apsolutnih, govori se danas ispuštajući naziv »apsolutni« samo o amperu, voltu, omu, vatu itd. prema str. 297. i Tabeli IX. na str. 298./299.

U stvari se spremao prelaz na apsolutne jedinice već prije posljednjeg rata, i prema zaključku »Internacionalnog komiteta za mjere i utege« njih je trebalo uvesti početkom 1940. No zbog rata provedba je bila odgođena, i prelaz je izvršen tek početkom 1948. Kraj malenih razlika između A' i A, pa čak između V' i V, Ω' i Ω, i t. d., u običnoj praksi prelaz se nije ni primjetio; njegov se utjecaj osjetio tek kod najpreciznijih radova, na pr. onih s »kompenzacijonim aparatima«, pri najdelikatnijim laboratorijskim mjerjenjima i sl.

9. U praksi bilo bi neudobno polaziti uvijek od A (ond. i V) prema definicijama na str. 297. Tu se praktički upotrebljavaju »normali« ili »standardi«, na pr. napona i otpora, po mogućnosti prilagođeni jedinicama napona i otpora prema Tabeli IX. A iz njih može se smatrati da slijede, također, ispravni H, F, W, itd. Kao normal za napon danas se uzima da proizvedeni napon t. zv. »internacionalnog Westonova normalnog elementa« kod 20°C realizira 1,01865 V. A normalni Ω, ili ma koji iznos Ω, realiziraju se vanredno točno »normalnim otporima«, najpreciznije građenima iz manganične slitine Cu-Mn-Ni). Sa živom, uz ostalo kao u A-8., za 1 Ω supac bio bi dug 106,25 cm. Brigu za realizaciju ovih normala, te za baždarenje i »sekundarnih« normala, praktički kurentno upotrebljavanih kod preciznijih mjerjenja, vode specijalni *nacionalni laboratorijski* (državni instituti) kao N. P. L. (National Physical Laboratory) u Londonu, B. S. (Bureau of Standards) u Washingtonu, Laboratoire Central d'Électricité u Parizu, P. T. B. (Phys.-Techn. Bundesanstalt) u Braunschweigu i dr.

10. Evo jo šnekih primjedbi uz upotrebu jedinica ekvivalentnih sustava m-kg-s-A i V-A-s-m, kao i sustava V-A-s-cm:

a) U veličinske relacije treba uvijek dosljedno stavljati samo iznose u *punim* jedinicama *istog* koherentnog sistema. To vrijedi i za konstante s dimenzijama, poimenice za influencionu konstantu ϵ_0 i indupcionu konstantu μ_0 , kojih vrijednosti daje:

T a b e l a I I .

Veličina	Vrijednost u V-A-s-m	Vrijednost u V-A-s-cm
ϵ_0	$8,854 \cdot 10^{-12} \text{ As/Vm}$	$0,08854 \cdot 10^{-12} \text{ As/Vcm}$
μ_0	$1,257 \cdot 10^{-6} \text{ Vs/Am}$	$1,257 \cdot 10^{-6} \text{ Vs/Acm}$

(Veličine μ_0 i ϵ_0 vezane su s brzinom svjetlosti u vakuumu $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s} = 3 \cdot 10^{10} \text{ cm/s}$ sa relacijom: $\epsilon_0 \mu_0 c^2 = 1$; faktor 1,257 u μ_0 je zapravo $0,4\pi$.)

b) Kako bi se udobnije navodili iznosi raznih veličina koji bi s punim jedinicama davali prevelike ili premalene brojeve, uvedeni su »prefiksi« (dodaci ispred imenâ jedinicâ), koji punu jedinicu J u dekadskom omjeru s određenim faktorom f povećavaju ili smanjuju na sekundarnu jedinicu $f \cdot J$:

T a b e l a I I I .

Prefiks	Kratica	Faktor f	Prefiks	Kratica	Kaktor f
mili-	m	10^{-3}	kilo-	k	10^3
mikro-	μ	10^{-6}	mega-(meg-)	M	10^6
nano-	n	10^{-9}	giga-	G	10^9
piko-	p	10^{-12}	tera-	T	10^{12}

Primjeri: 1 kV=1000 V; 1 mA=0,001 A; 1 MW=10⁶ W=10³ kW; 1 $\mu\text{F}=10^{-6}$ F; 1 kV/cm=1000 V/cm=10⁵ V/m; 1 GΩ=10⁹ Ω; 1 TΩ=10¹² MΩ.

U praksi se katkad nailazi i na nedosljedne označke $\mu\mu\text{F}$ mjesto pF, i slične. A upotrebljavaju se i nedekadski mnogokratnici ili dijelovi punih jedinica, na pr. 1 kW (vatsat, h=hora=sat), pa 1 GWh=10⁶ kWh.

c) Kao zaostatak prošlosti još i danas se događa u elektrotehničkoj praksi da se neke magnetske veličine katkad navode i izražene u EMJ. Zbog upozorenja stavljat će se zvjezdica uz označke tih s EMJ izraženih veličina; odnosi pripadnih EMJ s jedinicama V-A-s-m odn. V-A-s-cm jesu ovi:

T a b e l a I V .

Veličina	EMJ (i kratica)	Veze s V-A-s-m i V-A-s-cm
Jakost magn. polja	ersted (Oe)	$1 \text{ Oe} = 100 \frac{0,4\pi \text{ A}}{\text{m}} = 1/0,4\pi \text{ A/cm}$
Magn. indukcija	gaust (G)	$1 \text{ G} = 10^{-4} \text{ T} (\text{Vs/m}^2) = 10^{-8} \text{ Vs/cm}^2$
Tok magn. indukcije maksvel (M)		$1 \text{ M} = 10^{-8} \text{ Wb (Vs)}$

Primjer: prstenasti svitak pri struji 5 A kroz njegovih 318 zavoja, pri srednjoj duljini svitka 60 cm te srednjem presjeku jezgre 15 cm² i relativ. magn. permeabilnosti $u'=1200$, imao bi u unutrašnjosti polje 33,3 Oe ili 2650 A/m ili 26,5 A/cm, magn. indukcija bi bila 40000 G ili 4,0 T ili 0,0004 Vs/cm², a magn. tok kroz jezgru bio bi 600000 M ili 0,006 Vs (Wb).

11. Kako se vidi, dolaze mnogo u elektrotehnici grčka slova kao označke veličina, jedinica i prefiksa. Evo pregleda najviše upotrebljivanih slova grčkog alfabetika. *Mala slova*: α = alfa, β = beta, γ = gama, δ = delta, ε = epsilon, η = eta, κ = kapa, λ = lambda, μ = mi, π = pi,

$\varrho = \text{ro}$, $\sigma = \text{sigma}$, $\varphi = \text{fi}$, $\psi = \text{psi}$, $\omega = \text{omega}$, velika slova: $\Delta = \text{delta}$, $\Sigma = \text{sigma}$, $\Phi = \text{fi}$, $\Omega = \text{omega}$.

Da naznačimo vektorske veličine, tj. one kod kojih osim *iznosa* dolazi u obzir i *smjer* djelovanja, kao i veličine (kod izmjeničnih struja) koje se mogu *predočiti* vektorima, služit ćemo se velikim slovima frakturnoga (gotskoga) pisma, na pr. \mathfrak{D} , \mathfrak{B} , \mathfrak{S} , \mathfrak{E} , 8.

III. O POGRJEŠKAMA KOD MJERENJA

12. U praksi se mora uvijek računati s tim da postoje *pogrješke* kod mjerjenja, tj. razlike između izmjerena i pravih iznosa mjerne veličine. Jedino su općenito kod točnijih mjerjenja te razlike manje, a kod manje točnih veće. Stepen točnosti koji se može pridavati rezultatu mjerjenja često se markira time da se mjereni iznos naznači s manjim ili većim brojem dekadskih mješta. Tako u smislu mjerne tehnike 8 ampera znači svaku struju između 7,5 i 8,5 ampera; 8,0 ampera svaku struju između 7,95 i 8,05 ampera; 8,00 ampera svaku struju između 7,995 i 8,005 ampera, itd.

13. Pogrješka, ili točnije *apsolutna pogrješka*, p je iznos koji se mora *oduzeti* od rezultata mjerjenja (na pr. od očitanja instrumenta) da se dobije pravi iznos mjerene veličine. Korekcija (*apsolutna korekcija*) k je iznos koji se mora *dodati* rezultatu mjerjenja da se dobije pravi iznos mjerene veličine. Prema tomu je *korekcija* uvijek protivnoga predznaka nego *pogrješka* $k = -p$.

Osim s *apsolutnim pogrješkama* često je zgodno raditi i s tzv. *procentnim (postotnim) pogrješkama* ili »*pogrješkama u procentima*«: $p\%$. Ako je M pravi iznos mjerene veličine, onda između p i $p\%$ postoji relacija:

$$p\% = 100 \cdot p/M$$

Na pr. Izmjereno: 110,4 V; prava vrijednost: 110,7 V. Pogrješka je $p = -0,3$ V, a korekcija $k = +0,3$ V. Pogrješka u procentima iznosi: $p\% = -100 \cdot 0,3/110,7 = -0,28\%$.

14. Pogrješke kod mjerjenja (apstrahirajući od direktnih omaški zbog nepažnje, na pr. krivih očitanja na skali instrumenta, što nipošto nije tako rijedak slučaj kod instrumenata s nekoliko skala ili sa skalama nepregledno razdijeljenima u dijelove, mogu se klasificirati u *sistematske* i u *slučajne*.

Sistematske pogrješke mogu imati uzrok u pogrešnom funkcioniranju samih sistema instrumenata ili aparatura ili u vanjskim utjecajima (na pr. temperaturnima, od vanjskih magnetskih polja i sl.) koji izobličuju rezultat mjerjenja.

Među *slučajne pogrješke* mogu se ubrojiti na pr. netočnosti očitanja zbog nesigurnosti kod procjenjivanja dijelova skale instrumenata, zatim, recimo, što očitanje neke promjenljive veličine nije bilo izvedeno baš točno u određenom momentu i

slično. Utjecaj ovih slučajnih pogrešaka može se umanjiti, ako se izvrši nekoliko opažanja (mjerjenja) iste veličine, pa se kao rezultat uzme aritmetička sredina (aritmetička srednja vrijednost) dobivenih očitanja. Naime prema Gaussovoj teoriji t. zv. »metode najmanjih kvadrata« aritmetička sredina opažanih vrijednosti je najvjerojatnija vrijednost mjerene veličine. Iz formule pak za »srednju pogrešku« ove aritmetičke sredine, koja nas ovdje ne treba pobliže zanimati, slijedi da je spomenuta »srednja pogreška« obrnuto proporcionalna ne možda s brojem opažanja, nego samo s drugim korijenom iz broja opažanja. Nema dakle pravoga interesa uzimati odviše mnogo opažanja, tim više što se, naravno, sistematske pogreške većim brojem opažanja ne uklanaju.

Ako je na pr. pet mjerena nekoga određenoga napona, izvedenih s po mogućnosti jednakom pomnjom, dalo redom vrijednosti: 121,1 V; 121,3 V; 121,1 V; 121,4 V; 121,5 V, najvjerojatnija je vrijednost aritmetička sredina:

$$U = (121,1 + 121,3 + 121,1 + 121,4 + 121,5) : 5 = 121,3 \text{ V.}$$

15. U tehnički električkih mjerjenja procentualna veličina pogrešaka kod različitih mjerena može biti od vrlo različite važnosti. Na pr. kod mjerena izolacionih otpora pojedinih vodiča nekoga voda jednoga prema drugom ili prema zemlji ne može biti od naročitoga interesa poznavati iole točnije takove otpore, jer su oni i onako promjenljivi, a i propisi traže samo da izolacioni otpori ne budu ispod određenih granica. Ako je dakle propisana granica u nekomu slučaju $0,22 \text{ M}\Omega$, a mjerjenje dade nekoliko $\text{M}\Omega$, onda je izolaciono stanje vrlo dobro, bez obzira na to da li je rezultat za megom viši ili niži. Mnogo veća točnost, ali ipak ne pretjerana, može se zahtijevati kod magnetskih mjerjenja. Poznato je naime da se magnetska svojstva na pr. transformatorskih limova (krivulja magnetiziranja i gubici energije kod izmjeničnoga magnetiziranja) mogu ponešto izmjeniti mehaničkim obrađivanjem, pa i samim savijanjem limova i inače, pa zato i pripadna magnetska mjerena ne moraju biti pouzdanija, nego odgovara varijacijama mjereneih svojstava, koliko se mogu očekivati u praksi.

Naprotiv ima u tehnički slučajeva gdje treba svim sretstvima ići za što većom točnošću, ako se ne žele dobiti malo vrijedni rezultati. Takovi su slučajevi na pr. adjustiranje shuntova (prednih otpora) za ampermetre, mjerena neznatnih napona (mili-volta) kod temperaturnih mjerena termoelementima itd.

16. Naročito velika točnost potrebna je kod onih mjerena gdje se mjerena veličinom indirektno udesi neka druga veličina, koja varira s drugom, trećom ili možda još višom potencijom mjerene veličine. Ako je naime ta druga veličina, najvažnija u danomu slučaju, proporcionalna s n -tom potencijom prve,

onda treba uzeti u obzir da se sitne pogrješke u mjerenu prve veličine manifestiraju n-struko povećane u iznosu druge veličine. Na pr. ako neka sijalica ima uz propisani broj volta služiti kao standard jakosti svjetlosti u fotometriji, onda je vrlo potrebno da se taj broj volta (napon sijalice) kontrolira s po mogućnosti što točnjim instrumentom, jer samo 1% promjene napona sijalice s metalnom (volframovom) niti u vakuumu ima za posljedicu 3 do 4% promjene jakosti svjetla sijalice.

Uostalom u ovakovom slučaju povoljnije je udešavati jakost svjetla sijalice adjustirajući na propisanu jakost struju umjesto napona. S variranjem napona varira naime i otpor sijalica, i to rastući s naponom, tako da su varijacije struje manje intenzivne, pa 1% pogrješke u udešavanju jakosti struje ima za posljedicu manju procentualnu pogrješku, najviše oko 2%, u jakosti svjetla sijalice.

17. Ako je rezultat nekoga ispitivanja ovisan o više veličina, onda se pogrješke mjerena tih veličina mogu u rezultatu sumirati tako da rezultat može postati znatno manje pouzdan, nego što su pojedina mjerena. Na pr. ako se mjeri faktor učina (kosinus pomaka faza) kod neke izmjenične struje time da se mijere učin (vati), napon (volti) i struja (amperi) pouzdano na 1,5%, 0,5% odn. 1,0%, rezultat $k = \cos\varphi = N/EI$ (i ako se uzmu potrebne korekture zbog vlastitoga potroška instrumenata) ne-pouzdan je sa $1,5+0,5+1,0 = 3\%$, jer se, u najnepovoljnijem slučaju, moglo dogoditi da su vati N ispalili recimo preveliki baš za 1,5%, a volti E i amperi I premaleni za 0,5%, odn. za 1%.

Nezgodno također dolaze do izražaja već i same po sebi relativno malene pogrješke kod pokušaja direktnoga određivanja »stepena djelovanja« η , osobito ako je η blizu jedinici (odnosno $\eta\%$ blizu 100%). Ako na pr. treba odrediti η nekoga transformatora koji se kreće oko 0,98 (98%), onda je dakako od velikoga utjecaja, da li za η izide na pr. 0,97, 0,98 ili 0,99, t. j. jesu li gubici transformatora 3%, 2% ili 1%. Međutim, ako se izmjere učini N_1 i N_2 (primarni i sekundarni) s nesigurnošću od samo 1%, to je $\eta = N_2/N_1$ nesigurno sa 2% i može poprimiti sve vrijednosti od 0,96 do 1,00 (uzevši da je 0,98 faktički iznos za η), već prema tomu kako N_1 i N_2 unutar granica najnepovoljnijih skrajnosti ispadnu. Zato se u praksi mjesto ovakovim direktnim postupkom stepen djelovanja transformatora (t. j. omjer N_2/N_1 između učina N_2 , što ga transformator sekundarno od sebe daje, i učina N_1 privedenoga transformatoru primarno) određuje indirektno, tako da se određe gubici N' i N'' u željezu i u bakru transformatora, pa se uzme:

$$\eta = N_2/(N_2 + N' + N'')$$

i lako je vidjeti da sad moraju izići znatno pouzdanije vrijednosti za η , makar bile moguće procentualne pogrješke kod određivanja malih iznosa N' i N'' i nešto veće.

B) O ELEKTRIČNIM INSTRUMENTIMA S DIREKTNIM OČITANJEM

I. MJERNI INSTRUMENTI PREMA NAMJENI KOJOJ SLUŽE

1. Električka mjerena izvode se bilo mjernim instrumentima s direktnim očitanjem, bilo indirektnim metodama s pomoću različitih aparatura iz kojih se na temelju određenih udešavanja, na pr. kod t. zv. »nul-metoda« na »nulu« struje odnosno napona, dobivaju podaci za određivanje iznosa mjerene veličine. Primjeri za ovo drugo jesu različiti mostovi za mjerjenje otpora, induktiviteta, kapaciteta itd., pa kompenzatori (kompenzacioni aparati) za istosmjernu i za izmjeničnu struju i sl. Ima i naprava na granici između obih kategorija aparat.

Pojedine električke veličine moći će se mjeriti, već prema prilikama i zahtjevima na točnost i udobnost u pojedinim slučajevima, različito, bilo mjernim instrumentima s direktnim očitavanjem, bilo više indirektnim metodama (na pr. napon bilo voltmetrom, bilo kompenzatorom, koje je poslijednje mnogo točnije, ali i neudobnije; kapacitet bilo mjerilom kapaciteta, bilo mostom izmjenične struje, itd.).

2. Međutim u tehničkoj praksi, gdjegod je iole moguće, pretpostavljaju se posrednim više laboratorijskim mjernim metodama mjerena mjernim instrumentima s direktnim očitavanjem. Od ovih služe specijalno:

voltmetri za mjerena napona
ampermetri za mjerena struje
ommetri (odnosno megommetri) za mjerena otpora
vatmetri za mjerena učina
cos φ -mjerila (mjerila faktora učina) za mjerena $k = \cos\varphi$

= NEI

mjerila frekvencije za mjerena broja perioda (titraja) izmjenične struje na sekundu (dakle za mjerena herca, Hz)

mjerila kapaciteta za mjerena kapaciteta kondenzatora, itd.

Specijalnu grupu čine »brojila« (»strujomjeri«), koja sumiraju (integriraju), i to bilo množinu elektricitete, što je u nekomu određenom vremenu prošla (t. zv. ampersatna brojila za istosmjernu struju na motornom principu, ili na starom principu voltametara, kod kojih se množina elektriciteta mjeri elektrolički izlučenom količinom na pr. žive), bilo radnju električke struje (t. zv. vatsatna brojila za istosmjernu i za izmjeničnu struju). O brojilima će biti kasnije govora u posebnom poglavlju.

3. Za mjerena vrlo slabih struja i napona služe galvanometri. Oni su prikladni i kao indikatori slabašnih struja i napona,

pa se njima specijalno može kod nul-metoda ustanoviti iščezavanje struje ili napona. U tomu dakle slučaju galvanometri služe kao nul-instrumenti i ne trebaju biti baždareni.

4. Konačno se galvanometri mogu upotrebljavati i za t. zv. balistička mjerena za koja su naročito podesne galvanometarske konstrukcije s relativno trgom pomičnim sistemom s vlastitim titrajima u trajanju od više sekunda. Kod balističke upotrebe galvanometra ne mjeri se, kako je to slučaj u običnim prilikama, stalni otklon galvanometra proizveden nekom trajnom strujom, nego se motri trenutni otklon do koga pomični sistem galvanometra »baci«¹⁾ neki vrlo kratkotrajni prolaz struje, t. zv. udar struje (Stromstoss). Kad naime vrlo kratkotrajna struja projuri kroz galvanometar, njegov pomični sistem dobije kratki mehanički udarac (impuls), koji treba da svrši još prije nego pomični sistem dospije da se iole jače makne. Već prema veličini dobivenoga udarca pomični se sistem onda, prepusten sam sebi nakon svršenoga trenutnoga prolaza struje, otkloni za veći ili manji »balistički« otklon. Teorija pokazuje da su uz opisane prilike balistički otkloni galvanometra proporcionalni množini elektriciteta Q što je prošla za vrijeme cijeloguda struje kroz galvanometar, pri čemu je svejedno da li je na pr. struja 2 A tekla 0,01 s ili je struja 4 A tekla 0,005 s, jer su množine elektricitete u oba slučaja jednake, budući da je $2 \cdot 0,01 = 4 \cdot 0,005 = 0,02$ As (C). A mogla je, kako i jest praktički slučaj na pr. kod izbijanja kondenzatora ili kod pojava indukcije, također struja u različitim otsjećcima ukupnoga vremena t biti varijabilna, pa bi galvanometar i opet izmjerio ukupnu množinu elektricitete $Q = \int i \cdot dt$, gdje se sumiranje (integracija) ima protegnuti na cijeli razmak vremena t koliko je udar struje ukupno trajao. Treba još primjetiti da se otkloni balističkoga galvanometra mogu i tako iskoristiti da se njima umjesto ampersekunda, dakle strujnih udara, mjeri voltsekunde, dakle naponski udari (Spannungsstoss) ili također promjene magnetskoga toka (maksvela). O svemu ovomu će kasnije biti više govora.


5. Kod mjerena *istosmjernom* strujom obični galvanometri s pomičnim svitkom uvijek su prikladni kao nul-instrumenti. Kod mjerena *izmjeničnom* strujom moraju se upotrebljavati drugi nul-instrumenti. Već prema prilikama to mogu biti, kako će se kasnije pobliže razložiti, telefonske slušalice ili specijalni t. zv. »vibracioni« galvanometri; no mogu se upotrebiti i obični galvanometri u prikladnoj kombinaciji s metalnim suhim ili s mehaničkim »ispravljačima«, koji izmjeničnu struju pretvore u istosmjernu, pa na ovu onda galvanometar reagira.

1) Odatle i ime »balistički«; grčki bálein — bacati.

II. O MJERNIM SISTEMIMA U INSTRUMENTIMA

6. Najstariji električki instrumenti osnivali su se na utjecaju električke struje na permanentni magnet, na pr. na magnetsku iglu („galvanometri s iglom“). Princip im je bio: struja otklanja magnet. Međutim ovi t. zv. *sistemi s pomičnim magnetom* potisnuti su danas skoro posvema iz tehničke prakse drugima prikladnijima, pa ih na pr. u „pravilima VDE o mjernim instrumentima“, o kojima će još biti govora, ni nema naročito nabrojenih.

Ipak se iznimno susreću u praksi naročite konstrukcije s *pomičnom magnetskom iglom* po principu kao u sl. 1., na pr. kod automobilskih instrumenata za pokazivanje struje punjenja ili pražnjenja akumulatora. U magnetskom polju između polova N i S permanentnoga magneta postavljena je slobodno vrtivo magnetska igla s polovima n i s (ili igla od mekoga željeza, koja se magnetizira u magnetskom polju). Dok nema struje, igla je samo pod utjecajem magnetskoga polja permanentnoga magneta koje iglu orijentira vodoravno. Teče li kroz neki fiksni svitak A istosmjerna struja, nastaje još i magnetsko polje vertikalnoga smjera, pa se igla, a s njom zajedno i kazalo K instrumenta, otklone za neki kut α , kod koga igla padne približno u smjer rezultante obih polja. Otklon kazala je nalijevo ili nadesno, te jači ili slabiji, već prema smjeru i jakosti struje kroz A.

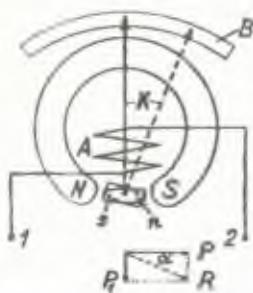

Sl. 1.



Sl. 2.

7. Tehnički su za mjerena istosmjernom strujom mnogo savršeniji *instrumenti s pomičnim svitkom* (Drehspulinstrumente, moving coil instruments), kod kojih je gibljiv u polju jakoga magneta sam svitak protjecan strujom. Točnije bi trebalo ove instrumente nazivati instrumentima s *pomičnim (zakretnim) svitkom i permanentnim magnetom*, jer pomični svitak imaju i

elektrodinamski instrumenti. Princip djelovanja jest: četverokutni svitak, protjecan strujom i postavljen kao na sl. 2. vrtivo tako da mu dvije strane leže u jakom magnetskom polju, što vlada u obje uzdušne pukotine magnetskoga kruga, sastavljenoga od jakoga permanentnoga magneta s polnim nastavcima od mekoga željeza i od jedne cilindričke jezgre od mekoga željeza, dobiva zakretnu silu ili »moment vrtnje« proporcionalan struci što teče kroz svitak (i istodobno proporcionalan jakosti magnetskoga polja u uzdušnoj pukotini).

Pomični svitak kod konstrukcije po sl. 2. namotan je na aluminijskom okviriku kao nosiocu. U tome se okviriku, kod gibanja pomičnoga sistema instrumenta, induciraju vrtložne struje zbog kojih nastaju *prigušenja* gibanja i praktički »aperiodsko« (bez titranja) namještanje svitka, i s njim spojenoga kazala, na konačni otklon. Protumoment vrtnje izvode dvije elastične spirale (pera) koje ujedno služe i za dovod i odvod struje svitka.

Otkloni su ovih instrumenata unutar cijelog područja skale praktički točno proporcionalni struji kroz svitak (»jednolika« skala), jer se magnetsko polje, u kome se svitak zakreće unutar granica gibanja svitka, može smatrati praktički jednolikojakim. Kod promjene smjera struje obrne se i moment vrtnje koji otklanja svitak, pa su zato ovi instrumenti *neposredno* upotrebljivi samo za mjerjenja *istosmjernih* struja i napona, dakle kao *istosmjerni ampermetri i voltmetri*.

8. Instrumenti s kazalom po shemi u sl. 2. dadu se graditi i s tolikom osjetljivošću da mogu služiti i kao galvanometri (za mjerjenja vrlo slabih struja i napona, te za nul-metode u »mostovima« itd.). No za mjerjenja ekstremno slabih struja i napona, kod nul-metoda u najosjetljivijim mostovima, kompenzatorima itd., te za naročito osjetljiva »balistička« mjerjenja kratkotrajnih t. zv. »udara« struje i napona, mjerni instrumenti s pomičnim svitkom izvode se u naročitoj konstrukciji predočenoj u sl. 3.: kao instrumenti sa *zrcalnim očitavanjem* otklona, t. j. sa očitavanjem uz pomoć zraka svjetlosti umjesto materijalnoga kazala. Općeniti princip očitavanja otklona zrcalom vidi se iz sheme na sl. 4. Svjetlost iz izvora R ide na zrcalce Z, koje je čvrsto spojeno s pomičnim (otklonskim) sistemom instrumenta, i odrazuje se na više ili manje udaljenu skalu SS.

U promatranom specijalnom slučaju instrumenta s pomičnim svitkom u sl. 3. zrcalce je čvrsto vezano uz pomični svitak koga se otklon želi mjeriti. Pomični svitak nije kao u aparatu na sl. 2. snabdjeven krutom osovinom sa šiljcima (u prikladnim ležajima od, recimo, ahata), nego je obešen na tankoj metalnoj vrpci, koje torziona sila kod zakretanja svitka izvodi protumoment vrtnje. I dovod i odvod struje sačinjavaju vrlo nježne

metalne vrpce. Svjetlost iz rasvjetnoga uredjaja s malom električkom sijalicom i prikladnom optikom pada na zrcalce instrumenata i baca svjetlu marku (oštu tamnu liniju okruženu svjetlim poljem ili oštu svjetlu crtu) na, recimo, 1 m ili više udaljenu skalu, razdijeljenu na pr. u milimetre. Kad se pomični svitak instrumenta, a s njime i zrcalce otklone za kut α , otkloni se svjetli pramen što ide sa zrcalca na skalu za kut 2α i svjetla marka pomakne se jako vidljivo na skali. Tako se postizava da se neznatni otkloni pomičnoga svitka mogu očitavati kao veliki pomaci svjetle mrlje na skali.



Sl. 3.



Sl. 4.

9. Kod konstrukcije *galvanometara*, ne samo zrcalnih nego i onih najosjetljivijih s kazalom, redovno se ne predviđaju onako energična sretstva prigušenja kao što su aluminijski okviri direktno kratko spojeni u zatvoren prsten, kojima se kod mjernih sistema za jače struje i napone postizavaju približno beztitrajna namještanja svitka. Tako pomični sistemi galvanometara sami po sebi kod *otvorenoga* (nepriklučenoga) galvanometra izvode redovno dosta malo prigušene titrave prije konačnoga smirenja na nekomu danomu otklonu. Tek kod priključka nekoga »vanjskoga otpora« R , na stezaljke galvanometra, dakle uz *zatvoren strujni krug galvanometra*, titrati galvanometarskoga sistema postaju jače prigušeni. I to u tim većoj mjeri, čim se više smanjuje vanjski otpor R , priključen na »unutarnji otpor« R_g samoga sistema instrumenta. Uzrok je tomu pove-

čanomu prigušenju kočenje gibanja od struja koje se kod pomicanja pomicnoga svitka u magnetskom polju permanentnoga magneta induciraju u strujnom krugu sastavljenom od R_v i R_g , i čim je R_v manje, tim je manji i ukupni otpor strujnoga kruga $R_v + R_g$, pa su inducirane struje jače, a prema tomu i prigušenje gibanja energičnije.

Ako je sad otpor R_g dovoljno malen, tako da se još dade dosegnuti jednom izvjesnom »kritičkom« vrijednošću R_a vanjskoga otpora R_v priključenoga na galvanometar tako niski iznos $R_g + R_a$ i stanje tako silnoga prigušenja gibanja da se galvanometarski sistem više ni ne može gibati periodično nego se namjesti bez ikakovih titraja (aperiodski) na pravi otklon, onda se otpor R_a , koji odgovara ovomu »graničnom aperiodskom stanju« gibanja galvanometarskoga sistema zove *granični vanjski otpor galvanometra*. Taj granični vanjski otpor R_a važno je znati kod upotrebe galvanometra, jer se vrlo često prilike kod mjerjenja udešavaju na »granično stanje« kao najpovoljnije.

Kod daljega smanjivanja iznosa vanjskoga otpora R_v na sve niže i niže vrijednosti ispod R_a galvanometar postaje prejako prigušen, pa mu se sistem gibrle već »gmizavo« (kriechend), čemu se redovito nastoji izbjegći u praksi.

10. Treba dakle razlikovati tri slučaja galvanometarskoga gibanja:

- s manje ili više prigušenim *titrajima* sistema ako je $R_v > R_a$;
- kritičko ili aperiodsko granično stanje uz $R_v = R_a$* ;
- gmizavo aperiodsko (prekomjerno prigušeno) gibanje uz $R_v < R_a$* .


U isporodi s instrumentima s kazalom i šiljcima u ležajima mogu se galvanometrima sa zrcalom postići kudikamo veće strujne i naponske osjetljivosti. Tako se bez poteškoća mogu dobiti osjetljivosti karakterizirane sa 1 mm otklona na skali udaljenoj 1 m kod struja 10^{-9} A i još znatno nižih, odnosno kod napona oko 10^{-6} V i znatno nižih. Instrumenata s kazalom i sa šiljcima u ležajima ima danas već s otklonom 1 dijela skale (u instrumentu) uz struje na pr. ispod 10^{-6} A ili napone oko 10^{-4} V ili slično.

Velike su i »balističke« osjetljivosti koje se mogu dosegnuti s galvanometrima sa zrcalom, prikladno konstruiranima za balistička mjerjenja. Mogu se na pr. postići, kod galvanometarskoga kruga udešenoga na granični aperiodski slučaj, otkloni oko 1 mm na skali udaljenoj 1 m već kod trenutnih prolaza množina elektricitete oko $0,03 \cdot 10^{-6}$ As ($= 0,03 \mu\text{C} = 0,03$ mikrokulona) ili još manjih.

11. Kao prelazni tipovi između više laboratorijskih instrumenata galvanometara sa zrcalom s jedne strane i instrumenata s pomicnim svitkom sa šiljcima u ležajima s druge strane mogu se smatrati oni s kazalom, no s pomicnim sistemom »obješenim na

metalnoj vrpcu (Instrumente mit Bandaufhangung), kao i *poneki*
moderni instrumenti »sa svjetlom markom« (Lichtmarkeninstrumente).

Kod ovih poslijednjih pomični je sistem *katkad* obješen *na najčešćem* na vrpcu, no umjesto materijalnoga kazala predviđen je naročiti uredaj za zrcalno očitavanje s tako kratkom udaljenosću od rasvjetnoga uređaja do zrcala, odnosno od zrcala do skale, da su i rasvjetna naprava i skala mogле biti smještene unutar kućišta instrumenta. Iz sl. 5. razabire se pobliže konstrukcija i tok zraka svjetlosti jednoga ovakovoga instrumenta (S&H). Kako se vidi, paralelni pramen svjetla zgada jedno nepomično kazalo (znak) c i baca njegovu sjenu preko zrcala na skalu, pa kad se zrcalo otkloni, pomakne se na skali i sjena kazala.

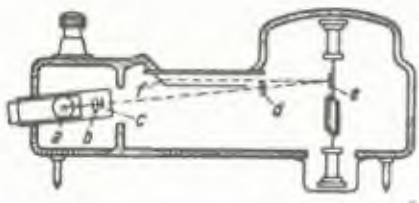

Sl. 5.



Sl. 6.

Poseban je tip instrumenata u sl. 6. (H&B). To je instrument s obješenjem na metalnoj vrpcu, no koji ima istodobno i kazalo sa skalom u instrumentu i zrcalce za očitavanje s pomoću svjetlosti. Za manje osjetljivosti upotrebljava se očitavanje kazalom, a za veće zrcalno očitavanje uz pomoć dodanoga prikladnoga vanjskoga rasvjetnoga uređaja sa skalom.


Opisani instrumenti, pogotovo oni sa svjetlom markom, mogu kraj svojih velikih osjetljivosti u mnogim prilikama poslužiti i tamo gdje su prije morali biti upotrebljavani obični galvanometri sa zrcalom, što je naročito udobno u tehničkoj praksi.

12. Naročita izvedba instrumenata s pomičnim svitkom jesu novije konstrukcije, kao ona na sl. 7., s proširenom skoro »kružnom« ili »prstenastom« skalom, koja ima opseg skoro punoga kuta (u praksi oko 270° do 300°), dok obične izvedbe, po sl. 2. mjernih sistema s pomičnim svitkom dopuštaju skale široke samo oko 90° . Izvedba u sl. 7. je takova da se u magnetskom polju skoro prstenaste uzdušne pukotine, dobivene osobitim oblikom i rasporedajem polnih nastavaka N i S od nekoga željeza, nalazi samo jedna strana pomičnoga svitka C koji je vrtiv oko ekscentrično (postrance) smještene osi. Šrafirani dio O mag-


netskoga kruga jest magnet od »oerstita« (novoga specijalnoga čelika za permanentne magnete s primjesom aluminija i nikalja, koji je magnetski još bolji od već otprije uvedenih čelika za magnete s voframom, odnosno s kobaltom). Kako se vidi, kazalo A instrumenta može pokazivati otklone na skali B instrumenta sve do položaja C' svitka, odnosno A' kazala.

Ima i ponešto drukčijih konstrukcija instrumenata sistema pomičnog svitka s kružnom skalom; a izvedbi sa širokom skoro kružnom skalom nalazi se i kod instrumenata drugih mjernih sistema, poimence kod onih s pomičnim (mekim) željezom i kod t. zv. indukcionih.

13. Karakterizirajući ukratko instrumente s pomičnim svitkom mogli bismo ih nazvati izrazito kvalitetnim instrumentima istosmjerne struje, prikladnima za *najpreciznije* izvedbe. Njihove su prednosti naročito osjetljivost, jednolikost skale i praktička neovisnost o utjecajima vanjskih magnetskih polja. Nažalost im je konstrukcija skuplja i manje robustna, nego na pr. kod instrumenata s pomičnim željezom. Već istaknuta osobitost instrumenata s pomičnim svitkom da nisu *direktno* upotrebljivi za mjerjenja izmjeničnih struja znatno je ublažena novijim razvojem

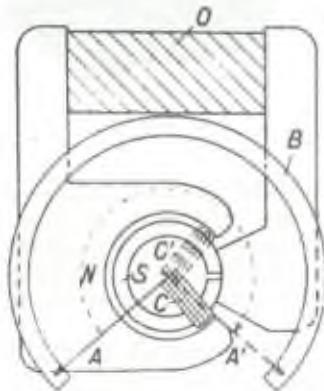

Sl. 7.

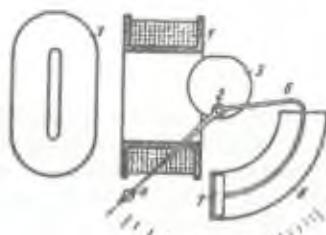


Sl. 8.

mjerne tehnike kojim je *indirektno* otvoreno i područje izmjeničnih struja instrumentima s pomičnim svitkom time da se ovi kombiniraju s metalnim suhim ispravljačima, dok se već odavna znade iskorističivati mogućnost mjerjenja i visokofrekventnih struja kombiniranjem osjetljivih instrumenata s pomičnim svitkom s t. zv. »termo-parovima«, o čemu će svemu biti još govora.

14. Najrašireniji su kao ampermetri i voltmetri u praktičkoj upotrebni *instrumenti s pomičnim željezom* (Dreheiseninstrumente, moving iron instruments). Zovu ih i instrumentima s mekim že-

ljezom (Weicheisenmessgeräte, soft iron instr.), odnosno *elektromagnetskim* instrumentima. To su po konstrukciji najjednostavniji električki instrumenti, vanredno mnogo upotrebljavani ne samo u običnim prilikama za tehničke svrhe (na pr. na ras-klopnim pločama i sl.), nego u vrlo usavršenim novijim izvedbama i kao izrazito precizioni instrumenti.

Princip mjerjenja osniva se na djelovanju magnetskoga polja struje što teče kroz čvrsti svitak, na meko željezo. Najstariji, tehnički još nezreli instrumenti ovoga tipa iskorišćivali su pojave da štapić od mekoga željeza, obješen na elastičnom peru, biva magnetiziran i uvlačen dublje u unutarnost svitka protjecanoga strujom. Slično mehaničko djelovanje na ekscentrično vrtivi listić

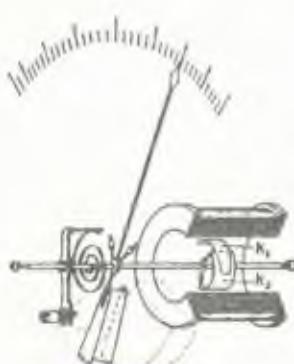

Sl. 9.



Sl. 10.

od mekoga željeza primijenjeno je kod nekih kasnijih, tehnički usavršenih konstrukcija, naime kod t. zv. instrumenata s *plosnatim* svitkom po shemi u sl. 8. Magnetsko polje struje kroz svitak 1 djeluje na željezni listić 3, s kojim se zajedno otklanja i kazalo 4 instrumenta. No češće se u savremenim konstrukcijama upotrebljavaju t. zv. instrumenti s *okruglim* svitkom. U takvom se svitku, po shemi u sl. 9., nalaze dva komadića lima od mekoga željeza, jedan *k*, čvrst, a drugi *k*, pomičan. Oba se komadića djelovanjem magnetskoga polja struje, pušteni kroz svitak, magnetiziraju tako da se međusobno odbijaju, pa se pomični listić željeza otkloni zajedno s pripadnim kazalom. U sl. 10 prikazana je praktička izvedba jednoga ovakovog mjernog sistema s okruglim svitkom, no postoje i izvedbe s ponešto drukčijim rasporedajima listića od mekoga željeza.

Prigušenje titraja kod instrumenata s pomičnim željezom jest, kako se vidi iz sl. 8. do 10., mehaničko s uzduhom (s metalnom »zastavicom« 7, koja koči gibanje gibajući se u »prigušnoj komori« 8.) Za protumoment vrtanje iskorišćuje se ili sila teže

(sistem u stabilnom ravnotežu), kao u sl. 8., ili (mnogo češće) elastičnost spiralnoga pera, kao kod izvedbi u sl. 9., odn. 10.


15. Kako listići od mekoga željeza lako slijede svojom magnetičnošću promjene magnetskoga polja svitka, to se kod instrumenata s pomičnim željezom moment vrtnje ne obrne, ako se smjer struje izmijeni, pa instrumenti ovoga sistema mogu uglavnom mjeriti uz istosmjerne struje s istom skalom bez daljega i izmjenične struje tehničkih niskih frekvencija. Kod mjerenja izmjeničnih veličina oni pri tomu pokazuju t. zv. efektivne vrijednosti (vidi kasnije pod B-38.), s kojima se u praksi baš i računa, a karakter skale jest, barem uglavnom i osobito u prvom dijelu, »kvadratičan«. Ako se naime struja pojača na dvostruko, magnetsko polje postane dvostruko jako, pa ujedno i magnetičnost mekoga željeza postane približno dvostruka, te prema tomu kod dvostrukе struje moment vrtnje postane približno četverostruk.

16. Kvadratične skale nisu baš poželjne u mjernoj tehnici, jer su kod njih, kraj danoga mjernoga opsega instrumenta, niže vrijednosti mjerene veličine, na pr. kod opsega skale 5 A vrijednosti 0,5 — 1,0 — 1,5 A, tjesno nagomilane na početku skale. Tako bi, uz točno kvadratični karakter skale, na pr. desetom dijelu maksimálnoga iznosa koji instrument mjeri odgovarao samo stoti dio maksimalnoga otklona. To znači, da se rečeni iznos ne bi dao više praktički pravo mjeriti, dok se naprotiv deseti dio maksimalnoga otklona, koji bi se uz dane prilike pokazao na jednolikoj skali, dade još vrlo točno očitati.

Zato se većinom kod instrumenata s pomičnim željezom dijelovi skale nanesu samo za vrijednosti obasegnute sa, recimo, gornje četiri petine ili najviše sa devet desetina maksimalnoga iznosa, pa na pr. ampermetar do 5 A ima skalu i mjeri zapravo samo struje od 1 do 5 A, odnosno od 0,5 do 5 A, dok je analogni instrument s pomičnim svitkom snabdjeven jednolikom skalom od 0 do 5 A. Uostalom svi instrumenti koji direktno mјere izmjenične struje (efektivne iznose) imaju skalu, bar u početku, uglavnom kvadratičnoga karaktera, pa se i kod njihovih osjetljivijih izvedbi opaža nedostatak osjetljivosti kod silaženja do sve slabijih struja i napona. Naprotiv u gornjim dijelovima dadu se prikladnim mjerama skale učiniti više jednolike, pa čak i pri kraju stisnuti, na pr. kod instrumenata s pomičnim željezom time da se dade naročiti oblik listićima od mekoga željeza.

I kod instrumenta sa širokom »kružnom« skalom (oko 270°) po shemi u sl. 11., gdje svitak S protjecan strujom uvlači u sebe više ili manje komad željeza D u obliku srpa smješten na vrtivoj ručki C, dade se postići da glavni dio skale B ograničene položajima A i A' kazala ima dosta jednoliku podjelu.

17. Velika su mana starijih instrumenata s pomičnim željezom bila zamjetljive nejednakosti njihovih otklona prema tomu da li se kod udešavanja određene struje išlo »uzlavno« ili »silazno« (počevši od slabijih ili od jačih struja), kao i razlike učitanja kod jednakih iznosa istosmernih i (efektivnih) izmjeničnih struja, tako da su se instrumenti za upotrebu s izmjeničnim strujama baždarenjem s takovim strujama snabdjevali skalom samo za izmjenične struje (koja je tek grubo vrijedila i za istosmjerne). Ove nejednakosti, zbog kojih su instrumenti s pomičnim željezom još do ne jako dugoga vremena bili malo cijenjeni za preciznija mjerjenja, imale su glavni razlog u upotrebljenim neprikladnim komadima mekoga željeza koji su naročito pokazivali pojav magnetičke histereze (a kod izmjeničnih magnetskih polja i pojav vrtložnih struja). Međutim bolje građeni današnji instrumenti s pomičnim željezom, sa specijalnim vrstama magnetskoga materijala s neznatnom histerezom, skoro su potpuno slobodni od spomenutih mana, pa u najboljim izvedbama mogu dati upravo odlične precizione instrumente, s otklonima praktički posve istima kod jednakih jakosti istosmernih struja i izmjeničnih s frekvencijama recimo do 100 ili 150 Hz.

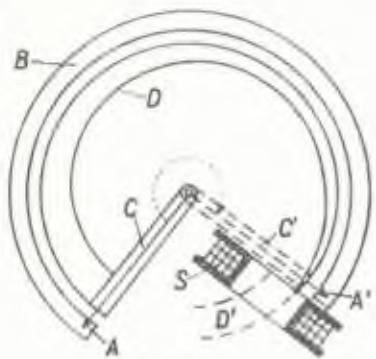

Sl. 11.



Sl. 12.

18. Kod točnijih mjerena s instrumentima s pomičnim željezom neugodno se zamjećuju pogreške mjerena u slučaju da su instrumenti izvrgnuti utjecaju vanjskih magnetskih polja, na pr. od susjednih vodiča ili svitaka protjecanih strujom, od transformatorskih »rasipnih« magnetskih tokova, itd. U tomu slučaju mnogo pomaže ako se instrument postavi podalje, ili u zgodniji položaj, u kome je učinak stranoga polja manji. A radikalnije se ovoj poteškoći izbjegava upotrebom u novije vri-

jeme proširenih t. zv. *astatičkih* mjernih sistema. Uzmimo na primjer dva kompletana mjerna sistema s pomičnim željezom, kruto tako učvršćena na zajedničku osovinu da se njihovi momenti vrlnje sumiraju. Ako su sad svici obih sistema protjecani strujom u takovom smjeru da magnetska polja obih svitaka imaju protivne smjerove, onda koliko se superpozicijom vanjskoga magnetskoga polja oslabi magnetsko djelovanje jednoga sistema, toliko se pojača djelovanje drugoga, pa se u konačnom efektu djelovanje vanjskoga polja praktički eliminira.


Sličan astatički rasporedaj upotrebljava se za eliminiranje utjecaja vanjskih polja i inače, pojmenice kod elektrodinamskih mjernih sistema, kako će još biti razloženo. Osim astatičkoga rasporeda primjenjuje se kod mjernih sistema s pomičnim željezom u novije vrijeme i magnetska zaštita mjernočega sistema u obliku kućišta od magnetski naročito prikladnih materija koje magnetske linije vanjskoga polja na sebe skreću i tako drže podalje od mjernoga sistema; kod elektrodinamskih sistema ovakova je zaštita već prije uvedena.

19. Glavne su osobitosti instrumenata s pomičnim željezom, prema gornjemu, jednostavnost (a prema tomu i jeftinoča) njihove konstrukcije, te mehanička jakost, zbog čega i jesu u praksi tako jako rašireni, osobito kod mjerenja izmjeničnih struja i napona. Nasuprot tomu treba kod njih spomenuti prosječno ipak manju preciznost, te nejednolikost skale i slabu osjetljivost za neznatne struje, a i učinci vanjskih polja ne mogu se uvijek zanemariti, osim kod astatičkih ili magnetski zaštićenih izvedbi.


20. Za osobitu preciznost dadu se konstruirati *elektrodinamski instrumenti* (dinamometrički instrumenti). I ovo su instrumenti koji mijere jednakost istosmjerne i izmjenične struje. Princip im je bitno drugačiji nego kod prethodnih instrumenata. Prema sl. 12. u polju jednoga nepomičnoga svitka protjecanoga strujom nalazi se umjesto nekoga željeza jedan pomični (vrtivi) svitak, također protjecan strujom. Između oba svitka, kad kroz njih teku struje, rada se posretstvom njihovih magnetskih polja t. zv. »elektrodinamsko djelovanje«, zbog koga se pomični svitak nastoji postaviti paralelno nepomičnomu, točnije tako da magnetski tokovi obih svitaka budu usporedni i uz to istoga smjera. Nastalomu momentu vrtnje protivi se elastičnost spiralnih metalnih pera, koja ujedno služe (slično kao kod instrumenata po sl. 2.) za dovod i odvod struje pomičnom svitku. Tako rezultira neki otklon, kod koga zakretne sile drže ravnotežje elastičnim silama obih pera. Kut otklona α kod elektrodinamskih instrumenata raste, bar približno i u najvećem dijelu skale, proporcionalno jakosti struje I_1 u prvom i proporcionalno jakosti struje I_2 u drugom svitku, dakle proporcionalno umnošku $I_1 \cdot I_2$.

21. Ako ista istosmjerna struja $I = I_1 = I_2$ teče redom kroz jedan i drugi svitak, kao što je to slučaj kod mnogih elektrodinamskih ampermetara (spoј kao u sl. 13.; kod G je priključen generator ili izvor struje, kod P potrošač) i kod elektrodinamskih voltmetera (sl. 14.; X je dodani otpor volmetra, obično nekoliko hiljada oma, u kome se, kako će još biti pobliže razmotreno, potroši ostatak mјerenoga napona, što ostane neutrošen u svicima), onda moment vrtnje raste, prema gornjemu, proporcionalno s kvadratom struje (proporcionalno s I^2), pa je skala (približno) kvadratičnoga karaktera, sa svim neudobnostima od toga u početku skale.


Kod izmjeničnih struja otklon je proporcionalan s kvadratom efektivne vrijednosti, a vrijedi posve ista skala kao kod istosmjernih struja, bar recimo do 100 ili 150 Hz, a i dalje. Zbog toga se precizioni elektrodinamski instrumenti upotrebljavaju, sa skalom baždarenom s pomoću istosmjerne struje, kao »normalni« instrumenti izmjenične struje za baždarenje i nadziranje ostalih.

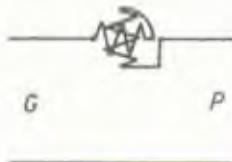

SL. 13.

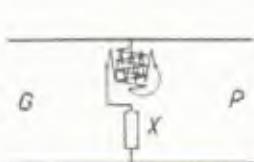

SL. 14.

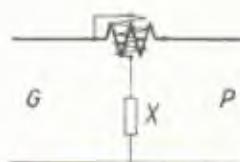

SL. 15.

Elektrodinamski instrumenti izvode se, za najslabije izmjenične struje, i u obliku galvanometara sa zrcalnim očitavanjem. No postignute osjetljivosti znatno zaostaju za onima kod zrcalnih galvanometara s pomičnim svitkom i permanentnim magnetom za istosmjerne struje.

22. Elektrodinamski sistemi važni su pogotovo zato, što mogu biti građeni i priključeni kao vatmetri. Spoј je onda kao u sl. 15, t. j. takov, da jednim svitkom sistema, t. zv. svitkom struje (redovno nepomični svitak, s malo zavoja deblje žice), koji se ukopča u glavni tok struje, teče struja I uzimana iz nekoga izvora (generatora) ili slana u neki potrošač struje, dok je drugi svitak, t. zv. svitak napona (redovno pomični, s mnogo zavoja tanje žice) zajedno s dodanim otporom X , analognim onomu kod voltmetera, priključen paralelno glavnom toku na napon E izvora ili potrošača, tako da kroz taj svitak teče, po Ohmovu zakonu, struja I' proporcionalna tomu naponu E . Uz dane prilike bit će dakle, uz suponiranu proporcionalnost sa I i I' , otkloni instrumenta praktički proporcionalni sa $I \cdot I'$, t. j. sa $E \cdot I$, dakle u zadnjoj liniji s mјerenim učinom $N = E \cdot I$ u vatima.

A i kod izmjeničnih struja instrument (uz praktički »neinduktivni« otpor kombinacije: svitak napona + dodani otpor) svojim otklonima pokazuje (pravi) učin: $N = E \cdot I \cdot \cos \varphi$. A to je formula za učin (vate) kod jednofaznih struja. Elektrodinamski instrumenti mogu dakle služiti kao vatmetri istosmjerni i izmjenični, i to s istom, uglavnom jednolikom (linearnom) skalom, a ne približno kvadratičnom, kao kod ampermetara i voltmetara.

23. Evo zašto je važno da kombinacija »naponski svitak + dodani otpor X « u sl. 15. pretstavlja prema izmjeničnim strujama čisti radni otpor R_w (neinduktivan i nekapacitivan), ako instrument treba da pokazuje baš iznos pravoga učina $N = E \cdot I \cdot \cos \varphi$, te da skala vata za istosmjerne učine vrijedi i za izmjenične. Ako je i momentana jakost u času t izmjenične struje u *strujnom* svitku, a i' korespondentna vrijednost u *naponskom* svitku, onda će, u promatranom času, djelovati u instrumentu moment vrtnje proporcionalan umnošku $i \cdot i'$. Kraj brzo periodski promjenljivih veličina i i i' izvodit će i sam moment vrtnje brze periodske varijacije (postajući, općenito, na momente čak negativan), a kako tromi otklonski sistem vatmetra ne će moći slijediti te varijacije, on će se otkloniti koliko odgovara *prosječnom* iznosu momenta vrtnje, dakle proporcionalno prosječnom iznosu produkta $i \cdot i'$. Međutim za ovaj poslijednji iznos jednostavnim matematskim razmatranjem dobiva se izraz $0,5 \cdot I_m \cdot I'_m \cdot \cos \psi = I_m \cdot I'_m \cdot \cos \psi$, gdje su I_m i I'_m »maksimalne«, a I i I' »efektivne« vrijednosti (sinusoidno) periodskih struja i i i' , dok ψ označuje međusobni pomak faza tih struja, t. j. okolnost da maksima, minima, prolazi kroz nul-vrijednosti itd. kod struje i' dolaze nešto kasnije (ili nešto ranije) nego kod i , dakle vremenski *pomaknuti* prema analognim stadijima veličine i . Koji je dio punoga kuta kut ψ , za taj su dio trajanja pune periode T vremenski pomaknute vrijednosti i' prema vrijednostima i ; na pr. ako je $\psi = 60^\circ = 1/6$ punoga kuta, onda između maksima, minima itd. struje i i korespondentnih stadija struje i' proteče uvijek vremenski razmak $T/6$, šestina trajanja periode.

Kako se vidi, od odlučnoga je utjecaja na prosječni iznos produkta $i \cdot i'$, a po tomu i na otklon vatmetra, veličina pomaka ψ , jer se otklon instrumenta udesi proporcionalno kosinusu toga kuta ψ . Ako dakle instrument treba da pokazuje baš učin $N = E \cdot I \cdot \cos \varphi$ između struje i kroz strujni svitak i napona e , primijenjenoga na kombinaciju »naponski svitak + dodani otpor« i pomaknutoga u fazi prema za kut φ , onda je očito potrebno da bude $\psi = \varphi$. A da to bude, treba da spomenuta kombinacija pretstavlja čisti radni otpor R_w , jer po najosnovnijim zakonima izmjenične struje samo pod tim uvjetom postoji *podudaranje u fazi* (istodobnost maksima, minima, prolaza kroz nul-točke itd.) između i i e , pa će pomak faza između i i i' biti isti kao i pomak


faza između i i e : $\psi = \varphi$, a i efektivni iznos I' struje kroz naponski svitak bit će s efektivnim iznosom E napona, primjenjene noga na vatmetar, vezan baš takovom relacijom $I' = E/R_w$ kao kod istosmjernih struja. Instrument koji dakle kod istosmjernih struja daje otklon proporcionalan sa $I' \cdot I$, a po tomu i sa $N = EI$ vata, davat će kod izmjeničnih struja otklon određen sa $I' \cdot I \cdot \cos\varphi$ a po tomu i sa $N = EI \cos\varphi$ vata, i to s istom skalom vata. A to je baš i trebalo dokazati.

Praktički se postizava da kombinacija »naponski svitak + dodani otpor X « pretstavlja, po mogućnosti i do određene granice frekvencija, čisti radni otpor na taj način da se X , koji i onako sa svojim hiljadama omra kudikamo prevladava u kombinaciji »naponski svitak + X « tako namota da praktički uzeto nema samoinduktivitetu i vlastitoga kapaciteta.


Neznatni pomaci faza između napona i struje u naponskom svitku, dakle neznatne diferencije između φ i ψ , u koliko ipak do njih dođe, ne utječu kod mjerjenja učina $E/I \cos\varphi$ mnogo kod velikih iznosa »faktora učina« $k = \cos\varphi$ i mogu se zanemariti, no mogu biti od jakoga utjecaja (i zahtijevati uzimanje korekcija) kod mjerjenja učina s malim $k = \cos\varphi$, na pr. učina transformatora u praznom hodu. Tako na pr. uz razliku $\delta = \varphi - \psi = 0^\circ 10'$ vatmetar grijesi (zaokruženo): kod $k = 0,8$ samo 0,2%, kod $k = 0,5$ još uvijek samo 0,5%, ali kod $k = 0,2$ već 1,4% i pogrješka dalje naglo raste kod silaženja prema još nižima vrijednostima k . Kod $\delta = 1^\circ$ pogrješka 1% postigla bi se već kod k oko 0,85, 2% kod k oko 0,65, a kod $k = 0,2$ vatmetar bi već grijesio oko 9% (i kod nižih iznosa k naglo sve više i više). Teži su dakle zahtjevi na vatmetar kod manjih $\cos\varphi$.

24. Instrumenti po shemi u sl. 12. nemaju željeza, pa kod njih nema ni neprilika od histereze i vrtložnih struja, niti razlika u podacima kod mjerjenja istosmjernih i izmjeničnih struja istom skalom. No magnetska polja u njima su razmijerno slaba, pa su i momenti vrtnje u ovim instrumentima slabici. Ovako bez željeza instrumenti moraju dakle biti nježnije konstrukcije sa slabijim perima, a njihove podatke ne samo da mogu znatno izobličiti vanjska magnetska polja, superponirana slabim vlastitim magnetskim poljima instrumenata, nego mogu postati zamjetljivi čak i elektrostatski učinci od električkih polja u slučaju nešto većih napona (razlika potencijala) između nepomičnih i pomičnih dijelova instrumenta. Da se izbjegne neprilikama zbog utjecaja vanjskih magnetskih polja, pokušalo se elektrodinamske instrumente graditi s naročitim zaštitnim oklopom od željeznog lima, pa su tako nastali željezom zaštićeni (eisengeschirmt) elektrodinamski instrumenti. Ovom magnetskom zaštitom poboljšava se donekle i magnetski krug instrumenta, pa se dobiva nešto veći moment vrtnje, iako se s druge strane kod mjerjenja izmjeničnih struja uvode neprilike zbog željeza.

Ako se međutim željezo upotrebi u tolikoj mjeri i tako rasporedi, da ono naročito sačinjava bitni dio magnetskoga kruga kojim se zatvaraju magnetske linije proizvedene u instrumentu, onda nastaju t. zv. *željezom zatvoreni* (eisengeschlossen) elektrodinamski, ili kako ih takoder katkad zovu: »ferodinamski« mjerni sistemi kao onaj u sl. 16. Oni su pogotovo zaštićeni od vanjskih magnetskih polja, a imaju i relativno jak moment vrtanje. Neprilike zbog prisustva željeza uspjelo je u novije vrijeme uglavnom svladati i kod ovih instrumenata, kao i kod onih s mokim željezom.

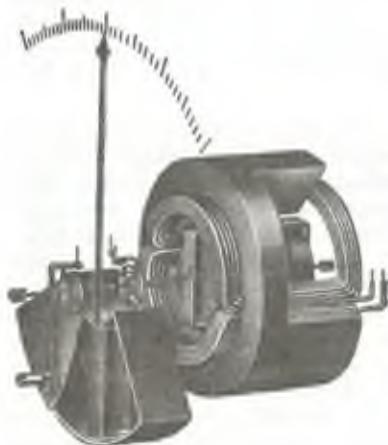

Sl. 16.

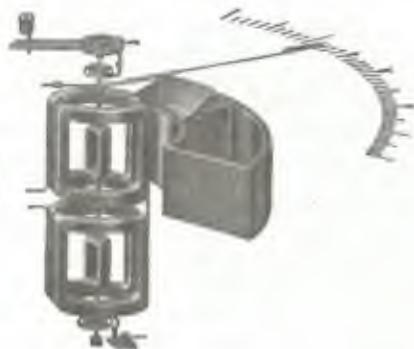

Sl. 17.

25. Upoznali smo tri podgrupe elektrodinamskih instrumenata: a) bez željeza, b) željezom zaštićene i c) željezom zatvorene. Radikalnu zaštitu protiv magnetskih polja pružaju bez upotrebe željeza kao u neku ruku zasebna podgrupa: d) *astatički elektrodinamski instrumenti*. Kako se razabire iz sl. 17., kod njih su, analogno astatickim instrumentima s pomičnim željezom, kombinirana u jednom instrumentu dva mjerna sistema, montirana na istu osovinu, a protjecana na protivni način električkim strujama. Tako eventualno vanjsko »homogeno« (na različitim mjestima jednak) polje, koliko jedan sistem u djelovanju potpomogne, toliko drugi oslabi, pa biva u ukupnom djelovanju eliminirano.

Kako se vidi iz sl. 12., 16. i 17., upotrebljava se i kod elektrodinamskih instrumenata »uzdušno prigušenje« sa zastavicama, koje se giblju u prigušnim komoricama.

26. Dajući općeniti pregled elektrodinamskih sistema mogli bismo instrumente ove grupe označiti kao vrlo važne naročito za najpreciznija mjerenja kod *izmjeničnih struja*, gdje precizioni

instrumenti s pomičnim svitkom i permanentnim magnetom ne dolaze direktno u obzir. Sistemi po elektrodinamskom principu prikladni su za doista precizne konstrukcije, doduše ne tako jednostavne i čvrste i s prosječno ne s tako malo vlastitoga potroska električke snage kao one s pomičnim željezom ali s mogućnostima primjene i za mjerjenje *učina*, a ne samo struje i napona. Izvedbe bez željeza same po sebi daju prosječno više precizne i više laboratorijske konstrukcije, dok one sa željezom, naročito željezom zatvorene, pretstavljaju izvedbe prikladne i za grublje uvjete upotrebe, na pr. kod pogonskih i sličnih mјerenja. Zato se elektrodinamski instrumenti i susreću mnogo u praksi, naročito kao vatmetri gdje im sa strane instrumenata s pomičnim željezom nema takmaca.

Neka bude još, zbog potpunosti, spomenuto da ima i t. zv. *indukcionih elektrodinamometara*, koji se međutim više upotrebljavaju za mjerjenja kapaciteta ili otpora, te kao mjerila frekvencije izmjeničnih struja; pobliže vidi na pr. u *Pałm, Elektr. Messgeräte*, Springer, Berlin 1937, str. 68 do 71.

27. Vrlo su dugo poznati *termički instrumenti* ili *instrumenti s vrućom žicom* (Hitzdrahtinstrumente, hot wire instruments). Princip im je, po shemи u sl. 18., da se na kazalo prenosi s velikim povećanjem produljenje proizvedeno ugrijavanjem žice kroz koju teče mjerena električna struja. Žica, redovno od platin-iridija, učvršćena na oba kraja, produljuje se zbog ugrijavanja od prolaza struje više ili manje i njezin srednji dio popušta jače ili slabije sili kojom ga vuče, okomito na duljinu vruće žice, jedna druga, t. zv. mosna žica koja opet sa svoje strane biva posredstvom jedne (na pr. svilene) niti vučena, okomito na svoju duljinu, od elastičnoga lisnatog pera. Kako je nit prebačena oko sitnoga kolotura, vrtivoga na osovini koja služi i kao osovina za kazalo, ovo se gibanje u zadnjoj liniji prenosi na kazalo, pa se mjerena struja može prosuditi po otklonu kazala.

Prigušenje gibanja kazala postizava se kod ovih instrumenata slično kao kočenje kod električnih brojila indupcionim vrtložnim strujama, koje se rađaju kod gibanja aluminijske pločice u magnetskom polju u uskom prostoru između krajeva jakoga permanentnoga magneta (»magnetsko prigušenje«). Kako se iz sl. 18. vidi, ta je pločica smještena na istoj osovini na kojoj i kazalo, te vrtložne struje koje nastaju koće gibanje dok god se pomični sistem instrumenata zakreće, i to proporcionalno brzini zakretanja.

Instrumenti s vrućom žicom moraju imati »kompenzaciju« zbog promjena temperature prostorije ili samog instrumenta u pogonu. Kod nešto jačih struja morala bi vruća žica biti relativno debela, da je struja ne bi odviše ugrijala (i eventualno i rastalila), pa bi funkciranje instrumenta bilo odviše tromo. U tomu slu-

čaju porazdijeli se struja na niz paralelno ukopčanih, cilindrično porazmještenih tankih metalnih žica ili vrpca, a na kazalo se prenosi samo produljenje jedne od njih.

28. Po samoj naravi stvari dobro izvedeni instrumenti s vrućom žicom moraju jednako dobro mjeriti istosmjerne i izmjenične struje, pokazujući kod ovih poslijednjih *efektivne* vrijednosti. Njihovi podaci moraju biti praktički neovisni o frekvenciji struja. Utjecaji frekvencije postaju zamjetljivi tek kod viših radiofrekvencija zbog sekundarnih učinaka, koji se redovno mogu zanemariti kod umjereno visokih frekvencija. Instrumenti s vrućom žicom su dakle izrazito instrumenti za područja viših frekvencija. I doista oni se susreću u praksi baš najviše kod mjerjenja struja i napona takovih frekvencija (u tonfrekventnom i u radiofrekventnom području; na pr. kao antenski ampermetri i sl.), pri čemu se baždarenje može izvršiti



Sl. 18.



Sl. 19.

istosmjernom strujom. Za mjerjenja tehničkih niskih frekvencija, u području »jake struje«, oni se manje upotrebljavaju, jer su tamo mnogo prikladniji instrumenti s pomičnim željezom, elektrodinamski i drugi, koji prosječno trebaju i manje električke snage za puni otklon. A i u području viših i najviših frekvencija u novije vrijeme s uspjehom konkuriraju instrumentima s vrućom žicom instrumenti s »termopretvaračem«, odnosno »termoparam«, s malenim vlastitim potroškom i po potrebi većom osjetljivošću, tako da se instrumenti s vrućom žicom danas uopće manje upotrebljavaju, nego prije.

29. Samo na izmjenične struje reagiraju *indukcioni instrumenti*. Oni rade po principu zakretnoga (rotatornoga) magnetskoga polja, koje djelujući induktivno na njihov pomični sistem, jedan metalni (redovno aluminijski) vrtivi bubanj, izvode vrtložne struje, i moment vrtnje analogan momentu vrtnje što ga


takovo zakretno magnetsko polje izvodi na, recimo, krletkasti rotor indukcionoga asinhronog motora. Prema tomu su po samoj naravi svoga djelovanja indukcioni instrumenti doista ograničeni samo na izmjenične struje kao i indukcioni motori. Za razliku od pojave kod motora, ovdje, kod indukcionih mjernih instrumenata sa zakretnim poljem, ne dolazi do trajne vrtnje nego samo do određenoga zaokreta pomičnoga sistema pod utjecajem zakretnoga magnetskog toka, jer nasuprot momentu vrtnje, proizvedenom od zakretnoga toka, djeluje protumoment vrtnje elastičnih spiralnih pera, koji raste proporcionalno otklonu sistema. Zakretni magnetski tok izvodi se »dvofazno« na taj način da se »umjetno« (naročitim spojevima) proizvedu u dva para svitaka, unakrsno smještena kao na sl. 19., izmjenične struje pomaknute u fazu, i to tako da veličina pomaka faza bude po mogućnosti što bliže četvrtini periode, odn. 90° . Pobliže razmatranje pokazuje da je moment vrtnje koji se ima očekivati proporcionalan struji I_1 kroz prvi par svitaka, struji I_2 kroz drugi par svitaka i sinusu kuta pomaka faza α , t. j. da je proporcionalan produktu $I_1 I_2 \sin \alpha$, koji je doista najveći (najpotpunijiji) ako je $\alpha = 90^\circ$. Ako instrument služi kao ampermetar ili kao voltmetar, skala je u bitnosti kvadratičnoga karaktera i samo naročitim mjerama može se učiniti jednoličnjom. A ako je izведен kao vatmetar, onda je skala uglavnom jednolika.

30. U ovomu poslijednjem slučaju, kad treba da se mjeri $N = EI\cos\varphi$, pomak faza, umjetno proizведен u drugom paru svitaka indukcionoga instrumenta, treba pogotovo da je upravo 90° . Evo zašto. Prvi par svitaka kod indukcionoga vatmetra upotrebljava se kao »svitak struje« i priključuje direktno u strujni tok, pa biva protjecan strujom I . Drugi par svitaka, igrajući ulogu »svitka napona« vatmetra, ima priključak na napon E . Zato je struja I' u tom drugom paru prema struji I u prvomu paru zapravo pomaknuta za kut $\alpha - \varphi$, jer je to struja s »umjetno« proizvedenim pomakom faza prema naponu, koji je podržava, za kut α u instrumentu samom, no sa pomakom faza za φ manjim prema struji I , ako I već sam po sebi zaostaje u fazi prema E za kut φ . Prema onomu što je općenito rečeno o momentu vrtnje kod indukcionih instrumenata, otkloni instrumenta bit će dakle proporcionalni sa I , sa E i sa sinusom pomaka faza $\alpha - \varphi$ između I i I' , dakle s produktom $EI\sin(\alpha - \varphi)$. To znači: s veličinom $N = EI\cos\varphi$, koja se želi mjeriti, oni će biti proporcionalni samo uz uvjet da je α baš točno 90° , jer je: $EI\sin(90^\circ - \varphi) = EI\cos\varphi$.


Umjetni spoj kojim se postizava pomak faza 90° u drugom paru svitaka može kod vatmetara biti na pr. kao onaj u sl. 20. Napon E ne pušta se da djeluje direktno na svitke S' i S drugoga para svitaka, nego na »mosnu« kombinaciju tih svitaka i

još triju čistih radnih otpora veličine R_1 , R_2 i R omu, s kojim je u seriju ukopčan još jedan veliki induktivitet D (induktancija, Drosselspule, choke coil) sa željeznom jezgrom. Ovakov spoj se dade za određenu frekvenciju izmjenične struje tako adjustirati da α između struja u svicima bude točno jednako 90° .

31. Nažalost iz gornjega slijedi da podaci indukcionih instrumenata, a naročito indukcionih vatmetara, moraju biti vrlo jako ovisni o frekvenciji, dok to ni izdaleka nije toliko slučaj kod elektrodinamskih instrumenata ili onih s pomičnim željezom. Osim toga se indukcioni instrumenti za razliku od instrumenata drugih sistema ne dadu preudešavati kao voltmetri i kao vatmetri na različite napone pukim dodavanjem serijskih (dodanih) neinduktivnih otpora (kao X u sl. 14. i 15.) nego bi, u koliko se ne bi upotrebili »mjerni« naponski transformatori sa stalnim naponom sekundarno, kod prelaza na druge napone trebalo uvijek nanovo adjustirati i umjetni pomak faza.

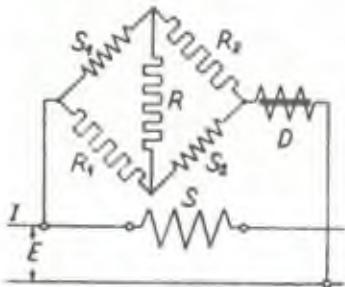

Sl. 20.

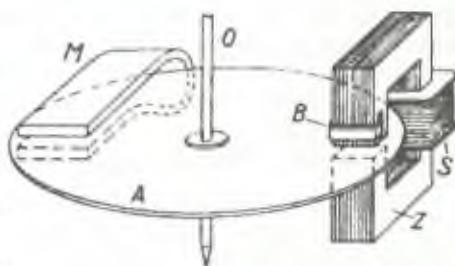

Sl. 21.

Zbog spomenutih razloga, kao i zbog komplikacija od temperaturnih utjecaja na njihove podatke, indukcioni instrumenti sa zakretnim magnetskim poljem danas se više mnogo ne upotrebljavaju usprkos nekim njihovim inače dobrijim svojstvima (na pr. prosječno jak moment vrtnje; mogućnost vrlo širokih skala, do 360°), pogotovo otkad su usavršeni instrumenti s pomičnim željezom, koji ih mogu nadomjestiti kao ampermetri i voltmetri kod izmjeničnih struja, te kraj elektrodinamskih instrumenata koji daju i odlične vatmetre. Imaju firmi koje su u novije doba ove instrumente, kao i one s vrućom žicom, prestale fabricirati.

Prigušenje titraja kod indukcionih instrumenata redovno je magnetsko s vrtložnim strujama koje izvode permanentni magneti, smješteni poput onoga na sl. 19. u aluminijskom bubenju, dok se ovaj giblje.


32. Osim gore spomenutih indukcionih instrumenata sa zakretnim magnetskim poljem i vrtivim bubenjem ima i instrumenata koji također rade s induciranim vrtložnim strujama u masivnim vodičima, ali na ponešto drugom principu.

Kod izmjeničnih *ampermetera* i *voltmetara* po ovomu principu moment vrtnje dobiva se time da se izazivaju vrtložne struje na jednoj okrugloj vrtivoj ploči A, na pr. od aluminija, koja zahvaća pri rubu u uzdušnu pukotinu (raspor) jednoga elektromagneta izmjenične struje s jezgom Z od željeznih limova, pri čemu je za stvaranje momenta vrtnje potrebno da je jedan dio polnoga nastavka elektromagneta slobodan a drugi se obuhvati kratko spojenim bakrenim prstenom B, kako je to naznačeno na sl. 21. Prigušenje gibanja i ovdje je magnetsko, uz pomoć permanentnoga magneta M, koji već prema brzini gibanja pomičnoga sistema inducira veće ili manje vrtložne struje u onoj istoj kružnoj pločici u kojoj se induciraju i one vrtložne struje, proizvedene od izmjeničnom strujom uzbudenog elektromagneta, koje su potrebne za proizvođenje momenta vrtnje. Tako ista vrtiva pločica služi i kod stvaranja momenta vrtnje, proporcionalnoga s kvadratom struje odnosno napona, kao i kod kočenja za vrijeme gibanja. Kako se protumoment vrtnje kod instrumenata za mjerjenje po ovomu principu izvodi elastičnim djelovanjem metalnoga spiralnog pera, to je skala ovih instrumenata u bitnosti kvadratična. Na sl. 21. vidi se i svitak S kroz koji se pušta da teče mjerena izmjenična struja.

33. Kod *vatmetara* po ovomu principu mjerni sistem mora imati dva različita elektromagneta od kojih je jedan »strujni«, sa svitkom ukopčanim u glavni tok na način »svitaka struje« kakovi dolaze kod svih vatmetara, a drugi »naponski« kome se namotaj priključuje na napon na način »svitaka napona« kod vatmetara. Jedan od oba elektromagneta, na pr. strujni, stoji s jednim polom nasuprot kružnoj vrtivoj ploči, a onaj drugi, u suponiranom primjeru naponski, s dva pola. Ako je sad struja u naponskom elektromagnetu prikladnim umjetnim spojem pomaknuta u fazi prema pripadnom naponu za 90° (za četvrtinu trajanja perioda), onda je proizvedeni moment vrtnje proporcionalan s produktom $E\cos\varphi$, ako je φ pomak faza između struje I kroz strujni elektromagnet i napona E na koji je priključen naponski elektromagnet. Instrument dakle u ovomu spoju može mjeriti učin $N = E\cos\varphi$, ako ima spiralno pero koje proizvodi protumoment vrtnje, i skala mu je kao *vatmetru* u bitnosti jednolika. No ako naprava nema spiralnoga pera za ograničenje vrtnje, vrtiva kružna ploča će se neprekidno (kao rotor motora) okretati, tjerana momentom vrtnje zbog učinaka obih elektromagneta, a kočena u svome gibanju djelovanjem permanentnoga magneta, i brzina gibanja će biti u svakomu času proporcionalna učinu $N = E\cos\varphi$. Ako se dakle vrtnja pločice prenese na mehanizam s kotačićima koji broji (i pokazuje) ukupni broj okretaja kružne pločice, imat ćemo napravu koja mjeri ukupnu *radnju* električke struje u danom vremenu,

dakle napravu koja sumira ili integrira, t. j. *brojilo*, i to brojilo vatsekunda, odnosno (kilo)vatsati, dakle *kilovatsatno brojilo* po *indukcionom motornom principu*. I doista, kako ćemo kasnije još vidjeti, najobičnija i danas najviše razradena brojila izmjenične struje jesu baš indukciona brojila, koja u bitnosti rade na spomenuti način, zbog čega smo se namjerno i dulje zadržali na ovomu principu indukcionih naprava s vrtivom kružnom pločom nego li bi to zaslужivali sami mjerni instrumenti: ampermetri, voltmetri i vatmetri ovakove konstrukcije, jer ovi se još manje u praksi upotrebljavaju nego li i sami danas već u velikoj mjeri iz prakse istisnuti indukcionii instrumenti sa zakretnim poljem i vrtivim bubenjem.


34. Specijalne sprave, no ipak u naročitim prilikama vrlo prikladne i za tehničku praksu, jesu *elektrostatski instrumenti*. Konstrukcije im mogu biti vrlo različite, ali u principu se osnivaju na elektrostatskom privlačenju ili odbijanju, slično kao kod »elektrometara« (elektrostatskih aparata više laboratorijske izvedbe, koji se od starinskih »elektroskopa« razlikuju u bitnosti većnom tim da su za mjerne svrhe prikladnije izvedeni i snabdjeveni skalom za očitavanja otklona)

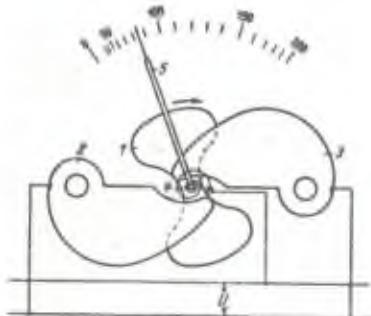

Sl. 22.



Sl. 23.

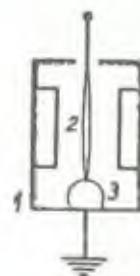

Sl. 24.

Konstrukcije tehničkih elektrostatskih instrumenata vanredno su raznolike i ovdje ih ne možemo redom opisivati. Jedan primjer elektrostatskoga mernog sistema predočen je u sl. 22. (izvedba T.T. & Co.).

Pomični sistem je jedna pločica, t. zv. »igla« 1, koja je tako vrtivo smještena na osovini 4 sa šiljcima, da kod razlike potencijala (napona) U između te igle i dva međusobno električki spojena para fiksnih paralelnih pločica 2 i 3 igla biva vučena jače ili slabije elektrostatskim silama u međuprostor između spomenutih fiksnih pločica. Gibanju igle protivi se protumoment vrtnje (direkciona sila) jednoga spiralnog pera. Nastane zakret igle.

koji se učini vidljivim s pomoću kazala 5 i skale baždarene u voltima.

Od više elektrometarskih konstrukcija osobito je jednostavan stari Braunov elektrometar (sl. 23.), kod kojega se očitava na skali 3 otklon lagane aluminijске igle 2 vrtivo smještene na metalnom nosiocu 1, veći ili manji već prema većoj ili manjoj razlici potencijala između mjernoga sistema i kućišta 4 elektrometra. Mjereni naponi mogu sezati i do nekoliko hiljada volta.

Mnogo se upotrebljavaju Wulfovi nitni elektrometri (Faden-elektrometer), »dvonitni« i »jednonitni«, od kojih je dvonitni prikazan u principu na sl. 24. Dvije vanredno fine niti 2 (žice promjera samo nekoliko tisućinki mm) lako su napete elastičnim nježnim stremenom 3 od amorfognog kremena. Kod razlike potencijala između sistema niti i kućišta 1 elektrometra niti se razmaknu više ili manje, već prema primjenjenom naponu, a razmak niti očitava se s pomoću mikroskopa sa skalom u okularu (ili se projicira). Dielektrikum provodnoga izolatora: jantar.


35. Svi elektrostatski instrumenti mjere u bitnosti uvijek električke napone i, u koliko se uopće upotrebljavaju, u tehničkoj praksi oni redovno služe za takove svrhe (kao voltmetri). Tek posredno mogu se elektrostatski instrumenti upotrebiti i za mjerjenja jakosti struje (ako se na pr. njima mjeri napon na krajevima čistoga radnog poznatog otpora, kroz koji se pusti mjerena struja, koja može biti i izmjenična), dok se neke elektrostatske konstrukcije mogu čak, u naročitom spoju, upotrebiti i za mjerjenja vata.

U principu tehničke izvedbe elektrostatskih instrumenata redovno mogu mjeriti jednakobrodo istosmjerne kao i izmjenične (efektivne) napone, do vrlo visokih iznosa volta i do najviših frekvencijskih. Pri tomu imaju svojstvo, naročito važno u staničitim prilikama, da kod istosmjernih struja ne troše praktički baš ništa struje. Ali i struje, što ih elektrostatski instrumenti uzimaju kraj svojih neznačajnih vlastitih kapaciteta kod mjerjenja izmjeničnih napona obično se mogu zanemariti, a k tomu su, ako je mjerni sistem sam direktno priključen, to prazne kapacitivne (bez potroška učina) struje. Međutim za mjerjenja kod niskih frekvencijskih elektrostatski instrumenti imaju i vrlo visoki »zaštitni« otpor, predviđen za slučaj kratkoga spoja u sistemu (na pr. od probaja iskrom), a taj smanjuje i potrošak izmjenične struje u pogonu. Kod visokih frekvencijskih, na pr. u radiotehnici, svakako struja i kroz kapacitet instrumenta od samo malo pikofarada može dosegnuti već i nešto malo veće iznose, pa se instrumenti u takovom slučaju priključuju bez serijskih zaštitnih otpora, jer bi u ovima uz spomenute prilike nastali preveliki gubici.


36. Općenito se može reći o elektrostatskim instrumentima da su oni po svome slabom momentu vrtnje i drugim konstruk-

tivnim osobitostima manje prikladni za općenitu upotrebu, ali su vrlo prikladni za mjerena u specijalnim prilikama gdje se zahtijevaju instrumenti koji praktički ništa ne troše, kad mjere istosmjerne ili niskofrekventne izmjenične napone, odnosno instrumenti prikladni za direktna mjerena vrlo visokih napona.


37. Relativno nije još davno da su uvedeni u mernu tehniku *instrumenti sa suhim ispravljačima*. Kraj odličnih svojstava instrumenata s pomičnim svitkom i permanentnim magnetom, koji sami po sebi nisu direktno upotrebljivi za mjerena izmjeničnih struja, bio je velik napredak kad je dodavanjem istom u novije vrijeme usavršenih metalnih suhih »ispravljača« uspjelo osposobiti i ove instrumente, i to s vrlo povoljnom, uglavnom jednolikom skalom, za mjerena izmjeničnih struja, pa i ton-frekventnih i čak onih s još višim frekvencijama. Metalni suhi ispravljači (naročito se mnogo upotrebljava kombinacija »bakar Cu — bakarni oksidul Cu₂O — olovo Pb«) propuštaju naime električku struju praktički samo u jednom smjeru.

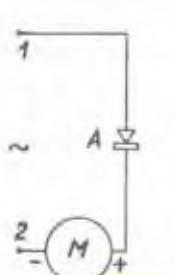

Sl. 25.

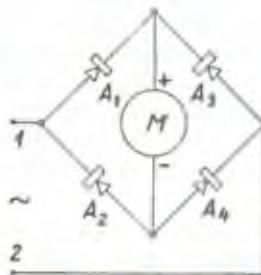

Sl. 26.

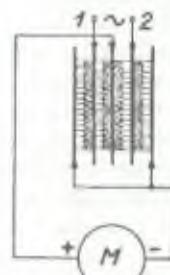


Sl. 27.

Prema tomu bi u kombinaciji: »metalni suhi ispravljač A + instrument M s pomičnim svitkom« po sl. 25. i kod priključka na izmjenični izvor struje tekla struja samo u onomu smjeru, u kome bi je propuštao ispravljač, i instrument bi reagirao na one polovice vala izmjenične struje koje teku u smjeru propuštanja ispravljača (tako zvano »poluvalno« ispravljanje). Međutim redovno se ispravljački instrumenti grade tako da kroz instrument s pomičnim svitkom mogu teći *obje* polovice vala izmjenične struje (»punovalno ispravljanje«) i instrument daje dva puta toliki otklon prema onomu u sl. 25. U tu svrhu prikladnim naročitim mosnim spojem, sa četiri ispravljača A₁, A₂, A₃, A₄ i instrumentom istosmjerne struje M (t. zv. »Graetzov spoj« u sl. 26.) postizava se, da kroz instrument M teče struja uvijek istim smjerom, bio smjer izmjenične struje ovakav ili onakav, kako se to odmah vidi slijedeći jednom mogući tok struje kod smjera, uz koji bi 1 bio ulaz a 2 izlaz struje, a drugi puta mogući tok struje s ulazom kod 2,

a izlazom kod 1. Praktička izvedba spoja iz sl. 26. prikazana je u sl. 27.

38. Ali i ovako u spoju za punovalno ispravljanje podaci ispravljačkih instrumenata nisu zapravo direktno oni, što su redovno od interesa u praksi. Ovi naime instrumenti po naravi same stvari ne daju otklone određene *efektivnim* vrijednostima mjerene izmjenične veličine nego su dobiveni otkloni zapravo određeni *aritmetičkom srednjom vrijednošću* mjerene veličine. Ako je, naime, krivuljom na sl. 28. predočeno vremensko mijenjanje *momentanih* vrijednosti mjerene izmjenične veličine, na pr. struje, pa ako, idealizirajući, uzmememo da je punovalno ispravljanje tako savršeno da je krivulja pulzirajuće istosmjerne struje kroz instrumenat M pretstavljena, kao što je to nacrtano u sl. 29., nizom neizobličenih pozitivnih polovica titraja mjerene izmjenične veličine, onda instrumenat M, osjetljiv samo za istosmjernu struju, očito mjeri *aritmetičku srednju* vrijednost I'' (t. j. aritmetičku sredinu apsolutnih iznosa momentanih vrijednosti) umjesto *efektivne* vrijednosti I (t. j. drugoga korijena iz aritmetičke sredine kvadrata momentanih vrijednosti).

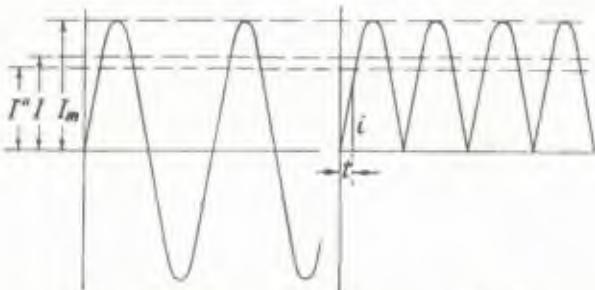

Sl. 28.

Sl. 29.

No kako se redovno u praksi izmjenične struje primjenjuju kod onih pojava, gdje odlučuju *efektivni* iznosi, a samo iznimno dolaze prilike gdje je od interesa znati koju od druge dvije karakteristične vrijednosti kod izmjeničnih veličina, naime I'' (aritmetičku srednju vrijednost) ili I_m (maksimalnu ili tjemenu vrijednost), to podaci instrumenata, koji zapravo mjeru I'' mogu redovno biti od interesa samo onda ako se znade i odnošaj $\xi = I : I''$, t. zv. »faktor oblika«, baš kaošto bi, u slučaju da se zna samo efektivna vrijednost, a od interesa da je poznavati tjemenu, trebalo poznavati odnos $\sigma = I_m / I$, t. zv. »tjemeni faktor».

U praktički najvažnijim slučajevima, kod izmjeničnih veli-

čina koje se vremenski mijenjaju po zakonu *sirkusa* (s krivuljom sinusoidom kao na sl. 28.), vrijede relacije:

$$I'' : I : I_w = 1 : 1,11 : 1,57$$

pa je specijalno: $\xi = 1,11 (= \pi/2\sqrt{2})$. Sad polazeći od pretpostavke *sinusoidnih* struja, i da se ne moraju uvijek očitanja ispravljačkih instrumenata preračunavati sa vrijednosti I'' na vrijednost I uz pomoć faktora $\xi = 1,11$, napišu se na skalu ispravljačkog instrumenta odmah 1,11 puta veće vrijednosti. U *tomu smislu* graduirane su dakle skale ispravljačkih instrumenata u efektivnim vrijednostima. No ne treba kod toga zaboraviti da prema izloženom graduaciju vrijedi *samo* za sinusoidne veličine, jer vrijednost 1,11 faktora ξ vrijedi za njih, dok u slučaju većih ili manjih ostupanja od sinusoide ovi instrumenti moraju pokazivati veće ili manje sistematske pogreške, jer izmjenične veličine različitih oblika krivulje mogu uz istu aritmetičku srednju vrijednost imati različito velike efektivne vrijednosti. Pogrješke zbog oblika krivulje mogu kod nekih mjerena iz područja tonskih frekvencija, na pr. u telefoniji, elektroakustici i sl., dosegnuti i oveće procentne iznose, pa je u ovakovim iznimnim slučajevima na mjestu oprez kod upotrebe ispravljačkih instrumenata.



Sl. 30.

39. Instrumenti sa suhim ispravljačem pokazuju međutim uz pogreške zbog oblika krivulje još i osjetljivosti na druge utjecaje. Tako temperaturni utjecaji na ispravljač mogu biti znatni. Zatim postoje još i »pogrješke frekvencije« u tomu smislu da je zbog više razloga ispravljačko djelovanje u instrumentu različito savršeno kod različitih frekvencija, i to slabije kod viših. Ipak se dade udesiti da se ovi učinci u jačoj mjeri opažaju istom u radiofrekventnom području, a ima danas već specijalnih izvedbi ispravljača s malenim elektrostatskim kapacitetom i za radiofrekventne struje ne odviše visokih frekvencija.

No i uz istu frekvenciju ispravljačko djelovanje ovisi o jačosti struje u tomu smislu, da kod posvema slabašnih struja ispravljač stavlja znatno veći otpor prolazu struje. Tako ni skala ovih instrumenata nije posvema linearна, nego je posve u početku nešto stisnuta, iako bi u principu bila posvema jednolika kod savršenoga ispravljanja. Na sl. 30. vide se skale jednoga

te istoga instrumenta s pomičnim svitkom i permanentnim magnetom. Dolje je praktički posve jednolika skala za direktna mjerena istosmijernih struja mjernim sistemom s pomičnim svitkom bez ispravljača, a gore je skala za mjerena izmjeničnih struja u kombinaciji s ispravljačem po shemi u sl. 28. Ova je poslijednja, kako se vidi, u višim dijelovima uglavnom jednolika, no pri početku je stisnuta i skoro kvadratičkoga karaktera, pa ni nema detaljne podjele na tom početnom dijelu.

40. Usprkos svega toga ispravljački instrumenti proširili su se jako u ovo nekoliko godina od njihova uvođenja za mjerena izmjeničnih struja i napona od malo Hz pa sve do mnogo hiljada Hz zahvaljujući prednostima, kojima se odlikuju: velikoj osjetljivosti i neznačnom vlastitom potrošku učina, te ipak u najvećem dijelu jednolikoj skali.


I kao nulinstrumenti suhi ispravljači u vezi s osjetljivim galvanometrima s pomičnim svitkom upotrebljivi su kod mjerena s izmjeničnim strujama, na pr. kod izmjeničnih mostova, no tu im ipak smeta ograničenje, da im osjetljivost naglo pada u području vanredno slabih struja.

41. Takoder sa sistemima s pomičnim svitkom i permanentnim magnetom, ali na posve drugom principu, rade *instrumenti s termopretvaračima*. Za visokofrekventna mjerena ovo su danas najviše upotrebljavani instrumenti (voltmetri i ampermetri), jer su osjetljiviji i s manje vlastitoga potroška, nego instrumenti s vrućom žicom. Za izmjenične struje nižih frekvencija oni su također dobro upotrebljivi, no tu im konkuriraju robustniji instrumenti s pomičnim željezom i elektrodinamski, a mogu se upotrebljavati i ispravljački instrumenti.


Princip je instrumenata s termopretvaračima da se izmjenične struje upotrebe, da indirektno izvedu otklon instrumenta s pomičnim svitkom, ali se ovdje svrha ne postizava ispravljanjem izmjenične struje, kao kod instrumenata sa suhim ispravljačima, nego se kod termopretvaračkih sprava uz pomoć topline, proizvedene od mjerene izmjenične struje, ugrije spojno mjesto jednoga *termoelementa*, kojega termo-elektromotorna sila iza-zove onda istosmjernu struju i otklon u priključenom osjetljivom sistemu s pomičnim svitkom i permanentnim magnetom. Praktički se ova ideja može realizirati jednostavnim-t. zv. *termokrižem* (termokrustom) po shemi u sl. 31. Termokriž je kombinacija dvaju različitih unakrsno zakvačenih žica AXC i BXD, kojih materije zajedno daju dobar »termopar« (termoelement). Na A i B priključi se izmjenična struja, a na C i D vrlo osjetljiv instrument s pomičnim svitkom M. Ako se (pajano ili svarenog) spojno mjesto X termokriža ugrije izmjeničnom strujom, koje je tok AXB, ono postane sijelo elektromotorne sile, pa u strujnom krugu XCMDX teče istosmjerna struja, koja se manifestira ma-

njim ili većim otklonom istosmjernoga instrumenta M, već prema jakosti mjerene izmjenične struje. Umjesto jednostavnoga termokriža iz sl. 31. pokazalo se zgodnijim, osobito za jače struje, upotrebljavati termopretvaračke kombinacije po sl. 32. od žice AB, kojom teče izmjenična struja s termoparom od dvije različite kovine ili kovne slitine CX i DX koji je svojim spojistem pripajan na strujom grijanu žicu AB. Kod nekih pak konstrukcija termopar je samo tjesno prislonjen uz grijanu žicu AB, no električki izolirano od nje (tankim slojem izolatora između spojišta X termopara i žice AB).

42. Skala je kod instrumenata s termopretvaračima kvadratična, a kod dobrih izvedbi mogu se ovi instrumenti upotrebljavati sve do najviših radiofrekvencija, na pr. u specijalnim izvedbama do 10^7 ili čak do 10^8 Hz ili slično, dakle i kod kratkih i ultrakratkih valova radija.

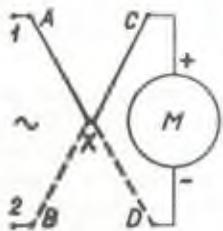

Sl. 31.

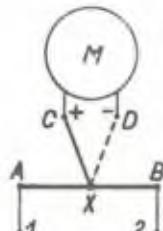

Sl. 32.



Sl. 33.


Na osjetljivost termopretvaračke kombinacije značno utječe, da li je odvod topline s termopretvarača veći ili manji, pa je za najveće osjetljivosti kod slabih struja dobro (i može donijeti nekoliko puta veće osjetljivosti), ako je termopretvarač smješten u evakuiranom staklenom balonu, jer u vakuumu izmjenične struje jače ugriju spojno mjesto X nego ako uzduh može konvekcijom odvoditi toplinu.

Kao kombinacije materija za termopar upotrebljavaju se na pr. parovi: željezo i konstantan, nikalj i kromnikalj, i različiti drugi. Instrument M u sl. 31. i 32. mora dati puni otklon već kod nekoliko (na pr. 10) milivolta.


43. Jedna neprilika kod instrumenata s termopretvaračem jest da relativno slabo podnose preopterećenja, pa i kratkotrajnija, jer se kod prejakih struja termopretvarač usja i lako pregori. Ako je pretvarač ugrađen unutar instrumenta, kao na sl. 33., treba onda instrument otvarati zbog popravka, premda redovno ne strada mjerni sistem s pomičnim svitkom, nego samo termopretvarač. Obzirom na to pokazalo se praktičnim, i često

se tako i postupa, da se termopretvarač izvede kao posebna jedinica koja se izvana priključuje na galvanometar (zapravo mili-voltmetar) s pomičnim svitkom. Onda je lako, u slučaju da pretvarač pregori, zamijeniti ga isto takovim ne dirajući u galvanometar, a mogu se na isti instrument s pomičnim svitkom priključivati i termopretvarači za različita područja jakosti izmjeničnih struja i napona, u kojem slučaju vrijede, dakako, različite krivulje baždarenja za kombinacije pojedinih pretvarača s milivoltmetrom s pomičnim svitkom.

44. Za specijalne svrhe služe *instrumenti s unakrsnim svicima i permanentnim magnetom*. Kod mjernih sistema ovih instrumenata iskorišćuje se djelovanje vremenski konstantnoga magnetskog polja na dva svitka, slobodno vrtiva na istoj osovini, ali čvrsto jedan prema drugom *unakrsno* postavljena (pod kutom 90° ili manjim). Struje u svicima teku tako da sile vrtnje na jedan i na drugi svitak djeluju u protivnom smislu. Momenti vrtnje kod svakoga svitka neka su proporcionalni osim sa strujom još i sa *sinusom* kuta otklona svitka od nekoga položaja ravnotežja. Teorijski najjednostavnije je ovomu uvjetu sinusa

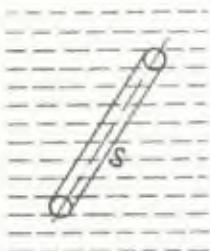

Sl. 34.

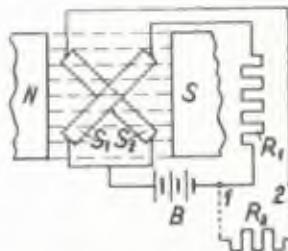

Sl. 35.


zadovoljiti, ako se pomisli, po sl. 34., svitak postavljen u homogeno (jednoliko po smjeru i veličini) magnetsko polje, predloženo na sl. 34. svagdje paralelnim i jednakom razmaknutim pravcima kao magnetskim linijama. U tomu naime slučaju, kako se lako razabire primjenom osnovnih stavaka o djelovanju magnetskog polja na vodiče protjecane strujom, moment vrtnje D svitka, kojega je os zakrenuta prema smjeru magnetskih linija za kut α , jest veličina proporcionalna sa strujom I kroz svitak i sa sinusom kuta α , t. j. $D = K \cdot I \cdot \sin \alpha$, gdje je K neki konstantni faktor (faktor proporcionalnosti), ovisan o plohi i o broju zavoja svitka. Ako dakle približno proizvedeno homogeno polje između dva pola N i S permanentnoga magneta i u tomu polju zamislimo po shemi u sl. 35. unakrsne svitke međusobno priklonjene pod kutom 90° i protjecane strujama I_1 i I_2 , onda, ako je α kut otklona prvog svitka prema magnetskom polju, kut otklona drugoga svitka

prema tom polju iznosi $90^\circ - \alpha$, pa momenti vrtnje obih svitaka, koji djeluju nasuprot jedan drugom, iznose: $D_1 = K_1 I_1 \sin \alpha$ i $D_2 = K_2 I_2 \sin (90^\circ - \alpha) = K_2 I_2 \cos \alpha$, gdje su K_1 i K_2 neke konstante. Kako su svici inače slobodni, uvjet je ravnoteža: $D_1 = D_2$, a pripadni kut otklona α određen je relacijom $K_1 I_1 \sin \alpha = K_2 I_2 \cos \alpha$, iz koje se može izračunati $\tan \alpha = \sin \alpha / \cos \alpha$ po formuli:

$$\tan \alpha = K_0 \cdot (I_1 / I_2) \quad (I)$$

Tu je $K_0 = K_1 / K_2$ neka nova konstanta. To znači: sistem unakrsnih svitaka zauzet će neki posve određeni stav, koji zadovoljava uvjetu (I), s položajem kazala prema skali instrumenta posvema određenim po (I) samo kvocijentom I_1 / I_2 strujā kroz prvi i kroz drugi svitak.

Instrumenti s unakrsnim svicima i permanentnim magnetom mogu dakle mjeriti kvocijente struja kroz oba svitka, a posredno i kvocijente drugih veličina proporcionalnih (direktno ili obrnuto) s tim strujama. Oni su zapravo »mjerila kvocijenata« (Quotientenmesser), kao što su zapravo obični elektrodinamski

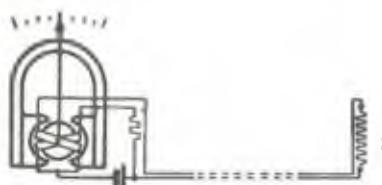

Sl. 36.

instrumenti u bitnosti »mjerila produkata« (jer im je moment vrtnje proporcionalan s produktom $I_1 I_2$ struja I_1 i I_2 kroz oba svitka). Zato se u praksi instrumenti s unakrsnim svicima i permanentnim magnetom i upotrebljavaju kod onakvih mjerena, gdje se žele odrediti kvoci-

jenti, na pr. kod mjerena *otpora* kao »ommetri« i »megometri« s unakrsnim svicima (jer po Ohmovu zakonu otpor $R = E/I$ određen je kvocijentom napona i struje); zatim za mjerena *temperatura*, gdje se u spoju kao na sl. 35. (praktička izvedba kao na sl. 36.) određuje kvocijent nepromjenljivoga otpora R_1 i nekoga otpora R_2 , koji se mijenja s mjerenoj temperaturom t na mjestu mjerena gdje se R_2 postavi; onda za prenošenje podataka drugih instrumenata kod t. zv. *mjerena na daljinu*, o čemu će još biti govora; itd.

45. Kod praktičke realizacije instrumenata s unakrsnim svicima i permanentnim magnetom homogeno polje između dvije daleko razmaknute ravne paralelne polne plohe kao na sl. 35. daje odviše neznatne momente vrtnje i premalenu sigurnost postavljanja pomičnog sistema u pravi položaj, osobito kod slabijih struja u svicima, pa se zato po sl. 37. upotrebljavaju magneti s konkavnim polnim nastavcima (slično kao kod običnih instrumenata s pomičnim svitkom) i prostor između njih se dje- lomično premosti, zbog lakšega prolaza magnetskih linija, jez-

grom od nekoga željeza. Međutim ova jezgra (za razliku od one kod običnih instrumenata s pomičnim svitkom, koja je kružnoga presjeka i daje s polnim nastavcima dvije uzdušne pukotine jednolike širine) mora biti *ovalnoga* presjeka, kao na sl. 37., tako da širina obih uzdušnih pukotina raste od sredine svake pukotine prema rubovima, a

prema tomu gustoća magnetskih linija opada od sredine prema rubovima, i to redovno približno po zakonu sinusa. Onda naime varira po istom zakonu i veličina momenata vrtanje kojima magnetsko polje djeluje na svitke pomičnoga sistema instrumenata u njihovim različitim položajima, a takovo je variranje, kako je pokazano, pretpostavka za funkcioniranje instrumenata s unakrsnim svicima. I kut priklona obih unakrsnih svitaka se u tomu slučaju užimalje znatno



Sl. 37.

manji od 90° (v. sl. 36. i 37.), tako da i kod većih otklona pomičnoga sistema još oba svitka ostanu u području pripadnih polnih nastavaka.


Kao strujni priključci k svicima instrumenata, kojih unakrsni sistem mora biti po samoj naravi mjernoga principa po mogućnosti slobodno vrtiv, služe redovno slabašne tanke metalne vrpce, koje ne izvode praktički nikakve direkcione sile. Ovakovi dovodi vide se na sl. 37. (i to njih tri, jer kod instrumenata u spoju kao na sl. 35. ili 36. jedan par krajeva obih svitaka može imati zajednički dovod). A ima slučajeva, osobito kod instrumenata (na koje odmah prelazimo) s unakrsnim svicima elektrodinamskoga tipa s velikim otklonskim kutevima, da se strujni priključci k unakrsnim svicima vrše uz pomoć sitnih »kliznih koluta« i nježnih »kefica«, slično onomu što se u velikom radi na pr. kod indukcionih motora.

46. Instrumenti s unakrsnim svicima elektrodinamskoga tipa su također specijalni mjerni sistemi, koji su vrlo prikladni za mjerena važnih veličina izmjenične struje. Razlika je kod njih prema malo prije opisanim instrumentima što magnetsko polje koje djeluje na sistem unakrsnih svitaka nije stalno (konstantno) polje permanentnoga magneta, nego polje u kome se vrti pomični sistem od dva unakrsna svitka jest vremenski promjenljivo polje, proizvedeno izmjeničnom strujom kroz jedan veliki nepomični svitak (analognan nepomičnom svitku kod običnih elektrodinamskih instrumenata sa samo jednim pomičnim svitkom).

I ovi su instrumenti zapravo *kvocijentna* mjerila. Da im razložimo funkciju, pokazat ćemo njihovu primjenu kod mjerila

faktora učina ($\cos\varphi$ -mjerila), za koju važnu svrhu su ovi mjeri sistemi vrlo prikladni. Ako treba izmjeriti pomak faza φ (ili kosinus toga pomaka: faktor učina $k = \cos\varphi$) između struje I i napona E , onda, prema sl. 38., pustimo struju I da teče nepomičnim svitkom S sastavljenim od obje polovice S' i S'' , a kroz unakrsne svitke S_1 i S_2 pomičnoga sistema pustimo struje I_1 i I_2 određene naponom E (u koju svrhu treba S ukopčati u glavni tok struje I , a S_1 i S_2 , uz dodatak potrebnih serijskih otpora, odnosno induktancija, priključiti na napon E .) Da sad instrument učinimo sposobnim da pokazuje φ (ili $\cos\varphi$), mićemo struju I ostaviti u fazi s naponom E , dok mićemo između I_1 i E proizvesti

pomak faza od 90° . U tu svrhu praktički je dovoljno priključiti na E , po shemci u sl. 39., svitak S_1 u seriji s vrlo velikim radnim (neinduktivnim i nekapacitivnim) otporom R , a S_2 naprotiv u seriji s induktancijom X kojoj je induktivitet vrlo velik, a radni otpor zanemariv. Prema razmatranjima koja smo izveli o mjerenu izmjeničnih učina uz pomoć elektrodinamskih vatmetara očito je, da će (srednji) momenti vrtnje svitaka S_1 i S_2

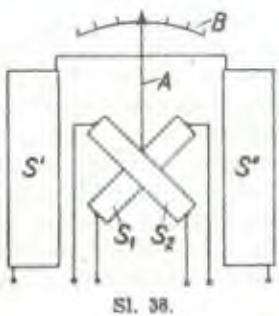

biti proporcionalni produktu struja kroz nepomični i kroz promatrani pomični svitak s kosinusom kuta pomaka faza između tih struja. No uz to će, kao i kod sličnog sistema s unakrsnim svitcima na sl. 35., postojati i proporcionalnost momenta vrtnje sa sinusom kuta otklona promatranoga pomičnoga svitka, koji neka za svitak S_1 bude označen sa α . Prema tomu će za moment vrtnje D_1 , koji djeluje na svitak S_1 , obzirom na činjenicu da je fazni kut između I i I_1 isti kao i traženi kut φ između I i E , vrijediti izraz:

$$D_1 = K_1 \cdot I \cdot I_1 \cdot \cos\varphi \cdot \sin\alpha,$$

a za suprotni moment vrtnje D_2 , na drugi pomični svitak S_2 , uvezši u obzir, da je struja I_2 pomaknuta prema E za 90° i prema tomu pomaknuta prema I za fazni kut $90^\circ - \varphi$, te da je nadalje, uz okomiti međusobni položaj unakrsnih svitaka, kut otklona svitka S_2 prema magnetskom polju $90^\circ - \alpha$, ako je α kut otklona svitka S_1 , izlazi izraz:

$$D_2 = K_2 \cdot I \cdot I_2 \cdot \cos(90^\circ - \varphi) \cdot \sin(90^\circ - \alpha) = K_2 \cdot I \cdot I_2 \cdot \sin\varphi \cdot \cos\alpha$$


gdje su K_1 i K_2 konstante. Pomični sistem postavit će se u položaj, koji odgovara uvjetu $D_1 = D_2$, ili drugim riječima (ako se skrati sa I) relaciji:

$$K_1 \cdot I_1 \cdot \cos\varphi \cdot \sin\alpha = K_2 \cdot I_2 \cdot \sin\varphi \cdot \cos\alpha$$


Ova se relacija može preudesiti u:

$$\operatorname{tg}\varphi = K \cdot \operatorname{tg}\alpha \quad (\text{II})$$

gdje je $K = (K_1 \cdot I_1)/(K_2 \cdot I_2)$ neka nova konstanta, budući da je omjer I_1/I_2 struja I_1 i I_2 , proizvedenih istim naponom E , takoder konstantna veličina za neki dani instrument s određenim R i određenim X .

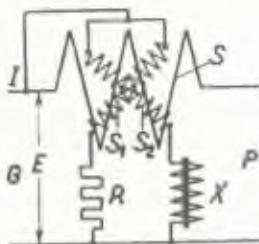

Sl. 39.

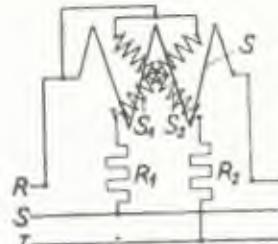

Sl. 40.

No relacija (II) ne izriče u bitnosti ništa drugo nego da je otklon pomičnoga sistema instrumenta uvijek određen samo kutom pomaka faza φ , te da prema tomu instrument po shemi u sl. 39. pokazuje pomake faza između struje i napona u jednofaznim krugovima izmjenične struje, sa skalom koja se može nacrtati bilo u samim iznosima kuta pomaka faza φ , bilo u vrijednostima $\cos\varphi$ koje obično u praksi više interesiraju (katkad se nanesu obje skale).

47. Izvedba, skicirana na sl. 38., jest konstrukcija bez željeza, pa se njom — slično kao kod izvedbi bez željeza običnih elektrodinamskih sistema s jednim pomičnim svitkom — ne mogu postići nešto veći momenti vrtanje. Mnogo veće momente vrtanje, i prema tomu mnogo veću sigurnost postavljanja pomičnoga sistema unakrsnih svitaka u pravi položaj, daju željezom zatvorene izvedbe, po načinu gradnje analogne željezom zatvorenim izvedbama običnih elektrodinamskih instrumenata. Samo ovdje se, kao i u slučaju sl. 37., magnetski krug (od željeznih limova) mora tako izvesti da rezultira uzdušna pukotina promjenljive širine kojom se postizava variranje (bar približno po zakonu sinusus) momenta vrtanje na svaki od oba unakrsna svitka u ovisnosti od kuta otklona, kakovo je potrebno za funkcioniranje instrumenta.

Uoštalom, ako to variranje i nije posve sinusoidalno, te ako svici i nisu posvema okomiti jedan na drugi, i konačno ako pomak faza između struja I_1 i I_2 u unakrsnim svicima ne dosije baš 90° , instrument ipak funkcioniра, samo što se time nesto mijenja karakter skale.

48. Na temelju ove poslijednje primjedbe bit će razumljiv jednostavni spoj (bez ikakovoga umjetnoga stvaranja pomaka faze uz pomoć induktancija) kojim se $\cos\phi$ -mjerilo ukapča kod upotrebe u *trofaznim* mrežama. Po shemi u sl. 40. dovoljno je tu nepomični svitak ukopčati u seriju u vodić jedne faze, a pomične svitke priključiti na dva različita linijska napona (dakako ne neposredno nego u seriji s jednakim otporima R_1 i R_2 , analognima serijskim otporima kod naponskih grana vatmetara i kod voltmetara). Između oblih linijskih napona postoji pomak faza 120° , pa bi isti toliki trebalo uzeti i između struja I_1 i I_2 kroz oba unakrsna svitka S_1 i S_2 kad bi I_1 i I_2 bili ukopčani na složno djelovanje. Međutim u konkretnom slučaju pomak između I_1 i I_2 treba računati sa 60° , jer se struja u jednom od oba unakrsna svitka mora računati suprotno (budući da momenti vrtnje moraju biti protivnoga smisla), a kad kut između dvaju struja iznosi 120° , kut jedne prema obrnutoj drugoj jest 60° . Tih 60° u bitnosti ima onda sličan efekt kao i 90° , pa aparat po shemi u sl. 40. doista pokazuje $\cos\phi$ u prikladno crtanoj skali.


49. Osim opisanih grupa mjerila kvocijenata (s permanentnim magnetom i unakrsnim svicima i elektrodinamskih s unakrsnim svicima) postoje još i »kvocijentna mjerila« po drugim principima, poimence s *pokretnim željezom* u obliku nepotpuna prstena, zatim *elektrostatska*, te ona po principu *indukcionih* instrumenata opisanih u B-32. I kod ovih se instrumenata radi o dva mjerna sistema, smještena na istoj osovini i protivnih momenata vrtanje. Cijela mjerna kombinacija, slobodno vrtiva, postavlja se u položaj koji odgovara *kvocijentu* dvaju veličina, na pr. kod prikladnoga spoja kvocijentu dvaju otpora. Tako se onda mogu nepoznati ili promjenljivi otpori ispoređivati s poznatima stalnim, a mogu se posredno mjeriti i druge veličine, s kojima je skopčana promjena otpora (za koje svrhe, uostalom, stoje također na raspolaganju osjetljiviji instrumenti s permanentnim magnetom i unakrsnim svicima, danas upotrebljivi ne samo kod istosmjernih struja nego i kod izmjeničnih u kombinaciji sa suhim ispravljačima (po B-37.).

Važna je primjena kvocijentnih mjerila po indukcionom principu (AEG) kod *mjerila frekvencije s kazalom* s priključkom na izmjeničnu struju preko kombinacije kapaciteta, induktiviteta i otpora kao u sl. 41.

Ukratko prikazano¹⁾ instrumenti po shemi u sl. 41. funkciraju po principu dvaju suprotnih momenata vrtanje, proizvedenih djelovanjem elektromagneta A i B na ekscentrično vrtivu aluminijsku ploču S. Uzbudni namotaj elektromagneta A priključen je

¹⁾ Pobliže: Elektrotehn. Z. (ETZ), god. 1935, str. 205/206, te AEG-Mittel., god. 1932, str. 373—375 i god. 1937, str. 218/219.

na mrežu izmjenične struje preko kondenzatora C i induktancije (induktivnoga svitka) I, koji se tako odaberu da pripadni strujni krug ispadne »resonantan« za struje frekvencije samo malo iznad područja frekvencija za koje je instrument predviđen. Kako je poznato, kod električke resonancije struja u priključenom krugu prolazi kroz maksimalni iznos. Ali već i kod približavanja frekvencije priključene izmjenične struje »resonantnoj« frekvenciji struja jako raste s frekvencijom, pa prema tomu moraju i u slučaju manjih variranja mjerene frekvencije mreže na koju je instrument priključen nastupiti jake varijacije struje elektromagneta A. Naprotiv struja elektromagneta B ne će uopće praktički varirati s frekvencijom, jer je uzbudni namotaj toga elektromagneta priključen u seriji s dodanim velikim čistim otporom R, dakle otporom istoga iznosa za ma koju frekvenciju. Prema tomu će

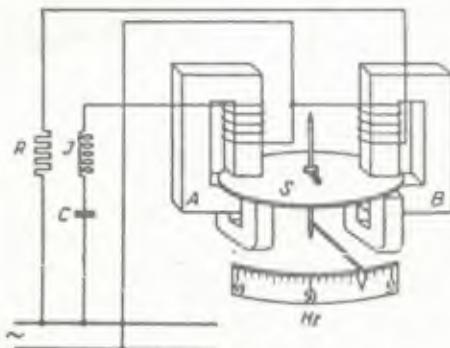


Sl. 41.

svakoj frekvenciji izmjenične struje na koju je instrument priključen odgovarati posve određeni kvocijent struja kroz oba elektromagneta, te će ploča S kvocijentnoga mjerila iz sl. 41. zauzeti položaj posve određen tom frekvencijom, koju će kazalo instrumenta pokazati na skali.


Pouzdanost mjerena ovih aparata može biti s tolerancijom od samo tridesetine Hz; točnost je mnogo veća nego kod mjerila frekvencije s resonantnim jezićcima (B-50.). K tomu pridolazi, da se instrumenti za mjerena frekvencije s kazalom dadu udesiti i za trajna registriranja mjerene veličine.

50. Bez kazala su *vibracioni instrumenti s resonantnim perima (jezićcima)*. Ovi se instrumenti mnogo upotrebljavaju za mjerena niskih frekvencija u području jake struje, no mogu se graditi i za mjerena ne odviše visokih srednjih (tonskih) frekvencija, na pr. za struje od nekoliko stotina Hz. Princip njihova funkcioniranja jest mehanička resonancija čeličnih pera u obliku jezičaca pod utjecajem periodskih impulsa od izmjeničnoga magnetskoga polja elektromagneta od željeznih limova, uzbudenoga izmjeničnom strujom. U tu svrhu upotrebljavaju se

elastični jezičci 1, postavljeni u niz jedan do drugoga i smješteni prema elektromagnetu 4 kao što je naznačeno na sl. 42. Jezičci su tako adjustirani da redom mehanički resonantno titraju kod uzbudenja elektromagneta izmjeničnim strujama različitih frekvencija, recimo kod frekvencija 45—45,5—46—46,5—... itd.

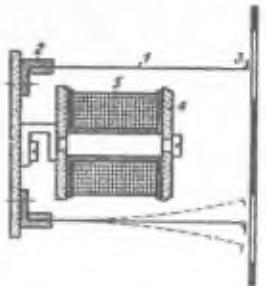


Sl. 42.

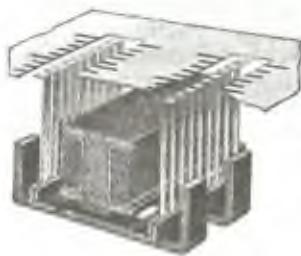


Sl. 43.


sve do 55 Hz ako se žele ispitivati struje frekvencije oko 50 Hz. Uzmimo sada da izmjenična struja ima baš frekvenciju 50 Hz; onda će titrati »resonantno«, dakle najintenzivnije, samo onaj jezičac koji je udešen na titranje pod utjecajem magnetskog polja 50 Hz, a također donekle i susjedni jezičci koji su ipak već blizu resonancije, dok će titrati ostalih jezičaca, koji su daleko od resonancije, biti tako neznatni, da se neće praktički ni zamjećivati. Da se titraje jezičaca mogu bolje motriti, jezičci nose na vrhu male bijele zastavice 3, pa se vide tím dulje bijele pruge, čim pojedini jezičac snažnije vibrira. Ako frekvencija izmjenične struje leži tako, da ne izazivlje punu resonanciju jednoga određenog jezičca, i opet se po rasporedaju amplituda titraja jezičaca u blizini resonancije može prosuditi, s točnošću

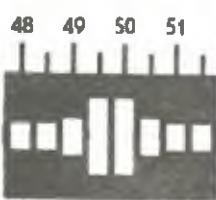

Sl. 44.

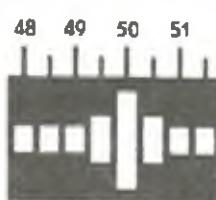

Sl. 45.

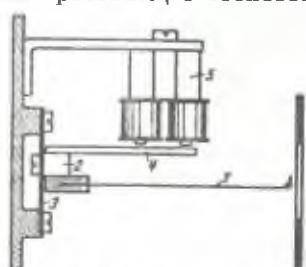


Sl. 46.

od 0,1 Hz, kolika je frekvencija izmjenične struje. Tako je na sl. 44. prikazano očitanje instrumenta po shemi u sl. 42. (i s praktičkom izvedbom kao u sl. 43.) kod 49,75 Hz, a na slici 45. očitanje kod 50,0 Hz.

Osim na opisani način po sl. 43. (Hartmann-Kempf, H&B) s direktnim djelovanjem elektromagneta na pojedine jezičce grade se instrumenti s resonantnim jezičcima takoder (Frahm, S&H) i tako da se po sl. 46. jezičci 1 montiraju na zajedničkom hrptu 2 u vezi s jednom magnetskom koštom 4, koja pod utjecajem elektromagneta 5 dode u vibracije neznatne amplitude. Te se vibracije preko hrpta prenesu dalje na sve jezičce, od kojih međutim intenzivno zatitaju samo oni koji su u rezonanciji ili blizu nje, tako da je slika titranja jezičaca ista kao i kod prve izvedbe.

Kod sistema u sl. 43. vide se dva reda jezičaca, s jedne i s druge strane elektromagneta, čime je postignut veći opseg mjerjenja instrumenta zbog većega broja jezičaca. Međutim osim ovih »jednostrukih« ima i instrumenata s jezičcima za mjerjenja frekvencija s dva sistema, dakle »dvostrukih« mjerila frekvencije za ispoređivanje frekvencija struja iz dvaju različitih izvora. Jedan takov instrument pokazuje istu frekvenciju 50,0 Hz za obje struje na sl. 47.

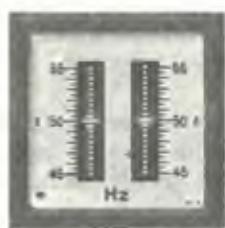

Sl. 47.



Sl. 48.



Sl. 49.

Vlastiti potrošak instrumenata s resonantnim jezičcima vrlo je malen, jer je elektromagnet moguće uzbuditi s malo potroška učina. Instrumenti se redovno priključuju na način voltmetara, t. j. uzbudni namotaj elektromagneta (u seriji s dodanim otporom kao i kod voltmetara) priključi se u »poredni tok« (analogno spoju voltmetra u sl. 14.)

Zanimljivo je da jezičci zapravo izvode mehaničke titraje frekvencije dvostruko tolike kolika je frekvencija izmjenične struje, jer svaka polovica perioda izmjenične struje daje po jedan titrajni impuls jezičcima. Samo u slučaju »polariziranih« jezičaca (koji su trajno prije magnetizirani u magnetskom polju istosmjerne struje) frekvencija struje mora biti ista kao i vlastita frekvencija titraja jezičaca.

51. Indirektno se aparati s resonantnim jezičcima mogu upotrebiti i za mjerjenja brzine (broja okretaja na minutu) različitih strojeva, dakle kao *tahometri*. Za očitavanje kod same mašine dovoljno je već ako se »češalj« s nizom jezičaca reso-

nantnih na različite frekvencije, prisloni uz mašinu. Trešnje mašine već su dovoljne da uzbude jezičac s resonantnom frekvencijom. Za očitavanje brzine mašine na daljinu udesi se da zajedno s mašinom rotira i jedan mali generator izmjenične struje, od kojega vode dvije žice do udaljenoga električkoga mjerila frekvencije s jezičcima (u jednoj od već opisanih izvedbi). Već prema brzini stroja od generatora proizvedena izmjenična struja bit će više ili niže frekvencije, a prema tomu će resonantno (jako) titrati u udaljenom instrumentu jezičci s višom ili nižom vlastitom frekvencijom, iznad kojih se odmah može napisati brzina mašine preračunana u okretaje n na minutu (vidi oznaku: n/min na aparatu u sl. 48. sa skalom brzina od 900 do 1200 okretaja na minutu). Sami generatori izmjenične struje za ove svrhe mogu biti vrlo raznoliko izvedeni, na pr. s pločicom od mekoga željeza s određenim brojem izbočina kao u sl. 49. Kod rotiranja pločice izbočine redom prolaze ispred polova magneta s električkim namotajem i induciraju u tomu namotaju struje tim veće frekvencije čim više izbočina sekundno projuri ispred magneta.

III. IZ PRAVILA ZA MJERNE INSTRUMENTE.

52. Kod upotrebe mjernih instrumenata od velikoga je praktičkoga značenja da se detaljnije poznaju granice pouzdanosti njihovih podataka, te druge pojedinosti u vezi sa sistemom i načinom upotrebe pojedinih instrumentskih izvedbi. To je tim potrebnije što za unutarnju vrijednost instrumenta nije odlučna njegova manje ili više fina vanjska izvedba, nego kvaliteta njegove unutarne konstrukcije. Smjernice za prouđivanje u tomu pogledu daju različita pravila, odnosno specifikacije za mjerne instrumente, postavljena u pojedinim industrijskim naprednim zemljama. Po kriterijima u tim pravilima dadu se instrumenti više ili manje pouzdano kategorizirati i procjenjivati.

Najstarije ovakove specifikacije bile su britanske (postavljene god. 1919.). Iza njih slijedila su druga slična pravila, i to najprije 1921. francuska, a zatim 1923. (kod nas i u mnogim drugim zemljama najviše upotrebljavana) njemačka »Pravila za mjerne sprave« unutar okvira poznatih *VDE-propisa* (propisa, što ih izdaje »Savez Njemačkih Elektrotehničara«, »Verband Deutscher Elektrotechniker«).

53. Po njem. prvim pravilima za mjerne instrumente (VDE 0410/1923), iz kojih ovdje donosimo samo nekoliko najbitnijih točaka, predviđalo se četiri stepena preciznosti: instrumentske kategorije E i F (*fini* ili *precizioni* instrumenti prve, odnosno druge klase), te instrumentske kategorije G i H (*pogonski*

instrumenti prve, odnosno druge klase). Pri tomu treba primjetiti, da u praksi redovno nisu susretani instrumenti označeni od fabrikanata s klasom lošijom od G. Na svakom instrumentu osim oznake tvornice i slova koje označuje klasu (E, F, G, H) trebalo je posebnim »simbolom« označiti i mjerni sistem. U pravilima VDE 0410/1923 predviđani su ovi mjerni sistemi:

	M 1	Instrumenti s permanentnim magnetom i pomičnim svitkom
	M 2	Instrumenti s pomičnim željezom
	M 3	Elektrodinamski instrumenti, i to: a) bez željeza, b) željezom zaštićeni, c) željezom zatvoreni
	M 4	M 4 Indukcioni instrumenti M 5 Instrumenti s vrućom žicom M 6 Elektrostatski instrumenti M 7 Vibracioni instrumenti.
	M 5	Simboli za ove sisteme naznačeni su u sl. 50., gdje su primjera radi uz simbole za obične sisteme s permanentnim magnetom, odnosno elektrodinamski (bez željeza) M 1 i M 3 s jednim pomičnim svitkom donešeni i simboli istih sistema s unakrsnim svicima. Na sl. 50. naznačeni su također kod Z ₁ i Z ₂ simboli (jednostavna kružnica, odnosno nešto komplikiraniji okvir) kojima se po pravilima VDE imalo zaokružiti sisteme tipa M3 kad je trebalo naznačiti da se radi o »željezom zaštićenim«, odnosno »željezom zatvorenim« izvedbama.
	M 6	
	M 7	
	Z ₁	
	Z ₂	
	Sl. 50.	

Ako se instrument imao upotrebljavati, odnosnoako su mu očitanja skale vrijedila za upotrebu u horizontalnom ili vertikalnom (eventualno i nekom kosom) položaju, moralo se i to naznačiti na instrumentu horizontalnim ili vertikalnom crticom (odnosno naznakom propisanoga priklona). Osim toga je trebalo da je na instrumentu naznačeno (znakovima jednakosti, sinusoidi ili jednim i drugim) da li je instrument određen za mjerjenja samo s istosmernom ili samo s izmjeničnom strujom ili je za obje vrsti struje (kod izmjeničnih struja uz znak sinusoidemoglo se po potrebi naznačiti i područje dopuštenih frekvencija).

Konačno trebalo je jednom zvjezdicom u određenoj boji naznačiti: s kolikim je (izmjeničnim) ispitnim naponom, primjenjenim za vrijeme od 1 minute između kućišta (ili metalne podložne ploče) i dijelova instrumenta koji dolaze pod napon, izvršena »proba električkoga probaja«, pri čem je *crna zvjezdica* značilispitni napon od 500 V, *smeda* 1000 V, *crvena* 2000 V, *plava* 3000 V, *zelena* 5000 V. Uprakti su dolazile najviše zvjezdice crvena i zelena. Pri tom jena pr. crvena zvjezdica, dakle 2000 V

ispitnoga napona, značila: napon sistema instrumenta prema kućištu kod upotrebe instrumenta *u pogonu* smije iznositi do 650 V, a kod zelene zvjezdice s 5000 V ispitnoga napona analogno su dopuštani pogonski naponi do 1500 V; no prikladnom izolacijom i spajanjem kućišta instrumenta s jednim polom instrumenta moglo se instrumente upotrebljavati i kod viših napona.


54. Granice za pogreške podataka instrumenata prema gore i dolje (»tolerancije«) odredene su za pojedine klase u prvima VDE ovako: Instrumenti mјernoga sistema M 1: 0,2% za klasu E, a 0,3% za klasu F. Instrumenti sistema M 2 do M 6, ako se radi o voltmetrima i vatmetrima: 0,3% za klasu E i 0,5% za klasu F; ako se radi o ampermetrima: 0,4% za klasu E i 0,6% za klasu F. Za instrumente klase G (svi sistemi) tolerancije su kod volt-, amper- i vatmetara 1,5%, dok su za analogne instrumente klase H dopuštene pogreške do dvostrukog iznosa, dakle do 3%.

Treba međutim primijetiti da se svi gore označeni procenti misle od *ukupnoga* iznosa skale, pa kod mjerjenja kod kojih otklon instrumenta iznosi samo dio skale, na pr. polovicu ili četvrtinu itd., procentualna pogreška izražena u postocima po instrumentu *pokazanoga* iznosa može biti znatno veća. Ako se na pr. ampermetrom za 5 A izmjeri samo 2 A, pogreška kod instrumenta klase E može iznositi 0,2% od iznosa 5 A, t. j. instrument može u apsolutnom iznosu grijesiti do granice 0,01 A prema gore ili dolje; ali ta pogreška od 0,01 A izražena u procentima iznosa 2 A, pokazanoga od instrumenta, iznosi 0,5%, jer 0,01 je 0,5% od 2,00.

Uz spomenute pogreške predvidane su u prvima VDE dodatne pogreške od utjecaja nastalih kod upotrebe instrumenata pod prilikama različitima od propisanih normalnih. Tako na pr. utjecaj temperature, ako se instrument ne upotrebljava kod propisane temperature 20° C nego kod temperature za 10 stupnjeva C više ili niže, smije izazvati pogrešku ampermetara klase E i F najviše do 0,5%, a kod voltmetara i vatmetara najviše do 0,3%; i tako dalje za druge klase. Slično je uzet u obzir i utjecaj eventualnih vanjskih magnetskih polja, a kod instrumenata za izmjenične struje i utjecaj frekvencije i sl., što se sve može naći detaljnije specificirano u citiranim pravilima VDE, iz kojih se također može razabrati kakove su (osim za volt-, amper- i vatmetre) predvidene još granice pogrešaka specijalnih instrumenata (poimence: cosφ-mjerila, te mjerila frekvencije).

Prema gornjim podacima iz samih oznaka na nekomu instrumentu, ako su stavljene prema pravilima VDE, dade se potpuno

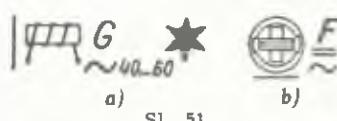očitati najbitnije o kvaliteti, sistemu i upotrebi instrumenta. Tako se na pr. kod instrumenta s oznakama »AEG«, slovom A stavljenim



a) b)

Sl. 51.

uz skalu, te simbolima kao u sl. 51a) odmah razabiralo da se radi o fabrikatu AEG, i to ampermetru klase G sistema s pokretnim željezom, koji se ima upotrebljavati u vertikalnom položaju, a skala mu vrijedi kod

mjerjenja izmjeničnih struja s frekvencijama od 40 do 60 Hz. Kod zvjezdice u zelenoj boji ispitni napon instrumenta bio bi 5000 V. Naprotiv instrument sa simbolima kao u sl. 51b) bio bi elektrodinamski, i to »željezom zatvoreni«, klase F, upotrebljiv za istosmjernu i izmjeničnu struju (unutar opsega frekvencija, koji pravila VDE u slučaju nenavedene frekvencije predviđaju: od 15 do 60 Hz). Instrument bi se upotrebljavao u horizontalnom položaju. Kod (u slici nenačrtane) zvjezdice crvene boje instrument bi bio izvedba s ispitnim naponom 2000 V.

55. *Britanska pravila za mjerne instrumente s direktnim ocitanjem B. S. S. No. 89—1929¹*, u stilizaciji iz god. 1929., koja je sada (1939.) na snazi, razlikuju se u mnogome od njemačkih. Između ostalog predviđaju se samo tri klase točnosti instrumenata. Najpreciznija klasa jest SS-klasa (»substandard« instrumenti), a zatim slijede još dvije kategorije: FG-klasa (»first grade«) i SG-klasa (»second grade«). Granice točnosti (tolerancije) SS-klase odgovaraju, grubo uzeto, onima kod njemačkih klase E i F, a za ostale dvije klase dopuštene su veće tolerancije. U posebnim pravilima (B. S. S. No. 90—1929) predviđene su nešto šire tolerancije za »aparate za registriranje« (recording instruments).

Francuzi su predviđjeli: a) étalons industriels, b) appareils de contrôle i c) appareils indicateurs, te kao posebnu klasu: d) appareils enregistreurs (aparate za registriranje).

Od vremena do vremena javlja se potreba nadopunjivanja ili mijenjanja pravila za mjerne instrumente u skladu s novim iskustvima i s napretkom tehnike električkih mjerjenja. Tako su britanska pravila nekoliko puta mijenjana od god. 1919. dalje. Kod njem, prvih pravila VDE 0410 ostala je predbjeko netaknuta prva stilizacija iz 1923., koja je tek 1938. doživjela reformu. U njima na pr. uopće nema mjernih sistema instrumenata koji su se istom u kasnije vrijeme pojavili ili bar jače razvili; poimence nema sistema instrumenata s pomičnim svitkom i permanentnim magnetom u kombinaciji s metalnim suhim ispravljачima, dakle »ispravljачkih« instrumenata za izmjenične struje i napone, a isto tako su od termičkih instrumenata uzeti u obzir samo instrumenti s vrućom žicom (koji su danas već uglavnom zastarjeli), a nema

¹) British Standards Institution (Specification No. 89—1929 for indicating ammeters, voltmeters, wattmeters...).

spomena o instrumentima s »termopretvaračima« za mjerena izmjeničnih struja i napona. Kod pripremanja novih pravila VDE (koje je već u toku) uzet će se, dakako, to u obzir.

56. Međutim tokom posljednjih godina sve više se ispoljava misao da se poteškoće u internacionalnom saobraćaju zbog nepodudaranja između različitih nacionalnih pravila za mjerne instrumente uklone međunarodnim sporazumom. Ta je misao »internacionalnih« pravila konačno dozrela u novije vrijeme. Na konferenciji god. 1935. u Bruxellesu XIII. komiteta »Internacionalne Elektrotehničke Komisije (International Electrotechnical Commission) sa sjelom u Londonu prihvaćena su *Internacionalna pravila*, po kojima se mjni instrumenti vrlo pregledno dijele na pet klase: 0,2; 0,5; 1,0; 1,5 i 2,5 označenih onim istim brojevima, koji označuju tolerancije tih klasa u postocima najveće vrijednosti (punoga iznosa skale) kod normalnih prilika upotrebe. Istodobno se pazilo da, zbog veće preglednosti, i dodatne tolerancije zbog temperaturnih utjecaja, utjecaja promjene frekvencije itd., budu po mogućnosti izražene isto tolikim procentnim iznosima, samo s tom razlikom da se neke od tih dodatnih tolerancija umjesto na najveću vrijednost (puni iznos skale) odnose na pokazanu vrijednost, kako je očitana na instrumentu. Ovim IEC-pravilima bila su prilagodena i nova VDE-pravila (v. VDE 0410/1938).

Evo tabele dopuštenih pogrešaka po internacionalnim pravilima (zanemarujući ili ispuštajući neke detaljnije odredbe):

T a b e l a V.

Klasa	Tolerancija pod normalnim prilikama ¹⁾ mjerena	Temperaturni utjecaj (kod promjene temperature okolice za 10 st. C)	Utjecaj frekvencije (kod otstupanja frekvencije za 10% od navedene)	Utjecaj stranih magnetskih polja (polja jakosti 5 EMJ, istovrsnih s mjerom veličinom)
0,2	0,2	0,2	0,2	U najnepovoljnijem slučaju za instrumente sa pomičnim svitkom i permanentnim magnetom: 1,5%; za sve ostale sisteme svih klasa: 3% (od najveće vrijednosti).
0,5	0,5	0,5	0,5	
1,0	1,0, u % najveće vrijednosti	1,0, u % pokazane vrijednosti	1,0	
1,5	1,5	1,5	1,5	
2,5	2,5	2,5	2,5	

¹⁾ T. j. kod temperature od 20° C, kod navedene frekvencije ili područja frekvencija (odnosno, ako nije ništa navedeno, u području od 15 do 60 Hz), u prostoru slobodnom od stranih magnetskih polja i slično.

²⁾ Uz to kod instrumenata klase 0,2 bez navoda frekvencije podatak instrumenta unutar područja od 15 do 60 Hz ne smije varirati više nego 0,1% od pokazane vrijednosti.

- A Kod vatmetara svih pet klasa uzet je još u obzir utjecaj faktora učina ($\cos\varphi$) na podatke vatmetra u tomu obliku što je određeno da vatmetar opterećen nominalnom (punom) strujom i nominalnim (punim) naponom uz $\cos\varphi = 0$ kod čiste induktivne
 B nominalnom (punom) strujom i nominalnim (punim) naponom uz $\cos\varphi = 0$ kod čiste induktivne
 C prazne struje ne smije dati otklon veći nego 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; odnosno 2,5% najveće vrijednosti već prema klasi instrumenta¹⁾. Povrh toga kod vatmetara klasa 0,2 i 0,5 otklon kod nominalnih (punih) vrijednosti napona i struje uz $\cos\varphi = 0,5$ ne smije otstupati za više nego 0,2%, odn. 0,5% od otklona koji se postigne s nominalnim naponom, ali samo s polovicom nominalne struje uz faktor učina $\cos\varphi = 1$; u idealnom bi naime slučaju oba otklona zapravo po relaciji $E.I.1 - E.I/2,0,5$ morala biti jednaka (v. i razmatranja u B-23).
 D
 E
 F
 G
 H
57. Izvan citiranih Internacionalnih pravila *predloženi* su i *internacionalni simboli* za mjerne sisteme, analogni (a djelomično i jednakim) njemačkim (sl. 50.), kakvi su uzeti u pravila VDE za mjerne sprave. Oznake mjernih sistema po ovim internacionalnim simbolima sabrane su u sl. 52. Glavne razlike prema njemačkim simbolima su u načinu označivanja instrumenata s pomičnim željezom (C na sl. 52.) i indukcionih (G na sl. 52.). Oznake za sisteme s pomičnim svitkom i permanentnim magnetom te za elektrodinamske uzete su posvema iste (A i B na sl. 52.) ili su samo neznatno pojednostavljene (E i F u sl. 52.), dok su oznake za instrumente s vrućom žicom, elektrostatske i vibracione nešto znatnije pojednostavljene (I, J i K u sl. 52.). Posvema novi prema VDE-pravilima su simboli L i L₁, te M i M₁ za termopretvarače, odnosno za instrumente s termopretvaračima, različiti već prema tomu da li je spojilo termopara u električkom spoju s žicom koju grijee struja ili je izolirano, pri čemu se simboli L i M samoga pretvarača smiju upotrebljavati i za predloživanje cijele kombinacije pretvarača i instrumenta, ako nema pogibelji nesporazumka. Slično vrijedi i za simbole N i N₁ za suhe ispravljače i za instrumente sa suhim ispravljačima. Predviđeni su i simboli za »kvocijentna mjerila« (s mekim željezom i indukcionom); to su D i H u sl. 52. Oznaka Z, (da je sistem
- Sl. 52.

¹⁾ U idealnom slučaju ne bi uopće bilo nikakova otklona sistema, jer uz faktor učina nula izlazi: $N = E.I.0 = 0$.

željezom zaštićen) ista je kao i ona u sl. 50., dok je oznaka Z, željezom zatvorenoga sistema ovdje nešto pojednostavljena prema onoj u sl. 50.

C) APARATI ZA REGISTRIRANJE I OSCILOGRAFI

I. APARATI ZA REGISTRIRANJE

1. Dosta se često (i danas sve češće) u elektrotehničkoj praksi zahtijevaju aparati koji, osim što otklonima pokazuju iznos mjerene veličine, mogu ujedno i da bilježe ili registriraju tok polaganijih promjena vrijednosti te veličine u duljim otsjećcima vremena. *Aparate za registriranje*, koji služe za ovakove svrhe i karakterizirani su relativno tromijim pomičnim sistemima, sličnima onima kod običnih mjernih instrumenata s kazalom, te malenim brzinama registracije, treba razlikovati od *oscilografa* koji doduše također bilježe vremenski tok istraživanih veličina, ali imaju mjerne sisteme posvema drukčije građene, s praktički zanemarivom tromošću, jer im je zadatak da bilježe ili pokazuju detalje toka i vanredno kratkih jednokratnih pojava ili pojedinosli variranja unutar trajanja pojedinih perioda brzo promjenljivih periodskih veličina, na pr. izmjeničnih struja, t. j. da budu ili pokažu krivulju momentanih iznosa istraživane izmjenične veličine. Imaju dakako i konstrukcija na granici između obih kategorija aparata.

2. Kod *aparata za registriranje* (schreibende Messgeräte, recording instruments), iako se u bitnosti upotrebljavaju normalni mjerni sistemi, ipak se redovno uzimaju, zbog većega trenja u aparatima ove vrsti, izvedbe s jačim momentima vrtanje nego li se traže kod običnih instrumenata s kazalom. Kao nadopunu samih mjernih sistema aparati za registriranje dobivaju jedan uredaj koji prenosi otklon pomičnoga dijela mjernoga sistema na jedno pero s tintom ili na drugu koju napravu koja markira vrijednosti mjerene veličine na pruzi papira jednoliko pomicanoj prikladnim mehanizmom, već prema potrebi s većom ili manjom brzinom.


Prema mehanizmu bilježenja registracione krivulje aparati za registriranje mogu se uglavnom razdijeliti u dvije kategorije: u jednu spadaju oni s pisanjem *neprekidnih linija*, na pr. s pomoću pera snabdjevenoga s rezervoarom masne tinte (t. zv. »pisari linija«), a u drugu oni koji iznos mjerene veličine markiraju na jednoliko pomicanom papiru samo u pravilnim vremenskim razmacima pojedinim *točkicama* (»pisari točkica«). U ovomu poslijednjem slučaju markacije na papiru moraju se, dakako, vršiti u dovoljno blizim intervalima vremena, kako bi

točkice došle toliko gusto jedna do druge da se tok registracione krivulje dade još dobro pratiti.

3. Razmotrimo najprije *pisare linija*. U principu može se ovakov aparat izvesti na bazi ma kojega mjernoga sistema s dovoljno velikim momentom vrtnje produljivši, da se postigne da mjerena veličina bude registrirana, naprsto kazaljku instrumenta da seže do papira, jednoliko gibanoga na pr. mehanizmom ure. Pero s tintom smješteno na vrhu kazaljke piše onda kližući po trajno gibanom papiru registracionu liniju.

Međutim kako vrh običnoga kazala kod variranja otklona vrtivoga mjernoga sistema opisuje kružni luk, a ne pravac, registraciona krivulja ne izlazi u slučaju ravnoga kazala u sistemu pravokutnih koordinata, nego izobličeno (kao i registracije barometarskih stanja u poznatim jednostavnim aparatima za tu svrhu, t. zv. »barografima«). Kako je očitavanje ovakovih krivulja manje udobno nego očitavanje krivulja u pravokutnim koordinatama, to je praksa kod savremenih pisara linija, da se na ovaj ili onaj način udesi da šiljak pera izvodi pravocrtno gibanje u smjeru okomitom na smjer gibanja papira tako da izide registraciona krivulja s pravokutnim koordinatama (apscise: vrijeme, ordinate: vrijednosti registrirane veličine).

4. Ima više načina kako se to dade praktički izvesti. Razmotrimo bliže dva primjera pripadnih konstrukcija: a) one s »kukastim« kazalom i b) one s »elipsnim upravljačem«.

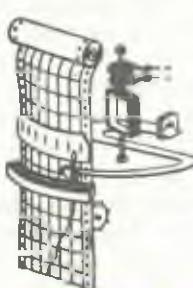

Sl. 53.

Kod aparata s *kukastim kazalom* upotrebljeno je po shemi u sl. 50. kazalo tako postrance svinuto u obliku kuke da pero s tintom kod svakoga otklona mjernoga sistema baš tiće šiljkom papir, koji je na mjestu registriranja tako nategnut i svinut da se giblje približljeno uz cilindričku plohu koaksijalnu (istoosnu) s osi vrtnje mjernoga sistema.

Mjerni sistem aparata u sl. 53. (izvedba H&B) jest s pomičnim svitkom i permanentnim magnetom. Razabiru se i drugi detalji konstrukcije kao: magnetsko prigušenje, uzimanje tinte iz rezervoara po principu kapilariteta, jednoliko pomicanje papira mehanizmom ure posretstvom kotačića koji zahvaćaju u perforaciju s obje strane papirnate registracione pruge i drugo. Za očitavanje momentanih otklona mjernoga sistema predviđena je svinuta skala, ispred koje se giblje jezičac montiran na kukastom kazalu.

Na sl. 54. prikazan je vanjski izgled jednoga ovakovog linijskog pisara s konstrukcijom po sl. 53.

Brzine gibanja papira variraju prema svrsi i pogonskim prilikama kod registracije. Kod polaganih registracija mnogo se upo-

trebljavaju na pr. brzine 20 mm/h (milimetara na sat), 60 mm/h ili slične, no kod veličina koje se naglo mijenjaju dolaze i brzine gibanja od više milimetara na minutu (mm/min) ili, ekstremno, čak i nekoliko milimetara na sekundu (mm/s). Osim mehanizama ure, koji se navijaju, upotrebljavaju se za gibanje registracionoga papira i motorni pogoni.




Sl. 54.

5. Kod *aparata s elipsnim upravljačem* iznudeno je »pravčasto vodeće« šiljka pera koje piše naročitim mehaničkim prenosom upotrebljavanim i u strojarstvu kod mehaničkih registracionih aparata. Svrha je elipsnoga (Evansova) upravljača da se zakreti nekoga mjernoga sistema tako prenesu na kazalo aparata da pero s tintom, smješteno na jednom kraju kazala, po mogućnosti približno izvodi gibanje u pravčastoj liniji, okomitoj na smjer gibanja registracionoga papira. Neka na sl. 55. određenomu zakretu mjernoga sistema odgovara položaj OZ vrtive ručke učvršćene krajem O na osovinu mjernoga sistema. Na protivnom kraju Z ručka ima zglob preko kojega se zakreti (vrtanje) ručke OZ prenose na kazalo aparata PQ, koje na jednom


kraju P nosi pero s tintom, dok mu protivni kraj nije čvrst. nego je slobodno gore-dolje gibljiv unutar vertikalnoga pro-voda XX. Geometrijska razmatranja pokazuju sada da bi, u slučaju kad bi netko prisilno pomicao pero P pravčasto u horizontalnom smjeru (lijevo-desno), točka Z morala opisivati dio elipse. Oblik, pak te elipse određen je omjerom duljina dijelova ZP i ZQ kazala, te se prikladnim izborom toga omjera može postići da se dio elipse koji opiše Z dok se P makne po raspoloživoj širini papira, praktički skoro ni ne razlikuje od kružnoga luka. Ako dakle, obrnuto, mjerni sistem instrumenta čini različite otklone, pa se zbog toga točka Z šeće po kružnom luku, onda će gibanje pera biti praktički pravocrtno i registracija na jednoliko gibanom papiru bit će u pravokutnim koordinatama. U sl. 56. detaljnije je shematisirana praktička realizacija aparata s elipsnim upravljačem.

6. Samo ordinate u ovim prilikama nisu proporcionalne otklonima mjernoga sistema. Tako duljine P_1P_2 , P_2P_1 , P_1P i PP_1 na sl. 55. postaju sve manje, makar su pripadni položaji OZ_1 , OZ_2 , OZ_1 , OZ i OZ_0 vrtive ručke razmaknuti za jednakе

kuteve. Izlazi dakle nejednolika skala registracije čak i kod onih mjernih sistema koji se otklanaju proporcionalno mjenenoj veličini, i to ponešto stisnuta prema lijevom i desnom rubu papira.

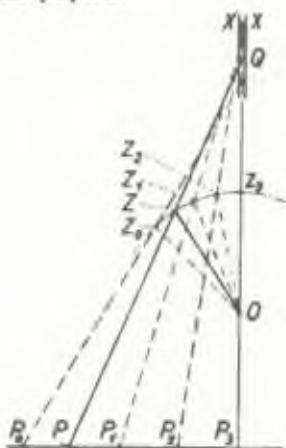

Sl. 55.

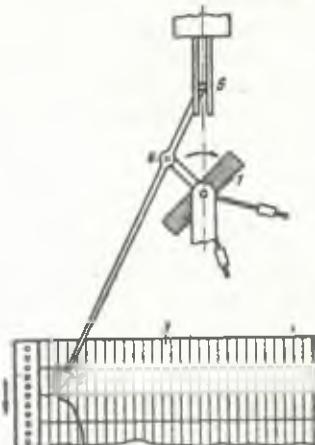

Sl. 56.

Kod mjernih sistema, koji su sami sobom označeni nejednolikom skalom, ove deformacije karaktera skale u registraciji mnogo ne smetaju, jer ako se registracioni papir i onako mora linirati prema nejednolikom karakteru skale, svejedno je da li je skala više ili manje nejednolika. Ali kod sistema kojih bi otkloni sami po sebi dali jednoliku skalu, kao što je to slučaj kod istosmjernih sistema s pomičnim svitkom, a kod izmjeničnih struja kod vatmetričkih sistema, nastoji se svakako udesiti da registracija izadje u jednolikoj skali. To se postizava naročitim dodanim elastičnim perima koja se puste da djeluju na prikladno postavljene polugice. Superpozicijom elastičnih sila tih pera momentima vrtanje samoga mjernoga sistema postizavaju se takovi rezultujući momenti vrtanje da su otkloni u srednjem dijelu skale malko stisnuti, tako da rezultira ponešto neproporcionalna vrtanja samoga zakretnog sistema aparata, ali baš zato jednolika skala registracionih otklona što ih pero bilježi na papiru. U tome se dakle slučaju može upotrebiti registracioni papir s jednolikom podjelom razmaka. Ovom se metodom može utjecati na karakter skale registracija i kod drugih registracionih aparata, a ne samo ovdje razmatranih.


I kod aparata s elipsnim upravljačem predviđena je dakako, kao uopće kod registracionih sprava, mogućnost očitavanja momentanih podataka instrumenta uz pomoć fiksne skale i jezičca ispred nje, smještenog na kazalu PQ.

7. Posebne vrsti linijski pisari jesu aparati za bilježenje smetnja u električkim mrežama (Störungsschreiber). Oni moraju biti građeni na naročiti način: brzina gibanja papira mora im biti neznatna za vrijeme dok nema smetnja (da se ne troši previše papira), no u času kad dode do smetnje na pr. u pogonu električke mreže, ona mora automatski postati na kratko vrijeme mnogo puta veća da bi aparat mogao zabilježiti pojedinosti kratkotrajnoga pojava.

Dok nema smetnje, registriranje se na pr. obavlja uz brzinu pomicanja papira od 20 mm/h, no u momentu nastanka smetnje reagiranjem prikladnih relaisa prekopća se privremeno kroz vrijeme od 24 sekunde uredaj za pomicanje papira na brzinu, recimo, 10 ili 20 mm/s, dakle 1800 ili 3600 puta veću, tako da se u te 24 sekunde odmota toliko papira, koliko unutar polovice, odnosno cijelog dana uz brzinu papira od 20 mm/h.

Razumije se da za vjerno bilježenje pojedinosti kod ovako golemaih brzina registracije mjerni sistemi moraju biti specijalne konstrukcije s neznatnom tromošću i prikladno udešenim prigušenjem gibanja (vrijeme namještanja na pr. samo 0,1 sekunde). A da bi mogli bilježiti smetnje u trofaznim mrežama, što je najviše slučaj kod primjene ovih aparata, moraju se ispred mjernih sistema, koji su sami po sebi oni s pomicnim svitkom i permanentnim magnetom, staviti suhi ispravljači (Graetzov spoj; B-30).

Obično se montiraju u isti aparat odmah tri takova mjerna sistema sa suhim ispravljačem, tako da se kod trofaznog priključka ovakovog »pisara smetnja« dobivaju istodobno registracije svih triju faza jedna do druge, svaka na svojoj trećini širine registracione pruge.

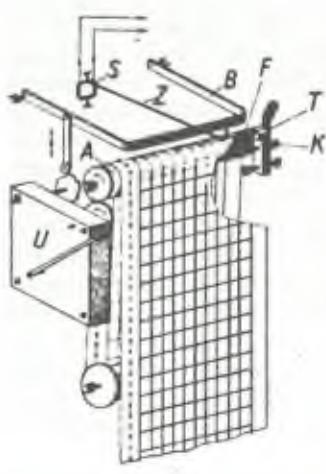

Sl. 57


8. Kod pisara točaka redovne su konstrukcije *aparati s pomicnim stremenom* (Fallbügelschreiber). Kod njih nema pera s tintom koje skliže po papiru, pa nema ni trenja od toga za vrijeme otklanjanja mjernog sistema. Zato kod aparat s pomicnim stremenom mogu biti upotrebljeni mjerni sistemi s relativno malenim momentima vrtnje, odnosno s vrlo velikim osjetljivostima, kakove su potrebne na primjer kod registriranja neznatnih elektromotornih sila od malo milivolta kod temperaturnih registracija s pomoću termoelementa. Kod sistema s pomicnim stremenom dolazi kazalo u doticaj sa

papirom samo trenutno u pravilnim razmacima vremena. Biva to na taj način da jedan mehanizam, koji giblje i papir, stavlja

u određenim vremenskim razmacima u funkciju napravu, koja tako spusti pomicni stremen smješten po sl. 57. iznad kazala, da kazalo instrumenta bude pritisnuto na papir baš na mjestu gdje papir prolazi preko podloge s oštrim bridom poprečno položenim prema kazalu. Ako se između podloge i papira nalazi bojom natopljena vrpca slična onoj kod pisačih strojeva, zabilježi se na papiru kod svakoga sruštanja stremena točkica na mjestu pritiska kazala na podlogu. Tu točkicu vrpca s bojom markira na donjoj strani papira, no kod upotrebljenoga nešto prozirnijega papira ona se dobro vidi i s gornje strane. A može se također, kao na sl. 58., vrpca s bojom staviti između papira i kazala, slično kako kod pisačih strojeva leži između tipke i papira, pa se bojadisani trag markira s gornje strane papira.

Kod polaganih registracija dovoljno je ako pritisci kazala na papir slijede i u većim razmacima vremena, na pr. svakih 40 sekunda ili još rjeđe, a da se ipak tok registracione krivulje može dovoljno točno slijediti. U međuvremenima, dok je stremen gore podignut, mjerni sistem ima prilike da se slobodno namjesti na otklon koji odgovara iznosu mjerene veličine.

9. Pisari točkica s pomicnim stremenom dolaze mnogo i u izvedbama kod kojih se istim aparatom mogu simultano izvoditi registracije od više (obično od 3 ili 6) mjerenih veličina, na primjer od 6 temperatura mjerenih termoelementima na isto toliko različitih mesta. U tomu slučaju mjerni sistem prekapča se prikladnom prekllopkom u trajno ponavljanim turnusima redom na prvi, na drugi, na treći itd. mjerni krug i za svaki se mjerni krug markira pripadni otklon sruštanjem stremena koje pritisne kazalo na papir. Nastane tako nekoliko nizova točkica koje označuju tok registracionih krivulja pojedinih mjerenih veličina. Ako su krivulje dosta razmaknute, one se dadu same po sebi razlikovati jedna od druge.

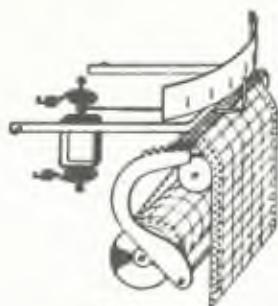

Sl. 58.

Ako se želi da i kod velike bližine ili međusobnoga preplitanja krivulja ne dode do konfuzije, moraju se registracije različitih veličina označiti nekim razlikama. Najjednostavnije (i najobičnije u praksi) jest upotrebiti kod pisara s pomicnim stremenom *registriranje u više boja*.

Kod konstrukcija s markiranjem točkica s gornje strane papira upotrebni se u tom slučaju pomicni nosilac sa više vrpcu s bojom, na pr. kukasto svinut kao onaj u sl. 58. i na prikladnim mjestima tako nazupčan, da se u udubine

između zubaca dade smjestiti potrebnii broj vrpca natopljenih različitim bojama. Vrpce (u slici 58. vide se tri) položene su uzduž cijele širine registracionoga papira, pa ako se mehanizmu instrumenta koji tjera registracioni papir i vrši pogon preklopke što instrument redom ukapča u pojedine mjerne strujne krugove, još povjeri i zadatak da prikladnim mehaničkim prenosom izazivlje takove pomake nosioca raznobojsnih vrpca da se kod markiranja točkica pripadnih različitim mjernim krugovima nađu između kazala pritisnutoga od pomičnoga stremena i registracionoga papira vrpce različite boje, onda je očito da će registracije pojedinih veličina izići na istom papiru svaka u drugoj boji.

Kod konstrukcija s markiranjem točkica s *donje* strane papira pomični nosilac raznobojsnih vrpca kod registracija u više boja može biti naprsto vrtivi valjak, smješten prikladno kod mjesta registracije s osovinom u smjeru širine papira. Kod registracija na pr. u šest boja taj valjak ima šest uzdužnih izbočina, iznad kojih je razapeto šest vrpca u različitim bojama. Kako mehanizam koji izvodi prekapčanje instrumenta s jednoga mjernoga mjesta na drugo istodobno zakreće i vrtivi valjak s raznobojsnim vrpčama, i to svaki puta za jednu šestinu punoga kuta, to pod papir dolaze redom vrpce različitih boja i svaka od šest registracija izlazi u svojoj boji.

Registracije različitih mjernih krugova mogu se različito označiti i nizom drugih načina. Na pr. kod tri krivulje može se, kraj registriranja u jednoj boji, broj i slijed prekapčanja na pojedine mjerne krugove tako udesiti da izide jedna krivulja s grupama od po tri gустe točkice, druga s grupama od po dvije nešto više razmaknute točkice, a kod treće krivulje da točkice slijede pojedinačno u određenim razmacima vremena.

Kako se vidi, kod aparata s pomičnim stremenom registracije leže uzduž letive kruga koji opisuje šiljak kazala mjernoga sistema. Ovo t. zv. »stetivno« pravčasto vođenje izobličuje dakako skalu registracije, izazivajući kod sistema s otklonima inače proporcionalnim mjerenoj veličini »stisnute« registracije uz rubove registracionog papira, i to tim više stisnute čim su u instrumentu predviđeni veći otkloni mjernoga sistema. Za korekciju ovako nastalih izobličenosti mogu se upotrebiti prikladna dodana pera s funkcijom, kako je već razložena u C-6.

10. Osim navedenih tipova pisara linija i pisara točkica ima još i naprava za registriranje po drugim principima. Na pr. umjesto tintom mogu se postići registracije i srebrenim šiljkom, koji ostavlja trag na baritnom papiru (kemijsko djelovanje), ili šiljkom koji bilježi linije skidajući čadu s počađenoga papira ili struze (na pr. crveno bojadisani) vosak s povoštenoga papira itd.

Bez doticaja (i trenja) kazala s registracionim papirom mogu se dobiti registracije uz pomoć električkih iskara, koje probiju papir i ostavljaju na njemu sitne rupice, dobro vidljive kad se papir okreće prema svijetlu. Potrebni (za iskre) visoki napon dobiva se iz induktora tjeranoga baterijom.


Odlične, po potrebi i najbrže registracije, također bez direktnoga kontakta mјernoga sistema s registrationom prugom, daje *fotografsko registriranje*, upotrebljavano i kod oscilografa. Ovom se metodom na pr. dadu registrirati otkloni galvanometara sa zrcalom i drugi. Postupa se u bitnosti tako da se po principu očitavanja zrcalom prikladnom optikom baci svjetlo, nakon refleksije na zrcalu u vezi s mјernim sistemom, ne kao u sl. 4. na skalu SS za očitavanje otklona nego na jednoliko odvijani fotografski papir ili film. Moderne naprave za fotografске registracije zaštićene su od vanjskoga svjetla, te dopustaju rad u nepotamnjjenim prostorijama. Kod mnogih je konstrukcija takova da se mogu vršiti simultane registracije više pojava uz istodobno automatsko fotografsko markiranje vremenskih razmaka s pomoću tragova od pravilno ponavljanih bljeskova neonskih tinjalica, ugradenih u napravu zajedno s prikladnim priborom za ovakovu svrhu.

II. OSCILOGRAFI

11. Kod registracija detalja toka vanredno brzih pojava potrebnu praktički nikakovu ili bar neznatnu tromost mogu dati samo specijalno za ovakove prilike građeni sistemi: oscilografski sistemi. Treba zapravo razlikovati između različitih *mehaničkih* sistema oscilografa, od kojih je najobičniji i praktički najvažniji t. zv. »petljasti oscilograf«, i oscilografa po principu *katodnih zraka* (krće: »katodnih oscilografa«).

Kod *petljastih oscilografa* mјerni je sistem građen po shemi u sl. 59. i osniva se na djelovanju jakoga magnetskoga polja između polnih nastavaka magneta M (permanentnoga ili elektromagneta) na obje strane strujom protjecane nježne uske petlje A, lagano napete između polova magneta M, kako je predviđeno u sl. 59. Po poznatim zakonima o mehaničkim silama koje djeluju na vodiče protjecane strujom ako su u magnetskom polju djelovati će kod prolaza neke odredene struje sile koje će jednu stranu petlje nastojati potisnuti iz prvobitnoga položaja naprijed prema magnetu M, a drugu stranu natrag (jer struja u obje strane nužno teče protivno: u jednoj prema gore, u drugoj prema dolje). No ako se obje strane petlje otklone u smjeru spomenutih sila, sitno zrcalce S, pričvršćeno na petlju, kao u

sl. 59., zakrenut će se oko vertikalne osi, i to u nekom određenom času više ili manje, te u ovom ili onomu smislu, već

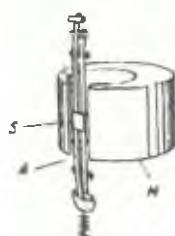

Sl. 59.


prema jakosti i smjeru struje kroz petlju. Kod promjenljive jakosti struje kroz petlju slijedit će petlja sa zrcalcem, zbog neznatne mase i neznatnoga momenta tromostni sistema, praktički vjerno svojim otklonima promjene struje kroz petlju. Da se ovim »narunutim« gibanjima petlje, koja mogu biti periodska ili neperiodska već prema tomu da li je struja kroz petlju periodska (izmjenična) ili nije, ne bi superponirali »vlastiti« titraji pomicnoga sistema, pušta se petlja

sa zrcalcem da titra u prikladnom prigušnom sretstvu, na pr. u parafinskom ulju. Obično se ovo *mehaničko* prigušenje vlastitih titraja petlje udesi blizu aperiodskom graničnom stanju gibanja (B-10.) i u tomu slučaju petlja, ako joj je »vlastita frekvencija« (točnije: frekvencija titraja, koje bi mehanički udarena petlja izvodila da nema prigušenja) dovoljno visoka, slijedi momentano i praktički vjerno svojim otklonima i brze promjene struje kroz petlju, odnosno tok promjena izmjeničnih struja, kojih je frekvencija dovoljno malena prema vlastitoj titrajoj frekvenciji petlje.

12. Gibanja zrcalca prenose se dalje optički s pomoću zraka svjetlosti po principu predviđenom u sl. 60. na fotografiski papir ili film, smješten na pr. na bubenju G, jednoliko okretanom malim motorom (ili inače kako brzo jednoliko giban). Tako se onda tok oscilografirane struje registrira krivuljom poput one crtkano naznačene u sl. 60. na bubenju G. Upotrebljeni rasvjjetni uredaj sastoji se iz izvora svjetlosti C (sijalica dovoljno velike plošne svjetline ili po potrebi električki luk), iz kojega se svjetlost, koncentrirana sistemom leća (kondenzorom) D i ograničena pukotinom E, pušta na zrcalce B petlje A da bi nakon refleksije na B, koncentrirana cilindričkom lećom F, pala u obliku sitne a vrlo svijetle mrljice na registracioni film ili papir. Otkloni petlje manifestiraju se tako kao gibanja svijetle mrljice u smjeru okomitom na smjer gibanja fotografskoga papira ili filma, pa nastala registrirana krivulja, t. zv. »oscilogram«, ispadne više ili manje razvučena, već prema većoj ili manjoj brzini gibanja papira ili filma.

Ako se krivulja toka struje želi samo motriti, onda je dovoljno da se svjetlost, nakon prolaza kroz leću F u sl. 60., skrene po shemi u sl. 61. na jednoliko rotirani sistem poligonalno smještenih zrcala P s kojega ona dalje pada na ploču od mutnoga stakla, vidljivu gore u sl. 61., ili na prikladno smješteni zastor. Mjesto poligonalnoga sistema zrcala mogu se upotrebiti i druga sretstva da se oscilografirani pojav razvuče

u krivulju, koja se može motriti na mutnomu staklu ili na zastoru (ili fotografirati na mitem foto-materijalu). Kod konstrukcija potpunih oscilografskih uređaja uvijek je predviđeno da se zrake što dolaze sa petlje mogu alternativno ili istodobno tako skrenuti, odnosno porazdijeliti, da se krivulja oscilografiранога појава može i motriti i fotografski registrirati.

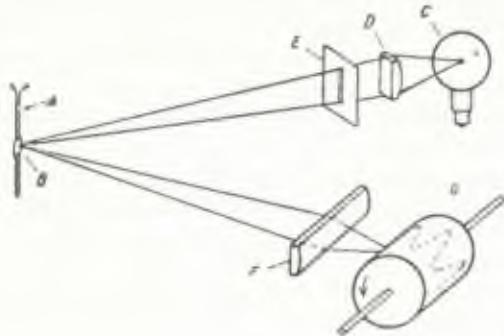

Sl. 60.



Sl. 61.

Moderni oscilografski aparati imaju redovno odmah nekoliko petlja (na pr. 3 ili 6), pa se njima može istodobno istraživati u međusobnom odnosu po nekoliko različitih veličina, na pr. utjecaj kakove kratkotrajne perturbacije na tri struje i tri napona trofaznoga sistema i slično.


Gdje je potrebno, markiraju se i »nul-linije« istraživanih krivulja svjetlošću s prikladnih fiksnih zrcalaca. Slično se može udešiti, i to na više načina, da se registriraju i »vremenski znakovi« (markacije pravilnih otsječaka vremena) ako registrirana struja nije sama periodična, ili ako je periodična, ali s nepoznatom frekvencijom.

Za valjano (vjerno) oscilografinje potrebno je kod kompliziranijih krivulja da upotrebljena petlja uz valjano udešenje prigušenja ima što višu »vlastitu frekvenciju«, na pr. za pojave kod izmjeničnih struja tehničkih niskih frekvencija vlastitu frekvenciju od nekoliko hiljada ili najmanje nekoliko stotina Hz. Kod prelaza na registracije sve viših tonskih frekvencija počinju se međutim po izobličenim registracijama manifestirati posljedice ipak neke tromosti i dobro konstruiranih petlja i točna istraživanja postaju moguća samo uz pomoć »elektronskih« naprava, »katodnih oscilografa«, koji rade s elektronima umjesto s tromim masama.

13. U principu se *katodni oscilografi* osnivaju na iskorišćivanju otklona što ih pod utjecajem električkoga ili magnet-skoga polja (proizvedenoga od istraživane struje ili napona) pretrpe »katodne zrake«, t. j. rojevi vrlo brzih »elektrona«, negativnih elementarnih električkih čestica.

Za proizvođenje katodnih zraka služe posebne »cijevi za katodne zrake« (kraće: »katodne cijevi«), koje su u najstarijem obliku kao jednostavne »Braunove cijevi« poznate još od 1897. no za oscilografske svrhe i za svrhe televizije (električkoga gledanja na daljinu) vanredno su usavršene istom u poslijednje vrijeme. Najbitnije u katodnim cijevima, ma kako se one inače konstruktivno razlikovale, jest dobro evakuirani balon, snabdjeven s dvije elektrode, od kojih prva, »katoda« (K na sl. 62.) služi za to da trajno emitira (izbacuje) elektrone, dok se druga, »anoda« (A na sl. 62.), drži nabijena s pomoću prikladnoga izvora električkoga napona na znatan pozitivni električki potencijal relativno prema katodi.

Pod utjecajem električkoga polja, proizvedena razlikom potencijala između anode i katode, elektroni izašli iz katode postignu u prostoru između anode i katode postepeno relativno visoku brzinu s kojom se (ako nema nikakovih drugih utjecaja) nakon prolaza kroz uski otvor u anodi A gibaju prema protivnom kraju cijevi, uglavnom pravocrtno poput zraka svjetlosti, zbog čega je i nastao naziv »katodne zrake«.

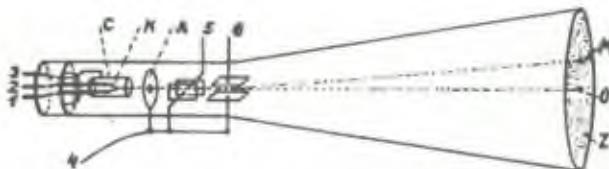

Sl. 62.

14. Utjecaji koji mogu poremetiti uglavnom pravocrtno gibanje elektrona, dakle skrenuti (otkloniti) katodne zrake ima međutim, i to dvije vrsti. Mogu tako djelovati električka polja, a također i magnetska polja, ako se samo (jedna ili druga) prikladnim sretstvima proizvedu na mjestu gdje prolaze katodne zrake.

Kad bismo na pr. ispriječili katodnim zrakama u toku njihove horizontalne staze u smjeru prema O na sl. 62. magnetsko polje vertikalnoga smjera, kakovo bi se na pr. dobilo puštajući u prikladnom smjeru električku struju redom kroz dva vertikalno smještena svitka (od kojih bi jedan bio smješten tik iznad, a drugi tik ispod katodne cijevi i to najbolje odmah iza anode A), nastao bi otklon katodnih zraka u smjeru okomitom na (horizontalni) smjer katodnih zraka i istodobno okomitom na (vertikalni) smjer magnetskoga polja, dakle otklon u horizontalnom smjeru, prema naprijed ili natrag obzirom na ravninu crtanja, već prema ovomu ili onomu smjeru struje kroz svitke.

a po tomu i prema ovom ili onomu smjeru proizvedenoga magnetskoga vertikalnoga polja.

Kod električnih polja, okomitih na smjer katodnih zraka, otklon se zbiva naprotiv u smjeru paralelnom sa smjerom magnetskoga polja, i to tako da, zbog negativnoga naboja elektrona, katodne zrake bivaju uvejk skretane u smjeru protivnom od smjera u kome bi polje gibalio pozitivne naboje (koji se smjer ujedno zove i smjerom električkoga polja). Tako bi na pr. (sl. 62.) kod para horizontalnih pločica 6, ako je gornja pločica električki nabijena pozitivno (na viši potencijal prema donjoj) između pločica stvoreno električko polje vertikalnoga smjera otklonilo katodne zrake prema gore (tako da idu na pr. prema M umjesto prema O), dok bi kod protivnoga polariteta pločica otklon bio prema dolje. Vertikalno pak položene pločice 5, između kojih nastaje električko polje horizontalnoga smjera, otklonile bi katodne zrake u horizontalnom smjeru, i to prema onoj između obje pločice 5 koja je električki pozitivna.

15. I evo baš ovi otkloni, kojima katodne zrake sa svojim praktički bez tromosti elektronima momentano slijede i vanredno brze promjene električnih polja, proizvedenih primjenjujući na parove pločica, kao što su 5 ili 6 u sl. 62., bilo direktno istraživane električke promjenljive napone, bilo napone na krajevima otpora protjecanih istraživanim promjenljivim strujama, prikladni su, baš kao i otkloni uzrokovani od magnetskih polja, proizvedenih s pomoću istraživanih električkih promjenljivih struja, direktno za oscilografske primjene katodnih cijevi.

Trebalo je samo još otklone katodnih zraka učiniti vidljivima, kako bi se krivulja istraživane veličine mogla motriti, te udesiti da se tok otklona može i fotografski fiksirati u obliku »katodnih oscilograma«.

Za ono prvo može se iskoristiti davno već poznato svojstvo katodnih zraka da izazivaju živahno svjetlucanje, kad na kraju svoga puta padnu na zastor (kao Z u sl. 62.) smješten unutar cijevi i prepariran prikladnim materijama, na pr. kalcijskim voframatom, cinčanim sulfidom itd. Nastaje u tomu slučaju mala svjetla mrlja na onomu mjestu, kamo katodne zrake udaraju na zastor. Kod mijenjanja istraživane električke ili magnetske veličine (napona, struje, magnetskoga polja itd.) konformno njenim promjenama variraju i otkloni katodnih zraka, pa se isto tako mijenja i mjesto svijetle mrlje na zastoru. Mrlja će se na pr. šetati gore-dolje kod primjene izmjeničnoga polja koje izvodi vertikalni otklon. Prema tomu se, motreći gibanja mrlje u brzo rotiranom poligonalnom sistemu zrcala, mogu direktno motriti krivulje toka istraživanih veličina. Čak se te krivulje mogu kod katodnih oscilografa motriti direktno na zastoru i bez

zrcala u rotaciji. Ako se na pr. par pločica 6 u sl. 62. upotrebi za vertikalne otklone mrlje, proizvedene od istraživane veličine, na drugi par pločica 5, umjesto da ostane neupotrebljen u kratkom spoju, može se primjeniti iz naročito kombinirane posebne aparature promjenljivi napon, tako variran da pod utjecajem njegovoga variranja svjetla mrlja mora na zastoru praviti takove horizontalne pomake da istodobni vertikalni pomaci mrlje zbog varijacija istraživane (oscilografirane) veličine, primijenjene na pločice 6, izdu na zastoru razvučeni u oscilografsku krivulju, direktno vidljivu na zastoru (t. zv. »vremenske osi« kod katodnih oscilografa).

Za fotografsko registriranje postoje uglavnom dvije mogućnosti. Može se naprsto, a tako se većinom i radi, zastor prikladnim fotografskim objektivom otslikati na fotografском filmu ili papiru, pa da se gibanje mrlje, ako su vertikalna, registriraju razvučeno u oscilogram, dosta je ako se film ili papir jednolikogiblju u horizontalnom smjeru. A može se, umjesto da se giblje papir ili film, cijeli fotografski uredaj jednoliko rotirati. Kod upotrebe »vremenskih osi« dosta je pak naprsto fotografirati krivulju, kako se pojavi na zastoru.

No ima i jedan drugi način pravljenja katodnih oscilograma, koji se redovno primjenjuje samo kod ekstremno visokih brzina oscilografiranja. Kod toga se iskorišćuje činjenica da katodne zrake djeluju i direktno na fotografsku ploču ili film (u koju svrhu ove treba staviti u prostor unutar cijevi, koji se evakuira). Na mjestima kamo su padale katodne zrake ploča ili film pocrne nakon razvijanja običnim načinom.

16. Dakako, od ovih čisto principnih razlaganja o funkciji i mogućnostima primjena katodnih cijevi za oscilografske svrhe pa do praktičke realizacije savremene katodne oscilografije uz pomoć vanredno usavršenih katodno-oscilografskih naprava velik je razmak, koji je bilo moguće prebroditi samo postepenim razvojem. Evo samo još nekoliko detalja iz ovoga već specijalnog područja¹⁾.

Rekli smo, da katode u katodnim cijevima moraju trajno izbacivati elektrone. Principno se katode osposobljuju za emitiranje elektrona na dva načina:

a) ugrijavanjem (usijavanjem) katode (električkom strujom iz posebnoga izvora, t. zv. »strujom grijanja«), analogno onomu, kako se postupa s nitima radio cijevi; u slučaju ovakovih usi-

¹⁾ Više o katodnim oscilografskim cijevima i katodnoj oscilografiji na našem jeziku vidi: *Lončar*, Iz teorije i prakse katodnih oscilografa, »Tehnički List«, Zagreb (1933), str. 177 do 182 i 235 do 240. U radnji, iz koje je i gore preuzeto nešto teksta, donesene su reprodukcije različitih katodnih oscilograma.

janih katoda može biti napon anode prema katodi i relativno malen, premda se, zbog što jače svjetline mrlje na zastoru, ne će upotrebiti napomi manji od nekoliko hiljada ili bar nekoliko stotina volta;

b) upotreboom *hladnih* katoda uz vanredno visoke anodne napone.

S ovoga se dakle gledišta katodne oscilografske cijevi mogu podijeliti u dvije kategorije, kategoriju onih s »usijanom« katodom i kategoriju onih s »hladnom« katodom. Tako na pr. cijev iz sl. 62. spada u prvu kategoriju: Katoda K ima oblik niti s 1 i 2 kao priključnim žicama za struju grijanja.

Nadalje je bio problem da se dobiju što sitnije i (kod danoga anodnoga napona) što svjetlijie mrlje, iskorišćujući za stvaranje potrebnoga uskoga pramena katodnih zraka što više elektrona izašlih iz katode i koncentrirajući ih da padaju po mogućnosti oštro na što sitnije mjesto na zastoru, odnosno na fotografskoj ploči. U tu svrhu trebalo je prikladno utjecati na tok katodnih zraka električkim poljima s pomoću posebnih električki nabijenih elektroda (kakova je jedna na pr. i elektroda C s priključnim vodičem 3 na sl. 62.). A dadu se upotrebiti u takove svrhe i magnetska polja od prikladno (koncentrično s cijevi) smještenih svitaka protjecanih istosmjerom strujom. Razvila se upravo cijela naučna disciplina, »elektronska optika«, koja se bavi ovim utjecajima električkih i magnetskih polja na koncentraciju i tok katodnih zraka, analognima utjecajima običnih optičkih leća sabirača i rastresača na tok zraka svjetlosti u običnoj geometrijskoj optici). A mogu se, kod cijevi s manje potpunim vakuumom, za koncentraciju katodnih zraka upotrebiti i izvjesni učinci elektriziranih čestica od zaostataka plinova u katodnoj cijevi (t. zv. »van der Bijlov efekt«); takov bi se efekt upotrebio na pr. u cijevi iz sl. 62.

17. Različitim opisanim mjerama, koje se vanredno različito primjenjuju kod pojedinih konstrukcija katodnih oscilografa, uspjelo je doista konačno dobiti u katodnim oscilografima vanredno dobre i precizne naprave prikladne u različitim izvedbama za oscilografska istraživanja vrlo različitih pojava, od onih najjednostavnijih, pa do onih najtežih, s pojavima koji vanredno brzo teku i kod kojih obični petljasti oscilografi, a ni ostali mehanički i drugi (na pr. s tinjavim svjetlom) nisu više upotrebljivi zbog prevelike tromosti.

Ekstremno je modernim katodnim oscilografima (s hladnom katodom) uspjelo zabilježiti pojave kojih je trajanje bilo samo nekoliko milijardnina sekunde, te električke titraje (izmjenične struje) od mnogo milijuna ili čak desetaka milijuna Hz, a postignute brzine pisanja mrlje na filmu ili papiru već su dosegnule iznose oko stotine tisuća kilometara ili slično. Nije zato čudo da

je s pomoću katodne oscilografije uspjelo analizirati vanredno kratkotrajne pojave, na pr. pojave putujućih valova (Wanderwellen, surges) koji su se dotad dali samo teoretski ispitivati, kao što je modernim katodnim cijevima otvoreno i široko polje primjena u televiziji, gdje se također traže vanredno brza gibanja mrije bez praktički zamjetljive tromosti.

DJ OSNOVNA MJERENJA ISTOSMJERNOM STRUJOM

I. MJERENJA OTPORA


1. Većina metoda mjerjenja otpora svodi se na to, da se otpor koji treba mjeriti usporedi s nekim otporom poznatoga iznosa ili s kombinacijom takovih otpora. Ovi poznati otpori, kojih je iznos u omima što preciznije ustanovljen usporedbom s normalnim otporima (sekundarnim normalima), kao što je onaj na sl. 63., ili s drugim otporima koji su bili uspoređeni s normalnim, zovu se *mjerni otpori* (Messwiderstände).

Kako mjerni otpori moraju udovoljavati izvjesnim zahtjevima obzirom na nepromjenljivost kroz mnogo godina, temperaturnu neovisnost i drugo, a uz to treba da budu i racionalno izvedeni, njihova gradnja je problem za sebe, naročito, kako ćemo kasnije vidjeti, ako treba da služe i kod mjerjenja izmjeničnim strujama.

2. Za istosmjerne struje konstrukcija mjernih otpora može biti jednostavnija, pa je na pr. redovna praksa u pogledu načina namatanja da se upotrebi obično »bifilarno« (dvonitno) namatanje po shemama u sl. 64. (gornja je za male otpore, donja za veće), gdje se druga polovica namotaja vraća tijesno



Sl. 63.

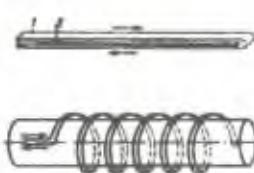

Sl. 64.

priljubljeno uz prvu polovicu do ishodišnoga mjestra namatanja. Svrha je bifilarnoga namatanja da se dobiju mjerni otpori sa što manje samoinduktiviteta (površina gore u sl. 64. predočene uske petlje od metalne pruge 1 previ-

nute oko izolatora 2 je neznačna, a magnetski učinci obih polovica namotaja u sl. 64. dolje poništavaju se, jer struja kroz obje polovice teče u protivnom smislu), dok naprotiv nije paženo i na još neke momente kao što su »vlastiti kapacitet« namotaja, »kapacitet prema zemlji«, ovisnost veličine otpora o frekvenciji itd., koji mogu biti od utjecaja kod mjerjenja izmje-

ničnim strujama, na pr. kod viših tonfrekvencija. Treba dakle razlikovati mjerne otpore prikladne uglavnom za mjerena istosmjernom strujom (i ona jednostavnija s izmjeničnim strujama, osobito kod niskih tehničkih frekvencija, na pr. kod 50 Hz), kakovi će nas na ovomu mjestu zanimati, od onih specijalno namatanih, da mogu služiti za precizna mjerena sve do gornjih granica tonfrekventnoga područja izmjeničnih struja, zbog čega će o njima biti govora kod mostova izmjenične struje. Kao dalja grupa pridodali bi još otpori za visokofrekventna (radio-frekventna) mjerena, kojih konstrukcija treba da odgovara još težim zahtjevima kakovi dolaze u visokofrekventnom području

3. Zahtjevima stalnosti, malene ovisnosti o temperaturi itd., gotovo idealno odgovara i zato se redovno upotrebljava kao materijal za mjerne otpore slitina *manganin* (84% bakra, 4% nikalja, 12% mangana), uvedena oko god. 1885. po Westonu i kasnije usavršena na današnji sastav. Od nje se, po A-5., prave čak i sekundarni normali, »normalni otpori«.

Manganin se, osim prilično velikim specifičkim otporom $\rho = 0,42 \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$ (što je zato povoljno, jer se onda uz opterećenje danom strujom određeni broj omada realizirati s relativno malenom duljinom žice), odlikuje naročito vrlo neznatnim temperaturnim koeficijentom $\alpha = 0,00001$ ili slično¹⁾ i vrlo neznatnim termosilama prema bakru (kod razlika temperature od 1 st. C. između oba spojišta kruga od bakra i manganina ne javlja se nego samo koji »mikrovolt« termo-elektronske sile). Zbog neznatnoga temperaturnoga koeficijenta manganina otpor adjustiran kod 20° C zadržava praktički istu vrijednost kod drugih sobnih temperatura ili kod umjerenih ugrijavanja Jouleovom toplinom kod opterećenja strujom mjerena, a zbog neznatnih termo-elektromsotornih sila prema bakru kod mjerena istosmjernom strujom ne dolaze praktički do izražaja parazitne termo-elektromsotorne sile koje bi inače, nastavši kod različitih temperatura spojišta priključenih bakrenih vodiča na mjerne otpore, smetale izobličujući rezultate mjerena.

Ipak se i s manganinom postizavaju samo onda doista pouzdani i vremenski stalni mjeri otpori ako se, nakon što je otpor namotan, manganin podvrgne procesu umjetnoga »starenja«, t. j. stabiliziranju na stalnu vrijednost na pr. držanjem kroz 24 sata na temperaturi od 140° C; zatim ako se otpor montira bez vlage; te ako se u pogonu striktno pazi da se manganinski otpori ne podvrgavaju preopterećenju strujama višima od maksimalno dopuštenih, jer prejake struje mogu manganin

¹⁾ Kod bakra ρ iznosi samo 0,0175, a to je vrijednost vrlo nepovoljna za realiziranje otpora, dok α iznosi 0,0039, dakle mnogo puta više nego kod manganina, pa bi otpori od bakra bili vrlo neprikladni za mjerena.

toliko ugrijati i time u strukturi promijeniti, da mjerni otpor prestane biti upotrebljiv za precizna mjerena.

I slitina »konstantan« (60% bakra, 40% nikalja) ima dovoljno visok specifički otpor (0,49) uz vanredno nizak temperaturni koeficijent otpora, kakov se i traži za mjerne otpore, ali kod nje za mjerena istosmernom strujom smetaju termo-elektrnomotorne sile prema bakru, mnogo puta veće nego kod manganina.

U najnovije vrijeme preporučuju za osobito precizne mjerne otpore zlatne slitine sa nešto preko 2% kroma, koje imaju izvjesnih prednosti i pred samim manganinom¹⁾.

4. U praksi otpori za mjerena redovno dolaze u obliku »otpornika za mjerena«, t. j. u kombinacijama od više mjernih otpora, od kojih je svaki pojedini adjustiran na iznos cijelogoma ili na dekadski mnogokratnik, odnosno dekadsim dio oma ili na okrugli broj takovih iznosa).

Ovakovim se otpornicima mogu onda, kombinirajući na različite načine pojedinačne otpore, realizirati vrlo različiti iznosi oma, već prema potrebama mjerena. Mjernih reostata ima a) s čepovima, b) s ručkama.

Kod *reostata s čepovima* pojedini su elementi (otpori) reostata ukopčani kod izvadeno g a čepa, a iskopčani kod stavljeno g a čepa (jer ih čep »premosti«, t. j. kratko spoji). Otpori reostata s čepovima kombiniraju se u serijski spoj slično kao utezi kod vaganja. Kad bi na pr. bio dan reostat po shemi u sl. 65. sa 24 otpora s omskim iznosima:

0,1	0,2	0,3	0,4
1	2	3	4
10	20	30	40
100	200	300	400
1000	2000	3000	4000
10000	20000	30000	40000


moguće bi bilo njime realizirati sve otpore od $0,1\Omega$ pa do $111111,0\Omega$ u skokovima od samo $0,1\Omega$, t. j. svega 1111110 različitih iznosa otpora! Da se na pr. udesi $55458,6\Omega$, trebalo bi izvaditi čepove koji odgovaraju *kurzivom* štampanim iznosima oma.

Mnogo se upotrebljavaju naročite izvedbe reostata s čepovima s dvije grupe dekadskih jedinica pod imenom t. zv. »razdjelnih otpora« (Verzweigungswiderstände, ratio boxes) po shemi kao u sl. 66. s krajnjim stezalkama A i B te srednjom O. Ovakovim reostatima lako se proizvedu na pr. kod mjerena u Wheatstoneovu mostu dvije različite grane kojih omski iznosi stoje u određenim dekadskim omjerima 1 : 1, 10 : 1, 1 : 10, 100 : 1, 1 : 100, i t. d.


¹⁾ Vidi na pr. ATM 49, Z 931—4.

Kod reostata s ručkama s dekadama (grupama od obično po 10 jednakih otpora po $0,1\ \Omega$, po $1\ \Omega$, po $10\ \Omega$ itd. udešavaju se svaka dekada posebnom ručkom po shemi u sl. 67.

O

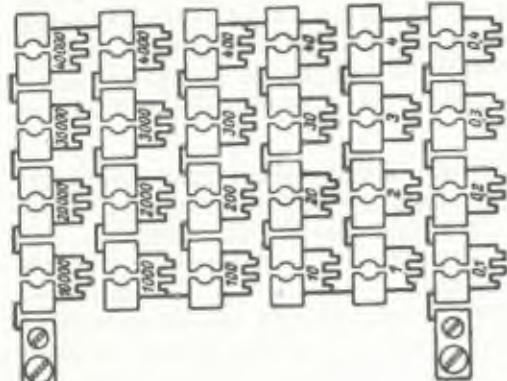

Sl. 65.

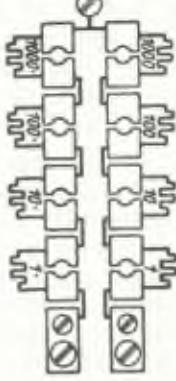


Sl. 66.

Tako se također mogu udešavati po volji odabrani omski iznosi u razmacima jedinica najniže dekade, i to brže nego kod reostata s čepovima. Ako na pr. стоји на raspolaganju kutija s ugrađene četiri dekade:

$$10 \times (100 + 10 + 1 + 0,1) \Omega$$

(ili ako se u seriju spoje četiri pojedinačne dekade od 10×100 , 10×10 , 10×1 i $10 \times 0,1 \Omega$ ugrađene u zasebne kutije), treba,

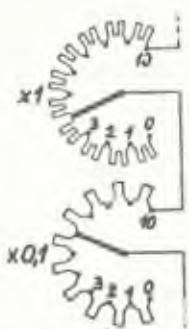

Sl. 67.



Sl. 68.

da se dobije na pr. otpor $238,6\ \Omega$, staviti ručku prve dekade na 2, ručku druge na 3, treće na 8 i četvrte na 6, pa će doista izići otpor $2 \times 100 + 3 \times 10 + 8 \times 1 + 6 \times 0,1 = 238,6\ \Omega$


Reostati s ručkama su, kako se vidi, nešto udobniji kod upotrebe od onih s čepovima, ali traže i relativno veći broj pojedinačnih otpora, pa su i skuplji.

Ima i štednih spojeva (S&H), s kojima se na pr. $9 \times R$ oma dade reostatom s ručkom realizirati, umjesto sa devet otpora po R oma, sa samo 4 otpora po $2R$ oma i još jednim otporom od R oma. Pripadni »štredni spoj« prikazan je u sl. 68., iz koje se lako vidi, kako je ovakovom kombinacijom postignuto da se okretanjem ručke od kontakta do kontakta dobivaju redom otpori R , $2R$, $3R$, ..., $9R$.

5. Naročiti oblik promjenljivoga otpora, odnosno otpora s odvojkom kakav se mnogo upotrebljava kod mjerjenja u mostovima i sl., jest t. zv. »klizna žica«, na pr. od manganina. Ona treba da je po mogućnosti svagdje jednakog debela i od jednoljnoga materijala (»kalibrirana«) žica. Po toj žici skliže po shemi u sl. 69. s dobrim kontaktom metalna oštrica ili metalni kotačić (»klizni kontakt«) K, koji već prema svome položaju prema kliznoj žici ovu dijeli u dva dijela kojih su otpori kod kalibrirane žice očito proporcionalni odnosnim duljinama a i b , dijelovima ukupne duljine $a+b$ klizne žice.

U praksi se katkad, zbog uštede na prostoru, klizne žice za veći broj oma namotaju helikoidalno (u ponešto razmaknutim zavojima) na valjak ovećega promjera, koji se kod mjerjenja okreće, tako da klizni kontakt redom dotiče različita mjesta zice na valjku.


Osobita vrst kliznih otpornika jesu t. zv. gusjeničasti klizni otpori. Klizna žica namotana je u neznatno razmagnutim posve malim zavojima na (obično fleksibilni) nosilac od izolatora i klizni kontakt skače kod klizanja po ovako namotanom otporu gusjeničastom otporu od zavoja na zavoj. Udešavanje otpora moguće je tako doduše samo u skokovima, no kod velikoga broja gusto namotanih zavoja to je dovoljno kod mjerjenja kod kojih se ne traži krajnja preciznost.

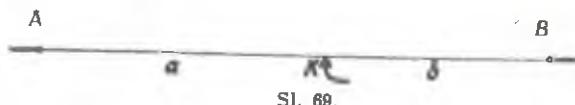


Sl. 69.

6. Osim otpornika za mjerjenja postoje (i upotrebljavaju se također kod mjerjenja) i otpornici (otpori) za reguliranje struje ili napona, odnosno za balastne svrhe. Oni su često također s ručkama, samo što su u tomu slučaju mnogo manje precizno adjustirani. No još se više upotrebljavaju za reguliranje klizni otpornici, »jednostruki« (kao oni u sl. 70. i 71.) i »dvostruki« (kao oni u sl. 72. do 74. s jednakim otporima ili oni u sl. 75.


i 76. s jednim otporom od više oma za »grubo« i jednim od manje oma za »fino« reguliranje).

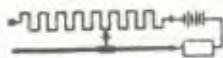


Sl. 70.

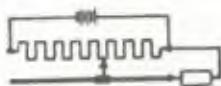


Sl. 71.

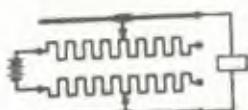


Sl. 72.

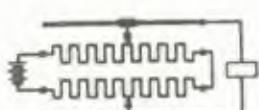


Sl. 73.

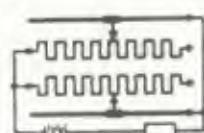

Sl. 74.

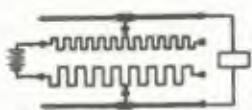

Sl. 75.

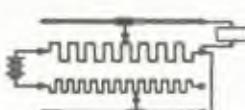

Sl. 76.

Klizni reostati mogu se upotrebljavati priključeni između izvora struje i potrošača na vrlo različite načine: jednostruki u spoju po sl. 70. »u seriji« s izvorom struje (baterijom naznačenom poznatim simbolom) i potrošačem (aparatom, simbolički naznačenim pravokutnikom) ili po shemi spajanja u sl. 71. kao »djelitelji napona«, a dvostruki po još više shema spajanja, od kojih sl. 72. do 76. predočuju nekoliko primjera.

7. Opišimo sad redom pojedine *mетоде мјеренja отпора*. Klasična metoda, praktički uvedena još od prvih dece-nija telegrafije, jest mјerenje *Wheatstoneovim mostom*. Bitni princip Wheatstoneova mosta jest da se u obje grane jednoga strujnoga razdvajanja potraže mјesta kojima odgovaraju isti električki potencijali, dakle između kojih nema nikakovoga napona. Ako se takova dva mјesta »premoste« vodičem koji sadrži osjetljivi galvanometar, ne će tim vodičem (mostom) teći nikakova struja, jer između njegovih krajeva nema električkoga napona (razlike potencijala). Galvanometar u tomu slučaju ne pokazuje nikakove struje: »most« je u ravnotežu.


Prema shemi u sl. 77. radi se zapravo o »četverokutu« otpora R_1 , R_2 , R_3 , R_4 , u čiju jednu »diagonalu« dolazi izvor struje (baterija B s otporom za reguliranje R_a), a u drugu kao null-instrument galvanometar G s tipkom T. Ravnotežje se mosta može postići samo ako su gubici napona u otporima R_1 i R_3 , a po tomu i oni u otporima R_2 i R_4 , međusobno jednaki, a to vodi, kako se odmah razabire, na relaciju između četiri otpora:

$$R_1 : R_2 = R_3 : R_4 \quad (\text{ili: } R_1 R_4 = R_2 R_3)$$


Interesantno je da se dolazi na isti uvjet ravnotežja ako se zamijene uloge izvora struje i galvanometarske grane; glavno

je da je izvor u ma kojoj od diagonala četverokuta, a galvanometar u drugoj.

8. U praksi je redovno $R_1 = R_x$ »nepoznati« (mjereni) otpor a $R_2 = R$ precizioni *mjerni otpornik*, s čepovima ili dekadskim ručkama, koji se dade s potrebnom preciznošću udešavati da

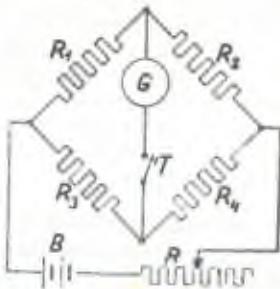

Sl. 77.

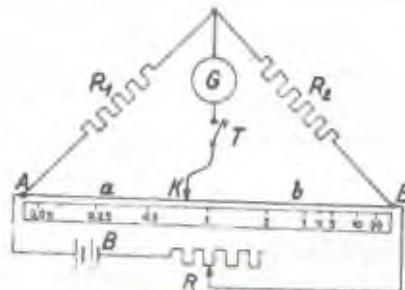

Sl. 78

po iznosu oma postane R_x u omjeru prema R jednako omjeru otpora R_3 prema R_4 , u kome slučaju galvanometar G kod pritisnute tipke T pokazuje ravnotežje zbog ispunjene relacije:

$$R_x = R \cdot R_3/R_4$$

Kako se vidi, treba zapravo da je točno poznata samo cemska vrijednost otpora $R = R_2$, dok otpori R_3 i R_4 ne moraju biti direktno poznati, nego samo njihov omjer $R_3 : R_4$. Iz razloga jednostavnosti najbolje je ako se za omjer $R_3 : R_4$ odaberu dekadski iznosi, na pr. $1 : 1$, $1 : 10$, $100 : 1$ itd., a za realizaciju takovih kombinacija otpora R_3 i R_4 mogu dobro poslužiti »razdjeljni otpornici« s čepovima, spomenuti u D-4.

Praktički je međutim u većini slučajeva dovoljno točno, ako se Wheatstoneov most upotrebljava u nešto jednostavnijem obliku: s kliznom žicom. Po shemi u sl. 78. udešava se tu omjer otpora $R_3 : R_4$ i to omjerom duljina $a : b$ klizne žice (pomičući klizni kontakt K), dok se otporu R dade prikladna fiksna vrijednost (obično se alternativno može ukopčati koja od dekadskih jedinica: $0,1$; 1 ; 10 ; 100 ili 1000Ω). Kod ovoga jednostavnog »Wheatstoneova mosta s kliznom žicom«, s pomicanjem kontakta K dok galvanometar G ne pokaže da je ravnotežje postignuto, uvjet ravnotežja (zbog $R_3 : R_4 = a : b$) glasi naprosto:

$$R_x = R \cdot a/b,$$

pa ako se omjeri $a : b$ napišu već gotovi izračunani, kao na sl. 78., uz pripadna mesta klizne žice, izlazi vrijednost R_x mjerenoga otpora bez naročitoga računanja iz očitanoga omjera $a : b$ i ukopčanoga dekadskog iznosa otpora R .

Teorijska razmatranja o Wheatstoneovu mostu pokazuju da je za što veću točnost mjerjenja važno pripaziti da se za R odabere iznos što bliži iznosu mjerenoga otpora R_s , tako da klizni kontakt u sl. 78. kod mosta u ravnotežu padne po mogućnosti oko sredine klizne žice, gdje male nesigurnosti u određivanju točnoga položaja ravnotežja razmijerno manje utječu na rezultat. Za osjetljivost mjerjenja s Wheatstoneovim mostom od važnosti je da je galvanometar dovoljno osjetljiv (kod najosjetljivijih mjerjenja upotrebljava se galvonometar sa zrcalom, inače s kazalom) i, uz danu osjetljivost galvanometra, da je galvanometrov otpor prilagođen kombinacionom otporu mosta.

Točnosti koje se u najpovoljnijim prilikama mogu postići mostovima s mjernim reostatom i kutijom razdjelnih otpora vrlo su visoke, tako da su dobiveni iznosi sigurni na nekoliko pro mille od mjerene vrijednosti. No i sa Wheatstoneovim mostovima s kliznim žicama dadu se još postići rezultati pouzdani recimo do 0,3% ili slično. Sve to vrijedi za mjerjenja otpora ne previsokih i ne preniskih.

Ima danas već gotovih Wheatstoneovih mostova s ugrađenim galvanometrom, poznatim otporima, kliznom žicom, tipkom itd., tako da samo treba na označene stezaljke priključiti bateriju, odn. nepoznati otpor, pa se može odmah mjeriti. Neki od ovakovih priručnih mostova imaju na oba kraja dijela AB mosta na sl. 78. prikladne fiksne otpore kao AA' i BB' na sl. 79., a klizna žica A'B' čini samo sredinu dijela mosta AB, na kojoj su mjerjenja najtočnija. Ako se sad isporeduju s nekim poznatim otporom R




Sl. 79.


samo otpori za malo % različiti od R , može se klizna žica direktno snabdjeti umjesto skalom vrijednosti $a:b$ skalom procenatah otstupanja mjerene veličine R_s od poznate R (t. zv. »procenatni mostovi«, uvedeni u praksi u novije vrijeme i vrlo prikladni za kontroliranja iznosa otpora u masama.)

9. Važna je primjena Wheatstoneova mosta *određivanje mesta pogreške* (Fehleortsbestimmung, fault localization) kod kabela. Treba li odrediti duljinu $x = PM$ dalekoga mesta M, gdje je po sl. 80. došlo do spoja kabela sa zemljom, ili po sl. 81. do kratkoga spoja između dva kabelska vodiča koji teku jedan do drugoga, kombinira se defektni kabel poznate duljine $l = PQ$ u jednu »petlju« PMQTS s jednim već raspoloživim ili privremenom povučenim »pomoćnim vodom« (zdravim kabelom, odnosno kabelskim vodičem, ili prikladnim uzdušnim vodom), koji, uz isti presjek i isti materijal vodiča i početak i svršetak na istom mjestu kao i kod istraživanoga pokvarenoga kabela, neka ima općenito duljinu $l_1 = ST$. Da se načini petlja, svršeci Q i T kabela s pogreškom i pomoćnoga voda spoje se spojem QT zanemariva otpora u kratki spoj. Ako se sad na oba po-

četka P i S istraživanoga kabela i pomoćnoga voda, dakle na krajeve spomenutim kratkim spajanjem stvorene petlje, koja se može zamisliti sastavljena od dva dijela, PM (s otporom R_3) i MQTS (s otporom R_4), priključi po shemama u sl. 80. i 81. kombinacija otpora R_3 i R_4 , kojih se omjer $R_3 : R_4$ može uđešavati, nastaje četverokut otpora R_{11} , R_{12} , R_3 i R_4 , karakterističan za Wheatstoneov most. Dodadu li se, zajedno s potrebnim tipkama, kao »diagonale« tomu »četverokutu« u jednu ruku galvanometar G (priključen između P i S), a u drugu ruku baterija B (koja je kod spoja u sl. 80. priključena negativnim polom na mjesto sastajanja K otpora R_3 i R_4 , a pozitivnim¹⁾ na zemlju Z, dakle posretstvom zemlje i na mjesto pogreške M, dok se u spoju po sl. 81. B stavlja između K i početka P drugoga od oba kabelska vodiča u kratkom spoju), most je potpun i može se mijenjanjem omjera

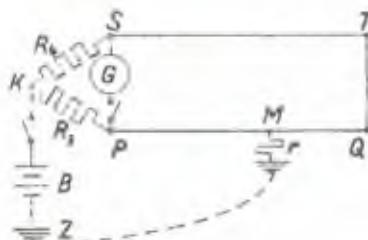

Sl. 80.

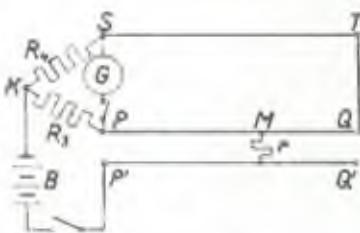

Sl. 81

otporá $R_3 : R_4$ adjustirati na ravnotežje (nulu otklona galvanometra). U tomu slučaju, budući da je uz suponirani jednaki presjek i materijal vodiča istraživanoga kabela i pomoćnoga voda i uz zanemareni otpor komadića QT očito $R_3 : R_4$ jednako omjeru duljina x i $(l-x)+l$, dijelova petlje PM i MQTS, vrijedi relacija:

$$x : (l + l - x) = R_3 : R_4,$$

iz koje se jednostavnim računom dobiva tražena udaljenost x po formuli:

$$x = R_3 \cdot (l + l - x) / (R_3 + R_4) \quad (I)$$

Ako pomoći vod zbog drugoga presjeka ili drugoga materijala nema isti otpor po m (ili km) duljine kao istraživani kabel, onda u formulu (I) treba kao l , staviti t. zv. »reduciranu« (preračunatu) duljinu pomoćnoga voda koja se iz faktične duljine l , lako izračuna. Na pr. ako su oba vodiča od bakra (isti materijal), pa pomoći ima presjek $q' \text{ mm}^2$, dok kabelski vodič ima $q \text{ mm}^2$, onda je očito: $l_r = l_f \cdot q / q'$.

Kombinacija otpora $R_3 + R_4$ može se praktički realizirati i kliznom žicom po shemi u sl. 69. s varijabilnim (kliznim) kon-

¹⁾ Kao kod mjerjenja izolacije; vidi pod D-32.

taktom K. U tomu se slučaju umjesto $R_3 : R_4$ može staviti $a : b$, pa račun umjesto na formulu (I) vodi na ovaj izraz za udaljenost x :

$$x = a(l + l_1)/(a + b) \quad (I')$$

Često će pomoći vod teći istim putem i moći će se uzeti jednake duljine kao i istraživani kabel. U tomu slučaju može se specijalnije pisati: $l_1 = l$ i formula (I) poprima onda jednostavniji oblik:

$$x = 2lR_3/(R_3 + R_4)$$

Opisanom metodom (po Murrayu) mogu se odrediti mjesta defekata samo kod »dozemnoga spoja« ili »kratkoga spoja« niskonaponskih kabela što nastaju u pogonu, dok se na pr. »prekidie« traže drukčije (polazeći od činjenice da su kapaciteti pojedinih odlomaka kabela proporcionalni duljinama tih odlomaka, pa se mjerjenje svodi na određivanje kapaciteta, na pr. s pomoću balističkoga galvanometra; v. kasnije). No i za dozemne i kratke spojeve postoje još druge metode: može se na pr. raditi po »metodi pada napona« (D-14.) ili po modificiranim mosnim metodama, kakove su na pr. ona po Varleyu i drugie¹⁾.

Područje mjerjenja na kabelima nije dakako ograničeno samo na određivanje »pogrešaka« već položenih kabela, nego obuhvata vrlo mnogobrojna ispitivanja, osobito kod visokonaponskih kabela, o čemu će djelomično još biti prilika da se govori.

10. Wheatstoneovim mostom najbolje se mjere otpori ni ekstremno veliki, ni ekstremno maleni. Kod otpora počevši recimo $100\,000 \Omega$ pa na više Wheatstoneov most postaje već slabo osjetljiv, pa se vrlo visoki otpori zgodnije mijere drugim metodama, o kojima će doskora biti govora. No i kod posverma malenih otpora, počevši recimo od $0,1 \text{ om}$ na niže, Wheatstoneov most postaje postepeno također sve više neprikladan, jer smetaju t. zv. »prelazni otpori« na priključcima preko kojih je mjereni maleni otpor R_x spojen u most. Ti prelazni otpori, kojima nije moguće posverma izbjegći a pribrajuju se u Wheatstoneovu mostu mjerrenom otporu i bivaju mjereni zajedno s njime, variraju naime s veličinom i čistoćom kontaktne plohe priključnoga mjesta, s pritiskom itd., pa ako to i jesu kod dobro izvedenih priključnih mjesta samo neznatni dijelovi oma koji se mogu zanemariti prema iole većim otporima R_x , to ipak prelazni otpori zajedno s eventualnim spojnim žicama od R_x do aparature mosta (potrebni, ako je mjereni otpor takov, ili na takovom mjestu, da se ne da priključiti direktno svojim krajevima na most) čine mjerena Wheatstoneovim mostom tim više nepouzdanima, čim je sama vrijednost otpora R_x neznatnija. Zato se i za vanredno malene otpore upotrebljavaju drugi načini

¹⁾ Pobliže o kabelskim mjerjenjima uopće vidi na pr. u Golding, Electrical measurements, II. izdanje, London (1935), pogl. XII. (i XI.); te u Skirl, Elektr. Messungen, III. izdanje, Berlin (1936), pogl. N) i O).

mjerenja, poimence metoda Thomsonova dvostrukog mosta i E-I-metoda, od kojih na prvu odmah prelazimo.

11. Kod *Thomsonova (Kelvinova) dvostrukog mosta* eliminirane su poteškoće zbog prelaznih otpora i dovodnih žica. U shemi na sl. 82. nepoznati otpor R_x neka je otpor dijela AB recimo jedne probe debele bakrene žice, kojoj treba odrediti specifički otpor ρ (odnosno vodljivost x) da bi se ustanovilo da li upotrebljeni bakar odgovara po kvaliteti zahtjevima na »bakar za vodove«. Dio AB neka otsijecaju na istraživanoj žici čvrsto pritegnute metalne oštice, kojih je razmak točno poznat i fiksiran (u slučaju mjerenja vodljivosti na probama od žica, uzeta ili pruga obično se uzme $AB = 1$ metar). Oštice su naime fiksno montirane, zajedno sa škripcima s priključnim stezalkama A' i B' preko kojih se istraživana žica kod A, i B, ukopča u glavni tok struje mosta, na posebnu podlogu od izolatora (dasku). Otpor R između C i D neka je točno poznati mjeri otpor s kojim se R_x ima uspoređiti, a P_1, P_2, Q_1, Q_2 neka su fiksni otpori priključeni kao u slici na odvojke A i B, te C i D, i na galvanometar G. Ako se sada pošalje preko komutatora (obrtača struje) K kliznim reostatom R , regulirana struja baterije B u Thomsonov most, kome su stezaljke (ulazna i izlazna) A' i D', pa ako su omjeri otpora $P_1 : Q_1$ te $P_2 : Q_2$ adjutirani na isti iznos n (dakle: $P_1 : Q_1 = P_2 : Q_2 = n$), onda se po poznatim zakonima razgranjivanja električnih struja dade pokazati (v. D-14.) da će galvanometar G priključen tipkom T pokazivati *nulu* struje ako je omjer $R_x : R$ također jednak n , kao što su i omjeri $P_1 : Q_1$ i $P_2 : Q_2$, t. j. u slučaju ravnotežja mosta bit će:

$$R_x = n \cdot R$$

pa ako se znaju vrijednosti R i n , lako je R_x izračunati.

12. Kod jedne kategorije konstrukcija Thomsonova dvostrukog mosta omjeri $P_1 : Q_1 = n$ i $P_2 : Q_2 = n$ udesse se fiksno (nepromjenljivo) i to obično na koju dekadsku jedinicu, recimo na $n = 0,1$ ili $0,01$ ili slično (obično se čak uzme $P_1 = P_2$ i $Q_1 = Q_2$, pa onda samo po sebi izlazi $P_1 : Q_1 = P_2 : Q_2 = n$), a R se udešava klizanjem kontakta D (sl. 82.) na kliznoj žici CD, kojoj je otpor za različite duljine, računajući od čvrstog spoja C, točno poznat i naznačen uz žicu.


Primjer: Bakrena žica prereza 36 mm^2 daje kod 20°C uz $AB = 1 \text{ m}$ u Thomsonovu mostu sa $P_1 = P_2 = 10 \text{ oma}$ i $Q_1 = Q_2 = 100 \text{ oma}$ ravnotežje kod otpora R udešenoga na vrijednost $0,00492 \text{ oma}$. Iz $n = 10 : 100 = 0,1$ i $R = 0,00492 \text{ oma}$ izlazi:

$$R_x = n \cdot R = 0,1 \cdot 0,00492 = 0,000492 \Omega$$


Kako je kraj $R = \rho \cdot l / q$ u promatranom slučaju $l = 1$, to izlazi za specifički otpor istraživanoga bakra: $\rho = R \cdot q = 0,000492 \times 36$

$\approx 0,0177$. Ova vrijednost udovoljava propisima VDE 0201/1932 za »bakar za vodovec«, koji kod hladno vučenih žica s promjerom iznad 1 mm dopušta vrijednosti za ρ do $0,01786 \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$. Vodljivost ispitivanoga bakra bila bi $\alpha = 1/\rho = 1/0,0177 = 56,5$.

13. Kod druge grupe izvedbi Thomsonova mosta R je na protiv fiksni precizioni otpor, eventualno čak »normalni« otpor (i D onda nije varijabilni kontakt), ali se zato mijenja omjer n istodobno na oba para otpora P_1 i Q_1 , te P_2 i Q_2 , i to mijenjajući P_1 i P_2 , odnosno Q_1 i Q_2 , uvijek istodobno tako da relacija $P_1 : P_2 = Q_1 : Q_2 = n$ ostane trajno ispunjena, a samo se n mijenja dok most ne pokaže ravnotežje. Čisto shematski ovo je naznačeno na sl. 83. Relacija $R_s = n \cdot R$ ostaje dakako u važnosti i kod ovih modernijih i preciznijih Thomsonovih mostova.

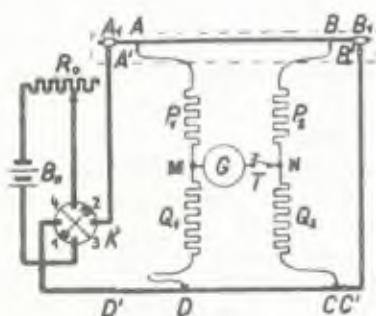

Sl. 82.

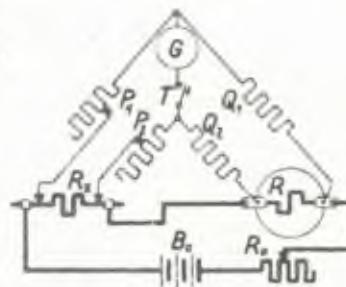

Sl. 83.

Mostovi prve kategorije (s kliznom žicom za R) jednostavniji su, ali imaju nedostatak da se kod nepouzdanoga kliznog kontakta D smanjuje sigurnost i pouzdanost mjerjenja, a može stradati i osjetljivi galvanometar G. Otpor spoja kod D pribraja se naime otporu Q_1 .

Spoj D međutim smeta samo ako je loš, odnosno nesiguran; ako je dobar njegovoga se utjecaja ne treba bojati, kao ni utjecaja prelaznih otpora spojeva kod A, B i C, a slično ni utjecaja dovodnih žica do P_1 , P_2 , Q_1 i Q_2 (ako nisu dugačke, ni tanke) kraj obično prilično velikih iznosa od više oma koji se daju otporima P_1 , P_2 , Q_1 i Q_2 .

Komutator K (sl. 82.) predviđen je zato da se mjerjenje zbog eliminiranja utjecaja eventualnih termo-elektromotornih sila u mostu obavi za kontrolu i s obrnutom strujom u mostu (u kome se slučaju ručka komutatora K zakrene tako da oba pera za kratki spoj kvadrantan komutatora dodu iz položaja 1 i 2 u položaje 3 i 4. Dobiju li se kod mjerjenja strujama jednoga i drugoga smjera neznatno različiti iznosi, uzme se kao rezultat aritmetička sredina dobivenih vrijednosti).

14. Evo još nekih detalja iz teorije Thomsonova dvostruka mosta. Kad je most po shemi u sl. 82. u ravnotežu, nema struje kroz (tipkom T ukopčani) galvanometar G, što znači da su potencijali točaka M i N jednaki. Zbog pomanjkanja struje kroz G očito kroz P_1 i Q_1 teče ista struja I_1 , a isto tako kroz P_2 i Q_2 teče ista struja I_2 . I struje kroz R_x i R u tomu slučaju očito imaju isti iznos I ; naprotiv kroz otpor S dijela mosta BB, B'C'C teče, zbog odvojka BP₁Q₂C, za I_1 manja struja nego I , dakle struja $I - I_1$. Da bi potencijali u M i u N bili jednaki, moraju gubici napona u dijelovima mosta AP, M i ABP₁N biti međusobno jednaki, a slično moraju opet međusobno biti jednaki i gubici napona u dijelovima MQ₂D i NQ₂CD. Matematski izraženo (po formuli: gubitak napona = struja \times otpor) to vodi na relacije:

$$I_1 \cdot P_1 = I \cdot R_x + I_2 \cdot P_2 \quad (a)$$

$$I_1 \cdot Q_1 = I \cdot R + I_2 \cdot Q_2 \quad (b)$$

Ali i gubitak napona u otporu S mora biti isti kao u (otporu S paralelnoj) grani BP₁Q₂C, a to daje još relaciju:

$$(I - I_2) \cdot S = I_2 \cdot (P_2 + Q_2) \quad (c)$$

Lako je vidjeti da je relacijama (a) i (b) udovoljeno uvjetom: $R_x = n \cdot R$, uz supoziciju da je doista potpuno točno ispunjen dvostruki uvjet: $P_1 : Q_1 = P_2 : Q_2 = n$. Jer ako se u (a) mjesto P_1 piše $n \cdot Q_1$, a P_2 zamjeni sa $n \cdot Q_2$, te ako se ispod tako preudešene jednadžbe (a) napiše n puta pomnožena jednadžba (b), izlaze dvije relacije potpuno identične u svim članovima, osim što na mjestu veličine R_x u prvoj stoji veličina $n \cdot R$ u drugoj; t. j. dolazi se na uvjet $R_x = nR$, kako smo i tvrdili.

Međutim to je samo jedna od mogućnosti da uvjetu ravnotežja Thomsonova mosta bude udovoljeno. Suponira li se, naprotiv, da omjeri otpora $P_1 : Q_1 = n_1$ i $P_2 : Q_2 = n_2$ nisu adjutirani točno na isti iznos $n_1 = n_2 = n$, nego da postoji razliku između n_1 i n_2 (takove se diferencije u praksi moraju očekivati, jer se mjerni otpori dadu adjustirati uvijek samo s izvjesnom tolerancijom, a utječu i dovodi i prelazni otpori koji se pribrajaju pripadnim otporima P_1 , Q_1 , P_2 , Q_2), onda uvjet ravnotežja Thomsonova dvostrukog mosta postaje mnogo komplikiraniji. Da do njega dođemo, izračunajmo iz relacije (c) veličinu I i dobivenu vrijednost stavimo u relacije (a) i (b), a zatim podijelimo jednadžbe što izidu. Nakon dijeljenja ostat će samo relacija, koja više ne sadržava nikakovih struja, nego glasi:

$$\frac{P_1}{Q_1} = \frac{\frac{R_x + \frac{P_2 \cdot S}{P_2 + Q_2 + S}}{R + \frac{Q_1 \cdot S}{P_2 + Q_2 + S}}}{}$$


Pomnoživši recipročno ovu jednadžbu, dijeleći sa Q_1 i proširujući još faktorom Q_2 , stegnuti razlomak s nazivnikom:

$$P_2 + Q_2 + S$$

dolazi se, nakon lakih transformacija, na ovaj mnogo općenitiji uvjet ravnotežja Thomsonova mosta

$$R_x = R \cdot \frac{P_1}{Q_1} + \frac{Q_2 \cdot S}{P_2 + Q_2 + S} \left(\frac{P_1}{Q_1} - \frac{P_2}{Q_2} \right) \quad (I)$$

iz kojega se razabire, da je i kod ne posve na isti iznos adjustiranih omjera otpora $P_1 : Q_1$ i $P_2 : Q_2$ moguće još točno mjeriti Thomsonovim mostom, ako je samo bar otpor S vanredno malen, jer on dolazi u uvjetu (I) kao faktor u produktu desno iza glavnoga člana $R \cdot P_1/Q_1$, pa ako zbog malih razlika između $P_1 : Q_1$ i $P_2 : Q_2$ izraz u zagradi i nije jednak nuli, cijeli produkt ipak iščezava kad S iščezava. Odatle se vidi, zašto je toliko važno da S bude doista vanredno maleno.

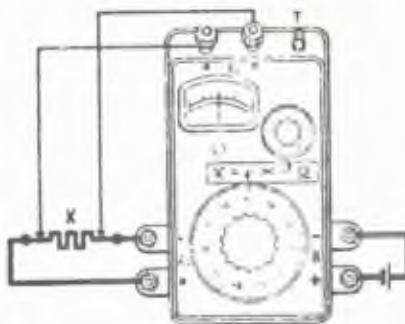

Sl. 84.

Naročitih poteškoća u praksi, da se S drži vanredno maleno, nema, jer je lako postići da svi dijelovi od kojih se sastoji S (za jedno s prelaznim otporima kod B, B' i C) budu skoro zanemarivoga otpora, ako se, dakako, pripazi da spojni vodič B'C' bude što deblji i kraći. Kad bi bilo moguće trajno podržavati relaciju $P_1 : Q_1 = P_2 : Q_2 = n$ s potpunom točnošću, uvjet ravnotežja (I) bi, naravno, prešao u jednostavni oblik $R_x = R \cdot P_1/Q_1 = R \cdot n$ i bez obzira na veličinu otpora S .

Kako se daleko može ići Thomsonovim mostom prema niskim iznosima oma, neka pokaže ovaj primjer. Neka se u spoju po sl. 82. maksimalno (kod kontakta D posve nalijevo) može udesiti $R = 0,01$ oma. Najmanji pak dio toga otpora, što se dade još očitati kod pomicanja kontakta D u smjeru prema C, neka je 1% maksimalnoga iznosa otpora R . Otpori $P_1 - P_2$ neka su predočeni svaki s jednim otpornikom s čepovima, koji se dadu udesiti po volji na 10 ili 100 oma. Slično otpori $Q_1 = Q_2$ neka su realizirani otpornicima koji se dadu udesiti na 10, 100 ili 1000 oma. Najveća

vrijednost otpora R_x , koja se ovakovom aparaturom može još mjeriti, odgovara omjeru $P_1 : Q_1 = P_2 : Q_2 = 100 : 10 = 10$, a to, kombinirano sa najvećim iznosom za R , daje:

$$R_x = 10 \cdot 0,01 = 0,1 \Omega$$

Udesimo li, naprotiv, najnižu vrijednost

$$n = P_1 : Q_1 = P_2 : Q_2 = 10 : 1000 = 0,01$$

i najnižu vrijednost R , koja se još dade očitati, t. j. 1% od 0,01, dakle 0,0001 oma, izlazi kao najmanji R_x , što se još dade mjeriti:

$$R_x = 0,01 \cdot 0,0001 = 0,00001 \Omega$$

Opisani dakle most može mjeriti otpore od jedne desetine do 1 milijuntine oma!

I kod Thomsonovih mostova ima pored najpreciznijih lабораторијских izvedbi, koje rade s najosjetljivijim galvanometrima, malih vrlo praktičnih konstrukcija s već ugradenim svim dijelovima mosta, zajedno s galvanometrom. Primjer jedne ovakove izvedbe i njezine upotrebe skiciran je na sl. 84.

15. Druga metoda prikladna za mjerjenja i najneznatnijih otpora, t. zv. *E-I-metoda (metoda ampermetra i voltmetra)* za mjerjenja otpora, nije nipošto ograničena samo na takova mjerjenja, nego se njome mogu jednako dobro (uz prikladne instrumente) mjeriti i srednji otpori, kao i oni viši, sve do najviših. Metoda se osniva direktno na Ohmovu zakonu: mjeri se voltmetrom napon E na krajevima otpora R_x , protjecanoga strujom I , koja se mjeri ampermetrom; nepoznati otpor R_x slijedi onda iz mjerene vrijednosti E i I po formuli:

$$R_x = E/I \quad (\text{I})$$

Kod mjerjenja može se postupati po shemi u sl. 85. Struja iz izvora B , regulirana na željeni iznos otporom R , mjeri se ampermetrom A , dok se na voltmetru V očita pad napona na mjerrenom otporu R_x . Međutim, ako ampermetar pokaže iznos I , a voltmetar E , strogo uezviši smjelo bi se pisati $R = E/I$ samo onda, kad bi voltmetar bio neizmjernoga otpora, recimo elektrostatski, pa ne bi uzimao nikakove struje. Inače relacija $R_x = E/I$ daje pre male i iznos za R_x , jer kroz voltmetar koničnoga otpora R_V teče također neka struja $I_V = E/R_V$ koju ampermetar u spoju po sl. 85 izmjeri zajedno sa strujom kroz R_x . Zapravo dakle struja kroz R_x nije I , nego $I - I_V$. Treba dakle na očitanoj vrijednosti I izvesti korekturu za iznos I_V i točni izraz za R_x kod mjerjenja po shemi u sl. 85. bio bi:

$$R_x = E/(I - I_V) = E/(I - E/R_V) \quad (\text{II})$$


Kod nešto drukčijeg spoja po shemi po sl. 86. voltmetar se priključuje paralelno seriskoj kombinaciji mjerenoj otpora i ampermetra. Time se doduše postizava, da je struja ampermetra I ujedno i struja kroz R_x , ali sad opet voltmetar mjeri napon E , koji je veći od napona na krajevima otpora R_x za iznos

gubitka napona u ampermetru, t. j. za iznos $I r_A$, gdje je r_A otpor ampermetra. Jednostavna formula $R_x = E/I$ daje u ovakovim slučajevima prevelike iznose za R_x . Osim kad otpor ampermetra isčezava prema R_x , potrebno je dakle uvesti korekciju iznosa E i računati po formuli:


$$R_x = (E - Ir_A)/I \quad (\text{III})$$

A može se napросто i r_A odbiti od iznosa E/I .

16. Koja će se od obih shema spajanja (u sl. 85. i sl. 86.) upotrebiti u praksi i da li će se upotrebiti točne formule (II), odn. (III), ili jednostavna formula (I), ovisi o konkretnom slučaju i o zahtijevanoj točnosti mjerjenja. Općenito se može reći,

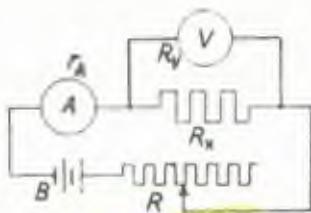

Sl. 85.

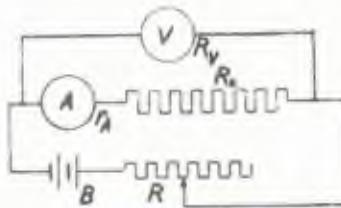

Sl. 86.

da se redovno nastoji upotrebiti ona shema, kod koje korekcije po mogućnosti iščezavaju, pa se može upotrebiti jednostavna formula $R_x = E/I$. A to vodi kod malenih otpora na spoj po sl. 85., a kod velikih na spoj po sl. 86., (jer voltmetri sa svojih redovno vrlo mnogo oma troše samo neznatne struje, dok je kod ampermetara obrnuto tendencija, da im otpor bude što neznatniji). Kod postupanja po opisanomu načinu redovno su onda korekcije ispod tolerancija upotrebljenih instrumenata i mogu se doista zanemariti.

Kod osrednjih otpora nastoji se raditi po onoj od obje sheme u sl. 85. i 86., koja daje više zanemarivu pogrešku, tako da se može upotrebiti jednostavna formula (I). A ako se već mora raditi s korekcijama, upotrebljava se radije shema iz sl. 85., kojoj odgovara formula (II), jer su otpori voltmetara redovno naznačeni na instrumentima, dakle poznati, dok otpori ampermetara obično nisu dati (i uz to su još ovisni o temperaturi).

Kako doista kod mjerjenja vrlo malenih otpora po shemi u sl. 85. nije vrijedno uzimati korekcije, vidi se iz ovoga primjera. Neka se mjeri otpor R_x komada AB (na pr. bakrene) žice iz sl. 82., ali ovaj putem $E-I$ -metodom. Spoj će biti kao u sl. 87., pa ako

ampermetar i milivoltmetar pokažu $I = 4.00$ A, odnosno $E = 0.0160$ V, jednostavna formula (I) daje:


$$R_x = 0.0160/4.00 = 0.00400 \Omega.$$

Kad bi se računalo po točnoj formuli (II), trebalo bi od struje 4.00 A oduzeti struju milivoltmetra, koja u praksi već kod samo 40Ω otpora milivoltmetra ne bi bila veća od


$$0.016/40 = 0.0004 \text{ A},$$

a to je samo 0,01% od iznosa 4 A i štečava potpuno prema tolerancijama ampermetra i milivoltmetra.

Slično se lako uvjeriti, da se i kod mjerjenja velikih otpora može raditi po formuli (I), jer korekcije praktički kod upotrebe spoja iz sl. 85. ne dolaze u obzir. I kod osrednjih otpora većinom se uz savremene voltmetre s malenim vlastitim potroškom struje i ampermetre neznatnoga otpora može izići bez korekcija, osim kod iznimno nepovoljnih prilika i najpreciznijih mjerjenja.

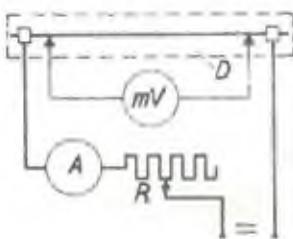

Sl. 87.

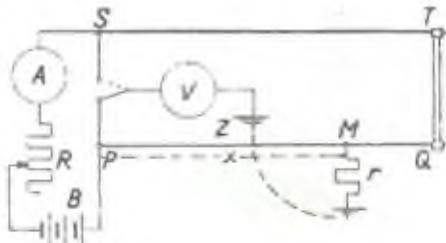

Sl. 88.

17. *E-I*-metoda mjerjenja otpora ima, osim što je prikladna za otpore svih iznosa od najviših do najnižih, još i tu prednost, da dopušta mjerjenja kod opterećenja mjereni otpora povoljnijim strujama, na pr. onima koje odgovaraju normalnim pogonskim prilikama, pa dobiveni iznosi otpora odgovaraju kod vođića, kojih je otpor, na pr. zbog ugrijavanja toplinom od struje, strujno, odnosno naponski ovisan, kao što je to slučaj naročito kod sijalica koje u pogonski usjajanom stanju imaju posve drugi otpor nego u hladnom (one s metalnom niti imaju, vruće, nekoliko puta viši otpor, a one s ugljenom niti znatno niži). Mjerjenje ovakovih ovisnih otpora metodama koje ne omogućuju udešavanje unapred određenih struja, na pr. u Wheatstoneovu mostu gdje sijalica ostane neusjana, bilo bi dakako od malene praktičke vrijednosti, i tu je *E-I*-metoda pogotovo na mjestu. S druge strane primjena *E-I*-metode uvjetovana je time, da stoje na raspolaganju točno baždareni instrumenti, ampermetri i voltmetri, i to vrlo raznolikih opsega mjerjenja kod mjerjenja vrlo raznolikih iznosa otpora.

18. Teče li ista struja redom kroz više otpora, iznosi tih otpora bit će proporcionalni naponima na krajevima tih otpora.

koji se mogu mjeriti voltmetrom (s potroškom struje neznatnim prema struji glavnoga toka). Ako su ti otpori sastavljeni još od vodiča istoga materijala i presjeka, proporcionalne mjerennim naponima bit će duljine vodiča u pojedinim otporima. Ovo se primjenjuje kod već spomenute (D-9.) metode određivanja mjesta dozemnoga spoja po »metodi pada napona«.

Praktički se može postupati na više načina. Na pr. priključi se baterija B s otporom za reguliranje R i kontrolnim ampermetrom A po sl. 88. na krajeve P i S petlje PMQTS sastavljene (kao i u sl. 80.) kratkim spajanjem dalekih krajeva defektnoga kabela PQ (s dozemnim spojem u M) i pomoćnoga voda ST. Tako kroz cijeli kabel teče ista jaka struja, pa ako se voltmetar V, koji je jednom stezaljkom priključen na zemlju Z, a po tomu i na mjesto pogrješke M, spoji drugom stezaljkom najprije na P, a zatim na S, izmjereni padovi napona E i E_1 , dijelova PM i MQTS petlje bit će proporcionalni duljinama x i $x_1 + l - x$ tih dijelova, razumijevanima u istom smislu kao i u D-9., pa se x može lako izračunati po formuli:

$$x = E(l+l_1)/(E+E_1)$$

Kod voltmetera koji nemaju nulu u sredini skale ne bi se moglo raditi s jednostavnom preklopkom, kakova je uzeta u sl. 88., nego bi kod svakoga od oba mjerjenja trebalo priključiti voltmetar drugom stezaljkom na Z, da otkloni instrumenta budu u istom smislu. Otpor voltmatra V mora biti po mogućnosti visok, i to: a) da struja voltmatra bude vrlo malena prema struji kroz petlju i b) da prelazni često znatno raznoliki otpor r dozemnoga spoja, koji se kod mjerjenja po shemi u sl. 88. pribraja otporu voltmatra, po mogućnosti nema praktičkog utjecaja na otklone voltmetera.


Može se mjeriti i tako, da otpor r uopće nije u voltmeterskoj grani. U tu svrhu ostaje V kod mjerjenja obih napona E i E_1 , priključeno između P i S, a baterija B (zajedno sa R i A) priključi se + polom na Z (a po tom i na M), a negativnim najprije na P, a iza toga na S. Kod prvog priključka strujni krug baterije jest BZMPARB i voltmeter je u grani PVSTQM paralelnom dijelu petlje PM, pa mjeri (uz zanemariv otpor dijela petlje STQM prema vrlo visokom otporu voltmatra) napon E ; kod drugoga priključka V mjeri analogno E_1 . Kod izmjerenih iznosa E i E_1 , udaljenost x izračuna se kao gore.

19. Zanimljiva i mnogo upotrebljavana kod vrlo visokih otpora (no upotrebljiva i sve do prilično niskih otpora s instrumentima manjega otpora i za manje napone) jest *metoda mjerjenja otpora om-metrom*. Prednost je ove metode, da se mjerjenja mogu obavljati, kao i netom opisana (D-18.), s nebažđarenim instrumentima, na pr. s voltmetrom, kome je osjetljivost s vremenom popustila i uopće s galvanometrom, ako su samo otkloni instrumenta proporcionalni strujama kroz instrument, odnosno proporcionalni naponima na njegovim stezaljkama.


Otpor R_g instrumenta (obično mnogo hiljada omja) mora biti poznat. Po shemici u sl. 89. instrument G najprije se stavlja u preklopku P priključi direktno na izvor struje B, čiji se unutarnji otpor može zanemariti prema R_g . Pri tomu instrument pokaže napon E ili otklon α proporcionalan tomu naponu. Zatim se P okrene na 2, tako da su na B priključeni u seriji nepoznati otpor R_x i otpor instrumenta R_g . Kako se sad dio napona, što ga daje B, troši na sviđavanje otpora R_x , to na stezaljkama instrumenta G djeluje samo ostatak E_1 napona, pa instrument pokaže taj manji napon E_1 , odnosno korespondentni manji otklon α_1 . Vrlo je lako sada razabratiti, da se R_x može računati po formuli:

$$R_x = R_g(E/E_1 - 1) = R_g(\alpha/\alpha_1 - 1) \quad (I)$$

Evo zašto. Označimo sa I_1 struju kod preklopke okrenute na 2. Onda je očito: $E = E_1 + I_1 R_x$. No s druge strane je $I_1 = E_1/R_g$, tako da izraz za E prelazi u $E = E_1 + E_1 R_x / R_g$. Odmah odmah izlazi (I).

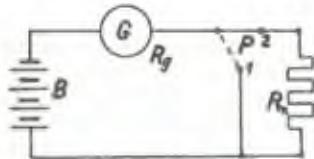

Sl. 89.

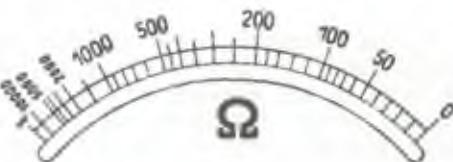

Sl. 90.

20. Područje otpora, koje se udobno dade obuhvatiti pojedini instrumentima upotrebljavanima »om-metarski«, ovisi o iznosu R_g i visini upotrebljenoga mjernoga napona E . Čim više jedno i drugo, tim viši se otpori dadu metodom udobno dosegnuti. Na pr. kod instrumenta za $E = 220$ V sa $R_g = 100\,000 \Omega$, ako se uzme da se na njemu dade još dobro očitavati otklon $E_1 = 4$ V, pripadni otpor bio bi

$$R_x = 100\,000 \times (220/4 - 1) = 5,4 \times 10^6 \Omega,$$


t. j. dali bi se još dobro mjeriti otpori čak do iznad 5 megoma. Naprotiv kod instrumenta za 3 V sa $R_g = 300 \Omega$ već vrijednost 10000Ω pala bi kod neznatnoga otklona E_1 u blizini od 0,1 V.

Kod upotrebe izvora struje stalno istoga napona E kod svih mjerjenja s istim instrumentom mogu se, da ne treba svaki puta iznos R_x računati po formuli (I), nanijeti odmah na skalu instrumenta već izračunani iznosi u Ω (odnosno $M\Omega$). Svaki omski iznos dolazi na ono mjesto u skali od 0 do E volta upotrebljenoga instrumenta, koje odgovara vrijednosti E_1 , što je instrument pokaže kod priključenoga mjerjenog otpora, i iznosu R_g otpora instrumenta. Svaki se voltmetar tako može snabdijeti


skalom za upotrebu po formuli (I), koja međutim vrijedi samo uz upotrebu onoga napona E , koji je pretpostavljan kod izračunavanja skale. Omska skala je nejednolika; ona teče obrnutim smjerom od skale volta postajući sve više i više stisnuta: počinje s iznosom 0Ω kod mjesta, kojemu na skali volta odgovara iznos E i konvergira prema graničnom iznosu ∞ kod mjesta nule otklona instrumenta, i to tako da su najviši iznosi Ω ili $M\Omega$ smješteni sve više stisnuto blizu granice ∞ , pa se previše veliki otpori već teško očitavaju. Kod instrumenata, koji treba da služe samo za mjerjenja po formuli (I), može se dakako skala volta ispuštiti i nanijeti samo omska skala, kakova je ona na sl. 90.

21. Kako se vidi, za mjerjenja po formuli (I) potrebno je, da je instrument s pripadnom omskom skalom kombiniran s korespondentnim izvorom struje. Ovakove kombinacije zovu se »ommetri«, odnosno, ako su za mjerjenja vanredno visokih otpora, »megommetri«. Kod megommetera potrebni visoki naponi od obično više stotina volta izvode se posebnim napravama, na pr. malim strojevima, tjeranima rukom i ugrađenima u isto kućište s mjernim instrumentom, kako ćemo to još pobliže vidjeti u poglavlju o mjerjenjima izolacije, kod kojih se megommetri najviše upotrebljavaju. Naprotiv kod ommetara, o kojima ćemo ovdje iznijeti neke detalje, dovoljni su kraj relativno niskih područja omskih iznosa, za koje su ovakovi aparati predviđeni, već baterije od neznatnog broja malih suhih elemenata, koje se smjeste na određenom mjestu u aparatu, i izmijene kad se istroše. Konstruktivni problem kod ommetara jest dvojak. U jednu ruku se vrlo često ni ne iskorišćuje prvi jako rastegnuti dio omske skale s najmanjim iznosima oma, nego se gleda da se ostatak skale sve do što viših iznosa oma raširi po raspoloživom području otklona instrumenta. U tu svrhu instrumentu se dade takova osjetljivost, da on pokaže puni otklon već kod ukopčanoga nekoga odabranoga otpora R_k , a onda se mogu mjeriti svi otpori počevši od R_k prema gore. U takovom, međutim, slučaju priključak cijelogra mijernoga napona E direktno na instrument ne dolazi praktički u obzir, jer bi kod takovoga napona otklon instrumenta pao daleko izvan opsega skale. Umjesto toga kontrola, da li kod opisanih ommetara izvor struje daje baš predviđeni mijerni napon E , vrši se time da se naročitom tipkom montiranom u aparat, ukopča već spomenuti poznati *kontrolni otpor*, također ugrađen u aparat, pa ako sad ommetar pokaže na skali baš onaj broj oma (ili onu markaciju na skali) koliko odgovara iznosu kontrolnoga otpora, onda izvor struje daje onaj mijerni napon E , koji je (uz veličinu R_k) služio kod izrađivanja omske skale.

S druge strane trebalo je konstrukciju ommetara tako izvesti, da skala ommetra ostane u važnosti unatoč ponešto različitih napona, što ih daju baterije slabeći tokom dulje upotrebe. Dva su puta kod toga moguća, i to: a) spoj ommetra izvede se tako da se, po principu »dijeljenja napona« iz sl. 71., od variabilnoga cijelogona baterije B po shemi u sl. 91. uvijek odvoji, adjustiranjem kliznoga kontakta K na potrebnii položaj, i sti iznos napona E za upotrebu u ommetu (u koju se svrhu K dotle pomiče, dok kod pritisnute tipke T instrument ne pokazuje otklon skale, koji odgovara vrijednosti (ili markaciji) na skali, što odgovara ukopčanom kontrolnom otporu R_k); b) upotrebni se po shemi u sl. 92. kao napon E ommetra cijeli napon, kako ga baterija B baš daje (bez obzira na to, da li je on nešto viši ili niži), ali se iznos E i skala ommetra usklade mijenjajući kontinuirano osjetljivost instrumenta, sve dok se i opet pritiskom na tipku T ne dobije otklon određen ukopčanim iznosom kontrolnoga otpora R_k . Samo adjustiranje osjetljivosti vrši se uz pomoć t. zv. »magnetskoga shunta« (odvojka za magnetske

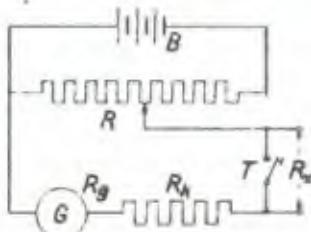

Sl. 91.

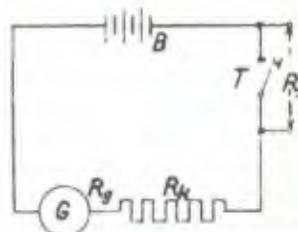

Sl. 92.

linije). To je komadić mekoga željeza, prikladno pomično montiran tik uz polne nastavke permanentnoga magneta instrumenta s pomičnim svitkom, što ga sadržava ommetarski aparat. Već prema položaju toga mekoga željeza prema permanentnom magnetu ono navodi na sebe veći ili manji dio od magneta proizvedenih magnetskih linija (magnetskoga toka), te time više ili manje slabii gustoću magnetskikh linija (odnosno jakost magnetskoga polja) u uzdušnoj pukotini instrumenta, a to mijenja osjetljivost instrumenta.

Ovakovi »magnetski shuntovi« upotrebljavaju se za adjustiranje osjetljivosti instrumenata s pomičnim svitkom i permanentnim magnetom i kod balističkih galvanometara, té drugdje.

22. Komplikacija od promjenljivih napona izvora struje nestaje, ako se umjesto opisanih ommetara s običnim instrumentima s pomičnim svitkom upotrebe po B-44. ommetri s unakrsnim svicima i permanentnim magnetom, na pr. u spoju kao na sl. 35. i 36. Po izvodima u B-44. upotrebljeni instrumenti

daju naime otklone odredene kvocijentom struja I_1 i I_2 kroz oba unakrsna svitka, a kako su ove u promatranomu spoju, uz pretpostavku ovećih otpora R_1 i R_2 prema kojima se mnogo puta manji otpori samih unakrsnih svitaka mogu zanemariti, obrnuto proporcionalne iznosima R_1 i R_2 , jer su obje paralelne grane sa R_1 i R_2 priključene na isti napon napon stezaljki baterije B (sl. 35.), to je zapravo otklon instrumenta određen kvocijentom R_2/R_1 , i to neovisno o veličini napona baterije. Ako se sad još uzme kao R_x neki stalni otpor, trajno ugrađen u omjer R_x s unakrsnim svicima, a kao R_x se priključi mjereni otpor R_x , varirat će otkloni instrumenta u zadnjoj liniji samo u ovisnosti o iznosima R_x i na skali instrumenta moći će se direktno nanijeti vrijednosti R_x , koje će instrument pokazivati neovisno o varijacijama napona izvora struje (baterije) onmeltra.

Međutim upotrebljeni napon ne smije pasti toliko, da se počne gubiti sigurnost namještanja sistema unakrsnih svitaka u određeni položaj. Osim toga, ako treba da izidu uvijek isti otkloni kod raznih napona, mora dakako sam mjereni otpor zadržavati stalni iznos kod različitih napona (što nije slučaj baš kod svih otpora, jer na pr. neki visoki otpori, realizirani izvjesnim materijama, poimence t. zv. silitni, pretstavljaju manje iznose oma kod viših napona).

Za manje otpore R_x , prema kojima se otpori unakrsnih svitaka ne bi mogli zanemariti, upotrebljavaju se drugi spojevi u vezi sa sistemima unakrsnih svitaka. Može se na pr. upotrebiti mjeri sistem, kome je jedan svitak S_1 izveden za jače struje s malo zavoja deblje žice, a drugi S_2 za slabije struje s mnogo zavoja tanje žice. S_1 se priključi u tok cijele struje I , a S_2 (s dodanim serijskim otporom X poput onoga iz voltmetarskoga spoja u sl. 14.) na napon E na krajevima mjerene otpora. Dakle analogno kako se priključuju po sl. 85. ampermetar A, odnosno voltmetar V kod mjerjenja manjih otpora po $E-I$ -metodi. Instrument s unakrsnim svicima daje onda otklon određen kvocijentom E/I , a taj je otklon, po razmatranjima u D-15., praktički identičan s mjerenim iznosom R_x , tako da se na skalu mogu nanijeti direktno iznosi R_x .

A može se, kod naročito malenih otpora R_x , struja pustiti redom kroz mjereni otpor R_x i neki stalni maleni otpor R , pa ako se svici S_1 i S_2 instrumenta s unakrsnim svicima priključe na napone što vladaju na krajevima otpora R_x , odnosno R , nastale struje u S_1 i S_2 bit će proporcionalne sa R_x i R , pa će otkloni instrumenta biti određeni kvocijentima R_x/R , dakle kod stalnoga R u zadnjoj liniji samo iznosima R_x , koji se na instrumentu mogu odmah i naznačiti.

23. Zanimljivo je *mjerjenje otpora metodom gubitka naboja*, dobro upotrebljivo kod vanredno visokih otpora, osobito kod onih ekstremno visokih, koji se više ne dadu (ili ne dadu dobro) mjeriti ni onima od već opisanih metoda ($E-I$ -metoda,

megommetri), koje su inače prikladne za mjerjenja vanredno visokih otpora.

Metoda iskorišćuje pojav opadanja napona kondenzatora, koji se izbija kroz neki određeni otpor. Napon kondenzatora mora se mjeriti elektrostatskim voltmetrom, odnosno elektrometrom, s po mogućnosti što savršenijom izolacijom. Nabijeni kondenzator gubi svoj električki naboј brzinom koja, osim o napunu kondenzatora u promatranom času, ovisi još o kapacitetu kondenzatora i o veličini otpora, kroz koji se kondenzator izbija. i to tako da se kondenzator danoga kapaciteta C uz dani napon U izbija tim sporije, čim je veći otpor R_x kojim je on premosten, dok uz stalno R_x struja izbijanja kondenzatora postaje tokom izbijanja sve slabija i slabija, tako da je krivulja, koja prikazuje napon U kondenzatora u ovisnosti od vremena t najstrmija u početku i postajući sve manje strma teži (približava se) »asimptotski« nul-liniji; pri tomu proces polaganje napreduje, čim je veći kapacitet C izbijanoga kondenzatora.

Sve ove činjenice postaju razumljive uz malo razmišljanja. A pobližim matematskim razmatranjem dolazi se i na k v a n t i t a v n i zakon po kome se zbiva izbijanje kondenzatora kroz otpor. Izlazi rezultat: ako su U_1 i U_2 (u voltima) dvije vrijednosti napona kondenzatora koje odgovaraju momentima t_1 i t_2 , između kojih je protekao razmak vremena $t = t_2 - t_1$ sekunda, onda umnožak CR_x kapaciteta kondenzatora (u faradima) i otpora (u omima), kroz koji se ovaj izbija, mora biti jednak kvocijentu vremenskoga razmaka t i razlike »prirodnih« logaritama (ln) ovih napona, t. j. vrijedi relacija:

$$CR_x = t / (\ln U_1 - \ln U_2) \quad (I)$$

koja se može i drukčije pisati¹⁾:

$$CR_x = t / (\ln U_1/U_2) = 0,434 \cdot t / (\log U_1/U_2)$$

Kod mjerjenja prema sl. 93. sastoji se C od kapaciteta C' kondenzatora koji se izbija i kapaciteta C'' paralelno priključenoga elektrometra (elektrostatskog voltmetra), koji mjeri napon kondenzatora: $C = C' + C''$; no često se iznos C' (obično samo nekoliko pikofarada) može zanemariti kao neznatan prema C , pa se može pisati: $C = C'$. Svakako C mora kod mjerjenja otpora ovom metodom biti poznato (ili se prije odredi kojom od metoda za mjerjenja kapaciteta, na koje ćemo kasnije doći). Ako se sad uz zatvorenu sklopku P na sl. 93. kondenzator kapaciteta C nabije na napon baterije U , onda će, čim se P otvori, početi zbog izbijanja kondenzatora kroz otpor R_x opadanje napona U .


¹⁾ Kako je poznato, prirodni logaritmi (ln) vezani su s običnim dekadskim logaritmima (log) relacijom: $\ln x = \log x / 0,434$, a diferencija logaritama dviju veličina jednaka je logaritmu kvocijenta tih veličina.

pokazanoga elektrostatskom spravom, prema nuli. Očitaju li se u prikladnom razmaku vremena t , mјerenom na pr. stop-urom dvije vrijednosti U_1 i U_2 , koje odgovaraju momentima t_1 i t_2 , može se iz dobivenih vrijednosti odmah izračunati R_x po formuli (I).

Primjer: Kondenzator kapaciteta $C = 6000 \text{ pF} = 0,006 \cdot 10^{-6} \text{ F}$ pokazivao je kod izbijanja u nekom momentu napon 250 V, a jednu minutu (60 s) kasnije napon 200 V. za otpor, kroz koji se kondenzator izbijao, izlazi iznos:

$$R_x = 60 / (0,006 \cdot 10^{-6} \ln 1,25) = 44 \cdot 800 \cdot 10^6 \Omega = 44800 \text{ M}\Omega$$

24. U gornjim razmatranjima uzeto je da je otpor, što ga sam dielektrikum kondenzatora suprotstavlja prolazu istosmjerne struje, dakle t. zv. *izolacioni otpor* kondenzatora i prema mјerenom vanredno visokom otporu R_x ogroman. Ako su mјereni otpor R_x i izolacioni otpor kondenzatora po veličini istoga reda mora se uzeti u obzir, da dio izbijanja ide i preko ovoga posljednjega. Sama vrijednost izolacionoga otpora kondenzatora može se odrediti također metodom gubitka naboja, ako se iz sheme u sl. 93. ispusti R_x , pa se kondenzator ostavi da se izbija kroz svoj vlastiti dielektrikum, kojemu se otpor R'' onda izračuna po formuli (I). Ovom se metodom mogu odrediti i izolacioni otpori proba pojedinih kabela. Dobiveni iznosi reduciraju se na jedinicu duljine kabela na temelju lako razumljive činjenice, da dvostrukoj itd. duljini kabela odgovara dvostruki, trostruki itd. kapacitet, no polovica, trećina itd. izolacionoga otpora.

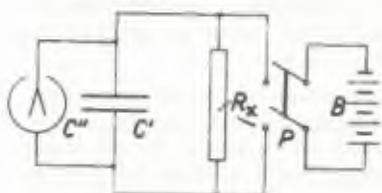

Sl. 93.

Redovno se kondenzatori umjesto iznosom R'' karakteriziraju produktom CR'' , koji se izračuna po formuli (I). To je zato, jer kod iste kvalitete dielektrikuma kondenzatori većega kapaciteta imaju površinu razmjerno veću ili razmak obloga razmjerno manji, pa prema tomu kod n -strukoga kapaciteta mora R'' biti n puta manje i obrnuto, a sam produkt CR'' ostaje stalan. Obično se produkt CR'' , t. zv. »vremenska konstanta kondenzatora«, izražava ne u »farad-omima« nego u »mikrofarad-megomima« (što je praktički prikladnije, a daje isti broj kao i farad-omi, jer jedan faktor postaje milijun puta veći, a drugi milijun puta manji). Na pr. odlični kondenzatori s tinjem kao dielektrikumom mogu lako imati $CR'' = 30000 \mu\text{F.M}\Omega$ ili slično.

Prema teoriji uz čvrstu vrijednost R'' ne bi smjelo na rezultat utjecati vrijeme t . No kako izolacioni otpori uopće nemaju fiksnu vrijednost, nego ovise o naponu itd., to se prilične mјerenja obično točnije propisu; na pr. vremenski razmak, u komе se očitavaju U_1 i U_2 , se fiksira (uzme se 1 minutu ili 6 minuta itd.).

Iznos R'' otpora, koji kondenzator suprotstavlja prolazu istosmjerne struje, kako se dobiva metodom gubitka naboja, ne treba zamijeniti s (redovno kudikamo manjim) iznosom oma R_0 , čistoga radnoga otpora, koji se, kod kondenzatora s realnim, ne potpuno savršenim izolatorom, može zamisliti paralelno ukopčan nekom »idealnom« ili »savršenom« kondenzatoru kao reprezentant svih »gubitaka« (a ne samo onih zbog vodljivosti izolatora) kod prolaza izmjenične struje kroz kondenzator. O tomu »otporu gubitaka«, i uopće o gubicima u kondenzatorima kod izmjenične struje, bit će govora kasnije kod mjerjenja s mostovima izmjenične struje.

Otpori koji se opisanom elektrostatskom metodom gubitka naboja mogu još mjeriti sežu čak do trilijun (10^{18}) oma ili slično, dok bi na pr. E - I -metodom uz upotrebu napona $E = 1000$ V i galvanometra sa zrcalom koji još dopušta mjerjenje struje $I = 10^{-9}$ A granica otpora, koji bi se dali mjeriti, bila samo $E/I = 10^3/10^{-9} = 10^{12}$ (bilijun) oma.

25. Metodom gubitka naboja mogu se mjeriti, puštajući kondenzator da se izbija kroz poznati otpor, i druge veličine, koje dolaze u formuli (I). Moguće je na pr. po shemi u sl. 93. odrediti *kapacitete* kondenzatora mjereci omjer napona U_1/U_2 kod izbijanja mjerena kapaciteta kroz poznati otpor. A također može opisana metoda služiti i za mjerjenja *vremenskih razmaka*, osobito vrlo kratkih (na pr. vremena t , potrebnoga da tane iz puške prevali neki maleni komadić puta s , iz čega se onda može izračunati brzina taneta $v = s/t$).

Kod određivanja brzine taneta postupa se ovako: uz dani kapacitet odabere se tako malen otpor izbijanja, da izbijanje kondenzatora ide vanredno brzo, i udesi se da tane na svome putu uzduhom prekine najprije spoj kondenzatora s izvorom struje, a zatim na daljem mjestu svoje staze i spoj kondenzatora s otporom, tako da bude obustavljeno izbijanje kroz otpor. Iz očitanih na elektrostatskom voltmetu vrijednosti U_1 i U_2 , prije i poslije pokusa može se, uz poznate iznose kapaciteta kondenzatora i otpora izbijanja, izračunati po formuli (I) vremenski razmak t , a poznajući daljinu s , koju je tane prevalilo, od mesta gdje je načinilo prvi prekid do mjesta drugoga prekida, dolazi se odmah i na iznos v .

26. Osim glavnih dosad opisanih postupaka ima za mjerjenja otpor i drugih više specijalnih metoda, koje međutim ne ćemo opširnije tretirati. Kao primjer navedimo »metodu supstitucije«, kod koje se u strujni krug s izvorom stalne struje i prikladnim instrumentom za njezino mjerjenje (te, po potrebi, otporom za reguliranje) uključuju naizmjence s pomoću preklopke nepoznati otpor R_x i mjeri reostat, pa se iznos ovoga posljednjega dotle udešava, dok se ne postigne da instrument pokazuje posve istu struju, bio ukopčan nepoznati otpor ili reostat, u kojem slučaju je dakako nepoznati otpor jednak otporu udešenomu na reostatu. Zanimljiva je još (danas malo upotrebljavana) metoda

s »diferencijalnim galvanometrom«, t. j. galvanometrom (obično s pomičnim magnetom, odnosno magnetskom iglom), s dva posvema jednako vrijedna (ekvivalentna) svitka. Ako se ista struja pusti redom kroz nepoznati otpor R_x i kroz mjerni restat, kome se iznos oma R dade po volji udesiti i očitali, pa ako se na napone na krajevima otpora R_x i R priključe u paralelni tok jedan, odnosno drugi svitak diferencijalnoga galvanometra, i to tako da struje kroz oba svitka izvode protivne momente vrtnje na pomični sistem galvanometra, onda će kod nule galvanometra biti $R = R_x$. Za precizna mjerena otpora važan je više laboratorijski postupak isporedjivanja otpora metodom kompenzacije, s kojom se primarno mjeri naponi, no posredno i struje i otpori, o čemu će još biti govora.

II. MJERENJA SPECIFIČKOGA OTPORA I TEMPERATURNOG KOEFICIJENTA OTPORA

27. Mjerena specifičkoga otpora ρ i temperaturnoga koeficijenta otpora α od velikoga su praktičkoga interesa, jer karakteriziraju materije od kojih se prave vodiči. Ona se svode na mjerena otpora kojom god od opisanih metoda. Da se odredi veličina ρ (odnosno njezin recipročni iznos $\chi = 1/\rho$, električka vodljivost) postupa se prema materijalu i dimenzijsama istraživane probe. Kod malenih otpora (probe bakra, aluminija) radi se redovito Thomsonovim mostom ili $E-I$ -metodom, no pazeci da temperatura bude $20^\circ C$, za koju se vrijednost ρ , odnosno χ redovno navode, te da se ta temperatura ni ne povisi zamjetljivo tokom mjerena ugrijavanjem zbog Jouleove topline od prejake upotrebljene struje. Kod materija za otpore s visokim ρ i proba u obliku tanjih žica mogu se upotrebili i metode prikladne za mjerena već osrednjih otpora, na pr. Wheatstoneov most. U svakom slučaju, ako je R mjerena dobiveni iznos otpora u Ω , l duljina žice u m, q njezin prerez u mm^2 (kod promjera žice d mm računa se q po formuli $q = d^2\pi/4 \text{ mm}^2$), specifički otpor dobiva se po formuli: $\rho = Rq/l$.

Kod istraživanja, da li je neka bakrena proba načinjena iz »bakra za vodove«, ne određuje se po § 6. propisa VDE 0201/1932 prerez q bakra iz izmjerena promjera d u mm, nego time da se izvagne odredena duljina vodiča, pa se na presjek q zaključi iz volumena koji odgovara dobivenoj težini (uzevši kao specifičku težinu bakra 8,89).

28. Određivanje temperaturnoga koeficijenta otpora α svodi se na mjerena otpora kod dviju različitih temperatura. Kako α

nije ništa drugo nego priраст otpora preračunan na 1Ω i 1 stupanj C povišenja temperature, to očito vrijedi relacija:

$$R_2 = R_1(1 + \alpha \delta) \quad (I)$$

gdje su R_2 i R_1 otpori vodiča izmjereni kod temperaturama t_2 i t_1 , kojih je diferencija δ .

Poznata formula $R_t = R[1 + \alpha(t - 20^\circ)]$, gdje su R_t i $R = \rho \cdot l/q$ vrijednosti otpora kod temperaturâ t° i 20° C, samo je specijalni slučaj relacije (I).

Za što preciznije određivanje veličine α povoljno je, ako se temperature t_2 i t_1 što više razlikuju. No s druge strane ove temperature moraju se držati u području koga granice ne leže pretjerano daleko od 20° C, jer je formula (I) izvedena uz pretpostavku jednolikoga (linearnoga) mijenjanja otpora s temperaturom, koja je praktički ispunjena u području umjerenih temperatura na pr. od 0° do 100° C, ali ne bi vrijedila recimo za bakar od -200° pa do $+500^\circ$ C ili za promjene otpora volframove niti u sijalicama kod prelaza od sobne temperature na usijano stanje.

Kod praktičkoga određivanja temperaturnoga koeficijenta mora se paziti da temperature t_2 i t_1 , očitane na termometru doista predstavljaju temperature vodiča. Vodič se na pr. uroni u uljinu kupku, koja se električki grijе, a ulje se stalno miješa, da temperatura bude svagdje jednolična.

29. Dosad opisane metode mjerjenja otpora, odnosno veličina ρ i α , vrijede kod mjerjenja vodiča metalnoga karaktera (t. zv. »vodiča prve klase«). Mjerena kod elektrolita (»vodiča druge klase«) izvode se izmjeničnom strujom, i to zbog eliminiranja utjecaja pojava »polarizacije«, koji prate pojav elektrolize i mogu kod mjerjenja istosmjernom strujom izobličiti rezultate. Zato će o mjerjenjima R , ρ i α kod elektrolita biti govora u vezi s mostovima izmjenične struje.

III. MJERENJA IZOLACIJE — MEGOMMETRI

30. Važno područje mjerjenja visokih otpora jesu *mjerjenja izolacije*, na pr. mjerjenja otpora izolacije vodova u električkim instalacijama. Zapravo se, zbog nesavršenosti upotrebljenih di-električkih tvari, ne može ni kod naročito pomno izvedene izolacije očekivati, da ne će biti propuštena baš nikakova električka struja između medusobno izoliranih vodiča ili između pojedinih vodiča i zemlje. U praksi stanje izolacije zadovoljava, ako propuštene struje imaju dovoljno neznatne iznose. Čim su te struje neznatnije, tim boljom može se smatrati izolacija. Za karakterizaciju stanja izolacije ne upotrebljava se međutim veličina propuštene struje, nego se uzimlje kao mjerilo otpor koji treba pripisivati izolaciji na temelju iznosa I neznatne

propustene struje kod primijenjenoga stalnoga napona E . Kako je taj otpor, t. zv. *otpor izolacije* (izolacioni otpor) $R = E/I$ obrnuto razmjeran s propuštenom strujom, to se izolaciono stanje mora smatrati tim boljim, čim mu odgovara viši iznos izolacionoga otpora. Istrom milijunski iznosi otpora R znače naročito dobru izolaciju, a da izolacija uopće zadovoljava zahtjevaju se iznosi R koji broje na stotine hiljada oma. Zbog ovakvo visokih iznosa pokazalo se prikladnijem izražavati izolacione otpore u megomima (milijunima oma, A-7), pa se i sprave za mjerjenja izolacije, t. zv. mjerila izolacije po principu ommetra (s jednim svitkom ili s unakrsnim svicima), zovu katkad također »megommetri«, jer te sprave zapravo mjeru megomske ili uopće visoke otpore, bez obzira na to da li su to izolacioni otpori ili kakovi drugi visoki otpori (kao oni upotrebljavani u radio-aparatima).

31. Ipak kod praktičkoga izvođenja mjerjenja izolacije dolaze u obzir naročiti momenti koji ne igraju ulogu kod mjerjenja običnih fiksnih (naponski i inače neovisnih) otpora. Tako se traži, da se mjerena izolacija vrše s dovoljno visokim mjernim naponima E , jer baš izolacioni otpori, sami po sebi i inače promjenljivi s vlagom, temperaturom itd., pokazuju ovisnost o veličini primijenjenoga napona, tako da otpor izolacije mjerjen s naponom od malo volta može pokazivati iznose, koji su kudikamo viši, i prema tomu izgledaju znatno povoljniji, nego oni, koji se dobivaju kod mjerjenja pogonskim naponom, kojemu očito treba dati prednost kod mierenja (ako je viši).

Po § 5. njemačkih propisa VDE 0100/1930 o podizanju postrojenja jake struje s pogonskim naponima ispod 1000 V »ispitivanja izolacije treba obavljati po mogućnosti s pogonskim naponom, no najmanje sa 100 V«. Izolaciono pak stanje smatra se primjerenim, ako gubitak struje zbog nepotpunosti izolacije u svakom dijelu instalacije između dva susjedna osigurača ili iza poslijednjega osigurača ne prekoračuje kod pogonskoga napona 1 miliamper. Prema tomu granica do koje smije pasti izolacioni otpor za svaki spomenuti dio postrojenja iznosi onoliko puta po hiljadu oma, koliko iznosi pogonski napon (jer takov iznos oma po Ohmovu zakonu daje struju 0,001 A). Na pr. kod 220 V pogonskoga napona donja granica izolacionoga otpora jest 220 000 oma ili 0,22 megoma. Međutim stanje izolacije, kod koga je izolacioni otpor već pao u blizinu donje granice, može se označiti kao vrlo loše. Zato u praksi treba računati i s otporima izolacije od nekoliko (ili čak mnogo) megoma, pa i mjerila izolacije moraju biti gradena za takove iznose, recimo s vrijednošću 1 $M\Omega$ oko sredine skale.

Po VDE 0800/1932 § 4.a), t. 5. i 6. za signalne instalacije (električka zvonca i slično) dopušteno je ispitivanje izolacije istosmjernim naponom od 12 V. Kod telefonskih uređaja unutar jedne zgrade traži se naprotiv (kod iskopčanih aparata i izvora struje)

općenito izolacija od bar 6 megoma, i to uz mjerjenje naponom od najmanje 100 V.


32. Potrebni prilično visoki mjerni naponi najjednostavnije se u aparatima za ispitivanje izolacije izvode s pomoću malih induktora, t. j. malih generatora istosmjerne struje s permanentnim magnetom i s armaturom »dvostruko T« (ili »trostruko T«), te s kolektorom i keficama. Izvođenje napona s pomoću malih suhih elemenata kao kod ommetara (D-26.) ne dolazi praktički u obzir kod megommetera, jer bi za potrebnii broj volta trebalo toliko elemenata, da bi odnosna baterija bila teška, a kod češćega izmjenjivanja istrošene baterije novom i skupa u pogonu.

Pogon induktora ugrađenih u megommeter vrši se posretstvom zupčanika okretanjem rukom jedne ručke, i to s danom brzinom (na pr. uz jedan okretaj ručke sekundno, ili tri okretaja itd.). Naponi, što ih ti ručni induktori mogu davati, iznose na pr. 220 V, 500 V ili čak 1000 V i više (na pr. i 2000 V, ako se mjerjenje izolacije želi u neku ruku kombinirati s »naponskim ispitivanjem«). Relativno znatnim naponima nije samo moguće udovoljiti propisima, koji traže mjerjenja kod ne baš neznatnih pogonskih napona, nego se ujedno postizava, da se dadu još dobro očitati iznosi do nekoliko megoma po ommetarskoj formuli (I) u D-19.


Jednostavnu shemu spajanja izolacionoga mjerila po sl. 94. bit će nakon rečenoga lako razumjeti. Spoj vodi od kefica na kolektoru armature dvostruko T (koja se zupčanim prenosom okretaja ručke brzo vrti u fiksiranom smislu između obih polova N i S permanentnoga magneta) na kombinaciju prikladnoga velikoga serijskoga otpora R i instrumenta s pomičnim svitkom i permanentnim magnetom s nacrtanom skalom u $M\Omega$. Na stezaljke A i B priključuje se nepoznati visoki otpor R_x . Na pr. kod ispitivanja otpora jednog vodiča nekoga voda izvan pogona (s iskopčanim naponom i potrošačima) taj se vodič priključi na jednu od obih stezaljki A i B (i to, po VDE 0100/1932, na onu, koja pretstavlja negativni pol izvora struje, dok se druga stezaljka, pozitivna¹⁾, spoji sa zemljom). Slično se odredi izolacioni otpor drugoga vodiča prema zemlji, također s pozitivnim polom izvora struje priključenim na zemlju. Kod određivanja otpora vodiča prema vodiču priključi se jedan vodič na A, a drugi na B; slično bi se ma kakav drugi mjereni otpor R , priključio na A i B. Prije mjerjenja treba se pritiskom tipke

¹⁾ To je zbog elektrolitičkih efekata. Ako je vodič negativni pol, a zemlja pozitivni, postanu zbog elektrolitičkoga izlučivanja metala zamjetljive eventualne male pogreške izolacije, koje bi inače možda ostale nezamjećene ili zastrte slabo vodljivim solima ili oksidima izlučenima kod prolaza struje u protivnom smislu.

T uveriti, da je brzina vrtnje ručke približno prava, kako odgovara megomskoj skali. U tomu slučaju mora instrument pokazati na skali otklon koji odgovara iznosu predviđenoga mjernoga napona. Ako brzina okretanja ručke nije prava, ona se smanji ili poveća, dok kazalo instrumenta kod pritisnute tipke T ne pokazuje $0 \text{ M}\Omega$. Kod finijih mjerjenja, gdje bi smetalo, što istosmjerne struje iz ručnih induktora poput onoga na sl. 94. nisu stalne, nego »pulziraju« u jakosti, ukopča se paralelno induktoru i neki kondenzator kapaciteta C , koji pulzacije struje »izglađi« i struju mjerjenja učini praktički stalnom.

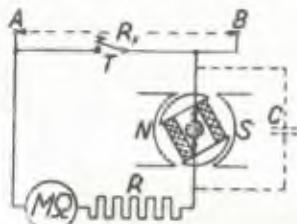

Sl. 94.

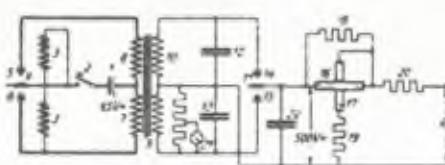

Sl. 95.

33. Kod ispitivanja izolacionih stanja, koja i onako znatno variraju s prilikama, nije važno da izolacioni otpori budu precizno određeni; katkad se želi samo ustanoviti, da su iznad granice, do koje smije spasti izolacija. U takovim je slučajevima dovoljno, ako brzina okretanja ručke induktora samo približno odgovara. No ako se ipak ide za točnijim mjerenjima izolacije, a naročito ako se aparatom s induktorom želi mjeriti i druge velike otpore, onda se, obzirom na to da je ipak teško držati napon induktora tjeranoga rukom stalno na propisanoj visini, bolji aparati grade s instrumentima s *unakrsnim svicima* u stalnom magnetskom polju (B-44.). Istom ove izvedbe, za razliku od jednostavnijih i manje točnih običnih »mjerila izolacije«, zaslužuju pravo naziv »megommetri«, jer su to već relativno savršeni aparati, koji iznos »megoma« pokazuju točno i kod neizbjegljivih varijacija napona kod tjeranja induktora rukom.

34. Međutim proizvodjenje struja s pomoću induktora tjeranih rukom nije uopće udobno kod mjerjenja. Zato su u najnovije vrijeme donesena u praksi i takova mjerila izolacije, odnosno megommetri, u kojima se potrebni napon od nekoliko stotina volta proizvodi bez ikakovih mehaničkih manipulacija s pomoću struja uzetih iz samo nekoliko malih suhih elemenata. Postizava se to time, da se na pr. po shemii u sl. 95., koja prikazuje jedan takov aparat (»Isolavi«, H&B), malom baterijom (od tri suha elementa), ukopčanom s pomoću tipke 2, stavlja u funkciju naročito građeni prekidač struje s uzbudnim namo-

tajem na željeznoj jezgri 3 i s perom 4, koje naizmjence tiče kontakte 5 i 6, tako da kroz obje polovice 7 i 8 »primarnoga« namotaja jednoga transformatora teku struje naizmjence sad ovoga, sad onoga smjera. Transformacijom dobivaju se u »sekundarnom« transformatorskom namotaju, koji se sastoji od obje polovice 9 i 10, relativno visoki izmjenični naponi, koji se međutim puštaju da djeluju na mjeri instrument u aparaturi istom nakon ispravljanja (usmjerivanja), dakle u obliku istosmjernoga napona. Ispravljanje struje vrši se s pomoću mehaničkoga ispravljača s jednim perom 11 koje titra, stojeći u mehaničkoj vezi s perom 4, u ritmu transformiranih izmjeničnih struja, tako da na stezaljkama kondenzatora 22 djeluje napon uvijek samo istoga smjera, i to od kojih 500 V.-Kondenzator 22 »izgladi« pulzacije toga napona, tako da instrument s unakrsnim svicima 16 i 17 i potrebnim pripadnim otporima 18, 19 i 20



Sl. 96.




Sl. 97.

dobiva stalan istosmjerni napon od kojih 500 V. Kazalo instrumenta pokaže dakle na skali instrumenta s unakrsnim svicima iznos otpora R_x , ako je ovaj priključen kako je naznačeno na slici, bez ikakovog drugog posluživanja aparata osim pritiska na tipku 2 (čime se opisani »baterijski transformator« stavi u pogon). Kondenzatori 12 i 13 su zbog sprječavanja iskrenja (od prekida struje) na kontaktima 14 i 15. Za kontrolu, da li aparat doista daje napon, služi svjetlo jedne male neonske tinjalice. Iznos volta, potreban za tu tinjalicu odvaja se, po principu »dijeljenja napona« poznatom iz sl. 71., s jednoga otpora priključenoga paralelno polovicu 9 sekundarnoga transformatorskoga namotaja. Kod pritisnute tipke 2 »neonka« dakle svjetli i aparat mjeri onda iznos priključenoga otpora R_x .


Na sl. 96. dan je primjer vanjskoga izgleda jednoga mjerila izolacije s induktorom po shemi u sl. 94., dok sl. 97. prikazuje aparat po shemi u sl. 95.

Posebna i u praksi mnogo uvedena konstrukcija mjerila izolacije s induktorom jest megger, fabrikat E&V. (ime dolazi od toga, što aparat mjeri »megome«). Uz ostale osobitosti ovaj aparat, koji ne ćemo pobliže opisivati¹⁾, ističe se time, da isti sistem permanentnih magneta proizvodi magnetska polja i za induktor i za instrument.

35. Prema gornjemu praktičko izvođenje mjerjenja izolacije neke instalacije *izvan pogona* teklo bi po shemama u sl. 98. do 101. Najprije se, po shemi u sl. 98., uz iskopčan napon (t. j. uz izvađene osigurače kod K, preko kojih je instalacija priključena na mrežu M), ali ostavivši ukopčane sklopke i priključene potrošače S (sijalice, kuhala, motore itd.), mjeri izolacioni otpor cijele instalacije prema zemlji. U tu se svrhu mjerilo izolacije J priključi jednom stezaljkom A na jedan vodič instalacije (a

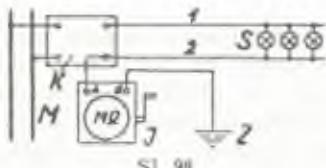


Sl. 98.

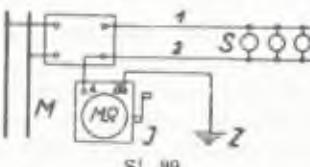


Sl. 99.

time, kod ukopčanih potrošača, i na cijelu instalaciju), a drugom stezaljkom B, onom koja je u vezi s +polom magnetskoga generatora s ručkom ili uopće izvora struje ugrađenoga u mjerilo izolacije, na zemlju Z. Ako dobiveni iznos izolacionog otpora ispadne ispod predviđenoga minimalnoga iznosa, na pr. po propisima VDE (D-31.) ispod iznosa 0,22 megoma kod voda

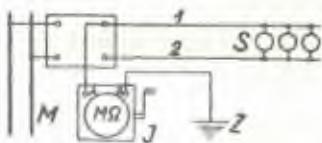

Sl. 100.

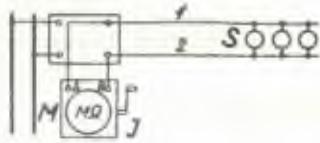

Sl. 101.

za pogonski napon od 220 V, to kod instalacija koje se sastoje od više dijelova s osiguracima još ne mora značiti da izolacija ne odgovara propisima, jer propisi zahtijevaju određeni izolacioni otpor za o t s j e c k e instalacije između susjednih osigurača ili iza poslijednjih osigurača. Zato se u takovom slučaju ispituje da li pojedini otsječci odgovaraju propisima, pri čemu

¹⁾ Opis »meggera« vidi na pr. u Golding, Electrical measurements, London (1935). Pitman, str. 286. do 288.

se eventualno naide na koji s lošom izolacijom, odnosno pogreškom.

Poslije ispitivanja po sl. 98. slijedi, i opet uz iskopčani napon mreže, mjerjenje otpora pojedinih vodiča prema zemlji, u koju se svrhu iskopčaju potrošači (sijalice se uklone itd.). Tako da između pojedinih vodiča nema vodljive veze osim zbog nesavršenosti izolacije. Vodič kome treba odrediti izolacioni otpor prema zemlji priključi se na jedan pol A, a zemlja na drugi pol B mjerila izolacije. Tako je u sl. 99. predložen spoj za mjerjenje izolacionoga otpora vodiča 2 prema zemlji, a u sl. 100. analogni spoj za istraživanje vodiča 1. Konačno se, uz iskopčani mrežni napon, još odredi izolacija vodiča jednoga prema drugom po shemi u sl. 101., dakle kod priključenoga jednoga vodiča na stezaljku A, a drugoga na stezaljku B mjerila izolacije. Ako kod svih mjerjenja izidu iznosi izolacionih otpora koji za pojedine otsječke ne leže ispod propisane donje granice, instalacija odgovara.

36. Kod određivanja izolacionoga otpora prema zemlji vodova istosmjerne struje u pogonu može se, ako nije jedan vodič priključen na zemlju, postupati po *Frischovoj metodi*. Najprije se prikladnim voltmetrom visokoga otpora R_g , priključenim između oba vodiča 1 i 2 voda (između + i — vodiča), odredi pogonski napon E , a zatim se očitaju iznosi volta E_1 i E_2 pokazani na istom voltmetru, priključenom najprije između vodiča 1 i zemlje, a zatim vodiča 2 i zemlje. Po zakonima razgranjivanja električnih struja dade se, s nešto računanja, pokazati da se uz spomenute prilike otpori R_1 i R_2 vodiča 1 i 2 prema zemlji mogu računati po formulama:

$$R_1 = R_g \cdot (E - E_1 - E_2) / E_2$$

$$R_2 = R_g \cdot (E - E_1 - E_2) / E_1$$

Za izolacioni pak otpor cijelog uređaja prema zemlji


$$R = R_1 \cdot R_2 / (R_1 + R_2)$$

izlazi izraz:


$$R = R_g \cdot \left(\frac{E}{E_1 + E_2} - 1 \right)$$

Radi li se o tomu da se uređaj istosmjerne struje nadzire u pogledu spoja sa zemljom, koji se može razviti tokom pogona, dovoljno je naprsto priključiti, po shemi u sl. 102., dva voltmetra, jedan između vodiča 1 i zemlje, a drugi između vodiča 2 i zemlje. Kod potpuno dobre izolacije obih vodiča prema zemlji oba voltmetra pokazuju jednak iznos (polovicu pogonskoga napona). Dode li pak do manje ili više izrazitoga spoja jednoga vodiča sa zemljom, voltmetar priključen na taj vodič pokazuje niži napon, a onaj drugi viši.

I u trofaznim mrežama upotrebljavaju se za nadziranje dozemnoga spoja uređaji s voltmetrima, dakako u ovom slučaju s takovima koji reagiraju na izmjenične napone (na pr. s elektrostatskima ili onima s mekim željezom). Shema spajanja je kao u sl. 103. Normalno sva tri voltmetra kod trofaznoga voda s »linijskim« naponom E pokazuju »fazni« napon E' (kojega se iznos

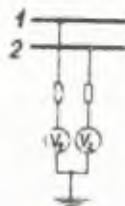

Sl. 102.

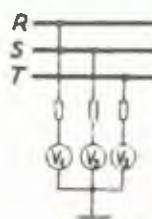


Sl. 103.


dobiva dijeleći E sa 1.73, tako da na pr. kod $E = 380$ V izlazi $E' = 220$ V). U slučaju da jedan vodič dobije spoja sa zemljom, pripadni voltmetar pokaže niži napon, a ostala dva viši. Kod visokih napona voltmetri se priključe preko »mjernih naponskih transformatora« (o tima kasnije).

IV. MJERENJA STRUJE I NAPONA

37. Mjerne sisteme instrumenata već smo opisali. Praktički najvažniji od tih sistema u bitnosti reagiraju na električke struje, a tek posredno se dade udesiti da mjere napone. U prvom slučaju, kad mjere struje kao ampermetri A, instrumenti se bez obzira na sistem ukapčaju po shemi u sl. 104. u glavni tok struje, a u slučaju mjerjenja napona, dakle kod voltmetara V, upotrebljava se porečni spoj kao u sl. 105., t. j. instrument se priključi paralelno potrošaču P. Sve je to u potpunoj analogiji s onim što je već rečeno za elektrodinamske ampermetre i voltmetre u vezi sa shemama u sl. 13. i 14.

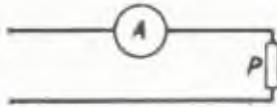

Sl. 104.

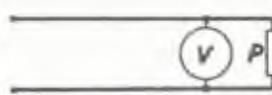

Sl. 105.

Medutim većinom mjerni sistemi ne pokazuju sami za sebe onu osjetljivost i druga svojstva koja trebaju da imaju instrumenti kao ampermetri i voltmetri s opsegom skale (područjem mjerjenja) za koji su određeni, i u tomu ih slučaju treba nadopuniti do potpunoga instrumenta za predviđenu svrhu.

38. U praksi se taj cilj postizava na različite načine, već prema mјernom sistemu i prema tomu da li instrument treba da bude ampermetar ili voltmetar. Kod *ampermetara s pomičnim svitkom* i permanentnim magnetom upotrebljavaju se »shuntovi« ili »poredni otpori«.

Mјerni sistemi s pomičnim svitkom izvode se naime redovno s »galvanometarskim« osjetljivostima, t. j. oni daju puni otklon već kod struje I_1 od nekoliko milijampera ili slično, a otpor R_1 im je nekoliko oma ili slično. Ako sad opseg skale instrumenta treba da bude veći, dakle ako je sistem sam previše osjetljiv za predviđenu svrhu, smanjuje se osjetljivost po shemi u sl. 106. stavljanjem paralelnog sistema porednoga otpora (Nebenwiderstand, shunt) malenoga omskoga iznosa Y . Shuntovi se dimenzioniraju po principu da se mjerena struja glavnoga toka prisili na takovo razgranjivanje, da kroz sam sistem instrumenta kod nominalne struje I (do koje se kao maksimalne instrument gradi, na pr. 5 A ili slično) ide samo dio I_1 koji odgovara putnom opsegu mjerjenja samoga sistema, a sav ostatak struje $I_2 = I - I_1$, u praksi obično daleko najveći dio, da prolazi kroz shunt Y .

Imamo dakle dvije grane s otporima R_1 i Y , protjecane strujama I_1 i I_2 , pri čemu R_1 i I_1 ne moraju biti baš otpor odnosno struja kroz sam pomični svitak nego, općenitije, znaće otpor i maksimalnu struju onoga sistema uzetoga kao cjelina, na koji je paralelno priključen shunt Y (iako je taj sistem udešen redovno na neovisnost o promjenama temperature, te adjustiran na okrugli broj oma R_1 i okrugli iznos struje I_1 , dodavanjem prikladnih otpora, manganinskih i bakrenih, ukopčanih prema svitku u seriju, eventualno i paralelno). Kako pad napona u shuntu očito mora biti isti kao i u sistemu kojemu je paralelno priključen, to vrijedi relacija: $I_1 R_1 = (I - I_1) Y$. Ona se može pisati i u obliku proporcije

$$Y : R_1 = I_1 : (I - I_1)$$

iz koje se odmah dobiva otpor shunta Y .

Dodavanjem shunta postizava se ujedno i to da ampermetar pretstavlja vrlo malen otpor, što je vrlo povoljno kod mjerjenja struja, gdje se instrument ukapča u glavni tok, pa od uklapanja ampermetra nastaju tim manje poremetnje čim mu je otpor r_A neznačniji.

Primjer: Sistemu otpora $R_g = 20 \Omega$, koji može mjeriti struje do iznosa $I_g = 0.003$ A (čemu odgovara pad napona $0.003 \times 20 = 0.060$ V = 60 mV) treba dodati shunt da nastane ampermetar s opsegom skale od 1.5 A (= 500×0.003 A). Kroz instrument teče 0,003 A, kroz shunt ostatak, dakle 499×0.003 A. Vrijedi dakle proporcija:

$$Y : 20 = (1 \times 0.003) : (499 \times 0.003) = 1 : 499$$

iz koje izlazi: $Y = 20/499 \Omega$ ($\approx 0,0401 \Omega$). Po poznatoj formuli za vodljivu vrijednost kombinacije dviju paralelnih grana, kojih su otpori R_1 i Y (naime: $1/r_A = 1/R_1 + 1/Y$) izlazi za naš instrument sa shuntom:

$$1/r_A = 1/20 + 499/20 = 500/20,$$

dakle $r_A = 20/500 = 0,04 \Omega$, t. j. shuntom se otpor smanjio od 20Ω na samo $r_A = 0,04 \Omega$.


Poredni otpori se prave iz manganina, jer moraju imati stalnu vrijednost, bez obzira na promjene temperature, a manganinski vodići (žice ili, kod jačih struja, vrpce) moraju biti dovoljno visokoga presjeka da se kod prolaza predviđenih maksimalnih struja samo umjereno ugriju.

39. Mnogo se upotrebljavaju i višestruki poredni otpori, koji dopuštaju da se s istim instrumentom obuhvati više skala mjerenja. U tu svrhu može se upotrebiti kombinacija od više različitih međusobno nezavisnih shuntova koje jedna preklopka na izmjence ukapča prema veličini struja koje treba mjeriti, ali se u praksi većinom upotrebljavaju višestruki shuntovi sa serijskim kombinacijom otpora kao Y_1 , Y_2 i Y_3 u shemi na sl. 107. Upotrebe li se kod predočenoga spoja priključci 1 i 4, ukopčana je paralelno instrumentu cijela serijska kombinacija otpora $Y_1 + Y_2 + Y_3$ i opseg mjerjenja je najmanji, na pr. 1,5 A. Za veće opsege mjerjenja, na pr. 6 A i 30 A, upotrebe se priključci 1 i 3, odnosno 1 i 2, tako kao shunt služi samo dio serijske kombinacije otpora $Y_1 + Y_2$ (odn. Y_1), a ostatak se pribraja samomu otporu instrumenta, čime se doduše malo poveća veličina otpora paralelnoga shuntu (a po tomu i pad napona cijelog ampermetra), no to biva uzeto u račun kod sastavljanja kombinacije višestrukoga shunta.


Kod upotrebe vanjskih shuntova mnogo se griješi u praksi nekritičkim spajanjem shunta s instrumentom. Korektan je spoj kao na sl. 106., a nekorektan na pr. onaj na sl. 108., gdje je iznos porednoga otpora ispada veći nego je predviđeno, tako da bi instrument pokazivao previše. Kod preciznih mjerjenja treba uzeti u obzir da je i otpor dovodnih žica od shunta k instrumentu uračunan u R_{sh} , i ako se ne želi da ampermetar pokazuje previše, te žice ne treba skraćivati, makar cijela njihova duljina i nadvisivala prostorni razmak od instrumenta do shunta.

40. Shuntovi su uostalom prikladno sredstvo proširivanja mjernoga opsega ampermetara s pomičnim svitkom i permanentnim magnetom, kod kojih mjerni sistemi uostalom ni ne mogu biti direktno izvedeni za jače struje zbog sitnih dimenzija pomičnoga svitka, a i zbog toga što struja ulazi i izlazi na nježna elastična pera, koja ne podnose jače struje. Kod drugih sistema upotrebljavaju se drugi načini udešavanja mjernog opsega ampermetara. Navedimo nekoliko primjera.


Kod ampermetara s pomičnim željezom koji treba da mijere i izmjenične struje račun shunta ne samo da ne bi bio jednostavno izvediv, nego je ampermetre za jake struje i jednostavnije direktno izvoditi polazeći od činjenice da je za određeni otklon pomičnoga sistema instrumenta odlučan broj ampere-a, dakle umnožak broja ampera s brojem zavoja fiksнога svitka, u čijem se magnetskom polju željezo giblje. Sve jedno je dakle da li se uzme 2 zavoj sa 100 A ili 20 (ekvivalentno smještenih) zavoj sa 10 A, itd. Zato, da se dobiju instrumenti za više ampera, treba samo uzeti manje zavoj (i to deblje žice koja podnosi više ampera), i obrnuto. Kadak se čak, kod instrumenata za ekstremne struje (do nekoliko stotina ampera), struja pusti kroz jedan jedini zavoj vrlo debelog vodiča. Prema tomu gubitak napona kod ampermetara ovoga sistema nije stalан, nego raste kad se ide prema instrumentima za slabije struje s više zavoj tanje žice.

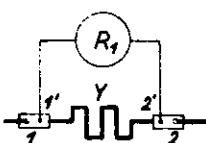

Sl. 106.

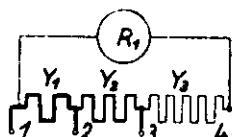

Sl. 107.

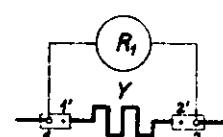


Sl. 108.

Kod instrumenata s više opsega skale, na pr. s dva u omjeru 1 : 2, recimo za 5 i za 10 A, može se postupati tako da se namotaj podijeli u dvije polovice sa istim brojem zavoja i električki ekvivalentno porazmještene, pa se preklopom ukapčaju za viši opseg skale obje polovice paralelno, a za niži opseg mjerjenja obje polovice u seriju (ćime se dolazi na dvostruki broj zavoj, dakle na polovicu potrebne struje). Kod pune ekvivalencije obih polovica namotaja ista podjela skale vrijedi za oba mjerena područja (samo, dakako, kod višega područja očitanja vrijede dvostruko).

Kod jednostavnijih izvedbi mogu se različita područja mjerjenja postići i tako da se prema sl. 109. upotrebi serijska kombinacija od malo zavoja debele žice, zatim više zavoja nešto tanje žice, pa još više zavojja još tanje žice, i tako dalje ako je potrebno. Za najviše područje mjerjenja upotrebe se stezaljke 1 i 2, dakle samo prva grupa zavojja S_1 , za iduće niže područje stezaljke 1 i 3 sa zavojima svitaka S_1 i S_2 , itd. U tomu slučaju redovno je potrebno nanijeti posebnu skalu za svako područje mjerjenja.

Kod ampermetara elektrodinamskoga tipa nema nikakove zapreke da teku i jače struje kroz nepomični (fiksni) svitak;

samo kroz pomični svitak treba da teče slaba struja. Ako je sad pomični svitak ukopčan paralelno nepomičnomu, kroz njega može da teče samo maleni dio ukupne struje, a sva preostala struja može se pustiti kroz nepomični svitak. Da bi razdvajanje struje u granu s pomičnim svitkom i u onu s nepomičnim svitkom bilo neovisno o promjenama temperature, dodaju se prema sl. 110. bakrenim namotajima svitaka S_1 i S_2 nepomičnoga i pomičnoga, još u seriju prikladni manganinski otpori R_1 , odn. R_2 .

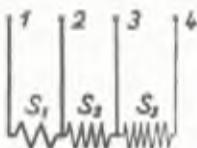


Sl. 109.




Sl. 110.

Kod elektrodinamskih ampermetara za dva opsega mjerena može se primijeniti preklapanje iz paralelnoga u serijski spoj s pomoću naročite preklopke, montirane na instrumentu. U spoju ampermetra po sl. 111. instrument ima opseg mjerena s polovicom broja ampera prema onomu što ga ima u spoju po sl. 112., jer su u prvom slučaju obje polovice fiksno na- motaja elektrodinamskog sistema spojene u seriju, a u drugomu paralelno.

Kod aparata za slabe struje nema, dakako, zapreke da se struja pusti kroz serijsku kombinaciju nepomičnoga i pomičnoga svitka kao u shemi na sl. 13.

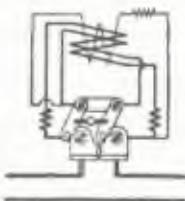

Sl. 111.

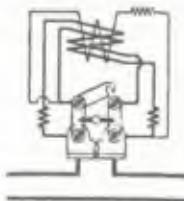

Sl. 112.

Slično se i kod drugih mjernih sistema za istosmjerne i izmjenečne struje postizavaju na različite načine željeni mjerni opsezi, upotrebljivi i kod istosmjerne i kod izmjenične struje. Za mjerena pak samo s izmjeničnom strujom povoljni opsezi mjerena ampermetara pogotovo se lako postizavaju upotrebom »mjernih strujnih transformatora«, o čemu će biti govora u posebnom poglavljju.

41. Kod *voltmetara* se udešavanje mjernoga opsega redovno postizava *dodanim ili serijskim otporima* (Vorwiderstände,

series resistances). U koliko naime nije specijalnoga karaktera (elektrostatski voltmetri, cijevni voltmetri i sl.), mjerjenje napona u tehničkoj praksi izlazi na zaključivanje na veličinu napona, što mora vladati između krajeva nekoga fiksnoga otpora, iz struje kako je pokaže osjetljivi instrument (miliampermetar ili općenitije galvanometar). Ako je R_V iznos toga fiksnoga otpora, po formuli $E = IR_V$, čim je veća struja I , njoj proporcionalno je veći iznos napona E , pa zato sprava koja pokazuje struju I može služiti i za mjerjenje napona E . Čak se kod sprava za mjerjenje napona po ovomu principu, kod »galvanometričkih voltmetara« različitih mjernih sistema, obično ni ne nanose na skalu vrijednosti I , nego odmah pripadne vrijednosti $E = IR_V$, t. j. skala se odmah izvede u voltima.

Kako se razabire iz relacije $E = IR_V$, uz što manje I , kakovo očito treba željeti kod voltmetara, jer maleno I znači malen vlastiti potrošak struje voltmetra, treba da uz dani iznos E koji se voltmetrom još ima dosegnuti bude R_V što veće. Kako otpor R_V samoga sistema galvanometra redovno ni izdaleka ne dosije iznos R_V koji je potreban da se mogu mjeriti samo nešto viši naponi, to se kod voltmetara otporu R_V sistema dodaje u seriju jedan otpor X , i taj serijski ili dodani otpor voltmetra nadopunjuje R_V po relaciji $R_V = R_V + X$ i shemi u sl. 113, na željeni iznos R_V . Čim je veći »dodani otpor« X , tim je veći i opseg mjerjenja nekoga određenoga instrumenta kao voltmetra.


Dodani otpori X većinom se ugrade u samo kućište instrumenta kao voltmetra, ali se katkad također priključuju izvana. Račun serijskih otpora voltmetara vrlo je jednostavan. Ako sistem otpora R_V daje maksimalni otklon kod struje I , pa ako treba konstruirati voltmetar koji mjeri maksimalno napon E , onda treba R_V nadopuniti na R_V dodavanjem otpora X koji zadovoljava relaciju: $E = IR_V = I(R_V + X)$. Iz ove relacije slijedi odmah traženi iznos $X = (E - IR_V)/I$.

Kako su serijski otpori (potpuno ili od česti) od manganina, njima se ujedno podaci voltmetra čine neovisnim o promjenama temperature, jer se (kod preciznih izvedbi) omjer bakra i manganina u kombinaciji $R_V + X$ može uvjek tako složiti da ispadne temperaturna ovisnost otpora voltmetra iz koje, zajedno s drugim temperaturnim utjecajima na podatke instrumenta, na pr. kod instrumenata s pomičnim svitkom utjecajima promjena temperature na elastičnost spiralnih pera i na magnetičnost permanentnoga magneta rezultira praktički potpuna neovisnost podataka voltmetra o temperaturi¹⁾.


¹⁾ Kod preciznih instrumenata s pomičnim svitkom i permanentnim magnetom obično se nastoji da bude u ukupnom otporu voltmetra 1/20 iznosa oma bakar, a 19/20 manganin. Međutim kod manje preciznih izvedbi dosta je ako otpor manganina samo uglavnom znatno preteže prema otporu bakra.

Primjer: Instrument pokazuje maksimalni otklon kod 0.003 A (3 mA) i ima otpor 20Ω . Treba načiniti voltmeter za napone do 150 V. Poradi: $150 = 0.003 \cdot (20 + X)$ izlazi $20 + X = 50\,000 \Omega$, dakle $X = 49980 \Omega$.

42. Da se naznači, da li voltmeter ima relativno manji ili veći otpor, obično se navede koliko »oma po voltu« (Ω/V) ima instrument. Na pr. voltmeter do 150 V sa $R_V = 50000 \Omega$ jest instrument sa $333 \frac{1}{3} \Omega/V$. Ima voltmetara i sa $1000 \Omega/V$, a po potrebi i više. Instrumenti s pre malo Ω/V , kakov bi na pr. bio elektrodinamski voltmeter bez željeza za napone do 300 V sa R_V jed-

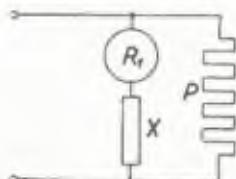

Sl. 113.

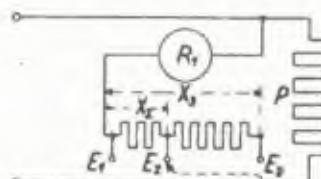

Sl. 114.

nako samo 3000Ω , dakle sa samo $10 \Omega/V$, neprilični su zbog relativno velikoga vlastitoga potroška struje, a mogu dati i jako izobličene rezultate mjerena kod izvora za slabe struje kojih napon jako opada s opterećenjem.

Takov je na pr. slučaj kod anodnih aparata koji, priključeni na rasvjetnu mrežu, daju anodne struje cijevima prijemnika radija. Kad bi se mjerio voltmetrom s pre malo Ω/V , napon potrošača priključena na ovakov izvor struje, onda bi se strujom što bi je iz izvora struje uzeo sam voltmeter tako znatno povećala ukupna struja anodnoga aparata da bi njegov napon znatno pao. Voltmeter bi, dakako, pokazao taj smanjeni napon, a ne onaj prvobitni koji je vladao prije priključka voltmetra i koji je trebalo mjeriti. U ovakovim slučajevima potreban je dakle naročit oprez i mogu se upotrebiti od galvanometričkih voltmetara samo oni s po mogućnosti mnogo Ω/V . S elektrostatskim voltmetrima, koji uopće ne troše istosmjerne struje, ne bi uopće bilo opisanih poremetnja.

43. Opisani princip udešavanja, odnosno proširivanja mjer-noga opsega voltmetara serijskim otporima dade se primijeniti kod različitih mjernih sistema. Najviše Ω/V postizava se, dakako, kod instrumenata s pomičnim svitkom i permanentnim magnetom, jer se njima dadu proizvesti najosjetljiviji mjerni sistemi. No i kod instrumenata s pomičnim željezom, a isto tako i kod elektrodinaskih instrumenata itd., metoda serijskih otpora kod voltmetara primjenjuje se praktički, pri čemu manganin u tim otporima smanjuje utjecaj promjena temperature na podatke instrumenta, a »neinduktivni« način namatanja serijskih otpora ujedno čini i cijeli voltmeter praktički »neinduktivnim«, i prema

tomu upotrebljivim i za izmjenične struje tehničkih frekvencija bez obzira na frekvenciju.

Kod elektrodinamskih voltmetara struja se redovno pušta redom kroz serijsku kombinaciju pomičnoga svitka, nepomičnoga svitka i serijskoga otpora X (sl. 14.).

44. Vrlo se često voltmetri izvode odmah s više mjernih opsega. Konstruktivno je to jednostavan problem, jer je dovoljno na jednomu odredenom ukupnom serijskom otporu predviđjeti odvojke s pripadnim stezaljkama za niže opsege mjerena. Tako bi na pr. na sl. 114. instrument kod upotrebe odvojka E_1 imao najviši dodani otpor X_1 , s pripadnim najvišim mjernim opsegom, dok bi s odvojkom E_2 , dakle sa serijskim otporom X_2 , bio prikladan za manje napone. Konačno sa E_3 ostao bi ukopčan samo otpor R_1 sistema samoga, pa bi instrument dobro mjerio pogotovo malene napone (u koliko ne bi smetalo da instrument sa samim otporom R_1 , bez dodanoga otpora, nije temperaturno kompenziran). Ovako dodavanjem vanjskih otpora X mogu se proširivati i opsezi mjerena gotovih voltmetara otpora R_V na još više iznose.

Kod izmjeničnih struja stoje na raspolaganju, osim serijskih otpora, za proširenje opsega mjerena još i »naponski mjerni transformatori«, baš kao što smo već rekli da se kod mjerena izmjeničnih struja mogu upotrebljavati »strujni mjerni transformatori«, pa će o svemu tomu biti govora kod tretiranja mjernih transformatora uopće.


V. VIŠESTRUKI I UNIVERZALNI INSTRUMENTI

45. Pokazano je kako se osjetljivi galvanometri dadu uvijek udešavati porednim otporima u ampermetre danoga opsega mjerena, a serijskim otporima u voltmetre danog opsega mjerena, te da se kako ampermetri, tako i voltmetri mogu izvesti i s više opsega mjerena. Uz to svaki voltmetar otpora R_V po omjetarskoj formuli (I) na str. 90. sa $R_g = R_V$ može služiti i za mjerena otpora, pa specijalno i za mjerena izolacije, te za druge svrhe.


Ova spoznaja dovela je do konstrukcije »višestrukih instrumenata«, od kojih su mnogi izvedeni za univerzalnu upotrebu kod istosmrjerne i izmjenične struje. Instrumenti su to, koji su u novije vrijeme postali vrlo popularni (na pr. »Multavi« H&B; »Multizett« S&H; »Normameter«, »Mavometer«, »Avometer« itd.) Pretstavljajući u isti čas sprave za mjerene struja, napona i otpora vrlo raznolikih iznosa ovi višestruki instrumenti nadomeštaju više posebnih instrumenata. U bitnosti to su sistemi s pomičnim svitkom i permanentnim magnetom, kombinirani s višestrukim shuntovima i sa serijskim otporima s odvojcima za

više voltmeterskih opsega mjerena, pa im je funkcija jasna na temelju dosadašnjih razlaganja. Dovoljno će zato biti ako donešemo samo dva primjera ovakvih instrumenata.

Na sl. 115. prikazana je shema spajanja Normametra G (Norma) za istosmjerne struje. Okretanjem preklopke, vidljive dolje na slici, prema A ili V vrši se prekapčanje instrumenta na mjerjenje struje ili na mjerjenje napona. Kao ampermeter s više mjernih opsega instrument mjeri struje od posve neznatnih do 15 A, a kao voltmeter s više mjernih opsega napone od posve niskih pa do 600 V. Pojedini ampermetarski i voltmeterski merni opsezi udešavaju se vrtnjom obih ručki vidljivih lijevo i desno na slici. Posebnim sporednim priključcima.

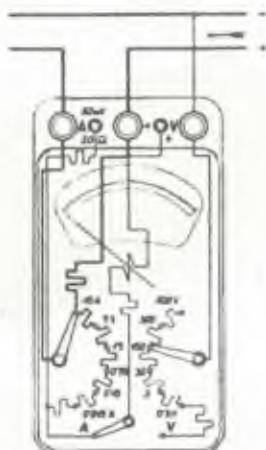

Sl. 115.

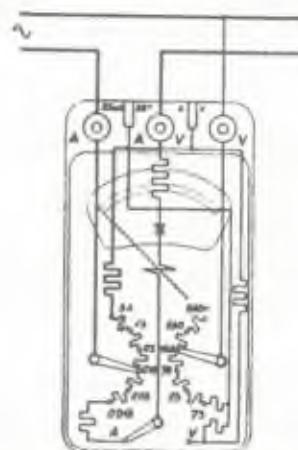


Sl. 116.

označenima sa »60 mV, 20 Ω « i »+« pružena je mogućnost da se instrument može upotrebljavati i s vanjskim shuntovima za mjerne opsege iznad 15 A, ako su samo upotrebljeni shuntovi konstruirani na bazi galvanometara 60 mV/20 Ω , što je vrlo običajna kombinacija.

Kod već davno uvedenoga »univerzalnoga galvanometra S&H« predvideno je da se poredni otpori priključuju izmjenljivo izvana, a serijski voltmeterski otpori upotrebljavaju se ujedno i kao poznati otpori R Wheatstoneova mosta, zbog kojega je ovaj instrument snabdjeven i kliznom žicom. Ova je smještena u obliku kruga oko ruba instrumenta, na kome je odmah urezana i skala kvocijenata a/b dijelova u koje kliznu žicu dijeli klizni kontakt. Osim po ommetarskoj metodi moguća su dakle i mjerena otpora univerzalnim galvanometrom S&H i po metodi Wheatstoneova mosta, zatim određivanja mesta pogreške u kabelima itd.

46. Višestruki instrumenti izvode se danas, osim po shemi u sl. 115. za mjerjenja istosmernom strujom, također vrlo mnoga i za mjerjenja izmjeničnom strujom. U tu svrhu ugrađi se u njih suhi ispravljač, koji izmjenične struje ispravi (usmjeri), tako da na mjerni sistem djeluju istosmjerne struje, kako je već opširno tretirano (B-37.). Sama konstrukcija visestrukog instrumenta može biti sad ili po shemi u sl. 116., koja prikazuje »Normameter W«, pendant »Normametra G«, no udešen samo za mjerjenja izmjeničnih strujama i napona, ili pak takova da se instrument može upotrebljavati univerzalno, da mjeri po volji bilo istosmjerne, bilo izmjenične struje i napone, kao kod instrumenta po sl. 117., u kojoj je predviđena shema spajanja instrumenta »Multavi II« (H&B) kome sl. 118. predviđa vanjski izgled; a više ili manje analogni su i drugi višestruki instrumenti

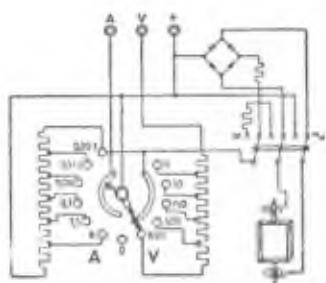

Sl. 117.



Sl. 118.

za obje vrsti struja, kao »Normameter GW«, konstrukcije S&H, itd. Prelaz od mjerjenja istosmernom strujom na ona izmjeničnom vrši se kod instrumenta po sl. 117. zakretom nadesno preklopke vidljive na desnoj strani sheme.

Kako se vidi, instrument po shemi u sl. 117. može mjeriti kao voltmeter do 600 V. a kao ampermetar do 6 A, no kod mjerjenja izmjeničnih struja tehničkih niskih frekvencija može se upotrebom posebnoga »mjernoga strujnoga transformatora«, konstruiranoga baš za upotrebu s ovim instrumentom, opseg mjerjenja proširiti i do nekoliko stotina ampera.

VI. MJERENJA UČINA KOD ISTOSMJERNE STRUJE


47. Budući da je kod istosmjerne struje učin N (u vatima) naprosto jednak umnošku napona E (u voltima) i struje I (u amperima), to je zapravo za određenje učina kod istosmjernih struja dovoljno izmjeriti napon voltmetrom i struju ampermrom, pa učin izračunati po formuli $N = EI$. Tako se u praksi

kod mjerena istosmernih učina uglavnom i radi, tim više što je kod mjerena redovno od interesa znati i vrijednosti E i I , pa ih i onako treba mjeriti. Naprotiv kod izmjeničnih struja učin se nužno mjeri vatmetrima.

Međutim ni kod istosmernih struja nema zapreke, ako se želi znati samo iznos N , mjerenu učin direktno vatmetrima, dakako samo onima s mernim sistemom (elektrodinamskim) koji reagira na istosmjerne struje.

Vatmetar se priključuje bilo po shemi I) u sl. 119., bilo po shemi II) u sl. 120. Razmotrimo oba slučaja, jer ćemo tako vidjeti kako se kod točnijih mjerena po potrebi uzimaju korekcije zbog vlastitoga potroška instrumenta.


Vatmetar, ako mu je naponski svitak S_2 (zajedno sa serijskim otporom X analognim onom kod voltmetara) priključen na istosmerni napon E i ako mu je strujni svitak S_1 protjecan istosmernom strujom I , mora zapravo pokazivati, ako korektno mjeri, produkt EI . Međutim ispravni iznos učina N , i to bilo onoga što ga neki generator (izvor struje) G od sebe daje, bilo onoga što ga neki potrošač P (na pr. otpor, motor) prima, razlikuje se, zbog vlastitoga potroška struje u vatmelru, manje ili više od iznosa pokazanog od vatmetra. Da je tomu tako, vidi se ako se razmotre četiri mogućnosti mjerena učina koje se nadaju na temelju shema I) i II) u sl. 119. i 120.; naime dvije su mogućnosti mjerena učina generatora po shemi I) ili II), a dvije mjerena učina potrošača po shemi I) ili II).

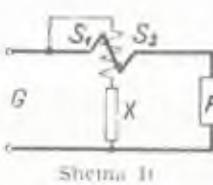

Sl. 119.



Sl. 120.

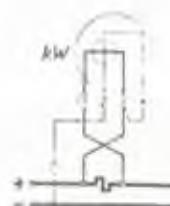

Sl. 121.

48. Označimo sa R_W otpor »naponskoga svitka«, razumije vajući ovaj put osim S_2 i serijski otpor X , pa uzmimo na pr. da treba mjeriti učin generatora u spoju vatmetra po shemi I). Vatmetar je tu očito priključen na puni napon E generatora, no kroz njegov strujni svitak ne teče puna struja generatora, nego manja za iznos $I_W = E/R_W$ struje u naponskom svitku vatmetra. Prema tomu u ovomu slučaju vatmetar pokazuje pre malo i, da se dobije ispravni iznos N učina što ga od sebe daje generator, treba dodati iznos $EI_W = E^2/R_W$ vata kao korekciju oči-

tanju N_0 vatmetra; drugim riječima točni iznos učina generatora kod mjerjenja po shemi I bio bi:

$$N = N_0 + E^2/R_w$$

Uzmimo sad da se mjeri učin potrošača po shemi I). Ovdje je, očito, struja kroz strujni svitak vatmetra ista, odnosno ima isti iznos, nazovimo ga I , kao i struja potrošača, ali je napon što djeluje na naponski svitak vatmetra veći nego li napon potrošača, i to za iznos pada napona u strujnom svitku vatmetra, dakle prevelik za iznos $I r_w$, ako je r_w otpor strujnoga svitka vatmetra. Vatmetar pokazuje zato sada previše, pa da se dobije ispravni iznos N učina uzetoga od potrošača, treba od očitanoga iznosa N_0 oduzeti potrošak vata u strujnom svitku vatmetra dakle iznos $I r_w$; $I = I^2 r_w$ vata. Korekcija je dakle $-I^2 r_w$ i pravi iznos učina potrošača kod mjerjenja po shemi I) jest:

$$N = N_0 - I^2 r_w$$

Analogna razmatranja za učin generatora i potrošača kod mjerjenja po shemi II) vode na rezultate: da i po shemi II u slučaju mjerjenja učina generatora treba nešto dodati očitanomu iznosu, a u slučaju mjerjenja učina potrošača nešto oduzeti od očitanoga iznosa na vatmetru, tako da konačno izlazi ova tabela ispravnih učina N generatora, odnosno potrošača:

T a b e l a VII.

Spoj	Učin generatora	Učin potrošača
I)	$N_0 + E^2/R_w$	$N_0 - I^2 r_w$
II)	$N_0 + I^2 r_w$	$N_0 - E^2/R_w$

Kako se vidi, da se dobije učin generatora, treba u oba spoja očitanomu iznosu nešto dodavati, a kod učina potrošača oduzimati. Iznosi E^2/R_w , odnosno $I^2 r_w$ nisu, uostalom, ništa drugo nego vati koji se troše (i pretvaraju u Joulevu toplinu) u naponskom, odnosno strujnom svitku vatmetra, a formule gornje tabele vrijede i za mjerjenja učina kod izmjeničnih struja.

49. U praksi se često korekcije po tabeli VII. mogu zanemariti kao odviše neznatne prema nesigurnostima podataka vatmetra. Međutim ima slučajeva kod mjerjenja malenih učina instrumentima s nešto manjim R_w , odnosno s relativno nešto većim r_w , da se dobivaju vrlo krivi rezultati ako se ne uzmu u obzir korekcije. Inače kod mjerjenja svakako treba nastojati uzeti onaj spoj kod kojega je korekcija po mogućnosti zanemariva, a ako treba da se uzme korekcija radije se upotrebljava spoj s korekcijom E^2/R_w , t. j. kod generatora spoj I), a kod potrošača spoj II), jer je iznos R_w redovno poznat i naveden na instrumentu. U sl. 121. prikazan je praktički spoj po shemi I)

vatmetra s vanjskim izmjenljivim shuntom, tako da su moguća mjerena i kod vrlo različitih mjernih strujnih opsega.

Primjeri: Neka se mjeri po I) učin dinama s naponom stezaljki 220 V i neka vatmetar pokaže 3200 W. Ako je $R_W = 3000 \Omega$, korekcija je:

$$220^2/3000 = 16,1 \text{ W}$$

i točni iznos učina dinama bio bi: $N = 3200 + 16 = 3216 \text{ W}$. Korekcija je dakle samo 0,5% i redovno bi se mogla zanemariti.

Ako bismo, slično, mjerili u spoju I) učin nekoga potrošača, koji uzima struju 15 A, pa ako bi iznos, očitan na vatmetru sa $r_W = 0,04 \Omega$, bio 2800 W, korektni iznos učina potrošača bio bi:

$$2800 - 15^2 \times 0,04 = 2800 - 9 = 2791 \text{ W}$$

i korekcija bi bila samo nešto oko —0,3%, dakle i opet praktički zanemariva. Naprotiv lako se uvjeriti da bi kod mjerena učina sijalice koja sama uz mnogo volta troši mašo vata izšao kod mjerena po II) posverma iskrivljen iznos, ako bi se propustilo uzeti korekcije za učin potrošača po shemi II).

50. U prvi mah izgleda, da bi i spojevi kao u sl. 122. i 123. morali biti jednako vrijedni i dopušteni kod praktičke upotrebe kao i korespondentni spojevi u sl. 119., odn. 120., jer izgledaju električki ekvivalentni spojevima I), odn. II). U stvari spojeve po sl. 122. i 123., kod kojih nije S_2 nego X vezano na S_1 , treba u praksi izbjegavati, jer kod njih vlada relativno velika razlika potencijala (napon) između pomičnoga (naponskoga) i nepomičnoga (strujnoga) svitka mjernoga sistema vatmetra, i to za iznos pada napona u relativno visokim serijskim otporima X , što se dodaju u seriju s pomičnim svicima već prema potrebnom naponskom opsegu mjerena vatmetra.

Zbog razlika potencijala između obih svitaka kod elektrodinamskih vatmetričkih sistema vladaju najveće nepoželjna naprezanja redovno i onako slabe električke izolacije mjernoga sistema. A mogu doći do izražaja i utjecaji na podatke vatmetra od elektrostatskih sila između pomičnoga i nepomičnoga svitka vatmetra, osobito kod nježnih sistema, kao što su elektrodinamski bez željeza, koji sami razvijaju malene momente vrtnje.

VII. MJERENJA BALISTIČKIM GALVANOMETRIMA.


51. Već je u B-4. (str. 16.) bilo razloženo kako se galvanometarski sistemi, ako su podešeno građeni, mogu upotrebljavati »balistički«, t. j. tako da se vrlo kratkotrajnim prolazom struje zada mehanički udarac (impuls) pomičnom sistemu instrumenta, pa se iz veličine trenutnoga, t. zv. balističkog otklona, do koga sistem ovim udarcem bude »bačen«, zaključuje na ukupnu množinu elektricitete što je projurila kroz galvanometar za vrijeme kratkotrajnoga prolaza struje.

Balistički upotrebljavani galvanometri mijere prema tome množine elektricitete Q , i to redovno množine relativno malene (sve do posve neznatnih dijelova As ili C) i trenutno protekle, čime se razlikuju od naprava prikladnih za mjerena većih količina elektricitete Q , sve do mnogo As odnosno Ah, koje su protjecale strujnim krugom kroz dulje vrijeme, dakle poimence od »voltametara« na elektrolitičkom principu), te »ampersatnih brojila« na motornom principu (o kojima će biti govora kasnije).


Razmotrimo pobliže mjerena balističkim galvanometrima. Svojim balističkim otklonom α , proporcionalnim u kuponu množini elektricitete Q što je projurila kroz galvanometar još prije nego se njegov tromi pomični sistem dospio pravo maknuti, galvanometri mijere Q po formuli:

$$Q = C_B \cdot \alpha,$$


gdje je C_B t. zv. »balistička konstanta« galvanometra, t. j. veličina koja naznačuje množinu elektricitete, protekli kroz galvanometar kod otklona $\alpha_1=1$ balističkoga galvanometra, i čim je C_B manje, tim je veća osjetljivost galvanometra za balistička mjerena.

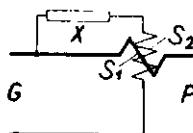

Sl. 122.

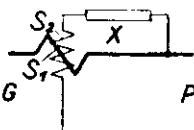

Sl. 123.

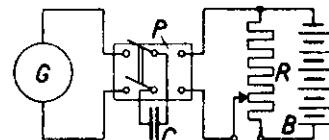

Sl. 124.

52. Pitanje je sada: o čemu sve ovisi veličina C_B i kako se može odrediti za neki dati galvanometar. Teorija gibanja galvanometarskih sistema s pomičnim svitkom i permanentnim magnetom pokazuje na temelju razmatranja iz više matematike (diferencijalne jednadžbe) čime je sve vrijednost balističke konstante određena.

Ona je ovisna, uz ostalo, o t. zv. »strujnoj konstanti« C_a , kojom po formuli $I = C_a \alpha$ galvanometar reagira trajnim (ne

¹⁾ Osim već spomenutih (A-3.) voltametara sa srebrom uobičajeni su još voltametri s bakrom, gdje se na projektu množini elektricitete zaključuje po množini strujom elektrolitički oborenoga bakra, zatim voltametri s praskavcem (smjesom od dva volumna dijela vodika i 1 volumnoga dijela kisika koja se, upaljena, eksplozivno spaja u vodu) i drugi. Jedna prikladna konstrukcija voltametra sa životom (koja se sakuplja u uskoj cijevi) dolazi u praksi kao elektrolitičko ampersatno »brojilo« istosmjerne struje (»Stia-brojilo«). — Pripaziti na razliku između dvaju potpuno raznolikih pojmove »voltametar« i »voltmetar«!

balističkim!) otklonima na konstantne struje I , trajno puštane kroz galvanometar (tako da C_0 ima značenje one jakosti struje koja, tekući trajno kroz galvanometar, izvodi otklon $\alpha = 1$; na pr. galvanometri navedeni u B-10. imali bi strujne konstante $C_0 = 10^{-9}$ A na mm skale (udaljene 1 m), odnosno $C_0 = 10^{-6}$ A na dio skale).

No osim toga veličina C_B ovisna je i o tromosti, odnosno titrajnem vremenu, te o prigušenju gibanja pomicnoga sistema galvanometra. Kako je međutim (po B-10.) prigušenje gibanja galvanometra ovisno u velikoj mjeri o veličini vanjskoga otpora priključenoga na galvanometar, ne može se naprsto govoriti o »balističkoj konstanti« nego, kod danoga galvanometarskoga sistema, treba fiksirati za koji se vanjski otpor R_v u smislu razmatranja iz B-9. i B-10., razumijeva ta konstanta. Zato i vrijednost balističke konstante, ako je eksperimentalno određena za određeni vanjski otpor R_v , vrijedi samo kod onih mjerena kod kojih se vanjski otpor adjustira na istu vrijednost R_v .

U praksi se balistička mjerena redovno vrše tako da dolaze samo dva slučaja prigušenja: bilo kod galvanometarskoga kruga zatvorenoga graničnim vanjskim otporom $R_v = R_s$ (B-10.), dakle u »aperiodskom graničnom slučaju«, bilo opet, ako prilike zahtijevaju, uz »otvoreni galvanometar«, dakle s beskonačno velikim vanjskim otporom R_v u kojem slučaju galvanometar ima relativno slabo prigušenje i, kako ćemo još vidjeti, manju balističku konstantu (dakle veću balističku osjetljivost), nego u aperiodskom graničnom slučaju.

Prema tomu je za praksu redovno dosta ako se znade ili odredi balističkoj konstanti vrijednost u a p e r i o d s k o m g r a n i c n o m slučaju; u buduće rezervirajmo za tu vrijednost označku C_B ; te vrijednost za otvoreni galvanometar, koja neka bude označena sa C'_B . Obj je lako eksperimentalno odrediti, pa se na pr. C'_B određuje metodom izbijanja normalnog kondenzatora (kondenzatora točno poznatoga kapaciteta), a C_B s pomoću normalnoga (točno poznatoga) međusobnoga induktiviteta (a ima i drugih metoda).

53. Kod baždarenja otvorenoga balističkoga galvanometra izbijanjem kondenzatora, u koju svrhu mora stajati na raspolaganju precizioni kondenzator točno određenoga kapaciteta C , nabije se po shemi na sl. 124. kondenzator uz preklopku P okrenutu desno na poznati napon U , udešen na djelitelju napona R , a zatim se preklapanjem preklopke P s izvora struje na istraživani galvanometar G izazove trenutno ispraznjenje kroz galvanometar množine elektricitete $Q = CU$ koju je kondenzator kod nabijanja u sebe primio, pa se motri balistički otklon

galvanometra α_1 . Kako je s jedne strane $Q = CU$, a s druge $Q = C_B' \alpha_1$, to izlazi za balističku konstantu iznos:

$$C_B' = CU/\alpha_1 \quad (I)$$

Primjer: Normalni kondenzator kapaciteta $0,1 \mu\text{F}$, nabijen na 60 V , dao je kod izbijanja otklon 100 mm na skali balističkoga galvanometra sa zrcalom, udaljenoj 1 m . Balistička konstanta jest $0,1 \times 10^{-6} \times 60/100 = 0,06 \cdot 10^{-6}$ (dakle $0,06$ mikrokulona po mm skale udaljene 1 m).

54. Kad je jednom na spomenuti način određen iznos C_B' mogu se otklonima balističkoga galvanometra mjeriti množine elektricitete $Q = CU$ što se oslobođaju kod izbijanja kondenzatora. Specijalno se tako, kod poznatoga U , mogu balistički mjeriti nepoznati kapaciteti C_x po jednadžbi: $C_x = C_B' \alpha_x/U$. Ovakva *balistička mjerena kapaciteta* mogu se međutim izvoditi, kod danoga stalnoga nabijanja napona U , a da se ni ne odredi konstanta C_B' . Ako se naime izbiju kroz balistički galvanometar redom kondenzatori poznatoga kapaciteta C i nepoznatoga C_x , nabijeni na isti napon U , pa se očitaju pripadni balistički otkloni α_1 i α_x , onda očito mora vrijediti proporcija:

$$C_x : C = \alpha_x : \alpha_1$$

iz koje se odmah dobiva C_x . Ovako nabijanjem određenim naponom U i balističkim izbijanjem mogu se određivati i kapaciteti probâ kabelâ; iz dobivenih se rezultata lako zaključi na iznos kapaciteta po jedinicama duljine kabela na temelju činjenice da je kapacitet kabela proporcionalan s duljinom kabela.

Nepriliku kod ovih mjerena mogu činiti, kod kondenzatora s jako lošim dielektrikumom, izbijanja kondenzatora kroz vlastiti dielektrikum za vrijeme preklapanja od izvora struje na balistički galvanometar, pojavi »zaostataka naboja« u ovakovim kondenzatorima i sl. Međutim za mjerena kapaciteta ima osim ove balističke i one s gubitkom naboja (D-25.) i drugih metoda, poimence po principu mostova za izmjenične struje, o kojima će se posebno govoriti.

55. Mjerjenje kapaciteta balističkom metodom može se primjeniti i kod određivanja mjesta prekida u kabelima, za koje određivanje smo već rekli (D-9.) da izlazi na mjerjenje kapaciteta otsječaka kabela. Izmjere li se balistički kod kabela duljine l , s prekidom (bez dozemnoga spoja) u udaljenosti x od početka kabela, kapaciteti obiju odlomaka kabela, mjereci redom na jednom i na drugom kraju kabela, dobiveni otkloni α_1 i α_2 , bit će očito proporcionalni kapacitetima, a po tomu i duljinama x i $l - x$ obiju odlomaka kabela (od početka do »mjesta prekida« i od »mjesta prekida« do dalekoga kraja kabela, i iz relacije $\alpha_1 : \alpha_2 = x : (l - x)$ izlazi odmah za traženu udaljenost: $x = \alpha_1 l / (\alpha_1 + \alpha_2)$.

56. Pri određivanju balističke konstante, uz priključen galvanometru vanjski otpor kritičkog iznosa R_a , iskorišćuje se množina elektricitete koja, po zakonima elektromagnetske indukcije, projuri kroz strujni krug sekundarnoga svitka S_2 nekog poznatog međusobnog induktiviteta M , kad se struja I u primarnom svitku S_1 tipkom T prekine ili ukopča, t. j. promijeni trenutno za iznos I , ili kad se komutira komutatorom (kao K na sl. 82.), što ima dvostruki učinak, jer se struja promijeni od $+I$ na $-I$, t. j. svega za $2I$. Po zakonima elektromagnetske indukcije i po definiciji koeficijenta međusobne indukcije M množina elektricitete kod promjene struje za iznos I jednaka je

$$Q = MI/R_2 \quad (II)$$

gdje je R_2 ukupni otpor sekundarnoga kruga struje, dakle u promatranom slučaju otpor sastavljen od otpora R_g galvanometra, otpora R' svitka S_2 i nekoga sekundarnomu krugu dodanoga otpora R tolike veličine, kolika je potrebna da se R nadopuni na »vanjski granični otpor« galvanometra R_a , tako da je R_2 baš udešeno na iznos $R_g + R_a = R_g + R + R'$ za koji se C_B određuje. Ako se sad otporom za reguliranje R (sl. 125.) udesi prikladni iznos primarne struje I kroz svitak S_1 , uzimane iz baterije B i mjerene ampermetrom A pa se tipkom T, (kod zatvorenih tipki T_2) struja I ukopča (ili iskopča), nastat će u sekundarnom krugu strujni udar (Stromstoss) s ukupnom množinom elektricitete Q , određenom formulom (II), i galvanometar će izvesti po relaciji $Q = C_B \alpha_1$ balistički otklon α_1 koji se opažanjem odredi. Izlazi dakle jednadžba

$$C_B \alpha_1 = MI/R_2 = MI/(R_g + R_a) \quad (III)$$

iz koje se jedina nepoznanica C_B može odmah izračunati.

57. Kad je jednom C_B na opisani način određeno, mogu se obrnuto balističkim galvanometrom mjeriti drugi nepoznati koeficijenti međusobne indukcije. Postupak je kao gore, samo što sada u relaciji (III) nije nepoznata veličina C_B , nego veličina M koeficijenta međusobne indukcije.

Tako se na pr. mogu odrediti stepeni induktivnoga vezanja dvaju svitaka s poznatim samoinduktivitetima L_1 i L_2 u različitim međusobnim položajima. A mogu se, kad je jednom C_B po gore opisanoj metodi (ili kojoj drugoj, jer ima ih više) određeno za galvanometar u aperiodskom graničnom slučaju gibanja, balistički mjeriti i sve druge veličine koje direktno ili indirektno ovise o množini elektricitete Q , protekloj kroz galvanometar za vrijeme vrlo kratkoga strujnog udara. Tako se specijalno ovakova balistička mjerjenja iskorišćuju za određivanje krivulje magnetske indukcije B^* (gausi) u ovisnosti od jakosti magnetskoga polja H^* (erstedi), odnosno H (A/cm), o čemu će biti govora u poglavljju o magnetskim mjerjenjima.

No kod svih ovih mjerjenja bitno je, da se mora sekundarni krug uvijek udesiti na iznos otpora $R_g + R_a$, uz koji je i određivanje balističke konstante obavljeno, pa kako sam potrošač redovno nema onoliko oma koliko odgovara otporu R_a graničnoga vanjskoga otpora galvanometra, mora se uvijek dodavati potrebnii broj oma otporom R'' sa sl. 125. da ukupni vanjski otpor ispadne baš R_a .

Primjer: Galvanometar sa $R_g = 800 \Omega$ i $R_a = 200 \Omega$ baždari se normalom međusobnoga induktiviteta 0.01 H , kome sekundarni svitak ima otpor $R' = 5 \Omega$. Uzme se $R'' = 195 \Omega$ i ukopća se, kod zatvorene tipke T_2 , tipkom T_1 struja $I = 0.5 \text{ A}$, zbog čega balistički galvanometar načini otklon 100 dijelova skale. Izlazi, zbog $R_g + R_a = 1000$, za C_B u kulonima (ampersekundama) po dijelu skale:

$$C_B = 0.01 \times 0.5 / (1000 \times 100) = 0.05 \times 10^{-6}$$

58. Vrijednosti balističke konstante dadu se za različita prigušenja, a prema tomu i za galvanometar kad je otvoren i kad je u aperiodskom graničnom stanju gibanja, i teoretski izračunati uz uvjet da su poznati (ili da se eksperimentom odrede) ovi podaci o galvanometru: a) strujna konstanta C_o ; b) puno titrajno vrijeme T_o galvanometarskoga sistema¹⁾ kad ne bi bilo prigušenja; c) prigušenje gibanja ili točnije »faktor prigušenja« k kod onoga vanjskoga otpora R_v galvanometra za koji se balistička konstanta određuje.

Faktor prigušenja k je omjer dvaju susjednih amplituda (otklona) na istu stranu kod galvanometarskoga sistema zanjihana i puštena da slobodno titra; na pr. ako neki galvanometar, njišući oko nule skale, ide desno 125 mm, lijevo 100 mm, desno 80 mm, lijevo 64 mm, i tako dalje uvijek u istom omjeru manje, faktor prigušenja k bio bi $125/80 = 100/64 = 1.562$. Kod potpuno nepri-gusenoga gibanja trebalo bi očito staviti $k = 1$, a kod postepeno sve većih prigušenja k bi rastao u beskonačnost kod približavanja prigušenju graničnoga aperiodskoga stanja.

59. Formula za proračunavanje balističke konstante kod manjeg prigušenja dosta je komplikirana, pa je ne ćemo ovdje ni navoditi, osim za dva k r a j n i a slučaja kad postaje jednostavna, naime za aperiodski granični slučaj, kad glasi:

$$C_B = C_o T_o e / 2\pi \quad (\text{I})$$


(gdje e znači broj $2,718\dots$, »bazu prirodnih logaritama«) i za idealni slučaj potpuno nepri-gusenoga galvanometra, kad vrijedi relacija:

$$C_B'' = C_o T_o / 2\pi \quad (\text{II})$$


¹⁾ Titrajno vrijeme balističkoga galvanometra treba da je relativno veliko, jer se onda očitanje balističkoga otklona može izvesti udobnije i pouzdano.

Vrijednosti kod različitih konačnih prigušenja galvanometra leže između obih navedenih skrajnosti. Za otvoreni galvanometar jednostavna formula $C_B'' = C_0 T_0 / 2\pi$ već se redovno ne može primijeniti, jer već i njegovo gibanje nije posve bez prigušenja. Kako se vidi, kod aperiodskog graničnog slučaja s vanjskim otporom $R_V = R_s$ balistički galvanometar ima veću balističku konstantu, dakle manju balističku osjetljivost, nego sa $R_V > R_s$, kad titra.

Međutim metode određivanja C_B i C_B' eksperimentalnim putem s pomoću normala M i C (ili drukčije) praktički su prikladnije kao direktnije i pouzdanije, pa se redovno balističke konstante najradije eksperimentalno određuju.

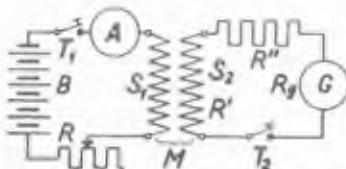

Sl. 125.

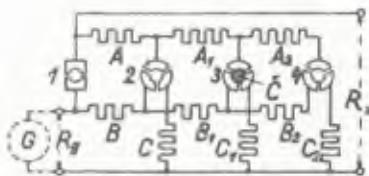

Sl. 126.

60. Interesantan problem pretstavlja proračunavanje porednih otpora za smanjivanje osjetljivosti balističkih galvanometara. Kad je balistički galvanometar previše osjetljiv za mjerjenje neke određene količine elektricitete Q , njegova se osjetljivost ne smije smanjiti naprsto time da se galvanometru doda jednostavni shunt poput onih kod ampermetera, tako da od ukupne množine elektricitete projuri kroz galvanometar tek dio, veći ili manji već prema osjetljivosti galvanometra, a sva preostala količina bude odvedena kroz shunt. To je zato neizvedivo ovako jednostavnim načinom, jer s druge strane poredni otpor prema galvanometru pretstavlja samo granu paralelnu otporu R_2 , već prije priključenom na galvanometar, pa kako je shunt redovno malenoga omskoga iznosa, a njegova kombinacija u paralelni spoj sa R_2 pretstavlja još manje omaxvanskog otpora, često malo ne kratki spoj galvanometra, to galvanometar dolazi dodavanjem shunta u posvema poremećene prilike prigušenja. On dobiva jače prigušenje kod koga ne vrijedi više konstanta C_B aperiodskog graničnog slučaja za koji je baždarenje galvanometra vršeno, i mjerjenje, uz supoziciju da vrijedi još prvobitna balistička konstanta, ispalо bi posvema iskrivljeno.

Međutim, ako se stvar podvrgne bližemu matematskomu razmatranju, problem porednih otpora za balističke galvanometre kod kojih se balistička osjetljivost galvanometra povoljno

snizuje a da se ne mijenja vrijednost balističke konstante, izlazi ipak rješiv, samo što se moraju upotrebljavati nešto komplikirane kombinacije otpora poznate pod imenom *poredni otpori za balističke galvanometre*.

Kod njih je postignuto s jedne strane da se struja razgraničuje tako da kroz galvanometar teče samo određeni dio, na pr. desetina, a ostatak da ide kroz shunt, a s druge strane da istodobno na stezaljke galvanometra ostaje uvijek priključena kombinacija otpora ekvivalentna u zajednici s otporom priključenoga izvora množine elektricitete stalno istom, i to baš graničnom vanjskom otporu R_g galvanometra, za koji se C_B galvanometra jednom za uvijek odredi.

Spoj ovakovih specijalnih shuntova, kojih račun ne ćemo ovdje iznositi, a koji se mogu nabaviti za određeni galvanometar sa danim R_g i R_a , jest kao u shemi na sl. 126., u kojoj su predviđena četiri stepena osjetljivosti balističkoga galvanometra na pr. 1/1, 1/10, 1/100 i 1/1000, koji se postizavaju stavljanjem čepa Ć¹) kod 1, 2, 3 ili 4. Otpori A , A_1 , odn. A_2 ; B , B_1 , odn. B_2 ; te C , C_1 , odn. C_2 računaju se, uz zadano R_g i R_a i dane stepene osjetljivosti, po posve određenim formulama. Lijevo se priključi galvanometar otpora R_g , a desno na pr. svitak S_2 istraživanoga međusobnoga induktiviteta, kome otpor R' mora međutim biti nadopunjjen do iznosa R_a dodavanjem otpora R'' , kako smo to već prije imali. Kod čepa utaknutoga kod 1 galvanometar uopće nije shuntiran i ima najviše (1/1) osjetljivost, dok kod čepa utaknutoga u trodijelne tuljce kod 2, 3 i 4 galvanometar postaje postepeno sve jače shuntiran i prema tomu manje osjetljiv, a da ipak ostaje u svim slučajevima isti vanjski otpor galvanometra kao i kod neshuntiranoga galvanometra.

Primjer: Za kombinaciju porednih otpora po shemi u sl. 126. sa 4 stepena osjetljivosti u omjeru 1 : 10 : 100 : 1000 izlaze računom, uz supoziciju da se radi o galvanometru sa $R_g = 1000 \Omega$ i $R_a = 480 \Omega$, ovi iznosi za pojedine otpore (u omima):

$$A = B = 352,7; A_1 = B_1 = 112,7; A_2 = B_2 = 13,2$$

$$C = 150,3; C_1 = 14,8; C_2 = 1,479$$

i sad je lako uvjeriti se na konkretnom numeričkom primjeru da kod svih osjetljivosti, udešenih čepom u različitim položajima, vanjski otpor galvanometra ostaje uvijek 480Ω .

¹⁾ Usporedi ATM J 727-1, gdje je donesena kombinacija ekvivalentna onoj u sl. 126., ali s premeštanjem dva ju čepova kod prelaza s jedne osjetljivosti na drugu.

E) OSNOVNA MJERENJA IZMJENIČNIM STRUJAMA

I. IZ TEORIJE IZMJENIČNIH STRUJA

1. Problemi i postupci mjerena mnogo su raznoličniji kod izmjeničnih struja nego kod istosmjernih.

Jedan je tomu razlog što kod izmjeničnih struja dolazi veći broj novih veličina, jer na pr. pored mjerena radnoga (omskoga) otpora R tu ima i mjerena prividnoga otpora (impedancije) Z , praznoga otpora (reaktancije) X , zatim mjerena frekvencije f , pa pomaka faza ϕ između napona E i struje I , onda pored mjerena pravoga učina $N = EI \cos \phi$ još i onih praznoga učina $N' = EI \sin \phi$, te prividnoga $N'' = EI$.

K tomu su zakoni izmjeničnih struja komplikiraniji, pa prema tomu metode mjerena pružaju više mogućnosti primjena, kako je to na pr. slučaj kod mostova izmjenične struje.

Napokon kod mjerena mernim instrumentima velik se dio mjerena izmjeničnom strujom umjesto direktnim priključkom instrumenata izvodi indirektno, posredstvom mernih transformatora (Messwandler, instrument transformers), kojih svojstva i upotreba zahtijevaju opširnija razmatranja.

2. Od velikoga utjecaja na metode mjerena izmjeničnim strujama može biti *frekvencija*. Ako i ima aparata, kao što su to po B-42. na pr. mnogi instrumenti s termopretvaračima, koji su upotrebljivi od najnižih frekvencija upotrebljavanih u tehnici pa do ekstremno visokih frekvencija radiotehnike, ipak treba uglavnom razlikovati aparate i metode mjerena prikladne unutar područja niskih tehničkih frekvencija (na pr. 50 Hz ili slično), zatim one iz područja tonfrekventne (srednjo-frekventne) tehnike (recimo do 10 000 ili 15 000 Hz), dok su metode mjerena radiofrekventne (visokofrekventne) mjerne tehnike pogotovo područje za sebe. Ovdje će se uglavnom obraćati pažnja u bitnosti mjerenjima izmjeničnim strujama tehničkih (niskih) frekvencija i srednjih frekvencija.

3. Za *dublje razumijevanje* kasnijih izvoda bit će od koristi da se najprije po mogućnosti ukratko rekapituliraju najvažniji pojmovi i odnosi iz teorije izmjeničnih struja.

Matematski najjednostavnije i istodobno praktički najvažnije od „izmjeničnih“, t. j. periodski promjenljivih, čas pozitivnih, čas negativnih veličina, jesu one kojima se iznos vremenski mijenja po zakonu *sinusa*, ili kako se također kaže: po zakonu *jednostavnog titranja*. Već smo kod instrumenata sa suhim

ispravljačem govorili (B-38.) o takovim *sinusoidnim* veličinama kojih se vremensko variranje dade prikazati krivuljom sinusoidom kao na sl. 28. (str. 39.) s *momentanim* iznosima (iznosima u određeni čas) prikazane veličine kao ordinatama. A upoznali smo tamo i pojmove *tjemene* (najveće), *efektivne*, te *aritmetičke srednje* vrijednosti, kao i činjenicu da se u specijalnom slučaju sinusoidnih izmjeničnih veličina spomenute tri vrijednosti odnose kao $1,57 : 1,11 : 1$, što se može izraziti i tako da se kaže da za taj specijalni slučaj *tjemeni faktor* (po B-38. omjer tjemene i efektivne vrijednosti, dakle ovdje iznos kvocijenta $1,57 : 1,11$) ima vrijednost $\sigma = 1,414 (= \sqrt{2})$, a *faktor oblika* (omjer efektivne vrijednosti prema aritmetičkoj srednjoj) vrijednost $\xi = 1,11 = \pi/(2\sqrt{2})$.

Lako je sada, s nešto razmišljanja, razabrati da se momentani iznos sinusoidne izmjenične veličine, na pr. momentani iznos e sinusoidnoga izmjeničnoga napona tjemene vrijednosti E_m , efektivne E i aritmetičke srednje E'' , ako je T trajanje jedne periode i prema tomu $f = 1/T$ numerička frekvencija (broj perioda u sekundi) promatraju izmjenične veličine, može za koga god moment t izraziti sinusom kuta¹⁾ $2\pi f \times t = \omega \times t$ poznim s $E_m = E\sqrt{2}$, dakle relacijom:

$$e = E_m \cdot \sin \omega t = E\sqrt{2} \cdot \sin \omega t \quad (I)$$

ako se samo početak brojenja vremena t podudara s početkom jedne periode (izvučena krivulja na sl. 127.). Kako se vidi, u ovakovim se slučajevima javlja u formulama veličina $\omega = 2\pi/T = 2\pi f$, dakle 2π -kratnik numeričke frekvencije, koji je dobio ime: *kružna frekvencija*. Na pr. za izmjenične struje (numeričke) frekvencije 50 Hz veličina ω ima iznos $2\pi \times 50 = 314$.

4. Slično se momentani iznos i sinusoidne struje iste frekvencije može predvići formulom:


$$i = I_m \cdot \sin(\omega t - \varphi) = I\sqrt{2} \cdot \sin(\omega t - \varphi) \quad (II)$$

gdje su oznake uzete analogno kao u formuli (I). Pridodatakom *faznoga kuta* $-\varphi$ kutu ωt naznačeno je da je veličina prikazana formulom (II) pomaknuta natrag u fazi za kut φ prema veličini prikazanoj formulom (I), t. j. kod veličine (II) počeci perioda, momenti maksimuma itd. zaoštaju vremenski prema korespondentnim momentima veličina (I) za onoliki dio periode, koliki dio punoga kuta pretstavlja kut φ , odnosno za tomu kutu φ prednji vremenski otsječak φ/ω (točka-crtkana krivulja na slici 127.).

¹⁾ U »lučnoj« mjeri, gdje puni kut vrijedi 2π , ispruženi π , pravi $\pi/2$, itd.

Stavljanjem $+\varphi$ umjesto $-\varphi$ u formulu (II) naznačila bi se naprotiv struja i' , koja je pomaknuta prema naponu danom formulom (I) naprijed u fazi za kut φ (crtkana krivulja na sl. 127.), s istom tijemennom, a po tomu i istom efektivnom vrijednošću kao točka-crtkana, ali s protivnim pomakom faza.

5. Ovi se odnosi umjesto crtanjem cijelih sinusoida, kao na sl. 127., mogu ilustrirati i predloživanjem napona i struja *vektorma*, t. j. veličinama određenoga iznosa i određenoga smjera, i to tako da se, u koordinatnom sustavu odabranom za bazu, nanesu iz ishodišta onolike dužine kolike odgovaraju *efektivnim* iznosima zadanih napona ili struja, i svaka pod onolikim kutom priklona prema pozitivnom smjeru osi apscisa koliko odgovara *faznom kutu* predloživane izmjenične veličine.

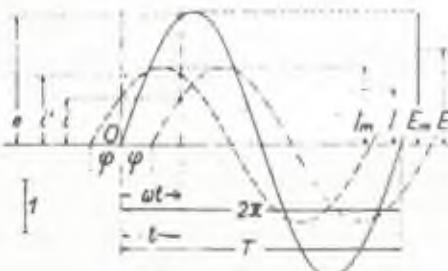

Sl. 127.




Sl. 128.

Tako bi odnosi izmjeničnih veličina prikazanih u sl. 127. trima krivuljama: izvučenom, točka-crtkanom i crtkanom bili predloženi u sl. 128. izvučenim vektorom E napona i točka-crtkanim, odnosno crtkanim vektorima I i I' struje (i to kvantitativno, uvezvi u obzir mjerila naznačena uz svaku sliku).


6. Uz preglednost opisanim se vektorskim predloživanjem postizava i prednost da se problem traženja efektivnoga iznosa i faznoga kuta izmjeničnih veličina koje rezultiraju iz više istovrsnih izmjeničnih veličina povoljnijih efektivnih iznosa i povoljnijih faznih kuteva svodi na obično konstruiranje »rezultante« po zakonu paralelograma. Ako na pr. treba sastaviti dva izmjenična naponi prikazana tanko izvučenim sinusoidama u sl. 129., koji su superponirani jedan drugom u nekom krugu struje tako da im se momentani iznosi e_1 i e_2 sumiraju u napon $e = e_1 + e_2$, onda, umjesto da se crtanjem ili računom određuje krivulja koja prikazuje vremenski tok vrijednosti e (debelo izvučena sinusoida u sl. 129.), pa da se istom iz dobivene krivulje, odnosno njezinoga matematskoga izlaza, potraži efektivna vrijednost E i fazni kut φ ukupnoga napona iz efektivnih iznosa E_1 i E_2 , te faznih kutova φ_1 i φ_2 zadanih napona, mogu se naprsto, po shemi u

sl. 130. koja i kvantitativno odgovara odnosima u sl. 129. uvezši u obzir mjerila naznačena u obim slikama, nanijeti pripadni vektori E_1 i E_2 , s iznosima E_1 i φ_1 , odnosno E_2 i φ_2 , pa se konstrukcijom rezultante E obih vektora dolazi odmah do E i φ .

Slično se određuje kod razgranjivanja izmjeničnih struja a vektor ukupne struje J kombiniranjem u rezultantu vektoru strujā u pojedinim ograncima, na pr. vektorā J_1 i J_2 u slučaju razgranjivanja u dvije grane.

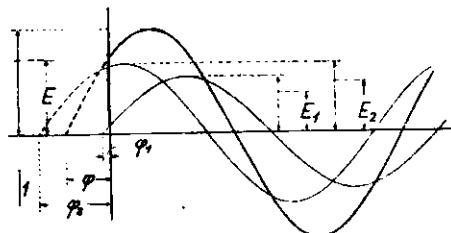

Sl. 129.

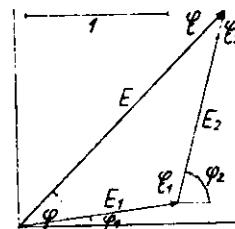

Sl. 130.


7. Ove su prethodne primjedbe bile potrebne zbog razumjevanja pojma *prividnoga otpora*, vrlo važnoga za kasnija razmatranja. Na taj pojam dolazi se prirodno na temelju pobližih razmatranja odnosa u krugovima izmjenične struje. Ako se na pr. uzme potrošač koji osim određenoga otpora R ima i neki određeni stalni (samo)induktivitet L , opažanja pokazuju da, kod primjene sinusoidnoga izmjeničnoga napona efektivnoga iznosa E , nastala izmjenična struja, i sama sinusoidna te iste frekvencije kao i napon, ima efektivni iznos I manji nego što bi odgovaralo jednostavnoj formuli $I = E/R$, analognoj običnom Ohmovu zakonu za istosmjerne struje i upotrebljivoj kod izmjeničnih struja samo u vrlo specijalnim slučajevima računanja struja kroz »čiste« otpore R , t. j. kad praktički nema induktiviteta; osim toga nastala struja pokazuje općenito neki *pomak* (i to u promatranom slučaju *zaostajanje*) faza φ prema primjenjenu naponu. Tako, ako je napon zadan gore rastumačenom formulom oblika (I), nastala struja ima općenito oblik naznačen formulom (II), u kojoj su I i φ veličine koje treba odrediti.

Stvarni razlog opisanim odnosima leži u učincima elektromotornih sila samoindukcije izazvanih u potrošačima sa samoinduktivitetom neprestanim mijenjanjem jakosti struje; te su elektromotorne sile svojim iznosom u svakom momentu proporcionalne u jednu ruku samoinduktivitetu, a u drugu brzini mijenjanja jakosti struje. No čisto formalno tražene veličine I i φ mogu se dobiti jednostavno uz pomoć obih relacija:


$$I = E/Z \quad \text{tg} \varphi = L\omega/R = X/R \quad (\text{III})$$

u kojima se javlja neka veličina $Z = \sqrt{R^2 + (L\omega)^2}$ oma, nazvana

prividni otpor ili impedancija, odnosno komponente te veličine, naime veličina R , koju ćemo odsad točnije zvati *radni* ili omski otpor, i veličina $X = L\omega$ ($-2\pi f$ -kratnik induktiviteta L), nazvana *prazni otpor* ili reaktancija. Kako se vidi, Z se iz R i iz $X = L\omega$ ne dobiva jednostavnim »algebarskim« zbrajanjem, nego na način koji odgovara »geometrijskom« sastavljanju po zakonu paralelograma (»geometrijskom« zbrajanju) dvaju okomitih duljina s iznosima R i X u rezultantu iznosa Z , tako da se R i X mogu predstaviti katetama jednoga pravokutnoga trokuta, t. zv. »trokuta otpora« kao na sl. 131., kome je hipotenuza, po Pitagorinu poučku, »iznos« Z prividnoga otpora. Iz konstrukcije u sl. 131 slijedi onda i relacija $\operatorname{tg}\varphi = X/L\omega$ sama po sebi, ako samo φ znači kut između R i Z , t. zv. »fazni kut« prividnoga otpora, jer je tangens nekoga kuta u pravokutnom trokutu omjer suprotne i susjedne katete.

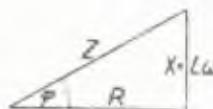

Sl. 131.

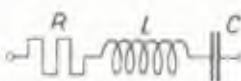

Sl. 132.



Sl. 133.

8. Ovi rezultati dadu se proširiti i na općeniti slučaj da je potrošaču s radnim otporom i induktivitetom pridodan još u seriju i kondenzator kapaciteta C , što praktički izlazi na to da bi izmjenični napon bio primijenjen na serijski spoj simbolički prikazan u sl. 132.

U tomu slučaju pored učinaka samoindukcije pridolaze (i imaju utjecaja na efektivni iznos i fazni pomak nastale struje) još i učinci izmjeničnoga nabijanja i izbijanja kondenzatora. No izrazi za I i φ ostaju i ovomu slučaju analogni onima u (III) s tom jedinom razlikom da se prazna komponenta X prividnoga otpora kod serijskoga spoja kao u sl. 132. drukčije računa, naime kao algebarska razlika »induktivnoga« otpora $L\omega$ i »kapacitivnoga« otpora $1/C\omega$ (sl. 133.), pa izlaze relacije »općega Ohmova zakona« za izmjenične struje:

$$I = E/Z \quad \operatorname{tg}\varphi = X/R \quad X = L\omega - 1/C\omega \quad Z = \sqrt{R^2 + X^2} \quad (\text{IV})$$

Zakon predočen formulama (IV) obuhvata dakako, kao specijalne primjere, i slučajeve već promatrano u serijskoga spoja radnoga otpora i induktiviteta [dakle slučajeve gdje nema kapacitivnoga otpora, pa zbog $1/C\omega = 0$ izlaze rezultati obuhvaćeni formulama (III)]; zatim slučajeve kad u seriji s radnim otporom ima samo kapaciteta (a ne i induktiviteta), pa je struja *naprijed* u fazi prema naponu; onda granične slučajeve kad uz konačni iznos praznoga otpora X , čisto induktivnoga ($X = L\omega$) ili čisto kapacitivnoga

$(X = -1/C\omega)$, radni otpor konvergira prema nuli, pa pomak faza struje prema naponu teži prema graničnom iznosu $+\pi/2$, odnosno $-\pi/2$; ili obrnute slučajeve kad $X = L\omega$, odnosno $X = -1/C\omega$ iščezaava prema R , pa pomak faza između struje i napona konvergira prema nuli, t. j. struja dolazi u fazu s naponom; napokon i slučajeve resonancije kad kod serijske kombinacije radnoga otpora, induktiviteta i kapaciteta kod zadane kružne frekvencije ω vrijedi baš relacija $L\omega = 1/C\omega$ (»uvjet resonancije«), pa X iščezaava i vrijede (kod spomenute vrijednosti ω) naprosto formule $I = E/R$ i $\operatorname{tg}\varphi = \varphi = 0$. Konačno se na formule (IV) dadu svesti i komplikiraniji spojevi s više različitih i različito spojenih radnih otpora, induktiviteta i kapaciteta. Kako se vidi, već prema prilikama iznos X , a s njime i kut φ određen relacijom $\operatorname{tg}\varphi = X/R$, mogu izići ne samo pozitivni (ili $= 0$), nego također i negativni (ako prazna komponenta prividnoga otpora sadrži samo član $-1/C\omega$, ili ako on prevladava prema $L\omega$).

9. Ono bitno što treba iz ovih razlaganja istaknuti jest da za proračunavanje jakosti i faznih prilika struje, proizvedene zadanim izmjeničnim naponom kroz spoj u kome pored radnoga otpora može biti po volji i induktiviteta i kapaciteta stoji na raspolaganju »prividni otpor«, karakteriziran »iznosom« Z i »faznim kutom« φ , veličinama od kojih prva služi po formuli $I = E/Z$ za proračunavanje jakosti proizvedene struje, a druga direktno naznačuje pomak faza struje prema naponu (zaostatak ili napredak u fazi, već prema pozitivnom ili negativnom predznaku od X , koji je ujedno i predznak od φ), pri čemu je par veličina Z i φ vezan, na temelju druge i četvrte formule (IV), s »komponentama« prividnoga otpora: »radnim« otporom R i »praznim« otporom $X (=L\omega - 1/C\omega)$, dakle s jednim drugim parom veličina kojim se također može potpuno karakterizirati prividni otpor.


Na temelju ovih odnosa mogu se prividnim otporima (dakle fiksnim veličinama, a ne sinusoidno promjenljivima poput izmjeničnih struja, napona, magnetskih tokova itd.) također pridruživati vektori. Da se na pr. naznači prividni otpor zadan parom vrijednosti Z i φ , dovoljno je, kao na sl. 134., povući iz ishodišta O pravokutnoga koordinatnoga sistema vektor \vec{Z} duljine Z i priklona φ prema pozitivnom smjeru apscisne osi. Kod zadanih pak komponenata R i X vektor \vec{Z} određen je tim da su R i X apscisa i ordinata njegove krajnje točke M .

Ovaj način predočivanja ima prednosti. Radi li se na pr. o više prividnih otpora spojenih u seriju, nema zapreke da se ukupni prividni otpor cijele kombinacije potraži jednostavnim geometrijskim sumiranjem (traženjem rezultante) vektora pridruženih pojedinim prividnim otporima, kao što je to ilustrirano u sl. 135. na sastavljanju vektora \vec{Z}_1 i \vec{Z}_2 dvaju prividnih otpora određenih vrijednostima Z_1 i φ_1 , odnosno R_1 i X_1 , i vrijednostima

Z_2 i φ_2 , odnosno R_2 i X_2 , u rezultantu Z (s vrijednostima Z i φ , odnosno R i X). Kako se vidi, dolazi se na relacije:

$$R = R_1 + R_2 \quad X = X_1 + X_2 \quad (\text{V})$$

10. Može se, međutim, u predočivanju prividnih otpora simbolima poći još za korak dalje iskorišćujući analogiju između vektora povučenih kao na sl. 134. s vektorima povučenima iz ishodišta koordinata do pojedinih točaka t. zv. »kompleksne ravnine«, naime ravnine pravokutnoga koordinatnog sustava čijim se točkama u matematici predočuju *kompleksne veličine*, t. j. veličine sastava po shemi $a + b \cdot j$ s »realnim« dijelom a i »imaginarnim« $b \cdot j$, gdje je znači imaginarnu jedinicu¹⁾ $\sqrt{-1}$. Kako

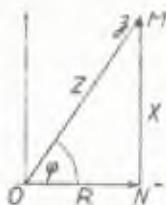

Sl. 134.



Sl. 135.



Sl. 136.

je poznato, spomenuto predočivanje vrši se tako da se veličini $a + b \cdot j$ pridijeli (sl. 136.) u kompleksnoj ravnini točka M s apscisom a , koja odgovara realnom dijelu, i ordinatom b , koja odgovara imaginarnom dijelu kompleksne veličine. Točke na apscisnoj (»realnoj«) osi predstavljaju prema tomu čiste realne brojeve, točke na ordinatnoj (»imaginarnoj«) osi čiste imaginarne brojeve, dok ostale točke, kao na pr. M u sl. 136., odgovaraju »kompleksnim«, t. j. od »realnoga« i »imaginarnoga« dijela sastavljenim brojevima.

Međutim po sl. 136. očito se svakoj kompleksnoj veličini oblika $a + b \cdot j$, odnosno točki M koja tu veličinu predstavlja, dade jednoznačno pridružiti *vektor* (s početkom u ishodištu koordinata O , a svršetkom u točki M), određen iznosom $OM = Z$ (koji se zove i *modul* kompleksne veličine $a + b \cdot j$) i kutom priklona φ dužine OM prema realnoj (apscisnoj) osi kompleksne ravnine (koji se kut zove i *argument* kompleksne veličine $a + b \cdot j$); pri tomu je: $Z = \sqrt{a^2 + b^2}$, $\operatorname{tg} \varphi = b/a$; resp. obrnuto: $a = Z \cdot \cos \varphi$, $b = Z \cdot \sin \varphi$.

¹⁾ Po samoj definiciji »imaginarne jedinice« je očito je: $j^2 = -1$; $j^3 = j^2 \cdot j = -j$; $j^4 = j^2 \cdot j^2 = +1$; itd. Dvije kompleksne veličine s jednakim realnim, a protivnim imaginarnim dijelovima, na pr. $a + bj$ i $a - bj$, zovu se »konjugirano kompleksne«; njihov je produkt (zbog $j^2 = -1$) realan broj $a^2 + b^2$.

Izlazi dakle interesantan rezultat da je u jednu ruku vektorom \mathfrak{Z} u sl. 134. moguće jednoznačno naznačiti prividni otpor iznosa Z i faznoga kuta φ , odnosno radne komponente R i prazne X , a u drugu ruku se, po sl. 136., s istim tim vektorom mogu smatrati jednoznačno pridruženi elementi a i b kompleksne veličine $a + b \cdot j$ uz jedini uvjet da je: $a = R$ i $b = X$. Vektor \mathfrak{Z} može se zato smatrati istodobno »pretstavnikom« i prividnoga otpora zadanih parom vrijednosti (R, X) i kompleksne veličine $R + jX$, određene istim parom vrijednosti (R, X) . Zato se umjesto vektorima, u daljoj simbolici, prividni otpori mogu reprezentirati također kompleksnim brojevima $R + jX$, jednoznačno određenima tima vektorima, tako da se simbolički može pisati $\mathfrak{Z} = R + jX$. A u tomu slučaju veličine Z i φ , koje su od interesa kod prividnih otpora, identične su s modulom i argumentom kompleksne veličine $R + jX$ i računaju se iz formulā.

$$Z = \sqrt{R^2 + X^2} \quad \operatorname{tg} \varphi = X/R \quad (\text{VI})$$

identičnih s četvrtom i drugom relacijom u (IV), dok se za obrnuti prelaz od Z i φ na R i X mogu, prema gore izloženomu, upotrebiti formule:

$$R = Z \cdot \cos \varphi \quad X = Z \cdot \sin \varphi \quad (\text{VII})$$

s pomoću kojih se \mathfrak{Z} umjesto sa $R + jX$ može predočiti¹⁾ također izrazom:

$$Z(\cos \varphi + j \sin \varphi) = Z \cdot e^{j\varphi} \quad (\text{VIII})$$

Primjeri: Prividni otpor pretstavljen je serijskom kombinacijom od 6Ω radnoga otpora i 8Ω praznoga induktivnog otpora. On se može izraziti kompleksnim brojem $\mathfrak{Z} = 6 + 8j$. Za iznos toga prividnoga otpora izlazi iz relacije $Z^2 = 6^2 + 8^2 = 100$ vrijednost $Z = 10 \Omega$, a fazni kut φ računa se po formuli $\operatorname{tg} \varphi = 8/6 = 1,33$, čemu odgovara (u kutnim stupnjevima): $\varphi = 53,1^\circ$

Obrnuto: U otporu zadanim vrijednostima $Z = 12 \Omega$ i $\varphi = -60^\circ$, što se kraće naznačuje i sa $12/-60^\circ$, radni otpor jest

$$R = 12 \cdot \cos(-60^\circ) = 6 \Omega,$$

a prazni $X = 12 \cdot \sin(-60^\circ) = -10.4 \Omega$ (zbog negativnoga predznaka veličine X radi se o čisto kapacitivnom praznom otporu, ili o praznom otporu gdje prevladava član $-1/C\omega$ prema $L\omega$).

Postoje i posebne matematičke tabele za brzi prelaz od vrijednosti Z i φ na vrijednosti R i X ili obrnuto, a također brzo dadu se ove operacije izvesti logaritamskim računalom.

11. Velika je prednost simboličkoga predočivanja prividnih otpora kompleksnim veličinama da ono vodi na obične algebarske

¹⁾ Na temelju relacije poznate iz više matematike:

$$\cos \varphi + j \sin \varphi = e^{j\varphi}$$

gdje je $e = 2,718\dots$ »baza prirodnih logaritama«.

operacije tamo gdje su kod upotrebe vektora potrebne *vektorske* operacije. Tako je na pr. u sl. 135. kod sastavljanja vektorâ dvaju kompleksnih otpora spojenih u seriju trebalo izvesti v e k - t o r s k u (geometrijsku, po zakonu paralelograma) sumaciju, dok se isti rezultat uz pomoć kompleksnih veličina dobiva, analogno relaciji $R = R_1 + R_2$ za zbrajanje serijskih otpora kod istosmernih struja, jednostavnom relacijom a l g e b a r s k o g a zbrajanja:

$$R + jX = (R_1 + jX_1) + (R_2 + jX_2) = (R_1 + R_2) + (X_1 + X_2)j$$

iz koje se, izjednačivši realni dio lijevo i desno, a isto tako i imaginarni dio lijevo s onim desno, odmah dolazi na već poznate rezultate (V)

Primjer: U krugu izmjenične struje frekvencije $f = 50$ Hz ukopčani su u seriju: svitak radnoga otpora $R_1 = 26 \Omega$ i induktivita $L = 0,35$ H, čisti radni otpor $R_2 = 12 \Omega$ i kondenzator kapaciteta $22 \mu F = 22 \cdot 10^{-6}$ F. Koliki je prividni otpor cijele kombinacije i kakova će (po efektivnom iznosu i fazi) biti struja kod primijenjene napona 220 V? Kod frekvencije 50 Hz jest $\omega = 2\pi f = 2\pi \cdot 50 = 314$, pa za induktivni prazni otpor svitka izlazi vrijednost $L = 0,35 \cdot 314 = 110 \Omega$, a za kapacitivni prazni otpor kondenzatora vrijednost $-1/C\omega = -1/(22 \cdot 10^{-6} \cdot 314) = -145 \Omega$. Prema tomu svitak predstavlja prividni otpor predočen kompleksnim brojem $26 + 110j$, a otpor R_2 zajedno s kondenzatorom prividni otpor $12 - 145j$. Prividni otpor cijelog spoja jest:

$$R + jX = (26 + 110j) + (12 - 145j) = 38 - 35j$$

i za njegov iznos Z i fazni kut φ dobivaju se po formulama (VI) vrijednosti:

$$Z = 51,5 \Omega \quad \operatorname{tg} \varphi = -35/38 = -0,921; \quad \varphi = -42,6^\circ$$

Struja proizvedena naponom 220V imat će (efektivnu) jakost $I = 220/51,5 = 4,27$ A i bit će pomaknuta naprijed u fazi prema naponu za kut $42,6^\circ$ (jer kad je fazni kut φ prividnoga otpora negativan, fazni kut $-\varphi$ struje jest pozitivan). Kako je $\cos \varphi = R/Z = 38/51,5 = 0,738$, ukupni električki učin što ga cijela kombinacija troši jest:

$$N = EI \cos \varphi = 220 \times 4,27 \times 0,738 = 693 \text{ W}$$

12. U t. zv. *simboličkoj metodi* rješavanja problema izmjenične struje ide se još dalje, pa se i (sinusoidnim) izmjeničnim strujama, naponima itd., dakle periodski promjenljivim veličinama, pridjeljuju kao simboli kompleksni brojevi koji odgovaraju pripadnim vektorima tih veličina (s modulom kompleksne veličine jednakim efektivnom iznosu, a argumentom jednakim faznom kutu izmjenične veličine).

Kao rezultat ovoga načina postupanja izlaze, kako pobliža razmatranja pokazuju, *čisto formalno* zakonitosti izmjeničnih struja u relacijama potpuno analognima onima kod istosmjernih

struja. Tako se na pr. Ohmov opći zakon kod izmjeničnih struja za struju J što nastaje kod primjene napona E na kompleksni otpor \mathfrak{Z} može pisati po simboličkoj metodi naprsto u obliku:

$$J = E/Z \quad (\text{IX})$$

u punoj analogiji s Ohmovim zakonom $I = E/R$ kod istosmjernih struja. Slično je i kod drugih osnovnih zakona. Na pr. kod zakona razgranjivanja struja i njihovih konsekvenca. Tako specijalno poznatoj formuli $1/R = 1/R_1 + 1/R_2$, koja veže otpor R zamke sastavljene od dvije grane s otporima R_1 i R_2 obih grana odgovara u simboličkoj metodi posve jednakom gradenu formula:

$$1/J = 1/\mathfrak{J}_1 + 1/\mathfrak{J}_2 \quad (\text{X})$$

Uvjetu pak ravnotežja običnoga Wheatstoneova mosta iz D-7. odgovara potpuno analogan uvjet ravnotežja svih Wheatstoneovih mostova za izmjenične struje:

$$\mathfrak{J}_1 : \mathfrak{J}_2 = \mathfrak{J}_3 : \mathfrak{J}_4 \quad (\text{ili: } \mathfrak{J}_1 \cdot \mathfrak{J}_4 = \mathfrak{J}_2 \cdot \mathfrak{J}_3) \quad (\text{XI})$$

gdje su \mathfrak{J}_1 , \mathfrak{J}_2 , \mathfrak{J}_3 i \mathfrak{J}_4 simbolički prividni otpori u četiri grane mosta; itd.

Dakako, kad se simboličke relacije detaljno razrade i urede postupajući s kompleksnim veličinama po zakonima matematike, pa se na pr. u dobivenim izrazima izjednače moduli i argumenti lijevo i desno, ili realni i imaginarni dijelovi lijevo i desno, dobivaju se napokon, kako se to pobliže pokazuje u teoriji izmjeničnih struja, iste realne relacije koje u vektorskom metodom.

Da se na pr. iz simboličke relacije (IX) dobiju formule (IV) općega Ohmova zakona za izmjenične struje, dovoljno je relaciju (IX) transkribirati u oblik

$$I e^{i\varphi} = E / Z e^{i\varphi} = (E/Z) e^{-i\varphi} \quad (\text{XII})$$

s naponom predočenim realnim brojem E (efektivni iznos), dakle uz odabrani iznos 0 za fazni kut napona te strujom i prividnim otporom predočenim pripadnim modulima i argumentima I i φ (efektivni iznos i fazni kut struje), odnosno Z i φ (iznos i fazni kut prividnoga otpora). Odmah se, izjednačivši module lijevo i desno, dobiva relacija:

$$I = E/Z$$

u kojoj, zbog $\mathfrak{Z} = R + jX = R + j(L\omega - 1/C\omega)$, treba za modul Z staviti:

$$Z = \sqrt{R^2 + X^2} = \sqrt{R^2 + (L\omega - 1/C\omega)^2}$$

Izjednačivši pak argumente lijevo i desno izlazi relacija $\varphi_1 = -\varphi$ uz:

$$\operatorname{tg} \varphi = X/R = (L\omega - 1/C\omega)/R$$

A to su sve baš relacije (IV).

13. Ono najbitnije za električka mjerena što treba zadržati iz ovih kratkih razmatranja o rješavanjima problema izmjenične

struje, u koja na ovomu mjestu ne možemo i ne trebamo još dalje ulaziti, jest činjenica da se upotreboom kompleksnih veličina može i kod komplikiranijih spojeva poći od relativno jednostavnih simboličkih relacija izmjenične struje formalno jednako građenih onima kod istosmjerne struje. To često vrlo olakšava i čini — u izvjesnom smislu — preglednijim različite zadatke u vezi s razgranjivanjima, mostovima i sličnim problemima koji dolaze kod mjerjenja s izmjeničnim strujama.

II. MJERNI OTPORI ZA IZMJENIČNE STRUJE. MJERNI KONDENZATORI I INDUKTIVITETI.

14. Kod mjerjenja izmjeničnim strujama mjerni otpori obično moraju, kako je već u D-2. istaknuto, zadovoljavati strožim zahtjevima nego kod mjerjenja istosmjernom strujom. Nije samo potrebno, kao kod istosmjernih struja, da su oni a) vremenski nepromjenljivi, b) temperaturno neovisni, nego je osim c) neovisnosti njihovoga iznosa o frekvenciji izmjenične struje još važno da su tako namotani da imaju d) što manje samoinduktiviteta, e) što manje vlastitoga kapaciteta, a konačno f) njihov kapacitet prema zemlji, odnosno prema susjednim vodičima kod ugradnje u aparatu, ima da bude što manji.

Otporima od manganina redovno je bez naročitih neprilika moguće udovoljiti sve do visokih tonskih frekvencija zahtjevima a) do c); no ako je vrijednost R mjernih otpora realizirana u protivnosti sa zahtjevima što manjega samoinduktiviteta i vlastitoga kapaciteta, oni se ne mogu dobro upotrebiti kod preciznih mjerjenja, osobito u slučaju struja nešto viših frekvencija: u tonfrekventnom području.

U idealnom slučaju potpuno bi isčezavala, neovisno o frekvenciji izmjenične struje, komponenta X (prazni otpor), t. j. posl. 131. fazni kut mjernoga otpora bio bi jednak 0, a njegov iznos Z bio bi jednak čistom radnom otporu R koji se otporom htio realizirati. No kako se, osobito kod većih iznosa otpora R , i kod najboljih načina namatanja opažaju još tragovi samoinduktiviteta L , za koji treba uzeti da je u seriji sa R , i vlastitoga kapaciteta, koji može biti predočen kondenzatorom kapaciteta C koji treba zamišljati da je priključen paralelno serijskoj kombinaciji od R i L , to se u praksi ne ide potpuno za $L = 0$ i $C = 0$, nego se nula faznoga kuta φ postizava prikladnim adjüstiranjem zaostalih vrijednosti L i C prema R .

Simboličkom se naime metodom dobiva da je fazni kut φ u promatranoj slučaju određen relacijom:

$$\operatorname{tg}\varphi = \omega(L/R - RC - \omega^2 CL^2/R)$$

u kojoj se $\omega^2 CL^2/R$ može, kod neznatnih iznosa C i L , zanemariti prema $L/R - CR$. Prema tomu, da $\operatorname{tg}\varphi$, a s njim i postane jed-

nako nuli, treba da su C i L tako adjustirani prema R da izraz $L/R - CR$, nazvan »vremenska konstanta« mijernoga otpora, isčezava.

Vremenska konstanta ima dimenziju vremena (jer pomnožena sa $\omega = 2\pi f = 2\pi/T$, dakle veličinom u kojoj dolazi recipročni iznos vremena T , mora dati tg kuta, t. j. veličinu bez dimenzija). Prema tomu bi jedinica vremenske konstante bila sekunda. Međutim kako se valjanim izvedbama danas dadu postići vanredno neznatne vremenske konstante, to se obično mijerni otpori za izmjenične struje karakteriziraju vremenskim konstantama izraženima u *nanosekundama* (milijardinama sekunde). Čim manji broj nanosekunda (kratica: ns), tim bolje po mijerni otpor.

15. Praktički se maleni iznosi vremenske konstante kod otpora za mjerjenja izmjeničnim strujama postizavaju različitim specijalnim načinima namatanja. Kod već (u D-2.) opisanoga *bifilarnoga* namatanja (sl. 64. na str. 72.) dobivaju se otpori praktički bez samoinduktiviteta, no koji, kod većih duljina namotane žice, pokazuju kod prolaza izmjenične struje, zbog tjesne blizine dijelova namotaja između kojih vladaju velike razlike napona, relativno mnogo učinke vlastitoga kapaciteta. Ipak se za malene omske iznose mogu i kod izmjenične struje upotrebiti bifilarni namotaji.


Kod većih duljina namotane žice upotrebljavaju se specijalni namotaji, kakvi su na pr. oni po *Curtisu i Groveru*, po *Chaperonu*, po *Wagneru i Wertheimeru*, itd. U principu se kod tih namotaja maleni kapaciteti postizavaju pazeci (na pr. »porazdijeljenjem« namotaja u više »sekcija«) da ne dodu u blizinu dijelovi namotaja između kojih kod prolaza struje nastaju veći naponi; pri tom se, zbog što manjega induktiviteta, namatanje zavoja izvodi po izvjesnom pravilu naizmjence sad u ovomu, sad u onomu smislu.

Tako se na pr. po Chaperonu namotaj prema shemi u sl. 137. gore porazdijeli u sekcije u obliku svitaka s više slojeva, a malo zavoja po sloju. Smjer namatanja u pojedinim slojevima teče naizmjence sad u jednom sad u drugom smislu. Kod namotaja po Wagneru i Wertheimeru po shemi u sl. 137. dolje svaki svitak (sekcija) namota se osim toga na vlastiti metalni nosilac (komadić metalne cijevi), a željeni veći iznosi mijernih otpora R dobivaju se serijskim spajanjem ovakovih svitaka, nataknutih zajedno s pripadnim metalnim nosiocima na zajednički nosilac od fibera (izolatora).

Praktički se ovakvim specijalnim namatanjima mogu postići i vremenske konstante kojih iznos (pozitivan ili negativan) unutar tonskoga područja frekvencija ne premašuje granicu od samo nekoliko nanosekunda!

16. Kod mjerena izmjeničnim strujama dolaze mnogo kao veličine za usporedbu također induktiviteti (samoinduktiviteti L i međusobni induktiviteti M), te kapaciteti C .


Kod *mjernih induktiviteta*, koji se realiziraju svinčima ili kombinacijama svitaka, ne može se ići za tim da pored induktiviteta ne smije biti praktički ništa radnoga otpora R , jer se mjerni induktiviteti redovno izvode s pomoću svitaka bez željezne jezgre (da se izbjegne komplikacijama od nepravilnosti krivulje magnetiziranja i drugih pojava koje prate magnetiziranje željeza u izmjeničnom magnetskom polju), pa to zahtijeva već nešto veći broj zavoja, a upotrebljena žica uvijek ima neki otpor R . Traži se obično (uz vremensku konstantnost, temperaturnu i frekventnu neovisnost svitka, praktički nikakov vlastiti kapacitet namotaja i slično) da bar L bude, uz neko dozvoljeno strujno opterećenje, realizirano sa što manje otpora R žice, dakle da bude L što veće prema R , što izlazi na zahtjev da kvocijent L/R , a to je »vremenska konstanta« u promatranom slučaju svitka sa L i R , bude ovaj puta što veći.

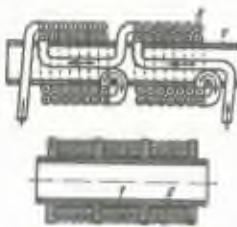

SI. 137.



SI. 138.

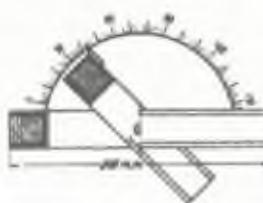

SI. 139.

Povoljan je na pr. iznos L/R kod svitka sa $L = 0.1 \text{ H}$ i $R = 20 \Omega$, t. j. s vremenskom konstantom $0.1 : 20 = 0,005$ sekunda ($\equiv 5$ milisekunda $= 5000000$ nanosekunda).

Kod »normalnih« samoinduktiviteta ide se za tim da se induktivitet dade izračunati iz dimenzija, rasporedaja i broja zavoja po formulama za proračunavanje induktiviteta. S ovima se onda mogu mjeranjem usporediti takovi mjerni induktiviteti kojima računanje induktiviteta ne bi bilo dovoljno pouzdano.

17. Mjerni samoinduktiviteti mogu biti po iznosu stalni (fiksni) i promjenljivi (varijabilni). *Fiksni* se za niske i tonske frekvencije realiziraju svinčima namotanima na kojem prikladnom nosiocu (koji treba da je izolator koji po mogućnosti ne pokazuje gubitaka energije (ne smije imati tragova željeza), zatim mora biti dimenzija vremenski stalnih i temperaturno po mogućnosti neovisnih itd.). Takove nosioce daju na pr. porculan, serpentin, neke moderne keramičke mase (kao »kalit«) itd. Namotaj može biti u obliku cilindričkoga svitka ili u obliku prstenastoga (toro-

idnoga) svitka. Da se izbjegne utjecaju frekvencije zbog t. zv. «skin-efekta» (dobro poznatoga iz radiotehnike), upotrebljava se mjesto masivne žice za namatanje vodić porazdijeljen u veći broj medusobno izoliranih niti). Vanjski izgled jednoga ovakvoga stalnoga mjernog induktiviteta prikazuje sl. 138.

18. Promjenljivi samoinduktiviteti, i to kontinuirano promjenljivi, najbolje se realiziraju kombinacijom dvaju svitaka, jednoga nepomičnoga, a drugoga pomičnoga (obično vrtivoga) unutar prvoga. Svici se mogu spojiti bilo u seriju, bilo paralelno, tako da čine električki jednu cjelinu. Ako je sad na pr. upotrebljen serijski spoj, pa ako su L_1 i L_2 pojedinačni samoinduktiviteti svitaka, a M medusobni induktivitet za određeni međusobni položaj obih svitaka, ukupni samoinduktivitet cijele kombinacije jest, kako je lako pokazati:

$$L' = L_1 + L_2 + 2M \text{ ili } L'' = L_1 + L_2 - 2M$$

pri čemu treba uzeti lijevi ili desni izraz prema tomu da li se, kod protjecanja struje cijelom kombinacijom, magnetski tokovi obih svitaka podupiru ili slabe. Kako se dovađanjem pomičnoga svitka u različite položaje prema nepomičnom mogu veličini M davati različiti pozitivni i negativni iznosi, varirat će kod mijenjanja položaja pomičnoga svitka ukupni induktivitet između nekoga minimalnoga i nekoga maksimalnoga iznosa. Slično varira ukupni samoinduktivitet i kod mijenjanja međusobnoga položaja svitaka u paralelnom spoju.

19. Medusobni induktiviteti za mjerne svrhe realiziraju se slično kao i samoinduktiviteti, samo što tu oba svitka ostaju bez električke vodljive veze; jedino su vezani magnetski, međusobnim induktivitetom M . Prema tomu međusobni induktiviteti imaju dva para priključnih stezaljki. Kod međusobnih induktiviteta stalne vrijednosti M međusobni položaj obih svitaka je fiksan: oba su svitka u stalnom položaju na čvrstom nosiocu.

Tako bi se na pr. na nosiocu svitka u sl. 138. mogla začiniti namotana umjesto jednoga dva svitka, svaki izведен na posebni par stezaljki. Kod vodenja zavoja jednoga svitka tjesno uz zavoje drugoga dobila bi se osobito čvrsta fiksna magnetska veza, dakle razmjerno velik fiksni iznos M .

Kod najtjesnije veze može M dosegnuti maksimalno vrijednost određenu relacijom: $M^2 = L_1 \cdot L_2$, tako da na pr. uz $L_1 = L_2 = 0.01 \text{ H}$ izlazi i za M iznos 0.01 H .

20. Kad promjenljivih međusobnih induktiviteta jedan je svitak čvrst, a drugi se može vrtjeti (ili drukčije pomicati) u različite položaje prema prvomu (kao gore kod promjenljivih samoinduktiviteta), pa se tako može postići kontinuirano udešavanje različitih iznosa M .

Sl. 139. pokazuje kombinaciju dvaju svitaka kojima se magnetska veza dade mijenjati vrteći pomični svitak unutar nepomičnoga. Kombinacija daje promjenljivi samoinduktivitet, ako su oba svitka spojena u seriju ili paralelno u jednu cijelinu, ili promjenljivi međusobni induktivitet, ako su svici električki odijeljeni i svaki ima svoj par stezaljki.

21. Kapaciteti za mjerjenja realiziraju se *mjernim kondenzatorima*, koji također mogu biti *stalnoga* ili *promjenljivoga* kapaciteta. Kondenzatori za mjerne svrhe moraju dakako udovoljavati uvjetima vremenske nepromjenljivosti, što manje ovisnosti o temperaturi itd. Osim toga od njih se, bili oni po iznosu kapaciteta C stalni ili promjenljivi, traži da pretstavljaju po mogućnosti čiste kapacitete, t. j. da ne pokazuju gubitaka energije kod priključka na izmjenične napone. Najbolje bi bilo uzeti kao dielektrikum između obloga uzduh; no »kondenzatorima s uzduhom« dadu se, s umjerenom velikim dimenzijama, dosegnuti samo kapaciteti oko hiljadu ili najviše nekoliko hiljada pikofarada. Zato se kondenzatorima s uzduhom realiziraju samo maleni mjerni kapaciteti, i to naročito varijabilni (u obliku varijabilnih kondenzatora poznatih iz radiotehnike, sa sistemom vrtivih ploča koje zahvaćaju medu čvrste). Za mjerne svrhe promjenljivi kondenzatori moraju dakako biti osobito precizno izvedeni, snabdjeveni precizionom skalom, te pomno baždareni.

Za veće kapacitete mogu se upotrebiti kondenzatori s tinjem kao dielektrikumom. Ovi se kondenzatori također odlikuju neznatnim gubicima, a mogu se izvesti do vrlo velikih iznosa kapaciteta. Vrlo su dobri, i stalni u vrijednosti, također kondenzatori s dielektrikumom od novih specijalnih keramičkih dielektričkih masa malenih dielektričkih gubitaka, kaošto su »kalit«, »tempa S« i slične.

22. Za mjerjenja gdje su potrebni varijabilni veliki kapaciteti, na pr. do 1 mikrofarada, upotrebljavaju se *dekadske kombinacije* fiksnih kondenzatora, na pr. s tinjem, kod kojih se više ili manje jedinica pojedinih dekadske grupa ukapča pripadnim ručkama. Tako se s tri dekadske grupe po $10 \times 0,1 \mu\text{F}$, $10 \times 0,01 \mu\text{F}$ i $10 \times 0,001 \mu\text{F}$, ukapčajući *paralelno* potrebni broj kondenzatora pojedinih dekadske grupa, dadu realizirati (analognog postupku kod dekadskih »reostata s ručkama«, kod kojih se otpori medutim *serijski* ukapčaju) povoljni iznosi kapaciteta u skokovima po $0,001 \mu\text{F}$. Tako bi se iznos $0,854 \mu\text{F}$ dobio kombinirajući $8 \times 0,1 + 5 \times 0,01 + 4 \times 0,001$ mikrofarada.

Dakako da su ove kombinacije od mnogo precizno adjustiranih kondenzatora dosta skupe. Za potpuno kontinuirano variranje može se, po potrebi, dodati još paralelno ovakvoj dekadskoj kombinaciji s ručkama i varijabilni kondenzator s uzduhom s maksimumom kapaciteta u iznosu jedinice najniže dekade, dakle u promatranomu primjeru sa $0,001 \mu\text{F}$ ili 1000 pF .

Osim u kombinacije s ručkama mogu se kondenzatori prikladno odabranih kapaciteta kombinirati u kutije s čepovima analogne reostatima s čepovima (D-4.), pa se čepovima potrebbi veći ili manji broj kondenzatora može ukopčati u paralelni spoj, u kome se slučaju kapaciteti sumiraju. Neupotrebljeni se kondenzatori kratko spoje.

23. Osobitu pažnju zahtijeva gradnja precizionih kondenzatora neznatnih gubitaka za visokonaponska mjerena, na pr. u »visokonaponskom Scheringovu mostu« o kome će kasnije biti govora. U tomu slučaju potrebna otpornost kondenzatora protiv električkoga proboga postizava se time da se kondenzator gradi s jako komprimiranim plinom kao dielektrikumom. Obično se uzima dušik stisnut na 15 atmosfera ili slično. Vrlo stisnuti plinovi mogu naime izdržati električka polja skoro jednako kao isto toliko debeli slojevi porculana i drugih dielektrika velike električke čvrstoće. A uz to su dielektrički gubici u stisnutim plinovima maleni. Kod dovoljne debljine sloja dielektrikuma između obloga visokonaponski mjereni kondenzatori s komprimiranim plinom priklađni su dakle i za mjerena kod vanredno visokih napona. Dimenziije ovih kondenzatora nisu uostalom, unatoč relativno malenih iznosa njihovih kapaciteta, nipošto neznatne.


III. IZVORI STRUJE I NULINSTRUMENTI KOD MJERENJA IZMJENIČNIM STRUJAMA

24. Po naravi same stvari veliki dio mjerena izmjeničnim strujama obavljat će se sa (ili na) već raspoloživim pogonskim izvorima izmjeničnih struja, na pr. sa strujama iz rasvjetne mreže, eventualno po potrebi stabiliziranim na po mogućnosti konstantnu vrijednost usprkos varijacija napona mreže. (Takova stabilizacija može se postići recimo serijskim otporima od željeznih vodiča usjanih strujom u vodikovoј atmosferi ili drugim metodama).


No ima slučajeva, naročito kod mjerena s »mostovima« izmjenične struje, kad se želi raditi s višima, pa katkad još i kontinuirano promjenljivima frekvencijama tonfrekventnoga područja. Izvori (generatori) struje u tomu slučaju, t. zv. »zujala« (Summer, hummer) mogu biti vrlo različitih tipova. Mi ćemo ovdje o njima reći samo najbitnije.

25. Najjednostavnije zujalo jest obični prekidač struje na principu poznatoga Wagnerova batića (kao i kod električkoga zvonca). Razlika je samo u tomu, što su zujala za mjerne svrhe po principu prekidača snabdjevena perom koje se dade resonantno adjustirati na česte brze prekide, tako da nastale struje

izvode udobno visoke tonove (obično oko više stotina do hiljadu Hz) u priključenim telefonskim slušalicama. Još je razlika i u tomu, što se struje mjerena uzimaju iz posebnoga, »sekundarnoga« namotaja, namotanoga na istu željeznu jezgru prekidača na kojoj je smješten i »primarni« namotaj (onaj kojim teče struja iz baterije ili akumulatora od malo volta koja se djelovanjem prekidača u brzom ritmu prekida i spaja). A mogu se struje prenositi na mjeru aparatu i posebnim transformatorom.

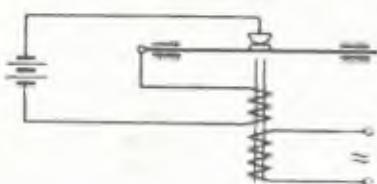

Sl. 140.

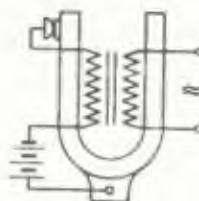

Sl. 141.

Bolje izvedbe zujala s mehaničkim prekidanjem struje građene su po (samo na najbitnije ograničenoj) shemi u sl. 140. s obostrano učvršćenim perom s kontaktom u sredini (»magnetsko zujalo«). Još je bolje ako se iskoriste prekidi kontakta proizvedeni titrajima jedne glazbene viljuške po shemi u sl. 141. (»zujalo s glazbenom viljuškom«). Titraji pera na sl. 140., kao i titraji viljuške na sl. 141., podržavaju se djelovanjem magnetizma željezne jezgre transformatora, s čijega se sekundarnoga namotaja kod uzimlje tonsfrekventna struja. Kod zujala s glazbenom viljuškom frekvencija je fiksirana vlastitom frekvencijom (na pr. 800 Hz) upotrebljene glazbene viljuške, pa ako se traži druga frekvencija, mora se izmijeniti viljuška.

26. Nasuprot prednosti da su više ili manje jednostavnii, svi tipovi zujala s mehaničkim prekidanjima struje pokazuju nedostatak da su dobivene tonsfrekventne struje relativno dosta znatno »nesinusoidne«, t. j. da zapravo predstavljaju smjesu »osnovnoga« člana, dakle sinusoidne struje »osnovne« frekvencije f (na koju je zujalo adjustirano) sa više ili manje istaknutim »višim harmoničkim« članovima koji, općenito, mogu biti frekvencija $2f$, $3f$, $4f$, itd.

Kod mjerjenja neovisnih o frekvenciji to redovno ne smeta, ali kod mjerjenja kod kojih frekvencija utječe na rezultat, kao što je slučaj kod mnogih mosnih spojeva, ovakove su struje neprikladne za mjerjenja ili barem nepoželjne. Jer, ako se na pr. ravnotežje mosta konstatira nulinstrumentom koji reagira na sve članove u koje možemo zamisliti rastavljenu nesinusoidnu struju, nulinstrument neće uopće moći pokazati ravnotežje (budući da će na pr. kod postignutoga ravnotežja za osnovni član

kroz nulinstrument još uvijek teći struja od viših harmoničkih članova).

Međutim ima sredstava da se može mjeriti i u ovakovim slučajevima, bilo da se upotrebi nulinstrument koji se može udesiti da resonantno reagira uglavnom samo na određenu frekvenciju (frekvenciju osnovnoga člana), bilo da se nesinusoidna struja iz zujala propusti kroz narocito »sito« ili »filter« sastavljen od prikladno kombiniranih induktiviteta i kapaciteta (»čistilac struje«, Stromreiniger, wawe filter) koji je građen na pr. tako da uglavnom lako propušta struje samo do određene frekvencije, tako odabrane, da član osnovne frekvencije može kroz sito proći, ali harmonički članovi više ne bivaju propuštanici.

Učini što ih jednostavnija zujala mogu dati su relativno neznatni, katkad samo nekoliko milivata. No najbolja magnetska zujala po shemi u sl. 140. mogu dati već i nekoliko stotina mW, a ona s viljuškom po shemi u sl. 141. i više. A to je za obična mjerjenja redovno obilno dovoljno.

Veći ili manji stepen nesinusoidnosti karakterizira se u ton-frekventnoj tehnici tako da se navede t. zv. faktor distorzije (izobličenja) D . Pod tim se razumijeva omjer drugoga korijena iz sume kvadrata efektivnih iznosa gornjih članova (frekvencija $2f$, $3f$ itd.) prema efektivnomu iznosu osnovnoga člana s frekvencijom f . Za sinusoidu je $D = 0$; inače $D > 0$ daje mjerilo za odstupanje krivulje izmjenične veličine od sinusoide. Na pr. struja koja bi se sastojala od članova frekvencije f , $3f$, $5f$ i $7f$ s efektivnim iznosima 10 ; $0,8$; $0,4$ i $0,1$ A imala bi faktor distorzije:

$$D = \sqrt{0,64 + 0,16 + 0,01/10} = \sqrt{0,81/10} = 0,09 \quad (\text{ili: } D\% = 9\%).$$

Struje iz magnetskih zujala imaju prilično visok D ; a i kod zujala s viljuškom, kad daju jače učine, D još nije neznatno.

27. Za proizvođenje struja bližih sinusoidi, za veće učine, te u slučajevima kad frekvencije mernih struja treba da su lako kontinuirano promjenljive u širokim granicama, upotrebljavani su prije mnogo mali mašinski tonfrekventni generatori s valovito nazupčanim kotačem od željeznih limova kao rotorom. Uz rub ovakvoga kotača ovi mali generatori imaju potkovasti elektromagnet kroz čiji se uzbudni namotaj pušta istosmjerna struja iz prikladnoga izvora (akumulatori). Polovi toga elektromagneta stoje »radikalno«, i toliko razmaknuto jedan od drugoga, da kod pogona kotača malim elektromotorom dolaze pred polove naizmjence istodobno čas jedan određeni par izbočina rotora, čas idući par udubina rotora, pa dalji par izbočina itd. Kako se na taj način uzdušna pukotina između polova elektromagneta i rotora periodski mijenja, što znači da je elektromagnet čas bolje čas lošije premošten željezom rotora, to se periodski mijenja i magnetski tok Φ proizveden određenim uzbudnjem elektromagneta. Varijacije pak magnetskoga toka moraju proizvesti, po

zakonima elektromagnetske indukcije, periodski promjenljive elektromotorne sile u zavojima zasebnoga sekundarnoga namotaja na elektromagnetu (na koji se priključi aparat koji treba snabdijevati tonfrekventnom strujom).

Kod ovih malih tonfrekventnih strojeva očito je frekvencija proizvedene izmjenične struje određena brojem zubaca rotora i brzinom kojom motor tjeran rotor, pa ju je lako po volji mijenjati. A nije teško njima proizvesti i relativno velike učine.

28. Međutim u novije vrijeme spomenuti mašinski generatori potisnuti su dolaskom praktički prikladnijih *cijevnih zujala*, tonfrekventnih izvora struje koji se osnivaju na električkim titrajima elektronskih cijevi (radio cijevi).

Ima vrlo različitih izvedbi cijevnih zujala. Uglavnom se mogu rasporediti u tri kategorije: a) »reakciona« (u užem smislu) cijevna zujala; b) glazbenom viljuškom upravljanja cijevna zujala i c) »treptajna« ili »heterodina« zujala. Ova je klasifikacija izvršena prema načinu kako se cijev prisili da izvodi električke oscilacije.


Kako se u radiotehnici pokazuje, svaka elektronska cijev, dakle u najobičnijem slučaju cijev s tri elektrode ili trioda (s »niti«, odnosno »katodom« iz koje, usjane strujom iz »izvora struje grijanja«, izlaze elektroni; s »mrežicom« ili »rešetkom«; te s »anodom« prema kojoj, kad je pozitivno nabijena iz »izvora anodne struje«, uglavnom struje elektroni izašli iz katode), može se prisiliti da »oscilira«, t. j. da izvodi periodske električke struje koje se same podržavaju na račun energije iz izvora anodne struje. Potrebno je samo da između anodnoga i mrežnoga strujnoga kruga cijevi postoji dovoljno jako (i pravoga smjera) djelovanje, dovoljno jaka veza, t. zv. »reakcija«, preko koje se jedan dio energije oscilacija anodnoga strujnoga kruga prenosi na mrežni krug.

Ta je veza kod reakcionih zujala, spomenutih gore pod a), čisto električke, odnosno magnetske prirode. Takova na pr. induktivna veza jest ona preko transformatora sa željeznom jezgrom kod spoja zujala po shemi u sl. 142. (ograničenoj samo na najbitnije, dakle s ispuštenim izvorima struje itd.). Kako se vidi, transformatoru lijevo u slici jedan namotaj induktiviteta L (premosten kondenzatorom kapaciteta C), nadopunjjen još jednim serijskim otporom, ukopčan je u anodni krug triode, a drugi mu je namotaj priključen na mrežicu.


Kod zujala tipa b), dakle kod viljuškom upravljanih cijevnih oscilatora, kao posrednik kod prenošenja djelovanja (reakcije) anodnoga kruga na mrežni upotrebljavaju se mehanički titraji glazbene viljuške. Viljuška, vidljiva dolje u sl. 143., jest u energetičkoj vezi s elektromagnetima smještenima s obje nje-

zine strane; od njih je desni u anodnom, a lijevi u mrežnom krugu triode.

U oba slučaja proizvedene električke oscilacije uzimaju se kod ≈ (priključkom na sekundarne stezaljke »izlaznoga transformatora« desno u sl. 142. i 143.), direktno ili nakon pojačavanja na veći učin posredstvom pojačala s elektronskim cijevima na način poznat iz radiotehnike.

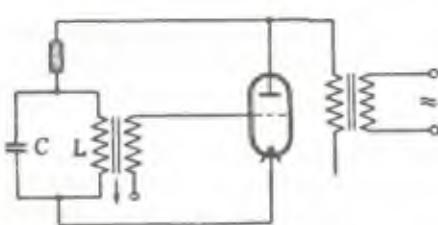

Sl. 142.

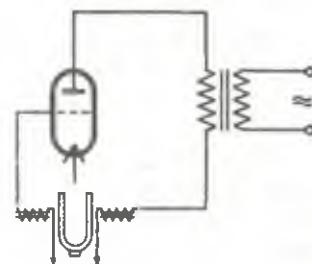

Sl. 143.

29. Frekvencija proizvedenih struja kod zujala po shemi u sl. 143. određena je »vlastitom« frekvencijom upotrebljene glazbenе viljuške i ne može se mijenjati osim izmjenom viljuške, dok je kod zujala tipa a), poput onoga iz sl. 142., frekvencija električkih oscilacija određena u bitnosti time da odgovara (u prvoj aproksimaciji) »resonantnoj« ili »vlastitoj« frekvenciji »titrajnog kruga« zujala, t. j. paralelne kombinacije induktiviteta L i kapaciteta C kakvu vidimo u spoju na slici 142. Za vlastitu pak frekvenciju f kruga sa L i C vrijedi uvjet resonancije (E-8.) $L\omega = 1/C\omega$ (uz $\omega = 2\pi f$), koji se može pisati i u obliku:

$$f = 1/(2\pi \sqrt{LC}) \quad (I)$$


Čim se dakle traže niže frekvencije, produkti LC treba da su veći. Radiofrekventni (na pr. za $f = 10^6$ Hz) cijevni oscilatori mogu se dakle realizirati već s malo induktiviteta i kapaciteta, dok su za relativno mnogo niže tonske frekvencije (na pr. za $f = 10^4$) potrebnji kudikamo veći iznosi LC , a po tomu i veći pojedinačni iznosi L i C (jer u praksi treba paziti da i omjer C/L ne pređe neku granicu, ako cijev treba da oscilira). Na pr. za $f = 10^4 = 1000$ formula (I) uz $L = 0.2$ H vodi na iznos:

$$C = 0.127 \cdot 10^{-6} F = 0.127 \mu F$$


Za ovako velike iznose dolaze u obzir samo fiksni kondenzatori ili njihove kombinacije, dok kao induktivitet redovno služe namotaji transformatora sa željeznom jezgrom kao u sl. 142., a rjeđe svici bez željeza. Prema tomu je udešavanje frekvencije kod zujala ovoga tipa redovno moguće samo promjenama »na skokove« kapaciteta C i induktiviteta L (suponirajući da pripadni namotaj ima više odvojaka).

Kontinuirano variranje frekvencije može se u ograničenom opsegu doduše također postići, na pr. uvlačenjem i izvlačenjem željezne jezgre transformatora (koje ima da naznači strjelica ispod jezgre transformatora lijevo u sl. 142.); no problem udobnoga udešavanja povoljnih tonskih frekvencija od najviših do najnižih ipak pravo rješavaju istom »treptajna« zujala. Naprotiv kao izvori radiofrekventnih titraja, kontinuirano promjenljivih unutar širokog područja radio valova, dakle za svrhe visokofrekventnih mjerena, obični reakcioni spojevi vrlo su prikladni, jer su tu dovoljni svic bez željeza u kombinaciji s neprekidno varijabilnim uzdušnim kondenzatorima malenoga maksimalnog kapaciteta.

30. Kod *treptajnih cijevnih zujala* (Schwebungssumme, beat frequency oscillators) uopće se odustaje od toga da se direktno pojedinom cijevi izvode tražene tonfrekventne oscilacije, nego se s pomoću titrajnih spojeva dviju elektronskih cijevi proizvedu dvije vrsti visokofrekventnih titraja s frekvencijama f_1 i f_2 , recimo u području oko 50 000 Hz ili 50 kHz, dakle visoko iznad tonskih frekvencija. Jedna od proizvedenih visokih frekvencija f_1 jest stalna, a druga f_2 mora biti kontinuirano promjenljiva u okolini iznosa prve, što nije teško postići, jer se može u pripadnom titrajnem krugu upotrebiti uzdušni promjenljivi kondenzator.

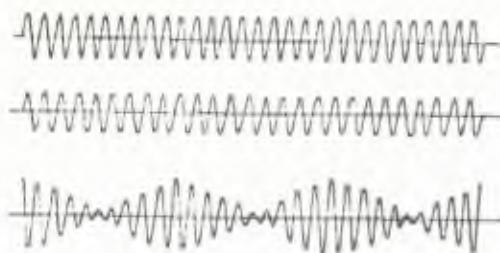

Sl. 144.

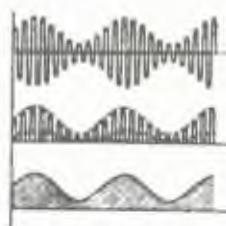


Sl. 145.

Sama tonfrekvenčna struja proizvodi se sad interferencijom (sastavljanjem) visokofrekventnih titraja frekvencija f_1 i f_2 . Nauka o titrajima uči da se sastavljanjem dvaju titraja različitih frekvencija f_1 i f_2 dobiva pojav *treptaja* (Schwungen, beats) kod koga se jakost (amplituda) kombinacionoga titraja periodski mijenja, t. j. čas pada, čas raste, po shemi u sl. 144., gdje su gore prikazani titraji neke frekvencije f_1 , u sredini titraji neke druge (u promatranom primjeru niže) frekvencije f_2 , a dolje se vide treptaji nastali kombinacijom titraja obih frekvencija. I treptaji imaju svoju frekvenciju, t. j. slijede u određenom ritmu. Ta je frekvencija $f = f_1 - f_2$, t. j. ona je naprosto jednaka *diferenci*ji frekvencija titraja koji interferiraju, i prema tomu, da se uz stalno $f_1 = 50$ kHz izvedu treptaji s tonskim frekven-

cijama od 0 do 10000, ne treba drugo nego pustiti da f_1 varira od 50 do 40 (ili od 50 do 60) kHz.

Puste li se sada dalje nastali titraji s treptajima (na pr. oni u sl. 145. gore) kroz ispravljač struje, na pr. metalni suhi (B-37.), nastat će ispravljena struja s čas jačima, čas slabijima, ali uvijek i s t o g a smjera impulsima u visokofrekventnom ritmu (sl. 145. u sredini), koji kumulativno (sabirno) daju struju uvijek istoga smjera, no koja tonfrentno pulzira (periodski raste i pada) s frekvencijom f treptaja (sl. 145. dolje). Na priključenom izlaznom transformatoru dobit će se dakle konačno

$$f = f_1 - f_2 = 0 \dots 10000 \text{ Hz}$$

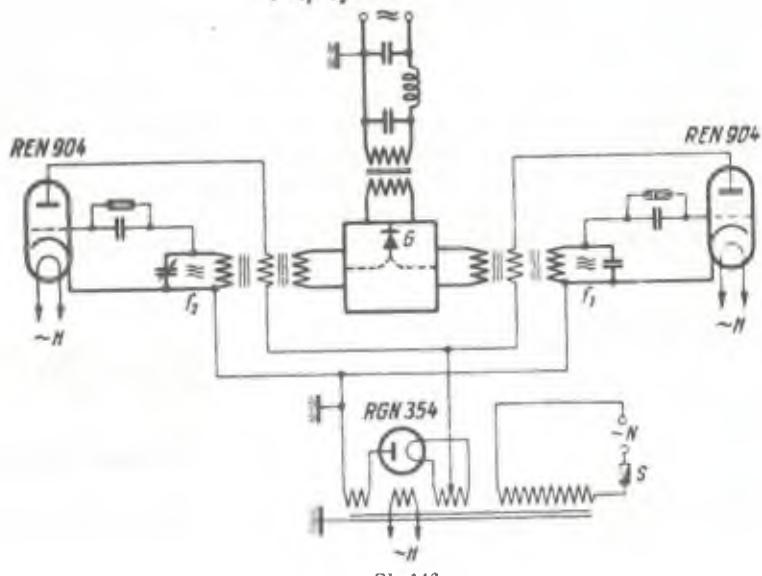

Sl. 146.

sekundarno tonfrekventne struje frekvencije $f = f_1 - f_2$ koje se, eventualno nakon prolaza kroz prikladno građeni »čistilac struje« (E-26.), upotrebe za mjerjenja, i to bilo direktno, bilo (što je redovan slučaj) nakon pojavačanja na potrebnim učin u tonfrekventnom pojačalu s elektronskim cijevima. Ovo treba da je tako konstruirano da po mogućnosti jednolikoj pojačava na željeni učin tonfrekventne struje od posve niskih do najviših frekvencija.

U sl. 146. detaljno je prikazan spoj treptajnoga zujala (konstrukcija (S&H) po opisanom principu. Desna prijemna radio cijev (REN 904), s indirektno grijućom katodom, izvodi visokofrekventne titraje stalne frekvencije f_1 , a jednaka cijev lijevo u slici titraje promjenjive visoke frekvencije f_2 (u titrajnim krugovima obih visokofrekventnih oscilatora, koji su u ovomu slučaju u mrežnom krugu pripadnih cijevi, kondenzator prvoga oscilatora nacrtan je

kao fiksan, a kod drugoga je strjelicom naznačena varijabilnost). Transformatori lijevo i desno u s. 146. imaju, pored namotaja za mrežni i za anodni krug pripadne cijevi, svaki još i treći (tercijarni) namotaj, koji služi da se nastale visokofrekventne struje prenesu na ispravljač G. Kroz izlazni transformator toga ispravljača, gore iznad G u sl. 146., teče primarno struja koja tonfrekventno pulzira, dok je sekundarna struja uglavnom već čista tonkventna struja, koja je, nakon čišćenja nadovezanim »čistiocem struje« od dva kondenzatora i jednoga induktiviteta, također ucrtanim u sl. 146., praktički sinusoidna, te se može upotrebiti za mjerjenja direktno ili nakon pojačavanja.

Dolje u sl. 146. dodan je još uredaj za pogon zujala običnom izmjeničnom strujom, s transformatorom s potrebnim namotajima i s ispravljačkom cijevi (RGN 354). Ovaj uredaj daje oscilatorskim cijevima struje grijanja (v. oznake H u sl. 146.) i anodne struje. Tako cijeli aparat funkcioniра bez baterija, samim priključkom (preko osigurača S) na rasvjetnu mrežu kod N. U području od 50 do 10000 Hz struje iz opisanoga cijevnoga zujala imaju faktor distorzije D ispod 0,04 (4%). Izlazni napon: oko 0,2 V. Pripadno pojačalo bit će na pr. za 1 W učina u otporu od 600Ω (ili slično).

31. Gornjim prikazom dan je samo općeniti pregled praktički najvažnijih tipova izvora tonfrekventnih mjernih struja i nisu uzimane u obzir brojne, više specijalne naprave kojima se također dadu proizvesti struje za mjerne svrhe. Među takove spadale bi na pr. »svjetlosne tonske sirene« s fotoelektričkim stanicama, t. j. napravama koje na svjetlost reagiraju električkim strujama (tu se svjetlost pušta da intermitirano pada na fotoelektričku stanicu kroz rupice raspoređene oko naokolo na kotaču koji rotira ispred fotoelektričke stanice); zatim mikrofonska zujala itd. Najkomplikiranija (i prema tomu razmjerno skupa) zujala za mjerne svrhe, naime treptajna zujala u kombinaciji s prikladnim pojačalima, nisu međutim neophodno potrebna osim kod specijalnih mjerjenja, kad druga zujala ne udovoljavaju postavljenim uvjetima. Za vrlo mnoga mjerjenja, na pr. za velik dio mjerjenja s mostovima izmjenične struje, dostaju pak i jednostavnije izvedbe zujala između kojih je, već prema specijalnim prilikama mjerjenja i traženoj preciznosti, moguć izbor od najjednostavnijih mehaničkih do običnih cijevnih reakcionih i onih s glazbenom viljuškom.

32. Kao *nulinstrumenti* kod mostova i drugih nulmetoda s izmjeničnom strujom ne mogu se, kako je već u B-5. istaknuto, direktno upotrebiti galvanometri s pomičnim svitkom, jer ovi sami po sebi ne reagiraju na izmjenične struje. A i različiti drugi sistemi, direktno upotrebljivi i za mjerena izmjeničnih struja, kako su opširno opisani u B-II., nisu prikladni za *nulinstrumente*, jer im je skala, barem oko početka, kvadratičnoga karaktera, pa na pr. 10 puta slabija struja daje 100-put manji

otklon, što sprječava da se mogu izvesti sistemi koji reagiraju na vanredno slabe struje, o čemu se kod nulmetoda upravo radi.

Zato se kod nulmetoda izmjeničnih struja kao indikatori nule struje upotrebljavaju specijalne naprave, svaka sa svojim osobitostima koje treba uzeti u račun kod izbora nulinstrumenta u danim prilikama mjerena.

Najjednostavniji nulinstrument, već davno uveden i općenito upotrebljavan kod jednostavnijih mjerena s mostovima izmjeničnih struja ne preniskih i ne previšokih tonskih frekvencija, jesu telefonske *slušalice*. Konstatiranjem nule struje po iščežnuću zvuka u slušalici prislonjenoj na uho moguće je dosegnuti vanredno velike osjetljivosti, što je svakako velika prednost. Osjetljivost je međutim vrlo ovisna o frekvenciji struje kojom se mjeri, jer s jedne strane same slušalice različito osjetljivo reagiraju na struje različite frekvencije, većinom najosjetljivije na struje u području oko 1000 Hz ili slično, a s druge strane prema tonovima proizvedenima slušalicom i uho pokazuje najviše osjetljivosti ako nisu duboki, ni pretjerano visoki. Prema tomu su slušalice najbolje upotrebljive kao nulinstrumenti kod srednje visokih frekvencija, pa se i pripadna zujala kod upotrebe slušalice uzimaju s ovakovim frekvencijama. Naprotiv za mjerena kod niskih frekvencija, na pr. sa strujom iz rasvjetne mreže od 50 Hz, slušalice nisu prikladne kao nulinstrumenti jer im membrane slabo reagiraju i uho je slabije osjetljivo za duboke tonove.

Kod frekvencija na pr. oko 800 ili 1000 Hz, koje se rado upotrebljavaju kod mjerena s mostovima izmjenične struje, mogu se tonovi u slušalici još zamjetiti kod struja u slušalici od samo 10^{-5} ili čak 10^{-6} A, što je vanredna osjetljivost.


Ako osjetljivost cijele mjerne aparature, na pr. mosta, treba da bude što veća, mora se pripaziti da se odabere slušalica kojoj je prividni otpor (impedancija) kod mjerne frekvencije prilagođen na najpovoljniji iznos prividnim otporima u samom mosnom spoju. Inače treba slušalicu priključiti na most preko prikladnoga transformatora.

33. Kompliciranije građeni, ali kod mnogih mjerena i bolje upotrebljivi, jesu *vibracioni galvanometri*. Kod njih se djelovanjem izmjeničnih struja stavlja u mehaničke resonantne titraje (vibracije) pomični sistem galvanometra komu je vlastita mehanička titrajska frekvencija udešena na frekvenciju izmjenične struje. Titranja se redovno učine vidljivima s pomoću zrcalca montiranoga na pomičnom sistemu i prikladne optike po metodi »čitanja zrcalom« (B-8.), i to tako da se na zastoru sa skalom za čitanje vidi, već prema amplitudi titrajnoga sistema vibracionoga galvanometra, šira ili uža svjetla (ili tamna) pruga, koja se kod postignute nule struje, dakle kad nestane titranja sistema, suzi u oštru usku liniju.


Prema načinu kojim se postizava da vibracioni galvanometri titraju, oni se mogu rasporediti uglavnom u dvije kategorije: a) u one s iglom, i b) u tipove sa svitkom (koji može preći i u petlju).

Kod vibracionih galvanometara prve kategorije iskorišćuje se magnetsko polje izmjenične struje da podržava u titranju sitnu magnetiziranu iglicu, dok kod onih drugih dolazi do titraja zbog djelovanja stalnoga magnetskoga polja (elektromagneta ili permanentnoga magneta) na izmjeničnom strujom protjecani sistem (svitak ili petlu; uspor. razmatranja u C-11.).

Bitno je međutim kod svih kategorija da pomicni sistem vibracionih galvanometara mora biti resonantno udešen na frekvenciju izmjenične struje, tako da izvodi »vlastite« ili »slobodne« titraje, a ne »narinute« ili »iznudene« kao (po C-11. približno do aperiodskoga graničnoga stanja uljem prigušene) oscilografske petlje.

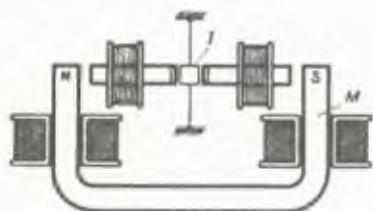

Sl. 147.

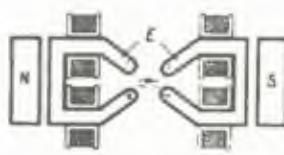

Sl. 148.

34. Kao primjer vibracionih galvanometara s iglom opišimo praktički već dugo uvedeni *vibracioni galvanometar po Scheringu i Schmidtu*. Po shemama sl. 147. i sl. 148., koje predložuju konstrukciju sprijeda i odozgo, iglica I, od nekoga željeza ili koje magnetički što bolje slitine, obješena je u stalnom magnetskom polju vertikalnog elektromagneta M s polovima N i S, uzbudenoga istosmjernom strujom (na pr. iz akumulatora). Osim toga na iglicu djeluje i magnetsko polje obih malih horizontalnih elektromagneta E, tako uzbudenih mјernom izmjeničnom strujom da su uvijek unakrsno položeni polovi istoimeni, t. j. već prema variranju smjera izmjenične struje čas su polovi 1 i 4 sjeverno (pozitivno) magnetički, a polovi 2 i 3 južno (negativno), a čas je obrnuto slučaj. Iglica I, i sama magnetizirana, i to u danim prilikama s južnim polom lijevo (—), a sjevernim desno (+). doći će međutim u jače (resonantne) mehaničke vibracije pod utjecajem promjenljivoga polja elektromagneta E samo onda, ako se variranjem istosmjernoga uzbudenja elektromagneta s polovima N i S, dakle reguliranjem pripadne istosmrjene uzbudne struje, jakost magnetskoga polja u kome se nalazi igla I tako udesi da vlastita frekvencija titraja igle postane baš

jednaka frekvenciji izmjenične struje kroz svitke elektromagneta E. Pobliže naime razmatranja pokazuju da vlastita frekvencija titrajā igle u stalnom magnetskom polju mora rasti kad se jakost toga polja povećava.

Kod galvanometara opisanoga tipa treba dakle prije mjerjenja pomno udesiti istosmjernu »pomoćnu« struju da galvanometar dode u resonanciju s frekvencijom struje mjerena; onda on reagira praktički samo na struje te frekvencije i, donekle, frekvencijā tjesno oko nje, odnosno samo na osnovni član nesinusoidnih struja, ako je udešen na njihovu osnovnu frekvenciju.

U praksi se mjerni sistemi vibracionih galvanometara s iglom moraju zaštiti jakim željeznim oklopom od djelovanja stranih magnetskih polja, na pr. od djelovanja polja svitaka ili drugih dijelova istraživane aparature protjecanih strujom mjerena. Na oklopu se ostavi samo prozorčić za prolaz svijetla k zrcalu i natrag. I smještaj galvanometra mora biti takov da ne dolazi do trešnja (upotrebi se na pr. gumena podloga).

U novije vrijeme velik je napredak postignut modificiranim konstrukcijom vibracionoga galvanometra s iglom po Rumpu. Magnetska je igla ovdje permanentni magnet od visoko vrijednoga magnetskoga čelika, a rasporedaj magnetskoga kruga i dvostrukoga željeznoga magnetskoga oklopa jest takov da je postignuta relativno vrlo dobra zaštita igle od stranih magnetskih polja uz nekoliko puta veću osjetljivost galvanometra. Galvanometri (u izvedbi H&B) dolaze u dva tipa: a) s elektromagnetom uzbudjenim istosmjernom strujom, u kome se slučaju resonancija galvanometra na frekvenciju struje mjerena udešava reguliranjem te struje, i b) s permanentnim magnetom, s postizavanjem resonancije pomoću pomicanja magneta na veću ili manju blizinu k igli.

Potrebni iznos prigušenja titraja postizava se kod ovih galvanometara vrtložnim strujama koje se kod titraja igle induciraju u blizoj bakrenoj ploči. Ima i kompletnih prenosivih uređaja gdje je galvanometar montiran u zajedničku kutiju s pripadnim rasvetnim uređajem i skalom za očitavanje.

Osjetljivosti galvanometara po Rumpu su tolike da se opažaju kod udaljenosti skale 1 m proširenja svijetle pruge na pr. na 100 mm ili slično kod prolaza izmjenične struje jakosti 1 mikroamper.

35. Kod vibracionih galvanometara sa svitkom ili petljom princip djelovanja jest utjecaj magnetskoga polja na vodiče protjecane strujom, samo što ovdje svici i petlje moraju biti tako malenoga momenta tromosti i elastično tako namješteni u polju magneta da titraju resonantno u ritmu struje koja njima teče. Tako na pr. »petljasti« vibracioni galvanometar u bitnosti može biti 'slične konstrukcije kao oscilografska petlja u sl. 59. (str. 66.), no bez onako silnoga prigušenja kakovo se postizava uljem, te s udešenjem titrajnoga broja sistema na frekvenciju struje mjerena prikladnom napetošću pera koje nateže petlju

i reguliranjem razmaka obih oštrobridnih prečki iznad i ispod magneta u sl. 59.

Kod ovih mjernih sistema, također osjetljivih samo na struje one frekvencije na koju su sami udešeni, odnosno kod nesinusoidnih struja samo na osnovni član struje ako su na njegovu frekvenciju udešeni, utjecaji stranih magnetskih polja ne dolaze toliko do izražaja. A lako je izvesti vibracione galvanometre ove kategorije za područja relativno već nešto viših frekvencija, od nekoliko stotina pa do nekoliko hiljada Hz. U području nižih frekvencija redovno su prikladniji vibracioni sistemi s iglom.

36. Zajednički s vibracionim galvanometrima pokazuju i obični galvanometri u vezi sa suhim ispravljačima (B-37.) prednost da su dobro upotrebljivi i kod niskih frekvencija. Uz to se i kod njih nula struje prosuduje vizualno (okom) po nuli otklona, a ne auralno (uhom) kao kod slusalica. Upotrebu im međutim kod nulmetoda izmjeničnih struja s ovisnošću o frekvenciji ograničuje to što, uz nesinusoidne struje, reagiraju osim na osnovni val i na harmoničke više članove. To kod mnogih mjerjenja zahtijeva čistioce struje ili izvore sinusoidnih struja. K tomu je, kako je već u B-40. istaknuto, kod galvanometara u vezi sa suhim ispravljačem samo donekle moguće postići naročito osjetljivo reagiranje na nulu struje zbog stisnutosti početka skale ovakovih kombinacija (B-39.).


37. Zanimljive se mogućnosti otvaraju ako se, umjesto sa suhim ispravljačima, galvanometri za istosmrjene struje kombiniraju s mehanički tjeranim prekidačima koji titraju u taktu (sinhrono) s izmjeničnom strujom koja ih tjera, i to tako da naizmjence drže krug struje zatvorenim i otvorenim kroz polovicu u periode izmjenične struje. Kombinacije galvanometara i ovakovih *titrajuhih kontaktih ispravljača* u novijim usavršenim izvedbama mogu se upotrebili za različite svrhe. One na pr. mogu služiti kao detektori (nulinstrumenti) izmjeničnih struja ako se pripadni ispravljač tako adjustira da momenti ukapčanja, odn. iskapčanja započinju baš početkom svake pozitivne, odn. svake negativne polovice perioda izmjenične struje, jer u tomu slučaju kroz galvanometar teku samo pozitivne polovice vala izmjenične struje. Prednosti velike osjetljivosti galvanometra ostaju u ovomu slučaju sačuvane i kod konstatiranja nule vanredno slabih struja. Ipak se kao nulinstrumenti u mostovima kombinacije sa titrajuhim ispravljačima upotrebljavaju većinom samo u specijalnim prilikama.

U sl. 149. prikazan je vanjski izgled (otvorenoga) titrajnoga ispravljača (S&H), a u sl. 150. dana je shema spajanja. Aparat djeluje kao t. zv. »polarizirani relais« s permanentnim magnetom a. Elektromagnet b, uzbuden izmjeničnom strujom, naizmjence pritiše jezičac d na kontakt e i drži ga odmaknutim od kontakta. Uzbudnu struju elektromagnet b dobiva priključkom na sekundarni

namotaj »zakretnoga transformatora« c, primarno u sl. 150. trifazno priključenoga na izmjeničnu mrežu. Kako je iz elektrotehničke poznato, »zakretni« transformatori građeni su na način indukcionih motora sa statorom i rotorom kao nosiocima obih namotaja, primarnoga i sekundarnoga, koji se prema tomu mogu fiksirati u različite međusobne položaje. Kako struje u sekundarnom namotaju inducira Teslino »zakretno magnetsko polje«, to se većim ili manjim zakretanjem rotora u prikladni položaj prema statoru dade udesiti da izidju povoljni fazni kutevi (E-4.) sekundarne struje, a prema tomu i to da momenti ukapčanja i iskapčanja struje padnu kako se želi. Zbog toga transformator c i zovu također »pomicateljem faza« (Phasenschieber, phase shifter ili phase shifting transformer). Specijalno kod upotrebe za poluvalno ispravljanje (B-37.)



Sl. 149.

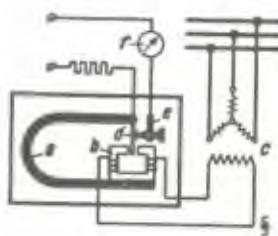

Sl. 150.

pomicatelj faza mora biti tako udešen da, kako je već rečeno, ukapčanja, odnosno iskapčanja, počinju baš s početkom svake pozitivne, odnosno negativne, polovice vala izmjenične struje koju galvanometrom f treba konstatirati. Pravo udešenje prepoznaće se po tomu što f pokaže, kod određenoga napona primijenjenoga na stezaljke gore lijevo u sl. 150., maksimum ispravljene struje.

Postoje i mehanički prekidači s udešavanjem faze prekapčanja koji rade bez pomicatelja faza; Arch. f. Elektrotechn., XXXII (1938), str. 209. do 221. Kao nulinindikatori u mostovima izmjenične struje mogu poslužiti i naročite naprave s katodnim zrakama (više u E-72.).

IV. TEORIJA WHEATSTONEOVA MOSTA KOD IZMJENIČNIH STRUJA

38. Mnogo važnih mjeranja s izmjeničnim strujama dade se svesti na posveopćeni spoj Wheatstoneova mosta po shemi u sl. 151. sa četverokutom od četiri općenito ma kakova kompleksna otpora, te izvorom izmjenične struje \sim u jednoj i korespondentnim nulinstrumentom N u drugoj dijagonali. Uvjet ravnotežja ovoga mosta, t. j. uvjet da u grani s nulinstrumentom ne bude nikakove struje, može se simbolički izraziti relacijom (XI)

u E-12. Ta relacija, ako se vrijednosti pojedinih kompleksnih otpora izraze onim što oni prema sl. 151. sadrže, dakle ako se postavi za prvi kompleksni otpor:

$$Z_1 = R_1 + jX_1 = R_1 + j(L_1\omega - 1/C_1\omega)$$

i analogno za ostale, dade se dalje pisati u obliku:

$$(R_1 + jX_1) : (R_2 + jX_2) = (R_3 + jX_3) : (R_4 + jX_4) \quad (\text{I})$$

Razradivanjem naznačenih matematskih operacija s kompleksnim brojevima (pazeći kod toga na to da je: $j^2 = -1$), te izjednačivanjem konačno dobivenih realnih dijelova lijevo i desno, a isto tako i imaginarnih dijelova lijevo i desno, dolazi se na *realne* relacije za Wheatstoneov most u sl. 151. koje se još dadu za pojedine posebne slučajevе specijalizirati u jednostavnije.


Konačni rezultat, uz supoziciju da su radni otpori R_i do R_4 takovi da bi sami za sebe ispunjali relaciju $R_1 : R_2 = R_3 : R_4$ Wheatstoneova mosta kod istosmjerne struje, veli da u slučaju ravnotežja Wheatstoneova mosta za izmjenične struje mora biti udovoljeno višestrukoj proporciji:

$$R_1 : R_2 = R_3 : R_4 = X_1 : X_2 = X_3 : X_4 \quad (\text{II})$$


u kojoj su X_1 do X_4 prazni otpori četiri grana mosta; dakle u općenitoj shemi sl. 151. znači

$$X_1 = L_1\omega - 1/C_1\omega$$

i analogno X_2 , X_3 i X_4 . Drugim riječima: ne sam da omjeri radnih otpora $R_1 : R_2$ i $R_3 : R_4$ imaju jednak iznos, nego i stoga tomu iznosu moraju biti jednak takoder omjeri prazn.h otpora $X_1 : X_2$ i $X_3 : X_4$, ma kakovi po sastavu svi ti radni i prazni otpori u pojedinim granama bili.

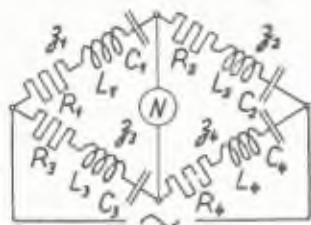

Sl. 151.

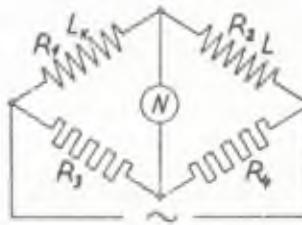

Sl. 152.

39. Kako u uvjetima (II) za nulu struje u mostu mogu, općenito, doći do izražaja utjecaji velikoga broja različitih veličina (dolaze tu veličine R_i do R_4 , pa L_i do L_4 , te C_i do C_4 , a povrh toga zastupana je veličinom $\omega = 2\pi f$ i frekvencija upotrebljene izmjenične struje), to se za praktičke primjene kod

mjerjenja upotrebljavaju specijalizirani spojevi, tako odabrani da ispadnu u relacijama (II) pojedine od nabrojenih veličina, pa rezultat postane određeniji i pregledniji.

Budući da je ovakvih specijalnih spojeva moguće zamisliti vrlo mnogo, to ima cijeli niz mostova izmjenične struje na bazi Wheastoneova mosta (a ima i mostova po ponešto drugoj shemi). Ti su mostovi prikladni kao nulmetode za mjerjenja vrlo različitih veličina, osobito kapaciteta, samoinduktiviteta, međusobnog induktiviteta, frekvencije, zatim za ispitivanje gubitaka kod izmjenične struje u dielektrikumima kondenzatora, kabela itd. Uzmimo iz ovoga opisnoga područja nekoliko najjednostavnijih i praktički najvažnijih primjera.

40. Kao prvu primjenu razmotrimo *mjerjenja samoinduktiviteta*. U tu svrhu zamislimo, po shemi u sl. 152., u prvoj grani mosta iz slike 151. sam svitak nepoznatoga (samo)induktiviteta L_x (i radnoga otpora R_1), u drugoj grani mosta sam svitak poznatoga induktiviteta L , na pr. normalni samoinduktivitet (radni otpor neka mu je R_2). U trećoj i četvrtoj pak grani neka su čisti radni mjerni otpori R_3 i R_4 . Kapacitivnih dakle otpora nema uopće ni u kojoj grani. Uvjet (II) pojednostavljuje se sada znatno i glasi:

$$R_1 : R_2 = R_3 : R_4 = L_x : L \quad (\text{III})$$

jer u omjeru $X_1 : X_2 = (L_x\omega) : (L\omega)$ veličina ω skraćivanjem ispada. Udešavanjem mosta dok nulinstrument ne pokaže nulu struje može se dakle L_x izmjeriti poznatim L , ako je samo još poznat omjer $R_3 : R_4$ (koji je ujedno i omjer $R_1 : R_2$).

U (III) nema uopće veličine ω ; to znači da će udešenje na nulu struje kod jedne frekvencije vrijediti i kod drugih frekvencija. Zato se za mjerjenja mogu upotrebiti struje povoljnih frekvencija, na pr. takovih da kao nulinstrument bude prikladna jednostavna slušalica. A u daljoj konsekvensiji to znači da se kao izvori mjerne struje mogu uzeti i najjednostavnija zujala, unatoč toga što ona daju jako nesinusoidne struje. Most naime, ako je udešen na nulu struje osnovnoga člana, samim tim udešen je i za više harmoničke članove, pa je prema tomu u mostu moguće i u tim prilikama postići praktički nulu struje (ili bar, kod zaostalih vlastitih kapaciteta i sl., vrlo oštar minimum).

Kojim se metodama postizava da se kod udešavanja mosta udovolji uvjetima ravnotežja (III), bit će opisano kod tumačenja praktičkih mjerena samoinduktiviteta.

41. Ako se ispituje kondenzator koji predstavlja čisti kapacitet C_x , treba zamisliti u shemi sl. 151. taj C_x sam u prvoj grani, a čisti poznati kapacitet C sam u drugoj grani mosta. Tako je onda $R_1 = R_2 = 0$. U trećoj i četvrtoj grani neka su

čisti radni mjerni otpori R_3 i R_4 . Uvjet ravnotežja (II) pojednostavljuje se ovdje u jednu jedinu relaciju:

$$R_3 : R_4 = (-1/C_x\omega) : (-1/C\omega)$$

koja se u konačnom obliku može pisati:


$$C_x : C = R_4 : R_3 \text{ ili: } C_x = C \cdot R_4 / R_3 \quad (\text{IV})$$

I ovaj je uvjet ravnotežja neovisan o frekvenciji, što ima iste konsekvensije kao gore kod mjerjenja samoinduktiviteta. O praktičkom izvođenju udešavanja mosta po formuli (IV), i o komplikiranim mostovima za mjerjenja na kondenzatorima s dielektričkom kojim kod priključka na izmjeničnu mrežu pokazuje gubitke, bit će govora kasnije u posebnom poglavlju.


42. Mogu se također usporedivati u mostu L i C , t. j. mogu se induktiviteti mjeriti poznatim kapacitetom ili obrnuto kapaciteti poznatim induktivitetom. Specijalni spoj po shemi u sl. 153. Wheatstoneova mosta za izmjenične struje u tomu slučaju zove se *Maxwellov most*. Kako se vidi, u drugoj i trećoj grani su čisti radni otpori R_2 i R_3 ; u prvoj je grani svitak radnoga otpora R_1 i induktiviteta L , a u četvrtoj paralelna kombinacija kapaciteta C i radnoga otpora R_4 . Detaljnije razradivanje relacije (II) za ovaj specijalni slučaj daje kao uvjet ravnotežja:

$$L/C = R_2 R_3 = R_1 R_4 \quad (\text{V})$$

također neovisne o frekvenciji struje mjerjenja.

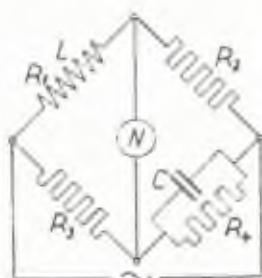

Sl. 153.

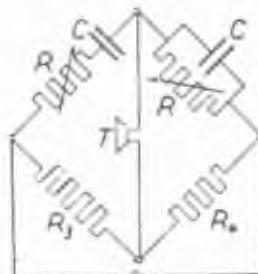

Sl. 154.

Evo dokaza: Očito je $\beta_1 = R_1 + j\omega L$; $\beta_2 = R_2$; $\beta_3 = R_3$; $\beta_4 = R_4 + j\omega C$). Po formuli pak (X) iz E-12. kombinaciona prividna vodljiva vrijednost $1/\beta_4$ četvrte grane mosta jednaka je u simboličkoj metodi sumi vodljive vrijednosti $1/R_4$, njezina ogranka s radnim otporom R_4 i vodljive vrijednosti $j\omega C$) ogranka s kapacitetom

¹) Zbog $j^2 = -1$ prelazi $1/(-j\omega C)$ proširenjem sa j u $j\omega C$.

C. Recipročni iznos te sume jednak je prividnom otporu Z_4 promatrane grane mosta:

$$Z_4 = \frac{1}{1/R_4 + j\omega C} = \frac{R_4}{1 + j\omega CR_4} \quad (\text{VI})$$

Uvjet (XI) iz E-12. glasi prema tomu ovdje:

$$(R_1 + j\omega L) \times R_4 / (1 + j\omega CR_4) = R_2 \times R_3$$

Iz toga odmah slijedi:

$$R_1 R_4 + j\omega R_4 \times L = R_2 R_3 + j\omega R_4 \times C R_2 R_3$$

Izjednačenjem realnih dijelova lijevo i desno dobiva se relacija:

$$R_1 R_4 = R_2 R_3$$

a izjednačenjem imaginarnih dijelova (iza kraćenja sa $j\omega R_4$) relacija:

$$L = C R_2 R_3$$

Obje dobivene relacije sadržane su u (V).

43. Frekvencija f struje mjerena ne isпадa u uvjetu ravnoteža za specijalni slučaj Wheatstoneova mosta u spoju po sl. 154. (t. zv. Robinsonov most). Zato se ovakov spoj može upotrebiti za mjerjenje veličine f .

Kako se vidi, treću i četvrtu granu promatranih mosta za mjerjenje frekvencija sačinjavaju čisti radni otpori R_1 i R_4 , pri čemu treba R_3 uzeti dvostruko toliko kao R_4 ($R_3 = 2R_4$). Naprotiv u prvoj i drugoj grani nalaze se međusobno jednaki radni otpori R i jednaki kapaciteti C , samo s tom razlikom da su u prvoj grani R i C spojeni u seriju, a u drugoj paralelno.

Uvjet ravnoteža ovdje glasi:

$$\omega = 1/RC \quad (\text{VII})$$

pa ako se na pr. C uzme fiksno, a R varijabilno (povezavši na pr. mehanički gibanja rukčki za udešavanje obih otpora R , tako da ovi nužno i kod variranja ostaju međusobno jednakim), onda se udešavanjem iznosa R , dok nulinstrument N ne pokaže nulu, može dobiti veličina $\omega = 1/RC$, a iz nje i numerička frekvencija struje mjerena $f = \omega/2\pi$. Relacija $\omega = 1/RC$ dokazuje se računom sličnim onomu kod Maxwellova mosta.

Primjer: Neka je $R_3 = 2000 \Omega$; $R_4 = 1000 \Omega$; $R = 800 \Omega$; $C = 0.5 \mu F = 0.5 \cdot 10^{-6} F$. Za ω izlazi vrijednost $1/RC = 2500$, čemu odgovara $f = \omega/2\pi = 398 \text{ Hz}$.

V. MJERENJA INDUKTIVITETA

44. Za mjerena *samoinduktiviteta* upotrebljavaju se praktički različite metode, od kojih su najpoznatije: a) metoda Wheatstoneova mosta s izmjeničnom strujom po shemi u sl. 152., b)

metoda voltmatra i ampermetra [E-I-metoda] osnovana na Ohmovu zakonu za izmjenične struje, te c) različite metode »resonancije« s titrajnim kružovima sastavljenima od mjerene induktiviteta L_x i poznatoga kapaciteta C.


Kod Wheatstoneova mosta za mjerene induktiviteta uvjet je ravnoteža dvojak, jer su u (III) u E-40. sadržane zapravo dvije relacije. A dvjema neovisnim relacijama zadovoljava se pomoću dva neovisna udešavanja, a ne jednim udešavanjem kao kod Wheatstoneova mosta istosmjerne struje.

Jedno od oba potrebna udesavanja lako se izvodi mijenjanjem omjera $R_3 : R_4$, koje je izvedivo prikladnim mjernim reostatima ili jednostavnije, kao u sl. 155. i 156., udešavanjem omjera $a : b$ na »kliznoj žici« (D-5.). Prema tomu pak kakovo se udešavanje uzme kao drugo, postoje praktički dvije podvrste mostova za mjerene induktiviteta tipa sheme u sl. 152.

Kod prve podvrste most je, po sl. 155., sastavljen s poznatim induktivitetom L u r i j a b i l n o g a tipa (E-18.), što je u slici 155. naznačeno strjelicom preko svitka sa L , pa se s jedne strane pomičući kontakt na kliznoj žici može udesiti $a : b$, dakle zapravo $R_3 : R_4$, na omjer $R_1 : R_2$, a s druge strane varirajući L može se udesiti omjer $L_x : L$ također na jednakost sa $R_1 : R_2$. Oba se udešavanja naizmjence postepeno dotjeravaju dok nulinstrument, na pr. slušalica T, ne pokaže praktički nulu struje kao znak postignutoga punoga ravnoteža mosta.



Sl. 155.

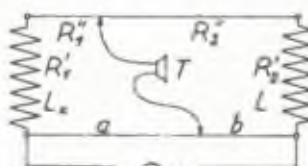

Sl. 156.

Kod druge podvrste, po sl. 156., upotrebljava se (praktički prikladniji) f i k s n i poznati samoinduktivitet L . Onda se dakako omjer $L_x : L$ ne da varirati, nego se po njegovom iznosu moraju udešavati omjeri $R_3 : R_4$ i $R_1 : R_2$ radnih otpora R_1 do R_2 u četiri grane mosta. Omjer $R_3 : R_4$ udešava se, kao i kod mosta iz sl. 155., omjerom $a : b$ na kliznoj žici. No za udešavanje omjera $R_1 : R_2$ sami vlastiti radni otpori R_1 i R_2 ' svitaka mjerene i poznatoga induktiviteta nisu dovoljni, jer je njihov omjer stalan i samo se posve slučajno može dogoditi da baš odgovara omjeru $L_x : L$ njihovih induktiviteta. Zato je kod promatranoga mosta, povrh »mjerne« klizne žice, na kojoj se udešava i očitava omjer $a : b$, još predviđeno i sredstvo za udešavanje omjera $R_1 : R_2$ koje se sastoji u tomu da se stalni radni otpori R_1 i R_2 ' svitaka mjerene

noga i poznatoga induktiviteta nadopune dodatkom iznosā R_1 , i R_2 , kojih se omjer dade mijenjati. Praktički se to izvodi s pomoću prikladnih mjernih reostata ili, jednostavnije, upotreboom jedne nove klizne žice, vidljive gore u sl. 156. Kako se time dade ujedno i omjer $R_1 : R_2$ ukupnih otpora $R_1 = R_1' + R_2''$ i $R_2 = R_1' + R_2''$ prve i druge grane mosta udešavati prema omjeru $L_x : L$, nema zapreke da se i u ovomu slučaju ne postigne potpuno ravnotežje mosta. Ako se na pr. klizni kontakt gore u sl. 156. pomiče nadesno, rasti će R_1' , i smanjivat će se ujedno R_2'' , pa će se time i $R_1 : R_2$ povećavati.

Kod postignutoga punoga ravnotežja s mostovima po sl. 155. i 156. mjereni iznos L dobiva se iz relacije:

$$L_x = LR_2/R_1 = La/b \quad (I)$$

Kod ispitivanja svitaka sa R_1 i L_x realiziranih na pr. nešto debljim masivnim bakrenim vodičima mogu već kod tonskih frekvencija postati zamjetljivi učinci »skin-efekta«, koji se manifestiraju iznosom R_1 radnoga otpora većim nego odgovara otporu R_1 svitka mjerenuom istosmjernom strujom, i ovisnim o frekvenciji f struje mjerjenja u tomu smislu da kod povećavanja frekvencije R_1 raste (a L_x se ponešto smanjuje). Kod svitaka sa željeznom jezgrom, kojih induktivitet uostalom nije stalnoga iznosa nego ovisi o jakosti struje, utječu (i uglavnom se manifestiraju povećavajući R_1) također gubici od induciranih u željezu »vrtložnih struja«, i gubici zbog pojave t. zv. »magnetske histereze« što se javljaju kod izmjeničnoga magnetiziranja željeza.¹⁾

45. Kod mjeranja samoinduktiviteta *ampermetrom i voltmetrom* očitaju se na ampermetu A i voltmetru V u spoju sl. 157. efektivni iznosi I i E struje, odnosno napona kod priključenoga na 1 i 2 izvora izmjenične struje frekvencije f . Uz zanemariv radni otpor (i samoinduktivitet, u koliko ga ima) ampermetsra A prema radnomu otporu R i samoinduktivitetu L istraživanoga svitka S kvocijent E/I pretstavlja iznos Z prividnoga otpora svitka. Ako se sad radi o svitku kome se radni otpor R kod upotrebljene izmjenične struje može uzeti jednakim otporu kod istosmrne struje, onda se iz dobivenoga iznosa Z i istosmjernom strujom (kojim god načinom) izmjerenoj iznosa R može na temelju relacija predočenih u sl. 131. (str. 129.) lako izračunati $X = L\omega = 2\pi fL$, a prema tome i L .

Primjer: Ampermetar pokazao je 2 A, a voltmeter 200 V kod struje frekvencije $f = 50$ Hz. Otpor R , određen na pr. Wheatstoneovim mostom za istosmjernu struju, neka je 8Ω . Onda je:


$$Z = 200/2 = 100 \Omega \quad X^2 = 100^2 - 8^2 = 9936 \quad X = 99.7 \Omega$$

¹⁾ Maleni »gubici u željezu« postizavaju se, kako je poznato, jezgrama s »porazdjeljenjem« u (medusobno izolirane) tanke limove, žice ili sitne žestice od materijala malene histereze.


i prema tomu izlazi: $L = X/\omega = 99,7/314 = 0,318$ H = 318 mH. Za fazni kut prividnoga otpora svitka izlazi, na temelju relacije $\cos\varphi = R/Z = 8/99,7 = 0,0803$, vrijednost: $\varphi = 88,3^\circ$.

Upotrebljena izmjenična struja treba da je kod ovih mjerjenja praktički sinusoidna, jer kod nesinusoidnih struja utječe na rezultat što induktivitet L pretstavlja induktivni otpor $L \times \omega$ samo za član osnovne frekvencije $f = \omega/2\pi$, dok bi na pr. za harmonički član frekvencije $3f$ induktivni otpor bio $L \times 3\omega$, za član frekvencije $5f$ $L \times 5\omega$, itd.

46. Pojav **resonancije** dade se iskoristiti za mjerjenje samo-induktiviteta (i kapaciteta) na više načina. Kod »resonantnoga mosta« uzme se na pr. u spoju po sl. 151. (str. 153.) kao prva grana mosta kombinacija svitka mjereneog induktiviteta L_1 (i radnog otpora R_1) u seriji sa poznatim kapacitetom C_1 , dok se u drugu, treću i četvrtu granu stave čisti radni otpori R_2 do R_4 . Očito sad

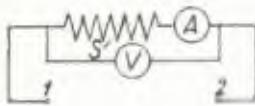

Sl. 157.

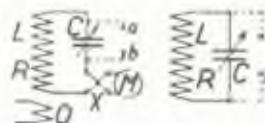

Sl. 158.

Sl. 159.

kod ravnotežja mosta mora i prva grana pretstavljati čisti radni otpor, a to se stanje može postići varirajući frekvenciju f struje mjerena dok nulinstrument ne pokaže nulu struje, znak da je postignut uvjet $L_1\omega = 1/C_1\omega$, pa prva grana pretstavlja čisti radni otpor R_1 (v. E-8.). Uz poznato f (dakle i $\omega = 2\pi f$) može se onda L_1 lako izraziti poznatim C_1 (ili C_1 sa L_1 , ako se C_1 mjeri, a L_1 je poznato).

Primjer: Ako je poznat kapacitet $C_1 = 0,127 \mu\text{F} = 0,127 \cdot 10^{-6} \text{ F}$, pa se ravnotežje mosta postigne kod frekvencije $f = 1000 \text{ Hz}$, onda je $L_1 = 0,2 \text{ H}$ (v. račun u E-29.).

47. Takoder resonancijom mjeri se i po shemama u sl. 158. i 159. Tu se iskorišćuje činjenica da struja inducirana u krugu sa R , L i C djelovanjem izvora izmjenične struje (oscilatora) O pokazuje više ili manje izrazit maksimum jakosti kod »resonantne frekvencije« f određene relacijom (I) iz E-29. Ako se dakle mijenja na pr. frekvencija struje mjerena oscilatora O , dok se ne pokaže maksimum struje na prikladnom osjetljivom instrumentu ukopčanom u krug sa R , L i C (u sl. 158. to je »instrument s termopretvaračem« po B-41. s osjetljivim termopretvaračem X i pripadnim galvanometrom M), onda kod te frekvencije f , koja se očita na oscilatoru O , vrijedi relacija (I) iz E-29., pa se iz nje može mjereni L izraziti poznatim C (ili obrnuto C poznatim L), ako se mjeri kapacitet C s pomoću poznatoga L). A može i fre-

kvencija biti stalna, ali se onda kod mjerena L varira C , dok se ne postigne resonancija.

Frekvencija mjerne struje može biti tonska; kao izvor upotrebi se onda, kod udešavanja resonancije iznosom f , heterodino cijevno zujalo, a pripadni L i C su relativno nešto veći. Ako se maksimum udešava variranjem kapaciteta, može se za C staviti prikladni fiksni kondenzator tek nešto manjega kapaciteta nego li treba za resonanciju kod odabrane frekvencije oscilatora, a još potrebni do resonancije iznos C_1 kapaciteta udesi se na varijabilnom kondenzatoru s uzduhom, priključenom na a i b paralelno kondenzatoru kapaciteta C . U tomu slučaju uvjet resonancije (E-8.) piše se: $L\omega = 1/(C + C_1)\omega$.

No mogu se za ova mjerena, kod manjih iznosa L i C , upotrebiti i visokofrekventne struje. Onda kao izvor struje dolaze u obzir radiofrekventni oscilatori, bilo cijevni reakcioni (E-28.) s trajno podržavanim visokofrekventnim titrajima, »nemoduliranim« ili »tonfrekventno moduliranim«, bilo oni iz starih jednostavnih valomjera ili ondometara (Wellenmesser, wave meter) s grupama prigušenih titraja u tonfrekventnom slijedu (s uzbudivanjem titrajnog kruga na visokofrekventne titraje mehaničkim prekidačem).

Ako visokofrekventni oscilator izvodi neprigušene »nemodulirane« titraje (v. sl. 144. gore), indikator maksimuma struje treba da reagira na visokofrekventne struje (kako to i jest kod kombinacije X sa M u sl. 158.); v. i metodu po sl. 184. (str. 192).

No može se (vrlo približno) resonancija kruga sa R , L i C konstatirati i po maksimumu napona kondenzatora C (sl. 159.), koji se konstatira indikatorom priključenim na 1 i 2 paralelno kondenzatoru C . Taj indikator, kod nemoduliranih radio frekventnih titraja iz oscilatora, može biti na pr. serijska kombinacija »kristalnoga detektora« (ispravljača koji propušta visokofrekventnu struju uglavnom samo u jednom smjeru, i upotrebljava se zbog toga i kod najjednostavnijih prijemnika radiofonije) s osjetljivim galvanometrom s pomičnim svitkom (koji reagira na ispravljene struje). A kod oscilatora koji izvode visokofrekventne titraje »modulirane« tonfrekventno (titraje u tonfrekventnom ritmu, čas više, čas manje intenzivne; v. sl. 145. gore), ili koji izvode grupe »prigušenih« visokofrekventnih titraja u tonfrekventnom slijedu, može se između 1 i 2 staviti i kristalni detektor u seriji s telefonskom slušalicom. Međutim dovoljno je (i čak je bolje), ako se uzme paralelna kombinacija kristalnoga detektora i slušalice i priključi samo »jednopolno« na krug sa R , L i C , na pr. na stezaljku 1. Resonancija se u slušalici prepoznaje po maksimumu jakosti tona modulacione frekvencije.

Često nisu kod upotrebljenih malih visokofrekventnih oscilatora (u valomjerima) na skali naznačene visoke frekvencije f , nego duljine radio valova λ koje tim frekvencijama odgovaraju. Općenito je

$\lambda = c/f$, gdje je $c = 3 \cdot 10^{10}$ cm/s (= brzina svjetlosti), i kad se uzme u obzir relacija (I) iz E-29., izlazi da su L , C i λ vezani formulom:

$$\lambda = 1885\sqrt{LC} \quad (\text{II})$$


(uz uvjet da se λ izrazi u metrima, L u mikrohenrijima, a C u mikrofaradima). Kod poznatih dviju veličina može se dakle izračunati treća u formuli (II); na pr. iz poznatih iznosa λ i C u slučaju postignute rezonancije lako se dobiva mjereni iznos L .

Vezanje oscilatora s istraživanim titrajnim krugom treba da je kod mjerena rezonancijom što slabije; prema tomu upotrebljeni indikatori rezonancije moraju biti vrlo osjetljivi.

Kod primjene metode rezonancije u području visokih frekvencija potrebna je, kao i inače kod visokofrekventnih mjerena, kritičnost u raspoređuju aparature i provedbi mjerena zbog izbjegavanja različitih nuzgrednih efekata.

48. Za mjerena *medusobnih induktiviteta* ima također različitih metoda. Jedna, balistička, već je opisana kod balističkih galvanometara; radi se po shemi u sl. 125. (str. 123.), a koeficijent medusobne indukcije računa se, kraj poznatih ili očitanih ostalih veličina, iz relacije (III) na str. 121.

Kao drugu mogućnost navedimo »metodu opozicije«, kod koje za određivanje nepoznatoga medusobnoga induktiviteta poznati medusobni induktivitet mora biti promjenljiv (F-20.) s prikladnim područjem variranja, da se može udesiti na iznos nepoznatoga. Po shemi u sl. 160. ista izmjenična struja pušta se

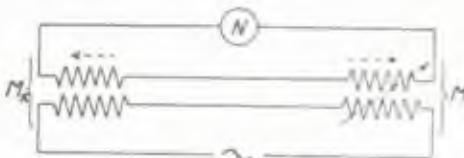

Sl. 160.

redom kroz primarne svitke obih medusobnih induktiviteta: mjerena M_x i poznatoga promjenljivoga M . Sekundarni svici od M_x i M također su sa svoje strane, uz dodatak prikladnoga nulinstrumenta N , spojeni u seriju, ali »u opoziciju«, t. j. tako da inducirane elektromotorne sile djeluju jedna protiv druge (zbog medusobnoga pomaka faza za 180°). Kad se sad, varirajući M postigne da N (na pr. vibracioni galvanometar ili slušalica) pokaze nulu struje, obje elektromotorne sile su izjednačene, a to znači da je $M_x = M$, pa se vrijednost M_x može naprsto očitati na skali za udešavanje iznosa M . Obje kombinacije svitaka usporedivanih medusobnih induktiviteta moraju biti postavljene dovoljno daleko jedna od druge, odnosno tako da nema induktivne veze izmedju njih.

49. Ima i »mosnih spojeva« koji sadržavaju *medusobnih* induktiviteta, i takovima se, uz poznate ostale veličine, mogu također mjeriti medusobni induktiviteti. No mogu se mjeriti *medusobni* induktiviteti i mostovima za mjerenje *samoinduktiviteta*, ili drugim već opisanim metodama za *samoinduktivitete*.

Mjerenje medusobnoga induktiviteta dade se naime svesti na dva mjerenja samoinduktiviteta. U tu svrhu izmjere se samoinduktiviteti L' i L'' serijskoga spoja dvaju svitaka kojih se medusobni induktivitet M za određeni fiksni medusobni položaj tih svitaka ima odrediti, i to jedanput s priključkom drugoga svitka na prvi takovim da se magnetski tokovi obih svitaka potpomažu, a drugi put s obrnutim priključkom drugoga svitka, tako da se magnetski tokovi obih svitaka slabe. Ako se izrazi na str. 138., koji uz suponirane prilike vrijede po E-18. za L' i L'' , od biju, ispadne $L_1 + L_2$, i za M izlazi: $M = (L - L')/4$.

Ako se povrh toga još izmjere i samoinduktiviteti L_1 i L_2 pojedinih svitaka, može se izračunati i t. zv. »faktor vezanja« obih svitaka, pod čime se (u radiotehnici) razumijeva kvocijent $k = M/\sqrt{L_1 L_2}$ ($k\% = 100k$).

Primjer: Za dva tijesno medusobno prislonjena svitka bez željeza za upotrebu kod primanja (dugih) radio valova mjerenja su dala (u milihenrijima):

$$L' = 268,1 \quad L'' = 180,9 \quad L_1 = 24,5 \quad L_2 = 200,0$$

Medusobni induktivitet za promatrani položaj svitaka jest: $M = (268,1 - 180,9)/4 = 21,8$ mH, a »faktor vezanja« ovdje iznosi: $k = 21,8/70,0 = 0,311$ (31,1%).

VI. MJERENJA KAPACITETA I KUTA GUBITAKA KONDENZATORA

50. Kod mjerenja kapaciteta prilike su osobito jednostavne, ako ispitivani kondenzatori, komadi kabela itd. pretstavljaju praktički samo »čiste« kapacitete, t. j. ako ne pokazuju, kod priključka na izmjeničnu struju, »gubitke« zbog nesavršenosti dielektrikuma (ili ako se ti gubici zanemaruju, kako se to čini kod manje točnih mjerenja). Kod mjerenja gdje dolaze do izražaja, te treba da budu uzeti u obzir, i gubici u kondenzatorima, mjerenja su znatno komplikiranija, ali se, uz iznos kapaciteta, mjerići t. zv. kut gubitaka (Verlustwinkel, loss angle) i dobivaju podaci o kvaliteti kondenzatora, kabela itd., odnosno njihova dijelotakta.

Razmotrimo najprije slučajeve mjerenja čistih kapaciteta. Između brojnih metoda za ovakovu svrhu treba istaknuti: a) mjerenja u Wheatstoneovu mostu izmjenične struje, b) E - I -metodu (metodu voltmetra i ampermetra), c) balističku metodu, d) me-


tode resonancije i e) mjerjenja instrumentima s direktnim očitavanjem kapaciteta, t. zv. »mjerilima kapaciteta«.

51. Wheatstoneovim mostom za izmjeničnu struju može se, osim u Maxwellovu spoju (E-42.) za uspoređivanje L sa C , nepoznati kapacitet C_x mjeriti usporedbom s poznatim C , specijalizirajući po E-41. općenitu shemu Wheatstoneova mosta iz sl. 151. tako da C_x i C čine prvu i drugu granu mosta, a čisti radni otpori R_3 i R_4 treću i četvrtu granu. Kod postignutoga ravnotežja mosta vrijedi onda za C_x formula (IV) na str. 155.

Kod praktičke realizacije ovakovih mjerjenja može se raditi po shemama u sl. 161. i u sl. 162. U sl. 161. otpori R_3 i R_4 mogu biti fiksni i treba da je poznat samo njihov omjer R_4/R_3 , pa za udešavanje ravnotežja mosta treba samo varirati iznos C poznatoga kapaciteta (to je naznačeno u sl. 161. strjelicom preko simbola za C) dok nulinstrument N ne pokaže nulu struje.



Sl. 161.

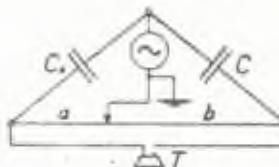

Sl. 162.

Ako C nije varijabilno, onda se mora udešavati omjer R_4/R_3 , na pr. u sl. 161. varirajući iznos R_4 , koji se realizira prikladnim mjernim reostatom.

Kod sheme u sl. 162. udešavanje omjera R_4/R_3 naročito je pojednostavljenje, jer je svedeno na udešavanje omjera b/a klizne žice, a nulinstrument je jednostavna slušalica T. Kod nule (ili bar minimuma) tona u T vrijedi relacija:

$$C_x = C \cdot b/a \quad (I)$$

u kojoj C dolazi pomnoženo recipročnim iznosom b/a omjera a/b s kojim se po (I) na str. 158. množi L kod mosta s induktivitetima, tako da kod većega C_x klizni kontakt dolazi više nalijevo.

Primjer: $C = 0,1 \mu\text{F}$; ravnotežje mosta postignuto kod položaja kontakta na kliznoj žici (razdijeljenoj u 100 dijelova) sa $a = 42,0$ i $b = 58,0$. Mjereni kapacitet jest: $C_x = 0,1 \times 58/42 = 0,138 \mu\text{F}$.

U sl. 162. zamijenjeni su spojevi izvora struje i nulinstrumenta prema shemi u sl. 161.: T je priključeno na krajeve klizne žice, a izvor izmjenične struje u protivnu dijagonalu mosta. To po E-38. i D-7. ne mijenja uvjet ravnotežja, no pretstavlja redovno povoljniji spoj obzirom na osjetljivost udešavanja nule mosta (iznosi radnih otpora dijelova a i b klizne žice gotovo su uvijek maleni prema iznosima kapacitivnih otpora $1/C_x\omega$ i $1/C\omega$).

52. Kod mjerena kapaciteta *metodom ampermetera i voltmetra* iskoristiće se činjenica da, po Ohmovu zakonu za izmjenične struje, »čisti« kapacitet C predstavlja »prividni otpor: $Z = 1/C\omega$, pa prema tomu za struju I , proizvedenu od napona E , vrijedi izraz: $I = E/Z = EC\omega = 2\pi fEC$. Ako se dakle, uz poznatu frekvenciju struje, izmjere struja kondenzatora i napon na njega primijenjen, može se C izračunati po formuli: $C = I/E\omega$.

Praktički se I i E mijere ampermetrom A i voltmetrom V u spoju kao na sl. 157., samo što sada, dakako, svitak S treba zamisliti nadomješten ispitivanim kondenzatorom. I ovdje, baš kao i kod mjerena induktiviteta po sl. 157. (E-45.), otpor ampermetera treba da je praktički zanemariv, a upotrebljeni izvor treba da daje praktički čiste sinusoidne struje. To je kod mjerena kapaciteta čak još odlučnije, jer kapacitet C , koji u slučaju nesinusoidnih struja za član osnovne frekvencije f predstavlja otpor $1/C\omega$, kakov je uzet za bazu kod izračunavanja formule (I), suprotstavlja sve manje i manje prividne otpore prema višim harmoničkim članovima, na pr. za član frekvencije $3f$ samo kapacitivni otpor $1/3C\omega$, za član frekvencije $5f$ samo $1/5C\omega$, itd. I maleni harmonički članovi u izrazu za napon mogu dakle doći iako do izražaja u izrazu za struju. Katkad se zato kod ovih mjerena kapaciteta upotrebljava »čistilac struje« (E-26.).

Kod približnih mjerena, kod kojih se napon i frekvencija (na pr. rasvjetne mreže) smiju smatrati stalnim i poznatim, može se voltmetar i ispuštiti, pa na C zaključivati iz očitanoga iznosa I ; uz te pretpostavke mogu se onda na skali ampermetera i direktno nanijeti pripadni iznosi C .

Primjer: Iz mreže od 220 V i 50 Hz kondenzator uzimlje struju 0,058 A. Kapacitet toga kondenzatora jest: $C = 0,058/(220 \times 314) = = 0,84 \cdot 10^{-6} F = 0,84 \mu F$.

53. Kod mjerena kapaciteta *resonancijom* ne treba ništa dodati onomu što je već rečeno o toj metodi u E-46. i E-47. kod mjerena induktiviteta. Jedina je razlika, što je kod mjerena induktiviteta C poznato, a L se traži, dok je kod mjerena kapaciteta obrnuto.

K tomu kod mjerena kapaciteta pridolazi i mogućnost da se metoda resonancije kombinira s metodom suplitucije (zamjene). Na pr. ne mora se nepoznati kapacitet ukopčati kao C u sl. 158. i udešavajući resonanciju usporedjivati s poznatim L , nego se (i ne poznavajući L) može resonancija kod prikladne frekvencije f udesiti najprije u krugu s kombinacijom poznatoga varijabilnoga kondenzatora C i njemu paralelnoga mjerena kapaciteta C_x (koji se priključi na a i b); ako se zatim kapacitet C_x ukloni, resonancija će se kod iste frekvencije f ponovno postići samo ako se iznos varijabilnoga kondenzatora toliko poveća da se nadoknadi iznos uklonjenoga kapaciteta C_x . Ako su dakle

C'' i C' udešenja varijabilnoga kondenzatora (sa i bez C_s), mjereni iznos kapaciteta jest: $C_s = C' - C''$.

Supstitucijom se eliminiraju različiti izvori pogrešaka, na primjer utjecaji eventualnoga »vlastitoga kapaciteta« svitka sa R i L , i drugi (koji mogu doći do izražaja osobito kod mjerenja malenih kapaciteta i relativno već viših frekvencija).

54. Balistička metoda mjerenja kapaciteta opisana je već u D-54. (str. 120.). Preostaje još da se opišu mjerenja kapaciteta instrumentima s direktnim očitavanjem. Od preciznijih instrumenata ove vrsti zahtijeva se da svojim otklonom pokazuju iznos mjereneog kapaciteta bez obzira na variranje, barem unutar nekih granica, primjenjenoga izmjeničnoga napona, odnosno njegove frekvencije.

Mjerni sistemi prikladni za ovu svrhu mogu biti različiti. Mogu se upotrebiti elektrodinamski sistemi s unakrsnim svicima (B-46.), a i druga »kvocijentna mjerila«. Elektrodinamski sistemi s unakrsnim svicima po shemi u sl. 38. (str. 46.) mogu se uopće dodatkom prikladnih otpora, kondenzatora ili svitaka osposobiti za vrlo različite svrhe. Baš као što je na pr. u spojevima na sl. 39. i 40. (str. 47.) ovakov mjerni sistem dodatkom prikladnih otpora, odnosno induktiviteta, pretvoren u (jednofazno ili trifazno) cos φ -mjerilo, njim se može realizirati i mjerilo kapaciteta dodatkom prikladno priključenih kondenzatora, ili mjerilo frekvencije kombinirajući sistem s dodanim elementima u spoj prikladan za ovakovu svrhu.

Kod konstrukcije Weston mjerila kapaciteta (»mikrofaradimetra«) za mjerenja strujom od 50 Hz elektrodinamski sistem s unakrsnim svicima kombinira se¹⁾ sa dva ugradena kapaciteta, jednim pomoćnim i jednim koji služi za uspoređivanje, a kao treći se na određeni par stezaljki instrumenta priključi istraživani kondenzator. Jedan drugi par stezaljki služi za priključak na izmjeničnu struju. U instrument je ugraden i zaštitni otpor. Kod mjerenja kazalo direktno pokaze, na praktički jednolikoj skali, iznos kapaciteta ispitivanoga kondenzatora. Instrumenat se za frekvenciju od 50 Hz dade udesiti s opsezima mjerenja kojima odgovaraju iznosi od više mikrofarada sve do nekoliko stotinki mikrofarada kod punoga otklona. Za iznose kapaciteta niže od onih koji se dadu mjeriti s najnižim mjernim opsegom kod 50 Hz potrebni su instrumenti u nešto drugom spoju i za više mjerne frekvencije (poimence: 500 ili 1000 Hz).

U mjerilu kapaciteta H&B upotrebljen je mjerni sistem indukcionoga elektrodinamometra; ovaj se naime također može osposobiti, uz ostalo, i za mjerenja kapaciteta, kako je već prije (B-26.) rečeno.

¹⁾ Detaljnije v. na pr. u ETZ (Elektrotechn. Z.), 1925, str. 312/313.

55. Mostovima za mjerjenja kapaciteta s jednim udešavanjem, kako su opisani u E-51., mogu se dobro mjeriti zapravo samo kapaciteti kondenzatora kojima je dielektrikum jednak ili bar približno tako savršen kao i dielektrikum mernoga kondenzatora koji realizira poznati kapacitet. U protivnom slučaju, dakle kod kondenzatora s »gubicima« učina kod prolaza izmjenične struje kojima su uzrok različite nesavršenosti njihova dielektrikuma, ne da se samim jednim udešavanjem uopće postići nula, niti vrlo oštar minimum struje u nulinstrumentu, jer nesavršeni kondenzatori ni ne predstavljaju čisti kapacitet, kakov jest u pravilu merni kondenzator.

Izmjenična struja \mathcal{J} nesavršenih kondenzatora nije naime čista *kapacitivna prazna* (po E-8. za pravi kut $\pi/2$ ili 90° prema naponu na prijedufazi pomaknuta) struja \mathcal{J}_1 , nego u \mathcal{J} treba zamišljati sadržanu pored \mathcal{J}_1 još i neku (redovno neznačnu) *radnu* (istofaznu s naponom) struju \mathcal{J}_2 kojoj je jakost određena veličinom »gubitaka«, odnosno kvalitetom dielektrikuma kondenzatora. Tako bi, po shemi u sl. 163., \mathcal{J} bilo predviđeno rezultantom dvaju vektora \mathcal{J}_1 i \mathcal{J}_2 , prvoga pod kutom priklona $+90^\circ$ prema pripadnom vektoru napona \mathfrak{E} , a drugoga povučenoga u smjeru vektora \mathfrak{E} .



Sl. 163.



Sl. 164.

Efektivni iznos I ukupne struje \mathcal{J} vezan je prema tomu s efektivnim iznosima I_1 i I_2 struja \mathcal{J}_1 i \mathcal{J}_2 (kapacitivne i radne) nesavršenog kondenzatora relacijom $I^2 = I_1^2 + I_2^2$, dok pomak faza struje \mathcal{J} prema naponu \mathfrak{E} ima iznos φ nešto manji nego odgovara kutu 90° (ili četvrtini periode) pomaka faza struje kroz čisti kapacitet (savršeni kondenzator bez gubitaka). Razlika između pravoga kuta i φ , dakle u kutnim stupnjevima $\delta^\circ = 90^\circ - \varphi^\circ$, odnosno u lučnoj mjeri¹⁾ $\delta = \pi/2 - \varphi$, upravo karakterizira kondenzator, odnosno njegov dielektrikum, obzirom na gubitke kod

¹⁾ Vidi bilješku dolje na str. 126.

izmjenične struje. Čim je kondenzator bliži idealnom (čistom kapacitetu bez gubitaka), tim manji mu je omjer I_2/I_1 , dakle također manji i kut δ . Zato se δ , koji je uostalom kod još boljih kondenzatora uvijek malena iznosa, i zove *kut gubitaka*. I istom ako je uz kapacitet nekoga kondenzatora određen, odnosno poznat, i »*kut gubitaka*«, kondenzator je točnije označen. Njegov iznos je pogotovo zato od koristi, jer δ (u lučnoj mjeri) dolazi u izrazu za pravi učin N (u vatima) kondenzatora koji, priključen na izmjenični napon E (u voltima), uzimlje struju I (ampera). Očito je naime:

$$N = EI \cos \varphi = EI \sin \delta \approx EI \operatorname{tg} \delta = EI \delta \quad (\approx E' \omega C \delta) \quad (II)$$

jer je $\cos \varphi = \sin(\pi/2 - \delta)$, a za neznatne kuteve, kakov redovno jest δ , iznos kuta δ u lučnoj mjeri vrlo je približno jednak (\approx) sa $\operatorname{tg} \delta$ i sa $\sin \delta$.

Primjer: Kondenzator sa $C = 20 \mu\text{F}$ i $\delta = 0,05$ (tomu odgovara $2^\circ 52'$), priključen na izmjenični napon od 200 V , uzimlje struju $1,2 \text{ A}$. Pravi učin, što ga troši, jednak je: $N = 200 \cdot 1,2 \cdot 0,05 = 12 \text{ W}$; zbog njega se kondenzator ugrijava (svake sekunde se stvara $0,24 \cdot 12 = 2,9 \text{ cal topline}$).

56. Da bi se kod mjerjenja mogli uzeti u obzir gubici u nesavršenim kondenzatorima, zamislimo da nesavršeni kondenzator, simbolički naznačen kao u sl. 164. gore, nadomjestimo »ekvivalentnim spojem«.

Po srednjoj shemi u sl. 164. to može biti kombinacija nekoga savršenoga kondenzatora, takovoga kapaciteta C_0 da bi kroz njega tekla struja J_0 iz sl. 163., i čistoga radnoga otpora R_0 (odnosno pripadne vodljive vrijednosti t , zv. »odvoda« kondenzatora $G = 1/R_0$) u paralelnom spoju sa C_0 i tolikoga iznosa da bi kroz R_0 tekla baš struja J_2 iz sl. 163. Ovakov paralelni spoj mora onda propušтati ukupno struju J istoga iznosa I i istoga pomaka faza $\varphi = \pi/2 - \delta$ kao i nesavršeni kondenzator, t. j. oni će biti ekvivalentni.

Medutim uvijek je moguće nadomjestiti nesavršeni kondenzator i jednim drugim ekvivalentnim spojem, i to serijskom kombinacijom, kao u sl. 164. dolje, nekoga čistoga kapaciteta C (savršeni kondenzator) i nekoga radnoga otpora R , uz jedini uvjet da ukupni prividni otpor po iznosu i faznom kutu mora ispasti, kod dane frekvencije, takov da vodi na struju J istoga iznosa I i istoga pomaka faza φ prema primijenjenom naponu kakav pokazuje i nesavršeni kondenzator.

Pita se samo: kakove moraju, kod određenoga iznosa ω , biti korespondentne vrijednosti C_0 i $G = 1/R_0$, odnosno C i R , jednoga i drugoga ekvivalentnoga spoja nesavršenoga kondenzatora, te kako se s pomoću ovih veličina može izraziti »*kut gubitaka*« δ .

Za kut gubitaka δ , ili točnije njegov tangens koji je i onako — kraj malenih vrijednosti δ — praktički istoga iznosa kao i δ , vrijede relacije:

$$\delta \approx \operatorname{tg} \delta = G/\omega C_0 \quad (\text{IIIa}) \quad \delta \approx \operatorname{tg} \delta = \omega CR \quad (\text{IIIb})$$

Za dokaz formule (IIIa) dovoljno je uzeti u obzir da je po sl. 163. $\operatorname{tg} \delta$ jednako omjeru I_2/I_1 , pri čemu treba staviti $I_1 = E/R_0 = EG$ i $I_2 = E/(1/\omega C_0) = E\omega C_0$, pa (IIIa) odmah izlazi (jer napon E skraćivanjem ispadne).

Kod izvoda formule (IIIb) polazi se od činjenice da spoj u sl. 164. dolje pretstavlja kompleksni otpor

$$Z = R + j(0 - 1/C\omega)$$

kome je fazni kut φ određen relacijom: $\operatorname{tg} \varphi' = (-1/\omega C) : R = -1/\omega CR$; za pomak faza φ struje prema naponu vrijedi onda: $\varphi = -\varphi'$ pa je $\operatorname{tg} \varphi = 1/\omega CR$ odnosno: $\operatorname{tg} \delta = \operatorname{cot} \varphi = \omega CR$.

57. Da se sad R i C izraze sa G i C_0 , i obrnuto, dovoljno je malo prije navedeni izraz za prividni otpor Z serijskoga spoja sa C i R izjednačiti s izrazom:

$$Z_0 = 1/(G + j\omega C_0) \quad (\text{IV})$$

za prividni otpor ekvivalentnoga paralelnoga spoja sa C_0 i $R_0 = 1/G$, koji se dobiva primjenom formule (VI) na str. 156. na ovdje promatrani slučaj. To znači da treba staviti: $Z = Z_0$. Ako se ova relacija uredi, te izjednači realno lijevo s realnim desno, a isto tako i imaginarno lijevo i desno, dolazi se konačno, upotrebivši još i formulu (IIIa), na ove relacije za R i C :

$$R = \frac{G}{G^2 + \omega^2 C_0^{-2}} \quad (\text{V}) \quad R \approx \frac{G}{\omega^2 C_0^{-2}} \quad (\text{V})$$

$$C = C_0 (1 + G^2/\omega^2 C_0^{-2}) = C_0 (1 + \operatorname{tg}^2 \delta) \approx C_0 (1 + \delta^2) \quad (\text{VI})$$

$$C \approx C_0 \quad (\text{VI})$$

Do aproksimativnih relacija (V) i (VI) dolazi se iz (V) i (VI) uzimajući u obzir praktički redovan slučaj kondenzatora male-noga iznosa δ , kod kojih se G^2 može zanemariti prema $\omega^2 C_0^{-2}$, a $G^2/\omega^2 C_0^{-2} = \operatorname{tg}^2 \delta \approx \delta^2$ prema 1. Na pr. i uz relativno veće veliki iznos $\delta = 0,05$ izraz:

$$1 + \delta^2 = 1 + 0,05^2 = 1,0025$$

je doista samo za 0,25% veći od 1, dakle praktički jednak 1.

Kako se vidi, C je zapravo veće od C_0 i tek približno može se smatrati jednakom sa C_0 , ako je δ maleno.

Što se tiče iznosa R , on isпадa vrlo malen kod kondenzatora koji su blizu savršenima i imaju malen δ , dok R_0 prestavlja otpore od vrlo mnogo omaga (t. j. G odvode s neznatnim iznosom simensa). Kod savršenoga kondenzatora R i G iščezavaju, a R_0 treba zamišljati beskonačno veliko.

Otpor R_0 , recipročni iznos »odvoda« G nesavršenoga kondenzatora kod izmjenične struje, ne treba zamijeniti s otporom R'' , koji dielektrikum kondenzatora suprotstavlja prolazu istomjerne (stalne) struje, i koji se dobiva na pr. mjerjenjem po metodi gubitka naboja iz D-23. Na tu razliku između »otpora gubitaka« R_0 i »izolaconoga otpora« R'' već je u D-25. upczeno. Gubici kondenzatora kod izmjenične struje ne nastaju naime samo zbog neke (redovno neznatne) električne vodljivosti dielektrikuma, nego i zbog još drugih »nesavršenosti« kondenzatora podvrgnutih izmjeničnim električkim naponima. Tako R_0 može izići mnogo manje nego R'' , odnosno $G = 1/R_0$ mnogo veće nego $1/R''$.

Zanimljivo je da je uglavnom ne ovisi o dimenzijama i kapacitetu kondenzatora, nego u pravilu karakterizira kvalitetu dielektrika kondenzatora. Ako se na pr. uzme da su se oblozi kondenzatora približili na polovicu, ili da su se povećali na dvostruku površinu uz nepromijenjen razmak, kapacitet kondenzatora tim postane duduše dvostruk, ali se i »odvod« kondenzatora uglavnom podvostruči, pa $G/\omega C_0$ ostaje uglavnom nepromijenjeno.

S frekvencijom se duduše mijenja, ali ne mnogo, jer kod veće frekvencije postaje veće ne samo ωC_0 , nego i gubici, a s njima i odvod G . Ipak je kod točnih podataka o $\tan\delta$ nekoga dielektrikuma potrebno naznačiti za koju je frekvenciju iznos $\tan\delta$ određen, odnosno naveden. I o temperaturi, kao i o visini (i trajanju) visokoga napona primjenjenoga na kondenzator ovisi $\tan\delta$. Ispitivanja tih različitih ovisnosti veličine $\tan\delta$ na pr. kod ulja, kabela itd. cijene se u novije vrijeme sve više kao ona koja mogu nadomjestiti (ili nadopuniti) na pr. visokonaponska ispitivanja na »električki probi».

58. Opisani odnosi primjenjuju se kod mjerjenja vrijednosti C_0 i δ nesavršenih kondenzatora u Wienovu mostu po shemi u sl. 165. Ispitivani nesavršeni kondenzator čini prvu granu mosta, a u drugu granu stavi se serijska kombinacija iz sl. 164. dolje, realizirana mjernim kondenzatorom kapaciteta C (zanemarivih gubitaka, t. j. s uzduhom, ev. i tinjcem itd., kao dielektrikumom) i mjernim otpornikom kojim se dade udešavati potrebeni iznos R radnoga otpora. Treću i četvrtu granu čine čisti radni otpori R_3 i R_4 .

Ako su otpori R_3 i R_4 jednaki, kod mosta u ravnotežu mora postojati ekvivalencija između prve i druge grane mosta, t. j. ako nulinstrument N pokaže ravnotežje mosta kod iznosa C i R udešenih varijabilnim kondenzatorom i otpornikom u drugoj grani, onda za nesavršeni kondenzator u prvoj grani vrijede relacije iz E-57., pa se, s obzirom na to što će redovno biti neznačnoga iznosa, vrlo približno može pisati:

$$C_0 \approx C/(1 + \delta^2) \approx C$$


$$\tan\delta \approx \delta \approx \omega RC$$

a G , odn. R_0 , ako je od interesa da se znadu, mogu se računati po (V) na temelju formule $G = 1/R_0 \approx R\omega^2 C^2$.

Ako omjer R_4/R_3 nije jednak jedinici, nema ni jednakosti između prve i druge grane, nego primjenom relacije (XI) na str. 134. izlaze ove formule:

$$C_0 \approx C \cdot R_4/R_3 \quad \operatorname{tg} \delta = \omega RC \quad G = 1/R_4 \approx R\omega^2 C^2 \cdot R_4/R_3$$

U ovakvom slučaju »mosta s nejednakim granama« (R_4/R_3 različito od 1) C može biti fiksno; ravnotežje se onda postizava udešavajući mjernim reostatima R i omjer R_4/R_3 (pri čemu se kod variranja omjera R_4/R_3 na pr. otporu R_3 daje prikladni fiksni iznos, a R_4 se fino udešava).

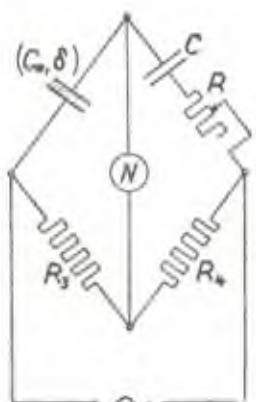

Sl. 165.



Sl. 166.

Primjer: $C = 0,03 \mu\text{F} = 3 \cdot 10^{-8} \text{ F}$; $R = 1370 \Omega$; $R_3 = 5000 \Omega$; $R_4 = 8250 \Omega$. Struja mjerena od 50 Hz ($\omega = 314$); nulinstrument: vibracioni galvanometar. Izlaze vrijednosti:


$C_0 = 0,0495 \mu\text{F}$; $\operatorname{tg} \delta = 0,0129$; $G = 0,201 \mu\text{S}$, odnosno $R_0 = 4,98 \text{ M}\Omega$

Kod većih frekvencija i većih kapaciteta R postaje, uz stalni iznos $\operatorname{tg} \delta$, razmjerne manje. Iznos 129 desettisućinki za $\operatorname{tg} \delta$ u malo prije promatranoj primjeru odgovarao bi dielektrikumu s ne baš neznatnim gubicima; najbolje (obzirom na što manje gubitke) krute dielektričke supstancije imaju mnogo manji $\operatorname{tg} \delta$: na pr. $\operatorname{tg} \delta$ kremena se kreće oko 1 desettisućinke; $\operatorname{tg} \delta$ tinca, već prema kvaliteti, od 2 do 15 desettisućinki; itd. Transformatorska dobra ulja imaju $\operatorname{tg} \delta$ na pr. 50 desettisućinki ili slično, a porculani već i do 500 desettisućinki (0,05 ili 5%) kod 50 Hz. Kod kvalitetnih maraka savremenih kondenzatora s papirnatim dielektrikumom $\operatorname{tg} \delta$ redovno ima iznose ispod 0,01.


59. Često se i kod mostova određenih samo za mjerjenja kapaciteta (a ne i kuta gubitaka) upotrebljava spoj po sl. 165. U tomu slučaju podaci o iznosu nepoznatoga kapaciteta dobivaju se iz »glavnoga« udesavanja mosta, koje se može sastojati bilo

u udešavanju omjera R_4/R , uz stalno odabranu C , bilo u udešavanju poznatoga kapaciteta C uz stalno odabran omjer R_4/R_3 : mjereni kapacitet jednak je izrazu $C \cdot R_4/R_3$. Mijenjanje pak otpora R , kome iznos ni ne mora biti poznat, služi samo kao »pomoćno« udešavanje za postizavanje točnijega ravnotežja mosta nego što bi ga moglo dati samo »glavno« udešavanje u slučajevima ispitivanja kondenzatora koji se kutom gubitaka znatno razlikuju od kondenzatora što realiziraju poznati kapacitet C .

Po sl. 167. most dobiva struju mjerena iz zujala s prekidačem (tjeranoga baterijom malih suhih elemenata); taj dio je na sl. 166. gore desno vidljiv kao pridodatak samomu mostu. Na strujni krug mosta struja se prenosi preko transformatora kome sekundarni namotaj ima metalnu zaštitu (Abschirmung, screen). Zaštićen je i dovod do mjesta X za priključak ispitivanoga kondenzatora u prvoj grani i do kutije u trećoj grani s pet otpora različitoga iznosa i preklopkom S_1 . I ta kutija sa svoje strane ima zaštitu. Preklopkom S_1 ,

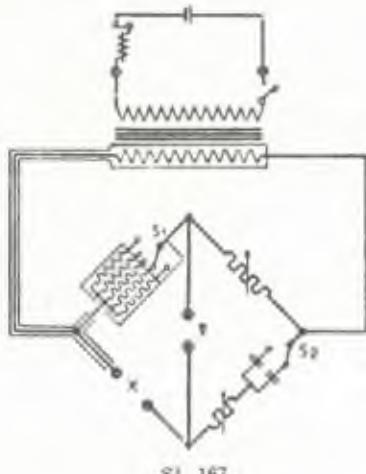

Sl. 167.

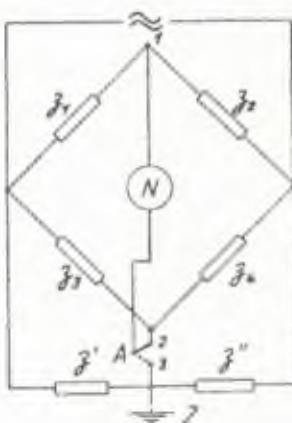

Sl. 168

može se kojigod od 5 otpora ukopčati kao otpor R_3 mosta iz sl. 165. Elementi R_4 i R spoja iz slike 165. lako se prepoznaaju u slici 167; oni su promjenljivi otpori. Poznati pak kapacitet C realizira se tako da se preklopkom S_2 ukopča po potrebi jedan ili drugi od oba mjerna kondenzatora ugradena u aparaturu. Već prema položaju preklopaka S_1 i S_2 mogu se tako, s udešavanjem otpora R_4 kao glavnim i otpora R kao sporednim, postići različiti mjerni opsezi, pa se mostom iz sl. 167. (H&B) dadu mjeriti kapaciteti od vanredno neznačnih do relativno velikih iznosa (od nekoliko pikofarada pa sve do više mikrofarada).

60. Zaštita kod mosta po sl. 167. jest elektrostatska, protiv električkih polja. Njom imaju da se po mogućnosti eliminiraju eventualni kapacitivni učinci, između pojedinih dijelova mosta

ili između nulinstrumenta i zemlje, koji bi inače mogli izobličiti rezultate mjerena.

Uopće treba kod mostova izmjenične struje paziti da ne bude nuzgrednih učinaka, ni induktivnih, ni kapacitivnih.

Induktivni učinci mogli bi se na pr. manifestirati u mostu za mjerena induktiviteta po sl. 155. (str. 157.) u obliku međusobne indukcije između svitaka prve i druge grane mosta kod prevelike blizine i neprikladnoga međusobnog položaja tih svitaka, pa to treba držati na umu kod razmještaja pojedinih dijelova mosta.

U mostovima za mjerena kapaciteta dolaze do izražaja, i to u pravilu jače kod viših frekvencija i manjih kapaciteta u mostu, uglavnom samo kapacitivni učinci, i na te treba, kod točnijih mjerena, обратити pažnju i nastojati ih učiniti što manjima, odnosno neškodljivima; naročito na pr. treba paziti da između nulinstrumenta i zemlje ne bude znatnijih razlika potencijala.

Spojiti u tu svrhu nulinstrument, na pr. T u mostu po sl. 162., direktno sa zemljom, ne bi prestatvljalo ispravan put. Redovno je bolje spojiti sa zemljom jedan pol one dijagonale mosta u kojoj leži izvor struje, na pr. načinivši spoj sa zemljom naznačen u sl. 162. Zaštićivanje kao u sl. 167. pogotovo je dobro sredstvo protiv neželjenih kapacitivnih utjecaja u mostu. No najradikalnije sredstvo, vrlo mnogo upotrebljavano kod najpreciznijih mjerena, jest da se upotrebi t. zv. *Wagnerov pomoćni most* (Wagnersche Hilfsbrücke ili Wagnerscher Hilfszweig; Wagner's earthing device), koji nulinstrument (slušalicu ili vibracioni galvanometar) dovodi na potencijal zemlje, a da ga ipak ne spaja direktno sa zemljom.

Za bolje razumijevanje svrhe i funkcije »Wagnerove zemlje« zamislimo da je uspjelo udesiti međusobno pojedine grane mosta u sl. 165., ili općenitije u ma kakovom mostu s kompleksnim otporima 3_1 do 3_4 , kao u sl. 168., na točno »ravnotežje« u mostu. To znači da bi na pr. u sl. 168. točke 1 i 2 ostale kod uzbudjenja mosta izmjeničnom strujom na istom potencijalu. No taj potencijal ne mora biti ujedno i potencijal zemlje. Ako sad nulinstrument, na pr. slušalica na glavi mjeritelja, ima kapacitivne veze prema zemlji, kod razlike potencijala nulinstrumenta prema onomu zemlje mora teći nešto kapacitivne struje, m a k a r most bio u ravnotežju, te točke 1 i 2 imale isti potencijal.

Ako se međutim paralelno dijagonalni mosta u kojoj je izvor struje stavi »Wagnerov pomoćni odvojak« s dva kompleksna otpora 3_1 i 3_2 , tako sastavljena da se otporima 3_1 i 3_2 dade udesiti omjer iznosa i razlika faznih kuteva paralelnih kombinacija 3_1 i 3_2 , te 3_1 i 3_2 otpora 3_1 do 3_2 glavnoga mosta, pa ako se spojno mjesto

između 3_1 i 3_2 spoji sa zemljom Z, onda će očito postepenim udešavanjem impedancija 3_1 do 3_2 glavnoga mosta i impedancija 3_1 i 3_2 »Wagnerove pomoćne naprave« biti moguće, služeći se nulinstrumentom N, priključenim preklopkom A čas preko 2 u glavni most, a čas preko 3 na »Wagnerovu zemlju«, postići da nulinstrument pokazuje nulu struje uz preklopku A okrenutu bilo na 2, bilo na 3. U tomu slučaju most je ne samo u ravnotežu, nego su točke 1 i 2 i na potencijalu zemlje, pa ne može biti kapacitivnih struja između N (slušalice, vibracionoga galvanometra) i Z.

Ovako se po Wagneru vrše najtočnija mjerena kapaciteta i kuta gubitaka kod mostova po sl. 165., kod onih po Scheringu (na koje ćemo odmah preći) i drugih. Kod upotrebe sa spojem po sl. 165. za 3_1 i 3_2 bi se uzele kombinacije radnih otpora i kapaciteta.

61. Uz spoj po sl. 165. za mjerena kapaciteta i gubitaka u dielektrikumu prikladan je i spoj *Scheringova mosta* po shemi u sl. 169. Scheringov most se čak najviše upotrebljava za ovakove svrhe, tim više što je, osim za mjerena kod niskih napona, prikladan i za *visokonaponska* ispitivanja (budući da su kod njega elementi R_3 i C_4 , kojima se udešava ravnotežje mosta, jednim polom spojeni sa zemljom), tako da se »visokonaponskim« Scheringovim mostom vrše ispitivanja sve do najviših napona ne samo gotovih kondenzatora, nego se istražuju gubici i dielektrička konstanta (A-11.) također uzoraka dielektričkih tvari na improviziranim kondenzatorima s dielektrikumom od istraživanih materija. A pogotovo mnogo mjere se Scheringovim mostom kapaciteti i dielektrički gubici komada visokonaponskih kabela, pa i onih za najviše napone, koji se i ispituju takovim naponima.

Po slici 169. most dobiva željeni napon preko transformatora s primarnim namotajem P, koji se na mrežu električke struje priključi preko 1 i 2, i sekundarnim namotajem S, spojenim s mostom jednim polom direktno, a drugim preko zemlje Z. Nepoznati kondenzator, ispitivani komad kabela, ili pločica istraživanoga dielektrikuma stisnuta između dva metalna obloga, tako da čini kondenzator, dolazi u prvu granu (C_0, δ) mosta. U drugoj je grani samo fiksni mjerni kondenzator poznatoga kapaciteta C_1 , i zanemarivih gubitaka (kod mostova za najviše napone C_1 se realizira na pr. kondenzatorom iz E-23. s komprimiranim plinom kao dielektrikumom). U trećoj je grani varijabilni radni otpor R_3 , a u četvrtoj paralelna kombinacija radnoga otpora R_1 s varijabilnim mjernim kondenzatorom kapaciteta C_4 .

Most, kod tipa prikazanoga u sl. 169. (ima i ponešto drugih varijanata Scheringova mosta), udešava se varirajući naizmjence sad R_1 , sad C_4 , dok vibracioni galvanometar V ne pokaže nulu struje. Za taj slučaj, primjenom uvjeta (XI) na str. 134. i uzimajući kod proračunavanja četvrte grane u obzir relaciju (VI)


na str. 156., lako je simboličkom metodom izvesti ove relacije.

$$C_0 \approx C_2 \cdot \frac{R_4}{R_3} \cdot \frac{1}{1 + \xi^2} \quad \operatorname{tg}\delta \approx \omega R_4 C_4$$


iz kojih se C_0 i ξ mogu izračunati. Za praksu, zbog malenoga δ , može se uzeti približno:

$$C_0 \approx C_2 \cdot R_4 / R_3 \quad \delta \approx \omega R_4 C_4$$

Kod ispitivanja visokonaponskih kabela dobivaju se podaci o upotrebljivosti kabela u pogonu ako se $\operatorname{tg}\delta$ odredi kod različitih napona, sve većih i većih. Iz naglijega porasta $\operatorname{tg}\delta$ počevši od određenoga napona dalje može se na pr. zaključiti na ionizaciju (možda u impregnaciji kabela zaostalog) uzduha i druge pojave koje navje-

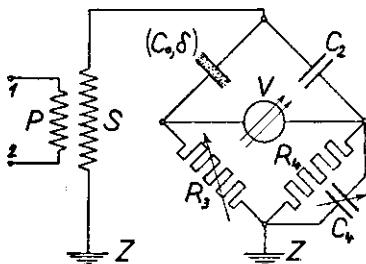

Sl. 169.

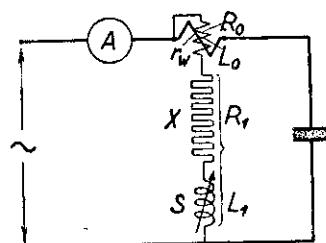

Sl. 170.

šćuju popuštanje čvrstoće dielektrika protiv probaja od visokoga napona. Odатле već u E-57. istaknuta velika praktička važnost mjenjenja $\operatorname{tg}\delta$ kod visokonaponskih ispitivanja (kabela i dr.). Ima danas već i naprava koje registrirajući daju $\operatorname{tg}\delta$ kao funkciju napona, pri-mijenjenoga na kabel, kondenzator ili koju drugu visokonaponsku napravu (na pr. visokonaponski provod, Durchführung, bushing).

Iz vrijednosti C_0 dobivene za ispitivanu duljinu kabela lagan je prelaz na kapacitet po km duljine kabela; njegov je iznos $C_0 \times 1000/l$, ako l naznačuje ispitivanu duljinu kabela u metrima, jer između kapaciteta kabela i njegove duljine postoji direktna proporcionalnost. Slično za odvod po km duljine kabela vrijedi izraz $G \times 1000/l$ ako je $G = 1/R_0$ iznos odvoda za l metara dugi komad kabela, jer i odvod raste proporcionalno duljini kabela. Naprotiv za otpor gubitaka po km duljine vrijedi izraz $R_0 \times l/1000$, jer je otpor gubitaka manjega iznosa kod veće duljine kabela.

62. Osim mostovima izmjenične struje $\operatorname{tg}\delta$ može se mjeriti i drugim metodama. Amo spadaju na pr. različite vatmetričke metode, koje se osnivaju na ideji u principu jednostavnoj: da se na kut gubitaka zaključi iz učina što ga kondenzator uz danu izmjeničnu napetost i struju troši. Iz relacije (E-55.) $N \approx El\operatorname{tg}\delta$ slijedi $\operatorname{tg}\delta \approx N/EI$. Samo je poteškoća da se u praksi kod mje-

renja učina iole boljih kondenzatora mora računati s neznatnim $Ig \approx \cos\phi$, a prema tomu i neznatnim N , pa su potrebne specijalne naročito osjetljive izvedbe vatmetara, na pr. a statickog a elektrodinamskoga sistema (v. B-25.), koje s nominalnim (maksimalno za njih predvidenim) iznosima napona i struje daju puni otklon već uz vrlo malen faktor učina. Dovoljne osjetljivosti za ovakve svrhe daju se dosegnuti vatmetričkim sistemima »s obješenjem na metalnoj vrpci« (opisanim u B-11. kod opisa galvanometara), eventualno i sa zrcalnim očitavanjem (B-8.).

Dakako da je kod ovih mjerjenja s malenim faktorom učina pogotovo odlučno da kombinacija »naponski svitak + dodani otpor X « iz B-23. doista pretstavlja praktički što točnije čisti radni otpor, dakle otpor kome se »fazni kut« praktički može smatrati jednakim nuli, odnosno da se zbog spomenutoga faznoga kuta uzme korekcija, jer čim faktor mjerjenoga učina postaje manji, tim više utječe, po B-23., na rezultat i najneznatniji zaostali iznosi spomenutoga faznoga kuta. Treba naravno na očitanju vatmetra preduzeli još i korekciju zbog vlastitoga potroška instrumenta (D-48.).

Točniji rezultati mogu se dobiti, ako se umjesto direktnoga očitavanja otklona vatmetra upotrebi metoda da se udešavanjem prikladnoga iznosa L varijabilnoga induktiviteta, dodanoga u naponski krug vatmetra kombinaciji: »naponski svitak + otpor X « po shemi u sl. 170., otklon vatmetra svede na nulu. Princip postupka razabire se iz vektorskoga prikaza u sl. 171.

Nesavršeni kondenzator, koji se može zamisliti nadomješten ekvivalentnom serijskom kombinacijom kapaciteta C i (relativno neznatnoga) otpora R (sl. 164. dolje) priključen je u sl. 170. kao potrošač po shemi I) spajanja vatmetra u sl. 119. (str. 115.). Ako je I efektivni iznos vektora struje \mathbf{J} kroz strujni svitak vatmetra, koji neka pretstavlja radni otpor r_w , onda očito gubitke napona IR i Ir_w na otporima R i r_w treba predočiti vektorima OM i MN u smjeru vektora \mathbf{J} , dok gubitak napona $I/\omega C$ zbog prolaza struje \mathbf{J} kroz čisti kapacitet C pretstavlja vektor OP na sl. 171., okomit na vektor \mathbf{J} . Ukupni napon vatmetra pretstavlja rezultanta \mathbf{E} vektorâ OP, OM i MN; ona je pomaknuta u fazi prema \mathbf{J} za kut β , po sl. 171. manji od pravoga kuta za iznos $\delta + \beta$ sume kuteva δ i β (u kojoj je δ očito »kut gubitaka« nesavršenoga kondenzatora, a β dolazi zbog otpora r_w strujnoga svitka vatmetra).

Kad bi sad u naponskoj grani vatmetra bio samo potpuno čisti radni otpor, struja kroz naponski svitak bila bi točno »u fazi« s naponom i vektor \mathbf{J}' te struje, kojoj efektivni iznos neka bude I' , bio bi istoga smjera kao \mathbf{E} . Vatmetar bi onda izveo otklon proporcionalan sa $I'I' \cos\phi$ (B-23.). No kod dodanoga po sl. 170. induktiviteta dolazi do »zaostajanja u fazi« struje \mathbf{J}' prema pripadnom naponu \mathbf{E} , što ima za posljedicu da kut (pomak faza) između \mathbf{J}' i \mathbf{J} postaje veći

od ψ , tako da kod nekoga određenoga ukupnog induktiviteta L' (uz ukupni radni otpor R' naponske grane vatmetra i određenu kružnu frekvenciju ω izmjenične struje) kut između \mathbf{J}' i \mathbf{J} mora narasti na iznos pravoga kuta, dakle kut između \mathbf{J}' i \mathbf{E} na iznos $\alpha = \delta + \beta$. To se stanje prepoznaje po tomu da otklon vatmetra padne na nulu, jer kod pomaka faza za 90° između struja kroz oba svitka vatmetra moment vrtnje vatmetra iščezava.

U R' i L' su relacijama $R' = R_0 + R_1$, i $L' = L_0 + L_1$, obuhvaćeni po sl. 170. uz radni otpor R_1 i induktivitet L_1 , kombinacije dodanoga otpora X i varijabilnoga samoinduktiviteta S takoder i radni otpor R_0 i samonuktivitet L_0 naponskog svitka vatmetra.


Iz odnosa u sl. 171. lako je sada izračunati $\delta = \alpha - \beta$, odnosno $\operatorname{tg} \delta = R \omega C$, izračunavajući α iz relacije $\operatorname{tg} \alpha = L' \omega / R'$, a β iz relacije $\operatorname{tg} \beta \approx QR/OQ \approx MN/OP = r_w \omega C$, koja vrlo približno vrijedi uz malene kuteve β i δ .

Ima i metoda mjerenja gdje se na određeni način kompenzira na nulu otklon vatmetra kod priključenoga normalnoga kondenzatora (bez gubitaka), a onda se normalni nadomjesti istraživanim ne-savršenim i očita otklon. Takoder neki elektrostatski instrumenti mogu služiti za vatmetrička mjerenja gubitaka u kondenzatorima.


63. Za istraživanje (i demonstriranje) gubitaka u dielektriku dadu se upotrebiti i cijevi za katodne zrake (C-13.), s vrućom (po sl. 62. na str. 68.) ili s hladnom katodom. Postupak se osniva na činjenici da se kod istodobne primjene dva izmjenična napona iste frekvencije na parove pločica katodne cijevi za vertikalni i horizontalni otklon opaža na zastoru cijevi svjetla zatvorena krivulja (Lissajous-ova figura), nastala sastavljanjem vertikalnih i horizontalnih titraja koje bi primijenjeni naponi pojedinačno proizveli. Specijalno ako su oba primijenjena naponi sinusoidna, i ako su međusobno »u fazi«, na zastoru se vidi kosi pravac. No ako između obih napona postoji neki pomak faza, Lissajousova slika bit će, po zakonima o sastavljanju međusobno okomitih titraja, koso položena elipsa, kod neznatnih pomaka faza posvema uska, a kod sve većih sve šira i šira, tako da kod pomaka faza 90° izlazi elipsa s horizontalnom i vertikalnom velikom i malom osi (odnosno kružnica kod jednakih amplituda otklona od oba napona). Ako se sad na pr. po shemi u sl. 172. pusti izmjenična struja redom kroz neki savršeni kondenzator i kroz ispitivani kondenzator s gubicima, pa se na jedan par otklonskih pločica katodne cijevi pusti da djeluje napon prvoga kondenzatora, a na drugi par napon drugoga kondenzatora, koji će zbog gubitaka biti više ili manje pomaknut u fazi prema prvom naponu, onda se iz oblika i položaja (promatrane ili fotografirane) elipse na zastoru katodne cijevi, upravo iz veličine plohe te elipse, može zaključiti na iznos gubitaka, dakle na $\operatorname{tg} \delta$ ispitivanoga kondenzatora, odnosno dielektričnoga.

Osim opisane najjednostavnije metode (po Madelungu) postoji još cio niz razrađenijih spojeva za mjerena $\operatorname{tg}\delta$ katodnim cijevima; u njih ovdje ne ćemo ulaziti.


64. Za mjerena u kondenzatorima kod visokih frekvencija može se iskoristiti činjenica da je struja resonancije nekoga titravnog kruga obrnuto proporcionalna s ukupnim radnim otporom kruga, jer se po E-8. prema induciranim naponima resonantne frekvencije (one za koju je ispunjen »uvjet resonancije« $L_{\text{ek}} = 1/C\omega$) titrjni krug vlada kao čisti radni otpor.

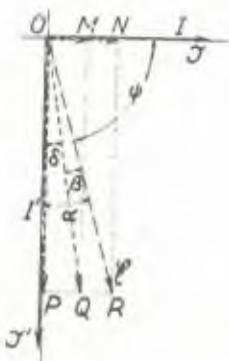

Sl. 171.

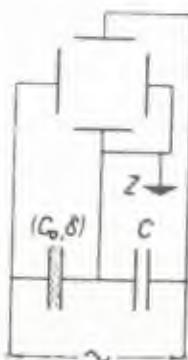

Sl. 172.

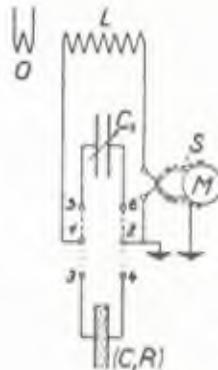

Sl. 173.

Postupa se tako da se najprije odredi otpor R' titravnog kruga, resonantnog kod kružne frekvencije ω , a sastavljenog od nekoga određenoga induktiviteta L i od istraživanoga kondenzatora s gubicima, koji se može zamisliti nadomješten ekvivalentnom serijskom kombinacijom kapaciteta C i otpora R iz sl. 164. dolje (tako da se po E-56. može staviti: $\operatorname{tg}\delta = \omega CR$). A zatim se odredi radni otpor R'' kruga u kome je, uz netaknute ostale dijelove, ispitivan kondenzator nadomješten varijabilnim mernim kondenzatorom kapaciteta C , i zanemarivih gubitaka. Ako je ovaj krug udešen na istu resonantnu kružnu frekvenciju ω kao i prvi, može se očito staviti: $C = C_0$, i $R = R' - R''$.

Da se pak provede zamjena ispitivanoga kondenzatora varijabilnim mernim, te da se odrede iznosi R' i R'' , upotrebljava se rasporedaj po sl. 173. s visokofrekventnim oscilatorom O , koji inducira u svitku sa L određenu visokofrekventnu elektromotornu silu, s mjerilom struje (u konkretnom slučaju sl. 173. to bi bila kombinacija termopretvarača s instrumentom za istosmjernu struju M , slična kao u sl. 158., ali ovdje baždarena u A, odnosno mA) i sa kontaktima (na pr. sa živom) 1 do 6, tako raspoređenima da se spojevima 1—3 i 2—4 uključuje u titrjni

krug ispitivani kondenzator, a spojevima 1—5 i 2—6 mjeri variabilni. No spojevi 1—3 i 2—4, odnosno 1—5 i 2—6, neka budu, po potrebi, bilo »kratka« premošćenja zanemariva otpora, bilo premošćenja uz pomoć specijalnih mjernih otpora za visokofrekventne svrhe, koji ukupni radni otpor pripadnoga titrajnoga kruga povećavaju za određeni iznos.

Pomislimo sad da titrajni krug otpora R' s ispitivanim nesavršenim kondenzatorom, ukopčanim kratkim premošćivanjem 1—3 i 2—4, dovedemo u resonanciju varirajući kružnu frekvenciju oscilatora O sve do iznosa ω , kod koga M pokaže maksimalnu struju efektivnoga iznosa I_1 . A zatim, uz netaknuto ostalo, zamjenjujući kratko premošćenje 1—3 i 2—4 premošćenjem mjernim radnim otporima poznatoga ukupnoga iznosa R_1 , povećajmo ukupni otpor titrajnoga kruga na iznos $R' + R_1$. Kod (fino adjustane) resonancije M će sada pokazati struju I_2 ; zbog većega otpora ona će biti manja nego I_1 . Očito vrijedi relacija

$$I_1 R' = I_2 (R' + R_1)$$

iz koje se, uz poznato R_1 i očitano I_1 i I_2 , lako dade izračunati R' .

Ako se pak kratko premoste 1—5 i 2—6, nastat će titrajni krug radnoga otpora R'' , koji će se dati dovesti na resonanciju kod kružne frekvencije ω oscilatora O udešavanjem iznosa C_1 sve dok instrument M ne pokaže maksimum otklona: t. j. neku struju resonancije I_3 . Napokon dodajmo i ovom krugu sa C_1 , premošćujući 1—5 i 2—6 poznatim mjernim radnim otporima, neki povoljni iznos otpora R_2 , tako da nastane krug otpora $R'' + R_2$. Struja resonancije neka sada bude I_4 . Vrijedi relacija

$$I_3 R'' = I_4 (R'' + R_2)$$

iz koje se izračuna R'' .

Rasporedaj mjerena u sl. 173. odgovara specijalnim metodama visokofrekventne mjerne tehnike. Kod mjerena struja I_1 do I_4 stanje resonancije treba fino adjustirati. Treba pripaziti na zaštitu S i spojeve sa zemljom naznačene u sl. 173.

Mogu se kod mjerena resonancijom u titrajnem krugu gubici u kondenzatorima odrediti i jednostavnom supstitucijom. S ispitivanim kondenzatorom u titrajnem krugu udesi se struja resonancije udešavajući na iznos ω kružnu frekvenciju oscilatora koji uzbuduje titrajni krug. A zatim se umjesto ispitivanoga kondenzatora stavi serijski spoj varijabilnog čistog kapaciteta C i varijabilnog radnog otpora R , koji se variraju dok se opet ne postigne resonancija kod iste kružne frekvencije ω i s istom jakošću resonantne struje kao prije. Udešene vrijednosti C i R su onda one koje odgovaraju ekvivalentnom spoju nesavršenoga kondenzatora iz sl. 164. dolje, pa se s njima, po E-57. i E-56. mogu izračunati C_0 i tgđ.

U principu, dakako, nema zapreke ni da se direktno primijene kod visokih frekvencija m o s n i spojevi izmjenične struje za mjerena kapaciteta i gubitaka kondenzatora, obični ili oni s resonan-

cijom iz E-46. Samo su poteškoće zaštićivanja i drugih metoda sprječavanja neželjenih (nuzgrednih) efekata tim veće, čim su više frekvencije, pa mjerena »visokofrekventnim« mostovima traže svladavanje posebne tehnike, ako treba da budu pouzdana.

65. Na mjerena kapaciteta dade se svesti i određivanje relativne dielektričke konstante ϵ' (v. A-11.) izolatora. Izmjeri se na pr. kojom od opisanih metoda kapacitet C_0 nekoga kondenzatora, na pr. »pločastoga« ili kojega drugoga s u z d u h o m kao dielektrikumom (što praktički izlazi na isto kao da je dielektrikum vakuum, jer relativna dielektrička konstanta uzduha normalnoga pritiska ima vrijednost 1,0006 prema vrijednosti 1 za vakuum, t. j. njihova se razlika može zanemariti). A zatim se odredi kapacitet kondenzatora s posve istim prostornim rasporedajem obloga, ali s ispitivanim izolatorom kao dielektrikumom umjesto uzduha. Ako tvar kojoj treba odrediti ϵ' potpuno ispunjava prostor između obloga, traženi iznos ϵ' jednak je, po definiciji, omjeru C/C_0 .

Za proračunavanje veličine ϵ' može biti dovoljno i samo mjereno iznosa C , ako je rasporedaj obloga geometrijski tako jednostavan da se kapacitet kondenzatora dade matematski izraziti prikladnom formulom. Takova je na pr. formula

$$C = 0,0886 \cdot 10^{-12} \cdot \epsilon' \cdot S/d \text{ farada} = 0,0886 \cdot \epsilon' \cdot C/d \text{ pikofarada}$$

za kapacitet kondenzatora kod koga dva jednakobojna obloga površine $S \text{ cm}^2$ stoje točno nasuprot jedan drugom, tijesno pričujljubljeni s jedne i s druge strane na planparalelnu ploču nezнатне deblijine $d \text{ cm}$, načinjenu od nekoga dielektrikuma dielektričke konstante ϵ' (ili su rastavljeni slojem tekućine debljine $d \text{ cm}$ kao dielektrikumom). Iz električki izmjerena kapaciteta C , te vrijednosti S i d utvrđenih direktnim mjerenjima dimenzija na samomu kondenzatoru, veličina ϵ' dobiva se po formuli

$$\epsilon' = 11,3 \cdot C \cdot d / S$$

u kojoj je S izraženo u cm^2 , d u cm , C u pF , a mjesto $1/0,0886$ je stavljeno njegov iznos 11,3.

Kod preciznih mjerena moraju se uzeti u obzir, odnosno eliminirati, efekti električnog polja oko rubova obloga, eventualni »rasipni« kapaciteti prema zemlji i susjednim vodičima i sl. Točnije je na pr. upotrebiti mjesto promatranoga jednostavnog pločastog kondenzatora pločasti kondenzator sa »zaštitnim prstenom«, ili »kondenzator s tri ploče« (kod kojega jedan oblog čini nutarnja ploča, a drugi oblog su obje vanjske ploče, nešto veće od nutarne).

Ima i posve specijalnih postupaka mjerena veličine ϵ' (na pr. metoda po Drude-u s pomoću valne duljine vrlo kratkih stojnih radio valova, proizvedenih uzduž voda od dva vodiča); oni leže izvan opsega ovih razmatranja.

¹⁾ Potanje na pr u Kohlrausch. Prakt. Physik, 17. izd., Berlin 1935

Osim gubitaka i dielektričke konstante za karakterizaciju dielektrikuma služi i t. zv. »električka čvrstoća« (čvrstoća protiv električkoga probaja), koja se izražava brojem kilovolta na centimetar (v. primjer za kV/cm na str. 9.), dakle električkim poljem, kod koga nastupa probaj dielektrikuma. O toj veličini, koja međutim osim o vrsti ovisi još i o debljini sloja dielektrikuma, te o drugim uvjetima mjerjenja, bit će još govora (kod visokonaponskih mjerjenja).

VII. MJERENJA VODLJIVOSTI ELEKTROLITA (TEKUĆINA). UNIVERZALNI MOSTOVI

66. U općenitoj shemi po sl. 151. (str. 153.) mogu se, u principu, sve grane Wheatstoneova mosta za izmjenične struje zamisliti i bez kapaciteta i induktiviteta, t. j. realizirane samim radnim otporima R_1 do R_4 . Uvjet ravnotežja $R_1 : R_2 = R_3 : R_4$ ovakvoga mosta posvema je isti kao i kod Wheatstoneova mosta istosmjerne struje (D-7.), pa prema tomu ne bi bilo zapreke da se i čisti radni otpori mjeru mostom izmjenične struje u ovako pojednostavljenom spoju. Ipak se obično mjerena otpora žica, ili općenitije: »vodiča I. klase« (vodiča metalnoga karaktera), izvode istosmernom strujom, jer se time izbjegava upotreba komplikiranijih izvora struje i komplikiranijih ili manje osjetljivih nulinstrumenta, kakvi dolaze u obzir kod mostova izmjenične struje. K tomu kod istosmjerne struje ne utječu na rezultat eventualni induktiviteti ili kapaciteti, na pr. induktiviteti svitaka, koji bi kod izmjenične struje došli do izražaja.

Naprotiv za mjerena otpora *elektrolita*, kapljevitim »vodiča II. klase«, kod kojih je prolaz električke struje uvjetovan pojавima »elektrolize«, dolazi u obzir baš upotreba izmjenične struje u vezi s prikladnim mosnim mjernim rasporedajem i zgodnim nulinstrumentom, na pr. slušalicom.

Razlog su tomu komplikacije koje bi kod mjerena istosmernom strujom mogle nastati zbog pojava t. zv. polarizacijske »elektroda«, preko kojih se struja u tekućinu uvodi i izvodi. Pojavom elektrolize izazvane »elektromotorne sile polarizacije«, dakle faktori koji nisu predviđeni kod izvođenja jednostavnoga uvjeta ravnotežja mosta istosmjerne struje, nužno naime izazivaju poremetnju onoga ravnotežja mosta koje odgovara jednostavnoj relaciji: $R_1 : R_2 = R_3 : R_4$. Kako je polarizacija ovisna o smjeru kojim prolazi struja, to se njezinim učincima nastoji izbjegći tako da se upotrebni kod mjerena struja alternativno čas jednoga, čas drugoga smjera. Željeni efekt postizava se međutim dovoljno potpuno samo uz uvjet da je učestalost alternacija (promjena smjera struje) dovoljno visoka, iako ona s druge strane ne treba niti da je ekstremno visoka da

ne bi došli do izražaja nuzgredni efekti kod vrlo visokih frekvencija. Dolaze dakle najviše u obzir izmjenične struje tonskih frekvencija sa više stotina ili oko hiljadu Hz, kakove mogu dati i jednostavna zujala; u tomu su slučaju kao nulinstrumenti baš prikladne jednostavne slušalice. Za pogonska tehnička mjerjenja, kod nešto manjih zahtjeva na točnost ili uz elektrode dovoljno velike površine, mogu se također upotrebiti i struje iz rasvjetne mreže od 50 Hz (u Americi 60 Hz); za nulinstrument će se u tomu slučaju uzeti na pr. vibracioni galvanometar ili galvanometar istosmjerne struje u vezi sa suhim ispravljačem.

67. Kako su elektrolitički vodiči kao tekućine (obično su to otopine »soli«, »baza« i »kiselina«, ili rastaljene soli) nestalnoga oblika, to se redovno mijereći njihov otpor ide za tim da se odredi njihov specifički otpor, ili njegova recipročna vrijednost: vodljivost tekućine. Samo se kod elektrolitičkih vodiča uvijek radi o mnogo puta većim specifičkim otporima, dakle mnogo puta manjim vodljivostima, nego li se obično susreću kod metalnih vodiča, pa se specifički otpor, a slično i vodljivost tekućina, većinom ne izražavaju, kao kod kovina, svedeni na vodič duljine 1 m i prereza 1 mm², nego na vodič duljine 1 cm i prereza 1 cm², u kome slučaju (zbog 100-strukoga prereza i 100 puta manje duljine) specifički otpor izlazi izražen u Ω.cm²/cm 10000 puta manjim brojem, a vodljivost u S.cm/cm² 10000 puta većim brojem.

Još je važna okolnost kod mjerjenja vodljivosti elektrolita da se njihov otpor relativno vrlo jaka mijenja s temperaturom (i to u protivnom smislu nego obično kod kovina: dok specifički otpor kovina i kovnih slitina redovno raste s temperaturom, i prema tomu njihova vodljivost pada kod povišivanja temperature, dotle specifički otpor elektrolita opada, i prema tomu njihova vodljivost raste, i to s relativnim visokim »temperaturnim koeficijentom porasta vodljivosti« β). Potrebno je dakle, kod točnijih mjerjenja vodljivosti elektrolita, da temperatura istraživane tekućine bude točno poznata i jednolika u cijeloj tekućini (precizni termometri; posuda s tekućinom urođena u kupku stalne temperature; po potrebi miješanje tekućine). Za određivanje temperaturnog koeficijenta β porasta vodljivosti s temperaturom dovoljno je, dakako, da se odredi vodljivost tekućine kod dvije odredene temperature, dovoljno blize da se može suponirati linearno mijenjanje vodljivosti s temperaturom.

Za ilustraciju kako elektroliti mnogo lošije vode električku struju nego kovine neka bude spomenuto da na pr. relativno vrlo


dobro vodljiva »zasićena« vodena otopina NaCl (oko 26 g kuhinjske soli NaCl u 100 g tekućine) ima kod 20° vodljivost

$$\kappa = 0,226 \text{ S.cm/cm}^2 (= 0,0000226 \text{ S.m/mm}^2)$$

što je oko 2,5 milijuna puta manji iznos κ nego kod bakra (koji uz $\rho = 0,0175 \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$ ima $\kappa = 1/\rho = 57$). Kod različitih drugih i razrjeđenijih otopina vrijednosti κ su još mnogo puta niže, a destilirana voda može imati κ u okolini od 1 $\mu\text{S.cm/cm}^2$, i znatno ispod toga.

Kod gore spomenute otopine NaCl ugrijavanjem na 21° C poviši se κ na iznos 0,231 S.cm/cm², t. j. za više nego 2% uz 1 stupanj C povišenja temperature, dok naprotiv κ bakra pada, i to tek za 0,39% uz isto povišenje temperature.

68. Kao materijal elektroda kod mjerenja vodljivosti elektrolita upotrebljava se obično lim od platine (zbog otpornosti platine protiv kemijskih reakcija). Već je istaknuta važnost velike površine elektroda, osobito kod rada s nešto nižim frekvencijama. Da bi se i kod malenih komada platinenoga lima postigle velike djelotvorne površine elektroda, dobro je elektrode »platinirati«, t. j. oboriti na njihovoj površini t. zv. »crnu platinu« (Platinschwarz, crni sloj vanredno fino porazdijeljene platine), što se može izvesti elektrolitički (da se elektroda, na pr. od Pt-lima, koju treba platinirati, uzme za vrijeme od 10 minuta, s gustoćom struje oko 0,03 A/cm², za »katodu« kod elektrolize 3%-ne otopine platinenoga klorida, kojoj je dodano posve malo olovnoga acetata). Međutim katkad se upotrebljavaju i gole platinene elektrode, a i mjesto platinenih mogu biti dobre zlatne ili naprsto ugljene elektrode.

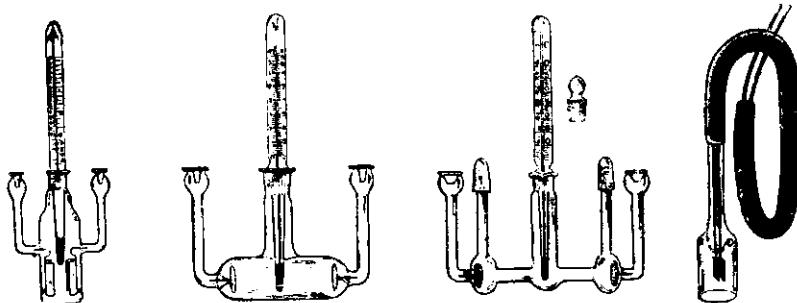

Sl. 174.

Sl. 175.

Sl. 176.

Sl. 177.

Rasporedaj elektroda odabire se prema boljoj ili lošoj vodljivosti tekućina određenih za ispitivanje, jer treba paziti da duljina i preuz stupca tekućine između elektroda budu takovi da mjereni otpori izidu, zbog točnijega i udobnijega mjerjenja, po mogućnosti u području osrednjih iznosa oма, na pr. u području od nekoliko desetica do nekoliko tisućica oма.

Kod tekućina relativno malene vodljivosti elektrode će dakle biti nešto veće i smještene bliže jedna drugoj u posudi za tekućinu, na pr. kao u »stanici« za mjerjenje vodljivosti na sl. 174. Kod tekućina osrednje, odnosno visoke vodljivosti upotrebit će se rasporedajti po sl. 175., odnosno sl. 176., s manje ili više daleko razmaknutim elektrodama i sa stupcem tekućine manjega prereza.

Kod pogonskih tehničkih mjerjenja udobno je, ako se elektrode tako montiraju da se naprava s elektrodama može uroniti u ispitivanu tekućinu, kako je to prikazano na primjeru stanice u sl. 177. s rasporedajem elektroda za tekućine malene vodljivosti i sa staklenim zvonom dolje otvorenim za ulaz tekućine i gore snabdjevenim rupicama za izlaz uzduha.¹⁾

69. Samo mjerjenje obavlja se po shemi u sl. 178. s izvorom struje i nulinstrumentom N, pri čemu S može biti kojagod stаницa za mjerjenje vodljivosti, na pr. koja od onih iz sl. 174. do 177. Otpori R_1 i R_2 mogu se realizirati dijelovima a i b klizne žice kao u sl. 178., ali također i mjernim reostatima (slično kao kod mosta u sl. 161.). Ako je R otpor prve grane mosta kod danoga rasporedaja elektroda, a ostale grane mosta su radni otpori R_2 do R_4 , ravnotežje kod nule struje u nulinstrumentu za izmjeničnu struju N bit će kod ispunjene relacije $R : R_2 = R_3 : R_4$, iz koje se može izračunati R (u Ω).

Da se sad odredi vodljivost χ , najjednostavnije bi bilo zamisliti da je mjerjenje izvedeno uz prolaz struje kroz stupac tekućine točno određenoga prereza i duljine, kako je to idealizirano predočeno stanicom u sl. 178. sa staklenom cijevi unutar njega prereza $q \text{ cm}^2$, ispunjenom tekućinom u prostoru između $l \text{ cm}$ udaljenih elektroda koje točno pristaju u cijev. U tomu slučaju, zbog $R = \rho \cdot l/q = l/\chi q$, vrijedila bi naprsto relacija:


$$\chi = l/qR = A/R \quad \text{S.cm/cm}^2 \quad (\text{stavivši: } l/q = A)$$

U praksi strujanje električne struje kod rasporedaja elektroda na pr. kao u sl. 174. do 177. i sličnih očito je mnogo komplikiranije, pa se ne može govoriti o nekim određenim iznosima l i q stupca tekućine. No može se uzeti da za određenu stanicu za mjerjenje vodljivosti postoji neka karakteristična konstanta A , e k v i v a l e n t n a kvocijentu l/q onoga jednostavnoga slučaja i naznačena tim da vrijedi relacija $R = A/\chi$, odnosno obrnuto: $\chi = A/R$.


Ta konstanta A može se eksperimentalno odrediti za određenu stanicu da se izmjeri otpor R_0 kod stанице napunjene ne-

¹⁾ Termometri u sl. 174. do 176., koje (zajedno sa sl. 177.) predočuju konstrukcije L&N, imaju skalu podijeljenu u razmacima od 0,2 stupnja C. U dovodne cjevčice k elektrodama u sl. 174. do 176. ulije se žive, a u ovu se utaknu krajevi pripadnih priključnih žica.

kom tekućinom poznate vodljivosti x_0 , na pr. gore spomenutom zasićenom otopinom NaCl. Traženi iznos A slijedi iz relacije $A = x_0 \cdot R_0$. A kad je jednom A za izvjesnu stanicu određeno, dakle kad je stanica »baždarena«, mogu se tom stanicom odrediti vodljivosti drugih tekućina. Treba samo stanicu napuniti istraživanom tekućinom, odrediti njoj pripadni otpor R u mostu, te računati vodljivost po formuli: $x = A/R$.

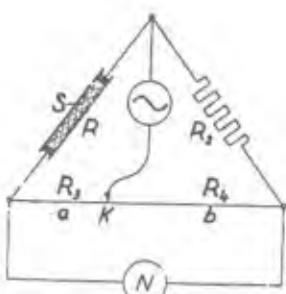

Sl. 178.

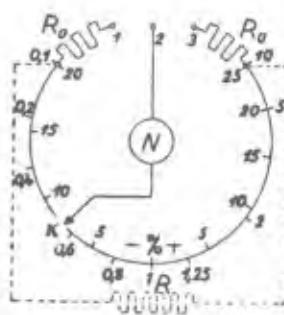

Kako je A ekvivalentno kvocijentu neke duljine u cm i neke površine u cm^2 , jedinica za A su »recipročni centimetri« (»dimenzija« konstante A jest cm^{-1}). Općenito će A neke stanice biti tim veće čim je stanica predviđena za tekućine veće vodljivosti. Tako na pr. izvedbama u sl. 174. i 177. odgovaraju konstante A od 0,17, odnosno 0,1 »recipročnih cm«, dok stanica u sl. 175. već ima $A = 1,3$, a ona u sl. 176. čak $A = 15,0 \text{ cm}^{-1}$.

70. Za baždarenje stanica mogu služiti, već prema tipu stanice, ove otopine precizno određenih vodljivosti:

- I. Sumporna kiselina maksimalne vodljivosti (30%-na),
- II. Zasićena otopina NaCl (ca. 26%-na),
- III. »Normalna« otopina KCl (74,6 g KCl u 1000 cm^3 otop.)
- IV. Zasićena otopina sadre.

No upotrebljavaju se i »1/10-normalna«, »1/50-normalna« i »1/100-normalna« otopina KCl, zatim »maksimalno vodljiva« (17,4%-na) otopina MgSO_4 .

Evo vodljivosti kod 18° i 20° C otopina I. do IV. (u $\text{S} \cdot \text{cm}/\text{cm}^2$):

Tabela VIII.

	I.	II.	III.	IV.
18°	0,7398	0,2161	0,09824	0,001880
20°	0,7645	0,2260	0,10209	0,001976

Primjer: Napunjena zasićenom otopinom NaCl od 18° C neka stаницa za mjerjenja vodljivosti dala je, mjerenjem u mostu, otpor $48,6 \Omega$. Njezina konstanta jest:

$$A = 0,2161 \times 48,6 = 10,5 \text{ cm}^{-1}$$

Ista stanica napunjena nekom drugom tekućinom iste temperature pokazala je otpor 190Ω . Vodljivost te tekućine kod $18^\circ C$ iznosi:

$$x = 10,5/190 = 0,0553 \text{ S.cm/cm}^2 (= 0,0553 \text{ S.cm}^{-1})$$

Katkad se postigne točnija nula struje u mostu, ako se u drugu granu mosta doda neznatno kapaciteta (s pomoću varijabilnoga kondenzatora s uzduhom s maksimalnim kapacitetom od nekoliko stotina pikofarada, priključenoga paralelno otporu R_2).

Mjerenja elektrolitičkih vodljivosti mnogo se praktički primjenjuju, na pr. u različitim industrijskim (za nadziranje koncentracije tekućina, osobite otopina soli); za kontrolu pitke vode, kondenzata parnih kotlova i sl. na možebitna onečišćenja; za ispitivanje kvalitete mlijeka i u drugim prilikama.

Ima danas već naprava koje koncentraciju određenih tekućina pokazuju otklonom prikladnoga instrumenta sa skalom koja je odmah baždarena u g/l (gramima neke soli na litru tekućine). A kako tokom ispitivanja temperatura mnogih tekućina dosta varira, predvidene su kod nekih aparatura i automatske »kompromisije« promjena temperature. Ako se još uz to otkloni i registriraju prikladnim registracionim instrumentom (C-I), može to dati vrlo pregleđnu kontrolu nekoga pogona, zbog čega se metode s pomoću mjerenja vodljivosti u novije vrijeme sve više šire.

71. Takoder za mjerenja elektrolitičkih otpora, ali i za niz drugih primjena (mjerenja neelektrolitičkih radnih otpora, mjerenja kapaciteta, po potrebi i induktiviteta itd.), dakle »univerzalni«, jesu mostovi izmjenične struje koji osim što kao sredstvo za variranje omjera R_3/R_4 treće i četvrte grane mosta sadrže kliznu žicu, eventualno s dodanim otporima na oba kraja po shemi u slici 79. (str. 79.), imaju ugrađen odmah i indikator nule izmjenične struje. Već prema tomu koje se veličine žele mjeriti, mogu se kao druga ili prva grana uzeti poznati radni otpori, kapaciteti ili induktiviteti, koji mogu biti sadržani u samoj aparaturi, pa se ukapčaju preklopkom, ili se izvana dodaju. U preostalu granu mosta dolazi istovrsna nepoznata (mjerena) veličina.

Primjer moderne izvedbe po ovim principima jest most izmjenične struje »Philoscop« (konstrukcija: Philips), koji je naročito zanimljiv zbog ugrađenoga posebne vrsti nulindikatora na principu cijevi s katodnim zrakama.

Osnovni je spoj mosta kao u sl. 179. Otpori R_6 s obje strane klizne žice tolikoga su iznosa da se kod pomicanja kliznoga kontakta K od početka do kraja klizne žice postizavaju omjeri otpora 1-K i K-3, dakle omjeri R_3/R_4 , s iznosima između 0,1 i 10. Od K vodi spoj preko indikatora nule izmjenične struje N do stezaljke 2. Kako se sad između stezaljki 2 i 3 preklopkom mogu ukopčati po volji otpori 1Ω , 100Ω , 10000Ω i $1 M\Omega$, to se, priključeni između 1 i 2, mogu očito mjeriti mostom otpori unutar područja od 0,1 do 10Ω , odnosno od 10 do 1000Ω , pa od

1000 Ω do 0,1 M Ω i konačno od 0,1 M Ω do 10 M Ω , dakle ukupno unutar širokoga neprekinutoga područja od 0,1 Ω do 10 M Ω . Ne treba u tu svrhu drugo, nego udesiti most na nulu struje kliznjem kontakta K i pomnožiti očitani (na pripadnoj skali) omjer R_3/R_4 s iznosom otpora koji je baš priključen između 2 i 3. Mjereni otpori mogu biti i elektrolitički.

Kod mjerjenja kapaciteta poznati kapacitet, preklopkom odabran po volji u iznosu od 100 pF, 10000 pF ili 1 μ F, ukopča se između stezaljki 1 i 2, a ispitivani kondenzator priključuje se na stezaljke 2 i 3, tako da i kod mjerjenja kapaciteta vrijedi, za različite položaje kliznog kontakta K, ista skala iznosa 0,1 do 10 (t. j. mjereni kapacitet između 2 i 3 dobiva se množeći iznos poznatoga kapaciteta između 1 i 2 očitanom vrijednošću na skali iznosā 0,1 do 10, a ne treba uzimati recipročni iznos očitane vrijednosti).

Konačno se preklopka može okrenuti i na »otvoreni« most, t. j. u položaj kad ni 1—2, ni 2—3 nisu direktno premošteni nekim elementom iz same aparature, nego se i poznata i ispitivana grana mosta priključuju izvana. Ako se kod ovoga položaja preklopke između 1 i 2 izvana priključi na pr. kondenzator veći od 1 μ F, otvara se mogućnost da se mijere i kapaciteti iznad 10 μ F priključeni između 2 i 3. A s pomoću varijabilnih poznatih induktiviteta izvana priključenih na 2 i 3 otvara se mogućnost da se mijere induktiviteti ukopčani između 1 i 2.

Osim toga jednim otporom paralelnim kliznoj žici (otporom R crtkano naznačenim u sl. 179.) može se otpor klizne žice tako smanjiti da, uz netaknuta oba otpora R_3 , omjer vrijednosti R_3/R_4 kod pomicanja kontakta K od početka do kraja klizne žice varira samo u granicama od 0,8 do 1,25, t. j. od 20% ispod pa do 25% i nad vrijednosti 1 koja odgovara sredini klizne žice. U tom slučaju most postaje »procentni most« (D-8.), prikladan za kontrolna mjerena odstupanja u % od predviđene vrijednosti na pr. većega broja otpora, kapaciteta itd. Tako bi se kod kontrole kondenzatora koji treba da imaju, unutar određenih granica tolerancije, vrijednost recimo 2 μ F priključio izvana kao poznati kapacitet kondenzator od točno 2 μ F i postotna odstupanja ispitivanih kondenzatora, t. j. za koliko % njihovi kapaciteti iznose više (+) ili manje (-) nego 2 μ F, očitavala bi se, već prema položaju kontakta K u slučaju ravnoteža mosta, direktno na »postotnoj skali« mosta (koja je i u sl. 179. pored skale iznosa 0,1 do 10 naznačena).

72. Kao struja mjerena uzimlj je se kod promatranoga mosta obično struja od 50 Hz iz rasvjetne mreže, i to posredstvom »ulaznoga transformatora«, koji napon mreže snizi na vrlo malo volta; no nema zapreke da se uzmu i struje koje druge frekven-

cije od 40 do 10000 Hz, što katkad može biti od važnosti, na pr. ako se kod mjerjenja elektrolitičkih otpora želi raditi kod viših frekvencija.

Struja iz mreže služi ujedno i za pogon nulindikatora N, koji je u ovom mostu zapravo cijela naročita naprava s tri elektronske cijevi u prikladnom spoju. Ne ulazeći u detalje primjetimo samo kratko¹⁾ da je jedna između tih cijevi specijalna cijev EM1, koja oko električki grijane katode ima u svom gornjem, »indikatorskom«, dijelu prema gore lijevkasto otvorenu anodu, pozitivno nabijenu i prepariranu prikladnim materijalom koji zelenkasto svjetluca ondje gdje ga zgađaju spore katodne zrake u obliku elektrona emitiranih iz vertikalno smještene katode. Cijev EM1 sadrži takoder, u svom donjem dijelu, i »triodni« sistem (t. j. kombinaciju »katode«, »mrežice« i »anode« u rasporedaju kao kod običnih radio cijevi: »trioda«).

Ako se sad na mrežicu triodnoga sistema u cijevi EM1 puste da djeluju promjenljivi električki potencijali, to po osnovnim svojstvima radio cijevi mora izazvati promjene anodne struje triode. Tim se pak promjenama mogu, posredstvom njima izazvanih varijacija »gubitka napona« u prikladnom otporu ($2\text{ M}\Omega$) ukopčanom u anodni krug triodnoga dijela cijevi EM1, proizvesti relativno znatni promjenljivi naponi na četiri žice, tako raspoređene u prostoru između katode i lijevkaste anode »indikatorskoga« dijela cijevi EM1 da stoje u jednolikim razmacima okolo naokolo uz katodu, i to paralelno s njom.

Ovako raspoređene, i na opisani način promjenljivim električkim potencijalima podvrgnute, ove četiri žice nužno će imati promjenljivi učinak na staze elektrona što u indikatorskom dijelu cijevi EM1 idu iz katode prema lijevkastoj anodi, pa ovi ne će zgađati lijevkastu anodu jednoliko, nego će stizati na nju u četiri pramena promjenljive širine, već prema varijacijama potencijala na četiri žice. Zbog toga ni anoda ne će zasjati jednolikim svjetlucanjem, nego u četiri svjetla sektora širine promjenljive u ritmu varijacija potencijala na četiri žice oko katode. Konačni efekt jest da se na lijevkastoj anodi gledanoj s vrha cijevi EM1 vidi kao neki svijetli križ, s kracima neke minimalne širine (po prilici kao na sl. 180.), odnosno manje ili više proširenima (po prilici kao na sl. 181.), već prema tomu da li između katode i mrežice triodnoga sistema u cijevi EM1 ne djeluje nikakav ili djeluje neki manji ili veći izmjenični napon.

Prema tomu cijev EM1 u opisanomu spoju može poslužiti kao indikator nule ili postojanja izmjeničnoga napona između

¹⁾ Više o spoju nulindikatora N (i dalje potankost o opisivanom mostu) vidi na pr. u »Philips' Technische Rundschau«, god. II. (1937), str. 270 do 275.

katode i mrežice njezina triodnog sistema. Može se dakle njom konstatirati i postojanje ili nepostojanje izmjeničnoga napona između K i 2 u mostu na sl. 179.

Međutim, da bi se postigla velika osjetljivost udešavanja mosta, ne primjenjuje se napon između K i 2 direktno na cijev EM1, nego istom nakon pojačanja (do 2000-strukoga iznosa) s pomoću cijevi s tri mrežice (pentode EF6) upotrebljene u »pojačalačkom« spoju. Istom ovako pojačan pušta se napon K-2 da djeluje između mrežice i katode triodnoga sistema u indikatorskoj cijevi.

Pored EM1 i EF6 naprava sadrži, kao treću cijev, »ispravljačicu« AB2 u prikladnom spoju za proizvodjenje, priključkom na izmjeničnu mrežu, istosmjernih napona potrebnih anodama (i drugim elektrodama) ostalih dviju cijevi.

Osjetljivosti udešavanja mosta koje se ovom napravom postizavaju mogu biti vanredno velike. Ekstremno se može postići da se već kod promjene izmjeničnoga napona između K i 2 za samo malo milivolta vidljivo promijeni širina krakova svjetloga križa. Obično je dovoljno ako se naprava udesi na znatno smanjenu osjetljivost.

Cijev EM1 upotrebljava se, u drugom spoju, i kod radio aparatova za indiciranja točnoga udešenja na visokofrekventne signale primanih radiofonskih stanica.

73. Evo još primjera, kako su mostovi s izmjeničnom strujom mnogostruko upotrebljivi. Već je pokazano, kako se mostovi po sl. 179. mogu upotrebiti za mjerena radnih otpora vodiča I.



Sl. 180.



Sl. 181.


i II. klase, te za mjerena kapaciteta (i induktiviteta). Prema tomu polje primjena ovakvih mostova mora obuhvaćati i takova mjerena koja izlaze na mjerena otpora, naročito elektroličkih, na mjerena kapaciteta i sl. Tako se na pr. mostom iz sl. 179., tjeranim izmjeničnom strujom, može tražiti mjesto pogreške u kabelima, i to jednako lako ako se radi o dozemnom spoju pojedinih vodiča, odnosno kratkom spoju između dva vodiča (radi se po shemi u sl. 80., odn. 81. na str. 80., kao i kod mjerena istosmjernom strujom, samo što sada mjesto baterije B treba zamišljati izvor izmjenične struje, dok je galvanometar G već nadomješten u sl. 179. nulinstrumentom N izmjenične struje), kao i onda kad se radi o prekidu vodiča, gdje se po D-9. i D-55. pro-

blem svodi na mjerena kapaciteta (samo što se ovdje kapaciteti, umjesto »balistički« kao u D-55., određuju mostom izmjenične struje).

74. A moguće je mostom iz sl. 179. mjeriti i »otpor uzemljenja« (otpor zemnoga spoja, Erdungswiderstand, ground connection resistance) spojeva sa zemljom realiziranih na pr. kovnim pločama, cijevima i sl. ukopanima u zemlju. Kod ovih mjerena, obzirom na elektrolitički karakter vođenja električke struje u zemlji, baš je potrebno raditi s izmjeničnom strujom.

Neka na pr. treba odrediti otpor spoja kojim je, po sl. 182. pločom P ukopanom u zemlju priključen na zemlju recimo munjovod, neki radio uređaj ili slično. Ako u tu svrhu stoje u dovoljnom razmaku na raspoloženju još dva »pomoćna uzemljenja«, već u uređaju izvedena ili umjetno načinjena na pr. time da se duboko (bar 1 m) zabiju ili ušarafe u zemlju prikladne debele željezne ili bakrene cijevi, odnosno specijalna debela kovna »zemna svrdla« (Erbohrer) kao S_1 i S_2 u sl. 182., onda je otpor R ispitivanoga uzemljenja s pomoću ploče P (a ujedno i otpore R_1 i R_2 obih pomoćnih uzemljenja) moguće odrediti s pomoću tri mjerena mostom izmjenične struje iz sl. 179.

Nazovimo sa M priključak koji vodi od ispitivanoga spoja sa zemljom, a M_1 i M_2 neka budu priključci što vode od »pomoćnih uzemljenja«. Ako se sad na spoj za mjerena izmjeničnom strujom iz sl. 179., nadopunjen u most za mjerena

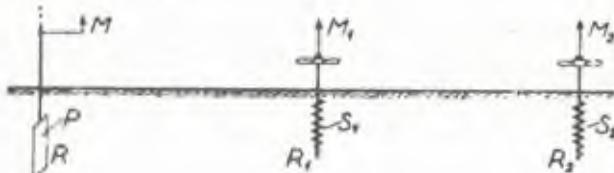

Sl. 182.

radnih otpora prikladnim mjernim otporom ukopčanim između 2 i 3, spoje na 1 i 2 najprije priključci M i M₁, zatim priključci M i M₂, te napokon priključci M₁ i M₂, pa se most svaki puta dovede u ravnotežje, dobiveni iznosi otpora A, B i C bit će praktički jednak redom sumama $R + R_1$, $R + R_2$ i $R_1 + R_2$, t. j. vrijedit će tri jednadžbe:

$$\begin{aligned} R + R_1 &= A \\ R + R_2 &= B \\ R_1 + R_2 &= C \end{aligned}$$

iz kojih je lako izračunati ne samo otpor mjerenaog spoja sa zemljom:

$$R = (A + B - C)/2$$

nego i ostale dvije nepoznanice R_1 i R_2 .

Primjer: Mjerenja neka su dala (u Ω): $A = 72$; $B = 68$; $C = 80$. Kao otpor ispitivanoga uzemljenja dobiva se $R = 30 \Omega$, a za R_1 i R_2 izlaze vrijednosti $R_1 = 72 - 30 = 42 \Omega$, odnosno $R_2 = 68 - 30 = 38 \Omega$.

Jači gubitak napona kod prolaza struje između dva uzemljena vodiča opaža se u glavnom samo u okolini vodiča do daljine od kojih 5 m. Izvan te zone otpor zemlje prema prolazu struje može se praktički zanemariti. Da se dobiju pouzdani rezultati, razmaci istraživanog i obih pomoćnih uzemljenja će se dakle uzeti iznad 10 m, a obično se zbog sigurnosti ne uzimaju ispod 15 do 20 m. Tako bi na pr. u sl. 182. razmake od P do S_1 , te od S_1 do S_2 , trebalo uzeti oko 20 m.

Da se gore opisanim (Nippoldtovim) postupkom s dvije pomoćne zemlje dobiju bar donekle pouzdani rezultati, moraju pomoćna uzemljenja biti izvedena slično pomno kao i ispitivani spoj sa zemljom, t. j. s otporima R_1 i R_2 ne bitno većima od R . Jer ako su iznosi R_1 i R_2 veliki prema R , nepouzdanosti mjerenja iznosa A , B i C dolaze tako jako do izražaja u rezultatu koji izražava R da dobiveni iznos R može postati posve nepouzdan. O tomu se lako uvjeriti ako se zamisli konkretni numerički primjer, s iznosima R_1 i R_2 velikima prema R , pa se, dopustivši da nesigurnosti u određivanju iznosa A , B i C imaju određeni postotni iznos, razmotri koliko taj iznos u najnepovoljnijem slučaju može utjecati na R izraženo sa A , B i C .

Jedna druga mosna metoda, po Wiechertu, zahtijeva samo jednu »pomoćnu zemlju« (i uz to još jednu »sondu«, t. j. primitivan spoj sa zemljom, kojim u slučaju ravnotežja mosta ne teče uopće struja, pa njegov otpor ni ne ulazi u rezultat).

Osim mosnih metoda ima za mjerenja otpora zemnih spojeva još metoda s »kompenzacijom« kod izmjenične struje i drugih postupaka, pa i specijalnih aparata [»mjerila uzemljenja« meger i meg, izvedbe E&V srodne istoimenim »mjerilima izolacije« iz D-34.; aparati S&H itd.].

Naročitu točnost kod mjerenja otpora zemnih spojeva ne treba zahtijevati, jer ti otpori (kao i izolacioni) dosta variraju, na pr. s vlagom zemlje i dr. Uostalom otpori zemnih spojeva osim o dubini ukapanja i plohi ukopanoga vodiča znatno ovise o vrsti (električkoj vodljivosti) tla, tako da mjerenja uzemljenja mogu poslužiti i kao pomagalo geologu kod ispitivanja tla.

VIII. MJERENJA FREKVENCIJE I POMAKA FAZA

75. O aparatima i postupcima koji mogu poslužiti za mjerenja frekvencije izmjeničnih struja bilo je već govora u prijašnjim poglavljima u vezi s drugim temama tako da će biti dovoljno ako se samo pregledno rekapituliraju i nadopune metode koje tu dolaze u obzir.

Te metode mogu biti vrlo različite, već prema tomu da li se mjeri u područjima tehničkih niskih i tonskih frekvencija ili se radi o visokofrekventnim mjeranjima, te da li se radi o pogon-

skim mjerenjima instrumentima s direktnim ocitanjem frekvencije ili o mosnim i drugim više laboratorijskim postupcima.

U području tehničkih niskih frekvencija i u donjem tonfrequentnom području (do 1000 Hz) dobro se dadu upotrebili mjerila frekvencije s jezičnjima opisana u B-50. Ona pružaju prednost direktnoga ocitanja mjerene veličine.

Također s direktnim ocitanjem jesu mjerila frekvencije s kazalom. Ona se odlikuju kontinuiranim pokazivanjem promjena mjerene iznosa i prema tomu su prikladna i za registracije. Mjerni sistemi mjerila frekvencije s kazalom mogu se osnivati na vrlo različitim principima. Savršeniji između tih sistema pokazuju mjerenu frekvenciju bez obzira na varijacije, unutar širih granica, napona na koji su priključeni. Redovno su to »kvocijentna mjerila« u spoju prikladnom za predviđenu svrhu. Jedno takođe »indukciono« kvocijentno mjerilo u spoju za mjerjenje frekvencije opisano je u B-49., no nema zapreke ni da se upotrebe u spojevima za mjerjenje frekvencije i kvocijentna mjerila ostalih mjernih sistema koja reagiraju na izmjenične struje, u prvom redu ona elektrodinamskoga tipa s unakrsnim svicima (B-46.), te ona s pokretnim (mekim) željezom, a mogu se upotrebiti i indukcioni dinamometri (B-26.).

76. Od indirektnih metoda mnogo se upotrebljava kod tonskih frekvencija *Robinsonov* most, opisan u E-43. (v. sl. 154. na str. 155.), kod koga se iz ravnotežja mosta, postignutoga istodobnog variranjem dvaju otpora, koji iznosom R moraju uvijek ostati međusobno jednaki, zaključuje na mjerenu frekvenciju.

I spoj *Campbellova* mosta za izmjenične struje s promjenljivim međusobnim induktivitetom M (sa svicima S_1 i S_2) i kapacitetom C , kombiniranim s nulinstrumentom N (na pr. slušalicom) po shemi u sl. 183., prikladan je za mjerjenja frekvencije. Kad se udešavanjem iznosa M postigne da nulinstrument pokazuje nulu struje, to je znak da je elektromotorna sila inducirana međusobnom indukcijom u sekundarnom svitku S_2 promjenljivoga međusobnog induktiviteta baš u ravnotežu (dakle da je jednaka po veličini, a protivna po fazi) s naponom kondenzatora kapaciteta C kojim teče struja I kruga $1-S_1-C-2$. Međutim po zakonima indukcije napon induciran u S_2 jest ωMI , a napon kondenzatora jest $I/\omega C$, tako da izlazi jednadžba:

$$\omega MI = I/\omega C$$

iz koje se, nakon skraćivanja sa I , dobiva relacija $\omega^2 = 1/CM$. Iz podataka mosta u ravnotežu kod ispitivane izmjenične struje može se dakle lako izračunati ω (a iz ω i $f = \omega/2\pi$).

Primjer: Neka je $C = 5 \mu F = 5 \cdot 10^{-6} F$. Ravnotežje pak mosta neka je postignuto kod udešenja $M = 8 mH = 8 \cdot 10^{-3} H$. Za ω^2 izlazi


vrijednost 25000000, pa je prema tomu $\omega = 5000$, čemu odgovara $f = 5000/2\pi = 796$ Hz.

Uz poznato f Campbellov most može služiti i za mjerena (velikih) kapaciteta.


Zanimljive i relativno nove su naprave za mjerena frekven-
cije s pomoću nabijanja kondenzatora kroz elektronske cijevi kod
kojih se, protivno nego kod opisanih nul-metoda, mjerene frekven-
cije direktno očitavaju na priključenom, odnosno ugrađenom u
aparatu, instrumentu za istosmernu struju. Aparatu¹⁾ se mogu
graditi za područja mjerena od posve malo Hz pa sve do mnogo
(na pr. 60, 100 ili slično) kHz.

77. Kod visokih frekvencija često se umjesto o mjerenu
frekven-
cije govor o mjerenu duljine λ pripadnoga radio vala.
Po formuli $\lambda = c/f$ iz E-47. strujama najnižih frekven-
cija visoko-
frekventnoga područja, strujama od recimo 15000 Hz ili 15 kHz
(kiloherca), odgovara duljina vala 20000 m, dok najviše frekven-
cije ovoga područja, one koje odgovaraju najkraćim valovima
radiotehnike što se praktički primjenjuju ili se s njima eksperi-
mentira, dosižu iznose od vrlo mnogo MHz (megaherca). Tako
recimo valovima duljine 3 m, 0,3 m (3 dm) i 0,03 m (3 cm) odgo-
varaju frekven-
cije 100, odn. 1000 i 10000 MHz.

Područje visokih frekven-
cija je prema tomu vanredno
opsežno. Ipak je najobičniji princip mjerena f (odnosno λ) u
cijelom ovom ogromnom području isti. To je princip resonancije

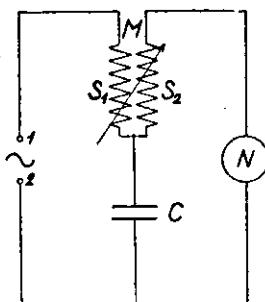

Sl. 183.

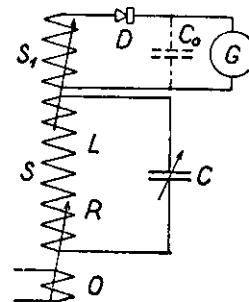

Sl. 184.

u titrajnim krugovima kao u sl. 158. i 159. (str. 159.). Ti su kru-
govi obično uzimaju s fiksni-
m induktivitetom L i varijabilnim ka-
pacitetom C . Iznos C dotle se varira, dok instrument za konsta-
tiranje resonancije ne pokaže maksimum otklona kod kruga
uzbuđenoga strujom (na pr. iz izvora O na sl. 158.) kojoj se želi

¹⁾ Vidi na pr. AEG-Mitteil. 1937, str. 378 do 381, te 1938, str. 272 do 275; nadalje ATM 85, V 3612—8.

odrediti f , odnosno λ . Veličine λ , odnosno f , slijede onda po formuli (II) iz E-47. i iz relacije $f = c/\lambda$.

78. Za načine konstatiranja resonancije kod ovih mjerena vrijedi ono što je rečeno u E-47. i E-53. kod opisivanja primjena iste metode na mjerena kapaciteta i induktiviteta.

No može se, po shemi u sl. 184., za pokazivanje resonancije upotrebiti i t. zv. *aperiodski* (neudešavanj) titrajni krug, sastavljen od svitka S_1 spojena u seriju s prikladnim visokofrekventnim ispravljачem D i galvanometrom G. Na izvor O struje, kojoj treba odrediti frekvenciju f , svitkom S induktivno je vezan »mjerni« titrajni krug sa L i C , koji se variranjem iznosa C dovede u resonanciju. Da je ova postignuta, razabire se po maksimumu otklona galvanometra G, koji reagira na struju inducirano u aperiodskom »indikatorskom« krugu (posredstvom induktivne veze između S_1 i S_2) i ispravljenu ispravljачem D. Kao D može se uzeti kristalni detektor ili suhi ispravljач u izvedbi za visoke frekvencije. Iz obzira na visokofrekventne pulzacijske ispravljene struje katkad se G premosti kondenzatorom fiksнога kapaciteta C_0 .

Prednost je postupka mjerena f ili λ radio valova po sl. 184. u tomu, što »mjerni« krug osim svitka i kondenzatora ne sadržaje nikakvih dodanih vanjskih elemenata, pa je moguće stalno i točno izbaždariti krug po frekvencijama, odnosno duljinama vala. Po potrebi se, zbog postizavanja više radnih područja, za S uzme svitak s odvojcima.

Također bez dodanih vanjskih elemenata ostaje mjerni titrajni krug i kod *apsorpcionih* valomjera, gdje se za konstantiranje resonancije iskorišćuje činjenica da mjerni krug kod postignutoga udešenja na resonanciju troši toliko učina na račun izvora O da to u ovomu, ako je samo dovoljno slab, dolazi do izražaja u obliku poremećenja, po kojima se prepoznaje postignuta resonancija. Na pr. ako je O mali cijevni visokofrekventni oscilator s miliampermetrom u krugu anodne struje, otklon toga instrumenta naglo će se promijeniti kad se, uz povoljan stepen vezanja između oscilatora i mjernoga kruga, kod određenoga kapaciteta mjernoga kruga baš postigne resonancija.

Utvrđiti da neka ispitivana struja ima frekvenciju posve određenoga iznosa dade se vrlo točno i s pomoću rezonantnih titraja kremenih pločica ili štapića (Quarzresonatoren, quarz resonators), tako rezanih iz kristala kremena da svakomu komadu odgovara odredena »vlastita« titrajna frekvencija. Takov kremeni rezonator izrazito reagira u izmjeničnom električkom polju, ako se frekvencija toga polja podudara s vlastitom titrajnom frekvencijom kremenoga oscilatora.

Kod jednoga oblika izvedbe nalazi se na pr. kremeni štapić u vrlo razrijedenom plinu neonu u međuprostoru između dvije elektrode, koje su spojene na krajeve nekoga svitka S. Ako se taj S induktivno veže na oscilator, svjetluca razrijedeni neon u okolini kremenoga štapića, ako je frekvencija (dovoljno snažnoga) oscilatora baš udešena na iznos vlastite frekvencije rezonatora s kremenom u razrijedenom neonu.

Kod najviših radio frekvencija (najkraćih radio valova) mogu se λ i f mjeriti i s pomoću stojnih valova uzduž vodiča (Lecherove žice i slično; vidi na pr. ATM V 3614—2); ako se tom metodom odredi, kod iste frekvencije f , uz duljinu vala λ u uzduhu još i duljina vala λ_1 u nekom drugom dielektriku, dobiva se po formuli $\epsilon' = (\lambda/\lambda_1)^2$ odmah i dielektrička konstanta toga dielektrika relativno prema uzduhu (praktički dakle i vakuumu); na ovu metodu već je u E-65. upozorenio.

Osobitost je mjerjenja s pomoću stojnih valova da ona zapravo daju direktno duljinu vala, dok se prije opisanima metodama (i drugima) mjeri zapravo frekvencija f . Na skalama valomjera po tim metodama naneseni su doduše obično odmah iznosi λ , no to su preračunane vrijednosti po formuli $\lambda = c/f$.

79. Vrlo važna naročito u području jake struje jesu *mjerjenja pomaka faza* φ između struje i napona, odnosno faktora učina $k = \cos\varphi$, jer $\cos\varphi$ dolazi u izrazu za učin $N = El\cos\varphi$. I za ta mjerjenja ima u jednu ruku instrumenata s direktnim očitavanjem, s označenima na skali bilo iznosima φ (»mjerila pomaka faza« ili »fazna mjerila«), bilo iznosima $\cos\varphi$ (»mjerila faktora učina« ili »cosφ-mjerila«), bilo jednima i drugima; a u drugu ruku sprava i metoda koje traženi iznos daju tek posredno.

Od faznih mjerila, odnosno $\cos\varphi$ -mjerila, već je detaljno opisan elektrodinamski tip s unakrsnim svicima u spojevima po sl. 39. i 40. (str. 47.) za priključak na jednofaznu i trofaznu mrežu.

Medutim mogu se mjerne sprave za pokazivanje iznosa φ , odnosno $\cos\varphi$, i drugčije konstruirati. Kod tipa po Lipmanu (izvedba: N. Bros. & Th.) s pomičnim željezom nema uopće pomičnih svitaka, te prema tomu ni komplikacija s dovodima do ovakvih svitaka. U izvedbi za priključak na trofaznu mrežu¹⁾ pomični sistem instrumenta čini kombinacija od tri elementa od mekoga željeza, koji su smješteni jedan iznad drugoga u dovoljnim razmacima na zajedničku slobodno vrtivu osovinu. Elementi su orientirani medusobno zakrenuto u tri ravnine položene kroz os vrtanje sistema s razmacima od 120° , i sva tri se nalaze u magnetskom polju fiksног strujnog svitka koji se priključuje u seriju u strujni tok jednoga od triju vodiča tro-

¹⁾ Više u opisima proizvadača; vidi i Golding, Electrical measurements, II. izd., London (1935), str. 780/781

faznoga voda. Svaki od tri željezna elementa podvrgnut je međutim još posebnom djelovanju od po jednoga naponskoga svitka, tako da instrument ima tri naponska svitka koji se priključuju u zvjezdani spoj na trofazni vod. Kombinacijom učinaka magnetskih polja strujnoga svitka i naponskih svitaka na elemente od mekoga željeza nastaju sile koje pomicaju sistem instrumenta postavljaju u neki položaj ravnotežja određen pomakom faza između struje i napona, odnosno faktorom učina (simetrično opterećenoga) trofaznog sistema.

Ovi instrumenti mogu se naročitim spojem udesiti i za priključak na jednofaznu mrežu. A ima i izvedbi određenih za nesimetrično opterećene trofazne mreže.

80. Indirektno se φ i $\cos\varphi$ mogu dobiti time da se izmjere učin N , napon E i struja I (vatmetrom, voltmetrom i ampermeterom; po potrebi uzimajući u obzir korekcije zbog vlastitoga potroška instrumenata). Vrijednost $\cos\varphi$ slijedi onda iz formule $N = EI\cos\varphi$ kod jednofaznih sistema, odnosno iz formule $N = \sqrt{3}EI\cos\varphi$ kod simetrično opterećenih trofaznih sistema (ako E i I znače linijsku struju, odnosno napon, a N je ukupni učin triju faz). Iznos φ nade se iz $\cos\varphi$ s pomoću tabele trigonometrijskih funkcija.

Kod simetrično opterećenih trofaznih sistema moguće je dobiti $\operatorname{tg}\varphi$ mjeranjem učina »metodom dvaju vatmetara«, o kojoj će biti kasnije (u E-94.) govora. Ako su N_1 i N_2 iznosi očitani na prvom i drugom vatmetru, tako da je ukupni učin jednak algebarskom zbroju $N = N_1 + N_2$, vrijedi relacija:

$$\operatorname{tg}\varphi = \sqrt{3} \cdot (N_1 - N_2) / (N_1 + N_2) \quad (I)$$

a iz proračunanoga iznosa $\operatorname{tg}\varphi$ lako se dobivaju vrijednosti $\cos\varphi$ i φ iz tablica trigonometrijskih funkcija.

Kako se vidi iz sastava relacije (I), iznos $\operatorname{tg}\varphi$, a po njemu i iznosi $\cos\varphi$ i φ , određeni su zapravo k v o c i e n t o m N_1/N_2 vrijednosti pokazanih od oba vatmetra. Moguće je dakle načiniti tabelu koja veže vrijednosti $\cos\varphi$ s iznosima N_1/N_2 , odnosno načrtati krivulju iz koje se, kod danoga kvocienta očitanja obih vatmetara, $\cos\varphi$ može brzo odrediti.

81. Više laboratorijska jesu mjerjenja frekvencije izmjeničnih struja i pomaka faza uz pomoć oscilografa. Da se na pr. odredi *frekvencija*, dosta je da se istodobno s oscilografskim registriranjem na poznati način (C-II.) krivulje istraživane izmjenične struje na registracionom papiru ili filmu fotografiski registriraju i »vremenske markice« od periodski izvadanih za poznati vremenski interval razmaknutih kratkih bljeskova svjetlosti (kakovi se dadu proizvesti na više načina, na pr. mehaničkim napravama ili električki upravljanim periodskim elek-

tričkim izbijanjima kroz cjevčice s razrijeđenim plinovima). Ako se sad na registraciji ustanovi da na razmak na pr. između dvije susjedne vremenske markice, kojima neka odgovara vremenski interval od 0,2 sekunde, otpada recimo 14,8 perioda istraživane struje, frekvencija te struje jest očito $f = 14,8/0,2 = 74$ Hz.

Kod aparatura koje dopušta više istodobnih oscilografskih registracija može se vrijeme markirati i tako da se uz krivulju struje ili napona mjerene frekvencije istodobno registrira i krivulja struje točno poznate frekvencije, na pr. struje iz zujala upravljanoga glazbenog viljuškom poznate visine tona. Ako na oscilogramu na određenu duljinu registracije, na pr. onu kojoj odgovara 100 titraja struje poznate frekvencije 800 Hz, otpada recimo 28,3 titraja istraživane veličine, za traženu frekvenciju vrijedi očito relacija:


$$f = 800 \times 28,3/100 = 226,4 \text{ Hz}$$

Slično se dade odrediti i *pomak faza* između struje i napona, odnosno općenitije između ma koje dvije (sinusoidne) izmjenične veličine iste frekvencije, simultanom registracijom krivulja obih veličina. Tako je za pomak faza između struje i napona nekoga potrošača dovoljno istodobno registrirati obje pripadne krivulje s pomoću dvije oscilografske petlje, od kojih je prva priključena na istraživani krug struje na način shuntiranoga ampermetra, tako da bilježi krivulju struje, a drugu na način voltmetra sa serijskim otporom, tako da bilježi krivulju napona. Ako se pripazi da točke obih krivulja za isti moment t padaju na registraciji točno u isti pravac okomito na smjer registriranja, iz dobivenoga oscilograma dat će se traženi pomak faza izmjeriti, slično kako je to moguće učiniti na pr. na sl. 127. za pomak faza (natrag ili naprijed) struja danih krivuljama i i e .

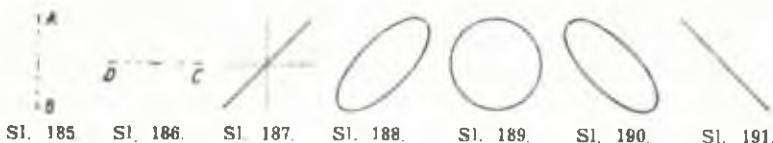82. Za mjerena frekvencija i pomaka faza oscilografskim i sličnim pogonski manje običnim metodama dadu se naravno zamisliti i različite druge varijante. Spomenimo ovdje samo još metodu Lissajous-ovih slika na zastoru katodne cijevi, kojih je princip opisan već u E-63. Dosljedno onomu što je rečeno na citiranom mjestu istraživani napon (odnosno pad napona na radnom otporu protjecanom istraživanom strujom, ako se istražuje struja) primijenit će se na jedan par otklonskih pločica katodne cijevi, a napon poznate frekvencije na drugi par. Međutim kod različitih frekvencija obih primijenjenih napona nastala slika ne će biti kosi pravac ili elipsa, kao što je to bilo u E-63., gdje su se sastavljali medusobno okomiti titraji jednakih frekvencija, nego će se na zastoru vidjeti više ili manje komplikirana krivulja, i k tomu još promjenljiva oblika ako omjer između mjerene i poznate frekvencije nije takov da se može

izraziti kvocijentom cijelih brojeva, dakle na pr. sa $3 : 1$, $1 : 2$, $9 : 4$ ili slično. Tek za slučaj frekvencija kojih se omjer može svesti na omjer cijelih brojeva (to može biti i omjer $1 : 1$) vidi se na zastoru nepomična figura posve određenoga oblika, karakterističnoga za omjer frekvencija i fazni odnos obih primjenjenih izmjeničnih veličina (suponirat ćemo da su primjenjeni naponi sinusoidni i da su maksimalni iznosi pripadnih međusobnih otklona mrlje na zastoru jednak). U takvim se dakle slučajevima promatranjem Lissajousovih slika na zastoru katodne cijevi može zaključiti na odnose među frekvencijama i na fazne prilike nepoznate veličine prema poznatoj.

Praktički se ova metoda dade zgodno primijeniti na određivanje pomaka faza φ između (sinusoidnoga) napona i (sinusoidne) struje, proizvedene tim naponom, osobito kod viših frekvencija. Istraživani napon primijeni se na jedan par otklonskih pločica, a na drugi par otklonskih pločica pusti se da djeluje pad napona proizведен, na prikladnom radnom otporu, prolazom istraživane struje. Kako je ovdje omjer frekvencija nužno jednak $1 : 1$, nastaje sastavljanjem obih međusobno okomitih (općenito »raznofaznih«) titraja AB i CD iz sl. 185. i 186. (koje bi svjetla mrlja opisivala



pod utjecajem primjenjenih napona svaki za sebe) Lissajousova slika općenito u obliku elipse. Po sl. 187. do 191. ova se elipsa, uz jednake amplitude $AB/2$ i $CD/2$ obih titraja iz sl. 185. i 186., kod »istofaznosti« struje s naponom suzuje u granični oblik pravca u sl. 187. u smjeru raspolovnice kuta titraja AB i CD, dok kod vrijednosti pomaka faza φ iznad 0° pa sve do 90° nastaje sve šira i šira elipsa (slici 188. odgovara $\varphi = 45^\circ$), koja za $\varphi = 90^\circ$ prelazi u krug (sl. 189.), a za još veće iznose φ , sve do »suprotnosti« faza, varira dalje kako je naznačeno u slikama 190. ($\varphi = 135^\circ$) i 191. ($\varphi = 180^\circ$). Prema tomu je traženi pomak faza određen Lissajousovom slikom koja se pojavi na zastoru i može se iz nje i numerički odrediti.

Na tom principu međusobne ovisnosti pomaka faza i Lissajousove slike bazirala je uostalom i metoda iz E-63., s tom jedinom razlikom da je tamo trebalo odrediti fazni odnos između dva naponi, kojih je veća ili manja razlika faza bila uvjetovana većim ili manjim gubicima istraživanoga kondenzatora.

83. Neka još ukratko u ovomu poglavljju o ispoređivanju frekvencija i određivanju razlike faza budu taknute i *naprave za sinhronizaciju* koje se upotrebljavaju kod paralelnoga spa-

janja sinhronih strojeva. Kako je poznato, za priključivanje bez smetnja sinhronih strojeva izmjenične struje, višefaznih i jednofaznih, na mrežu držanu drugim strojem ili strojevima na određenom naponu i određenoj frekvenciji nije samo potrebno a) da napon stroja odgovara naponu mreže po efektivnom iznosu, nego mora da postoje još b) jednakost frekvencija i c) suglasnost faz. Uz to dakako kod višefaznih strojeva priključak na mrežu treba da bude izведен tako da »slijed faza« stroja odgovara onomu mreže, t. j. treba da se na pr. tri spoja od stezaljki trofazne mašine ispravnim redom priključe na vodiče R, S, T trofaznoga voda (dakle da ne dodje do priključka s »obrnutim« slijedom faza, u kome slučaju bi bilo dovoljno, da se dobije ispravni slijed faza, dva od tri predvidena spoja medusobno izmijeniti).


U najgrubljem obliku dade se udesiti željena »synchronizacija« stroja s mrežom upotrebom starih metoda sa sijalicama, dobro poznatih iz osnova elektrotehnike. Kao primjer navedimo metodu »tamnoga spoja« u slučaju priključivanja trofaznoga sinhronog stroja. Po shemi u sl. 192. tri sijalice 1, 2, 3, ne će biti pod naponom, i prema tomu ne će ni svijetliti, kad napon stroja G svojim iznosom drži ravnotežje naponu mreže.

Da to pak traje, dovoljno je da oba napona budu iste veličine i frekvencije i da budu u ispravnom (za priključak) faznom odnosu. Ako frekvencije samo približno odgovaraju, nastaju »treptaji« (v. sl. 144. na str. 145.) između napona mreže i napona stroja, tako da se, kod treptaja u dovoljno sporom ritmu, dakle kad se frekvencija stroja već dovoljno približi frekvenciji mreže, sijalica vidi čas svjetla, čas tamna u ritmu tih treptaja, i vremenski razmaci između svjetlih i tamnih stanja postaju sve veći, čim se frekvencija stroja više približava frekvenciji mreže. Kad se tako postigne da treptaji slijede vrlo sporo, onda se u momentu kad se sve tri sijalice nalaze oko sredine tamnoga perioda tropolna sklopka P može zatvoriti, čime se G priključi na mrežu R, S, T.


Ako se stroj priključi s krivim slijedom faza, ne će uspjeti postići da sve tri sijalice u sl. 192. istodobno ne svijetle. Sijalice 1, 2 i 3 moraju očito biti dimenzionirane da podnose dvostruki linijski napon; odnosno ne priključe se direktno, nego preko naponskih »mjernih transformatora«, dimenzioniranih primarno za dvostruki linijski napon, a sekundarno za napon koji odgovara upotrebljenim sijalicama.

84. Međutim sijalice ne mogu u »tamnim« spojevima, jednofaznom i višefaznim, svojim nesvijetljenjem nikako precizno poslužiti kao indikatori nule napona. A nisu također dovoljno točni ni nešto drukčiji t. zv. »svijetli« spojevi gdje maksimum svjetla, kod polaganoga izmjenjivanja svjetla i tame sijalice,

služi kao znak praktički postignute sinhronizacije. Zato se, s obzirom na veliku praktičku važnost priključivanja u momentu što točnije postignute sinhronizacije, već davno javila tendencija da se kao pomagala kod sinhronizacije upotrebe mjeri instrumenti, odnosno i posebne naprave za ovakve svrhe: *sinhronoskopi*; u koliko se uz sinhronoskope upotrebe i sijalice, one se uzimaju samo zbog grube kontrole, dok se samo udešavanje sinhronizacije vrši po podacima na pr. triju mjerila, ili dvaju mjerila kombiniranih sa sinhronoskopom.

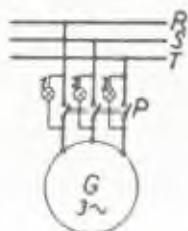

Sl. 192.

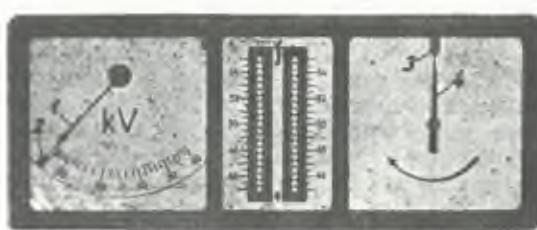

Sl. 193

Tako će moderna naprava za sinhronizaciju na pr. sadržavati: a) »dvostruki« vołtmetar (instrument s dva nezavisna mjerena sistema za napon, s kazalima koja pokazuju napone na istoj skali ili na dvije susjedne paralelne profilne skale); b) »dvostruko« mjerilo frekvencije poput onoga na sl. 47. (str. 51.); te c) »voltmetar za napone oko nule« ili »voltmetar za sumu napona« ili »sinhronoskop«; v. sl. 193. s dvostrukim voltmetrom lijevo (1 i 2 su mu kazala) i sinhronoskopom desno.

Grubo udešavanje istoga iznosa napona i iste frekvencije postizava se usporedbom podataka instrumenata pod a) i b), a konačno se konstatira sinhronizacija, odnosno moment kad je praktički postignuta, uz suglasnost iznosa i frekvencija, i suglasnost faza, napravom pod c). Pri tomu voltmetar nule napona odgovara tamno spojenoj sijalici, a onaj drugi sijalici u svijetlom spoju. A sinhronoskopi omogućuju da se pratí postupak sinhronizacije različitim manifestacijama, već prema različitim više ili manje duhovitim principima po kojima su konstruirani

Ne možemo na ovomu mjestu ulaziti u pojedine principe funkcioniranja sinhronoskopa. Spomenimo samo kao primjer sinhronoskope po motornom principu¹⁾ s kazalom koja neprekidno rotira u jednom ili drugom smjeru, već prema tomu da li je fre-

¹⁾ Više o ovim sinhronoskopima, te uopće o sinhronizacionim napravama i spojevima, vidi na pr. u Skirl, Elektr. Messungen, II. izd. (1936), str. 330 do 383; zatim u ATM J 78—1 do J 78—3; itd.

kvencija stroja prema frekvenciji mreže preniska ili previsoka, odnosno da li je preniska ili previsoka brzina stroja n okretaja na minutu (vezana s frekvencijom f Hz relacijom $n = 60f/p$, gdje je p broj pari polova stroja). Čim se brzina (a s njom i frekvencija) mašine naregulira bliže ispravnoj, tim sporije rotira kazalo sinhronoskopa; konačno kod skoro savršeno dostignute ispravne frekvencije kazalo skoro stane. Ako se sad još čeka na ovakovo praktički mirno kazalo dođe u određeni položaj naznačen markacijom na skali sinhronoskopa, to je znak da je i faza ispravna, pa se sklopka za priključivanje stroja smije zatvoriti.

Princip funkcioniranja ovoga motornog sinhronoskopa (sl. 193. desno; konstrukcija S&H) jest međusobno djelovanje između »zakretnoga« magnetskog polja proizvedenoga s pomoću trofazno namotanoga rotora priključenoga trofazno na mrežu i jednofaznoga magnetskoga polja od statora hranjenoga priključkom na stroj. Markacija označena je u sl. 193. sa 3, a kazalo koje rotira sa 4. I kod jednofazne izvedbe istoga sinhronoskopa rotor je namotan trofazno, ali je kombiniran u »umjetni spoj« s radnim i praznim otporima da i kod jednofaznoga priključka daje »zakretno« polje.

IX. DIREKTNA MJERENJA STRUJE, NAPONA I UČINA

85. Za mjerena izmjeničnih struja i napona vrijede isti principi spajanja ampermetara A i voltmetara V, po shemama u sl. 104. i 105. na str. 105., kao i za mjerena istosmjernih struja i napona. Treba samo pripaziti da upotrebljeni instrumenti budu po svome mjernom principu prikladni za mjerena izmjeničnih struja i napona dane frekvencije, o čemu je u B-II. kod opisivanja pojedinih mjernih sistema bilo potanko govoreno.

Kao i kod istosmjernih krugova struje priključivanje ampermatra u istraživani krug struje, odnosno voltmetra konačnoga otpora paralelno istraživanom dijelu kruga struje, uvijek po nešto poremeti prvobitne prilike kruga, no ti učinci postaju više manje zanemarivi ako ampermeter ima prema izmjeničnoj struji što neznatniji »prividni otpor«, a voltmetar što veći, baš kaošto u analognim prilikama kod istosmjerne struje treba željeti da otpor prema istosmjerenoj struji bude kod ampermетra neznatan, a kod voltmetra vrlo velik.

Razumije se da kod promatranih mjerena i načini postizavanja više mjernih opsega, u koliko se ovi predvide kod pojedinih instrumenata, moraju odgovarati potrebama i prilikama izmjeničnih struja (D-IV.; D-V.). Međutim baš u slučaju izmjeničnih struja pitanje snabdijevanja instrumenata s više mjernih opsega gubi od svoje oštchine time što se različiti mjerni opsezi, a uz to i druge prednosti, mogu postići instrumentima s jednim jedinim mjernim opsegom, ali priključivanima ne »direktno« na

način ampermetra A iz sl. 104., odnosno voltmatra V iz sl. 105., nego »indirektno« na sekundarni namotaj (već u D-40. i D-44. spomenutih) »mjernih transformatora« s prikladnim omjerom prenošenja, kojima se primarni namotaji priključuju bilo umjesto A u sl. 104., bilo umjesto V u sl. 105., već prema tomu da li se radi o »strujnim« mjernim transformatorima, na koje se sekundarno priključuju ampermetri (i druge naprave, na pr. strujni svici vatmetara, koje se slično priključuju), ili o »naponskim«, na koje se sekundarno priključuju voltmetri (i naprave koje se slično priključuju, na pr. naponske grane vatmetara).


86. Kod mjerjenja pravoga (t. zv. radnoga) učina $N = EI \cos\varphi$ jednofaznih sistema (v. B-22. i dalje) za pripadne iz B-II. poznate vatmetarske mjerne sprave, od kojih su neke upotrebljive za istosmjerne i izmjenične učine, a neke samo za izmjenične, vrijede kod »direktnoga« priključivanja također već uzete sheme (v. razmatranja u B-22., te sheme I) i II) na str. 115.), pa čak i korekture po tabeli na str. 116. zbog vlastitoga potroška instrumenata u pojedinim slučajevima mogu se nepromijenjeno upotrebiti i ovdje kod izmjeničnih struja.

Ako se kod priključivanja vatmetara upotrebe mjerni transformatori, može se to izvršiti upotrebom samo jednoga mjernog transformatora, bilo strujnoga (na koji bi se priključio strujni svitak vatmetra), bilo naponskoga (na koji bi se priključila naponska grana, t. j. kombinacija: naponski svitak + dodani otpor X iz B-22.). U oba slučaja vatmetar bi bio priključen samo dijelom posredstvom mjernoga transformatora, a preostali element vatmetra priključio bi se neposredno na mrežu. A može se spajanje i tako izvesti da oba priključka vatmetra budu provedena indirektno, preko prikladnih mjernih transformatora: strujnog i naponskog.

Kod mjerjenja učina izmjeničnih struja može dakle biti: a) »direktnih« spojeva, s vatmetrom direktno priključenim na pr. kao u sl. 119. ili 120.; b) »poluindirektnih« spojeva, s jednim priključkom vatmetra, strujnim ili naponskim, direktnim, a s preostalim, naponskim ili strujnim, indirektnim preko pripadnoga mjernoga transformatora; te konačno c) »indirektnih« spojeva, s priključkom posredstvom dvaju mjernih transformatora. Uzveši u obzir i mjerjenja t. zv. »praznoga učina«, te različite spojeve za mjerjenja na višefaznim sistemima, to vodi naravno na veliku raznolikost mjernih spojeva. U ovomu otsjeku razmatrat ćemo, da stvari prerano ne komplificiramo, samo direktna mjerjenja, i to najprije na jednofaznim sistemima, a zatim na trofaznim, ostavljajući za posebni otsjek probleme i spojeve u vezi s mjernim transformatorima.

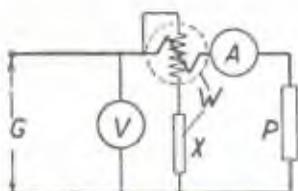
87. Kod kompletnih mjerjenja na jednofaznim izmjeničnim sistemima redovno se istodobno mjeri napon E , struja I i radni

učin N . Pripadni instrumenti, voltmeter V , ampermetar A i vatmeter W (supsumirajući pod W i dodani otpor X naponske grane vatmetra), mogu se priključiti po shemama I') i II') u sl. 194. i 195., koje se prirodno nadaju posveopćenjem shemâ I) i II) iz str. 115.




Shema I')

Sl. 194.

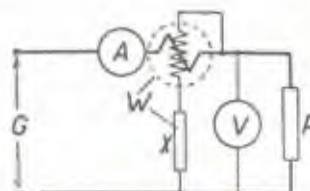

Shema II')

Sl. 195.

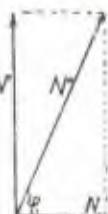

Sl. 196.

Kod izmjeničnih struja potrebno je pored E i I mjeriti još posebno i N , jer tu, općenito, ne vrijedi relacija $N = EI$ kao kod istosmjernih struja, nego izraz za pravi ili radni učin $N = EI \cos \varphi$ sadrži kao faktor i kosinus pomaka faza φ između struje i napona. K tomu se izmjerivši E , I i N dobivaju odmah i podaci za proračunavanje faktora učina $k = \cos \varphi = N/EI$, zatim izraza $E I \sin \varphi$, veličine nazvane prazni učin N' , koja je od znatnoga interesa u električkim pogonima, te konačno u pogonima također važne veličine $E I$, nazvane prividnim učinom N'' .

Na pojam praznoga učina dolazi se ako se struja pomaknuta u fazi za kut φ prema naponu (v. sl. 128.) zamisli rastavljena u dvije komponente, naime u »radnu« struju u fazi s naponom i u »praznu« struju pomaknutu u fazi za pravi kut. Prva je jednak projekciji $I \cos \varphi$ vektora struje duljine I u smjeru vektora napona, a druga projekciji $I \sin \varphi$ okomito na taj smjer. Kako produkt $N = EI \cos \varphi$ pretstavlja pravi ili radni učin, to se po analogiji $N' = E I \sin \varphi$ zove praznim učinom.

Između N , N' i prividnoga učina $N'' = EI$ postoji odnos koji se može predočiti slikom 196., tako da vrijedi relacija:

$$N^2 + N'^2 = N''^2 \quad (I)$$

a uz poznato N i φ može se N' računati i po formuli $N' = N \cdot \operatorname{tg} \varphi$.

Dok se N redovno izražava u W (vatima), prividni se učin N'' kao produkt volta i ampera obično izražava u VA (voltamperima). Uz prazni učin N' mnogo su služili nazivi »prazni« vati (njem. Blindwatt, bW), no u novije vrijeme (u skladu sa zaključkom već u B-56. spomenute IEC iz 1930. upotrebljava se naziv i oznaka VAR (ili var; voltamperi reaktivni); v. i našu »Uredbu o elektr. jedinicama koje se upotrebljavaju u javnom saobraćaju« u Služb. Nov. br. 191/1935. Uostalom »dimenzije« veličina N , N' i N'' su iste, jer su $\cos \varphi$ i $\sin \varphi$ veličine »bez dimenzija«, pa bi se zapravo N'

i N'' mogli izražavati istom jedinicom¹⁾ kao N , dakle u W'). No nema zapreke da se N'' i N' naznačuju u VA, odn. VAR.

Kratice kVA, MVA, mW, kVAR i slične bit će razumljive po tabeli III iz A-7. same po sebi.

88. Ako se utjecaji zbog vlastitoga potroška instrumenata kod mjerjenja učina N po shemama I') i II') ne mogu zanemariti, uzet će se korekcije, koje su analogne onima uz sheme I) i II) na str. 115., te različite već prema spoju i prema tomu da li se određuje učin »potrošača« ili »generatora«.


Uzveši u obzir da se za otpor ampermetra r_A u sl. 194. i 195. može smatrati kao da povećava otpor strujnoga svitka vatmetra r_W na iznos $r_W + r_A$, dok se otpor voltmetra R_V može uzeti sa stavljen s otporom R_W naponske grane vatmetra u neki kombinacioni otpor R po relaciji $1/R = 1/R_W + 1/R_V$, lako se razabire posveopćenjem tabele VII na str. 116. da za korekcije kojima se iz očitanoga na vatmetru iznosa N_0 dobiva ispravni iznos N učina generatora ili potrošača vrijedi:

T a b e l a VIII.


Spoj	Učin generatora	Učin potrošača
I')	$N_0 + E^2/R_W + E^2/R_V$	$N_0 - I^2r_W - I^2r_A$
II')	$N_0 + I^2r_W + I^2r_A$	$N_0 - E^2/R_W - E^2/R_V$

U praksi će se, ako se uzimaju korekcije po tabeli VIII, nastojati upotrebiti onaj spoj kod koga dolaze korekcije s R_W i R_V , jer su iznosi R_W i R_V redovno naznačeni na instrumentima i stalni, dok r_W i r_A često nisu poznati i variraju s temperaturom.

89. Zanimljivo je da se (pravi) učin izmjenične struje $N = El\cos\varphi$ dade mjeriti i bez vatmetra, i to bilo s pomoću tri ampermetra, bilo s pomoću tri voltmetra.

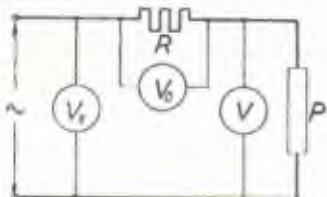

Sl. 197.

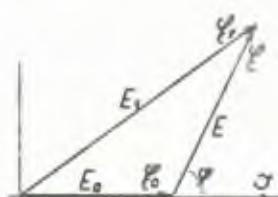

Sl. 198.

Kod metode triju voltmetara voltmetri V_1 , V_2 , V_3 priključe se po sl. 197., a kod metode triju ampermetara ampermetri A_1 , A_2 , A_3 ukopčaju se kao u sl. 199. U oba slučaja R znači prikladan čisti radni otpor. Pripadni vektorski prikazi vide se na slikama 198., odn. 200.

¹⁾ Vidi na pr. ETZ 58 (1937), str. 258.


Zanemarivši potroške struje upotrebljenih voltmetara može se po sl. 198. napon E_0 , s efektivnim iznosom E_0 pokazanim od voltmatra V_0 , crtati u fazi sa strujom J , efektivnoga iznosa I , kroz potrošač P kojemu učin treba izmjeriti, dok će napon E , efektivnoga iznosa E pokazanoga od voltmatra V , treba crtati s pomakom faza φ prema struci. Ukupni napon E_1 , s efektivnim iznosom E_1 , pokazanim od voltmatra V_1 , dobit će se sumirajući geometrijski (analogno postupku uz sl. 130. na str. 128.) napone E_0 i E , tako da se može pisati (po kosinusovu stavku):

$$E_1^2 = E_0^2 + E^2 + 2 \cdot E_0 \cdot E \cdot \cos \varphi$$


Odatle pak odmah slijedi (zbog $E_0 = IR$):

$$N = EI \cos \varphi = (E_1^2 - E_0^2 - E^2) / 2R$$

Kod metode triju ampermetara slično se, zanemarivši gubitke napona zbog ampermetara, može po sl. 200. uzeti da je

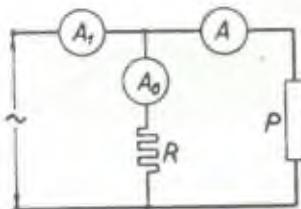

Sl. 199.

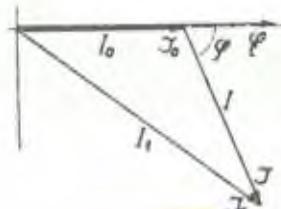

Sl. 200.

ukupna struja J_1 , efektivnoga iznosa I_1 , mjerena sa A_1 , geometrijska suma struje J_0 kroz R , koja je istofazna s primijenjenim naponom E efektivnoga iznosa E , a njezin efektivni iznos I_0 pokazuje ampermetar A_0 , i struje J kroz potrošač P , s iznosom I mjerenim ampermetrom A i s pomakom faza φ prema E .

Vrijede dakle relacije: $I_1^2 = I_0^2 + I^2 + 2 \cdot I_0 \cdot I \cdot \cos \varphi$ i $I_0 = E/R$, na temelju kojih slijedi:

$$N = EI \cos \varphi = (I_1^2 - I_0^2 - I^2) \cdot R/2$$

90. U mnogim se prilikama umjesto proračunavanja iz izmjenjenih vrijednosti E , I i N faktora učina $\cos \varphi$ i faktora pravnoga učina $\sin \varphi$, kao i samoga pravnoga učina $E \sin \varphi$, zahtijevaju naprave koje neposredno pokazuju ili registriraju ove veličine.

Sprave za mjerjenja faktora (pravoga) učina $\cos \varphi$ već smo opisali (E-79.). No iste sprave u istom spoju mogu služiti i kao mjerila faktora prividnoga učina $\sin \varphi$, jer su otkloni tih sprava i onako funkcije pomaka faza φ , pa je svejedno ako se na njihove skale nanesu uz (ili umjesto) vrijednosti φ koje odgovaraju različitim otklonima tih instrumenata, pripadne vrijednosti $\cos \varphi$.

(što se čini u slučaju mjerila faktora učina) ili pripadne vrijednosti $\sin\varphi$ (ako instrument treba da neposredno pokazuje iznose faktora praznoga učina).

Međutim mnogo se češće traže sprave koje odmah pokazuju ili registriraju sam prazni učin. Za ovakva *mjerila praznoga učina* (Blindleistungsmesser, reactive-power meters) mogu poslužiti u pravilu isti mjerni sistemi koji služe i za mjerjenja pravoga učina, dakle vatmetrički sistemi, samo oni moraju biti priključeni na naročiti način.

Obični naime vatmetrički sistemi, na pr. elektrodinamski, pokazuju zapravo, ako ispravno rade, kod izmjenične struje produkt napona E primijenjenoga na njihovu naponsku granu, struje I (iste frekvencije) puštene kroz njihov strujni svitak, te kosinusa pomaka faza φ između toga napona i te struje, bez obzira na to kakove su i odakle dolaze napon E i struja I , te kako je proizведен fazni pomak φ između njih. Prema tomu je očito da svaki vatmetar može postati upotrebljiv i za mjerjenja $E \sin\varphi$ nekoga potrošača P , ako se samo udesi da kroz strujni svitak teče struja I potrošača, a na naponski svitak da bude primijenjen napon s faznim kutom za 90° ili $\pi/2$ pomaknutim prema faznom kutu napona E potrošača, i prema tomu pomaknutim za kut $90^\circ - \varphi$, odnosno u lučnoj mjeri za $\pi/2 - \varphi$, prema struci. U tom naime slučaju, kod iste efektivne vrijednosti zakrenutoga napona prema naponu potrošača, vatmetar će očito pokazivati $E \cos(\pi/2 - \varphi) = E \sin\varphi$, budući da su sinus nekoga kuta i kosinus njegova komplementa međusobno jednaki. Kod razlike između efektivnih iznosa napona potrošača i zakrenutoga napona vatmetar će također mjeriti $E \sin\varphi$, samo s drugom osjetljivošću.

Kod trofaznih mjerjenja učina ovu je činjenicu, kako ćemo još pobliže vidjeti, vrlo lako praktički iskoristiti, jer tamo vektorima faznih napona stoje nasuprot na njih okomiti vektori linijskih napona. No kod jednofaznih sistema ne stoje na raspoređivanju za 90° fazno zakrenuti naponi, nego se treba zadovoljiti time da se prikladnim »umjetnim spojem« struja u naponskoj grani vatmetra, a time i njom proizvedeno magnetsko polje, zakrene u fazi za 90° prema naponu potrošača, što očito također ima za posljedicu da priključeni vatmetrički mjerni sistem daje otklone određene sa $N' = E \sin\varphi$ (umjesto sa $N = E \cos\varphi$).

91. Prema tomu su jednofazna mjerila praznoga učina u bitnosti vatmetrički sistemi nadopunjeni prikladnim umjetnim spojem. A kako je redovno, zbog racionalnijega iskorišćivanja aparata, poželjno da se istim instrumentom mogu mjeriti po volji radni i prazni učini, to se u tehničkoj praksi mnogo susreću *kombinirana* mjerila s preklopkom koja, već prema položaju preklopke, pokazuju bilo $E \cos\varphi$, bilo $E \sin\varphi$.

Shematski spoj jednoga takvog mjerila (izvedba: NORMA), s ispuštenim zbog boljega pregleda nekim nebitnim pojedinstima¹⁾, prikazan je u sl. 201. Mjerni sistem je elektrodinamski; S_1 je strujni (nepomični) svitak, a S_2 naponski (pomični). S radnim otporom R_2 u seriji sa S_2 , te sa otporom R_3 paralelno priključenim tako nastaloj kombinaciji, sistem ostaje u bitnosti valmetrički, pa kad se zakretom nadesno preklopke K još priključi radni otpor X (koji ima analognu funkciju kao i otpor X u sl. 15., 119. i 120.) instrument je normalni valmetar i mjeri, priključen stezaljkama V_1 i V_2 na napon E potrošača P, a stezaljkama A_1 i A_2 u krug struje I potrošača P pomaknute u fazi za kut φ prema E , pravi učin *Elcos* φ . Ako treba mjeriti prazni učin, dovoljno je zakrenuti preklopku K nalijevo ne dirajući u spojeve stezaljki A_1 i A_2 , te V_1 i V_2 . Zakretanjem preklopke ispadne iz spoja X , ali se S_2 , R_2 i R_3 nadopune na način nazačen u sl. 201. u »umjetni spoj« za zakret struje u svitku S_2 za 90° prema naponu primijenjenom između V_1 i V_2 , novo pridošlim elementima: induktancijama L_1 i L_2 , te otporom R_1 . Ovaj poslijednji dade se tako adjustirati da struja u S_2 doista bude u fazi pomaknuta baš za 90° prema naponu primijenjenom između V_1 i V_2 . Instrument onda mjeri prazni učin *Elsin* φ .

Adjustiranje otpora R_1 ovisno je o frekvenciji, pa mjerena struja mora kod mjerjenja *Elsin* φ biti stalne određene frekvencije, na pr. 50 Hz; kod ponešto promijenjene frekvencije uzme se korekcija, koja je u prvoj aproksimaciji proporcionalna promjeni frekvencije.


X. MJERENJA UČINA U TROFAZNIM SUSTAVIMA

92. Kod mjerjenja na trofaznim sustavima treba razlikovati slučajeve simetričnoga opterećenja (jednakoga opterećenja svih triju faz) od onih nesimetričnoga opterećenja. Uz to su, dakako, mjerni spojevi različiti prema tomu da li se mjeri pravi učin ili prazni.


Ograničimo se najprije na mjerjenje *pravoga učina*. Pomišlimo sistem od tri jedan prema drugomu za 120° u fazi pomak-nula, a po elektivnom iznosu E' jednaka sinusoidna napona. Takva kombinacija može se prema sl. 202. predviđiti trima vektorima E'_1 , E'_2 , E'_3 , iste duljine, zakrenutim jedan prema drugomu za 120° . Neka to budu na pr. tri napona između krajeva »faznih namotaja« nekoga trofaznoga generatora poput G u sl. 203. u »zvjezdastom spoju«, s počecima faznih namotaja spojima u »zvjezdiste generatora« O, a svrsecima priključenima na trofazni vod s tri vodiča R, S, T (zanemariva prividnoga otpora).

1) Detaljnije: Zwierina, ETZ 1929, br. 51; »Helios« 1930, br. 20.

Ako se sad trofazni vod simetrično ili jednoliko optereti, na pr. sa tri u svakomu pogledu jednakim prividnim otporom S_1 , S_2 , S_3 , priključena jednim krajem na R, S, T, a s preostala tri kraja zajedno spojena u »zvjezdasti potrošač« O₁, teći će kroz fazne namotaje generatora tri »fazne struje« J₁, J₂, J₃, i sto gao efektivnoga iznosa I', pomaknute u fazi, svaka prema svome »faznom naponu«, za isti kut φ, određen sastavom triju priključenih jednakih prividnih otpora.

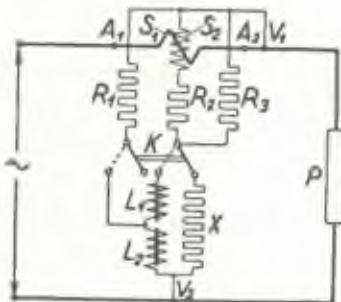

Sl. 201.

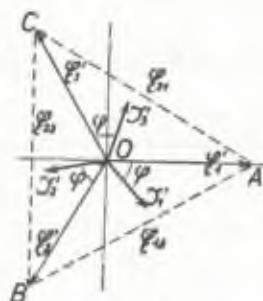

Sl. 202.

Kako su međusobni odnosi struja i napona kod ovakvoga simetričnoga i simetrično opterećenoga sistema u svakoj od tri faze isti, ukupni učin N što ga generator G vodu R, S, T daje, odnosno što ga potrošač P iz voda uzima, može se izraziti kao produkt broja faza 3 s učinom jedne faze E'I'cosφ:


$$N = 3 \cdot E' I' \cos\varphi \quad (I)$$

Međutim redovno se N izražava umjesto (često mjerenu nepristupačnim) iznosima faznoga napona E' i fazne struje I radije efektivnim iznosima E i I t. zv. linijskoga napona i linijske struje, t. j. napona između vodiča R, S, T voda (linije), odnosno struja kroz te vodiče. U tomu slučaju izraz za N glasi općenito:


$$N = \sqrt{3} \cdot E I \cos\varphi \quad (II)$$

i to bez obzira na to da li su generator, odnosno potrošač, u »zvjezdastom« spoju ili u »trokulnom«. Tako se na pr. u slučaju sl. 203., dakle kod zvjezdastoga spoja generatora G, linijski naponi E₁₂, E₂₃ i E₃₁ očito moraju shvatiti kao nastali superpozicijom od dva po dva jedan prema drugomu suprotno računana fazna napona. Pripadni vektor na pr. linijskoga napona E₁₂ treba prema tomu shvatiti kao geometrijsku ili vektorskiju razliku između E₁ i E₂, dakle kao sumu vektora E₁ i -E₂, efektivnoga iznosa E', a ovakvo vektorsko sumiranje vodi na vektor smjera i veličine poput onoga označenoga u sl. 202. sa E₁₂; slično i druga dva linijska napona daju vektore E₂₃ i E₃₁,

tako da nastaje »trokut linijskih napona« ABC. Svaka od triju stranica ovoga istostraničnog trokuta linijskih napona jednaka je, prema geometrijskim odnosima u sl. 202., $\sqrt{3}$ -kratniku duljine vektora faznih napona, reprezentanta njihova efektivnoga iznosa E' , tako da se za efektivni iznos linijskoga napona može pisati: $E = E' \sqrt{3}$. S druge strane u slučaju sl. 203. očito je fazna struja ujedno i linijska: $J_1 = J$; dakle i $I' = I$. Na temelju pak dobivenih relacija odmah se razabire da je (I) ekvivalentno sa (II).

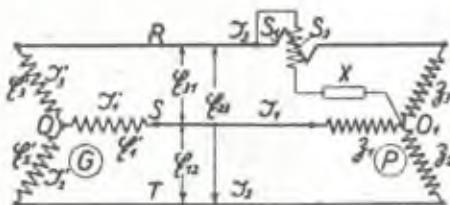

Sl. 203.

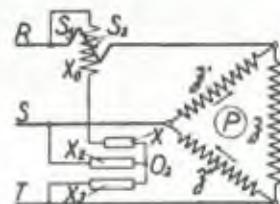

Sl. 204.

U slučaju trokutnoga spoja također je lako izvesti prelaz sa (I) na (II). Tako je, prema odnosima između trofaznoga voda i trokutno priključenoga simetričnoga potrošača u sl. 204. kod trokutnog spoja očito linijski napon jednak faznom: $E = E'$, dok svaku od tri linijske struje J_1 , J_2 i J_3 treba shvatiti kao diferenciju od po dvije fazne struje odnosno kao sumu od po dvije protivno računane struje: prve »ulazne« u jedan fazni namotaj, a druge »izlazne« iz prethodnoga namotaja. Time, sličnim razmatranjima kao prije kod linijskih napona uz supoziciju zvjezdastoga spoja, ovdje izlazi: $I = I' \sqrt{3}$. Primjenom dobivenih odnosa na (I) opet se i uz trokutni spoj dobiva (II) kao formula za ukupni učin kod simetričnoga opterećenja trofaznog voda.

93. Nakon ovih detaljnijih razmatranja odnosa u simetrično opterećenim trofaznim sistemima lako je vidjeti da se njihov učin N može odrediti jednim jedinim vatmetrom, množeći s 3 njegovo očitavanje, ili snabdijevajući sam instrument za ovakova mjerena odmah skalom s trostrukim iznosima od stvarno pokazanih brojeva vaća što bi ih instrument u jednofaznom spoju stvarno pokazivao.

Samo mjerni spoj kod ove *metode jednoga vatmetra* mora biti takav da doista strujnim svitkom vatmetra teče (po veličini i fazi) fazna struja, a na naponsku granu vatmetra da bude primijenjen fazni napon sistema, dakle na pr. na sl. 203. napon između onoga od vodiča R, S, T kome je u tok priključen strujni svitak i zvjezdišta ili nultočke sistema. A to, već prema

Kod metode dvaju vatmetara za mjerjenja pravoga učina strujni svitak S , prvoga vatmetra dolazi, kao u sl. 205., u strujni tok jednoga, a strujni svitak S , drugoga vatmetra u strujni krug drugoga od tri vodiča koji sačinjavaju trofazni vod. Naponske grane tih vatmetara priključe se na linijski napon između vodiča upotrebljenoga u strujnom krugu prvoga, odnosno drugoga vatmetra i preostalog trećega vodiča, neupotrebljenoga kod ukapčanja strujnih svitaka.


Da se vidi kako dolazi do toga da algebarski sumirana očitanja N_1 i N_2 jednoga i drugoga vatmetra predstavljaju ukupni učin $N = N_1 + N_2$ svih triju faza, razmotrimo odnose između momentanih vrijednosti struja i napona u spoju po sl. 205. Neka je trofazni vod hranjem iz izvora u zvezdastom spoju i neka u momentu t fazni naponi imaju iznose e_1 , e_2 , e_3 , a fazne struje iznose i_1 , i_2 , i_3 . Ukupni momentani učin jest onda:

$$N_{\text{mom}} = e_1 i_1 + e_2 i_2 + e_3 i_3$$


dok na vatmetre djeluju, zbog struja i_1 i i_2 kroz njihove strujne svitke i ispravno primijenjenih linijskih napona $e_1 - e_3$ i $e_2 - e_3$ na njihove naponske grane, momenti vrtnje odredeni produktima $i_1(e_1 - e_3)$ i $i_2(e_2 - e_3)$. Međutim na temelju činjenice da po zakonima razgranjivanja električkih struja u svakom momentu vrijedi relacija $i_1 + i_2 + i_3 = 0$, odnosno: $i_3 = -(i_1 + i_2)$, lako je sumu:

$$i_1(e_1 - e_3) + i_2(e_2 - e_3)$$

identificirati s malo prije dobivenim izrazom za N_{mom} .

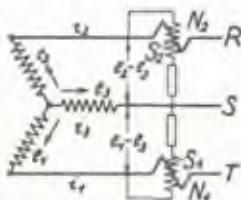

Sl. 205.

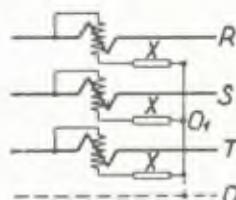

Sl. 206.

Suma momentanih vrijednosti momenata vrtnje obih vatmetara odgovara prema tomu, u zadnjoj liniji, ukupnom momentanom učinu N_{mom} svih triju faza. Zbog tromosti pomičnih sistema vatmetara pokazani otkloni bit će prema prosječnom iznosu pripadnih momenata vrtnje, a suma pokazanih iznosa vata N_1 i N_2 odgovarat će očito prosječnom iznosu od N_{mom} t. j. pravom učinu N svih triju faza, što je baš trebalo dokazati.

Treba pripaziti da kod porasta pomaka faza otkloni jednoga ili drugoga vatmetra mogu postati protivnoga predznaka; onda

tomu da li je ovom zahtjevu moguće udovoljiti neposredno već raspoloživom nultočkom ili se ova tek mora proizvesti nekim »umjetnim spojem«, vodi na dvije varijante metode jednoga vatmetra: a) s pristupačnom (i upotrebljenom) nultočkom, b) s »umjetnom« nultočkom.

U slučaju a) dovoljno je spojiti vatmetar po sl. 203., priključivši strujni svitak vatmetra S_1 u jedan trofazni vodič, a naponski S_2 (s dodanim otporom X) između toga vodiča i najbliže nultočke (O ili O_1 ; obje su na istom potencijalu uz suponirane uvjete).

U slučaju b) polazi se od činjenice da svako opterećenje trofazne mreže s tri jednakih radnih otpora priključena u zvezdu daje nultočku simetričnoga i simetrično opterećenoga trofaznog sistema. Ta nultočka je zvjezdiste priključene kombinacije otpora. Dovoljno je dakle, po shemi u sl. 204., naponsku granu valmetra ukupnoga radnoga otpora X_1 (računajući u X_1 , pored dodanoga otpora vatmetra X i radni otpor X_0 naponskoga svitka S_2 , kome induktivni otpor neka bude zanemariva iznosa prema X_1) nadopuniti u zvjezdasti spoj dodavajući dva, otporu $X_1 = X + X_0$ jednakata, radna otpora X_1 i X_2 . Zvjezdiste O_2 pretstavlja onda »umjetnu nultočku« i spoj vatmetra izlazi na isto kao i u slučaju a).

Obično se uz vatmetre za mjerjenja s umjetnom nultočkom dobavljaju odmah i otpori za realiziranje umjetne nultočke, ugrađeni u instrument ili u posebnoj kutiji. Često ovi otpori imaju odvojke, pa se onda njima dadu udesiti različiti naponski mjeri opsezi vatmetra. I kod upotrebe vatmetra za mjerjenja jednofaznih učina ovi se otpori dadu iskoristiti (za realiziranje različitih iznosa dodanoga otpora X).

94. Kod nesimetrično (nejednoliko) opterećenih trofaznih sistema jednostavni spoj s jednim vatmetrom ne vodi k cilju, jer se struje i pomaci faza, a po tomu i učini, razlikuju u pojedinim fazama. U prvi mah bi moglo izgledati da se u tom slučaju ne će moći izići bez triju vatmelara, po jednoga za svaku fazu. Takov spoj s tri valmetra je dakako uvijek moguć kod svakoga trofaznog sustava. Međutim jednimi klasičnim spojem, po Aronu, moguće je ipak ukupni učin triju različito opterećenih faza u mrežama s tri vodiča mjeriti i s pomoću samo dva vatmetra.

Prema tomu se trofazni učin kod nesimetričnoga opterećenja može mjeriti bilo metodom dvaju vatmetara, bilo metodom triju vatmetara, pri čemu je spoj s tri valmetra upotrebljiv i u slučaju mreža s četiri vodiča, naime, kao u sl. 206., s tri »fazna«: R, S, T, i s jednim neutralnim vodičem ili nulvodičem: O (ovim se poslijednjim u slučaju nejednolikoga opterećenja izbjegavaju nejednakosti faznih napona potrošača u trofaznim mrežama).

treba obrnuti priključak pripadne naponske grane. Prema tomu ima slučajeva da jedan ili drugi sumand u algebarskoj sumi $N = N_1 + N_2$ treba uzeti s negativnim predznakom.

Prednost je metode dvaju vatmetara da se kod nje izlazi sa samo dva instrumenta (pa čak i s jednim uz specijalnu preklopku koja omogućuje da se očitaju jedan iza drugoga iznosi N_1 i N_2). A mana joj je što u slučajevima protivnih predznaka iznosa N_1 i N_2 , ako su ovi još i blizu po apsolutnoj vrijednosti, iznos N izlazi s mnogo nesigurnosti i kraj uskih tolerancija u određivanju iznosa N_1 i N_2 . U tim slučajevima pouzdanija je metoda triju vatmetara.

O primjeni metode dvaju vatmetara kod simetrično opterećenih trofaznih sistema uz istodobno određivanje tgφ već je bilo govora (E-80.).

95. Kod *metode triju vatmetara za mjerjenja pravoga učina* spoj je vrlo pregledan i razumljiv sam po sebi. Može se na pr. uzeti da je na mrežu u sl. 206. priključeni izvor ili potrošač, kojemu treba izmjeriti ukupni učin, spojen u zvijezdu (ako je spoj trokutni, moguće ga je uvijek u misli »transfigurirati« u ekvivalentni zvjezdasti). No uz spomenutu supoziciju teku strujnim svicima vatmetara u promatranoj shemi fazne struje, a naponske grane priključene su na pripadne fazne napone, tako da vatmetri mijere učine pojedinih faza i ukupni učin dobiva se sumiranjem iznosa vala očitanih na sva tri vatmetra.


Nepriklučena na pripadne naponske svitke tri kraja dodanih otpora X triju vatmetara spoje se na nulvodič (četvrti vodič) O, a k o je taj povučen (u sl. 206. crkano naznačeno). Kod sistema bez nulvodiča ta tri kraja spojena zajedno čine zvjezdiste O, zvjezdastoga spoja sastavljenog od tri vatmetarske naponske grane (suponirane jednake).

96. Od opisanih različitih spojeva za mjerjenja pravoga učina samo je jedan korak do korespondentnih mjernih spojeva za mjerjenja *praznoga učina* u trofaznim sistemima. Po E-90. svaki spoj za mjerjenje pravoga učina može se pretvoriti u spoj za mjerjenje praznoga učina, ako se uz netaknut spoj strujnoga svitka vatmetra spoj naponske grane dade tako promijeniti da na tu granu djeluje za 90° fazno pomaknuti napon. Vektorski govoreći: treba primijeniti napon predočen vektorom okomitim na vektor prvobitno primijenjenoga napona. Međutim u trofaznim sustavima, s relacijama između faznih i linijskih napona po sl. 202., korespondiraju recipročno vektori faznih napona s vektorima linijskih napona u tomu smislu da po jedan fazni i jedan linijski stoje medusobno okomito. Tako su u sl. 202. medusobno okomiti \mathbb{E}_1 i \mathbb{E}_{2s} , zatim \mathbb{E}_2 i \mathbb{E}_{3s} , te konačno \mathbb{E}_3 i \mathbb{E}_{1s} .


Dosta je dakle, da se dobije mjerni spoj po *metodi jednoga vatmetra* za mjerjenja *praznoga učina* u simetrički opterećenim trofaznim sustavima, promijeniti spoj za pravi učin iz sl. 203.

tako da se naponska grana vatmetra $S_2 + X$, umjesto između vodiča R i nultočke sistema, spoji po shemi u sl. 207. između preostala dva vodiča trofaznoga voda S i T. Instrument onda daje otklon određen mjerjenim praznim učinom.


Samo kod toga treba uzeti u obzir da je primijenjeni napon kod spoja po sl. 207. linijski, dakle $\sqrt{3}$ puta toliki kao fazni koji je bio primijenjen u spoju po sl. 203., pa će prema tomu moment vrtnje instrumenta, uz naponsku granu vatmetra $S_1 + X$ istu u oba slučaja, postati $\sqrt{3}$ puta prevelik. Kod prelaza na spoj po sl. 207. uzme se dakle očitanje instrumenta $\sqrt{3}$ puta umanjeno u račun, ili se mjesto toga otpor X toliko poveća da ukupni radni otpor naponske grane postane $\sqrt{3}$ puta toliki kao prije.

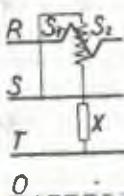

Sl. 207.

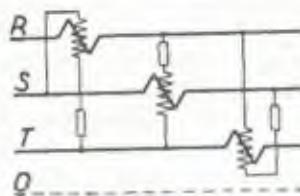

Sl. 208.

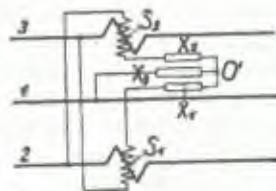

Sl. 209.

97. Posve istim postupkom dobivaju se iz korespondentnih spojeva za mjerjenja pravoga učina mjerni spojevi za prividni učin s dva i tri vatmetra. Tako spoj po sl. 208., koji ilustrira *metodu triju vatmetara za mjerjenja praznog učina* prirodno nastaje iz spoja po sl. 206. primjenom istoga principa spajanja naponskih grana upotrebljenih vatmetara kao i u sl. 207. I ovdje vrijedi primjedba o povećanim iznosima napona: novi su naponi $\sqrt{3}$ -kratnici onih u sl. 206., iz čega treba izvesti i iste konsekvensije kao kod sl. 207. Kako se vidi, ne treba nul-točke, odnosno nul-vodiča, kod spoja po sl. 208., kao ni kod onoga po sl. 207.

98. Konačno kod *metode dvaju vatmetara za mjerjenja praznog učina* po shemi u sl. 209. spoj za prazni učin dobiva se također prekapčajući naponske krugove obih vatmetara na u fazi za 90° pomaknute napone.

Samо kako se kod metode dvaju vatmetara upotrebljavaju za mjerjenja pravoga učina linijski naponi, kod spoja za prazni učin moraju se upotrebiti korespondentni fazni naponi. A to nosi sa sobom da treba proizvesti umjetnu nul-točku. Na sl. 209. nul-točka je zvjezdiste O' dobiveno simetričkim opterećenjem u zvjezdastom spoju, kombiniranim od jednakih naponskih svitaka obih vatmetara s dodanim otporima X_1 i X_2 koje treba suponi-

rati jednake, te od radnoga otpora X_3 , tolikoga iznosa koliko odgovara cijeloj jednoj ili drugoj naponskoj vatmetarskoj grani.

Druga je konsekvenčija prelaza s linijskih na fazne napone da se, kod nepromijenjenih naponskih grana vatmetara, dobivaju proporcionalno manjem iznosu napona premaleni otkloni, pa očitanja treba uzeti $\sqrt{3}$ -struko u račun; odnosno efekt se kompenzira smanjivši X_1 i X_2 (a prema tomu i X_3) da nastane zvjezdasti spoj s otporima u svakoj od tri grane smanjenima u omjeru $\sqrt{3} : 1$.

Za brz prelaz od mjerena pravoga učina na mjerena praznoga (i obrnuto) s opisanim višefaznim spojevima mogu se upotrebljeni vatmetri kombinirati u prikladan spoj s potrebnim dodanim otporima za obje vrsti mjerena i pripadnom preklopkom. Kod upotrebe instrumenata koji registriraju može se udesiti da prekapćanja slijede pravilno i često čas na jedno, čas na drugo mjerene, pa se na istom papiru mogu dobiti registracije pravoga i praznoga učina kao vrlo informativna slika nekoga pogona.

Kod opisanih spojeva za prazni učin dolazi do većih razlika potencijala između svitaka, strujnoga i naponskoga, upotrebljenih vatmetara. To bi po D-50. normalno trebalo izbjegavati, no kod niskih pogonskih napona i manje nježnih mjernih sistema može se trpjeti. A kod nešto viših napona mogu se primijeniti priključci posredstvom mjernih naponskih transformatora koji napone dovoljno snize.

F) MJERENJA METODOM KOMPENZACIJE

I. PRINCIP KOMPENZACIJE KOD ISTOSMRJERNE STRUJE


1. Metoda kompenzacije jest nul-metoda neposredno prikladna za mjerena napona, a posredno i za mjerena struja i otpora. Kod istosmrjerne struje njezina fundamentalna važnost za tehniku električkih mjerena leži u prikladnosti principa kompenzacije, odnosno po njemu gradenih »kompenzacionih aparata« ili »kompenzatora« istosmrjerne struje, za vanredno točna baždarenja najpreciznijih mjernih instrumenata, reostata i sl., pri čemu se mjerena upisuju jedino na normal otpora (normalni om) i normal elektromotorne sile (Westonov normalni element), na što je već u A-5. upozorenje. Kompenzatorom precizno baždareni instrumenti i naprave mogu onda dalje poslužiti kao praktički normalni za baždarenje i nadziranje manje preciznih instrumenata i ostalih mjernih naprava.

Na izmjenične struje metoda kompenzacije dade se također proširiti. Iako su tu prilike drukčije, pa na pr. naravno ne može


biti govora o upotrebi Westonova normalnoga elementa kao normala elektromotorne sile, postupak se pokazao upotrebljiv kao vrlo prikladna nul-metoda za različite primjene kao ispitivanja mjernih transformatora i sl.

2. Razložimo najprije *princip metode kompenzacije* kod istosmjerne struje na jednostavnom spoju s običnom kliznom žicom. Neka je u sl. 210. B baterija koja šalje (otporom R reguliranu) stalnu struju, t. zv. »počeočnu struju«, kroz »kalibriranu« žicu MN . Paralelno dijelu $M'N'$ te žice priključen je preko preklopke P i osjetljivoga nul-instrumenta (galvanometra G) sa zaštitnim varijabilnim otporom R_1) element poznate elektromotorne sile E .

Neka se sad kliznim kontaktom N' duljina dijela $M'N'$ klizne žice dotle udešava dok galvanometar ne pokaže nulu struje. U tomu položaju kontakta N' (koji će se uvijek dati postići ako polariteti baterije i elementa poznate elektromotorne sile E međusobno onako korespondiraju kako je naznačeno u slici, te ako je pad napona proizveden u kliznoj žici strujom iz baterije B veći od E) očito mora da je pad napona na dijelu $M'N'$ klizne žice baš točno jednak elektromotornoj sili E . Nula struje u galvanometru postići će se naime kad dodu u ravnotežje pad napona na $M'N'$ i elektromotorna sila E , agensi koji nastoje proizvesti suprotne struje u grani s galvanometrom i elementom, paralelnoj dijelu $M'N'$ klizne žice. Elektromotorna sila E »kompenzirana« je padom napona na $M'N'$.

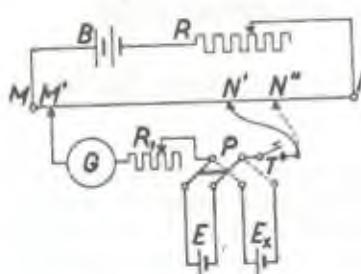

Sl. 210.

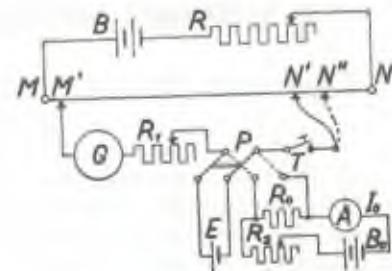

Sl. 211.

Ako je sad E poznato i iznosi na pr. 1.5 V, onda i pad napona na $M'N'$ iznosi 1.5 V; polovici duljine $M'N'$ odgovara 0,75 V; dvostrukoj duljini 3,0 V; uopće: proporcionalno duljini odmjerenoj na žici MN odgovara i broj volta. Prema tomu, da se izmjeri elektromotorna sila E_x nekoga drugoga elementa, dosta je preklopkom P iz sl. 210. nakon dovršenoga kompenzaciranja poznate elektromotorne sile E ukopčati taj drugi element, pa ako se kompenzacija njegove elektromotorne sile E_x postigne

padom napona na duljini $M'N''$ klizne žice, vrijedi relacija:

$$E_x : E = M'N'' : M'N$$

Metodom kompenzacije mogu se prema gornjem mjeriti nepoznate elektromotorne sile uz pomoć poznate. No ne samo elektromotorne sile, nego i naponi, odnosno padovi ili gubici napona na potrošačima protjecanim strujom, dadu se mjeriti ovom metodom.

Da se na pr. odredi napon između krajeva otpora R_o na sl 211., kad njim po sl. 211. teče struja I_o iz neke baterije B_o , dovoljno je da se, nakon kompenzacije elementa poznate elektromotorne sile E pomakom nadesno preklopke P priključi otpor R_o i da se kompenzira pad napona E_o na tomu otporu padom napona na jednom dijelu klizne žice.

Razmotreni kompenzacioni spoj, kod koga ne treba da bude poznato ništa drugo osim elektromotorne sile E (jer stalno udešena pomoćna struja ne treba da bude poznata u amperima), funkcioniра dakle kao voltmetar, i to kao voltmeter koji ne troši nikakve struje (jer, kod postignute točne kompenzacije kroz galvanometar G ne teče uopće struja).

Posredno mogu se kompenzacijom lako mjeriti i struje. Da se na pr. izmjeri struja I_o kroz R_o u sl. 211., dovoljno je da R_o bude neki poznati otpor i da se kompenzacijom izmjeri napon E_o na krajevima toga otpora. Struja I_o dobila bi se iz relacije: $I_o = E_o / R_o$.

3. No ako se kompenzacijom mogu mjeriti naponi i struje, njom se očito mogu baždariti voltmetri i ampermetri, a također i valmetri. Da se na pr. izbaždari ampermeter A na sl. 211., ne bi trebalo drugo nego otporom R_o udesiti, te kompenzacijom izmjeriti različite struje kroz R_o , koje su odmah i struje kroz A. Usporedbom iznosa dobivenih kompenzacionim mjerenjem s otklonima pokazanima od ampermетra moglo bi se baždarenje izvesti za po volji mnogo točaka skale ampermetsra.

A da se izbaždari neki voltmeter otpora R_v , dovoljno je postaviti ga paralelno otporu R_o na sl. 211., tako da nastane kombinacioni otpor iznosa $R'' = R_o R_v / (R_o + R_v)$, pa ako se reguliranjem struje iz B_o s pomoću R_2 udesi različiti padovi napona na R'' , onda pripadnim otklonima voltmetsra odgovaraju kompenzacijom mjereni padovi napona na R'' .

Kod baždarenja vatimetara kompenzacijom se izmjere struja u strujnom svitku i napon primijenjen na naponsku granu.

4. Također i otpori mogu se usporedivati metodom kompenzacije. Ako se, po sl. 212., ista struja I_o pusti redom kroz poznati otpor R_o i nepoznati R_x , pa se kompenzacijom odrede na kliznoj žici MN duljine $M'N_o$ i $M'N_x$ koje kompenziraju

padove napona E_0 i E_x na poznatom i nepoznatom otporu, onda očito nepoznati otpor slijedi iz proporcije:


$$R_x : R_0 = M'N_x : M'N_0$$

jer su kod iste struje padovi napona proporcionalni iznosima otpora. Nema dakle zapreke da se kompenzacijom ne ispituju i mjerni otpornici i sl.


II. KOMPENZATORI ISTOSMJEERNE STRUJE

5. Metodom kompenzacije dadu se prema gornjem izvoditi sva baždarenja instrumenata i aparatura koja baziraju, direktno ili indirektno, na mjerenjima glavnih električkih veličina: napona, struje i otpora.

U principu bi se čak ovakva ispitivanja mogla izvoditi jednostavnim spojem iz sl. 211., uzimajući za polaznu točku uz element poznate elektromotorne sile E još jedino poznati otpor R_0 . Međutim praktički je ovakov spoj samo s kliznom žicom neprikladan. Umjesto s kliznom žicom, koja je premalena otpora i premalo točna u isporedbi s granicama preciznosti do kojih je moguće doprijeti metodom kompenzacije kod istosmjeerne struje, radi se kod preciznih mjerjenja s posebnim aparatima za kompenzaciju, t. zv. *kompenzatorima* (njem. Kompensatoren; engl. potentiometers), sastavljenima u bitnosti od precizno adjustiranih i za kompenzacione svrhe kombiniranih reostata s tisućama i daljim nižim dekadskim jedinicama oma.

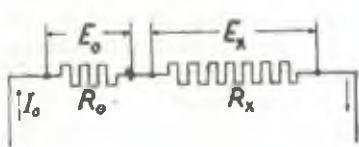

Sl. 212.

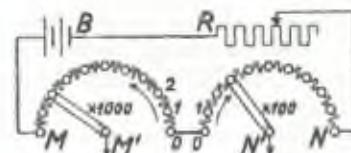


Sl. 213.

Kako u kompenzatorima dolaze veliki otpori, postizava se njima prednost da je pomoćna struja I vrlo malena, na pr. samo 0.0001 A (= 0,1 mA), dok su pogotovo neznatna opterećenja kod još ne polpuno postignute kompenzacije. Westonova normalnoga elementa (A-5.), koji kod rada s kompenzatorima služi kao izvor »poznate« elektromotorne sile E . A ta opterećenja baš i smiju biti samo posvem neznatna kod pravilne upotrebe ovakvih elemenata.

Direktno bi se zapravo klizna žica MN spoja na sl. 211. dala zamijeniti, uvezši da su varijabilna oba kontakta M' i N', sa samo dva dekadska mjerna reostata s ručkom, ukopljana

po shemi u sl. 213. Kod položaja obih ručki kao u sl. 213. otsjeku između M' i N' odgovaralo bi na pr. 8000Ω na reostatu tisućica i 300Ω na reostatu stotica, dakle svega otpor od 8300Ω . Ali na ovaj način bi se očito dale udešavati, ne mijenjajući krug pomoćne struje I , vrijednosti otpora koje nadomještaju otpor dijela $M'N'$ klizne žice MN iz sl. 211. samo u grubim »skokovima« po 100Ω . Moglo bi se na pr. kod pokušaja kompenziranja nekoga napona udesiti 8300Ω kao u sl. 213., ali slijedeća viša ili niža stepenica bila bi 8400 , odn. 8200Ω . Za finije udešavanje, potrebno za točnu kompenzaciju, recimo za udešavanje iznosa $8345,2 \Omega$ na »pet mesta«, trebaju očito i reostati s deseticama i desetinkama Ω .

6. No dodavanje ovih daljih dekadskih omskih jedinica jednostavnim dodavanjem pripadnih dekadskih ručnih reostata između obih krajnjih dekada kojih ručke realiziraju M i N' kako je to ilustrirano dodanom dekadom desetica s ručkom R u sl. 214., bilo bi u protivnosti s osnovnim zahtjevom kod mjerjenja metodom kompenzacije: da pomoćna struja, jednom udešena na određeni iznos I , mora ostati stalna kod cijelog

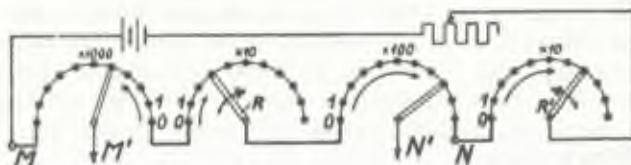


Sl. 214.


mijerenja. Mijenjanjem pak na pr. broja desetica ručkom R u sl. 214. udešavala bi se doduše točnije vrijednost otpora $M'N'$, ali bi se istodobno mijenjao ukupni otpor kruga pomoćne struje kompenzatora, a time i jakost struje I , koja treba da oslane stalna.

Jedno sredstvo protiv ove neprilike, također i praktički pokušano kod nekih konstrukcija kompenzatora, jest da se svakoj dekadi ukopčanoj unutar MN , između obih vanjskih dekada, doda izvan MN isto takova dekada koja se udešava istodobno s pripadnom dekadom unutar MN , i to na vrijednost kojom se nadomešta ono što je u dekadi za udešavanje vrijednosti otpora $M'N'$ iskopćano. Tako na pr. u sl. 214. dekada s ručkom R' , korespondentna dekadi s ručkom R , mora biti udešena na $7 \times 10 \Omega$, jer je dekada sa R udešena na $3 \times 10 \Omega$, a kad bi udešenje nularnje dekade bilo $4 \times 10 \Omega$, ručka druge moralia bi biti stavljena na $6 \times 10 \Omega$; itd. Pri tomu se gibanja obih ručki mogu i mehanički vezati, tako da oba udešavanja nužno odgovaraju jedno drugom.

Provede li se ova zamisao dosljedno, dolazi se na spoj *Feussnerova kompenzatora* predložen u sl. 215., kojoj nakon gornjega razlaganja ni ne treba bližega tumačenja. Kako se vidi, tu se mogu vršiti udešavanja kompenzacionoga otpora na pet mesta, a da ipak otpor kruga pomoćne struje ostaje stalno isti.

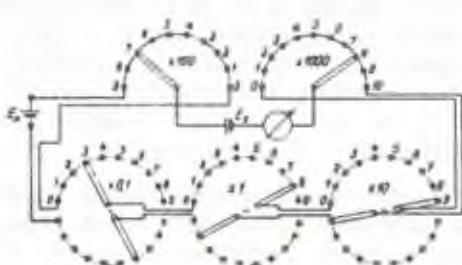

Sl. 215.

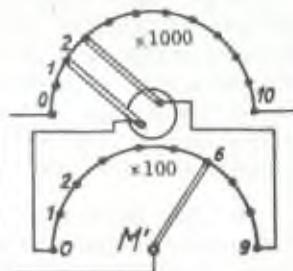

Sl. 216.

7. Kod *Rapsova kompenzatora* (S&H) izlazi se s manjim brojem precizionih reostata. Tu je iskorišćena činjenica da na pr. grupa od 9 otpora po $1000\ \Omega$, dakle ukupno $9000\ \Omega$, ako se priključi po shemi u sl. 216. s pomoću jedne dvostrukog rukice paralelno kojem god od 11 otpora po $1000\ \Omega$ reostata $11 \times 1000\ \Omega$, daje kombinaciju ekvivalentnu otporu $900\ \Omega$ po poznatoj formuli za otpor R razgranjivanja od dvije grane $R_1 = 1000\ \Omega$ i $R_2 = 9000\ \Omega$:


$$R = 1000 \times 9000 / (1000 + 9000) = 900\ \Omega$$

Pusti li se dakle pomoćna struja kompenzatora kroz reostat $11 \times 1000\ \Omega$, moći će se dvostrukom rukicom tog reostata udešavati tisućice oma, a jednostrukom rukicom reostata $9 \times 1000\ \Omega$, paralelnoga jednomu od otpora po $1000\ \Omega$ prvoga reostata, moći će se, zbog već pokazane ekvivalencije cijelog razgranjivanja s otporom od $900\ \Omega$, udešavati i stotine oma. Tako bi udešenje na sl. 216., uvezvi da je M' u toj slici korespondentno sa M' iz sl. 214., bilo: $2 \times 1000 + 6 \times 100 = 2600\ \Omega$. Analogna kombinacija reostata $10 \times 10\ \Omega$ s reostatom $9 \times 10\ \Omega$, paralelnim jednomu od otpora reostata $10 \times 10\ \Omega$, omogućila bi udešenje desetica dvostrukom rukicom prvoga reostata i udešenje jedinica jednostrukom rukicom drugoga reostata.

8. U spoju Rapsova kompenzatora po sl. 217. tisućice i stotine, te desetice i jedinice oma udešavaju se rukama K_1 do K_4 na opisani način, a samo se desetinke oma rukicom K_5 udešavaju jednostavnim dodavanjem u potrebnomu broju. Praktički ovomu poslijednjemu ne može biti prigovora, jer je utjecaj nekoliko dodanih desetinki oma na ogromni iznos ukupnoga

otpora kruga pomoćne struje kompenzatora zanemariv (leži ispod samih po sebi vrlo uskih tolerancija mjerena kompenzatora).

Aparat se upotrebljava ovako: Iza kako su na odnosne parove stezaljki H, N i G u sl. 217. priključeni izvor pomoćne struje (akumulatorska baterija B od dva elementa) s otporom za reguliranje R , zatim normalni Westonov element, te galvanometar mijenja se iznos otpora R dok se ne postigne da galvanometar kod pritiska tipke T ostaje na miru. Pri tomu treba da je preklopka U okrenuta u desni položaj N, kojim se galvanometar ukapča u granu s normalnim elementom. Kako je ta grana u opisivanom aparatu priključena paralelno nekom zasebnom fiksnom otporu R_1 , protjecanom punom pomoćnom strujom I kompenzatora, a po omskom iznosu 10000 puta tolikom koliki je iznos E elektromotorne sile normalnog elementa (u sl. 217. desno taj se otpor vidi fiksno

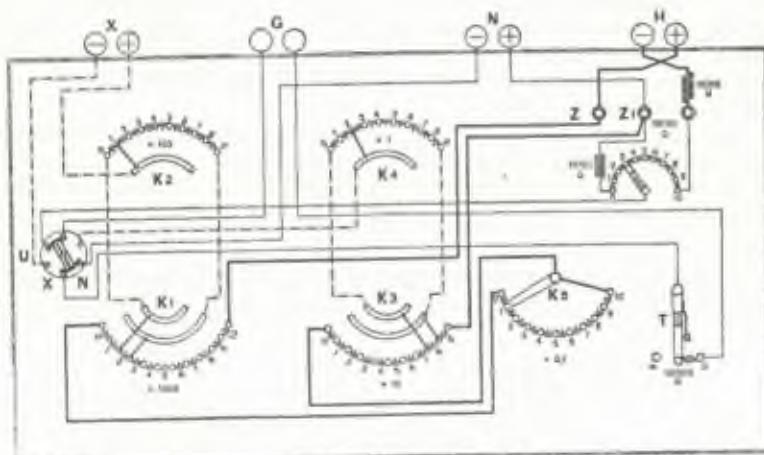

Sl. 217.

udešen na iznos $10180 + 3 = 10183 \Omega$, t. j. uzeto je da upotrebljeni egzemplar normalnoga elementa ima baš $E = 1.0183 \text{ V}$), to nereagiranje galvanometra uz pritisnutu tipku T znači da je postignuto točno udešenje pomoćne struje I na iznos 0,0001 A, jer samo sa $I = 0,0001$ može se na $R = 10000E$ postići pad napona IR , koji se kompenzira sa E po relaciji $IR = E$. Nakon toga može se preci na mjerjenje nepoznatoga napona E_x , primijenjenoga na stezaljke X u sl. 217. U tu svrhu zakrene se preklopka U u lijevi položaj X, čime se galvanometar prekopča u granu s nepoznatim naponom. Kako je ova paralelna malo prije opisanom spoju reostata s ručkama K_1 do K_5 , to se udešavanje kompenzacije napona E_x postizava traženjem položaja ručki K_1 do K_5 , kod kojih galvanometar G ostaje na miru kod pritisnute tipke T. Pri tomu očito zbog $I = 0,0001 \text{ A}$ svaka tisućica oma udešena sa K_1 vrijedi 0,1 V, svaka


stotica udešena sa K_1 , kao $0,01$ V i slično desetice, jedinice i desetinke oma udešene sa K_2 , do K_3 , vrijede po $0,001$, $0,0001$ ili $0,00001$ V. Na pr. kod postignute kompenzacije s ručkama K_1 do K_3 u položaju kao na sl. 217. bilo bi $E_x = 0,21821$ V, i očito bi se slično ručkama K_1 do K_3 dali udesiti iznosi sve do $1,1$ V točno na pet decimalnih mjestra.

Od daljih detalja spoja Rapsova kompenzatora vrijedno je spomenuti serijski otpor od 18315Ω naznačen desno gore u sl. 217. Njim se ukupni otpor kompenzatora nadopunjuje na 39505Ω , pa se, uz napone stezaljki što se mogu očekivati kod baterije B od dva akumulatorska elementa, varijabilni otpor za reguliranje R (sl. 218.) može uzeti sa samo 1000Ω .

Predviđeno je nadalje da se jedinice a iznosa $10180 + a$ otpora R , mogu udešavati. Pćedine naime izvedbe Westonova elementa, osobito varijante s istom kod $4^\circ C$ zasićenom otopinom $CdSO_4$, mogu pokazivati neznatno različite vrijednosti elektromotorne sile E ako se usporede, na pr. u P.T.R. (A-5.), s »internacionalnim normalnim elementima« (amalgam Cd s kristalima $CdSO_4$ — koncentrirana otopina $CdSO_4$ — Hg s pastom Hg_2SO_4). Tako se prema egzemplarju elementa s kojim Rapsov kompenzator ima raditi iznos R , točnije fiksira.

Konačno se vidi da se, već prema »srednjem« ili »desnom« položaju tipke T, galvanometarski krug može priključiti po volji bilo preko »zaštitnoga otpora« od 50000Ω (za grubo prethodno udešavanje kompenzatora), bilo bez njega (za fino konačno udešavanje).

9. Da bi se opisanim kompenzatorom mogli mjeriti i naponi preko $1,1$ V, što će biti potrebno na pr. kod baždarenja volt-

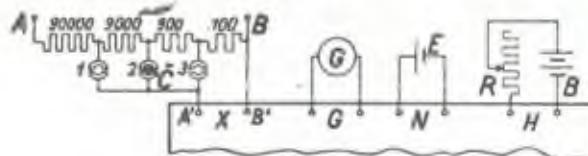

Sl. 218.

metara s još višim mjernim opsezima, dovoljno je mjereni napon priključiti na kompenzator preko »djelitelja napona«, kako je predviđeno u sl. 218. Mjereni napon E_x primjeni se na stezaljke A i B, tako da se troši u ukupnom otporu

$$90000 + 9000 + 900 + 100 = 100\,000 \Omega$$


djelitelja napona. A čepom Č utaknutim kod 1, 2 ili 3 postizava se da se samo deseti, stoti ili tisući dio napona E , prenese na stezaljke A' i B' kompenzatora, na koje se inače direktno primjenjuju naponi ispod $1,1$ V. Jer ako je na pr. čep utaknut kod 2, kao u sl. 218., od ukupnoga pada napona na 100000Ω

iz grupe četvorki ukupno $10 \times 4 \Omega$. A tih 10×4 oma i njima paralelnih 2×20 oma iz grupe dvadesetica daju kombinacioni otpor 20Ω , koji sa preostalih $9 \times 20 \Omega$ grupe dvadesetica izlazi na ukupno $10 \times 20 \Omega$. Ovih pak $10 \times 20 \Omega$ paralelno sa $2 \times 100 \Omega$ iz grupe stotica čini 100Ω , koji sa preostalih $9 \times 100 \Omega$ grupe po 100Ω konačno daju iznos $10 \times 100 = 1000 \Omega$ kao iznos svih otpora desno u sl. 219.

U zadnjoj liniji izlazi dakle sve na to kao da je cijeli kompenzacioni otpor iznosi $10 \times 1000 + 10 \times 100 = 11000 \Omega$ kao i kod Rapsova kompenzatora, a udešavanja se ipak dadu vršiti od tisuća do desetinki oma, s dvije jednostavne ruke za tisuće i desetinke, te tri dvostrukе za stotine, desetice i jedinice.

Po shemi u sl. 219. kompenzator ima dvije preklopke; lijeva se upotrebljava kod rada s normalnim elementom priključenim kod N, a desna kod mjerjenja nepoznatoga napona, primjenjenoga (direktno ili preko djelitelja napona) na stezaljke kod X. Kod obje preklopke srednji položaj jest za »grubo« udešavanje uz upotrebu zaštitnoga otpora od $100\ 000 \Omega$, a gornji za »fino« udešavanje bez zaštitnoga otpora.

11. Na sl. 220. i 221. prikazan je praktički spoj kod upotrebe kompenzatora iz sl. 219. za slučaj baždarenja voltmetara i naponskih krugova vatmetara, dok sl. 221. pretstavlja spoj kod

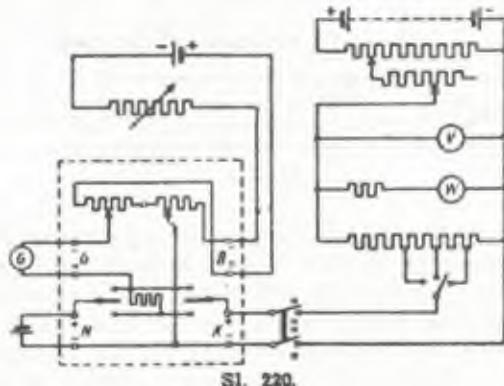

Sl. 220.


baždarenja ampermetara i strujnih krugova vatmetara. Kompenzator naznačen je pojednostavljeno u crtanom okviru, a priključci izvora pomoćne struje kompenzatora s otporom za reguliranje, te normalnoga elementa i galvanometra isti su u obje slike. Razlika je između sl. 220. i 221. samo u onomu što je priključeno na stezaljke X. U sl. 220. na njih je, preko »djelitelja napona« poput onoga iz sl. 218., prenesen smanjeno u poznatom omjeru napon primjenjen na istraživani voltmetar

djelitelja napona samo onaj dio koji se poništi u otporu $900 + 100 = 1000 \Omega$, dakle stoti dio, djeluje u kompenzatoru, pa i vrijednost dobivena kompenzacionim mjerjenjem tek kad se pomnoži sa 100 predstavlja iznos E_x . Analogno bi se rezoniralo i kod drugih položaja čepa Č. Opisanim dakle djeliteljem napona mjeri opseg kompenzatora povećava se od 1,1 V na 11, 110 i 1100 V uz položaje čepa Č kod 1, 2, odn. 3.

Tako bi na pr. položaju ručki kao u sl. 217., uz čep djelitelja napona u sl. 218. utaknut kod 3, za mjereni napon trebalo staviti:

$$E_x = 1000 \times 0,21821 = 218,21 \text{ V}$$

10. Kod kompenzatora po shemi u sl. 219. (H&B) također naročita kombinacija služi za to da se iznos kompenzacionoga otpora može udešavati na pet mesta, od tisućica do desetinki oma, a da se ipak kod toga ništa ne promijeni ukupni otpor kruga pomoćne struje.

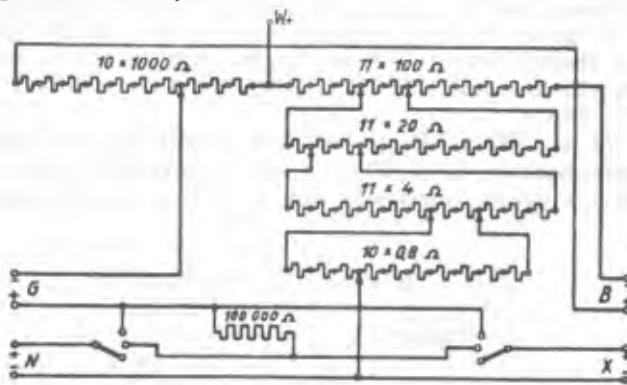


Sl. 219.


Stezaljke za bateriju B i otpor za reguliranje R iz sl. 218. ove su označene sa B, dok N, G i X imaju isto značenje kao i u sl. 217. Struja teće kroz $10 \times 1000 \Omega$ lijevo gore u sl. 219., a onda prelazi na kombinaciju u sl. 219. desno s grupom od $11 \times 100 \Omega$, kojoj se dvostrukom ručkom na njezine povoljne dvije susjedne stotice, dakle na iznos 200Ω , može paralelno priključiti $11 \times 20 \Omega$, a povoljnim dvjema dvadeseticama ove poslijednje grupe, dakle otporu 40Ω , preko jedne nove dvostrukog ruke grupe $11 \times 4 \Omega$, na koju se dalje paralelno povoljnim dvjema četvorkama te grupe dade trećom dvostrukom rukom nadovezati $10 \times 0,8 \Omega$. I konačno ova poslijednja grupa snabdjevana je jednostavnom rukom za udešavanje.

Sad je, analognim razmatranjima kao kod paralelnoga spoja iz sl. 216., lako vidjeti da kombinacija paralelnih grana $10 \times 0,8 = 8 \Omega$ i $2 \times 4 = 8 \Omega$ vrijedi 4Ω i čini sa preostalih $9 \times 4 \Omega$

i vatmetar; taj napon crpi se iz baterije predočene desno gore u slici, a udešava se na željene iznose reostatima priključenima na tu bateriju na naznačeni način. U sl. 221. mjeri se napon E_x , između krajeva precizno poznatoga (normalnoga) otpora R_0 koji je vidljiv desno dolje u slici; R_0 protjecan je strujom I_0 , koja teče i kroz ispitivani ampermeter i voltmetar, pa je kod njihova baždarenja treba odrediti; $I_0 = E_x/R_0$.

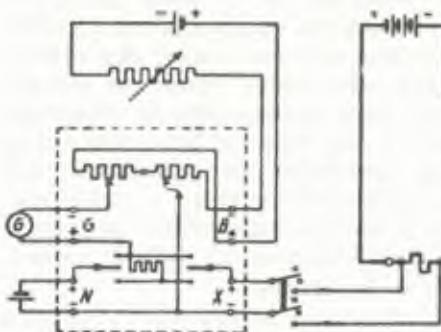

Sl. 221.

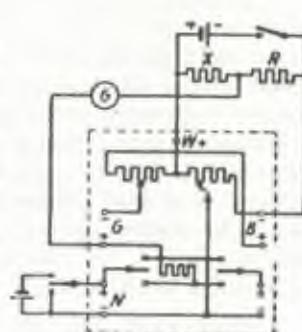

Sl. 222.

U sl. 222. prikazano je kako se kompenzator iz sl. 219. upotrebljava u slučaju mjerena otpora dade pretvoriti u Wheatstoneov most za direktno ispoređivanje otpora, bez upotrebe normalnog elementa itd. Sam spoj izvede se po shemi u sl. 222.; uz malo pažnje razabire se da je on doista ekvivalentan običnom Wheatstoneovu mostu uz preklopku nacrtanu kod normalnoga elementa okrenutu na kratki spoj stezaljki N. Četiri grane mosta čine: X (nepoznati otpor), R (poznati otpor), te oba dijela na koja se rastavlja dvostrukim ručkama stotića, desetica i jedinicu, te jednostrukom ručkom desetinki oma, kombinacija reostata iz sl. 219. desno ekvivalentna otporu od $10 \times 100 \Omega$; otpor $10 \times 1000 \Omega$ iz sl. 219. lijevo tu ostaje neupotrebljen. U jednoj diagonali mosta leži izvor struje, a u drugoj galvanometar, kao i kod svakoga drugoga Wheatstoneova mosta.

Osim opisanih najpreciznijih, t. zv. normalnih kompenzatora, kojih se tolerancije dadu sniziti za više nego cijeli red veličine prema onima koje se dadu dosegnuti i najpreciznijim mjernim spravama s direktnim očitanjem, upotrebljavaju se, za nešto manje točna mjerena, i t. zv. »tehnički kompenzatori« od kojih nekoji imaju udešavanje kliznom žicom i drugim jednostavnijim sredstvima. Takovi su kompenzatori prikladni na pr. za točnija mjerena termoelektromotornih sila, za kemijska mjerena (određivanja koncentracije vodikovih »iona« u ~~u~~ spinama, t. zv. pH-mjerena) i druge svrhe.

12. Posebno grupu među napravama za kompenzaciona mjenja čine t. zv. *stopenasti kompenzatori*, mnogo upotrebljavani u novije vrijeme. Kod njih je baždarenje nekoga instrumenta i sl. moguće izvršiti kod recimo deset unapred predviđenih ispitnih točaka ili iznosa koji se udeše na ispitivanom aparatlu. Na pr. kod ampermetra do 5 A kod 10 otklona od 0,5 do 5,0 A u razmacima po pola ampera.

Jednom ručkom stepenasti kompenzator se može postepeno tako prekapčati da se postizava potpuna kompenzacija i prema tomu nula galvanometra za pojedine udešene iznose ako stvarni iznos struje ili napona odgovara udešenomu iznosu na ampermetru, voltmetu itd. Čim je pak veća razlika između stvarnoga i instrumentom pokazanoga iznosa, tim više će biti poremećeno ravnotežje kompenzatora i galvanometar će pokazivati veći otklon. Sad kod stepenastoga kompenzatora stvar je tako udešena da otkloni galvanometra pokazuju neposredno pogrešku instrumenta u %, i to u istoj skali kod svih 10 ispitnih točaka. U detalje ovih aparata ne ćemo se upuštati.

Kako ovim načinom otpada udešavanje kompenzatora na nulu galvanometra, koje kod rada s običnim kompenzatorima oduzimljje mnogo vremena, to rad sa stepenastim kompenzatorima, na pr. u uredima za baždarenje mjernih instrumenata i brojila, može teći udobno i brzo.

O kompenzatorima »s automatskim udešavanjem« v. na pr. ATM J 932.

III. KOMPENZACIJA KOD IZMJENIČNIH STRUJA

13. Kako je već u F-1. rečeno, u principu nema zapreke da se metoda kompenzacije primjeni i kod izmjeničnih struja. Osnovna misao kod toga mora biti da dva sinusoidna izmjenična napona mogu jedan drugomu držati ravnotežje samo ako istodobno ispunjavaju tri uvjeta, naime ako su: a) jednakih frekvencija, b) jednakih efektivnih iznosa i c) fazno suprotni,


Uvezši da je jednakost frekvencija osigurana, što će automatski biti u slučajevima kad mjereni napon i napon primijenjen na kompenzacioni uredaj potječu iz istoga izvora, preostaje da se udesi dvoje, jednakost efektivnih vrijednosti i fazna suprotnost kompenzacionoga napona prema mjeronomu, da bi nul-instrument (na pr. vibracioni galvanometar; E-33.) pokazao nulu. Posljedica je toga da kod kompenzacije s izmjeničnim strujama nije dovoljno jedno udešenje, nego su potrebna dva.

I sad baš po tomu, kakva su ta dva udešenja, mogu se kompenzacioni spojevi, a time i kompenzatori za izmjenične struje, klasificirati. Principno se mogu razlikovati a) oni kod


kojih se kompenzacioni napon potrebnoga efektivnog iznosa E i faznog kuta φ dobiva udešavajući posebnim sredstvom udešavanja iznos E , a posebnim fazni kut φ (na pr. iznos padom napona na više ili manje oma radnoga otpora, a fazni kut zakretom za više ili manje stupnjeva rotora već u E-37. opisanoga »zakretnoga transformatora« kao pomicatelja faza); te b) oni kod kojih se vektor napona potrebnoga za kompenzaciju mjenjenoga napona proizvodi sastavljanjem u određenom iznosu i omjeru dva ju međusobno (redovno) okomitih naponskih vektora (dakle dvaju napona fazno za 90° pomaknutih, a inače povoljnijih efektivnih iznosa E_1 i E_2 ; efektivni iznos E , te pomak faza φ rezultujućega napona prema onomu efektivnog iznosa E_1 udovoljavaju relacijama: $E^2 = E_1^2 + E_2^2$; $\operatorname{tg} \varphi = E_2/E_1$).

14. Praktički se dade realizirati mnogo varijanata kompenzatora po obim spomenutim principima, a mogući su konačno i mješoviti spojevi. Od toga velikoga broja tipova neka bude izdvojeno samo nekoliko primjera za ilustraciju.

Spoj u sl. 223. (po Krukowskom) spada u kategoriju a); on radi sa zakretnim transformatorom kao pomicateljem faza. Mjenjeni izmjenični napon, priključen na stezaljke X, kompenzira se padom napona elektivne vrijednosti E na radnom otporu poznatoga iznosa R protjecanom strujom J iz transformatora T, kojoj elektivnu vrijednost I pokazuje ampermetar A. Vrijedi relacija: $E = IR$. Iznos R udesi se na pr. na serijskoj kombinaciji jednoga dekadskoga reostata s ručkom (varijabilni kontakt lijevo u sl. 223.; udešavanje na skokove) i klizne žice (klizni

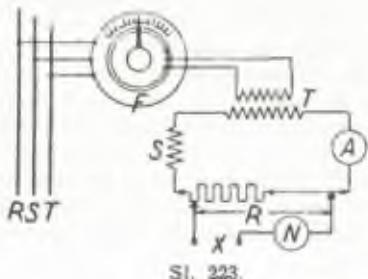

Sl. 223.

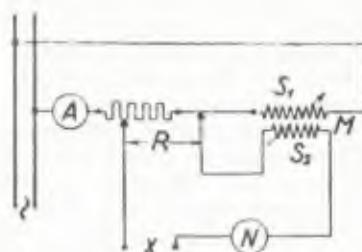

Sl. 224

kontakt desno u sl. 223.; fino udešavanje). Kako je transformator T hranjen iz mreže preko zakretnoga transformatora F, moguće je, zakrećući rotor ovoga poslijednjega, udešavati fazni kut struje J, a time i napona E. Tek kad su istodobno ispravno udešeni iznos R i zakret rotora pomicatelja faza, pokazat će nulu nulinstrument N. Svitkom bez željezne jezgre S visokoga induktiviteta treba da se potisnu harmonički gornji članovi u struci J, što je naročito potrebno ako se kao nulinstrument ne

upotrebi (samo na osnovnu frekvenciju resonantno udešeni) vibracioni galvanometar, nego na pr. galvanometar s pomičnim svitkom u kombinaciji sa suhim ispravljačem (E-36.).

Sl. 224. prikazuje spoj kategorije b) kompleksnoga kompenzatora (po Larsenu). Struja J kompenzatora, kružne frekvencije ω , teče redom kroz ampermetar A , koji pokazuje njezinu efektivnu vrijednost I , te kroz serijsku kombinaciju otpora za grubo i fino udešavanje iznosa radnoga otpora R (poput one iz sl. 223.), kojom se udesi pad napona E_1 efektivnoga iznosa $E_1 = IR$, istofazan sa J . No struja J teče i kroz svitak S_1 promjenljivoga međusobnoga induktiviteta M (v. E-20. i sl. 139.), tako da se u drugom svitku S_2 toga induktiviteta, vrtivom prema prvomu, stvara po zakonima indukcije elektromotorna sila E_2 efektivnoga iznosa $E_2 = \omega MI$ i za 90° fazno pomaknuta prema J , dakle i prema E_1 . Spoj je takov da, kod postignute nule instrumenta N , rezultanta E obih neovisno udešenih napona E_1 i E_2 , drži ravnotežje po veličini i fazi mјernom naponu primijenjenom na stezaljke X . Vrijednosti E i φ rezultante E računaju se po relacijama na kraju u F-13.

15. Fazno pomicanje kompenzacionoga napona za ne prevelike fazne kuteve δ lako se postizava i s pomoću kondenzatora paralelno priključena jednomu dijelu strujnoga kruga kompenzatora.

Pomislimo hranjenu iz mreže stalnoga po iznosu i faznom kutu napona kružne frekvencije ω serijsku kombinaciju radnoga otpora R_1 i jednoga razgranjenja s radnim otporom R_2 i kondenzatorom kapaciteta C kao granama. Struja J (efektivnoga iznosa I) u R_1 bit će onda pomaknuta naprijed u fazi prema naponu mreže za kut δ određen veličinama R_1 , R_2 , C i ω . No istofazan sa strujom J jest napon utrošen na dijelu R otpora R_1 , pa ako se iznos E i fazni kut δ toga napona ispravno udeše, prikladno udešavajući s jedne strane otpor R slično kao u sl. 223. i 224., a s druge strane iznos R_2 ili iznos C (ili oba), nulinstrument N pokazat će, kod priključka mјerenoga napona na pad napona na R kao u prijašnja dva primjera, postignutu kompenzaciju, i iznos i fazni odnos mјerenoga napona moći će se izračunati. Vrijede relacije:

$$E = IR \quad \text{tg} \delta = \omega C R_2^2 / (R_1 + R_2 + R_1 \cdot R_2^2 C^2 \omega^2) \quad (\text{I})$$

koje se kod neznatnih δ , odnosno zanemarivih prema $R_1 + R_2$ iznosā trećega člana u nazivniku izraza za $\text{tg} \delta$, pojednostavljaju u:

$$E = IR \quad \delta \approx \text{tg} \delta \approx \omega C R_2^2 / (R_1 + R_2) \quad (\text{II})$$

S ovim formulama, i uopće s kompenzacijom kod izmjenične struje, sastat ćemo se još kod opisivanja nekih naprava za određivanje »pogrješaka« strujnih i naponskih mjernih transformatora.

G) MJERNI TRANSFORMATORI

I. OPĆENITO O INDIREKTNIM MJERENJIMA

1. Prema razlaganjima u E-85. i E-86. priklučivanjem različitih aparata ili njihovih dijelova preko *mjernih transformatora* (Messwandler, instrument transformers), *strujnih* (Stromwandler, current transformers) ili *naponskih* (Spannungswandler, voltage transformers), postizava se prilagodivanje struja i napona istraživanih strujnih krugova na iznose koji leže unutar opsega mjerjenja upotrebljenih raznovrsnih mjernih instrumenata i brojila, odnosno na iznose predviđene za ispravno funkciranje različitih »relaisa« priključenih u mrežama električnih centrala i drugim pogonima.

Medutim upotrebom mjernih transformatora mogu se postići još neke važne dalje prednosti. Tako se kod visokonaponskih pogona mjernim transformatorima s dovoljno jakom izolacijom između primarnoga i sekundarnoga namotaja postizava da priključeni aparati ostaju odvojeni od visokih napona, kao i to da se mogu smjestiti na prikladnjim mjestima, neovisno o smještaju visokonaponskoga voda. Konačno se ovakvim (potpuno ili djelomično) »indirektnim« mjerjenjima, kraj usavršene gradnje savremenih mjernih transformatora i dobro razvijenih konstrukcija pripadnih mjernih sprava s prikladnim normiranim mjernim opsezima struje, odn. napona, postizavaju i znatno veće točnosti mjerjenja, nego direktno priključenim instrumentima s konstruktivno možda nepovoljnijim mjernim opsezima, kakove baš diktiraju pogonske prilike postrojenja. A i na funkciju indirektno priključenih relaisa može ponašanje pripadnih mjernih transformatora u ekstremnim prilikama pogona biti od povoljnoga utjecaja.

Svaka od nabrojenih prednosti može biti dovoljna da opravda upotrebu mjernih transformatora. Tako se na pr. kod visokonaponskih postrojenja mjerjenja u pravilu izvode uz upotrebu ne samo *naponskih* mjernih transformatora (koji visoki napon smanje na prikladni za instrumente niski napon), nego i *strujnih* (bez obzira na to što bi se možda pogonske struje i direktno mogle pustiti u ampermetre, u strujne svitke vatmetara i brojila, te u »strujne« relaise), jer se polaze važnost na potpunu separaciju priključenih mjernih sprava od visokih napona. Razumije se da za ovakove svrhe dolaze osim za naponske također i za strujne mjerne transformatore u obzir »visokonaponske« izvedbe, s tim jačom izolacijom (i inače većim dimenzijama), čim su viši pogonski naponi pripadnih visokonaponskih postrojenja. A slično i drugi obziri utječu na oblike izvedbe mjernih transformatora.

2. Prema gornjemu bit će shvatljivo da mjernih transformatora ima vanredno mnogo konstrukcija za različite svrhe upotrebe, vrlo raznolikih po nutarnjoj izvedbi i vanjskom izgledu, a prema tomu i cijeni.

Strujni se mjerni transformatori mogu na pr. razlikovati po sredstvu i izvedbi izolacije: ima ih sa »suhom« izolacijom (s uzduhom, porculanom, tvrdim prešanim izolacionim tvarima, tvrdim papirom), s »tekućom« (s uljem), te s izolacijom »masom« (s polukrutim, t. zv. kompaundnim izolacionim masama). A po izvedbi željezne jezgre ima ih jezgrastih (s jezgrom od limova u obliku pravokutnika), ogrnutih (s glavnim krakom, nosiocem namotaja, smještenim u sredini i nadopunjениm s obje strane u magnetski krug sporednim kracima), zatim s prstenastom jezgrom, pa s jezgrom u obliku štapa od željeznih limova. Može se nadalje razlikovati između onih kojima primarni namotaj predstavlja jedan provedeni vodič i onih s izrazito izvedenim primarnim namotajem od više zavoja. A slično je klasifikacija moguća i s obzirom na niz drugih momenata. Analogno se i naponski mjerni transformatori mogu klasificirati s vrlo mnoga gledišta: po primarnom naponu, po vrsti izolacije itd.


3. S gledišta mjerne tehnike od interesa su naravno poglavito način djelovanja i merna svojstva strujnih i naponskih mjernih transformatora. Postavljajući problem s te strane treba prije svega dobro uočiti razlike, upravo suprotnosti, u pogonskim prilikama strujnih i naponskih mjernih transformatora, koje su uvjetovane njihovim različitim načinom priključivanja s primarne strane i razlikama njihovih »tereta« (sekundarno priključenih mjernih i relejnih naprava).

Razmotrimo stvari na temelju konkretnoga primjera. U sl. 225. i 226. prikazan je za ilustraciju upotrebe strujnih i naponskih mjernih transformatora indirektni spoj ampermetra A, voltmetra V i vatmetra W; u sl. 225. spoj je, zbog lakšega snalaženja početnika, reduciran na najbitnije i sadrži detaljnije razradene namotaje 1—2 i 3—4 strujnoga, te 5—6 i 7—8 naponskoga mernoga transformatora, a u sl. 226. ista shema spajanja crlana je prikladnjim za praksu načinom, koji ćemo i kasnije primjenjivati, s više simboliziranim pojedinim elementima spoja, s oznakom stezaljki K—L, k—l strujnoga i U—V, u—v naponskoga transformatora u smislu pravila¹⁾ VDE (v. B-52.); te konačno uz dodatak propisanih »dozemnih spojeva« sekundarnih


¹⁾ Pravila za mjerne transformatore VDE 0414/1932; za trofazne naponske mjerne transformatore (spojene u zvijezdu) oznake su stezaljki po istim propisima: primarno U—V—W, sekundarno u—v—w; nultočke O, odnosno o. Britanska pravila B. S. S. No. 81—1936 predviđaju velika slova primarno i sekundarno, no na sekundarnoj strani zaokružena malom kružnicom.

namotaja, kao i osigurača uz naponski mjerni transformator, na što ćemo se kasnije još povratiti.

Na primjeru iz sl. 225. i 226. razabire se odmah cito niz razlika između strujnih i naponskih mjernih transformatora. Tako se primarni namotaj strujnoga vidi ukopčan u glavni tok struje, i struja mreže I koja tim namotajem teče određena je,

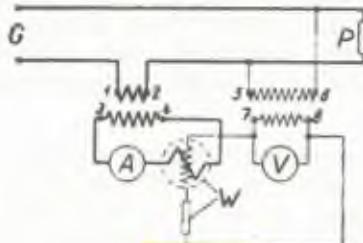

Sl. 225.

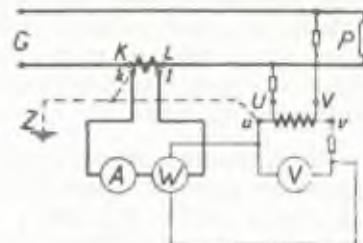

Sl. 226.

obzirom na neznačnost prividnoga otpora opterećenoga strujnoga mjernog transformatora, priključenim na mrežu potrošačem P , dok mijenjanje na transformator sekundarno priključenoga »tereta« može povući za sobom tek promjenu primarnoga napona stezaljki. Naprotiv kod naponskoga mjernoga transformatora primarni namotaj je priključen paralelno potrošaču na redovno visoki napon mreže, prema kojem on treba da ima i vrlo mnogo zavoja. Tako promjene sekundarnoga opterećenja toga transformatora nemaju kao posljedicu promjene primarnoga napona, nego izazivaju promjene primarne struje.

Drugim riječima: u prvom se slučaju radi o »strujnom« transformatoru stalne primarne struje kod različitih sekundarnih opterećenja, kakav nije običan na pr. kod transformatorskih pogona jake struje, dok se u drugom slučaju radi o »naponskom« transformatoru stalnoga kod različitih sekundarnih opterećenja primarnoga napona, a promjenljive primarne struje, dakle pogonskih prilično sličnih onima kod obične upotrebe transformatora.

I na sekundarnim stranama obih transformatora u sl. 225. i 226. prilike su upravo protivne. Kod strujnoga priključeni aparat, u konkretnom slučaju ampermetar i strujni svitak vatmetra, spojeni su u serijsku kombinaciju, i cijeli taj »teret«, protjecan istom sekundarnom strujom, pretstavlja vrlo malo prividnoga otpora. Radi se tu dakle o transformatoru koji je vrlo jako opterećen (koji je skoro u »kratkom spoju«); a da se pod tim prilikama proizvede predviđena sekundarna struja, dovoljno je da i broj sekundarnih zavoja bude malen.

Kod naponskoga mjernog transformatora sekundarni napon predviđjet će se naprotiv s dosta velikim iznosom, na pr. sa

100 V, pa će i sekundarnih zavoja biti prilično mnogo. A ono što dolazi u obzir za priključivanje na takov transformator jesu »naponski« mјerni elementi i relaisi vrlo visokoga prividnog otpora; ako ih ima više, oni se priključuju na sekundarne stezaljke u paralelnim granama, kako je to učinjeno u sl. 225. i 226. s voltmetrom i naponskom granom vatmetra. I kombinacioni prividni otpori ukupnih ovakvih tereta od više grana predstavljaju još uvjek visoke omske iznose. Tako je sekundarna struja više ili manje neznačna i pogonsko stanje naponskoga mјernoga transformatora jest vrlo slabo opterećenje skoro »prazni hod«.

4. Međutim i pored tolikih suprotnosti između strujnih i naponskih mјernih transformatora nešto se zajedničkoga svakako može reći o jednima i o drugima. A to je da kod transformiranja struje odnosno napona faktički »omjeri prenošenja« ispitivanih primarnih struja ili napona i sekundarno na priključene instrumente primijenjenih korespondentnih veličina treba da doista odgovaraju po mogućnosti što više »nominalnim« (naznačenim) omjerima prenošenja, i to a) unutar predviđenoga mјernoga opsega za mjerne instrumente, b) unutar granica opterećenja koje se kod strujnih mјernih transformatora naznačuju maksimalno dozvoljenim iznosom (u Ω) prividnoga otpora ukupnoga priključenoga »tereta«, a kod naponskih maksimalno dopuštenim »prividnim učinom« (u VA) uzimanim od ukupnoga tereta kod nominalnoga sekundarnoga napona.

Potpuno se, naravno, zbog različitih razloga (gubici napona zbog radnih otpora i »rasipnih induktiviteta« uz primarne i sekundarne namotaje; zatim struja magnetiziranja i gubici u željezu jezgre) ne da učiniti istodobno za cijelo područje pogonskih prilika mјernih transformatora, da faktički omjer prenošenja bude jednak nominalnom, no koliko više uspije ograničiti otstupanja faktičkoga od nominalnoga, toliko će, suponirajući instrumente koji ispravno pokazuju, biti pouzdanija mjerena posredstvom mјernih transformatora.

Svako otstupanje faktičkoga omjera prenošenja od nominalnoga zove se *pogrješka omjera* (»ratio error« u britskim propisima za mjerne transformatore B. S. S. No. 81—1936). Više specificirano zove se ovo otstupanje, izraženo u %, kod strujnih transformatora *strujna*, a kod naponskih *naponska* pogrješka (»Stromfehler« i »Spannungsfehler« u njemačkim pravilima VDE 0414).

5. Već prema klasi točnosti nekoga mјernoga transformatora propisuju se uže ili šire granice unutar kojih moraju ostati pogrješke omjera uz predvidene granice variranja primarne veličine kao i (sekundarno priključenoga) tereta.

Tako su na pr. u verziji iz god. 1932. upravo spomenutih njemačkih pravila, koja je momentano još na snazi, za strujne transformatore predviđene klase 0,2; 0,5; 1,0; 3,0 i 10, pri čemu su oznakom klase odmah naznačene (slično kao kod IEC-pravila za mjerne instrumente; B-56.) i granice apsolutnoga iznosa strujne pogreške kod nominalne struje (normirana nominalna sekundarna struja I_n jest 5 A; iznimno 1 A). Za ostale struje, od 10% pa do 120% iznosa I_n kod točnijih klasa 0,2 do 1,0, a od 50% do 100% kod grubljih (samo za relaise) klasa 3,0 i 10, strujna pogreška ne smije prekoračiti iznose naznačene graničnim linijama iznad i ispod nul-linije u sl. 227. za pojedine klase 0,2 do 3,0. (Za klasu 10 linije bi tekle analogno onima za klasu 3,0, samo u visini iznad i ispod nul-linije koja odgovara iznosu 10%).

Pogreška omjera se računa s pozitivnim ili negativnim brojem %, prema tomu da li faktička vrijednost sekundarne veličine leži iznad ili ispod vrijednosti koja bi na sekundarnoj strani odgovarala ispravnom omjeru mjernoga transformatora

Granice u sl. 227. vrijede kod klase 0,2 do 1,0 za terete unutar 1/4 do 1/1 nominalnih tereta, no ne manje od 0,15 Ω kod $I_n = 5$ A ($1,5 \Omega$ kod $I_n = 1$ A); za fazni kut β tereta uzeto je da odgovara relaciji $\cos\beta = 0,8$. Kod klase 3,0 i 10 granice pogreške vrijede od 1/2 do 1/1 nominalne struje i za terete od 1/2 do 1/1 nominalnoga iznosa. Normirani su pak nominalni tereti za strujne transformatore s 5 A sekundarne nominalne struje: 0,2; 0,6 i 1,2 Ω.

Takoder već spomenuta britanska pravila iz g. 1936. predviđaju uz klase točnosti A, B, C i D za strujne mjerne transformatore za općenitu upotrebu još i osobito precizne klase AL i BL za upotrebu s laboratorijskim instrumentima, te klase AM, BM i CM za upotrebu uz električka brojila. Djelomice su granice pogreške ovdje uže povućene (kod klase AL strujna pogreška ograničena je iznosom 0,15% za struje od 10% do 120% nominalnoga iznosa).

6. Kad naponskih mjernih transformatora prema VDE 0414 klase su 0,2; 0,5; 1,0 i 3,0. Te oznake pretstavljaju ujedno apsolutne iznose pripadnih granica naponske pogreške za napone od 80% do 120% nominalnoga iznosa (sekundarno dakle od 80 do 120 V uz normirani sekundarni nominalni iznos $U_n = 100$ V), te uz prividne učine sekundarnih tereta od 1/4 do 1/1 nominalnoga iznosa, za koji je normirano da se može predvidjeti sa 15, 30 ili 60 VA (kod klase 0,2 i sa 5 VA); $\cos\beta = 0,8$.

Predviđeno područje od 80% do 120% nominalnoga napona obilno zadovoljava obzirom na uglavnom stalan napon mreže, prema kome će se prikladno udesiti omjer prenošenja mjernog transformatora.

Britanska pravila predviđaju klase naponskih mjernih transformatora A, B, C i D, te AL i BL, pri čemu je za najtočniju klasu AL granica napomske pogreške fiksirana za 0,15%.

7. Međutim zahtjev što manjega iznosa strujne ili napomske pogreške nije jedini koji se može postaviti u pogledu točnosti mjernih transformatora. Preko mjernih transformatora vrše se također, i čak naročito mnogo, vatmetrička mjerena i registracija, te mjerena električke radnje, a i druga kod kojih, osim iznosa napona i struje, igra ulogu i pomak faza između tih veličina.

To znači da se kod indirektnih i poluindirektnih mjerena mora i taj pomak faza ispravno prenijeti, tako da između napona U_2 i struje I_2 , primjenjenih na pr. na vatmetar, ostane sačuvan isti pomak faza kao između korespondentnih prvobitno danih veličina U i I . Inače će, na pr. kod poluindirektnoga mjerena jednofaznoga učina s direktno na vatmetar primjenjenim naponom ($U = U_2$), a strujom I prenesenom strujnim transformatorom omjera prenošenja recimo $200A/5A = 40$ na iznos $I_2 = I/40$ pomak faza $\varphi + \delta$ između U_2 i I_2 biti za neki makar neznatni (pozitivni ili negativni) iznos δ različit od prvobitnoga pomaka faza φ između U i I . A uz te prilike ispravan priključeni vatmetar ne može nego pokazati iznos $UI_2\cos(\varphi + \delta)$ učina, na temelju kojega bi, uz supoziciju da je omjer prenošenja ispravan, za traženi učin faktičnoga iznosa $N = UI\cos\varphi$ izašla vrijednost:

$$N_1 = U \times 40I_2 \times \cos(\varphi + \delta) = UI\cos(\varphi + \delta)$$

Pogrješka $p = N_1 - N = UI\cos(\varphi + \delta) - UI\cos\varphi$ lako se, upotrebom formule $\cos(\varphi + \delta) = \cos\varphi \cdot \cos\delta - \sin\varphi \cdot \sin\delta$, te relacijā $\sin\delta \approx \delta$ i $\cos\delta \approx 1$, koje vrijede uz praktički uvijek neznatne iznose δ izražene u »lučnoj mjeri« (str. 126.), dade prikazati u obliku: $p = N \cdot \delta \cdot \operatorname{tg}\varphi$. Za pogrešku u %, dakle po A-13. veličinu $p\% = 100p/N$, izlazi onda konačno [ako se još umjesto δ u lučnoj mjeri stavi δ' izraženo kutnim minutama ('), dakle $10800/\pi$ puta manjim jedinicama]:

$$p\% = \pi \cdot \delta' \cdot \operatorname{tg}\varphi / 108 \quad (I)$$


Prema tomu $p\%$ raste proporcionalno sa δ' , ali također i sa $\operatorname{tg}\varphi$, iz čega se vidi da što točnije prenošenje pomaka faza postaje tim važnije, čim je m a n j i faktor $\cos\varphi$ mjerena učina. Čim naime više $\cos\varphi$ opada i prema tomu φ raste, tim više i sve naglijije raste $\operatorname{tg}\varphi$, a s njim po (I) i $p\%$. Formula (I) vrijedi uostalom uopće za poremećenje faza kod mjerena učina, pa su i (grubo zaokruženi) iznosi pogrešaka vatmetara zbog nesavršenosti napomske grane u B-23. po njoj računani.

Postoji i »nomogram« uz relaciju (I) s tri paralelna pravca na kojima su redom naneseni iznosi δ' , $p\%$ i $\cos\varphi$. Ako se na takvom


nomogramu poprečnom ravnom linijom spoje iznosi danih veličina na dva paralelna pravca, sjecište poprečne linije s trećim paralelним правцем дaje износ тражене треће величине каков би се и урачуном добио supstitucijom dаних величина u formulu (I).

8. U netom promatranom primjeru reklo би се да strujni merni transformator prenosi s *kutnom pogreškom* δ (Fehlwinkel, phase difference). Posve analogno značenje pridavat će se pojmu »kutne pogreške« kod prenošenja napona s pomoću naponskih mernih transformatora.

Prema tomu treba, općenito uvezši, tražiti da ne samo pogreške omjera nego i kutne pogreške mernih transformatora budu što neznatnije; tek kod grubljih mernih transformatora, na koje se ni ne priključuju vatmetri, brojila i sl., iznos kutne pogreške nije od važnosti.

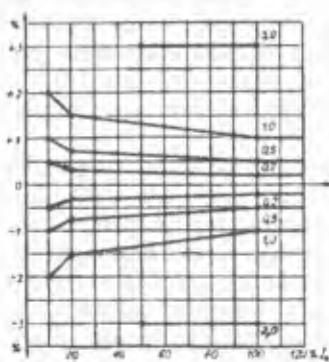

Sl. 227.

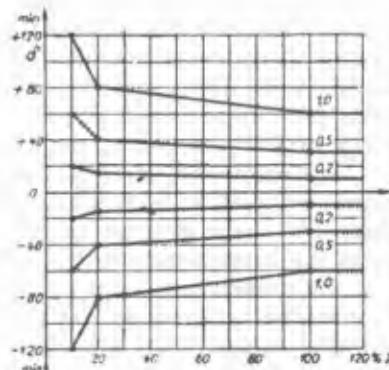

Sl. 228.

Međutim kod definicije kutne pogreške treba uzeti u obzir da bi se u teoriji transformatora kod »idealnoga« transformiranja (t. j. kad bi se mogli posvema zanemariti radni otpori i rasipni induktiviteti obih namotaja, te struja magnetiziranja i gubici u željezu) sekundarni napon računao kao fazno točno suprotan primarnom, a isto tako i sekundarna struja kao fazno suprotna primarnoj.

Kod mjeranja su istosaznost i suprotnost u fazi samo stvar ovoga ili onoga priključka stezaljki, pa se transformirani (sekundarni) napon i struja uzimaju za 180° fazno zakrenuti. Prema tomu bi kutna pogreška kod transformatora koji bi idealno radio bila jednaka nuli, odnosno za 180° zakrenuti vektor sekundarne veličine bio bi potpuno istoga smjera s vektorom primarne veličine. Stvarno će međutim, zbog nesavršenosti transformacije, između primarne i za 180° fazno pomaknute sekundarne veličine općenito postojati neka redovno mala razlika faza δ , prema

kojoj će i pripadni vektori činiti mali kut δ . Iznos δ je »kutna pogreška« transformatora; ona se računa pozitivno ili negativno prema tomu da li je sekundarna veličina, zamišljena u gore razloženom smislu fazno pomaknuta za 180° , prema primarnoj »naprijed« ili »natrag« u fazi.

9. Već prema mijenjanju primarne veličine, te prema konstrukciji i teretu mjernoga transformatora, varirat će uz pogrešku omjera također i kutna pogreška unutar užih ili širih granica. Ni jedna ni druga pogreška nisu nekoga određenoga iznosa za sve pogonske prilike, i redovno se ne zna koje baš iznose imaju za neki konkretni slučaj mjerjenja. Prema tomu je i praktička vrijednost formule (I) više u orientaciji o stepenu pouzdanosti mjerjenja učina i radnje kod različitih faktora učina uz pretpostavljene granice variranja kutne pogreške.

Granice kutne pogreške propisane su za pojedine klase točnosti mjernih transformatora. Po propisima VDE 0414 za strujne transformatore vrijede granice u kutnim minutama prikazane u sl. 228. graničnim linijama za klase 0,2 do 1,0; za klase 3,0 i 10, na koje se priključuju samo ampermetri i relaisi, nema propisa za kutnu pogrešku.

Za napomske mjerne transformatore propisane su granice kutne pogreške kod klase 0,2; 0,5 i 1,0 sa $10'$, $20'$ i $40'$; kod klase 3,0 nema propisa za kutnu pogrešku, jer je predviđeno da se na transformatore te klase priključuju samo napomski relaisi. Navedene granice predviđene su uz ista područja variranja sekundarne veličine, te iste granice tereta, odnosno sekundarnih prividnih učina, i dr. kao kod fiksiranja granica »pogrješaka omjera« u G-5 i G-6.

Britanska pravila B. S. S. No. 81. predviđaju mjestimično uže granice za δ . Tako je za klasu AL strujnih mjernih transformatora kutna pogreška ograničena sa $3'$ kod struja od 60% do 120% nominalne, a sa $4'$ i $5'$ za struje od 20% do 60%, odnosno od 10% do 20% nominalne.

10. Prema gornjemu prikladni za mjerjenja učina bit će samo mjni transformatori boljih klasa, kojima su fiksirane granice ne samo za pogreške omjera, nego i za kutne pogreške. Pripadni indirektni ili poluindirektni spojevi, jednako oni za mjerjenja radnoga učina kao i oni za mjerjenja praznog učina, lako se izvode nadovezujući na korespondentne sheme iz E-IX. i E-X. U sl. 229. do 232. donesene su za ilustraciju četiri potpune sheme spajanja za »indirektna« i »poluindirektna« mjerjenja učina na jednofaznim i trofaznim sistemima.

Kako se lako vidi, sl. 229. predočuje spajanje vatmetra na jednofaznu mrežu preko jednoga strujnog i jednoga napomskog mjnog transformatora; način spajanja odgovara shemi II) u sl. 120. na str. 115., jer je napomski mjni transformator priključen

rektnе priključke I") i II") na str. 202., oznake I'") i II'") spoju za indirektna jednofazna mјerenja napona, struje i učina, prema tomu da li je taj spoj izведен s naponskim mijernim transformatorom priključenim »ispred« (protivno nego u sl. 226.) ili »iza« (kao u sl. 226.) strujnoga, lako je nadopuniti »Tabelu VIII« iz E-88. i za slučaj indirektnih (i poluindirektnih) mјerenja učina.

Ne treba naime drugo, nego ondje u toj tabeli gdje se pribraju ili oduzimaju iznosu N_0 potrošak naponskoga kruga vatmetra i onaj voltmetra zamisliti još dodan i član kojim se pribraja ili odbija i vlastiti učin naponskoga mijernoga transformatora, dok se kod onih slučajeva gdje se pribraju ili odbiju potrošci strujnoga svitka vatmetra i ampermetra mora još pribrojiti ili odbiti vlastiti potrošak strujnoga mijernog transformatora; pod iznosom N_0 treba u svim ovim slučajevima razumijevati već na primarno preračunani (množenjem omjerom prenošenja struje i omjerom prenošenja napona) sekundarno vatmetrom pokazani iznos.

Ako je mјerenje poluindirektno, dakle bez jednoga ili drugoga od oba transformatora, otpada i član koji bi inače trebalo dodati ili oduzeti zbog potroška ispuštenoga transformatora.

Uostalom baš kod upotrebe mijernih transformatora korekcije će redovno praktički isčezavati, pa ih neće ni trebati uzimati, jer kraj transformiranjem smanjenih struja i napona potrošci instrumenata ispadaju prema N_0 obično relativno nезnatni, a slično su maleni i potrošci mijernih transformatora.

Primjer: Po shemi tipa II") u sl. 226. neka se mjeri a) učin potrošača, b) učin generatora. Upotrebljeni strujni mijerni transformator neka je nominalnoga omjera prenošenja $10A/5A = 2$ i nominalni teret neka mu je $0,6 \Omega$, a naponski neka ima nominalni omjer prenošenja $6000V/100V = 60$ i nominalni učin $15 VA$. Priključeni ampermetar i strujni svitak vatmetra neka pretstavljaju prividne otpore $0,3 + 0,1 . j$ i $0,2 + 0,15 . j$ (v. E-11.), a voltmetar i naponska grana vatmetra neka su čisti radni otpori od 2500 , odn. 2000Ω . Strujni mijerni transformator neka kod nominalne struje od $5 A$ troši $7 W$, a naponski kod nominalnoga napona $8,5 W$. Očitanja instrumenata neka su: $4 A$; $100 V$; $320 W$.


Prije svega lako je vidjeti da tereti odgovaraju upotrebljenim mijernim transformatorima. Tako teret strujnoga pretstavlja ukupni prividni otpor:

$$(0,3 + 0,1 . j) + (0,2 + 0,15 . j) = 0,5 + 0,25 . j$$


s iznosom $Z = 0,56 \Omega$ (računanim po formuli $Z^2 = 0,5^2 + 0,25^2$) koji još ne premašuje granicu $0,6 \Omega$. Opterećenje pak naponskoga transformatora jest $100^2/2500 + 100^2/2000 = 9 W = 9 VA$ i leži unutar područja od $1/4$ do $1/1$ nominalnoga učina toga transformatora.

i za strujnoga. Spoj bi slijedio i iz sheme u sl. 226., u kojoj bi samo trebalo »kratko« premostiti ampermetar i otkopčati voltmeter.

Slike 230. do 232. predložuju trofazna mjerenja učina. U sl. 230. spoj je po metodi jednoga vatmetra, sa strujnim svitkom priključenim preko strujnoga mjernoga transformatora, a s naponskom granom (u kombinaciji s još dva u instrument ugrađena otpora,

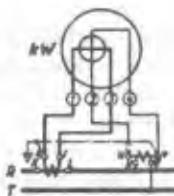


Sl. 229.

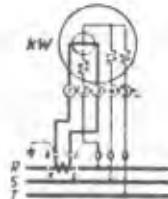


Sl. 230.

tako da se dobiva »umjetna nul-točka«) neposredno. U sl. 231. spoj je po metodi dvaju vatmetara (vidi sl. 205.) sa strujnim svicima obih vatmetričkih mjernih sistema priključenima preko dvaju strujnih, a naponskim granama preko dvaju naponskih mjernih transformatora. Način priključivanja kao u sl. 231. ovih poslijednjih zove se »V-spoj«. U sl. 232. tri mjerna vatmetrička sistema priključena su poluindirektno na fazne vodiče R, S, T i nulvodič O trofaznoga voda s četiri vodiča.

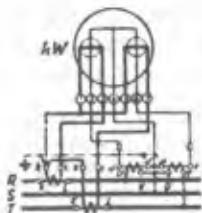

Sl. 231.

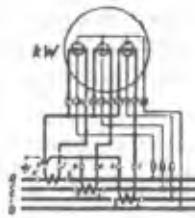

Sl. 232.

Mjerne sisteme u sl. 231., odn. 232., treba zamišljati s pomičnim dijelovima montiranim na zajedničku osovinu, dakle kombinirane u jedan instrument koji odmah pokazuje algebarsku sumu otklona koje bi pojedini sistemi dali svaki za sebe. No po istim shemama postupalo bi se i s dva, odnosno s tri pojedinačna vatmetra.

Osigurači i dozemni spojevi naznačeni u sl. 229. do 232. odgovaraju propisima, odn. tehničkoj praksi kod izvođenja ovakovih mjerjenja; v. i G-18.

11. Upotrebom mjernih transformatora kod mjerenja učina nastaje potreba da se kod proračunavanja korekcija, u koliko te praktički uopće dolaze u obzir, uzme u račun pored vlastitoga potroška učina instrumenata također vlastiti potrošak mjernih transformatora. Pridjeljujući, po analogiji sa shemama za di-

Ukupni očitani učin, preračunan na primarnu stranu, jest:

$$N_o = 2 \times 60 \times 320 = 38400 \text{ W} = 38,4 \text{ kW}$$


a ispravni učin, suponirajući da mjerni transformatori prenose svaki točno po svom nominalnom omjeru i da nemaju kutnih pogrešaka, te da priključeni vatmetar korektno pokazuje, bio bi (u W):

- za potrošač: $38400 - 100^2/2500 - 100^2/2000 - 8,5 = 38400 - 17,5$
- za generator: $38400 + 4^2 \cdot 0,3 + 4^2 \cdot 0,2 + (4^2/5^2) \cdot 7 = 38400 + 12,5$

pri čemu je kod b) vlastiti potrošak strujnoga mjernog transformatora, naveden sa 7 W za »nominalnu« struju 5 A, trebalo preračunati na faktičku struju 4 A.

Obje korekcije, — 17,5 W i +12,5 W, doista su neznatne prema N_o , te ne dolaze praktički u obzir (već i zato što će tolerancije upotrebljenih mjernih transformatora i vatmetra biti znatno veće).

12. Upozorimo još na neke osobite načine primjene indirektnih mjeranja. Ako se u nesimetrično opterećenomu trofaznom sistemu s tri vodiča R, S, T žele indirektno mjeriti iznosi svih triju struja I_1 do I_3 , mogu se tri pripadna ampermetsra A₁, A₂, A₃ mjeriti također i preko samo dvaju strujna mjerna transformatora istoga omjera prenošenja. Kod spoja po sl. 233. ampermetri A₁ i A₂ mjerit će struje I_1 i I_2 u R i T, dok ampermeter A₃, tako spojen da njime teče geometrijska suma struja kroz A₁ i A₂, mjeri struju I_3 (jer uopće u trofaznom sistemu s tri vodiča ma kojoj linijskoj struci odgovara geometrijska suma ostalih dviju; da se to razabere, dosta je pomisliti potrošač spojen u zvijezdu).

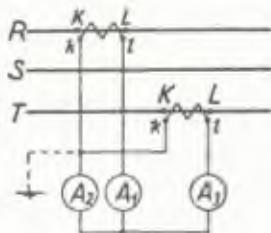

Sl. 233.



Sl. 234.

I tri linijska napona E_1 do E_3 , između vodiča R, S, T također se mogu mjeriti priključkom triju voltmetara V₁ do V₃ na samo dva naponska mjerna transformatora u već spomenutom (G-10.; sl. 231.) V-spoju. Jedan voltmetar priključi se na sekundarni namotaj prvoga, a drugi na sekundarni namotaj drugoga mjernog transformatora, dok treći voltmetar leži na serijskoj kombinaciji od oba sekundarna namotaja.

U nekim slučajevima za trofazni priključak upotrebit će se trofazni naponski mjerni transformatori primarno i sekundarno spojeni u zvijezdu, ili tri jednofazna, s namotajima također primarno i sekundarno »u zvijezdi«.

Specijalan oblik strujnoga mjernog transformatora predstavlja Dietzeov rasklopivi transformator (Dietze's Anleger). Njegova željezna jezgra montirana je poput hvataljki na neke vrsti klješta (sl. 234.), pa se dade rasklopiti. Rasklopljenom jezgrom može se obuhvatiti vodič protjecan strujom koju treba mjeriti. Obuhvaćeni vodič djeluje kao primarni namotaj, pa kad se jezgra opet zatvori, može se struja očitati na instrumentu priključenom na sekundarni namotaj, već ugrađenom kao u sl. 234. ili izvana dodanom.

I bez naponskih mjernih transformatora mogu se obavljati mjerjenja visokih izmjeničnih napona upotrebot »kondenzatorskih provodnika kao »kapacitivnih djelitelja napona«¹).

Također za mjerjenja vanredno jakih istosmjernih struja (na hiljade ampera), kod kojih proširivanje mjernoga opsega porednim otporima postaje već neprilično, konstruirane su naprave, koje na ovom području vrše sličnu zadaću kao strujni mjerni transformatori kod izmjeničnih struja²).

II. IZ TEORIJE MJERNIH TRANSFORMATORA

13. Upoznali smo uvjete pogona strujnih i naponskih mjernih transformatora i značenje što manjih »pogrešaka« omjera i kuta, pa možemo postaviti pitanje, na koji se način postizava da mjerni transformatori odgovaraju svojim zadacima.

Optenito se, naravno, njihovo djelovanje osniva na fundamentalnim svojstvima zajedničkim svima transformatorima, pa se specijalno i željeni odnošaj između primarnoga i sekundarnoga napona stezaljki U_1 i U_2 kod naponskih, kao i odnošaj između primarne i sekundarne struje I_1 i I_2 , kod strujnih mjernih transformatora, u bitnosti postizavaju različitim brojevima w_1 i w_2 , zavoja primarno i sekundarno. Pri tomu je važno, i za postizavanje zadataka postavljenih obim kategorijama mjernih transformatora povoljno, da su pogonske prilike naponskih mjernih transformatora prema onima strujnih suprotne baš u tomu smislu kako je pogodno za što točnije udovoljenje posebnih eiljeva jednih i drugih. Naime od osnovnih približnih relacija za transformatore, i to relacije

$$U_1 : U_2 \approx w_1 : w_2 \quad (I)$$

¹) Više u ATM V 3333—3.

²) Vidi na pr. Walter, Strom- u. Spannungswandler, München 1937., str. 151 do 155.

o upravnoj proporcionalnosti napona stezaljki primarno i sekundarno s pripadnim brojevima zavoja, i relacije

$$I_1 : I_2 \approx w_2 : w_1 \quad (\text{II})$$

(ili $I_1 w_1 \approx I_2 w_2$) o neupravnoj proporcionalnosti struja prema brojevima zavoja, za prvu su, da bude što potpunije ispunjena, pogodna slaba opterećenja uz samo malo VA sekundarnoga prividnog učina, kakova baš i dolaze kod naponskih mjernih transformatora, a kod druge se pretpostavljaju jaka opterećenja, kakova i predstavljaju tereti u obliku prividnih otpora neznatnih iznosa u Ω , što se prikazuju sekundarno na strujne mjerne transformatore. A i za postizavanje što manjih kutnih pogrešaka mjernih transformatora, naponskih ili strujnih, također su povoljne pogonske prilike pod kakvima se baš upotrebljavaju pripadni transformatori.

14. Stvarno se mora računati s tim da će se pogreške omjera i kuta dati samo suziti, a ne potpuno i istodobno ukloniti općenito za sve varijacije pogonskih prilika primarno i sekundarno. Detaljniji uvid u faktore koji kod toga utječu dobiva se razmatranjem točnoga vektorskog prikaza prilika u transformatorima sa željeznom jezgrom. Kako se taj prikaz, primijenjen na primjeru naponskih i primjeru strujnih mjernih transformatora, ne razlikuje u bitnosti ničim osim kvantitativnim odnosima proizašlim iz različitih pogonskih prilika obih kategorija mjernih transformatora, mi ćemo ga u sl. 235. i 236. usporedno donijeti u dvije izvedbe, jednoj s kvantitativnim odnosima više kao kod naponskih, a drugoj s odnosima poput onih kod strujnih mjernih transformatora; ipak ćemo i u tim slikama, zbog bolje preglednosti, različite gubitke i druge utjecaje koji izvode pogreške mjernih transformatora namjerno ponešto pretjerati prema realnim odnosima.


Redovno se transformatorski vektorski prikazi crtaju »reducirani« na omjer zavoja $1 : 1$, da bi se lakše mogli uspoređivati transformatori različitoga načina gradnje bez obzira na slučajne razlike u omjerima njihovih brojeva zavoja, te da bi jedan prikaz vrijedio za transformatore istih karakteristika s kakvim god omjerima broja zavoja. Pri tomu se veličine s jedne strane transformatora crtaju onakve kakve jesu, a one s druge strane preračunane na prvu stranu na omjer zavoja $1 : 1$. Tako su i sl. 235. i 236. crtane uz omjer $1 : 1$, i to s preračunanim primarnim veličinama na sekundarnu stranu. U tu svrhu na sl. 235. i 236. primarne napone treba zamisljati da su crtani pomnoženi omjerom w_2/w_1 , primarne struje omjerom w_1/w_2 , primarne radne i prazne otpore (kao kvocijente napona i struje) sa

$$(w_2/w_1) : (w_1/w_2) = w_2^2/w_1^2$$


(a obrnuto bi se, kod danoga vektorskog prikaza, primarni

naponi, struje i otpori za ma koji zamišljeni omjer brojeva zavoja dobili množenjem pripadnih reducirano na sekundarnu stranu crtačih veličina s recipročnim izrazima w_1/w_2 , w_2/w_1 , odnosno w_1^2/w_2^2 faktorā upotrebljenih kod crtanja »na sekundarno« reduciranoga prikaza].

15. Odaberimo u sl. 235. i 236. po volji kao smjer vektora OA »glavnoga« toka efektivnoga iznosa Φ smjer apscisne osi. Kako će biti poznato, pod glavnim magnetskim tokom (Hauptfluss) razumijeva se tok zajednički primarnom i sekundarnom namotaju transformatora; naprotiv ono nešto magnetskih linija koje se mogu uzeti kao vezane samo s primarnim, odnosno samo sa sekundarnim namotajem, čine »rasipne« tokove (Streuflüsse):

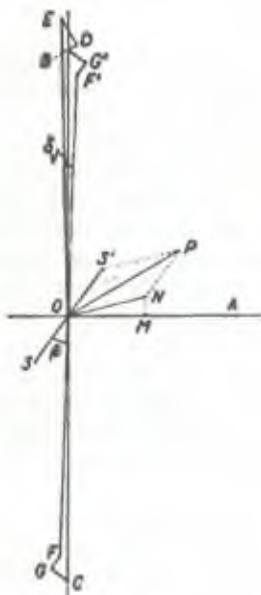

Sl. 235.

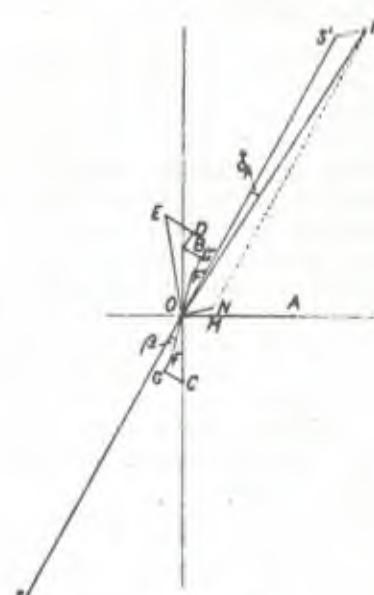

Sl. 236.

primarni efektivnoga iznosa Φ_{1e} i sekundarni efektivnoga iznosa Φ_{2e} . Variranjem (s frekvencijom f Hz izvora struje) »glavnoga toka« stvaraju se u primarnom i u sekundarnom namotaju elektromotorne sile E , i E_2 , s efektivnim iznosima u voltima određenim formulama $E_1 = 4,44 \cdot \Phi_m \cdot f \cdot w_1$ i $E_2 = 4,44 \cdot \Phi_m \cdot f \cdot w_2$; u njima $\Phi_m = \Phi_f \cdot \sqrt{2}$ znači »maksimalnu« (tjemuenu) vrijednost glavnoga toka u voltsekundama (Vs), tako da vrijedi relacija $\Phi_m = B_m \cdot S$ gdje B_m i S znače maksimalnu magnetsku indukciju u teslama(T) i prerez u m^2 željezne jezgre transformatora.

Izrazi za E_1 i E_2 tako su građeni da rezultira točno, a ne samo približno kao za napone stezaljki U_1 i U_2 , upravljeni odnos veličina E_1 i E_2 s brojevima zavoja:

$$E_1 : E_2 = w_1 : w_2 \quad (\text{III})$$

pa ako se, kao u sl. 235. i 236., crta vektorski prikaz za omjer brojeva zavoja 1 : 1, pripadne vektore OB i OC elektromotornih sila proizvedenih variranjem glavnoga toka trebat će uzeti točno jednake duljine. A s druge strane trebat će ih crtati u smjeru ordinatne osi, okomito na smjer vektora OA glavnoga toka, jer su po zakonima elektromagnetske indukcije sinusoidni naponi inducirani sinusoidno promjenljivim magnetskim tokom fazno za 90° pomaknuti prema tomu toku.

Dalje je iz elektrotehnike poznato da se struja efektivnoga iznosa I_o za magnetsko uzbudivanje željezne jezgre kod sekundarnog otvorenoga transformatora može zamisliti sastavljena od dvije komponente: jedne, efektivnoga iznosa I_g , koja je istofazna s glavnim tokom, pa joj je i vektor OM istosmjeran sa OA (t. zv. »čista« struja magnetiziranja), i druge, efektivnoga iznosa I_h , fazno prema glavnom toku za 90° pomaknute i prema tomu predočene vektorom MN okomitim na OA, kojom se uzimaju u račun gubici učina od »histereze« i »vrtložnih struja« što nastaju kod izmjeničnoga magnetiziranja željezne jezgre transformatora (»gubici u željezu«). Tako izlazi struja predočena vektorom ON, geometrijskom sumom od OM i MN, kojoj je efektivni iznos I_o vezan sa I_g i I_h relacijom: $I_o^2 = I_g^2 + I_h^2$.

Kod opterećena transformatora, uz sekundarnu struju OS povoljnoga efektivnoga iznosa I_2 , i povoljnoga faznog kuta, primarnu struju I_1 , treba shvatiti kao geometrijsku razliku OP od ON i OS, odnosno kao geometrijsku sumu od ON i (vektoru OS protivnoga vektora) OS'.

No uz nacrtane vektore OP i OS primarne i sekundarne struje određeni su i smjerovi vektora »gubitaka napona« unutar transformatora, primarnih i sekundarnih, koji na primarnoj strani geometrijski pribrojeni vektoru OB daju primarni napon stezaljki OE efektivnoga iznosa U_1 , dok oni na sekundarnoj strani moraju biti geometrijski oduzeti od OC da preostane sekundarni napon stezaljki OF efektivnoga iznosa U_2 . U te gubitke možemo s jedne strane ubrojiti one od svladavanja radnih otpora R_1 i R_2 obih namotaja; oni su istofazni s pripadnim strujama i njihovi vektori BD i FG efektivnih iznosa I_{1,R_1} i I_{2,R_2} paralelni su sa OP, odnosno OS. A s druge strane tu su i gubici napona zbog svladavanja elektromotornih sila induciranih sinusoidno (s numeričkom frekvencijom f , odnosno kružnom $\omega = 2\pi f$) promjenljivih rasipnih tokova Φ_{1s} i Φ_{2s} , koji se mogu tako uzeti u račun da se zamisle pripadni »rasipni induktiviteti« L_{1s} i L_{2s} .

odnosno njima korespondentni prazni induktivni otpori $X_1 = L_{1A}\omega$ i $X_2 = L_{2A}\omega$ (E-7.), na kojima nastupaju padovi napona $I_1 X_1$ i $I_2 X_2$, koji su fazno za 90° pomaknuti prema pripadnim strujama i mogu se predočiti vektorima DE i GC, okomitima na BD, odnosno FG.

16. Kad su tako svi elementi vektorskoga prikaza nacrtani, lako je pregledati pojedine utjecaje koji stvaraju pogrješke omjera p_V i p_A , odn. pogrješke kuta δ_V i δ_A , mjernih transformatora iz sl. 235. i 236.

Tako u sl. 235. treba samo zamisliti zakrenuto OFGC oko O za 180° u položaj OF'G'B (zbog OC = OB padne C u B), pa naponska pogrješka p_V i kutna δ_V pripadnoga naponskoga mjernoga transformatora slijede iz odnosa vektorâ OE i OF': prva je jednaka u % izraženoj razlici dužine vektora OF' prema onoj vektora OE, a druga u kutnim minutama izraženomu kutu izmedu vektora OF' i OE.

A pogrješke strujnoga mjernoga transformatora s vektorskim prikazom kao u sl. 236. dadu se izraziti: strujna p_A kao u % izražena razlika dužine OS' prema dužini OP, a kutna δ_A kao u kutnim minutama izraženi šiljasti kut vektora OS' i OP.

17. Kako se vidi, da pogrješke naponskih mjernih transformatora budu što nezнатnije, potrebno je da gubici napona u transformatoru, primarni BD i DE kao i sekundarni F'G' i G'B, budu što nezнатniji; drugim riječima: da budu malenoga iznosa s jedne strane struje, primarna i sekundarna, a s druge strane također i iznosi R_1 i R_2 , te X_1 i X_2 (dakle da namotaji nemaju mnogo otpora i da transformator ima magnetski krug željezom što savršenije začvoren, t. j. s malo »rasipnih« magnetskih linija primarno i sekundarno). Naprotiv nije toliko bitno da struja OM kod naponskih mjernih transformatora bude naročito nezнатna, pa se u praksi magnetska opterećenja željezne jezgre mogu tjerati do sličnih iznosa kao kod običnih transformatora (na pr. B_m uzme se oko 6000 ili 10000 gausa ili slično).

U vezi sa zahtjevom malene sekundarne (a po tomu i primarne) struje, dakle zahtjevom malenoga opterećenja, vrijedno je primjetiti da se kod naponskih mjernih transformatora baš s obzirom na pogrješke nominalni iznos učina u VA (G-6.) uzmije znatno niži od iznosa t. zv. graničnog učina u VA, koji bi transformator još podnio bez pretjeranoga ugrijavanja; u praksi je redovno granični učin nekoliko puta toliki kao nominalni.

Uostalom ne samo variranja iznosa sekundarnih VA, odnosno iznosa sekundarne struje OS, nego i variranja pomaka faza β izmedu struje OS i sekundarnoga napona stezaljki OF imaju za posljedicu varijacije obih pogrješaka naponskoga

mjernoga transformatora. Promjena smjera vektora OS nužno naime povlači za sobom promjenu smjera od FG i GC, odnosno od FG' i GB; a kako se istodobno promijene i smjer i veličina vektora OP, nastaju korespondentne promjene i kod BD i DE, pa na pr. kod određenoga porasta kuta β može strujna pogrješka narasti, a kutna spasti ili čak promijeniti predznak. Kako se vidi, svi se navedeni odnosi, i još drugi, dadu pregledati varirajući prikaz u sl. 235. prema danim prilikama, no držeći uvijek na umu da se radi o »naponskom« transformatoru (G-3.)

Kratki spoj. i uopće prejake primarne i sekundarne struje, mogu škoditi naponskom mjernom transformatoru; odatle osigurači u sl. 226., 229. i 231. Naprotiv nema štete ako se naponskom mernom transformatoru, koji je primarno pod naponom, otvori sekundarni krug, tako da transformator dode u potpuni »prazni hod«; stvar je baš suprotna nego kod strujnih mernih transformatora koji, kako ćemo odmah vidjeti, primarno priključeni ne smiju doći u prazni hod, a smiju biti sekundarno kratko spojeni.

18. Kod *strujnih* mernih transformatora pogrješke će, prema sl. 236., biti tim neznačnije, čim struja uzbudivanja $ON = SP$ bude neznačnija prema sekundarnoj OS. Time se OS i OP veličinom i smjerom sve više približuju, pa relacija (II) iz G-13. točnije vrijedi, a i kutna pogrješka postaje neznačnija.

Gornji zahtjev izlazi na to, da s jedne strane strujni merni transformatori moraju biti opterećeni vrlo velikom strujom OS, a s druge strane da treba struju ON nastojati po mogućnosti učiniti što manjom. Zbog prvoga se na strujne mjerne transformatore priključuju samo neznačni sekundarni prividni otpori, pa je zato i naznačeno »nominalnim teretom« (G-5.) kod tih transformatora, koji mali iznos Ω ukupni sekundarni prividni otpor smije najviše dosegnuti. Da se pak uzbudna struja učini što manjom, dolaze u obzir kod strujnih mernih transformatora slabo magnetizirane i magnetski dobro zatvorene jezgre od magnetski po mogućnosti odličnih željeznih slitina [koje se do želenoga B_m , na pr. do samo nekoliko stotina ili tisuću gausa, magnetiziraju već neznačnim iznosom »amperzavoja« i koje imaju neznačne gubitke od histereze i vrtložnih struja].

I ovdje, naravno, utječu na iznos pogrješaka različite pogonske prilike: varijacije primarne struje, promjene sekundarno priključenoga tereta, itd. Uz ostalo osim omskoga iznosa tereta utječe njegov fazni kut. Njime je određen pomak faza β između sekundarne struje OS i sekundarnoga napona stezaljki OF. Svi se ti utjecaji dadu pregledati varirajući, već prema danim prilikama, prikaz u sl. 236., no uvijek držeći u vidu da se radi o »strujnom« transformatoru (G-3.).

Baš ova činjenica, da su »strujni«, odlučna je i za vladanje strujnih mernih transformatora kod tereta od mnogo Ω , odnosno

ekstremno kod »praznoga hoda« (otvorenoga sekundarnog kruga). Kako je primarna struja određena pogonskim prilikama mreže, i sekundarno opterećenje praktički ne može na nju utjecati, to se kod sve manjega OS, a time i OS', geometrijska diferencija $ON=S'P$ između OP i OS' sve više približava minuendu OP. Konačno kad OS u slučaju praznoga hoda iščeze, ON postane identično sa OP. Dolazi dakle do vanredno jakoga uzbudjenja jezgre transformatora, koje prate: a) pojavi vanredno jakoga magnetiziranja i magnetske zasićenosti jezgre, te s njima u vezi b) jaki gubici i ugrijavanje željeza zbog histereze i vrtložnih struja, i c) efekt da naponi stezaljki, primarni i (naročito) sekundarni, kraj silno povećanoga magnetskoga toka postanu relativno vrlo visoki, i u tomu smislu »nesinusoidni« da imaju pogotovo visoke tjemene vrijednosti, tako da kod spomenutoga efekta može nastati pogibelj od visokih naponi. Prema tomu se prazni hod strujnih mjernih transformatora ne može dopustiti, dok naprotiv nema zapreke da ih se ostavi primarno priključene uz kratko spojene sekundarne stezaljke, na pr. u slučajevima kad se priključeni ampermetri itd. moraju privremeno iskopčati (zbog popravka i sl.).

Prema rečenomu bit će također shvatljivo, što u sl. 226., te 229. do 232., nema osigurača sekundarno uz strujne mjerne transformatore. Svi mjerne transformatori u sl. 226., 229. i 231. spojeni su po propisima sekundarno sa zemljom. Od dozemnoga spoja strujnih mjerne transformatora odustaje se (da bi se izbjegli nepoželjni naponi između strujnoga i naponskoga svitka vatmetra) tek kod poluindirektno strujnim transformatorom na izmjeničnu mrežu priključenih vatmetara. Kod trofaznih priključaka s »umjetnom nultočkom« po sl. 230. i 232. dozemni spoj stezaljki k naprotiv je predviđen.

Preglednije se utjecaji različitih faktora, na pr. utjecaji variranja kuta β između vektora sekundarne struje i sekundarnoga naponi stezaljki, dadu kod obih kategorija mjerne transformatora slijediti iz naročito kombiniranih diagrama po Möllingeru i Geewekeu, u koje međutim ovdje ne ćemo bliže zalaziti. U bitnosti su tu samo spretno raspoređeni odnosi već sadržani u vektorskom dijagramu po sl. 235., odn. 236.

Primjetimo konačno da se pogriješke omjera mogu smanjiti uzimajući namjerno omjer brojeva zavoja ponešto drugi od »nominalnoga« omjera prenošenja mernoga transformatora, na pr. kako je to najpovoljnije uz 1/4 do 1/1 nominalnoga tereta.

19. Ima i drugih odlučnih momenata kod konstrukcije i izbora mjerne transformatora. Tako je kod strujnih od velike važnosti njihovo vladanje kod (praktički više ili manje kratkotrajnih) ekstremno visokih struja, što nastaju kod kratkih spojeva u mreži. Kod tih prilika, zbog pojave magnetske zasićenosti, strujna pogriješka raste (sekundarna struja izlazi prema lena), pa je, da se karakterizira strujni merni transformator u u tom pogledu, uveden pojam »konstante prejake struje« (*Überstromziffer*) n ; to je broj koji kaže kod kojega višekratnika

nominalne primarne struje strujna pogrješka dosegne iznos 10% . Ako se na pr. uz nominalni omjer prenošenja $30A/5A$ prenese $600 A$ sa samo $90 A$ umjesto sa $100 A$, n iznosi $600/30 = 20$.

Osim toga strujni mjerni transformatori moraju pokazivati čvrstoću protiv kratkih spojeva i to a) s gledišta ne prejakoga ugrijavanja, te b) obzirom na to da ne nastanu mehaničke sile (od elektrodinamičkih utjecaja između vodiča i namotaja protjecanih ekstremno visokim strujama) u tolikom iznosu da dođe do oštećenja mjernoga transformatora. Za karakterizaciju u jednom, odnosno drugom pogledu služe »termička« i »dinamička« granična struja strujnoga mjernog transformatora.

Za termičku graničnu struju u amperima, suponirajući da joj je trajanje 1 sekunda, uzimlje se po VDE 0414 180-kratnik prereza primarnoga (bakrenog) namotaja u mm^2 . Kod predviđenoga kraćega ili duljega trajanja može se uzeti da toplina raste s kvadratom struje i s prvom potencijom vremena; na pr. struja $I = 12000 A$ u trajanju od 2 sekunde može biti nadomještena strujom $I\sqrt{2} = 17000 A$ u trajanju od 1 sekunde i najmanji prerez primarnoga namotaja bio bi $17000/180 \approx 95 \text{ mm}^2$.

III. ODREDIVANJE POGRJEŠAKA MJERNIH TRANSFORMATORA

20. Za određivanje pogrješaka omjera i kuta nekoga mjernoga transformatora u određenim pogonskim prilikama ne dolazi praktički u obzir metoda uspoređivanja direktno i zasebno izmjenih primarnih i sekundarnih veličina, jer bi na pr. kod određivanja pogrješke omjera dobiveni iznosi $p\%$, iz sličnih razloga kao u primjeru iz A-17., i kod uskih postotnih tolerancija izmjenih primarnih i sekundarnih iznosa, bili na mnogo $\%$ nepozuzdani, kako se lako razabire na konkretnom primjeru.

Recimo da bi se mjerila strujna pogrješka $p\%$ mjernoga transformatora s nominalnim omjerom prenošenja $20A/5A$, no koji stvarno griješi 1% uz određene pogonske prilike, tako da $20 A$ prenosi sa $4,95 A$. Ako bi se sada primarna struja izmjerila ampermeterom tolerancije $0,5\%$ u seriji s primarnim namotajem, ampermeter bi mogao pokazati sve vrijednosti od $19,9 A$ do $20,1 A$. Ampermeter na sekundarnoj strani neka mjeri struju $4,95$ sa $0,2\%$ tolerancije, t. j. iznosi koje bi on mogao pokazati neka se kreću od $4,94 A$ do $4,96 A$. Kao ekstremne iznose, između kojih omjer primarne i sekundarne struje može ležati, trebalo bi dakle smatrati $19,9/4,96 = 4,01$ i $20,1/4,94 = 4,07$, a ovi se razlikuju za $0,25\%$ i za $1,75\%$ od nominalnoga omjera prenošenja $20/5 = 4,00$. Drugim riječima za faktičku pogrješku prenošenja od 1% bilo bi i uz upotrebljene vrlo dobre instrumente nesigurno, koji iznos između $0,25\%$ i $1,75\%$ ona stvarno ima!

21. Zbog navedenih razloga upotrebljavaju se za istraživanje pogrešaka mjernih transformatora naročite naprave kojima je moguće dostići dovoljnu točnost. Po svome principu te se naprave mogu klasificirati: a) u one po »apsolutnim« metodama, kod kojih se pogreške mjeru s pomoću preciznih radnih otpora, kapaciteta i sl., i b) one kod kojih se ispitivani mjerni transformator uspoređuje s vanredno preciznim, t. zv. »normalnim«, kome su pogreške ispitivanjem absolutnom metodom pronađene kao zanemarive (ili se uzmu kao poznate u račun). Razumije se da s druge strane treba razlikovati i ispitne naprave za naponske mjerne transformatore od onih za strujne.

Ima vrlo mnogo tipova naprava za ispitivanje mjernih transformatora i neprestano se donose nove u mjeru tehniku. Na ovomu mjestu može biti samo od interesa, da se na primjerima ilustrira kako se ovakvim napravama, većinom uz primjenu metode kompenzacije kod izmjenične struje, postizava cilj.

22. Od absolutnih postupaka uzmimo kao primjer spojeve po Scheringu i Albertiu za strujne i naponske mjerne transformatore, prikazane u sl. 237. i 238. u najbitnijim linijama. Tu se primjenjuje postupak kompenzacije s proizvođenjem pomaka faza po već u F-14. opisanoj metodi s kondenzatorom.

Po shemi za strujne mjerne transformatore u sl. 237. izmjenična struja, regulirana na željeni iznos I_1 , koji pokazuje ampermetar A_1 , pušta se osim kroz primarni namotaj $K-L$ ispitivačnoga transformatora još i kroz neki čisti radni otpor neznačnoga iznosa R' , dok sekundarna struja, efektivnoga iznosa I_2 , ide redom kroz povoljni na $k-l$ priključeni »teret« (v. u sl. 237. ampermetar A i strujni svitak vatmetra W), u komu međutim mora biti sadržan i neki čisti radni otpor neznačnoga iznosa R'' .

Odnos otpora R' i R'' neka je tako odabran da kraj predviđenoga nominalnoga omjera prenošenja primarne i sekundarne struje, na pr. $u = 200A/5A = 40$, od gubitaka napona $I_1 R'$ i $I_1 R''$ ovaj poslijednji bude dosta znatno manji. Uz supoziciju da *nema* nikakve kutne pogreške između primarne i sekundarne struje mjernega transformatora, postoji onda mogućnost da se napon $I_2 R''$ kompenzira jednim dijelom napona $I_1 R'$.

U tu svrhu potrebno bi bilo dodati kao granu paralelnu otporu R' neki čisti radni otpor $R_1 + R_2$ od vrlo mnogo Ω , tako da kraj neznačnoga R' struja I kroz $R_1 + R_2$ bude neznačni dio od I_1 , odnosno da struja kroz R' praktički ostane I_1 , pa praktički vrijedi relacija: $I : I_1 = R' : (R_1 + R_2)$, iz koje se I može izraziti sa I_1 . Udešavajući sada na dijelu R' grane sa $R_1 + R_2$, postepeno sve finije iznos R uz koji vrijedi jednadžba:


$$I_2 R'' = IR = I_1 R' / (R_1 + R_2) \quad (I)$$

postigla bi se konačno, u kompenzacionom spoju 1-2-3-N-T-4-1


po sl. 237. s nul-instrumentom N (vibracioni galvanometar s uključenim regulatorom osjetljivosti) i s tipkom T, željena kompenzacija napona $I_2 R''$ kod posve izvjesnoga iznosa R .

Taj iznos R određen je međutim po (I) osim sa R' , R'' i $R_1 + R_2$ samo još kvocijentom $I_1/I_2 = u$, dakle faktičkim omjerom prenošenja struja I_1 i I_2 [jer se u (I) može I_1 zamjeniti sa $u \cdot I_2$, pa I_2 ispada skraćivanjem i ostaje samo u]. Specijalno nominalnom omjeru prenošenja u odgovara posve određeni R , i postizavanje kompenzacije kod iznosā R više ili manje različitih od onoga koji odgovara nominalnom omjeru prenošenja ukazivalo bi na veću ili manju strujnu pogrešku ispitivanoga transformatora kod odabranih pogonskih prilika. Tu bi pogrešku lako bilo i matematski izraziti.


No samim udešavanjem otpora R kompenzacija napona $I_2 R''$ ne će se redovno dati postići, jer će općenito ispitivani mjerne transformator imati, već prema pogonskim prilikama, veću ili manju kutnu pogrešku. Zato se za potpunu kompenzaciju struja kroz R_1 , a time i napon na R , moraju fazno pomaknuti za maleni iznos δ te kutne pogreške. U tom cilju spoj u sl. 237. nadopunjjen je tim da je u grani $R_1 + R_2$ dio R_2 premošten varijabilnim kondenzatorom kapaciteta C (poput onoga iz E-22.), čime se samo neznačno poremeti omjer strujā I i I_1 . Time nastaje spoj već razmotren u F-15. i potpuna nula u nul-

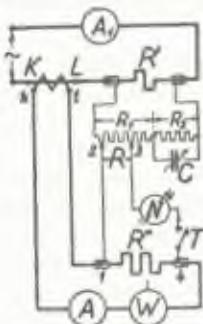

Sl. 237.

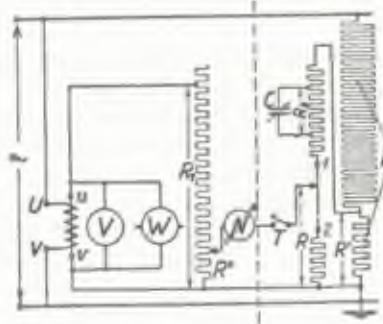

Sl. 238.

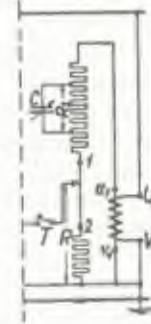

Sl. 239.

instrumentu N postizava se dvostrukim udešavanjem, naime varirajući otpor R i kapacitet C do iznosā potrebnih za potpunu kompenzaciju. Za kutnu pogrešku vrijede pri tomu relacije za $\delta \approx \operatorname{tg} \delta$ desno u (I), odnosno u (II) u F-15., iz kojih δ samo treba preračunati iz lučne mjere u iznos δ u kućnim minutama.


23. Kod spoja u sl. 238. za napomske mjerne transformatore primijenjen je isti princip kompenzacije s udešavanjem faznog kuta varijabilnim kapacitetom C. Primarni namotaj ispitivanoga

transformatora $U-V$ dobiva nominalni (redovno visoki) primarni napon iz prikladne mreže izmjenične struje, a na sekundarni $u-v$ uz teret u obliku paralelno priključenih povoljnih instrumenata i dr. (voltmetar V i naponska grana vatmetra W u sl. 238.) priključena je i jedna grana u obliku čistoga radnog otpora R_1 od mnogo Ω (na pr. 10000Ω kod nominalnoga sekundarnoga napona $100 V$). Kao napon koji se ima kompenzirati odvoji se pad napona s jednoga dijela R' toga otpora R_1 . Na isti visoki izmjenični napon, na koji je priključen primarno ispitivan transformator, priključen je međutim također i »djelitelj napona« D u obliku po mogućnosti čistoga radnog otpora od vanredno mnogo oма (t. j. izveden praktički neinduktivno i nekapacitivno, odnosno sa što neznatnijom »vremenskom konstantom«; E-14.). Za mjerjenje upotrebi se napon na malom dijelu R' oма djelitelja napona D . Paralelno otporu R' priključena je grana analogna grani paralelnoj otporu R' u sl. 237. Naponu kojim se kompenzira napon na R' varira se iznos udešavajući na kapacitetom nepremoštenomu dijelu te grane veći ili manji iznos otpora R , a fazni kut udešavajući kapacitet C . Veće ili manje otstupanje, očitano na kliznoj žici 1—2, za kompenziranje stvarno potrebnoga iznosa R od onoga koji bi odgovarao nominalnomu omjeru prenošenja ispitivanoga transformatora ukazuje na veću ili manju naponsku pogrešku, a udešenje kapaciteta C pokazuje kutnu pogrešku ispitivanoga transformatora.

24. Kako se visokonaponski djelitelj napona D dade razmjerno vrlo teško izvesti u obliku praktički doista čistoga radnog otpora, u praksi je obično umjesto opisane absolutne metode za naponske mjerne transformatore prikladnija metoda gdje se smanjenje primarnoga napona ne postizava djeliteljem napona D , nego transformiranjem naročito preciznim »normalnim« naponskim mjernim transformatorom s namotajima U_1-V_1 i u_1-v_1 . Tom se promjenom desni dio sheme u sl. 238. (desno od crtanje linije) preobražava onako kako je naznačeno u sl. 239. Novi spoj može odmah poslužiti kao primjer metode za ispitivanje naponskih mjernih transformatora usporedbom s »normalnim«.

25. Od novijih prenosivih naprava s uspoređivanjem s normalnim mjernim transformatorom spomenimo onu po Hohleu za strujne mjerne transformatore. U principu se tu, uz istu struju poslanu po shemi u sl. 240. redom kroz primarne namotaje normalnoga transformatora N i ispitivanoga X istoga omjera prenošenja, puštaju upotreboom spoja kao u sl. 240. u suprotnom smislu kroz neki neznatni radni otpor R sekundarne struje J_n i J_x obih transformatora N i X , pa se iskorišćuje za kompenzaciju gubitak napona u R proizведен »diferencijskom« strujom


J_0 , t. j. geometrijskom diferencijom strujâ J_0 i J_2 . Uz pretpostavku da normalni transformator N prenosi idealno, t. j. bez strujne i kutne pogreške, struja J_0 bit će međutim identična sa »na sekundarno« (dijeljenjem s nominalnim omjerom prenošenja) reduciranoj primarnoj strujom J_1 . To znači da će se struja J_0 moći shvatiti kao diferencija od J_2 i J_1 , a njezino postojanje kao znak pogrešaka prenošenja struje J_2 , dakle u zadnjoj liniji pogrešaka ispitivanoga transformatora X, strujne $p\%$ i kutne δ . Čak se, po prikazu u sl. 241. odnosâ između J_1 , J_2 i J_0 , ove pogreške mogu pojedinačno predočiti. Projekcije naime OM i ON (\approx ON') vektora J_0 u smjer J_1 (koji je približno i smjer od J_2), odnosno okomito na taj smjer, očito su vrlo približno proporcionalne malim procentnim razlikama iznosâ I_2 i I_1 vektorâ J_2 i J_1 , odnosno malim kutevima δ tih vektorâ, i u prikladnim mjerilima mogli bi OM i ON upravo predočivati $p\%$ i δ .

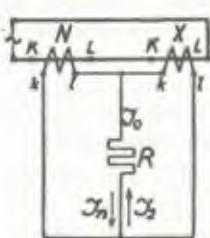

Sl. 240.



Sl. 241.

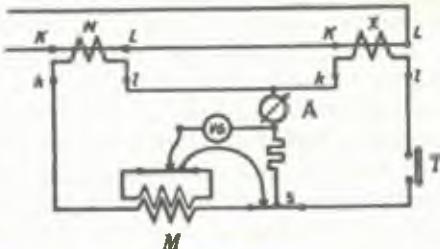

Sl. 242.

Na temelju toga kompenzacija napona proizvedenoga strujom J_0 na otporu R iz sl. 240. vrši se kod Hohleove naprave po shemi u sl. 242. (izvedba: H&B) po metodi b) »kompleksne« kompenzacije u F-13. s pomoću dva projekcijama OM i ON korespondentna, fazno za 90° pomaknuta napona iznosa E_1 i E_2 . Iznos E , udešava se na kliznoj žici s , protjecanoj sekundarnom strujom (onom iz transformatora N ili onom iz transformatora X, već prema predznaku od $p\%$), a napon E , na kliznoj žici s protjecanoj strujom induciranoj posredstvom prikladnoga međusobnoga induktiviteta M (transformatora bez željezne jezgre), tako da se može smatrati da je prvi od oba udešena napona istofazan sa strujom J_1 , a drugi za 90° fazno pomaknut prema njoj. E_1 i E_2 se variraju dok nulinstrument (vibracioni galvanometar VG) ne pokaže nulu. Kliznoj žici s može se odmah pri-družiti skala s iznosima $p\%$, a onoj drugoj skala s iznosima δ .

Kod T se može ispitivanom transformatoru priključiti povoljan teret. A je kontrolni ampermeter (koji pokaže dvostruku sekundarnu struju u slučaju da se sekundarni namotaji od N i X

krivo jedan prema drugom priključe, tako da kroz otpor R iz sl. 240. teče geometrijska suma, a ne diferencija struja J_1 i J_2 .

Aparatura Hohlea dade se prikladnom nadopunom proširiti i u spoj za određivanje pogrješaka na poniskih mjernih transformatora. A može se upotrebiti i kod spojeva za određivanje (omskoga iznosa i faznoga kuta) »tereta«.

HJ IZ VISOKONAPONSKE MJERNE TEHNIKE

I. NAPRAVE ZA VISOKONAPONSKA ISPITIVANJA

1. U vezi s upotrebom sve viših napona u elektrotehnici postepeno se sve jače osjećala potreba da se razrade u jednu ruku postupci mjerjenja prikladni za primjenu kod visokih napona, a u drugu ruku metode i propisi ispitivanja, obzirom na pogonsku sigurnost i čvrstoću izolacije, naprava upotrebljavanih u visokonaponskim postrojenjima. Nastalo je tako zasebno područje visokonapske mjerne tehnike, vrlo opširno i djelomično još danas u živahnom previranju, tako da unutar opsega ovoga djela može biti samo vrlo sumarno obrađeno¹).

Neka mjerena važna i kod visokih napona (na pr. određivanja kuta dielektričkih gubitaka, mjerena kapaciteta, mjerena izolacionoga otpora i mjerena dielektričke konstante, zatim mjerena u visokonaponskim postrojenjima napona, struja itd. posredstvom naponskih i strujnih mjernih transformatora, pa mjerena napona iskorišćivanjem elektrostatskih sila u elektrometarskim napravama, i različita druga) mogu se smatrati obradena u vezi s pripadnim već uzetim temama, jer se principno odnosne metode mjerena mogu primijeniti, uz nužne mjere opreza, više ili manje i kod najviših danas upotrebljavanih napona.

Bit će tako dovoljno ako se na ovom mjestu još doda nešto o napravama koje služe specijalno za visokonaponska ispitivanja čvrstoće izolacije električkih izolatora, kabela, strojeva, transformatora, kondenzatora, mjernih naprava itd., više ili manje stroga, već prema predviđenom pogonskom naponu, te ako se uzme jedan primjer određivanja električke čvrstoće izolacionih tvari; s tim u vezi bit će prilike da se govorи i o nekim

¹ Više na pr. u mnogobrojnim člancima o visokonaponskim mjerjenjima i ispitivanjima u ATM, ill u otsjeku (preko 80 stranica) »Hochspannungsmessungen« u Brion-Vieweg, Starkstrommesstechnik, Berlin 1933, s preko 250 citiranih novijih radova uz teme načete u tekstu; vidi i VDE-propise za različita ispitivanja, osobito one grupa 3 (Isoliersstoffe) i 4 (Messung und Prufung), pa propise za kabele u VDE 0255 i slične.

još neuzetim direktnim mjeranjima visokih napona, na primjer s pomoću iskrišta.


2. U pravilu se kod visokonaponskih ispitivanja nastoje proizvesti naprezanja izolacije doduše znatno pooštrena prema onima u pogonu, ali ipak po vrsti uglavnom sličnoga karaktera kao u pogonu, uzimajući u obzir i izvannormalna pogonska stanja kod vrlo kratkotrajnih prenapona, t. zv. »udarnih napona« što nastaju iz različitih uzroka u visokonaponskim mrežama. Ako se pak katkad iz praktičkih obzira ispituje i s naponima drugoga tipa nego odgovara pogonskim prilikama, pa se recimo ispitivanja već položenih kabela za izmjenične pogonske napone vrše istosmjernim naponima, ili ispitivanja izolatora za uzdušne vodove visokofrekventnim naponima, pazi se da ispitivanje bude primijenjeno dovoljno kritično, tako da dopušta zaključak na vladanje ispitivane naprave u pogonu, odnosno da se smetnje koje bi mogle nastati u pogonu bolje manifestiraju.

Tako ima visokonaponskih ispitivanja: a) izmjeničnim naponima niske pogonske frekvencije (normalno 50 Hz u Evropi), b) istosmjernim naponima, c) udarnim naponima (Stossspannungen, surges), d) visokofrekventnim naponima (grupama prigušenih naponskih titraja).

3. Od ovih daleko najobičnija jesu ispitivanja pod a). Potrebni izmjenični naponi, često vanredno visoki, crpu se na sekundarnim stezaljkama visokonaponskoga »ispitnoga transformatora« (T u sl. 243.) s vanredno jakom izolacijom¹). No kako se u pravilu kod ispitivanja postavlja zahtjev da se ispitni visoki napon primjenjuje postepenim povisivanjem do predviđenoga konačnog iznosa, spomenuti ispitni transformator redovno se ne priključuje na mrežu neposredno, nego preko naprave s pomoću koje se primarni, a s njime i sekundarni napon ispitnoga transformatora može varirati. To može biti na pr. »regulacioni transformator« kao T₀ u sl. 243. (s varijabilnim brojem zavoja sekundarno, ili s mnogo odvojaka sekundarno, ili konačno u izvedbi kao t. zv. »zakretni transformator«). A može se ispitivani transformator primarno hraniti iz posebnoga generatora izmjenične struje (alternatora), tjeranoga motorom, u kome slučaju za reguliranje napona ispitnoga transformatora dostaje da se varira istosmjerna »struja uzbudjenja« magneta alternatora. I reguliranje otporima može se kod malih visokonaponskih naprava iskoristiti za udešavanje primarnoga napona ispitnoga transformatora. Osim toga se zavoji obilj namotaja ispitnoga transformatora mogu porazdijeliti u grupe koje se dadu spajati paralelno ili u seriju, čime se po potrebi također dobivaju viši ili niži naponi.

¹ Kod ekstremno visokih napona može biti ekonomičnije upotrebiti »kaskadni spoj« od dva ili više transformatora (po Dessaueru); v. na pr. Elektrotechn. Z. (ETZ), 1924, str. 177 do 180.

4. Osim osigurača, automatske rasklopke (sl. 243.), te drugih sigurnosnih mjera, ispitna naprava mora još imati i uređaj za mjerjenje *iznosa* ispitnoga napona. I to *tjemenoga* iznosa, jer kod ispitivanja na čvrstoću izolacije odlučni su n a j v i š i (maksimalni ili tjemeni) iznosi primijenjenoga napona, budući da u momentima kad oni djeluju dielektrikum mora da izdrži najveća električka naprezanja. U prvi mah moglo bi se pomisliti da će u tu svrhu, kod poznatoga omjera $k = w_2/w_1$, brojeva sekundarnih i primarnih zavoja ispitnoga transformatora, biti dovoljno mjeriti voltmetrom, spojenim kao V u sl. 243., efektivni primarni napon U_1 ispitnoga transformatora, pa iz njega množenjem sa k zaključiti na efektivni sekundarni U_2 , a množenjem ovoga poslijednjega s »tjemenim faktorom« za sinusoidne veličine $\sqrt{2}$ (E-3.) konačno na maksimalni ili tjemeni iznos U_m ispitnoga napona, tako da bi u zadnjoj liniji iznosi očitani na V pomnoženi određenom konstantom predstavljali U_m . No stvarno će ovakvo zaključivanje iz podataka voltmetra V na iznos U_m biti samo grubo ispravno, jer kod obično jakoga magnetskoga »rasipanja« transformatora T i velikih kapacitivnih tereta što ih često pretstavljaju ispitivani objekti, na pr. dugački komadi visokonaponskih kabela, relacija (I) iz G-13. može vrlo netočno vrijediti (kod priključenih velikih kapaciteta može računanje U_2 po (I) u G-13. voditi na prevelike iznose. A i za prelaz od U_2 na U_m faktor $\sqrt{2}$ može odgovarati samo netočno zbog često znatno izobličenih krivulja napona uz opterećenja kakva dolaze kod visokonaponskih ispitivanja.

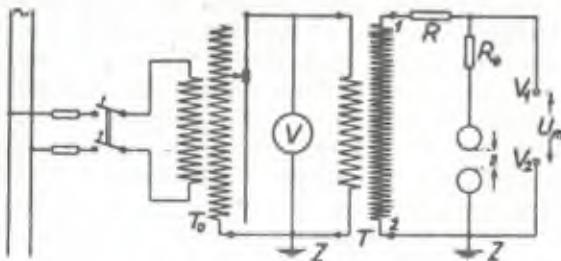

Sl. 243.



Sl. 244.

5. Ne preostaje dakle nego da se U_m mjeri neposredno. Tu je najvažnija metoda mjerena U_m s pomoću *iskrišta* između (jednakih) kugala. Osnov joj je činjenica da razmak s dviju kugala (sl. 244.) kod koga nastupa električki probor uzduha atmosferske gustoće u obliku električke iskre ovisi, osim o promjeru kugala D i nekim nuzgrednim faktorima (barometrički pritisak b mm stupca Hg, temperatura t° C) koji se mogu uzeti u račun, o t j e m e n o j vrijednosti U_m primijenjenoga napona.

Međutim za iznose na bazi Peekove formule kakvi su preuzeti u stilizaciju iz g. 1926. pravila VDE 0430, koja je momentano još na snazi, našlo se da otstupaju mjestimično prilično znatno od pravih iznosa, kako slijede iz pouzdanih metoda, pa su već dulje vremena u toku radovi¹⁾ da se fiksiraju točnije tabele iznosâ U_m , odnosno U , koje će biti uzete u obzir u pravilima VDE i IEC (B-56). Ova posljednja predviđaju kao normirane promjere kugala: 20; 62,5; 125; 250; 500; 750; 1000 mm. Krivulje u sl. 245. crtane su na bazi baš nedavno (u lipnju 1938.) prethodno prihvaćenih IEC-vrijednosti. Izvučene linije vrijede za iskrišta s jednom kuglom spojenom sa zemljom za naznačene različite promjere D , a crtane daju iznose U_m u ovisnosti od probajnih razmaka s za iskrište s obje izolirane kugle promjerâ $D = 2000$ mm, odnosno 1500 mm.

Pored iskrišta s kuglama upotrebljavaju se, naročito u Americi, i iskrišta između oštih šiljaka (realizirana iglama za šivanje). Iskrišta sa šiljcima mnogo su manje pouzdana od onih s kuglama, ali pružaju prednost da ih je lako improvizirati. Ona daju nekoliko puta dulje probajne razmake s . Na pr. daljina $s = 90$ mm postizava se već kod $U = 50$ kV (U_m oko 70 kV) između šiljaka »novih dvostrukih dugih igala za šivanje br. 00« kod $25^\circ C$, 760 mm stupca Hg, te 80% vlage, dok bi uz isti napon probaj između kugala promjera 100 mm po VDE 0430 nastao već kod razmaka s nešto ispod 25 mm. I njemačka pravila VDE 0431/1934 (za mjerjenja visokih napona u Röntgen-uredajima) predviđaju upotrebu iskrišta sa šiljcima, i to za iznose U_m iznad 100 kV na bazi približne formule:

$$U_m = 15,4 + 4,74 \cdot s \quad (U_m \text{ u kV}, s \text{ u cm}).$$

7. Za mjerjenja tjemениh iznosa U_m osim mjerjenja iskrištima ima i drugih metoda. Relativno jednostavna je na pr. ona po shemi u sl. 246. s »kapacitivnim dijeljenjem napona« upotrebom dvaju u seriju spojenih kapaciteta iznosâ C (siksnoga) i C_1 (varijabilnoga). Paralelno kondenzatoru varijabilnoga kapaciteta priključena je neonska tinjalica N, koja se »zapali« (zasvjetli) kad se kontinuiranim smanjivanjem varijabilnoga kapaciteta tjemeni iznos njezina napona povisi do vrijednosti U_0 »paljbenoga napona«, posve određenoga za neki određeni egzemplar neonke. Ako se neznatni kapacitet neonke zamisli zanemaren ili već uračunan u iznosu C_1 , može se smatrati da se ukupni [mjereni] napon U_m porazdijelio proporcionalno iznosima kapacitivnih otpora $1/C_0$ i $1/C_1$, odnosno proporcionalno iznosima $1/C$ i $1/C_1$; t. j. U_m prema U_0 stoji u relaciji:

$$U_m : U_0 = (1/C + 1/C_1) : 1/C_1 = (1 + C_1/C) : 1$$

iz koje odmah slijedi: $U_m = U_0(1 + C_1/C)$, tako da se svakom C_1 može lako naći pripadni U_m .

Mjesto s paljbenim naponom U_0 može se raditi i s »naponom gašenja« (koji je znatno niži od U_0).

¹⁾ Vidi Elektrotechn. Z. (ETZ) 1938, str. 1029 do 1032 i 1064 do 1070.

Ako se dakle radi s kuglama poznatoga promjera D , te ako su poznate vrijednosti b i t koje dopuštaju da se izračuna po formuli $d = 0,386b/(273+t)$ t. zv. relativna gustoća d užduha, može se iz eksperimentalno određenoga razmaka s zaključiti na tjemeni iznos mjerena naponu U_m , odnosno na efektivni U sinusoidnoga napona istoga tjemenoga iznosa U_m . U tu svrhu može se upotrebiti bilo (teorijom i eksperimentima fundirana) formula F. W. Peeka (za $20^\circ C$ vidi formulu za U u VDE 0430, § 11.), bilo tabela koja veže različite iznose U ili U_m s iznosima s za kugle različitih promjera D (VDE 0430), bilo niz krivulja kao u sl. 245. Utjecaj vlastite neznanat je i može se redovno zanemariti kod mjerena iskrišta s kuglama.


Po sl. 243. zbog sprječavanja prejaka struja u slučaju »proboja« (Durchschlag, puncture) ili »preskoka« (Überschlag, flashover) ispitivanoga objekta struja se ograniči »zaštitnim otporom« R , koji se kod sistema kao u sl. 243. jednopolno spojenih sa zemljom Z stavi u neuzemljeni dovod, a kod cbopolno izoliranih »simetričkih« raspoređaja se najednako porazdijeli na oba dovoda (stavi se $R/2$ oma u svaki dovod). Iznos zaštitnoga otpora R može biti 5 do 50Ω na svaki kV napona U (VDE 0442; § 13.).

Za iskrišta s kuglama ograničenje struje može biti znatno jače. Zato se doda još u dovod iskrištu otpor ograničavanja R_o (sa R_o u jednom dovodu kao u sl. 243. ili porazdijeljeno u $2 \times R_o/2$ kod simetričkih rasporedaja). Za otpor ograničavanja struje iskrišta s kuglama pravila VDE 0430 predviđaju 0,2 do $1 \Omega/V$ (dakle 200 do 1000Ω na svaki kV iznosa U).


6. Glede samoga mjerena iskrištem s kuglama treba primjetiti da za što točnije rezultate treba kugle odabrat prema području mjerena naponu. Tako će se za mjerena iznosa U od relativno malo kV upotrebiti kugle manjih promjera, a kod iznosa U od stotina ili čak tisuća kV sve veće i veće kugle. Na pr. s kuglama promjera $D = 250$ mm dobro bi se mjerili iznosi U_m od kojih 70 do 300 kV (dakle iznosi U od oko 50 do preko 200 kV), pa bi recimo daljini kugala $s = 8$ cm (80 mm) po Tabeli I) u VDE 0430 odgovarali naponi $U_m = 206,3$ i $208,8$ kV (prema iznosima $U = 146,0$, odn. $U = 147,8$ kV), već prema tomu da li je jedna kugla spojena sa zemljom ili su obje izolirane (uz uzemljenu sredinu visokonaponskoga namotaja transformatora). Naprotiv iznosi U_m oko 700 kV (iznosi U oko 500 kV) mjerili bi se dobro kuglama promjera oko 1 m, pa bi na pr. probajnom razmaku 30 cm takvih kugala odgovarao iznos $U_m = 732$ kV = $= 0,732$ MV, odnosno $U = 518$ kV = $0,518$ MV (kod jedne kugle spojene sa zemljom). Najbolje je ako s/D ne prekoračuje iznos 0,5.

¹⁾ Za užduh pod »normalnim« prilikama ($b = 760$ »stora« ili »mm stupca Hg«; $t = 20^\circ C$) gustoća d ima iznos $0,386 \cdot 760 / (273 + 20) = 1$.

Isto kapacitivno dijeljenje napona može se primijeniti i kod mjerjenja efektivnih iznosa U visokih napona. Ako se naime u sl. 246. neonka zamjeni elektrostatskim voltmetrom, koji mjeri efektivni iznos U , iznosi U mjerena napon slijede iz relacije: $U = U_0 \cdot (1 + C_0/C)$, u kojoj C_0 znači sumu kapaciteta varijabilnoga kondenzatora i elektrostatskoga voltmetra.

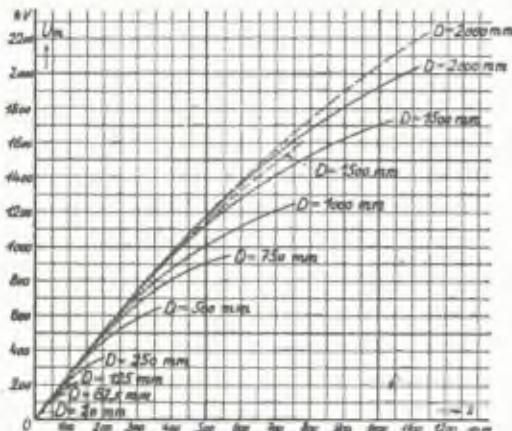

Sl. 245.

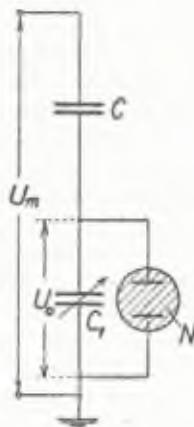

Sl. 246.

Aparata koji direktno pokazuju vrlo visoke napone, a osnivaju se na elektrostatskim silama, ima cto niz. Spomenimo samo visokonaponske voltmetre po Abrahamu i Villardu, odnosno po Starkeu i Schröderu, te napravu po Hueteru koja se može dodati iskrištu s kuglama. U bitnosti ove sprave mijere efektivne iznose U (na tjemene U_m dolazi se samo posredno množenjem s tjemenim faktorom); elektrostatske sile izvode kod njih mehanička djelovanja na prikladno odabrane elastično pomicne sisteme, kojih se pomaci kod voltmatra po Abrahamu i Villardu direktno prenose na materijalno kazalo, a kod ostala dva se učine vidljivi metodom zrcalnoga očitavanja (B-8.). Pobjliže: Arch. Elektrotechn. 23 (1929), str. 258 do 260; 20 (1928), str. 115 do 122; Elektrotechn. Z. (ETZ) 1934, str. 833 do 835; 1935, str. 1319/1320; ATM J 762-1.

8. Za proizvođenje istosmjernih visokih napona dovoljno bi bilo nadovezati na stezaljke 1—2 u sl. 243., uklonivši ono što je desno od 1—2 u toj slici priključeno, prikladni ispravljački uredaj po shemama u sl. 25. ili 26. iz B-37., pri čemu bi visoki napon proizveden na stezaljkama ispitnoga transformatora bio ispravljen u prvom slučaju »poluvalno«, a u drugom »punovalno« (B-37.). U obje sheme treba M zamisliti nadomješteno objektom koji se ispituje visokim istosmjernim naponom.

Sami ispravljači (A u sl. 25., odn. A₁ do A₄ u sl. 26.) mogli bi principno biti ma kakvi, uz uvjet da su kadri zadržavati

prolaz struje još kod najviših napona koji na njih djeluju u smjeru protivnom od njihova smjera propuštanja.

Tomu uvjetu moglo bi se uđovoljiti suhim ispravljačima sastavljenima od vanredno mnogo u seriju spojenih kombinacija Cu—Cu₂O—Pb iz B-37. (od kojih svaka pojedina može izdržati samo napone do najviše nekoliko V), pa se u novije vrijeme doista izvode po ovom principu naprave za proizvodnje istosmjernih napona do mnogo kV (za visokonaponska ispitivanja, za pogon Röntgen cijevi i sl.).


Ipak se obično kao ispravljači u ovakvim napravama upotrebljavaju vanredno visoko evakuirane »ispravljačke cijevi«, t. zv. »kenotroni«, s dvije elektrode: s »vrućom« (strujom grilanom) katodom K i hladnom anodom A (sl. 247.). Malim ovakvim ispravljačkim cijevima proizvode se, kako je poznato, u prijemnicima radija s priključkom na rasvjetnu mrežu istosmjerne anodne struje, potrebne za pogon ostalih cijevi u aparatuu (v. i cijev RGN 354 u sl. 146. na str. 146.). Njihovo ispravljačko djelovanje osniva se na činjenici da struja u ovakvoj cijevi prenose samo elektroni što izlaze iz usjane katode K i idu na anodu A. Prema tomu u ovakvim cijevima struja može teći samo u smjeru A—K (jer se pod »smjerom« električke struje uvijek razumijeva smjer protivan onomu kojim električko polje tjera negativne električke čestice: elektrone); naprotiv prolazu struje u smjeru K—A ispravljačka cijev suprotstavlja potpunu zapreku, dok god iznos napona primijenjenoga između K i A ne prelazi neki granični iznos, iznos »zapornoga napona« upotrebljene cijevi.

9. Ispravljačke cijevi za visokonaponske ispitne naprave, Röntgen i sl., nazivane i »visokonaponski ventili«, moraju naravno biti naročito građene za vanredno visoke zaporne napone (i cijena im je prema tomu visoka). S ovakvim visokonaponskim ventilima, stavljenima umjesto A u sl. 25. ili umjesto A₁ do A₄ u sl. 26., lako bi se već spomenutim priključkom na visokonaponski transformator T iz sl. 243. realizirali poluvalno ili punovalno ispravljeni visoki ispitni naponi.


Međutim punovalno ispravljanje, odnosno po potrebi još i podvostručenje napona, može se postići i sa samo dva visokonaponska ventila, odnosno s dva visokonaponska ventila i dva visokonaponska kondenzatora, ako se upotrebe sheme u sl. 247. i 248.

Kod spoja po sl. 247. kod kojega, kako se vidi, visokonaponski namotaj ispitnoga transformatora T mora imati odvojak u sredini, maksimalni iznos dobivenoga istosmjernoga napona (koji pulsira) u bitnosti je jednak polovici tjemenoga iznosa U_m (odnosno 0,7-kratniku efektivnoga iznosa U) izmjeničnoga napona proizvedenoga transformatorom T.


Naprotiv kod spoja po sl. 248. (Liebenow-Greinacher-Delon) naponi čas preko ventila trajno nabijanih, čas opet izbijanih kondenzatora C_1 i C_2 , pribrajaju se, u momentima izbijanja, naponu transformatora T , tako da u uglavnom rezultira ispravljeni napon maksimalnoga iznosa $2 \times U_m$ dakle grubo zaokruženo iznosa $3 \times U$.

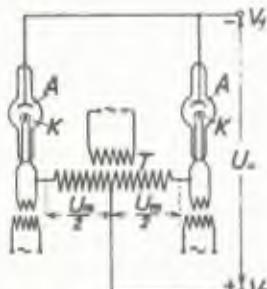

Sl. 247.

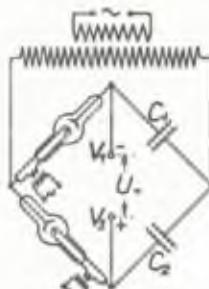

Sl. 248.

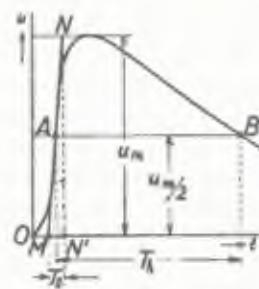

Sl. 249.

Ima još i drugih spojeva s visokonaponskim ventilima za jednofazni priključak (Villard, Witka) i trifazni (sa 3 i sa 6 ventilnih cijevi); no ti se manje susreću u ispitnim napravama. Prije su se mnogo upotrebljavale (pa i danas se još upotrebljavaju) i mehaničke ispravljačke naprave, t. zv. mehanički ispravljači, koji svojim gibanjem sinhrono s ritmom izmjeničnoga napona transformatora T izvode prekapčanja spoja ispitnoga transformatora s ispitivanim objektom, tako da na ovaj poslijednji djeluju samo ispravljeni naponi.

Za mjerena (maksimalnih iznosa) istosmjernih napona provedenih različitim ispitnim napravama s ispravljačima mogu i opet poslužiti iskrišta s kuglama.


Neka još bude spomenuto da za dobivanje ekstremno visokih istosmjernih napona, sve do više MV, stoje na raspolaganju naročiti »elektrostatski generatori« po Van de Graaffu (i dr.); v. Physic. Rev. 43 (1933) i 51 (1937).

10. Kod proizvođenja *udarnih napona* osnovni je princip da se relativno polagano iz visokonaponskoga izvora struje nabije neki kondenzator, ili običnije baterija od više kondenzatora, pa da se energija nakrcana kod ovoga nabijanja iskoristi za vrlo brzo izbijanje (na pr. kroz mjerno iskrište i sl.). Naponski »udarni val«, koji se kod toga na iskrištu, ispitivanomu izolatoru itd. stvori, naraste pri tomu vanredno brzo, na pr. u dijelu »mikrosekunde« ($1\mu s = 10^{-6}s$), do nekoga maksimalnoga ili tjemennoga iznosa u_m ; zatim napon u znatno polaganje opada, kako odgovara izbijanju kondenzatora. Krivulja napona u u ovisnosti od vremena t ima pri tomu oblik kao u sl. 249.; ona

ima strmo »čelo« (uzlazni dio) i mnogo manje strma »leđa« (silazni dio).

Za karakteriziranje nekoga naponskoga udara upotrebljavaju se (VDE 0450) osim u_m još i vremena T_s i T_h izražena u μs , pri čemu T_h (»vrijeme polovice iznosa«) znači interval vremena kad iznos momentanoga napona u leži *iznad* $u_m/2$, dok je T_s (»trajanje čela«) definirano razlikom MN' apscisâ OM i ON' sjecišta M i N tangente u točki A čela (ordinate $u = u_m/2$) s osi apscisa i s paraleлом s osi apscisa u visini NN' = u_m . »Normirani« na pr. udarni val po VDE 0450 jest onaj sa $T_s = 0,5 \mu s$ i $T_h = 50 \mu s$. Drugdje (IEC) se T_s i T_h drukčije definiraju.

Kako se kod ispitivanja udarnim naponima zapravo imaju imitirati relativno vrlo visoki i vrlo kratkotrajni »prenaponi« u visokonaponskim postrojenjima, na pr. oni proizvedeni električkim ispravnjivanjima u atmosferi, koji izazovu na pr. na izolatorima »preskok«, no ne dovedu do »proboja«, to udarni ispitni naponi moraju često biti vrlo visoki. Usprkos toga ispitni transformatori mogu biti izvedeni samo za umjereno visoke napone, ako se upotrebije »udarni spojevi« (po Marxu) s više kondenzatora, otpora, te pomoćnih ili paljbenih iskrišta, spojenih tako da nastaju umnogostručivanja napona.

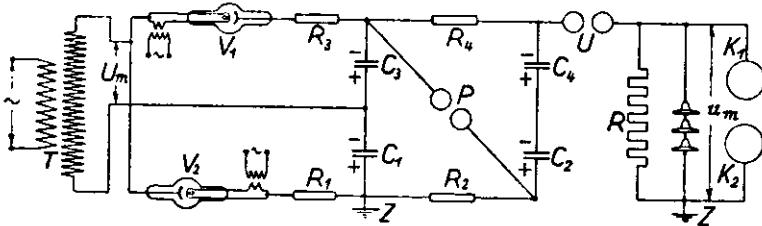

Sl. 250.

Kod tih spojeva može se raditi s jednom ventilnom cijevi i s dvije. U poslijednjem slučaju broj pomoćnih iskrišta opada za više nego polovicu. Tako se spojem s dvije ventilne cijevi i jednim »pomoćnim« (»paljbenim«) iskrištem P u sl. 250. sa 4 visokonaponska kondenzatora C_1 do C_4 nabijana preko 4 otpora (od vanredno mnogo omja) R_1 do R_4 može proizvesti udarni napon iznosa u_m okruglo četiri puta tolikoga, koliki je tjemeni iznos U_m sekundarnoga napona ispitnoga transformatora T. Spoj je naime ventila V_1 i V_2 u sl. 250, takav da se preko otpora R_1 do R_4 kondenzatori C_1 do C_4 relativno polagano sve više nabijaju s polaritetima naznačenima u slici. A kad su dovoljno nabijeni, nastaje proboj iskrišta P i time spajanje u seriju svih četiriju kondenzatora po shemi $C_1-C_3-P-C_2-C_4$, tako da preko (takoder probijenoga) »uklopnoga« iskrišta U dobiveni

novije vrijeme i u IEC-propisima. Evo za ilustraciju nekoliko primjera postupanja kod visokonaponskih ispitivanja.

Kod jednostavnih ispitivanja čvrstoće izolacije po propisima VDE dovoljne su jednostavne naprave za izmjenični napon od 50 Hz s ispitnim transformatorima za malo kV, dimenzioniranim za prividne učine koji ne moraju prelaziti 0,5 kVA. Ispitivanje se u tim slučajevima sastoji obično u tomu da se ispitivana izolacija podvrgne naprezanju ispitnim naponom određenoga efektivnoga iznosa U kroz vrijeme od 1 minute (po VDE 0442/1933, § 18., ima se početi s najviše 50% ispitnoga napona i upotrebiti za postepeno povećavanje do punoga iznosa ispitnoga napona vrijeme od bar 10 sekundi; trajanje ispitivanja računa se od momenta postignutoga punoga napona).

Ovako s transformatorom od samo 0,5 kVA ispitivala bi se na pr. izolacija između mjernoga sistema i kućišta električkih brojila, i to po VDE 0418/1932 sa 1 kV ispitnoga napona kod istosmjernih brojila, a sa 2 kV kod izmjeničnih (jednofaznih i trofaznih) brojila. Slično se jednostavno ispituju na izolaciju po pripadnim propisima mjerni instrumenti, naprave s malim motorima, itd. Kod transformatora propisi za ispitivanje izolacije namotaja (VDE 0532/1934, § 46. i d.) već traže napone od 2,5 kV pa na više (te predviđaju još neka druga ispitivanja), dok se za uklopne naprave do 500 V izmjeničnoga napona i 3000 V istosmjernoga traže već ispitni transformatori od 2 kVA i ispitni naponi od 2 do 11 kV (VDE 0660/1933, § 67.).

13. Još veći ispitni naponi potrebni su kod objekata za više pogonske napone. A kod većih kapaciteta ispitivanih objekata i potrebni prividni učini ispitnih transformatora rastu sve više.

Kao primjer uzimimo ispitivanje visokonaponskih kabela za jaku struju, izoliranih impregniranim papirom i oklopljenih olovom. Po propisima kabeli moraju biti nakon dovršenja podvrgnuti određenom ispitivanju u tvornici izmjeničnim naponom (50 Hz), a nakon polaganja (i prije puštanja u pogon) ponovnom ispitivanju, alternativno s izvjesnim izmjeničnim ili s izvjesnim istosmjernim visokim naponom. Propisima po Tabeli VI u VDE 0255/1934 za trofazni kabel s tri vodiča za linijski napon od E volta zadovoljilo bi se na pr. s tri ispitivanja u tvornici po 10 minuta i s tri ispitivanja nakon polaganja po 20 minuta po ovoj shemi (1, 2, 3 znače vodiče, a Pb olovni oklop kabela):

S h e m a I)

Spoj na V_1 i V_2 u sl. 243., odn. 247.	Ispitivanje u tvornici: izmjen. nap.	trajanje	Ispitivanje nakon polaganja: istosmj. nap.	trajanje
(1+2) : (3+Pb)	2E + 1000 V	10 min	3E V	20 min
(1+3) : (2+Pb)	2E + 1000 V	10 min	3E V	20 min
(2+3) : (1+Pb)	2E + 1000 V	10 min	3E V	20 min

vanredno visoki udarni napon biva primijenjen na ispitivani objekt i proizvede, ako je dovoljno visok, preskok (na pr. ispitivanoga izolatora) ili probaj »mjernoga« iskrišta s kuglama K_1 i K_2 za mjerjenje udarnoga napona u_m . S još više kondenzatorâ, otporâ i iskrišta mogli bi se, analogno, proizvesti još viši udarni naponi, uz isti iznos U_m napona ispitnoga transformatora T .

Zbog silno nagloga uspona na vrijednost u_m i odmah iza toga nagloga opadanja k nuli iznosa u udarnoga napona moraju se iznosi U_m navedeni za izmjenične napone od 50 Hz kod iskrišta s kuglama ponešto korigirati da bi se dobio ispravni iznos u_m udarnoga napona¹⁾. Slično i iznosi u_m kod kojih nastaju na pr. preskoci izolatora ne odgovaraju iznosima U_m napona od 50 Hz potrebnima za preskok; iznosi u_m su, već prema T_s i T_h , »polaritetu« impulsa (+ ili — prema zemlji) i drugim okolnostima, viši na pr. za 20 do 50% kod ispitivanja »obješenih izolatora«. Iznosom otpora R , paralelnoga ispitivanomu objektu, može se udešavati »vrijeme polovice iznosa« T_h proizvedenoga udarnoga napona. Slično ima sredstava da se udesi i »trajanje čela« T_s .

11. Za visokofrekventna ispitivanja upotrebljavaju se redovno naprave za proizvođenje prigušenih visokofrekventnih titraja građene po poznatim principima radiotehnike: visokonaponski ispitni transformator, primarno priključen na 50 Hz, premošten je sekundarno iskrišten s brzim gašenjem iskara. Svake polovice periode kroz iskrište preskoči iskra, koja uzbudi na niz prigušenih titraja visokofrekventni »titrajni krug« nadovezan na iskrište. Frekvencija tih titraja dana je relacijom (I) iz E-29. Proizvedeni visokofrekventni titraji dalje se transformiraju na vanredno visoki napon s pomoću t. zv. Teslina transformatora, i tako transformirani primjenjuju se na ispitivani objekt, na pr. porculanski izolator.

Obično se ispituje s frekvencijama od 30 do 100 kHz. Kod tih visokih frekvencija nastaju jaki dielektrički gubici, a prema tomu i ugrijavanja, pa kod postojanja eventualnih slabih mjesta lakše dolazi do probaja.

II. O IZVOĐENJU VISOKONAPONSKIH ISPITIVANJA

12. Kod praktičkoga izvodenja visokonaponskih ispitivanja dolazi do izražaja toliko različitih utjecaja da je neku jedinstvenost, odnosno mogućnost uspoređivanja rezultata dobivenih kod različitih ispitivanja, bilo moguće postići samo točnim specifikacijama načina postupanja kod pojedinih ispitivanja. Te specifikacije mogu se, u društvu s propisima za ostala ispitivanja, naći na pripadnim vrlo brojnim mjestima u knjizi VDE-propisa, kao i u britskim, američkim, francuskim itd. propisima, a u

¹ Roth, Hochspannungstechnik, II. izd., Wien 1938. str. 372.

14. Praktički ispitivanja u tvornici kraj redovno velikih fabrikacionih duljina kabela, koje znadu iznositi na pr. mnogo stotina m, zahtijevaju skupocene visokonaponske naprave. Suponirajući naime da ispitivani komad kabela ima kapacitet C , dakle kapacitivni otpor $1/C\omega$, kod ispitnoga napona $U = 2E + 1000$ volta po E-52, kabel će iz ispitnoga transformatora uzimati struju $I = UC\omega$ ampera, t. j. transformator će morati dati prividni učin $N'' = UI = U^2C\omega$ voltampera. A ako se u ove formule supstutiraju iznosi kakvi dolaze u praksi, izlaze kod iole većih ispitivanih duljina kabela i iole viših pogonskih (i po tomu pogotovo ispitnih) napona iznosi za I od mnogo ampera i za N'' od mnogo hiljada VA, dakle od mnogo kVA. Tako sama narav kabelskih ispitivanja izmjeničnom strujom vodi na ispitne transformatore ne samo visokih napona, nego i velikih prividnih učina.

Primjer: Neka se ispituje trofazni kabel s tri vodiča za pogonski napon 10 kV. Uz dani prerez vodiča, danu izolaciju i danu duljinu ispitivanoga komada neka izidi za ukupni kapacitet kod ispitivanja iznos $C = 0,318 \mu\text{F} = 0,318 \cdot 10^{-6} \text{ F}$. Uz $\omega = 314$ izlazi onda $C\omega = 0,0001$, pa I i N'' kod propisanoga ispitnoga napona $2 \times 10^{+1} = 21 \text{ kV} (= 21000 \text{ V})$ poprimaju iznose:

$$I = 21000 \cdot 0,0001 = 2,1 \text{ A} \quad N'' = 21000^2 \cdot 0,0001 = 44100 \text{ VA} = 44,1 \text{ kVA}$$

15. Ako se i može očekivati da će u tvornicama stajali na raspolaganju naprave velikih prividnih učina za ispitivanja izmjeničnim naponima, ne može se uzeti da će takve naprave biti obično raspoložive na mjestima ispitivanja položenih kabelskih vodova. Kako će se kod ovih često još raditi o znatno većim kapacitetima nego kod ispitivanja u tvornici, jer će se morati na pr. ispitivati položeni kabelski vod sastavljen od nekoliko fabrikacionih duljina, to se kod ispitivanja položenih kabela danas općenito prešlo na upotrebu istosmjernih napona, makar da su — kako je već rečeno — u propisima kao alternativa ispitivanja s istosmjernim naponom iznosa $3E$, desno u shemi I), predviđena i kod položenih kabela ispitivanja izmjeničnim naponom, također u trajanju 3×20 minuta i čak samo s efektivnom vrijednošću u iznosu $1,5E$.

Kod istosmjernoga napona kabelski kapacitet ima prilike da se polagano nabije do punoga napona, a nakon toga naprava za istosmjerni napon mora podržavati samo relativno neznačnu struju, koju će ipak propuštati izolacija kabela, jer će izolacioni otpor R'' (D-24.) njezina dielektrika imati doduše vanredno visoku, ali ipak konačnu vrijednost.

Primjer: Današnji kabeli imaju izolacione otpore na stotine megoma po km duljine. Ako se dakle ispituje 2 km duljine kabela za 10 kV sa $3 \times 10 = 30$ kV istosmjernoga napona, pa ako kabel ima kod toga napona izolacioni otpor po km duljine $200 \text{ M}\Omega$,

dakle na cijelu duljinu $100 \text{ M} \Omega = 10^8 \Omega$, struja propuštena od izolacije kabela bila bi $30000/10^8 = 0,0003 \text{ A} = 0,3 \text{ mA}$.

Naprave za visokonaponska ispitivanja istosmjernim naponima mogu prema tomu biti dimenzionirane za relativno malene učine. Ipak se one uzimaju s nešto većim učinima, po nekoliko kVA (da bi se mogle dovesti do izražaja skrivene pogreške kabela, koje se »isprže«). Pri tomu one još uvijek ostaju prenosive, odnosno prevozive.

I kod traženja »mesta pogreške« (D-9.) visokonaponskih kabela vrlo dobro dolaze naprave s ispravljenim visokim naponom s pomoću ventilnih cijevi (kenotrona), jer kod traženja s niskim naponima mogu pogreške, koje se kod visokih napona odmah pokažu, ostati neprimjećene (sakrivenе), na pr. ako kabelska masa, rastaljena ugrijavanjem zbog pogreške nastale kod visokoga naponi, kod skrućivanja mjesto pogreške prekrije.

Što se kod visokonaponskih ispitivanja visoki naponi primjenjuju kroz dulje vrijeme, tomu je razlog komplikiran mehanizam električkoga proboga u krutim dielektričkim tvarima, zbog kojega probog često nastupa tek iza dulje primjene visokoga napona. Općenito, ako neki dani napon proizvede probog na pr. komada kabela iza recimo 10 minuta, sve viši i viši naponi izvesti će proboge jednakih komada u sve kraćim i kraćim vremenima. Najbolju informaciju o kvaliteti kabela daju međutim po današnjem shvaćanju visokonaponska mjerjenja kuta gubitaka, na što je već u E-57. i E-61. bilo upozoren.

O smislu i načinu primjene ispitivanja udarnim naponima, kao i onih visokofrekvenčnim prigušenim naponskim titrajima (ove poslijednje propisi dosad ne predviđaju), bilo je već govora kod opisivanja pripadnih naprava

16. Kao poslijednji primjer uzmimo određivanje električke čvrstoće ulja za transformatore i sklopke. U bitnosti se tu na izolacionu sposobnost ulja zaključuje po električkoj čvrstoći (E-61.) ulja, preračunanoj iz napona kod koga nastupa probog ulja uz dani razmak elektroda, ili iz razmaka kod koga nastupa probog uz dani napon. U prvom se slučaju polagano povećava napon dok ne dode do proboga, a u drugom se smanjuje razmak.

Razlike su između pojedinih nacionalnih propisa za ispitivanje ulja najviše u specifikacijama o obliku i dimenzijama elektroda. Tako se na pr. u VDE 0370/1936 kao elektrode propisuju međusobno okrenute bakrene kalote polumjera zakrivljenosti 25 mm; za dovode kalotama zahtijeva se da imaju promjer bar 5 mm; ulja u posudi mora biti barem 250 cm^3 ; itd. Kod mjernoga rasporedaja sa fiksnim razmakom elektroda taj razmak mora iznositi barem 1,5 mm (obično se uzme 3 mm), a kod rasporedaja s varijabilnim razmakom kao stalni napon ispitnoga transformatora uzimaju se $U = 30 \text{ kV}$ efektivne vrijednosti. Iz izmijerenoga probognoga napona U u kV, odnosno probognoga

razmaka s u mm (uzeti sredinu od 6 opažanja), tražena električka čvrstoća u kV/cm dobiva se množeći napon u kV s jednim faktorom, koji se očita iz propisima dodane krivulje (za iznose s 1,5; 3; 3,5; 4; 5 i 7,5 mm taj faktor ima vrijednosti $F = 6,8$; 3,5; 3,0; 2,7; 2,2 i 1,5).

Primjer: Kod $U = 30$ kV postepenim smanjivanjem razmaka s proizведен je proboj ulja kod razmaka $s = 3,5$ mm. Kako iznosu $s = 3,5$ mm pripada vrijednost $F = 3,0$, te električka čvrstoća istraživanoga ulja iznosi $30 \times 3,0 = 90$ kV/cm. Ova bi vrijednost zadovoljavala kod ulja u pogonu (na pr. uzetoga iz uljnoga transformatora), za koje se traži minimalno 80 kV/cm, no bila bi prevelika za sveže za punjenje spremljeno ulje, za koje se traži bar 125 kV/cm. Već vanredno neznatne količine vlage u ulju silno snizuju električku čvrstoću ulja; kod naročito pomno osušenih ulja dadu se postići električke čvrstoće do 300 kV/cm ili slično.

Britski propisi B. S. S. No. 148—1927 zahtijevaju da se radi s kuglama promjera 13 mm, fiksno udaljenima 4 mm.

Bolji podaci o električkim svojstvima ulja dobivaju se uostalom mjereći »kut gubitaka« ulja (v. E-57.).

I) O MAGNETSKIM MJERENJIMA


I. METODE S ISTOSMJERNOM STRUJOM

1. Područje mjeranja magnetskih veličina veoma je opsežno; potpuno obrađeno ono bi dalo veliku monografiju. Ovdje će se uzeti samo odabrane, tehnički najvažnije teme. Uglavnom će to biti mjerena ovisnosti magnetske indukcije B u Vs/cm² odn. u Vs/m² ili T (resp. s EMJ B^* u G) od jakosti magn. polja H u A/cm odn. u A/m (resp. s EMJ H^* u Oe), i mjerena gubitaka energije kod izmjeničnoga magnetiziranja željeza. Ova poslijednja prirodno će se vršiti izmjeničnom strujom, dok za ona prva ima metoda i s istosmjernom i s izmjeničnom strujom; razmotrit ćemo najprije mjerena s upotrebot istosmrerne struje.


2. Klasična metoda za snimanje krivulje koja predučuje ovisnosti iznosâ B (B^*) od iznosâ H (H^*) jest »metoda balističkoga galvanometra«. Zapravo se ovom metodom dobivaju, već prema tomu kako se kod mjerena postupa, bilo a) t. zv. *krivulja histerezze* (zatvorena petlja MRKNTUM u sl. 251, sa »silaznim« dijelom MRKN, koji odgovara mijenjanju magnetskoga polja od nekoga maksimuma OX do suprotne vrijednosti (minimuma) OY, te »uzlaznim«, proizvedenim mijenjanjem magnetskoga polja od minimuma OY do maksimuma OX); bilo b) t. zv.

komutaciona krivulja, u elektrotehnici zvana također *krivulja (prvoga) magnetiziranja*) (krivulja OM'M u sl. 251., geometrijsko mjesto točaka M', M itd. pojedinih krivulja histereze za različito velike iznose OX', OX itd. maksimalnih magnetskih polja. Praktički po krivulji OM'M raste magnetska indukcija kod magnetiziranja, postepenim povisivanjem jakosti magnetskog polja od nule prema gore, željeza koje još nije bilo magnetizirano (ili je povraćeno u stanje kao da nikad nije bilo magnetizirano).

3. Jednostavnije je balistički snimiti komutacionu krivulju. U tu svrhu najbolje je probu od istraživanoga željeznoga materijala izraditi u obliku zatvorenoga prstena. U slučaju limova, na pr. za armature električkih strojeva ili za jezgre transformatora, uzeo bi se svežanj od recimo 50 koluta iz istraživanoga lima, s nutarnjim promjerom d_1 na pr. 18 cm i vanjskim d_2 21 cm, tako da bi se za srednji put l magnetskih linija u prstenu moglo staviti $l = (d_1 + d_2)\pi/2$ cm (u konkretnom primjeru okruglo 62 cm).

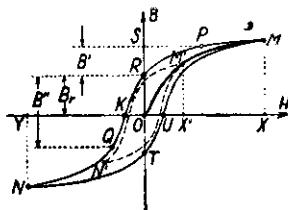

Sl. 251.

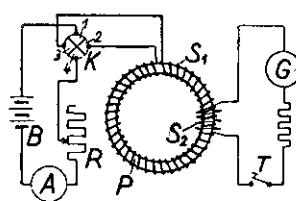

Sl. 252.

Preciz S željeza prstena neka je također određen, na pr. iz debljine i širine prstena; odnosno kod limova iz broja i širine koluta, te debljine željeza u upotrebljenom limu; ili kako drugčije. Tako će kod poznate indukcije B u željezu biti odmah poznat i magn.tok $B \cdot S$ (u V-A-s-cm i V-A-s-m:Vs; u EMJ: M).

Na ovakav ili sličan prsten P neka su sad namotani, po shemi u sl. 252., svici S_1 i S_2 (»primarni« i »sekundarni«) sa

¹⁾ Zapravo je ispravnije pod krivuljom prvoga magnetiziranja i krivuljom histereze razumjevati, kako se u fizici i čini, krivulje srođne krivuljama OM'M i MRKNTUM iz sl. 251., i poput njih s iznosima (u EMJ) H^* kao apscisama, ali s iznosima »jakosti magnetiziranja» I^* (a ne magnetske indukcije B^*) kao ordinatama. Međutim s jedne strane vrijedi relacija:

$$B^* = H^* + 4\pi I^* \quad (I)$$

a s druge strane u elektrotehnici se magnetiziranja izvode redovno poljima H^* neznatnima (na pr. samo malo Oe) prema B^* (na pr. više hiljada G), tako da se H^* u (I) može zanemariti. Unutar naznačenih ograničenja može dakle kao mjera magnetičnosti poslužiti ne samo I^* , nego i njoj proporcionalna veličina B^* (koja je u elektrotehnici i inače vanredno važna).

w_1 , odn. w_2 zavoja. Da se odredi par vrijednosti B i H (H^*) koordinata na pr. točke M na krivulji $OM'M$ iz sl. 251., ne treba onda nego komutirati (naglo obrnuti) komutatorom K struju poslanu kroz S_1 iz akumulatorske baterije B , prije komutiranja nareguliranu varijabilnim otporom R na iznos I pokazan od ampermetera A i tako odabran da baš izide, po formulama $H = w_1 I / l$ A/cm odnosno A/m ili $H^* = 0.4\pi w_1 I / l$ Oe, vrijednost magnetskoga polja u prstenu koja odgovara snimanoj točki M , odnosno njezinoj apscisi OX . Spomenutim obrtanjem struje I promijenit će se magnetska indukcija od vrijednosti $B = XM$ slijedeći krivulju OPRKQN na protivni iznos $-B = YN$, čime će se i magnetski tok kroz prsten promijeniti od vrijednosti $\Phi_1 = B \cdot S$ na $\Phi_2 = -B \cdot S$, dakle ukupno za iznos $\Phi_1 - \Phi_2 = 2 \cdot B \cdot S$. A ova promjena toka može poslužiti za određivanje ordinate $B = XM$ točke M , ako se izmjeri ukupna množina elektricitete Q As koja trenutno proteće kroz balistički galvanometar G konstante C_B (za »aperiodski granični slučaj«; D-52. i dalje), priključen u strujni krug svitka S_2 zajedno s nekim dodanim otporom tolikoga iznosa da izide u k u p n i otpor $R_2 = R_g + R_a$ koliko odgovara aperiodskom graničnom stanju (B-10.) galvanometra G . Za Q vrijedi najme s jedne strane formula: $Q = C_B \cdot \alpha_1$ iz D-51. (pri čemu C_B može biti naznačeno na galvanometru ili određeno na pr. po metodi u D-56.), a s druge strane formula:

$$Q = w_2 (\Phi_1 - \Phi_2) / R_2 = 2BSw_2 / R_2$$

tako da izlazi relacija: $B = [C_B R_2 / 2S w_2] \cdot \alpha_1$, iz koje se B , uz očitani balistički otklon α_1 i određene ostale veličine desno u toj relaciji, dade izračunati u gausima.

Slično bi se komutacijom prikladno po podacima ampermetera A udešenih struja kroz S_1 i motrenjem pripadnih balističkih otklona galvanometra G odredile i ostale točke krivulje $OM'M$. Da se na pr. odrede polje i indukcija koji pripadaju točki M' , trebalo bi samo udesiti kroz S_1 struju I' koja odgovara apscisi OX' točke M' i motriti otklon α' na galvanometru G , proizveden komutacijom struje I .

Kako se vidi, vrijednosti polja i indukcije proporcionalne su kod ovakvih mjerjenja podacima očitanim na ampermetu A i na balističkom galvanometru G ; faktori proporcionalnosti mogu se za neki stalni mjerni rasporedaj unaprijed proračunati i vrijede za različite parove vrijednosti komutacione krivulje.

Komutator K ima dvije kefice, koje u određenom položaju njegove ručke kratko spoje kvadrante 1-2 i 3-4, a u položaju ručke zakrenutom za 90° kvadrante 1-3 i 2-4. Za vrijeme udešavanja struje kroz S_1 , kao i za vrijeme prethodnih komutiranja struje kroz S_1 prije samoga mjerjenja (da se izbriše »magnetska

prošlost* probe P) tipka T ostaje otvorena, da galvanometar G ne pravi suvišne titraje. Kad dođe do mjerjenja, I se očita, T se zatvori, K se naglo zakrene i otklon α se pažljivo motri.

Primjer: $S = 7 \text{ cm}^2$; $l = 62 \text{ cm}$; $w_1 = 376$, $w_2 = 40$, $C_B = 3 \cdot 10^{-6}$ As po dijelu skale; $R_2 = 1500 \Omega$. Komutacija struje $I = 1,5 \text{ A}$ neka proizvede balistički otklon $\alpha_1 = 156,8$ dijelova skale. Izlazi, kad se supstituiraju vrijednosti, da se kod istraživanoga željeza pri polju $9 \text{ A/cm} = 900 \text{ A/m} = 11,3 \text{ Oe}$ postizava indukcija $0,000126 \text{ Vs/cm}^2 = 1,26 \text{ T} = 12600 \text{ G}$. Permeabilnosti tog željeza kod te indukcije bili bi:

$$\text{apsolutna: } 0,000014 \text{ Vs/Acm} = 0,0014 \text{ Vs/Am}; \text{ relativna: } 1115.$$

4. Nešto je manje jednostavan postupak kod snimanja krivulje histereze. Recimo da treba snimiti petlju MRKNTUM; zbog simetrije je dovoljno snimiti MRKN. Aparatura i bitno u postupku ostaju isti, samo su pojedinosti drukčije.

Najprije se odredi točka M kao gore, t. j. odredi se indukcija XM. A zatim se ponovno udesi struja kroz S_1 koja odgovara točki M, pa se K samo toliko zakrene da se ta struja prekine (a ne komutira). Tim indukcija padne od iznosa XM na iznos OR; ova ordinata OR, t. zv. »remanencija« B_r , može se proračunati na temelju obih očitanih otklona balističkoga galvanometra.

Iznosom B_r određena je ne samo točka R, nego je dobiven i podatak za određivanje ostalih točaka. Ako na pr. treba odrediti indukciju OS točke P na dijelu MPR snimane krivulje, poći će se i opet od struje kroz S_1 koja odgovara točki M i ona će se najprije otporom R , uz otvorenu tipku T u sl. 252., slabiti do iznosa koji odgovara točki P. Istom tako udešena struja prekinut će se, uz zatvorenu tipku T. Iz pripadnoga otklona galvanometra G moći će se proračunati razlika inducijâ OS — OR = B' , koja pribrojena već određenom iznosu B_r , daje traženu indukciju točke P.

Kod točaka na dijelu RKQN snimane krivulje mjerio bi se balistički otklon izazvan promjenom struje kroz S_1 od nule do iznosa koji odgovara istraživanoj točki, na pr. točki Q na sl. 251., i iz pripadnoga balističkoga otklona zaključilo bi se na B'' . A odbijanjem iznosa B'' od B_r dobila bi se tražena ordinata.

Treba kod ovih mjerjenja, gdje se balistički otkloni izvode variranjima struje kroz S_1 od nekoga pozitivnoga iznosa na nulu, ili od nule na neki negativni iznos, držati na umu da se kod proračunavanja pripadnih promjena indukcije balistički otkloni množe dvostrukim faktorom prema onom kod »komutiranja«.


5. Prstenaste su probe po teoriji najispravnije, jer kod njih nema polova, pa nema ni poremećenja magnetskoga polja proizvedenoga strujom kroz S_1 . Međutim nije udobno priredivati

prstenaste probe, niti na njih namatati svitke S_1 i S_2 . Zato se, kod manjih zahtjeva na točnost, nastoji raditi s probama u obliku dugoljastih štapova, odnosno svežnjeva uskih limenih pruga. Da magnetski krug bude ipak dobro zatvoren, doda se kao put zanemariva »magnetskoga otpora« (reluktancije) za magnetske linije naročiti »jaram«, koji treba da je vanredno velikoga presjeka i od magnetski odličnoga materijala (balistička metoda s jarmom).


U sl. 253. jaram zbog boljega djelovanja čak ima dva kraka J_1 i J_2 . Kroz veliki svitak sa stezaljkama 1—2 pušta se struja iz baterije, a na mali, sa stezaljkama 3—4, priključi se balistički galvanometar s dodanim otporom i tipkom kao u sl. 252.

Umeci U moraju biti takovi da se prljube što bolje s jedne strane udubini u jarmu, a s druge strane probi P. Po potrebi uzmu se korekcije mjerena na temelju vrijednosti dobivenih u sličnim prilikam metodom s prstenom.

6. Poput opisanih balističkih metoda dugo je poznato i mjerjenje krivulje histereze Koepselovim aparatom. U bitnosti

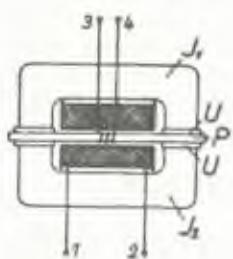

Sl. 253.

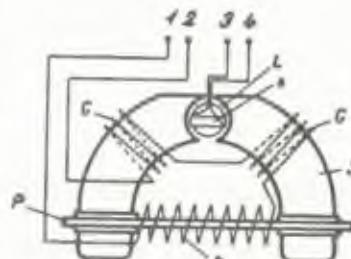

Sl. 254.



Sl. 255.

se i tu radi s jarmom J (sl. 254.), u koji se učvrsti proba P u obliku tankoga dugoga štapa ili svežnja limova od istraživa-noga materijala. Magnetizam se uzbudi istosmjernom strujom kroz svitak S sa stezaljkama 1—2, a magnetska indukcija ne mjeri se balistički, nego po otklonu vrtivoga svitka s sa stezaljkama 3—4, smještenoga u naročitoj udubini jarma J na način poznatih instrumenata s pomičnim svitkom (B-7.; sl. 2 na str. 17.).

Zapravo se Koepselov aparat osniva na obratu principa instrumenata s pomičnim svitkom u toliko, što kod ovih poslijednjih magnetsko polje, koje otklanja pomični svitak s, potječe od permanentnoga magneta i prema tomu je stalno, pa je otklon pomičnog svitka određen jačom ili slabijom strujom kroz taj svitak, dok se kod Koepselova aparata struja kroz pomični svitak udesi na stalan iznos, a otklon varira prema jakosti polja u udubini

jarma, dakle i prema variranju magnetske indukcije proizvedene u probi P strujom kroz svitak S.

Zbog kompenzacije polja što bi ga svitak S proizveo sam za sebe doda se, simetrično porazdijeljen na kraku J, »kompenzacioni namotaj« C s protivnim smislim namatanja. Zbog nesavršenosti magnetskoga kruga, naročito zbog uzdušne pukotine L, primijeni se na očitane iznose otklonā svitka s korekcija

7 Za mjerena jakosti polja, odnosno magnetske indukcije u uzduhu, na pr. u uzdušnim pukotinama električkih strojeva, može se iskoristiti svojstvo bizmuta (Bi) da se njegov specifički električki otpor dosta jako poveća, ako se Bi stavi u prostor gdje vlada jako magnetsko polje, odnosno jaka indukcija. Ako se dakle izmjere (na pr. u Wheatstoneovu mostu) otpori »bifilarno« (D-5.) motane plosnate spirale S (sl. 255.) od Bi, stavljene jednom u istraživani prostor, a drugi put u prostor gdje nema magnetskih pojava, moći će se iz diferencije izmjerениh iznosa zaključiti na $H(H^*)$, i dalje na $B(B^*)$, u danom prostoru.

Promjene otpora Bi-spirale u ovisnosti od iznosa B idu po određenoj krivulji; kod jačih indukcija otpor raste za 5% na svakih 0.1 T (1000 G) povećavanja magnetske indukcije B .

Umjesto Bi-spiralom može se B u pukotinama itd. mjeriti i svitkom motanim na običan način (s w zavoja površine S), na koji se priključi balistički galvanometar. Ako se taj svitak naglo izvadi iz istraživane pukotine indukcije B padne tok od iznosa BwS na nulu i balistički galvanometar dade neki otklon α . Iz α se može zaključiti na B .

II. MJERENJA IZMJENIČNOM STRUJOM.

8 U prvom redu mjeri se izmjeničnom strujom »gubici« zbog histereze i vrtložnih struja (E-44.) kod magnetiziranja željeza (točnije: željeznih limova) određenom frekvencijom f Hz. Najbliža metoda za to, predviđena i u »Propisima za ispitivanje željeznog lima« VDE 0522/1914, jest vatmetrička (Epsteјnov aparat).


Osnovna ideja vatmetričkoga određivanja gubitaka vrlo je jednostavna. Po VDE 0522 izreže se iz ploča istraživanoga lima određene kvalitete i debeline oko 10 kg pravokutnih pruga duljine 50 cm i širine 3 cm. Te se pruge po sl. 256 slože u četiri jednakata svežnja P_1 do P_4 (s prezom željeza $S \text{ cm}^2$) na način naznačen u slici i podvrgnu magnetiziranju izmjeničnom strujom koja teče svicima S_1 do S_4 .

Između stezaljki 1—2 izvora struje i 3—4 serijske kombinacije svitaka S_1 do S_4 (ukupnoga radnoga otpora R i ukupnoga broja zavoja w) ukopčani su još ampermetar A, voltmeter V (ukupnoga otpora R_V) i vatmetar W (s naponskom granom ukupnoga otpora R_W).


Ako se sad napon na 1—2 priključenoga izvora izmjenične struje tako naregulira, da V pokaže iznos E , vezan sa B_m (tj. menim iznosom indukcije uz koju se žele mjeriti gubici), te S , f i w formulom iz G-15. [u kojoj 4,44 znači $4 \times \xi$ uz suponirano, kod danoga B_m sinusoidno E s faktorom oblika (E-3.) $\xi = 1,11$]:

$$E = 4,44 \cdot B_m \cdot S \cdot f \cdot w \text{ volta} \quad (\text{I})$$

te ako se očitaju i iznosi I ampera i N_0 vata na A i W, sakupljeni su svi podaci da se može odrediti ukupni učin N što se gubi u sva četiri svežnja P_1 do P_4 istraživanog željeznog lima. Vatmetar W pokazuje naime sumu N_0 a) učina N , b) učina I^2R zbog Jouleove topline u bakru svitaka S_1 do S_4 , te c) i d)

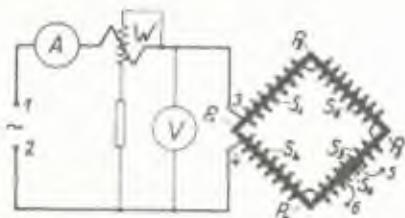

Sl. 256.

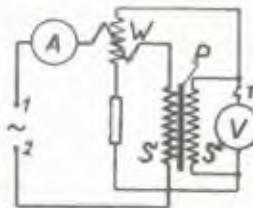

Sl. 257.

učinā E^2/R_V i E^2/R_W zbog vlastitih potrošaka voltmetra V i naponske grane vatmetra. Ako se dakle svi ovi gubici osim N izračunaju i oduzmu od N_0 , ono što preostane mora biti traženi učin N (koji podijeljen s težinom G željezne probe u kg daje odmah iznos gubitaka u W po kg težine željeza). Vrijedi dakle relacija:

$$N = N_0 - (I^2R + E^2/R_V + E^2/R_W) \text{ vata} \quad (\text{II})$$

Obično se gubici mjerile kod $B_m = 1 \text{ T}$ (10000 G) i $1,5 \text{ T}$ (15000 G); preračunani u W/kg oni daju konstante gubitaka (V_{10} ili V_{15} , već prema B_m odabranom sa 10 ili 15 kilogausa).

Na sl. 256. vidi se još neki svitak S_0 (malo zavoja). Njime se po VDE 0522 mogu komutacionom metodom (I-3.) izmjeriti za istraživanu probu indukcije B_{25} , B_{50} , B_{100} ili B_{300} kod poljā 25, 50, 100 ili 300 A/cm, odn. 1500, 5000, 10000 i 30000 A/m.

9. Kod mjerjenja opisanim jednostavnim Epsteinovim aparatom, i sličnima koji se upotrebljavaju drugdje u svijetu, neudobno je što u članove koji se odbijaju od N_0 ulazi i I^2R , pogotovo jer je R teško odrediti, budući da na pr. iznos otpora R_0 kombinacije svitaka S_1 do S_4 od debele bakrene žice određen istosmjernom strujom neće biti jednak iznosu radnoga otpora R kod izmjenične struje, koji treba supstituirati u formulu (II).

Točnije i udobnije je raditi s poboljšanom aparaturom po sl. 257. Željezna proba iz sl. 256. sa četiri svežnja limova P_1 do P_4 složena u kvadrat naznačena je u sl. 257. pojednostavljeno sa P , a i četiri svitka S , do S_4 naznačena su sa S' ; preko ovih poslijednjih kao »primarnih« namotana su još četiri druga, »sekundarna« svitka S'' istoga broja zavoja s primarnima, tako da se napon E praktički nepromijenjeno prenese sa S' na S'' . Kod mjerjenja se sad priključe na S'' (a ne na S') voltmetar V i naponska grana vatmetra W . Tim se postizava da član I^2R ispadne iz formule (II). No može se, kad je iznos napona E upotreboom vatmetra V jednom uđešen prema željenom iznosu maksimalne indukcije B_m na temelju formule (I), iskopčati i vatmeter V tipkom T . Otklon vatmetra time padne za iznos potroška vatmetra, pa ako je N_0 preostali pokazani iznos na W , vrijedi relacija:

$$N = N_0 - E^2/R_W \quad (\text{II}')$$

Primjer: Visoko legirani (sa silicijem) limovi debljine 0,35 mm. Ukupna težina 10,26 kg. Specifička težina 7,55 (VDE 0522, § 6.). Uz $l = 200$ cm, kod dane ukupne i specifičke težine, izlazi $S = 6,8 \text{ cm}^2$. Neka treba odrediti V_{10} . Po (I) uz $w_1 = w_2 = 4 \times 200 = 800$ zavoja i $f = 50 \text{ Hz}$ izlazi, kad se stavi $B_m = 10000 \text{ G}$, kao potrebni iznos napona: $E = 121 \text{ V}$. Vatmeter W , s naponskom granom otpora 3000Ω , neka uz iskopčan vatmeter dade očitanje $N_0 = 18,53 \text{ W}$. Za ukupne gubitke dobiva se:

$$N = 18,53 - 121^2/3000 = 13,65 \text{ W}$$

i prema tomu izlazi: $V_{10} = 13,65/10,26 = 1,34 \text{ W/kg}$. Kod $B_m = 15000 \text{ G}$ stavi se u (I) $4 \times 1,14$ umjesto $4,44 = 4 \times 1,11$.

10. Kako je spomenuto, N predstavlja iznos ukupnih gubitaka u željezu. Ako treba razlučiti gubitke, t. j. odrediti, koji dio od N čine gubici zbog histereze N_h , a koji gubici zbog vrtložnih struja N_v , izmjerit će se gubici kod dviju različitih frekvencija f_1 i f_2 .

Gubici N_h rastu naime s prvom potencijom frekvencije f , a gubici N_v s drugom f^2 , tako da se može pisati: $N = a \cdot f + b \cdot f^2$ (gdje a i b znače konstante). Vrijedi dakle formula:

$$N/f = a + b \cdot f \quad (\text{III})$$


koja nije drugo nego jednadžba pravca s iznosima f kao apscisama, a N/f kao ordinatama; a bi bio otsječak toga pravca na ordinatnoj osi. Ako su sad N_1 i N_2 ukupni gubici u željezu izmjereni kod frekvencija f_1 i f_2 , pa ako se po sl. 258. nanesu ordinate N_1/f_1 i N_2/f_2 uz apscise f_1 i f_2 , dobivene točke (i druge slične) bit će na pravcu (III). Producenjem toga pravca

do ordinatne osi dobiva se a , a iz a i traženi $N_h = a \cdot f$, te $N_v = N - N_h$ za ma koju frekvenciju f .


Primjer: Kod probe armaturnih limova nađeni su ukupni gubici $N_1 = 10,2$ W kod $f_1 = 20$ Hz i $N_2 = 35,4$ W kod $f_2 = 50$ Hz. Kroz točke s apscisama 20 i 50 i ordinatama 10,2/20 i 35,4/50 povuče se pravac. Taj pravac sijeće ordinatnu os u visini $a=0,38$. Prema tomu bi izšlo (za 50 Hz):

$$N_h = 0,38 \times 50 = 19,0 \text{ W i } N_v = 35,4 - 19,0 = 16,4 \text{ W.}$$

11. U novije vrijeme usavršene su znatno naprave za magnetska mjerena izmjeničnom strujom, tako da se istraživanja mogu udobno vršiti i s probama od malo magnetskog materijala i mogu se dobiti ne samo gubici, nego i krivulja histereze kod izmjenične struje, te drugi podaci od interesa u magnetском pogledu. Uostalom principno je ispravno vršiti mjerena izmjeničnim strujama na materijalu koji je određen za upotrebu kod takvih struja, kao što je to slučaj na pr. kod limova za jezgre transformatora.

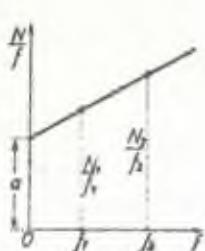

Sl. 258.

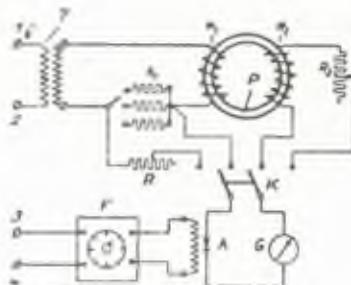


Sl. 259.

Naročito zanimljiv aparat ove kategorije, iznesen tek prije nekoliko godina, jest *ferometar* (Ferrometer; S&H). Osnovna misao snimanja kod izmjenične struje ovisnosti iznosa B_m gausa u ovisnosti od magnetskoga polja (efektivnoga iznosa) H A/cm počiva na teoriji »svitka sa željeznom jezgrom«.


Baš po toj teoriji za prsten duljine l cm od istraživanoga magnetskog materijala, na koji je namotan svitak sa w zavoja (može se uzeti i proba u obliku svežnja prugā od lima, koja se učvrsti u jaram; I-5.) vrijedi relacija (I) iz I-8., po kojoj je B_m određeno naponom E , dok je $H = wl/l$ određeno strujom I svitka na prstenu. Drugim riječima iznosi B_m i H bili bi određeni iznosima E i I i prema tomu bi njihovo mjerjenje bilo svedeno na mjerena volta E i ampera I svitka na prstenu.

Od ovih jednostavnih razmatranja pa do današnjeg fero-metra bio je međutim još dugačak put. Prije svega u formuli

(I) E je zapravo elektromotorna sila, proizvedena mijenjanjima s frekvencijom f magnetskoga toka prstena (između iznosâ $+B_m \cdot S$ i $-B_m \cdot S$, ako je S prerez željeza prstena), a ne napon stezaljki svitka na prstenu. Zato je bolje predvidjeti na prstenu dva svitka s brojevima zavoja w_1 i w_2 , i, uz struju I poslanu kroz prvi svitak, mjeriti uz $w_1 = w_2$, E na stezaljkama drugoga svitka. A uz to se, da praktički ne bude smetnji od vlastitih potrošaka instrumenata, po shemi u sl. 259. mogu za mjerjenja uzeti vanredno osjetljivi istosmjerni instrumenti G (galvanometri sa svijetлом markom; B-11.), dakako u kombinaciji s ispravljačem A . Već prema lijevom ili desnom položaju preklopke K mjeri se sa G bilo I (djeluje pad napona IR_1 na radnom otporu R_1), bilo E .

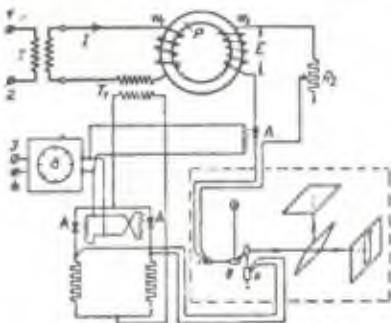

Sl. 260.

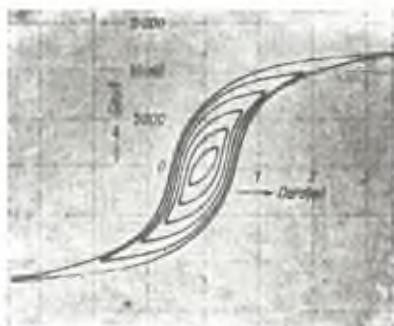

Sl. 261.

Kao ispravljač A uzet će se »titrajni ispravljač« (E-37.) s »pomicateljem faza« F , koji se stezaljkama 3—4 priključi na istu mrežu frekvencije f , na koju se stezaljkama 1—2 priključi i transformator T , izvor struje I . Ovakvim ispravljačima, odnosno mogućnostima koje otvaraju njihova svojstva u vezi s pomicateljem faza, mogu se na željeznim probama P izvesti i različita druga mjerjenja, u koja na ovomu mjestu ne možemo pobliže ulaziti¹⁾.

Ako se još ferometar u prikladnom spoju s titrajnim ispravljačima kao u sl. 260. kombinira u zajedničku aparaturu s t. zv. pisarom koordinata, jednom napravom koja općenito fotografiski registrira krivulje odnosâ između dvije električke veličine (u sl. 260. naprava je u crtanom okviru), mogu se automatski snimati krivulje histereze za različite maksimalne indukcije (ATM J 36—3 i J—60). Jednu takovu snimku s cijelim nizom krivulja histereze kod izmjenične struje (magnetski odlični legirani lim) prikazuje sl. 261.

¹⁾ Potanje u ATM J-60; v. i Electrotechn. Z. (ETZ), 1936, str. 81 do 94.

J) BROJILA ISTOSMJEERNE I IZMJENIČNE STRUJE

I. MJERNI SISTEMI ELEKTRIČKIH BROJILA

1. Pod *električkim brojilima* (zvanima također *strujomjerima*) razumijevaju se različite naprave konstruirane da neposredno pokazuju »zbrojeni« ili »integrirani« (za interval vremena od ukapčanja naprave do momenta očitanja) potrošak bilo električke radnje, dakle Wh, bilo množine elektricitete, dakle Ah, bilo koje druge električke veličine od važnosti kod obračunavanja između dobavljača i konzumenta električke struje.

Množinom tipova, različitih po principu funkcioniranja, po pokazivanoj veličini, po vrsti struje za koju su određeni, te po specijalnim zahtijevanim funkcijama prema intencijama politike različitih prodajnih (na pr. dvostrukih itd.) tarifa električke struje, brojila su se dovinula do zasebnoga vrlo velikoga područja elektrotehnike, pa se redovno obrađuju u posebnim djelima¹⁾. S općenitog stajališta električkih mjerjenja bit će dovoljno, ako se ovdje samo u najbitnijim linijama razmotre praktički važniji mjerni sistemi brojila, te postupci i propisi kod ispitivanja i baždarenja električkih brojila.

2. Ima mnogo gledišta po kojima se mogu klasificirati brojila, odnosno njihove funkcije. Obzirom na pokazivanu veličinu treba, pored slučajeva kad se, kako je već spomenuto, broje ampersati, odnosno vatsati, dakle kad brzina funkcioniranja brojila ostaje proporcionalna jakosti struje I , odnosno (pravom) učinu N [tako da brojilo pokazuje preko cijelog vremena ukapčanja t uzeti »integral« $\int I \cdot dt$, odnosno $\int N \cdot dt$], razlikovati na pr. još slučajeve kad, kod izmjenične struje, brojilo treba da pokazuje »prazni potrošak«, ili također »prividni potrošak« [naime da brzina vrtnje brojila varira proporcionalno »praznom učinu« N' , odnosno proporcionalno »prividnom učinu« N''] (E-87.) tako da brojilo pokazuje $\int N' \cdot dt$, odnosno $\int N'' \cdot dt$. K tomu sve funkcije brojila kod izmjenične struje mogu biti zahtijevane uz supoziciju jednofaznih ili trofaznih, odn. općenitije višefaznih, sistema.

Obzirom pak na princip funkcioniranja treba razlikovati brojila elektrolitička (prikladna, neposredno, samo kao Ah-brojila istosmjerne struje) od brojila po motornom ili kojem

¹⁾ Na pr. Kruckowski, ZahlerTechnik, Berlin 1930; Wallmuller, Elektrizitätszähler, Berlin 1935.

drugom principu osnovanom na mehaničkom gibanju (brojila s oscilacijama armature, brojila s njihalima po Aronu i dr.), pri čemu se opet dalje na pr. motorna brojila mogu podijeliti na kolektorska s permanentnim magnetom, koja kao i elektrolička pokazuju, neposredno, samo Ah kod istosmjerne struje, zatim na elektrodinamska, koja su također kolektorska i pokazuju Wh kod istosmjerne i izmjenične struje, te na indukciona, koja su beskolektorska i reagiraju samo na izmjeničnu struju, ni ne uzimajući u obzir danas već uglavnom iščezle sisteme (kao onaj motornih beskolektorskih Ah-brojila istosmjerne struje sa živom po principu t. zv. unipolarnih strojeva).

U praktičkoj upotrebi danas se mogu naći uglavnom od ampersatnih sistema elektrolitički i motorni kolektorski s permanentnim magnetom, a od vatsatnih elektrodinamski i (kod izmjeničnih struja danas gotovo isključivo upotrebljavani) indukcioni.

3. *Elektrolitički* princip primjenjivan je već kod prvih brojila (iz osamdesetih godina prošloga stoljeća). Kasnije su doduše elektrolitički sistemi potisnuti od različitih drugih s gibanim dijelovima, naročito od onih po motornim principima, no ipak se i danas kod istosmjerne struje pored motornih brojila susreću, poimence u Njemačkoj, također elektrolitička, i to a) ona s izlučivanjem žive Hg (Stia-brojila; Schott & Gen., Jena), te b) s izlučivanjem vodika H_2 (E2- i HE3-brojila; SSW).

Kod brojila sa živom fine kapljice žive, izlučene kod prolaza struje na ugljenoj katodi iz otopine živinoga jodida HgJ_2 (u vodi, kojoj je dodano kaliskog jodida KJ), padaju u kalibriranu staklenu »mjeru cjevčiću« brojila, pa se iz visine stupca žive skupljene u cjevčici zaključuje na broj proteklih Ah; anodu čini ovdje u naročito konstruiranom rezervoaru smještena živa, koja se elektrolizom troši u istoj mjeri, u kojoj se živa na katodi izlučuje, dok sama elektrolitička tekućina ostaje, u zadnjoj liniji, nepromijenjena. Kad se s vremenom cjevčica napuni živom, brojilo se mora »izvrnuti«, tako da živa iz mjerne cjevčice oteče k onoj na anodi, pa registriranje Ah može nanovo početi.

Kod brojila s vodikom tekućina podvrgnuta elektrolizi jest voda zakiseljena (orto)fosfornom kiselinom H_3PO_4 , dok katoda i anoda sadrže vanredno fino porazdijeljenu (v. E-68.) plemenitu kovinu, platinu (Pt) ili rodij (Rh), pa kako je na prikladan način udešeno da su obje elektrode uvijek djelomično u vezi i s vodikom, vladaju se i katoda i anoda u elektrokemijskom pogledu kao »vodikove elektrode«. Nema dakle polarizacije i koначni je rezultat da se samo vodik na katodi izlučuje i na anodi troši, a tekućina ostaje nepromijenjena. Vodik s katode hvata se u prikladnoj staklenoj »mernoj cijevi« i iz očitane visine njegovoga stupca zaključuje se na broj proteklih Ah. Kad se

mjerne cijev napuni vodikom, mora se E2-brojilo izvrnuti, da vodik iz mjerne cijevi izidje¹⁾; brojilo može ponovno početi raditi; kod HE3-brojila naročitom kombinacijom cjevčica na principu »teglice« postignuto je da se automatski nakon dovršenoga jednoga ciklusa elektrolize uspostavi početno stanje i bez izvrтанja).

Da se mjerne cijevi elektrolitičkih brojila ne bi prenaglo puštale, šalje se kroz samu elektrolitičku stanicu od cijele struje potrošača I samo određeni mali dio I_1 , dok se preostali daleko najveći dio $I_2 = I - I_1$ pušta kroz poredni otpor (shunt). Postupa se dakle kao kod ampermetera sa shuntom, po D-38., odnosno po sl. 106. na str. 108. Međutim kao otpor R_s iz sl. 106. ne uzimlje se redovno elektrolitička stanica sama za sebe, nego u seriji s nekim dodanim metalnim otporom, tako da nastaje grana s ukupnim otporom R_s odredjenoga temperaturno neovisnoga iznosa, pa vrijedi relacija iz D-38.: $Y : R_s = I_1 : (I - I_1)$, u kojoj Y pretstavlja otpor shunta.

Obično se kod brojila sa Hg omjer $Y : R_s$ otpora obih grana tako udesi da kod pune (nominalne) struje brojila, na pr. 10 A, kroz elektrolitičku stanicu teče samo struja od recimo 0,02 A (i prema tomu ostatak od 9,98 A kroz shunt), dok se kod brojila sa H₂ kod punoga opterećenja pušta kroz elektrolitičku stanicu čak samo 0,0001 A ili slično. Kako po zakonima elektrolize 1 Ah izlučuje žive 3870 miligrama (285 mm³), odnosno vodika 37,6 milograma (oko 450 cm³ plina H₂ kod normalnoga pritiska 760 »tora« i temperaturе 20° C), to se kraj navedenih neznatnih struja kroz elektrolitičke stanice i relativno malene mjerne cijevi prilično polagano pune, pa izmedju susjednih izvrтанja brojila mogu proći mjeseci, ili čak godina ili dvije, pogotovo jer brojila većinom rade samo s dijelom nominalnoga opterećenja.

4. Kolektorska *motorna* Ah-brojila s permanentnim magnetom (kraće nazivana: magnetna motorna brojila) gradjena su i rade na principu jednostavnih, iz elemenata elektrotehnike poznatih elektromotora s armaturnim namotajem tipa »trostruko T«, te s dovodom struje k armaturnom namotaju po shemi u sl. 262. i 263. preko »keficā« K, i K, i kolektora K od tri lamele.


Armaturu podržavaju u vrtnji mehaničke sile proizvedene djelovanjem magnetskih polja na pr. dvaju permanentnih magnetu M (sl. 262.) na vodiće triju svitaka S₁ do S₃ armature, protjecane istosmjernom strujom. Najčešće permanentni magneti imaju plosnati oblik s uskom pukotinom između krajeva (sl. 262); u tom slučaju i svici S₁ do S₃ (sl. 263.) također moraju biti izvedeni »plosnato«, tako da nastaje »plosnata armatura«, koja se po sl. 262 smjesti unutar aluminijskog oklopa A kao nosioca. Taj aluminijski nosilac služi ujedno kod kočenja gibanja armature vrtložnim strujama, induciranim kod gibanja armature u aluminiju A obim magnetima M (»elektromagnetsko kočenje«;

¹⁾ VDE-Fachberichte 8 (1936), str. 58 do 60.


B-27.). Prema tomu magneti M istodobno izvode, djelujući na strujom protjecani namotaj armature, moment vrtnje potreban za gibanje armature i, djelujući na aluminijsku ploču A koja rotira zajedno s armaturom, kočenje gibanja, pa se brzina vrtnje u pravilu u svakom momentu sama udesi proporcionalno jakosti struje što teče kroz armaturu.

Ima i tipova magnetnih motornih brojila s »cilindrički« izvedenim armaturnim namotajem (i prema tomu cilindričkim prostorom između polnih nastavaka magneta).

I kod magnetnih motornih brojila šalje se samo malen dio ukupne struje potrošača kroz armaturu, a glavni dio teče kroz poredni otpor Y (sl. 263.) kome se omski iznos dade adjustirati metalnim mostičem 1 (fiksiranjem toga mostića u pravom položaju vijkom 2).

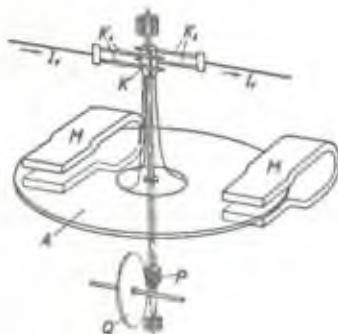

Sl. 262.

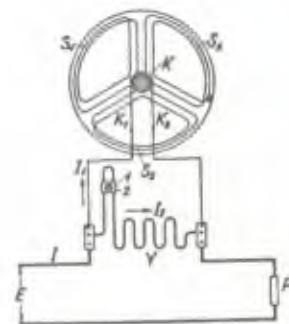

Sl. 263.

Gibanje armature prenosi se kod motornih brojila preko pužnoga vijka P na zupčani kotačić Q i s ovoga preko daljih zupčanika na mehanizam za »brojenje«, koji sumira okretaje armature brojila. Redovno se prenos tako udesi da naprava za brojenje odmah pokazuje potrošene Ah, ili čak, u smislu onoga što će biti odmah rečeno (J-5.), kWh uz suponirani stalni napon mreže E.

5. Iako su opisana brojila, elektrolitička kao i magnetsna motorna, zapravo *ampersatna*, kod kojih je brzina funkcioniranja odredena samo jakošću struje, ipak se ona najčešće upotrebljavaju kao *vatsatna* brojila za registriranje potroška kWh kod istosmjernih struja. Kod toga se iskorišćuje činjenica da su naponi mreže E u V električkih potrošača uglavnom stalni, na pr. 110 V ili 220 V, pa variranjima opterećenja izazvana variranja brzine funkcioniranja brojila nisu proporcionalna samo variranjima jakosti struje I u A, nego također i variranjima E puta veće veličine, električkoga učina EI, tako da se registracije brojila mogu smatrati proporcionalnim ne samo množini elektricitete Q Ah, nego također još i električkoj radnji A = EQ Wh = EQ/1000 kWh. Prema tomu kod stalnoga napona mreže

E može svako brojilo koje pokazuje ampersate poslužiti i kao (kilo)vatsatno brojilo te se, uz suponirani posve određeni iznos E , može i skala kod elektrolitičkih brojila, odnosno prenos s pužnika na napravu za brojenje kod motornih Ah-brojila, tako udesiti da brojilo, priključeno na mrežu baš toga suponiranoga napona E , čak pokazuje direktno kWh.

Prema tomu su podaci ampersatnih brojila upotrebljavani za brojenje (kilo)vatsati točni samo u toliko, u koliko su otstupanja stvarnoga napona mreže od suponiranoga iznosa E zanemariva. U slučaju pak da se brojilo ampersatnoga sistema, s direktnim pokazivanjem kWh uz suponirani stalni napon E , upotrebljava uz mrežu drugoga napona E_1 , očitanja brojila moraju se uzeti u obzir pomnožena s pripadnim konstantnim faktorom (koji u ovomu slučaju ima iznos $C = E_1/E$). Na pr. ako se magnetno motorno brojilo, snabdjeveno prenosom za pokazivanje kWh uz $E = 110$ V, priključi na mrežu napona $E_1 = 220$ V, te dade očitanje 18,2 kWh, stvarni potrošak električke radnje mora se računati sa $2 \times 18,2 = 36,4$ kWh; brojilo samo ne reagira na to što je napon 220 V mjesto suponiranih 110 V.


Principno je moguće dodatkom ispravljača (str. 38.) Ah-brojila istosmjerne struje ma kojega sistema osposobiti i za brojenje Ah kod izmjeničnih struja, no praktički se ta mogućnost rijetko iskoristiće. Za brojenje pak kWh kod izmjenične struje Ah-brojila istosmjerne struje s ispravljačem uopće nisu prikladna, jer ne reagiraju na faktor učina $\cos\phi$.

6. Savršenija, zbog toga što reagiraju i na napon mreže, jesu *vatsatna* (odn. kilovatsatna) brojila. Za istosmernu struju dolaze u toj kategoriji u obzir danas uglavnom samo *elektrodinamska* brojila (koja medutim reagiraju i mogu biti upotrebljavana također kod izmjeničnih struja, samo što se tamo radije uzimaju specijalna brojila izmjenične struje, indupciona, kao praktički najprikladnija).


Princip funkcioniranja elektrodinamskih brojila jest princip kolektorskih motora, kojima je magnetsko polje proizvedeno »strujnim svitkom«, ukopčanim u glavni tok struje (na sl. 264. tačka je svitak crtan razdijeljen u dvije polovice S_1 i S_2), a armatura, na sl. 264 predviđena s tri svitka B-C-D cilindričkoga tipa, snabdijevana je strujom preko trodjelnoga kolektora K i kefica K₁ i K₂, i priključuje se (u serijskoj kombinaciji s jednim »pomoćnim svitkom« S₀ i »dodanim otporom« X analognim onomu kod voltmetara i naponskih grana vatmetara) paralelno na mrežu. Drugim riječima, u strujni se svitak pušta struja mreže I, a u armaturu struja I₀ određena naponom mreže E, pa kako je magnetsko polje proizvedeno strujnim svitkom, t. v. glavno polje, proporcionalno struji I, dok se struja kroz vodiče svitaka armature može smatrati određena naponom E, to se, po zakonima o djelovanju magnetskih polja na vodiče protjecane stru-

jom, moment vrtanje koji nastoji proizvesti vrtanje armature može uzeti kao proporcionalan (istosmjernim veličinama) I i E , dakle proporcionalan učinu $N = EI$. Spomenutim momentom vrtanje izazvano gibanje armature koči se elektromagnetski kao kod magnetskih motornih brojila djelovanjem naročitoga (»kočnog«) magneta M na jednu aluminijsku (»kočnu«) ploču A , koja rotira zajedno s armaturom, pa se brzina vrtanja armature uvijek udesi proporcionalno učinu $N = EI$ u W , i prema tomu brojilo registrira radnju A u Wh , odnosno u kWh . Obično se prenos s pužnika P na napravu za brojenje tako udesi da očitani brojevi daju odmah iznose kWh .

Svitak S_0 ima funkciju da proizvede »pomoćno« magnetsko polje (koje se superponira »glavnomu«, proizvedenom od strujnoga svitka). Ovo je polje potrebno da brojilo ne bi ostalo, zbog trenja, nepokretno kod vrlo slabih struja kroz strujni svitak (i prema tomu neznatnih jakosti »glavnoga« polja). Kako struja kroz S_0 , a s njom i pomoćno polje, ne ovise o opterećenju brojila, nego o naponu E , koji je uglavnom stalан, očito će biti moguće postići da se poljem pomoćnoga svitka kompenziraju učinci trenja, tako da će se brojilo okretati i kod vrlo slabih opterećenja, na pr. još kod 1% nominalne struje I_n .

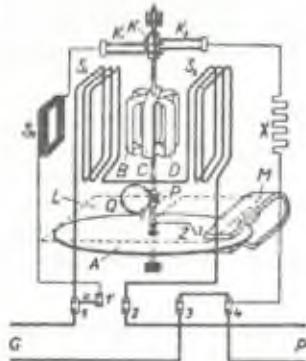

Sl. 264.

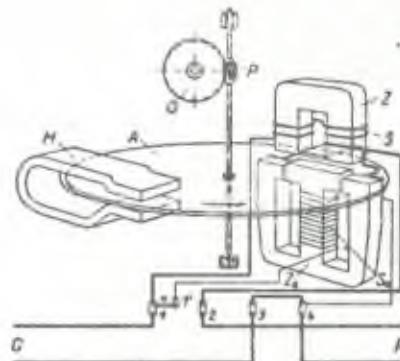

Sl. 265.

Da pak ne bi djelovanjem pomoćnoga polja došlo do t. zv. praznog hoda brojila (vrtanje brojila i bez potroška struje po potrošaču), montira se na armaturu željezna zastavica (Z na sl. 264.), koju kod neznatnih momenata vrtanje armature može zadržati u gibanju privlačenje magneta M (kad Z dode u blizinu od M).

Zaštitni željezni lim L (na sl. 264. crtkano naznačen) stavlja se da se spriječe međusobni utjecaji između magnetskoga polja u motornom dijelu brojila i polja permanentnoga magneta u kočnom dijelu brojila.

Kod brojila za vrlo jake struje (na pr. od 300 A prema gore) stavljaju se paralelno strujnomu svitku poredni otpori, tako da kroz spomenuti svitak teče samo određeni dio trošene struje.

7. Kao kod elektrodinamskih ampermetara, voltmetara i vatmetara, tako i kod elektrodinamskih brojila nema, principno, zapreke da ih se upotrebni i kod izmjeničnih struja. Pri tomu treba za dodani otpor X uzeti po mogućnosti čisti radni otpor tolikoga omskoga iznosa da izide ukupno tako velik radni otpor naponske grane brojila da prema njemu praktički iščezavaju induktivni otpori armaturnoga namotaja i pomoćnoga svitka. Onda će (iz analognih razloga kao kod otklona elektrodinamskih vatmetara u B-23.) brojilo rotirati uvijek proporcionalno izmjeničnomu učinu $N = Elcos\varphi$ i prema tomu registrirati i kod izmjenične struje (pravu) električku radnju A u Wh, odn. kWh.

Uglavnom će se kod izmjeničnih struja elektrodinamska brojila upotrebljavati samo iznimno, u pogonima s vrlo niskim ili vrlo promjenljivim frekvencijama. U običnim prilikama prikladnija su kod izmjenične struje (jer su bez kolektora, a i inače jednostavnije i manje osjetljive konstrukcije; jer nisu tako osjetljiva na utjecaje vanjskih magnetskih polja; itd.) indukciona brojila, na koja sada prelazimo.

8. Na princip *indukcionih* brojila, koja se mogu upotrebiti s a m o kod izmjeničnih struja, dolazi se nadovezujući na princip instrumenata s induciranim vrtložnim strujama iz B-32. Kako je naime već u B-33. rečeno, na spomenutom principu mogu se graditi upotreboom dvaju elektromagneta, jednoga »strujnoga« (uzbuđivanoga strujom I mreže) i jednoga »naponskoga« (uzbuđivanoga strujom I_0 , proporcionalnom naponu mreže E i fazno prikladno pomaknutom prema tomu naponu), također i brojila bez kolektora, nazvana indukciona brojila. Kod ispravnoga adjustiranja ova se brojila brzinom rotiranja prilagoduju pravomu učinu $N = Elcos\varphi$ izmjenične struje i prema tomu registriraju pravu radnju (pravi polrošak) A u Wh, odn. kWh.

Sl. 265. prikazuje primjer praktičke realizacije indukcionoga motornog kilovatsatnog brojila. Struja I mreže pušta se kroz serijski priključeni »strujni svitak« S , namotan na »strujnom željezu« Z , a struja I_0 naponske grane brojila, proporcionalna naponu mreže E , pušta se kroz svitak S_0 , namotan na »naponskom željezu« Z_0 . Zbog variranja fazno pomaknutih magnetskih tokova Φ_1 i Φ_2 , uzbuđenih strujama I i I_0 , induciraju se u vrtivoj aluminijskoj ploči A vrtložne elektromotorne sile E_1 i E_2 , koje stvaraju vrtložne struje I_1 i I_2 . Ove poslijednje kruže okolo naokolo oko mjestâ na ploči A probijanih od tokova Φ_1 i Φ_2 (dakle mjestâ zgađanih od krakova željeza Z i Z_0 koji nose namotaje proljecane strujama I i I_0). Kako kod toga struje inducirane variranjem ma kojega od oba promatrana magnetska toka prolaze i područjima zgađanima od onoga drugoga toka, to dolazi (učincima silâ što se stvaraju međusobnim utjecajima između Φ_2 i I_1 s jedne strane, te Φ_1 i I_2 s druge strane) do stva-

ranja momenata vrtnje na ploču A, a prema tomu i do vrtnje te ploče. Brzina ploče A ograničuje se, kao i kod elektrodi-namskih brojila, elektromagnetskim kočenjem s pomoću permanentnoga magneta M.

Kako se vidi, rotor je kod indukcionih brojila naročito jednostavan, jer u bitnosti sadržaje samo jednu vrtivu ploču A, koja služi i kao motorna i kao kočna ploča, a i inače je konstrukcija indukcionih brojila naročito jednostavna; odatle i njihova općenita upotreba kod izmjeničnih struja.

9. Za ispravno registriranje Wh kod različitih $\cos\varphi$ mora medutim motorni sistem indukcionih brojila biti tako izведен, odnosno adjustiran, da kut pomaka faza ψ između tokova Φ_1 i Φ_2 bude baš »komplement« ($90^\circ - \varphi$) kuta pomaka faza φ između struje I i napona E.

Po detaljnijoj teoriji djelovanja indukcionih brojila, na kojoj se ovdje ne ćemo zadržavati¹⁾, ukupni moment vrtnje kod indukcionih brojila može se smatrati kao proporcionalan (osim sa E i sa I) uz ostalo i sa $\sin\psi$, pa prema tomu taj moment u zadnjoj konsekvensiji može biti samo onda proporcionalan sa $E\cos\varphi$, ako se doista ψ i φ nadopunjaju na pravi kut i $\sin\psi$ se smije nadomjestiti sa $\cos\varphi$. Kočeno u svome gibanju (brzini ploče A proporcionalnim protumomentom vrtnje, proizvedenim djelovanjem permanentnoga magneta M, brojilo će uz spomenute pretpostavke rotirati s brojem okretaja na minutu n proporcionalnim pravom učinu $N = E\cos\varphi$ i prema tomu će, kod ispravnoga prenosa vrtnje rotora s pužnika P na zupčanik Q i na dalje dijelove naprave za brojenje, stvarno pokazivati pravi potrošak u Wh, odn. u kWh.

S praktičkoga gledišta mogu se o udešavanju iznosa kuta ψ dodati ove potankosti. Uz supoziciju da su gore uvedeni »motorni« magnetski tokovi Φ_1 i Φ_2 (koji »tjeraju« ploču A) identični s ukupnim magnetskim tokovima Φ_1 i Φ_2 proizvedenima od struja I i I_0 (dakle uz supoziciju da nema magnetskoga »rasipanja«), jednu od mogućnosti da se približno udovolji uvjetu $\psi = 90^\circ - \varphi$ dalo bi zakretanje u fazi za oko 90° struje I_0 naponskoga svitka S_0 prema mrežnom naponu E. Jer ako I prema E fazno zaostaje za kut φ , a I_0 za kut približno 90° , pomak faza između I i I_0 iznosiće približno $90^\circ - \varphi$. No toliki će onda biti približno i pomak faza između tokova $\Phi_1 = \Phi$ i $\Phi_2 = \Phi_0$, jer će se ovi kraj pretpostavljenih odnosa, moći smatrati kao približno istofazni s pripadnim strujama I, odn. I_0 .

Stvarno su u prvo vrijeme i udešavana indukciona brojila da ispravno funkcionišu i kod opterećenja s promjenljivim $\cos\varphi$ time da se nastojalo dovesti I_0 više ili manje približno »u kvadraturu« (u fazni pomak 90°) sa E. A kako su se direktnim priključkom svitka S_0 na E dali doduš postići veliki pomaci faza između I_0 i E,

¹⁾ Više u monografijama citiranim na str. 273. Vidi i ATM J 752.

ali ipak (već zbog radnoga otpora svitka S_1 kod redovno tanke žice upotrebljavane za realiziranje toga svitka) ne još dovoljno veliki, to su se kod većih zahtjeva na točnost morali upotrebljavati »umjetni« (na pr. »mosni« spojevi), koja je mogućnost već u B-33. bila spomenuta.

Danas se ispravni iznos $90^\circ - \varphi$ kuta Φ postizava jednostavnijim sredstvima, na pr. namjerno proizvedenim »rasipanjem« jednoga dijela toka Φ_0 . Konkretno govoreći, od ukupnoga toka Φ_0 , proizvedenoga strujom I_0 kroz S_0 , samo jedan dio pusti se da prolazi kroz ploču A kao motorni tok Φ_1 , a preostalom dijelu se dade prilika da se zatvori kroz »magnetski shunt« (na pr. kroz oba nena-motana kraka na naponskom željezu Z_0 u sl. 265.), tako da se Φ_0 razgrana u »motorni« tok Φ_2 i »rasipni« Φ_s . Ako se sad motorni tok Φ_1 optereti sekundarnim strujama (već strujni vrtlozi struje I_s , inducirani u ploči A variranjem toka Φ_2 , djeluju kao kratko spojeni i sekundarnom strujom protjecani zavoji), rezultira zaostajanje u fazi toka Φ_2 prema toku Φ_1 , pa se iznos $90^\circ - \varphi$ faznoga kuta Φ između Φ_1 i Φ_2 može postići i kod faznih zaostajanja ispod 90° struje I_0 (odnosno i ukupnoga toka Φ_0 , geometrijske sume tokova Φ_2 i Φ_s) prema naponu E .


U praksi se redovno kut Φ između Φ_1 i Φ_2 samo uglavnom udesi na opisani način prikladnim dimenzioniranjem magnetskoga shunta na naponskom željezu, dok se konačno (fino) udešavanje postizava posebnom regulacionom napravom, na pr. takvom koja dopušta udobno kontinuirano variranje faznoga kuta motornoga toka Φ_1 (također i Φ_2 , je samo dio pripadnoga ukupnog toka Φ proizvedenoga na jezgri Z strujom I ; ostatak se i ovdje razaspe). U spomenutu svrhu dosta je na strujnom željezu Z predvidjeti, pored glavnoga namotaja u obliku svitka S iz sl. 265., jedan drugi (sekundarni) namotaj od vrlo malo zavoja, na koji se priključi kao varijabilni otpor petlja, na pr. od »konstantana«, premostiva na povoljnog mjestu pomičnim metalnim mostićem koji se fiksira vijkom (vidi 1 na sl. 266.). Već prema položaju mostića varira otpor ukopčanoga dijela petlje, pa se mijenja i struja pripadnoga strujnog kruga. A to mijenjanje ima za posljedicu da varira i fazni kut toka Φ_2 , dakle i pomak faza Φ između Φ_1 i Φ_2 , koji se time fino adjustira na vrijednost $90^\circ - \varphi$ (dakle na iznos 90° kod $\varphi = 0^\circ$, odakle i ime »fazno adjustiranje na 90° « za operaciju udešavanja ispravnoga položaja mostića 1 iz sl. 266).

Ima i konstrukcija indukcionih brojila s faznim adjustiranjem s pomoću variranja faznoga kuta toka Φ_2 , koje se može postići raznim metodama (pomičnim bakrenim limovima ili kolutima uz Z_0), kao što su uopće različita kod različitih fabrikata i ostala regulaciona sredstva, oblici naponskoga i strujnoga željeza (uspor. razlike tih željezâ kod tipa AEG u sl. 266. prema tipu SSW iz sl. 265.) i druge konstruktivne pojedinosti.


10. Od ostalih sredstava za adjustiranje — pored opisanoga »faznog adjustiranja« i pored adjustiranja veće ili manje općenite osjetljivosti brojila pomicanjem krajeva kočnoga magneta

(M na sl. 265.; 2 na sl. 266.) bliže osovini ili bliže periferiji rotora — indukciona brojila imat će još, analogno elektrodinamskim, uredaj za stvaranje »pomoćnoga« momenta vrtnje, potrebnoga za kompenziranje trenja, odn. za podržavanje vrtnje brojila kod malenih potrošačkih opterećenja. A da ne dodje do »praznoga hoda« (J-6.), predvidi se (i opet u analogiji s elektrodinamskim brojilima) na osovinu brojila željezna »zaporna zastavica«, koja kod određenoga položaja rotora dode u blizinu jednoga magnetiziranoga elementa, pa magnetsko privlačenje između zastavice i toga elementa sprječava prazni hod brojila.

Za pomoći moment vrtnje kod indukcionih brojila nije potreban »pomoći svitak«, poznat od elektrodinamskih brojila; željeno djelovanje postizava se već prikladno proizvedenom »nesimetrijom«, na pr. a) time da se obuhvati, u blizini rotorske ploče,

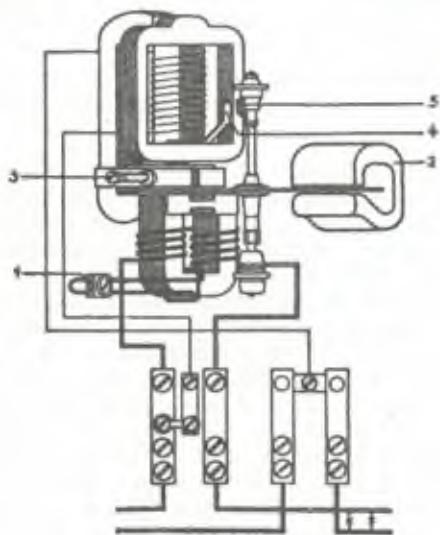


Sl. 266.

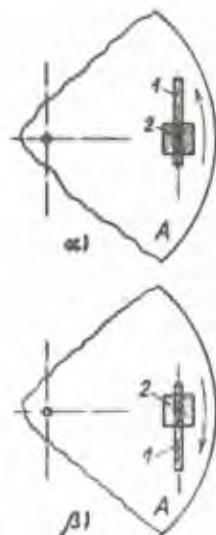


Sl. 267.

jedan dio prereza željeznog kraka koji nosi naponski svitak bakenim prstenom (kratko spojenim zavojem), pri čemu se jave sile koje rotorsku ploču tjeraju u smjeru od neobuhvaćenoga prstenom dijela prema obuhvaćenom dijelu; ili b) tim da se naponski motorni tok pusti da prelazi u rotorsku ploču dijelom preko uže, a dijelom preko šire uzdušne pukotine (što se može postići bilo osobitim oblikom dijela željezne jezgre uz rotorskou ploču, bilo stavljajući u dio pukotine nešto željeza, pri čemu nastaju sile koje tjeraju rotorskou ploču u smjeru mjesta užeg, odnosno željezom snabdjevenog dijela pukotine); nadalje c) tim da se, u blizini rotorske ploče, prisloni (ili inače kako doda, uz krak koji nosi naponski svitak, komadić željeza.

U kategoriju mogućnosti navedenih pod c) spada na pr. nesimetrično »proširivanje pola« ilustrirano u sl. 267., kod kojega se željeni dodani moment vrtnje postizava upotrebom vijka 1, koji okomito probada naponsko željezo 2, a orijentiran je prema rotor-skoj ploči A kako je nacrtano. Već prema tomu kako se vijak fiksira u naponskom željezu, nastat će veća ili manja nesimetrija pola, na pr. kod slike 267. u slučaju α s prevlašću strane gore u slici, a u slučaju β s prevlašću donje strane, pa će i pripadni moment vrtnje djelovati u jednom ili drugom smislu, kako je naznačeno u sl. 267., i varirati prema veličini proizvedene nesimetrije. Ovim načinom se na pr. kod AEG-brojila vrše adjustiranja pomoćnoga momenta vrtnje na ispravni iznos [vidi regulacioni vijak 3 na sl. 266. za »adjustiranje kod malenih opterećenja«; nasuprot tome regulacija pomicanjem kočnoga magneta (2 u sl. 266.) vršit će se kod »velikih opterećenja« (na pr. kod punoga).].

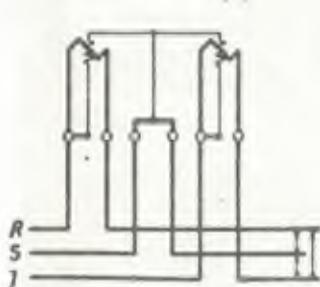

Sl. 268.

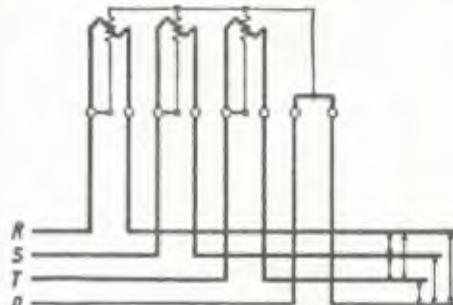

Sl. 269.


Za sprječavanje praznoga hoda mogla bi se zaporna željezna zastavica montirati na takvom mjestu osovine rotora da bi kod vrtnje prolazila tik uz kočni magnet (tako se kod elektrodinamskih brojila doista i postupa). Međutim kod indukcionih brojila radije se, po sl. 266., takva zastavica 5 pušta da prolazi pokraj posebnoga ježićca od željeznog lima 4, vezanoga na naponsko željezo. Magnetizam toga ježićca zadržava zapornu zastavicu, pri čemu je povoljno da je (zbog jače magnetičnosti ježićca) djelovanje jače kod viših mrežnih napona, kod kojih je baš i tendencija praznoga hoda veća.

O frekvenciji, po približnoj teoriji, djelovanje indukcionih brojila ne bi uopće ovisilo. Međutim zbog nuzgrednih učinaka ipak se opažaju u praksi utjecaji vrlo jakih varijacija frekvencije.

11. Za mjerjenja električke radnje kod *trofaznih* mreža mogu se upotrebiti isti mjerni sistemi kao kod jednofaznih indukcionih brojila, priključeni po istim principima po kojima se priključuju kod mjerjenja radnoga učina u trofaznim sistemima vatmetri. Specijalno će se kod mjerjenja potroška u nesimetrično opterećenim sistemima s 3 i 4 vodiča moći upotrebili spojevi s *dva*, odnosno s *tri* sistema indukcionih brojila, analogni spojevima s dva i tri vatmetra po shemama u sl. 205. i 206. na str. 210..

odnosno po E-94. i E-95. Treba u spomenutim shemama samo umjesto strujnih svitaka vatmetara zamisliti strujne svitke brojila, a mjesto naponskih grana vatmetara (dakle kombinacija: naponski svitak + dodani radni otpor) naponske svitke brojila (i to bez ikakvoga dodanog radnog otpora u slučaju indukcionih sistema).

Obično se pojedini sistemi brojila ne upotrebljavaju kao samostalna brojila, nego kombinirani u jedno zajedničko *trofazno brojilo*, sastavljeno od dva ili tri jednofazna sistema s rotorskim

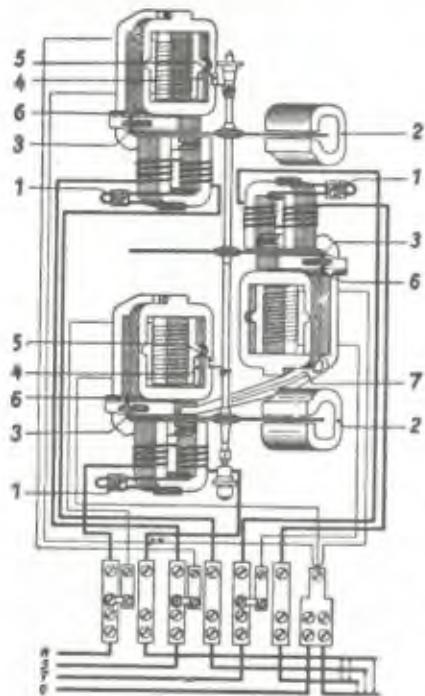

Sl. 270.



Sl. 271.

pločama na istoj osovini (već prema tomu da li se želi upotrebiti spoj *dvaju* brojila po sl. 205. ili *triju* po sl. 206.). Nastaju tako sistemi s priključcima na stezaljke kao u sl. 268., odnosno 269. Ukupni moment vrtnje i brzina rotacije udese se kod ovakvih kombiniranih brojila prema ukupnom trofaznom učinu i ona pokazuju ukupni pravi potrošak trofaznoga sistema u kWh.

Na sl. 270. i 271. vide se prostorni rasporedaj sistema i vanjski izgled (otvorenoga) kombiniranoga brojila s tri mjerna indukcionala sistema (DU8; AEG) za priključak po »metodi triju brojila« na trofazni vod s četiri vodiča R, S, T, O.

Dobro se razabiru tri rotorske ploče na istoj osovini, tri strujna i tri naponska željeza s pripadnim svicima, itd. Kočne magnete bilo je dovoljno primijeniti samo kod dvije rotorske ploče. Regulacioni elementi 1, 2, 3, te uredaji s elementima 4 i 5 za adjustiranje sprječavanja praznog hoda (također predviđeni samo kod dva sistema), isti su, i jednako su označeni, kao u sl. 266.; elementi 6 i 7, u koje ne ćemo pobliže ulaziti, služe također za adjustiranje cijele kombinacije na dobro funkcioniranje.

Detaljnije o različitim načinima spajanja brojila, također i posredstvom mjernih transformatora, v. na pr. u normiranim shemama spajanja (Schaltungsbilder) u »Pravilima za električka brojila« VDE 0418/1932 (§§ 21. i 22.).

12. Od brojila za specijalne svrhe praktički su, osobito kod trofaznih sistema, naročito važna brojila *praznoga potroška*, koja treba da rotiraju brzinom proporcionalnom praznomu učinu, te brojila *prividnoga* potroška, s brzinom rotiranja proporcionalnom prividnom učinu (J-1.).


Za brojila *praznoga* potroška kod jednofaznih sistema trebalo bi moment vrtnje proizveden od oba motorna toka Φ_1 i Φ_2 iz J-9. učiniti proporcionalnim izrazu *Elsine*, dakle proporcionalnim sinusu pomaka faza, a ne kosinusu kao kod mjerjenja pravoga potroška. A kako je po J-9. moment vrtnje kod indukcionih brojila proporcionalan sa $\sin\psi$ (sa sinusom pomaka faza između motornih faznih tokova Φ_1 i Φ_2 , strujnoga i naponskoga), to bi se kod konstrukcije brojila praznoga potroška radilo o tomu da se kut pomaka faza između Φ_1 i Φ_2 udesi na isti iznos $\psi = \varphi$, za koji je pomaknuta u fazi potrošačka struja I prema naponu E , jer bi onda zbog $\sin\psi = \sin\varphi$ moment vrtnje brojila varirao proporcionalno i sa $\sin\varphi$. No to znači da bi se, kod istofaznosti struje I s naponom E , dakle uz $\varphi = 0$, kut ψ morao smanjiti na nulu, t. j. za sistem brojila koji bi neposredno registrirao »prazne kWh« (nazovimo ih tako po analogiji s »praznim W« iz E-87.) zahtijevalo bi se »fazno adjustiranje na 0° «, a ne »fazno adjustiranje na 90° «, koje se po J-9. zahtijeva kod sistema indukcionih brojila za registriranje pravoga potroška u kWh.

U praksi se fazno adjustiranje na 0° ne da tako udobno postići kao adjustiranje na 90° . Ipak je moguće uvjetu $\psi = \varphi$ praktički udovoljiti priključujući po shemi u sl. 272. paralelno strujnom svitku indukcionoga brojila radni poredni otpor (shunt) Y neznatnoga omskoga iznosa, i u seriju s naponskim svitkom dodajući radni otpor X vrlo velikoga iznosa (a uz to uzimajući i uzdušnu pukotinu magnetskoga shunta znatno širom, nego kod sistema za mjerjenja pravoga potroška).


13. Međutim ovakve posebne izvedbe s faznim adjustiranjem na 0° (koje uostalom imaju nekoliko puta toliki »vlastiti potrošak« kao obične) rijede se praktički upotrebljavaju, jer ih u trofaznim sistemima, kod kojih mjerjenja praznoga potroška baš

uglavnom i dolaze u obzir, uopće ni ne treba, budući da se kod njih i uz upotrebu normalnih indukcionih sistema, adjustiranih na 90° , pa čak i sistema adjustiranih na 60° (koji također konstruktivno ne pružaju poteskoća), mogu proizvesti spojevi za mjerjenja praznoga potroška, ako se samo pripazi da se naponski svici trofaznih brojila (s tri ili s dva mjerna sistema) priključe na trofaznu mrežu po naročitim principima.

Tako je kod brojila sa sistemima adjustiranim na 90° , dakle napravama koje priključene na običan način (po sl. 268. ili 269.) mjeru pravi potrošak, lako spojeve tako izmijeniti da izidu naprave koje mjeru prazni potrošak. U principu se tu radi o tomu

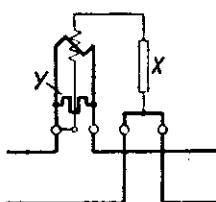

Sl. 272.

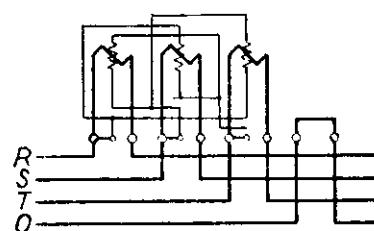

Sl. 273.

da se na naponske svitke, u analogiji s onim što je rečeno u E-90. o prelazu s mjerjenja radnoga učina na mjerjenja praznoga, primijene mjesto napona upotrebljavanih u spojevima za mjerjenje pravoga potrošaka naponi za 90° fazno pomaknuti, kakovi u trofaznim mrežama, uz dovoljnu simetriju naponskoga sistema kao u sl. 202., neposredno stoje na raspolaganju. T. j. treba samo priključiti naponske svitke mjesto na fazne na korespondentne za 90° fazno pomaknute linijske napone (kod pretvorbe spoja za pravi potrošak *triju* brojila fazno adjustiranih na 90° u spoj za prazni potrošak) ili, obrnuto, mjesto na linijske na fazne (kod brojila s *dva* sistema adjustirana na 90°). Tako nastaju spojevi po shemama u sl. 273. i 274. za mjerjenja praznoga potroška kombiniranim brojilima s tri, odnosno s dva na 90° adjustirana indukciona sistema. Promjena *iznosa* volta kod prelaza s jednih napona na druge uzme se u obzir promjenjenim prenosom s pužnika na napravu za brojenje ili određenim faktorcem, kojim se iznos očitan na brojilu množi da se dobije iznos praznoga potroška.

Kako se vidi, kod spoja brojila s tri sistema za mjerjenja praznog potroška u trofaznim sustavima sa četiri vodiča po sl. 273. nije uopće iskoršten priključak nulvodiča O. Kod brojila s dva sistema priključena na trofaznu mrežu s tri fazna vodiča R, S, T nultočka je naprotiv potrebna i dobiva se umjetno time da se naponski svici 1 i 2 obih jednakih sistema brojila kombiniraju u zvezdasti potrošač s induktancijom (svitkom sa želje-

slučajevima na mjestu naročiti oprez kod priključivanja brojila; v. na pr. ATM J 752—6. Osim toga kod trofaznih spojeva s upotrebom »umjetnih faza« (napona za 90° ili 120° fazno pomaknutih) ne smije biti nejednolikostima opterećenja narušena naponska simetrija (trocuk ABC u sl. 202. ne smije biti poremećen). Inače se javljaju naročito kod velikih pomaka faza između struja i napona potrošača znatne pogreške u pokazanim iznosima.

15. Rjeđe se upotrebljavaju brojila *prividnoga* potroška (kVAh-brojila). Po analogiji s formulom (1) na str. 202. prividni potrošak A'' slijedio bi kod konstantnoga $\cos\varphi$ iz relacije $A^2 + A''^2 = A''''^2$, u kojoj su A i A' pravi i prazni potrošak. No kod *promjenljivoga* $\cos\varphi$ spomenuta relacija postaje neispravna¹⁾. Tako ima samo manje više komplikiranih konstrukcija brojila točnih kod svih iznosa $\cos\varphi$ (kVAh-brojila AEG i SSW; Trivektor-brojilo L&G; itd.).

Jednostavniji su problem brojila koja pokazuju kVAh samo približno i samo unutar ograničenoga intervala faznih pomaka. Naime grubo uzeto uz iznose φ ispod 20° vrijedi $\cos\varphi \approx 1$, dok se uz φ od 70° do 90° može staviti $\sin\varphi \approx 1$. Uz kuteve φ od 0° do 20° (dakle uz $\cos\varphi$ od 1,0 do 0,8) mogu prema tomu približno poslužiti obični indukcionici sistemi »fazno adjustirani na 90° «, a uz kuteve φ od 70° do 90° sistemi »adjustirani na 0° «. Uz adjustiranje pak na 45° mogu se dobiti brojila koja približno registriraju kVAh uz φ u intervalu od $45^\circ + 20^\circ$ do $45^\circ - 20^\circ$, t. j. uz $\cos\varphi$ od 0,4 do 0,9 (motorni pogoni!).

II. O BAŽDARENJU I PREGLEDU BROJILA


16. Kao naprave koje služe kod obraćunavanja potroška električke energije, električka brojila treba da svojim podacima zadovoljavaju zahtjevima ispravnosti (unutar određenih tolerancija) i drugim uvjetima fiksiranim u različitim pravilima, odnosno propisima. Kod nas u tom pogledu vrijede »Pravila o obliku, sastavu i obilježavanju strujomjera i granicama njihove točnosti« publicirana u »Služb. Nov.« br. 219-LXVI/1938 (s važnošću od 1. I. 1939); u Njemačkoj su na snazi »Regeln für Elektrizitätszähler« VDE 0418 (momentano je na snazi stilizacija iz g. 1932.) s dodatkom »Bestimmungen über die Beglaubigung von Elektrizitätszählern« (to je izvadak s važnošću od 1. IV. 1935. iz »Prüfordonnung für elektrische Messgeräte« izdanih od P. T. R.; v. A-5.); kod britanskih pravila »British Standard Specifications for Electricity Meters« (B. S. No. 37.) momentano je na snazi tekst iz 1937.; itd.

¹⁾ Na pr. iz $6^2 + 8^2 = 10^2$ i $5^2 + 12^2 = 13^2$ ne slijedi da bi $(6 + 5)^2 + (8 + 12)^2$ bilo $(10 + 13)^2$; jedno je jednako 458, a drugo 529.


zom) 3, jednakom po prividnom otporu naponskim svicima 1, odn. 2, čime se stvara zvjezdište O', koga potencijal odgovara točki O u sl. 202.

14. Kod upotrebe sistema fazno na 60° adjustiranih dolazi se na nešto drukčije, vrlo pregledne spojeve. Tu se naime, obzirom na promijenjeni kut faznoga adjustiranja, ne primjenjuju kod mjerena praznog potroška na naponske svitke naponi pomaknuti fazno za 90° prema onima koji bi se primjenili kod mjerena pravoga potroška uz upotrebu sistema fazno adjustiranih na 90° , nego tu dolaze do upotrebe naponi za 120° pomaknuti.

Tako se na pr. iz spoja po sl. 269. za mjerjenje pravoga potroška trima sistemima adjustiranim na 90° dolazi prelazom na tri sistema adjustirana na 60° na spoj za mjerjenja praznog potroška time da se kroz strujni svitak prvoga sistema pusti struja prvoga faznoga vodiča R, a na njegov se naponski svitak primjeni drugi fazni napon (onaj između S i O), zatim da se slično na drugi sistem primjene druga struja i treći fazni napon, odnosno na treći sistem treća struja i prvi fazni napon. Time nastane spoj za mjerjenja praznog potroška brojilom s tri na 60° udešena sistema, priključena na trofazni vod s četiri vodiča po shemi u sl. 275.

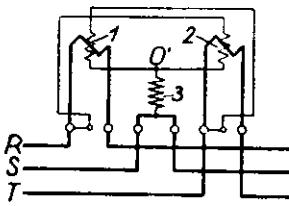

Sl. 274.

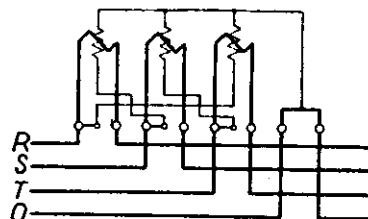

Sl. 275.

I kod mjerena pravoga potroška mogu se upotrebjavati indukcionici sistemi adjustirani na 60° . Tako je na pr. za mjerjenje pravoga potroška u simetrično opterećenoj trofaznoj mreži s tri vodiča R, S i T dovoljno priključiti strujni svitak »na 60° adjutiranoga« brojila s jednim sistemom u vodič R, a naponski na linijski napon između R i T, čime nastane naročiti »spoј jednoga brojila« kod kojega ne treba nikakve nultočke.

Ima i inače mnogo mogućnosti spajanja različito adjustiranih sistema indukcionih brojila i kombinacija od više takvih sistema, naročito ako se uzmu u obzir i varijante spojeva kod indirektnoga i poluindirektnoga priključivanja posredstvom strujnih i naponskih mjernih transformatora. Kraj ovlike šarolikosti postoje dakako i mnoge mogućnosti pogrješnih spojeva (na pr. s krivim slijedom faza, sa zamijenjenim priključcima strujnih ili naponskih mjernih transformatora itd.), tako da je u komplikiranijim

U nekim državama (na pr. i kod nas) određeno je čak obavezno ispitivanje svakoga strujomjera prije puštanja u upotrebu, te ponovno pregledavanje nakon svakih nekoliko godina upotrebe, dok drugdje (na pr. u Njemačkoj) nema sličnih odredaba, nego se prepustila inicijativi interesiranih strana briga da u upotrebi budu ispravna brojila, a upotreba se brojila koja krivo pokazuju naravno kažnjava.

Kraj spomenutoga stanja stvari brojila se na koncu fabrikacije podvrgavaju u tvornicama *baždarenju* (ispitivanju sposjmom s adjustiranjem na ispravan rad s pomoću u brojilima predvidenih regulacionih elemenata) u baždarskim stanicama samih proizvođača, a i prije puštanja u upotrebu istražuju se u baždarskim stanicama na pr. većih električkih centrala; ovako adjustirani i ispitani pojedini komadi mogu se onda poslati, fakultativno ili obvezatno, na službeni *pregled* u svrhu »ovjeravanja«, odnosno u službene stanice za »pregled i žigosanje«. A ima prilika kad se brojila podvrgnu *kontroli* u pogonu.

17. Prikladnih ispitnih spojeva, a prema tomu i ispitnih uredaja, za svrhe baždarenja ili samo pregleda, kao i spojeva za kontrolu u pogonu, ima vrlo različitih. U bitnosti je, dakako, svrha svih tih spojeva i uredaja ista: da se potrošak P pokazan za izvjesni vremenski interval od istraživanoga brojila usporedi s podacima »normalnih« (t. j. smatranih ispravnima) mjernih naprava ukopčanih istodobno s brojilom; iz tih podataka izračuna se ili zaključi na *stvarni* potrošak S , pa se na temelju diferencije iznosâ P i S odredi, koliko % brojilo pokazuje previše (pozitivna pogreška) ili premalo (negativna pogreška).

Razlike u pojedinim metodama mogu biti samo u načinu provođenja spomenute usporedbе; one se mogu odnositi:

a) na to da li se radi s »faktičnim« opterećenjem, t. j. s faktično priključenim prikladno odabranim potrošačkim strujnim krugom, ili s »umjetnim« opterećenjem, kod kojega se naponske grane i strujni svici istraživanoga brojila i mjernih električkih naprava, koje služe kod ispitivanja, snabdijevaju naponima i strujama proizvedenima samo za njih;

b) na to da li se za određivanje stvarnoga potroška S upotrebe podaci električkoga mjernoga instrumenta s kazalom (kod kWh-brojila vatmetra, koji pokazuje učin N ; kod Ah-brojila ampermetra, koji pokazuje struju I) kombinirani s vremenskim podacima ure (na pr. stop-ure), ili se za određivanje iznosa S upotrebi posebno »normalno« (specijalno i precizno konstruirano, te pomno baždareno) brojilo; konačno

c) na to, da li se ispitivanje vrši motrenjem rotorskih okretaja (t. zv. kratkotrajnim pokusom), t. j. mijereći stop-urem

samo broj sekunda t potreban za izvjestan manji broj vremenskih razmaka n , u kojima slijede jedan za drugim prolazi marmacije na rotorskoj ploči pokraj jednoga fiksnoga znaka, i zaključujući iz broja okretaja rotora n na iznos P po podatku na brojilu o prenosu s rotora na napravu za brojenje (taj prenos, koji i onako može biti samo iznimno i grubo neispravan i dade se naknadno mehanički kontrolirati, naznači se na brojilu na pr. sa »1 kWh = 4800 okretaja rotora«, pri čemu bi $R = 4800$ bio »broj prenosa« brojila), ili se ispitivanje produži u »trajni pokus«, kod koga se brojilo mora ostaviti u pogonu dok se podatak naprave za brojenje (ili kod elektrolitičkih brojila visina stupca izlučene tvari) toliko jako ne promijeni da se diferencija stanja na svršetku i početku pokusa dade dobro ocitati (kod elektrolitičkih brojila ni ne dolazi u obzir nego ispitivanje trajnim pokusom).

18. Ovisi naravno o raspoloživim sredstvima, te o broju ispitivanja i brzini i točnosti kojom se ona žele vršiti po kojoj će se od alternativa navedenih pod a) do c) postupati u pojedinih slučajevima baždarenja ili pregleda brojila.

Kod kontrole u pogonu i u slučajevima pojedinačnih ispitivanja mjernim sredstvima koja su zbog drugih upotreba već na raspolaganju lako će se na pr. improvizirati spoj s doista priključenim potrošačem, recimo kao u sl. 276. sa sijalicama S, električkim kuhalom K, motorom M i sličnim, tako da će se kod danoga napona mreže E dati udesiti različite struje opterećenja I , a kod izmjenične struje i različiti faktori učina $\cos\phi$ (na pr. variranjem opterećenja priključenih motora ili transformatora, svičima sa željeznom jezgrom itd.).


Samo pak mjerjenje moći će se izvršiti na pr. vatmetrom W , s naponskom granom (zajedno s dodanim otporom X) priključenom paralelno naponskom svitku istraživanoga (recimo indukcionoga) brojila B na napon E , mјeren voltmetrom V, a sa strujnim svitkom priključenim u seriju sa strujnim svitkom brojila B (i s ampermetrom A, koji pokazuje struju I). Onda ne bi trebalo nego, uz konstantno držano opterećenje, mjeriti interval vremena potreban za recimo 20 okretaja rotora kod kratkoga pokusa, odnosno pustiti brojilo ukopčano kroz mnogo dulji interval vremena (dok se iznos pokazan uredajem za brojenje ne bi nešto jače promijenio prema stanju na početku) u slučaju trajnoga pokusa.

Ako bi stajalo na raspolaganju normalno brojilo, moglo bi se ono ukopčati mjesto vatmetra W u sl. 276. U tom slučaju ne bi ni trebalo mjeriti vrijeme, nego bi bilo dovoljno usporediti razlike ocitanja istraživanoga i normalnoga (ispravnim smatranih) brojila nakon pogona zajedno u povoljnem trajanju.


19. Za baždarenja i pregledne brojila u većem broju, na pružu baždarskim i preglednim stanicama, kontrolne metode s faktičnim opterećenjem ne bi bile prikladne. U pravilu se tu primjenjuje *umjetno opterećenje*, gdje ni nema potrošača. Tako se s jedne strane postizava da se izlazi s izvorima struje male-noga učina i da otpada trošenje energije u potrošaču za vrijeme mjerjenja, a s druge strane lakše se uđešavaju potrebni ispitni naponi i različite struje opterećenja, te (kod izmjeničnih struja) različiti pomaci fazne struje prema naponu, koji se traže kod ispitivanja brojila kod različitih pogonskih prilika, propisanih za potpuno baždarenje ili pregled brojila.

Obično se još kod ovakvih mjerjenja radi po metodi određivanja potroška brojila mjernim instrumentom (vatmetrom kod kWh-potrošaka) i urom, jer je ova redovno točnija od metode s normalnim brojilom.

K tomu dakako kod većega broja mjerjenja dolazi u obzir samo kratki pokus s motrenjem broja okretaja rotora, iz kojega se na pokazani potrošak zaključuje iz naznake »prenosa« R brojila ($1 \text{ kWh} = R$ okretaja rotora).

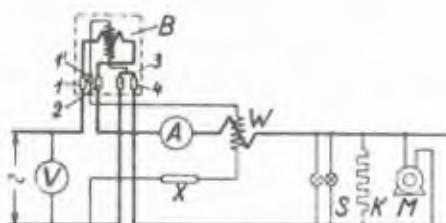

Sl. 276.

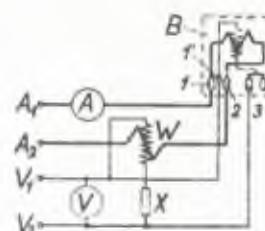


Sl. 277.

Po shemi u sl. 277. kod umjetnoga se spoja strujni svitak i naponska grana istraživanoga brojila B električki odijele (veza a između stezaljki 1 i 1' u sl. 264. i 265. razriješi se). A onda se kroz strujni svitak brojila B , spojen u seriju s ampermetrom A i sa strujnim svitkom vatmetra (ili normalnoga brojila) W pusti struja, prikladno regulirana na željeni iznos I , iz posebnoga izvora (»strujnoga generatora«), koji se priključi na stezaljke A_1 i A_2 i može imati samo malen napon (koliki je dovoljan za podržavanje struje I kroz A i kroz strujne svitke od B i W), pa prema tomu i malen učin. Slično se na naponsku granu istraživanoga brojila, kojoj su paralelno priključeni voltmeter V i naponska grana vatmetra (naponski svitak vatmetra s dodanim otporom X), odnosno naponska grana »normalnoga« brojila, primjeni preko stezaljki V_1 i V_2 napon, reguliran na iznos E , iz posebnoga izvora (naponskoga generatora), koji također može biti dimenzioniran za malen učin (jer ne treba da daje nego malenu ukupnu struju).


Čak i u slučaju istodobnoga priključka većega broja istraživanih brojila (sa strujnim svitcima ukopčanima u seriju, a naponskim paralelno) ne će biti potrebni izvori za I i E većega učina, jer su »vlastiti potrošci« strujnih i naponskih svitaka današnjih brojila neznačni.

20. Spoj po sl. 277. osniva se na tom da kWh-brojila, a isto tako i vatmetri, očito reagiraju proporcionalno strujama I kroz njihove strujne svitke i naponima E primijenjenima na njihove naponske grane, a sistemi za izmjenične struje također proporcionalno faktoru učina $\cos\varphi$ proizvedenom pomakom faza φ struje I prema naponu E ; sve to dolazile struje I i naponi E od ma kuda i bio uzrok faznom pomaku φ između I i E ma koji, dakle i onda kad ni nema »potrošača«, protjecanoga pod utjecajem napona E strujom I fazno pomaknutom za kut φ prema E .

Tako će brojilo B u sl. 277. rotirati brzinom proporcionalnom učinu N vata (dakle proporcionalnom izrazu EI kod istosmjerne struje, a izrazu $EI\cos\varphi$ kod izmjenične) i prema tomu će registrirati potrošak $A = \int N \cdot dt$ u Wh odn. kWh, koji će se moći usporediti s potroškom izračunanim po podacima N i t vatmetra W i ure (u vatima i u sekundama).

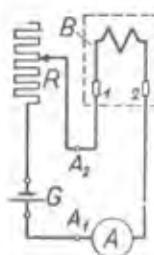

Sl. 278.

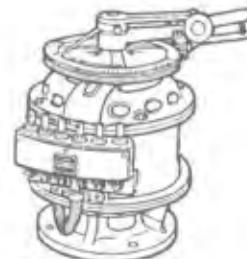

Sl. 279.

Kod istosmjerne struje otpao bi iz sheme po sl. 277. priključak vatmetra, jer bi se na $N = EI$ moglo zaključiti već iz očitanja E i I instrumenata V i A. Kod Ah-brojila otpao bi i cijeli naponski krug tako da bi cijeli ispitni spoj bio kao u sl. 278. [s ovećim akumulatorskim elementom kao izvorom struje G , s otporom za reguliranje R , te brojilom B i ampermetrom A (ili normalnim brojilom) priključenima u seriju].

Kod izmjeničnih struja moraju naprotiv biti na raspolaganju ne samo dva električki odijeljena (bez vodljive veze) generatora G_1 i G_2 , jedan s mogućnošću udešavanja iznosa napona E , a drugi s analognom mogućnošću za struju I , nego se mora predvidjeti i mogućnost udešavanja povoljnoga pomaka faza φ , da bi se istraživanja brojila mogla vršiti kod različitih faktora učina. A razumije se da i frekvencije u naponskom i strujnom ispitnom krugu moraju biti striktno iste. Uz to će kod ispitivanja trofaznih brojila

biti dakako potrebni trofazni naponski i strujni generatori G_1 i G_2 . Svim ovim zahtjevima može se udovoljiti:

a) tako da se za generatore G_1 i G_2 , uzmu prikladno namotani sinhroni strojevi (u pravilu trofazni, da se mogu istraživati i trofazna brojila), s rotorima učvršćenima na zajedničku osovinu, a sa statorima jednim fiksним i drugim vrtivim; kod pogona ovakve kombinacije motorom prikladne brzine, udešene već prema željenoj frekvenciji, mogu se onda mijenjanjem uzbudnih struja obih generatora udešavati iznosi E i I , a zakretanjem vrtivoga statora prema fiksnomu pomaci fazu između E i I ;

b) tako da se struja I i napon E , potrebeni za strujni, odnosno naponski krug kod ispitivanja umjetnim opterećenjem, proizvedu transformatorskim priključcima na raspoloživu mrežu izmjenične struje (u pravilu trofaznu), i to na pr. struja I običnim transformatorom, a napon E dovoljno velikim *zakretnim* transformatorom (pomicateljem faza ili faznim transformatorom; v. E-37. i F-14.). Vanjski izgled zakretnog transformatora za ove svrhe, s rotorom koji se dade fiksirati zakrenut u povoljni položaj, prikazuje sl. 279. (izvedba: S&H).

21. Još je naročito potrebno da se kod baždarenja ili pregleda brojila očitavanjem vatmetra i ure jednom udešeno opterećenje za vrijeme cijelog mjerenja praktički ništa ne promjeni. U nekim slučajevima, na pr. kod upotrebe akumulatora kao izvora struje u spoju po sl. 278., to se automatski postizava, a u drugim prilikama, osobito u slučaju malo prije spomenutoga transformatorskoga proizvođenja napona E i struje I priključkom na mrežu izmjenične struje podvrgnutu jačim varianjima napona, moraju se upotrebiti naročita sredstva (na pr. s elektronskim cijevima) za podržavanje stalnosti napona i struje; takva i imaju sve veće i modernije stanice za baždarenje i pregled brojila.

22. Evo još nekoliko primjera računskih postupaka kod različitih načina ispitivanja brojila:

1) Ispitivanje jednofaznoga indukcionog kWh-brojila nominalnoga napona 220 V i nominalne struje 5 A (umjetno opterećenje po sl. 277.; vatmetar i ura; kratki pokus). Broj prenosa R (J-19.) neka je naznačen na brojilu sa 3000 ($1 \text{ kWh} = 3000$ okretaja rotora). Neka se ispituje kod iznosa $E = 220 \text{ V}$, $I = 4 \text{ A}$, $N = 704 \text{ W}$, pokazanih od V , A , W , dakle kod $\cos\varphi = 704/880 = 0.8$. Preciznom stop-urom se ustanovi da brojilo za $n = 36$ okretaja rotora treba vrijeme $t = 60,4 \text{ s}$. Stvarni je potrošak $S = 704 \times 60,4 / 3600000 = 0.0118 \text{ kWh}$, a na $n = 36$ okretaja otpadao bi pokazani potrošak $P = 36/3000 = 0,01200 \text{ kWh}$. Brojilo dakle pokazuje previše; ima pozitivnu pogrešku, koja u % stvarnoga potroška S iznosi:

$$p\% = 100(P - S)/S = +1,6\% \quad (I)$$

Isti se rezultat dobiva, ako se iz stvarnoga potroška $Nt/3600000$ uz $n = 36$ okretaja rotora zaključi na broj:

$$R_1 = n/(Nt/3600000) = 3600000n/Nt = 3048$$

stvarnih okretaja po kilovatsatu, pa se R_1 usporedi s brojem $R = 3000$ okretaja po kWh navedenim na brojilu. Kod ispravnoga brojila bilo bi $R_1 = R$. No kako je u promatranom slučaju R_1 veće od R , brojilo izvodi za $R_1 - R$ više okretaja po kWh, ono ide prebrzo i ima pogrešku (u % iznosa R):

$$p\% = 100(R_1 - R)/R = 100(3048 - 3000)/3000 = +1,6\% \quad (\text{II})$$

II) Ispitivanje magnetnoga motornoga brojila nominalnoga napona 110 V i nominalne struje 10 A; spoj po shemi u sl. 278.; ampermetar i ura; kratki pokus. Neka je na brojilu naznačen iznos $R = 4800$ kao broj okretaja za 1 kWh uz suponirani napon od 110 V. Uz $I = 5$ A neka brojilo za $n = 45$ okretaja treba 62,8 s. Iznos P bio bi $45/4800 = 0,00938$ kWh, dok je stvarno kroz brojilo prošla množina elektriciteta $5 \times 62,8/3600$ Ah, kojoj bi uz supoziciju $E = 110$ V odgovarao iznos kWh:

$$S = 110 \times 5 \times 62,8/3600000 = 0,00960,$$

tako da brojilo griješi za $100(P - S)/S = -2,3\%$

III) Jednofazno indukciono kWh-brojilo (220 V i 5 A); mjerjenje *baždarnim* (ispitnim) brojilom; opterećenje umjetno ili faktično. Baždarna brojila dopuštaju očitanja broja okretaja, učinjenih za vrijeme ukapčanja, do u malene dijelove jednoga okretaja. Kod odabranoga opterećenja, na pr. uz 20% nominalne struje kod nominalnoga napona i uz $\cos\varphi = N/EI = 0,6$ ostavi se u pogonu baždarno brojilo, dok istraživano s nominalnih na pr. $R = 3000$ okretaja po kWh ne načini određeni cijeli broj, na pr. $n = 60$ okretaja. Ako pripadni broj okretaja baždarnoga brojila iznosi na pr. $n_0 = 1,95$, a 1 okretaj toga brojila vrijedi na pr. $A = 0,01$ kWh, moralo bi, kod jednakoga registriranja obim brojilima, biti $n/R = A \cdot n_0$; razlika bi upućivala na pogrešku $p\%$, koju je lako izračunati. Uz $R = 3000$, $n = 60$, $n_0 = 1,95$, $A = 0,01$ izišlo bi $P = 0,0200$ kWh, a $S = 0,0195$ kWh, pa bi po formuli (I) u primjeru I) pogreška bila


$$p\% = 100(P - S)/S = +2,6\%$$

Sve dobivene pogreške ležale bi unutar »dopuštenih otstupanja« fiksiranih u čl. 10. naših »Pravila« (J-19.), a također i unutar granica pogrešaka propisanih za ovjeravanje brojila u »Dodatku« Pravilima VDE 0418/1932. Razumije se da će se brojilo kod baždarenja adjustirati, a kod ovjeravanja (odn. pregleda) kontrolirati u cijelom predviđenom opsegu opterećenja, a uz to i s gledišta pokretanja kod neznatnih opterećenja, s obzirom na prazni hod itd.

Vrijedno je istaknuti da je u slučaju kratkoga pokusa kod mjerena stvarnoga potroška S mjernim instrumentom (u prvom primjeru gore vatmetrom) i urom važnije nego se često misli da upotrebljena stop-ura bude precizna (neka pokazuje po mogućnosti i desetinke sekunde), te da vrijeme motrenja ne bude prekratko. Tako se u primjeru I) gore iznos pogreške $p\%$ smanji od 1,6 na 1,26 uz $t = 60,6$ umjesto $t = 60,4$ s.

23. U prvi mah moglo bi se činiti neprikladnim što se kod baždarenja i pregleda električnih brojila određivanje stvarnoga potroška S najčešće svodi na mjerjenje dviju veličina, na pr. kod kWh-brojila izmjenične struje na mjerjenje učina vatmetrom i vremena urom, pri čemu mjereni učin za vrijeme mjerjenja mora ostati posve stalan, umjesto da se električka radnja direktno mjeri normalnim brojilom, pri čemu ne bi mnogo smetale eventualne male varijacije opterećenja za vrijeme mjerjenja, jer bi jednako utjecale na normalno kao i na ispitivano brojilo.

Razlog je upotrebi vatmetara, i uopće instrumenata s kazalom, kod određivanja iznosa S u tomu što brojila dosadanijih konstrukcija nije moguće adjustirati da rade dovoljno precizno i pouzdano kod vrlo različitih opterećenja, kod kojih se svih istraživanja obično vrše. No moguće je graditi i adjustirati brojila da idu pouzdano precizno kod određenoga nominalnoga opterećenja (i u blizini njega). Polazeći od ove ideje razvio se u novije vrijeme postupak jednakoga opterećenja kod ispitivanja brojila izmjenične struje, kod kojega se, po sl. 280.,

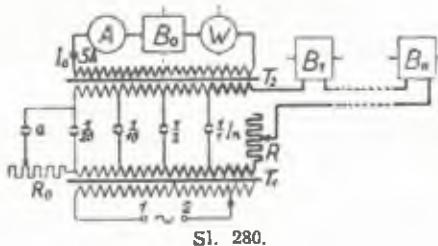

Sl. 280.

strujni svici normalnoga (baždarnog, ispitnog) brojila i vatmetra W (koji služi za udešavanja opterećenja s faktorom učina ispod 1) ne priključuju direktno u seriju sa strujnim svicima grupa istraživanih brojila B_1 do B_k za nominalno E_n volta i I_n ampera, nego preko naročitoga vanredno preciznoga mjernog transformatora T_2 sa »stopenasto« promjenljivim brojem zavoja na primarnoj strani. Tako, usprkos različitim struji $\frac{1}{2}I_n$, $\frac{1}{2}I_n$ itd. kroz primarni namotaj od T_2 i kroz B_1 do B_k , kroz B_n W i ampermeter A teče uvijek jednaka struja, recimo struja

$I_0 = 5$ A, za koju A, B₀ i W mogu biti naročito precizno adjustrani. Struja I_n i njezini dijelovi, naznačeni u slici, crpe se sekundarno iz transformatora T₁, primarno priključenoga na izmjeničnu mrežu stezaljkama 1—2; odvojci sekundarno na tom transformatoru tako su odabrani da, kad se uz utaknuti čep kod $\frac{1}{1}I_n$ otporom R (i prikladno odabranim brojem zavoja primarno u T₁) udesi sa $I_0 = 5$ A nominalna struja I_n kroz B₁ do B_k samim premještanjem toga čepa iz položaja $\frac{1}{1}$ u položaje $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{10}$ i $\frac{1}{20}$, struja opterećenoga brojilâ B₁ do B_k postizava pripadne dijelove nominalne struje I_n, a da ipak kroz A, B₀ i W teče u svim slučajevima jednaka struja $I_0 = 5$ A.

Naponske grane vatmetra W, te brojila B₀ i B₁ do B_k mogu se priključiti kao obično kod transformatorskih spojeva za umjetno opterećenje (preko zakretnoga transformatora kao pomicatelja faza).

Olporom R₀, uz čep utaknut kod a, određuje se najmanje opterećenje kod kojega brojila B₁ do B_k kreću.

Kod ispitivanja uz opterećenja s faktorom učina manjim od 1 postupa se tako da se željeni cosφ udesi s pomoću otklona vatmetra. Ako se na pr. želi ispitivati uz polovicu nominalne struje I_n i uz cosφ = 0,5, utakne se čep kod $\frac{1}{2}$, i sekundarna struja transformatora T₂ dotle se udešava dok A ne pokaže $I_0 = 5$ A. A onda se rotor pomicatelja faza vrti i time se mijenja otklon vatmetra W; iznos cosφ = 0,5 postignut je, kad otklon vatmetra W padne na polovicu maksimalnoga otklona koji se vrtnjom rotora dade udesiti. Uz ovo udešenje B₀ ide još uvijek s polovicom brzine, ma da je opterećenje brojilâ B₁ do B_k udešeno na četvrtinu nominalnoga. Mogu se i podaci vatmetra W kombinirani s podacima ure upotrebiti kod ispitivanja brojila po metodi jednakoga opterećenja.

Računske operacije kod mjerjenja opisanim »jednostavnim« postupkom jednakoga opterećenja nisu nikako komplikirane (lako slijede proširenjem računa uz primjer III) u J-22.; radi se obično sa 40 ili 60 okretaja baš ispitivanoga egzemplara brojila B₁ do B_k da izidu jednostavne relacije). No proširenjem ove metode, odnosno naročitom izvedbom skala brojila B₀ uspjelo je uopće izbjegći svako računanje, budući da se pogreška u % očitava direktno na jednoj od šest naročito izvedenih »postotnih skala«, koje se već prema pojedinim slučajevima mjerjenja fiksiraju u određeni položaj prema glavnoj skali brojila B₀ (v. na pr. ATM Z 733—6).

K) DODACI

Uz A-5.:

1. Prije donošenja definicija osnovnih četvorki obaju ekvivalentnih sistema m-kg-s-A i V-A-s-m, te sistema V-A-s-cm, treba primijetiti da će se pri tom kod definicije (apsolutnog) ampera A primjenjivati pojam jedinice sile »njutn« N, a kod definicije (apsolutnog) volta V pored pojma ampera A upotrebljavat će se i pojam jedinice snage (učina) vat W. Nije nedosljedno to upotrebljavanje N i W, iako N dolazi kao izvedena jedinica $\text{kg}\cdot\text{m}/\text{s}^2$ odnosno VAs/m u sistemima m-kg-s-A i V-A-s-m (u sistemu V-A-s-cm jedinica sile VAs/cm je stostruko veća od N), a slično i W figurira kao $\text{kg}\cdot\text{m}^2/\text{s}^3$ odn. VA, kako se to slijedi uvidom u redne brojeve 8. odn. 11. Tabele IX. donesene na iduce dvije stranice.

Puni (na osnovnim četvorkama izgrađeni) sistemi iz Tabele IX. mogu se naime također zamišljati u neku ruku »naslonjeni« na parcijalni »apsolutni« sistem mehaničkih CGS-jedinica (baziran na tri mehaničke jedinice $\text{cm}\cdot\text{g}\cdot\text{s}$), u komu sistemu jedinica sile $\text{g}\cdot\text{cm}/\text{s}^2$ (zvana i din) i jedinica snage $\text{g}\cdot\text{cm}^2/\text{s}^3$ (zvana i erg/s) izlaze iz mehaničke trojke $\text{cm}\cdot\text{g}\cdot\text{s}$. Prema tomu ni relacijom $1 \text{N} = 10^3$ dina uvedeni (apsolutni) N kao i relacijom $1 \text{W} = 10^7$ erg/s uvedeni (apsolutni) W ne ovise o električkim veličinama jakosti struje i električnom naponu, i zato ni o njihovim jedinicama A i V, pa se ove moglo slobodno definirati pozivajući se na N odnosno na W.

2. Uzimajući N i W kao već uvedene na gornji način iz CGS, lako će biti razumjeti ove definicije osnovnih četvorki punih koherentnih sistema m-kg-s-A i V-A-s-m odn. V-A-s-cm:

I. OSNOVNE JEDINICE m-kg-s-A-sistema

- metar (m):** jedinica duljine, definirana razmakom kod 0°C između dvije crte na prototipu metra iz PtIr, čuvanom u Sèvresu (kraj Pariza) i internacionalno usvojenom g. 1889.;
- kilogram (kg):** jedinica mase, definirana masom PtIr-prototipa iz Sèvresa, usvojenoga g. 1889.;
- sekunda (s):** jedinica vremena, 86400-ti dio »srednjega sunčanog dana«;
- amper (A):** jedinica jakosti struje, definirana stalnom strujom kroz svaki od dva tanka, beskonačno duga, paralelna i 1 m razmaknuta vodiča u vakuumu, uz koju djeluje sila između obih vodiča $0,2 \cdot 10^{-8} \text{ N}$ po metru duljine sistema vodiča.

II. OSNOVNE JEDINICE V-A-s-m-sistema

- volt (V):** jedinica električnoga napona i elektromotorne sile (EMS), definirana stalnim naponom vodiča koji pri struci 1 A troši snagu 1 W;
- do d): **amper, sekunda i metar:** kao pod I. d), I. c) i I. a).

III. OSNOVNE JEDINICE V-A-s-cm-sustava

- do c): **volt** kao pod II.a), **amper** kao pod I.d), **sekunda** kao pod I.c);
 - centimetar (cm):** jedinica duljine, 100-ti dio metra iz I.a).
3. Kako se sad dalje iz uvedenih po I. do III. osnovnih četvorki dobivaju pripadne izvedene jedinice, pokazuje već gore spomenuta Tabela IX.:

T a b e l a IX.:

NAJAVAŽNJE VELIČINE I NJIHOVE JEDINICE u koherentnim sistemima

Redni broj	Veličine	Oznake	A) Jedinice u ekvivalentnim sistemima m-kg-s-A (MKSA) odn. V-A-s-m					
			Imena jedinica	Kratice	Jedinice dimenziono izražene u sistemu m-kg-s-A (MKSA)	Jedinice dimenziono izražene u sistemu V-A-s-m		
1	masa	m	kilogram	kg	osnovne jedinice sistema m-kg-s-A (MKSA)	osnovne jedinice sistema V-A-s-m		
2	duljina	l, s	metar	m				
3	vrijeme	t	sekunda	s				
4	jakost elektr. struje	I	amper	A				
5	elektr. potencijal elektr. napon; EMS	V U, E	volt	V	$\text{kg m}^2/\text{As}^3$			
6	brzina (linearna)	\vec{v}	metar na sek.	m/s	m/s	m/s		
7	akceleracija (linearna)	\vec{a}	metar na sek. po sekundi	m/s ²	m/s ²	m/s ²		
8	sila	\mathcal{P}	njutn	N	kg m/s^2	VAs/m		
9	moment vrtnje	\mathcal{M}	njutn-metar (džul)	Nm (J)	$\text{kg m}^2/\text{s}^2$	VAs		
10	radnja, rad energija	A, W E, W	vatsekunda, džul	Ws, J	$\text{kg m}^2/\text{s}^2$	VAs		
11	snaga, učin	N	vat	W	$\text{kg m}^2/\text{s}^2$	VA		
12	množ. elektriciteta, el. naboj tok gustoće el. pomaka; el. tok	Q W	amperekunda, kulon	As, C	As	As		
13	električki otpor (rezistancija)	R	om	Ω	$\text{kg m}^2/\text{A}^2\text{s}^2$	V/A		
14	jakost elektr. polja	\mathcal{F}	volt po metru	V/m	kg m/As^3	V/m		
15	gustoća elektr. pomaka (elekt. pomak)	\mathcal{D}	amperekunda po kv. metru	As/m ²	As/m ²	As/m ²		
16	dielektrička polarizacija	\mathcal{M}_e	amperekunda po kv. metru	As/m ²	As/m ²	As/m ²		
17	jakost magn. polja	\mathcal{H}	amper po metru	A/m	A/m	A/m		
18	magnetska indukcija (gustoća magn. toka)	\mathcal{B}	tesla	T	kg/As^2	Vs/m ²		
19	tok magn. indukcije (magn. tok)	Φ, Ψ	voltsekunda, veber	Vs, Wb	$\text{kg m}^2/\text{As}^2$	Vs		
20	magn. polarizacija	\mathcal{M}_m	tesla	T	kg/As^2	Vs/m ²		
21	magn. napon, MMS	$U', \Theta(wI)$	amper (amperezavoj)	A (AZ)	A	A		
22	magn. otpor (reluktancija)	\mathcal{R}	amper po voltsekundi	A/Vs	$\text{A}^2\text{s}^2/\text{kg m}^2$	A/Vs		
23	kapacitet	C	farad	F	$\text{A}^2\text{s}^4/\text{kg m}^2$	As/V		
24	induktivitet	L, M	henri	H	$\text{kg m}^2/\text{A}^2\text{s}^4$	Vs/A		
25	influencijska konstanta (aps. diel. konstanta vakuuma)	ϵ_0	amperekunda po voltmetru	As/Vm	$\text{A}^2\text{s}^4/\text{kg m}^2$	As/Vm		
26	indukcijska konstanta (aps. m permabilnost vakuuma)	μ_0	voltsekunda po ampermetu	Vs/Am	$\text{kg m/A}^2\text{s}^2$	Vs/Am		

Primjedba: Psihološke jedinice kao kandela, lumen, luks, fon i sl. te jedinice kao rentgen, kiri itd. su izvan sistema pod A) odn. B)

m-kg-s-A odn. V-A-s-m (i u V-A-s-cm), te numeričke veze s ESJ, EMJ itd.

Redni broj	B) Jedinice u sistemu V-A-s-cm			Veze jedinicu pod B) s jedinicama pod A) (Identičnost jedinica naznačavana sa: B=A)	Glavne numeričke veze jedinica sistema pod A) s jedinicama mehan. sist. CGS i na CGS (po A-54, C-27, C-39, itd.) i nastojanjima ESJ odn. EMJ, veze s mehaničkim stotinim tehničkim jedinicama STJ, te drugi podaci
	Imena jedinica	Kratice	Jedinice dimenziono izražene u sistemu V-A-s-cm		
1	V-A-s-cm-jedinica mase	VA ² /cm ³	VA ² /cm ³	1 VA ² /cm ³ = = 10 ⁴ kg	Masa: 1 kg(<-masa) = 1000 g (CGS) = 0,102 STJ mase; u A-14, uvedeno: AJM odgovara 1,06 · 10 ⁻²⁷ kg
2	centimetar	cm	osnovne jedinice sistema V-A-s-cm	1 cm = 10 ⁻² m	Jak. el. struje: 1 A = 0,1 EMJ ≈ 3 · 10 ⁴ ESJ
3	sekunda	s		B = A	El. napon: 1 V = 10 ⁴ EMJ ≈ 10 ¹⁰ ESJ
4	amper	A		B = A	Sila: 1 N = 10 ⁶ din (CGS) = 0,102 kg*(kg-sila ili kilopond; STJ)
5	volt	V		B = A	Mom. vrtanje: 1 N · m = 10 ⁷ din · cm (CGS) = 0,102 kg*m (STJ)
6	centimetar na sekundu	cm/s		1 cm/s = 10 ⁻¹ m/s	Radnja i energija: 1 J = 10 ⁷ erga (CGS) = 0,102 kg*m ² (m = 0,239 cal)
7	centim. po sekundi	cm/s ²	cm/s ²	1 cm/s ² = 10 ⁻⁶ m/s ²	Snaga (učinak): 1 W = 10 ² erg/s (CGS) = 0,102 kg*m/s (STJ)
8	V-A-s-cm-jedinica sila	VA ² /cm		1 VA ² /cm = = 10 ² N (= 10 ⁴ VA ² /m)	Množina el. (el. mohor): 1 As = 0,1 EMJ ≈ 3 · 10 ⁹ ESJ
9	V-A-s-cm-jed. momenata vrtnje (džul)	Ws (J)	VA ²	B = A	El. otpor: 1 Ω = 10 ⁹ EMJ ≈ 10 ¹⁰ ESJ
10	vatzekunda, džul	Ws, J	VA ²	B = A	Recipročna vrijednost el. otpora zove se elektr. vodljiva vrijednost. Otpor R u Ω (= V/A) odgovara vodljiva vrijednost 1/R u recipročnom omiku Ω ⁻¹ (= A/V). Za Ω ⁻¹ uobičajeni su oznaka i naziv S (simens). Gleda specif. otpora (otpornost, rezistivnost), i gleda specifičke vodljive vrijednosti (vodljivosti, konduktivnosti), vidi B-19, do B-21. Kod izmen. struja gleda uvjetelj recipročnih veličina prividnog otpora Z i prividne vodljive vrijednosti Y, i gleda vezu između njihovih komponenta R-X odn. G-B vid. potpisne u poglaviju E)
11	vat	W	VA	B = A	Jakost magn. polja: 1 A/m = 4 π · 10 ⁻³ G (EMJ)
12	amperekunda, kulon	As, C	As	B = A	Magn. indukc.: 1 T = $\frac{Wh}{m^2}$ = 10 ⁴ G (EMJ)
13	om	Ω	V/A	B = A	Tok magn. indukcije: 1 Wh = 10 ⁴ M (EMJ)
14	volt po centim.	V/cm	V/cm	1 V/cm = 10 ³ V/m	Magn. polarizacija: 1 T = 10 ⁴ G (EMJ)
15	amperek po kv. centimetru	As/cm ²	As/cm ²	1 As/cm ² = = 10 ⁴ As/m ²	Za magnetiziranje (ili intenciju magnetiziranja) jedinica je ista kao za jakost magn. polja (v. C-90.)
16	amperek po kv. centimetru	As/cm ²	As/cm ²	1 As/cm ² = = 10 ⁴ As/m ²	Kapacitet: 1 F = 10 ⁻⁸ EMJ ≈ 9 · 10 ¹¹ ESJ (cm)
17	amper po centimetru	A/cm	A/cm	1 A/cm = 10 ³ A/m	Induktivitet: 1 H = 10 ⁸ EMJ (cm) ≈ $\frac{1}{9 \cdot 10^{11}}$ ESJ
18	voltek po kv. centimetru	Vs/cm ²	Vs/cm ²	1 Vs/cm ² = = 10 ⁴ T (= 10 ⁴ Vs/m ²)	U mehan. sistemima CGS i STJ tri osn. veličine i jedinice jesu: u CGS duljina 1 cm, vrijeme 1 s, masa 1 g; u STJ duljina 1 m, vrijeme 1 s, sila 1 kg* (kg-sila, kilopond)
19	voltekunda, veber	Vs, Wb	Vs	B = A	Influenciona konstanta ε ₀ ima u sistemu pod A) vrijednost 8,854 · 10 ⁻¹² As/Vm, u sistemu pod B) vrijednost 0,08854 · 10 ⁻¹² Vs/Vcm; kod upotrebe ESJ uzimati je numerički iznos 1.
20	voltek po kv. centimetru	Vs/cm ²	Vs/cm ²	1 Vs/cm ² = = 10 ⁴ T (= 10 ⁴ Vs/m ²)	Indukcionala konstanta μ ₀ ima u sistemu pod A) vrijednost 0,4π · 10 ⁻⁶ Vs/Am, u sistemu pod B) vrijednost 0,4π · 10 ⁻⁶ Vs/Acm; kod upotrebe EMJ uzimati je numerički iznos 1.
21	amper (amperezovoj)	A (AZ)	A	B = A	Poneti kol:
22	amper po voltekundi	A/Vs	A/Vs	B = A	1 Ah = 3600 As 1 kWh = 860000 cal = 860 kcal = 367000 kg*m ² 1 KS (= 1 PS) = 75 kg*m/a = 736 W 1 HP = 746 W
23	fared	F	As/V	B = A	
24	henri	H	Vs/A	B = A	
25	amperekunda po voltekcentim.	As/Vcm	As/Vcm	1 As/Vcm = = 10 ³ As/Vm	
26	voltekunda po ampercantim.	Vs/Acm	Vs/Acm	1 Vs/Acm = = 10 ³ Vs/Am	

Tabela IX. preuzeta je iz:

Dr. J. Lončar, OSNOVI ELEKTROTEHNIKE, KNJIGA I., Zagreb, 1956.

Upućivanja kao A-54. i sl. u zadnjem stupcu Tabele IX. odnose se na ovu knjigu!!

Uz A-9.:

4. Internacionali Westonov normalni element građen je, po shemi u sl. 281., s pozitivnom elektrodom 1 iz žive i s negativnom 5 iz amalgama kadmija i žive (s 12,5% kadmija). Elektrode su u zasićenoj otopini 6 kadmijeva sulfata. Elektroda 1 prekrivena je »depolarizacionom« pastom 2 s kristalićima merkurosulfata i kadmijeva sulfata. Dodani su još iznad 2 sloj 3 i iznad 5 sloj 4 kristalâ kadmijeva sulfata (zbog osiguranja zasićenosti otopine).

Pri radu s nekadanim internacionalnim voltom V' iz 1908. pridavao se proizvedenom naponu ovog elementa kod 20°C iznos $1,0183 \text{ V}'$.

Uz A-10. a.:

5. Dosljedno bi se uz V-A-s-m u formulu otpora $R=\rho l/q$ nekog vodiča duljine l i presjeka q stavljala duljina u m i presjek u m^2 , u kom slučaju bi očito na jedinicu duljine i jedinicu presjeka preračunati otpor, veličina zvana »specifički otpor« ili »otpornost« ρ materijala iz koga je vodič, morala biti izražena u $\Omega \cdot \text{m}^2/\text{m} (= \Omega \cdot \text{m})$, da bi se dobio R u Ω . Slično bi se uz V-A-s-cm dobilo R u Ω pri l u cm i q u cm^2 uz ρ u $\Omega \cdot \text{cm}^2/\text{cm} (= \Omega \cdot \text{cm})$. No u elektrotehničkoj praksi zaostao je običaj da se, i uz V-A-s-m i uz V-A-s-cm, u formulu otpora stavlja l u m i q u mm^2 , pa, da R ipak izide u Ω , upotrebljava se \times u $\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$. Prema tomu, ako se ništa dalje ne kaže, treba uzimati da je ρ dano u $\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$ (i to za 20°C , tako da i R izlazi za tu temperaturu). Slično je kod »vodljive vrijednosti« $G=1/R$ izražavane u simensima S (=recipročnima omima Ω^{-1}) i kod »specifičke vodljive vrijednosti« ili »vodljivosti« $\times=1/\rho$: kod prve bi se dosljedno u formulu $G=\times q/l$ uz V-A-s-m unosilo l u m i q u m^2 te \times u $\text{S} \cdot \text{m}/\text{m}^2 (= \text{S}/\text{m})$. No redovito se u elektrotehničkoj praksi, bar kod metalnih vodiča, radi s \times u $\text{S} \cdot \text{m}/\text{mm}^2$ uz l u m i q u mm^2 , što daje G u S .

Ipak se često kod elektrolitičkih vodiča (kod mjerenja više fizikalno ili kemijski, no i elektrotehnički važnih) iznosi ρ odn. \times daju u $\Omega \cdot \text{cm}$ odn. S/cm , pa onda za G u S treba raditi sa l u cm i q u cm^2 (dakle dosljedno u V-A-s-cm); v. na pr. u E-70. \times -iznose (kod 20°C) u S/cm za četiri elektrolitičke tekućine.

Ova je primjedba bila potrebna, jer se zanemarivanjem razlikâ na pr. vodljivosti \times danih jednom u $\text{S} \cdot \text{m}/\text{mm}^2$ i drugiput u S/cm može lako krivo zaključivati. Tako bi netko, uspoređujući vodljivost ekstremno čistog Cu danu iznosom 62 i onu 30%-ne H_2SO_4 danu sa 0,7645 (v. E-70.), i zaboravljajući da je prva mišljena u $\text{S} \cdot \text{m}/\text{mm}^2$ i druga u S/cm , krivo zaključio da odlično vodljivi metal Cu samo 62/0,7645-struko ili 81-struko bolje vodi od praktički najbolje vodljive elektrolitičke tekućine s 30% H_2SO_4 i 70% vode, dok u stvari Cu bolje vodi čak 810000-struko (jer je na S/cm preračunata vodljivost Cu iznosa 620000).

6. Influenciona konstanta ϵ_0 vezana je se dielektričkim konstantama pojedinih dielektrika (izolatora), absolutnom ϵ i relativnom ϵ' , relacijom: $\epsilon = \epsilon_0 \epsilon'$. Slično je indupciona konstanta μ_0 vezana s magnetskim permeabilnostima pojedinih tvari, absolutnom μ i relativnom μ' , relacijom $\mu = \mu_0 \mu'$. Konkretno to znači da na pr. u dielektriku s $\epsilon'=5$ pri danom električkom polju F vlada »gustoća električkog pomaka« D ϵ' -struko (specijalno: 5-struko) veća od gustoće D_0 koja bi se pri istom polju F uspostavila u vakuumu, odn. da slično na pr. u željezu sa $\mu'=1800$ pri magnetskom polju H vlada magnetska indukcija B μ' -struko (specijalno: 1800-struko) veća od indukcije B_0 koju bi isto polje H proizvelo u vakuumu.


Kako prema rečenomu očito treba vakuumu pripisivati $\epsilon'=\mu'=1$, bit će razumljivo da se ϵ_0 odn. μ_0 katkad nazivaju i »absolutna dielektrička konstanta vakuma« odn. »absolutna permeabilnost vakuma«.

Uz A-11.

7. Umjesto kod nas malo poznatih »frakturnih« slova mogu za naznaku vektora služiti i velika slova »pisanog« pisma ili velika uspravna »poludebelo« štampana slova, pa i (tipografski manje prikladne) oznake strelicom, crticom i sl. iznad ili ispod slova koje predstavlja iznos vektora.

Uz B-7.

8. Osim s potkovastim »vanjskim« permanentnim magnetom danas se instrumenti s pomičnim svitkom sve više izvode i s permanentnim magnetom cilindričnog oblika, korespondentnog jezgri iz mekog željeza klasičnih konstrukcija po sl. 2. na str. 17. i smještenog u mjeri sistem namjesto ove potonje. Ovakav »jezgrasti« magnet, magnetiziran u određenom smjeru okomitom na njegovu os, okruži se koaksijalnim plastićem iz mekog željeza, i kroz ovaj se, u dvije grane, zatvara magnetom proizvedeni magnetski tok. Tako nastaju otklonske sile na strujom protjecani vrtivi svitak 3, smješten po sl. 282., s njegove dvije stranice u magnetska polja unutar obje uzdušne pukotine između magneta 1 i plića 2, probadane magnetskim linijama pri prelazima toka iz 1 u 2, i natrag iz 2 u 1. Vide se na sl. 282. i kazalo 4 te skala 5. Izvedba: H&B.

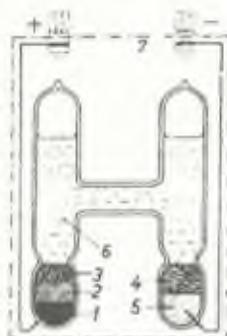

Sl. 281.



Sl. 282.

9. Zapravo su ove vrlo kompaktne konstrukcije s jezgrastim magnetima praktički omogućene tek dolaskom novih odličnih materijala za permanentne magnete (Al-Ni-čelici i Al-Ni-Co-čelici), jer se s ovima mogu postizavati jaka magnetiziranja čak i vrlo kratkih magneta. Mogu se uostalom s novim materijalima graditi i vanredno precizni, te osjetljivi (a time i malena vlastitog potroška) instrumenti tipa pomičnog svitka s »vanjskim« magnetima, kao kod magnetskog kruga po sl. 283., na kojoj su 1' i 1" kratki Al-Ni-magneti ili Al-Ni-Co-magneti, 2' i 2" polni nastavci iz mekog željeza, te 3 odn. 4 jaram odn. jezgra, takoder iz mekog željeza (dijelovi 5 i 6, iz nemagnetskog metala i tvrdo pajani sa 2' i 2", osiguravaju stalni razmak između 2' i 2").

U pogledu konstrukcija s jezgrastim magnetom treba još reći da se kod njih već teže, i tek uz prikladne dodatne mjere, postizavaju za jednolikost skale poželjna polja iste magnetske indukcije B u širim područjima obih uzdušnih pukotina. Kod instrumenata s unakrsnim svitcima po B-44. i B-45. nejednolika raspodjela toka čak se prihvata, jer ne smeta. No uzimajući u obzir jednostavnost konstrukcija s jezgrastim magnetom, one s bar uglavnom jednolikom raspodjelom toka magnetskog polja mnogo se odabiru i za gradnju običnih instrumenata sa samo

jednim pomičnim svitkom. A i kod galvanometarskih sistema, gdje se pri razvučenoj skali može izlaziti i s manjim maksimalnim otklonima sistema, jezgrasti tip se vrlo mnogo primjenjuje.

Uz B-11.

10. Vrlo velik napredak donijelo je sve šire uvođenje »vrpcem napetih« otklonских sistema raznih kategorija. Prema današnjoj više diferenciranoj terminologiji na pr. kod instrumenata s vrtivim svitkom od starijih sistema sa samo jednostrano na gornji kraj svitka apliciranom vertikalnom torzionom metalnom vrpcom (koja ujedno čini i gornji priključak svitka, uz donji priključak više slobodan i netorziono realiziran), dakle kod sistema doista tek jednostrano »na vrpci obješenih« poput onoga na sl. 6. na str. 21., treba razlikovati novije većom ili manjom duljinom (u dva odsječka porazdijeljene) torziona vrpce obostранo napeto (nategnuto) nošene, dakle kako se danas kaže »vrpcem napete« sisteme. Takav je sistem po sl. 282., napet odsjećima 7' i 7" torziona vrpce učvršćenima na oba kraka 6' i 6" nosača 8 (a i sustav po sl. 5. na str. 21. danas će se zvati »vrpcem napeti«).

Dok se instrumenti s obješenjem na vrpci moraju graditi s libelom i vijcima za točno postavljanje svitka u ispravan položaj, te s uređajem za aretiranje pri transportu ili neupotrebljavanju instrumenta, kod vrpcom napetih instrumenata, nešto manje osjetljivih od najosjetljivijih na vrpci obješenih izvedbi, no vrlo robustnih, može se izići bez libele i aretiranja (izvedeni s prikladnim »preuzimačima udaraca« ovi se instrumenti mogu čak bacati na pod, pa da ne budu oštećeni).

11. Osim najosjetljivijih zrcalnih galvanometara, koji se još uvijek izvode s obješenjem na dugim vrpcamama, danas se izvode vrpcom napeto ne samo tek malo manje osjetljivi zrcalni galvanometri, na pr. oni sa svjetlosnom markicom, nego vrlo mnogo i normalni instrumenti s kazaljkom, kakvi su se prije isključivo gradili s ležajima sa šiljcima i spiralnim perima za proizvodjenje torzionog protumomenta.

U početku su se izvodili samo osjetljivi prenosni instrumenti napeti vertikalnom vrpcom, i po tom s kazaljkom gibanom u horizontalnoj ravnni, dakle instrumenti za »horizontalnu« upotrebu. No kraj vrednih prednosti vrpcom napetih sistema brzo se ove nastojalo uvesti i u instrumente za »vertikalnu« upotrebu, dakle s ležajima realiziranima horizontalnom napetom vrpcom, kakvi se traže na pr. za rasklopne ploče. Napeti dugom horizontalnom vrpcom sistemi bi se međutim izvjesili prema dolje. No kako su se kod manjih osjetljivosti pokazale dovoljne i kvalitetne kratke vrpce, danas se i obični vertikalni instrumenti izvode »kratko« napeti horizontalnom vrpcom.

Danas se, pored prvobitno jedino vrpcom napeto građenih instrumenata s pomičnim svitkom i s unakrsnim svicima (i većinom odmah izvadanih i s jezgrastim magnetom), već susreću i drugi vrpcom napeti mjeri sistemi poimence oni s mukim željezom (elektromagnetski) i elektrostatski. Dakako da se na širi upotrebu vrpcom napetih sistema moglo misliti tek nakon dolaska novih materijala za vrpce, velike čvrstoće i prije nedostignutih elastičnih svojstava. Zapravo se dadu zamisliti i okruglim žicom napeti sistemi, no mehanički su, uz ista torziona svojstva, vrpce višestruko čvršće.


12. Velike su prednosti vrpcom obješenih i vrpcom napetih sistema da oni reagiraju već na najmanje struje, dok se sistemi sa šiljcima u ležajima počimaju otklanjati tek kad moment vrtnje od struje dosegne iznos dovoljan da se svladaju sile trenja u oba ležaja; slično se vrpcom obješeni sistemi otklanjavaju do pravih otklona pri raznim strujama, dok se klasični sistemi zbog trenja, katkad sa zamjetljivim zapinjanjem, zaustave malko odmaknuto od pravog položaja (u takvim se slučajevima

blagim udaranjem po instrumentu ukloni napinjanje). Iako su kod najpomnije izvedenih ležaja i oštro brušenih šiljaka ove pogreške klasičnih izvedbi zanemarivo neznatne, one se duljom upotrebom instrumenta, pogotovo ako ovaj ima da podnosi trešnje, padove ili prejake otklone zbog preopterećenja, mogu zbog kvarenja ležaja i otupljenja ili deformiranja šiljaka, osobito kod nježnih osjetljivih sistema, neugodno povećavati, dok kod robustnih vrpcem napetih sistema tih poteškoća nema. Jedino je potrebno kod ovih potonjih paziti, a to je danas moguće, da se napinjanja realiziraju suvremenim kvalitetnim vrpcama s po mogućnosti zanemarivim »elastičnim naknadnim djelovanjem«, zbog koga se sistem nakon velikog otklona pripadnom strujom ne bi nakon iskopčane te struje natrag povratio posve na nulu skale.


Uz B-23.

13. Doneseni izvod, da će kod nižih frekvencija vatmetar sa skalom baždarenom istosmjernim iznosima struje I_0 i napona E_0 , i po tom snage $E_0 I_0$, točno mjeriti izmjenične snage $E I \cos \varphi$, vrijedi uz dodatnu ogragu da se mogu zanemariti međuinduktivni utjecaji strujnog svitka na naponski, pa treba i o tom voditi računa kod gradnje instrumenta.

14. Postotne pogreške pri kraju B-23, slijede iz formule (I), izvedene u G-7. Nebitno je naime da li je pogreška za kut δ nastala nesavršenošću vatmetra, kako je u B-23. pretpostavljano, ili kutnom pogreškom prenosa mjernih transformatora, kao u G-7. U pogledu pogreške samog vatmetra zbog malog induktiviteta u naponskoj grani treba primijetiti da se po E-14. prikladnim paralelno dodanim kondenzatorom može kompenzirati utjecaj induktiviteta grane s mnogo radnog otpora i malo induktiviteta, time da se udesi da vremenska konstanta uvedena u E-14. praktički isčezava.

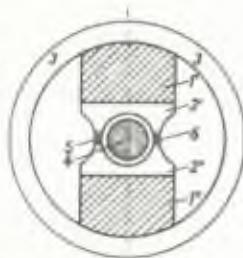

Sl. 283.

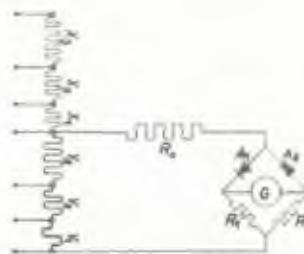

Sl. 284.

Uz B-34.

15. Mnogo su vrijedni elektrostatski instrumenti i za mjerjenja neznatnih množina elektriciteta. Tako se danas, pri radu s ionizirajućim radijacijama (na pr. s rentgenskim i gama zrakama), mnogo upotrebljavaju »džepni dozimetri«, oblikom slični naliv-perima. Oni sadrže elektrometarski sistem sa stremenom iz vanredno nježne, s Au, Pt ili sl. »metalizirane«, kvarcne niti, koja se kod električki sa recimo oko 200 V nabijenog sistema nade odmaknuta, zbog odbijanja kvarcnog stremena od istoimenog nabijenog čvrstog stremena iz deblike žice, na položaj uziman kao »položaj nula«. Kako je ovaj sistem izolirano smješten u zatvorenoj cijevastoj »ionizacionoj komorici«, na pr. iz tankog Al-Jima, koja ujedno čini i kućište elektrometra, kad utjecajem odredene »doze« radijacija dode do ionizacije uzduha u komorici, nabojem pripadnim stvorenoj količini parova iona izbjije se nabijeni elektrometar već prema

primljenoj dozi radijacija, izražavanoj u r (rentigenima) ili mr (milirentgenima), i kvarni stremen izvede korespondentni pomak s položaja nula do nekog položaja manjeg naboja, s time da taj pomak naznačuje mjerenu dozu. Primjenom daljih doza proizvode se pripadni dodatni pomaci, tako da instrument i sumira višekratno primjenjivane doze unutar duljih vremenskih intervala. Pomaci kvarcnog stremena mogu se dobro pratiti na malom ugrađenom mikroskopu s okularskalom, na kojoj se čak odmah neposredno naznače iznosi r ili mr. Nakon svakog izbijanja dozimetar se može prikladnom napravom za nabijanje ponovno dovesti u položaj 0 r (mr), da može dalje sabirajući mjeriti nove doze

Uz B-37.

16. Danas se, pored i dalje mnogo upotrebljavanog Graetzova spoja po sl. 26. i 27. na str. 38., mnogo primjenjuju i drugi ispravljački rasporedaji za vezu k instrumentu. Tako mosni spoj uz instrument G po sl. 284. ima samo dva ispravljača A₁ i A₂, no i dva otpora R₁ i R₂; u slici je donesen rasporedaj s ovim spojem čak s više mjernih područja izmjeničnih struja i napona, s granom serijski povezanih nuzotpora Y₁-Y₂-Y₃ korespondentnih jednako označenima u sl. 107. na str. 108. i s grupom predotpora X₁-X₂-X₃. A ima na ovom dosta suptilnom području i drugih ispravljačkih spojeva, na pr. onih s mjernim transformatorima (strujnim odn. naponskim).

17. U pogledu tipa upotrebljenih ispravljača može se reći da se, kao odlični baš za mjerne naprave, još uvijek u ovima mnogo susreću Cu₂O-ispravljači. Ipak se u novije vrijeme mnogo grade univerzalni instrumenti s modernim poluvodičkim Ge-diodama sa šiljkom, koje se pored svoje vremenske konstantnosti odlikuju i vrlo malim vlastitim kapacitetom, pa se s njima gradeni instrumenti zbog smanjenih kapacitivnih nuzefekata mogu upotrebljavati do frekvencija od vrlo mnogo kHz dok se s Cu₂O-ispravljačima ne može ići preko kojih 10 kHz. Naprotiv diode sa Si dosad još nisu jače prodrle u mjeru tehniku, a za Se-ispravljače, iako inače vrlo dobre za druge primjene, može se reći da ni ne mogu na području mjernih naprava konkurirati drugim tipovima ispravljača.

Uz B-56. i B-57.


18. Pravila za mjerne sprave, internacionalna IEC i nacionalna, mijenjala su se dosta prošlih godina, s time da su detaljnije razrađena nacionalna pravila prilagodjavana više općenitim IEC-pravilima. Od njemačkih pravila upravo su stupila na snagu pravila VDE 0410/10.59 umjesto dosadanjih VDE 0410/1.53. Najbitnije za ova novija pravila prema stanju po Tabeli V. na str. 56. jesu novo dodane klase: klasa 0,1 ekstremno preciznih instrumenata na bazi dopuštene pogreške od samo 0,1% ili 1‰ (»promille-instrumenti«) i klasa 5 vrlo grubih instrumenata na bazi pogreške 5%; usporedi još i klasifikaciju: »precizni instrumenti« klasa 0,1—0,2—0,5 i »pogonski instrumenti« klasa 1—1,5—2,5—5. I u odnosu prema simbolima po sl. 52. na str. 57. ima danas promjena (uvедeni su na pr. simboli za instrumente s vrtivim magnetom u polju jednog svitka ili para unakrsnih svitaka, te za »bimetalne« instrumente). A i oznake su djelomično drukčije nego prvobitno: na pr. — (a ne =) znači istosmjernu struju.

Za ilustraciju razlika prema nekadanim oznakama po sl. 51. pod a) odn. b), koje se danas vide samo još na vrlo starim instrumentima, evo na sl. 285. pod a) i b) današnjih oznaka za dva instrumenta. Oznake pod a) se odnose na željezom zatvoreni elektrodinamski vatmetar klase 0,5 za upotrebu u »vertikalnom« položaju pri frekvencijama od 15 do 60 Hz (potonje se razumijeva samo sobom, ako uz sinusoidu koja nazna-


čuje izmjeničnu struju nema naznake frekvencija). A ispitni napon 2 kV, predviđen za instrumente pogonskih napona iznad 40 do 650 V, označen je bijelom zvjezdicom s brojkom 2 u njoj. Oznake pod b) predstavljaju instrument za »horizontalnu« upotrebu sistema s pomičnim svitkom i permanentnim magnetom s ugradenim suhim ispravljačem, klase 1 kod istosmjernih mjeranja i klase 1,5 kod izmjeničnih mjeranja, s ispitnim naponom 5 kV (i po tom pogonskim iznad 650 do 1500 V). Zbog daljih detalja u odnosu na instrumente, kao i onih o mernim transformatorima, električkim brojilima itd. čitalac će dakako konzultirati uvijek one pripadne propise koji budu u danom momentu na snazi.

Uz C-8. do C-10.

19. Često pri registriranju pojedinih pojava, na pr. promjena temperature mjerjenih termoelementima, izvor struje ne daje dovoljno snage za neposredni pogon naprave za registriranje (ili čak reguliranje). U ovakvim slučajevima može se ispred naprave staviti »mjerno pojačalo«, koje upravljano slabim izvorom mernih struja proizvodi mnogostruko više učina potrebnog za pogon registracionog uređaja. Spomenimo dva tipa takvih pojačala: »fotolektričko« i »s titrajnim krugom«.

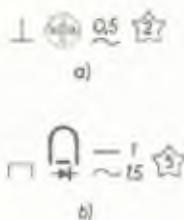

Sl. 285.

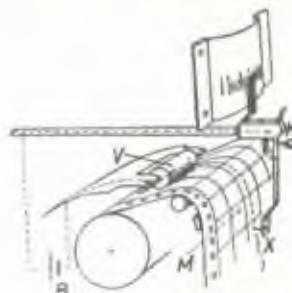

Sl. 286.

Kod prvog se tipa merna struja šalje kroz svitak zrcalnog galvanometra naročite konstrukcije, a svjetlost male sijalice reflektira se zrcalcem galvanometra tako da kod različitih otklona galvanometra varira omjer svjetlosnih tokova što zgadjuju dvije fotostanice u vezi s mrežicom (resetkom) prikladne elektronske cijevi. To pak u daljoj konsekvensiji mijenja napon mrežice, a time i anodnu struju cijevi, već dovoljno jaku da tijera registracioni uređaj uključen u seriji s određenim »kompenzacionim otporom« u anodni krug cijevi. Sve se tako udesi da galvanometar, uz kompenziran merni napon padom napona na kompenzacionom otporu, zauzima kod raznih mernih napona razne otklone, i po tom mrežica cijevi razne napone, te registracionim uređajem upravljaju struje proporcionalne iznosima registrirane veličine.

Kod drugog tipa pojačala varira se, raznim položajima metalne zastavice pričvršćene na vrhu kazala specijalnog galvanometra, zasljanje, a time i stepen reakcionog djelovanja, anodnog svitka na mrežni svitak visokofrekventnog cijevnog oscilatora, čime se proporcionalno registriranom signalu, varira intenzitet titranja tog oscilatora. A kako se dijelom energije tih titranja, nakon transformiranja i ispravljanja, tijera i opet registracioni uređaj, na koji je serijski nadovezan kompenzacioni otpor, prikladnom kompenzacijom pada napona na tom otporu i mernog napona postizava se da registracije proporcionalno korespondiraju mernom naponu.

20. Fosljednjih godina mnogo je naprekla postignuto u postupcima pisanja na registracionom papiru. Pored pisanja tintom perima starijih tipova, i usavršenim perima gdje na papir prelazi tinta iz sičušnog otvora na jednom kraju kapilarne cijevi koja svojim drugim krajem siše tintu iz posebnog rezervoara, danas se mnogo primjenjuju registracije s odstranjivanjem, šiljkom registracionog pera, vanredno tankog sloja bijelog voska s podloge od na pr. crnog ili crvenog papira (što daje crne odn. crvene linije na bijelom). A pogotovo su se proširile registracije na »metaliziranim« papirima. Kod ovih s na pr. crnog papira, isparavanjem u vakuumu prekrivenog vanredno tankim i relativno lako talijivim svijetlim metalnim slojem, odstranjuje se metal strujnom toplinom koja se stvara na mjestu doticaja šiljka pisara s metaliziranim papirom, tako da se dobivaju crne registracije na metalnoj traci. Kao izvor struje dovoljna je već baterija od nekoliko maljusnih suhih elemenata, koja može mjesecima davati potrebne nezнатне struje, na pr. samo 2 uA pri već relativno velikoj brzini pomicanja 20 mm/s. Po sl. 286. struja teče iz baterije B cirkano naznačenim tokom na vrtivi ugleni valjak V, priklonjen na metaliziranu površinu M, a s ove prelazi na šiljak X pisara, i zatim se preko kazaljke K vraća na bateriju B. Mogu se vršiti, s više sistema, i višestruke registracije na istom metaliziranom papiru.

Treba još spomenuti i svjetlosne registracije na prikladnim fotopapirima, koji pod utjecajem (prikladnom optikom točkasto koncentrirane) svjetlosti iz visokotlačne Hg-svetiljke, potroška snage od samo 100 W, daju neposredno (a ne tek nakon razvijanja) pocrnjena fotografiskog papira. Pri slabijoj rasvjeti se linije odmah i motre, a za dulju upotrebu može se slika i fiksirati.

Uz C-12.

21. Na graničnom području između galvanometra i petljastih oscilografa pojavili su se nedavno specijalno brzo titrajući zrcalni galvanometri vrpcem napetog sistema i s pomičnim svitkom vanredno uskim prema njegovoj duljini (kao da je oscilografska petlja A na sl. 59. (str. 66.) izvedena s više zavoja umjesto s jednim). Vlastite frekvencije ovakvih sistema (koje se zajedno s polnim nastavcima dadu smjestiti u tanku cijev (vanjskim izgledom sličnu naliv-peru; odатle i ime »stylogalvanometri« za ovakve sprave, prema francuskom: stylo = naliv-pero) mogu biti vrlo visoke, čak do stotina Hz, pa se njima mogu još dobro registrirati ne prebrzi jednokratni pojavi ili izmjenične struje niskih frekvencija. Tako se ovakvim napravama, koje se obično izvode s više sistema u zajedničkom rasporedu i sa zajedničkim rasvjetnim uredajem, mogu bez ikakvih pojačala registrirati neposredno srčane struje (kardiogrami) i sl., što inače zahtijeva skupocjenije aparat ure.

Uz C-13. do C-17.

22. Na području katodnih oscilografa napredak je, dijelom i povezano s usavršavanjem cijevi za slike u televizijskim prijemnicima i s napretkom elektronske mikroskopije, bio zadnjih godina vrlo velik i raznolik. Tako se danas, primjenom usavršene elektronske optike u visoko evakuiranim katodnim cijevima, upotrebom poboljšanih »vremenskih osi« s visoko evakuiranim elektronkama umjesto tiratronima, te s usavršenim »sirokopojasnim pojačalima« za vertikalne i horizontalne otklone, kao i boljim svjetlucavim zastorima i znatno povišenim anodnim naponima, mogu graditi oscilografi koji daju vanredno oštре linije, te vjerno registriraju i ekstremno brze pojave, frekvencijā sve do nekoliko MHz (megaherca). U pogledu postizavanja velikih brzina elektrona, da bi ovi dali na zastoru vanredno svijetle mrlje potrebne kod najbržih regi-

stracija, a da bi se istodobno sačuvalo dovoljno osjetljivosti sistema (t. j. prihvativljivo veliki pomaci mrlje na zastoru po jedinici napona), uveden je kod mnogih cijevi postupak stepenastog ubrzavanja: jednom anodom relativno nižeg napona ubrza se pramen elektrona prije prolaza kroz otklonski sistem cijevi, a već otklonjeni pramen se onda još naknadno ubrza na putu k zastoru dodatnom anodom mnogo višeg napona (»anoda za naknadno ubrzavanje«, »postdeflection anode«). Nastale svijetle linije na zastoru mogu se onda i kod najvećih brzina registracije fotografirati ili vrlo povećano projicirati, tako da danas već nije potrebno pribje-gavati ni kod najbržih registracija upotrebi hladnih katoda. A pogotovo je otpala upotreba rastavljenih cijevi, u koje se nekoć stavljalio foto-grafske ploče da ih elektroni neposredno eksponiraju, prema čemu danas otpadaju i ponavljana evakuiranja prije pojedinih snimaka ili grupa snimaka, odn. upotrebljavaju se danas stalno evakuirane i definiti-vitno zatvorene cijevi.

Spomenimo još da se katkad želi snimati istodobno dva ili više pojava s jednom jedinom cijevi. Kod petljastih oscilografa u takvima se slučajevima uzme naprsto odgovaraјuci broj petlji uz zajednički optički i registracioni uređaj. A kod katodnih oscilografa umjesto dviju kompletne cijevi mogu se upotrebiti cijevi s ugrađena dva katodno-cijevna sistema uz zajednički zastor, što omogućuje registriranja dva različita pojava. No mogu se takva dvostruka registriranja postići i s običnom katodnom cijevi sa samo jednim sistemom, ali uz dodatak naročite elektronske aparature: »elektronske skretnice«. Ova potonja u bitnosti sadrži spoj »multivibratora« (generatora pravokutnih titraja), koji u prikladnom pojačalu aktivira, preko njihovih drugih mrežica, u brzom slijedu sad jednu sad drugu pentodu, na čije prve mrežice se pušta da djeluju jedan odn. drugi registrirani signal. Tako se na zastoru pojave krivulje obih signala, na pr. napona i struje nekog transformatora. S oscilografskom cijevi s dva sistema, i s po jednom elektronskom skretnicom uz svaki sistem, moglo bi se dakako istodobno promatrati ili registrirati četiri različita pojava.

Uz D-9.

23. Opišimo još i mjerjenja Varleyovom metodom, koja se vrše po shemi u sl. 287. Specijalizirajmo odmah odnose na slučajeve jednakih, a time i iste duljine l i istog otpora R_0 , obih vodiča PQ i ST po sl. 80., odn. kabelskih žila PQ i ST na sl. 81., na dalekom kraju kratko spojenih prečkom TQ zanemariva otpora, dakle slučajeve koji su već kod Murrayeve metode dali u D-9, jednostavnu formulu $x = 2IR_0/(R_3 + R_4)$ za udaljenost x mjesta pogreške od početka voda odn. kabela. Zamislimo dakle u sl. 287., u kojoj neka i spoj KS bude zanemariva otpora, kabelski slučaj poput onoga na sl. 81., sa žilom PQ u spoju s nekom drugom žilom P'Q', te s PQ povezanim putem prečke TQ na kraju kabela sa zdravom žilom ST u petlju ukupnog otpora $2R_0$ (slučaj voda po sl. 80. tretirao bi se slično). Uzmimo još da smo prije glavnog mjerjenja izmjerili $2R_0$ metodom običnog Wheatstoneova mosta (kao grane mosta mogu se uzeti petlja STQP te otpori R_1 , R_3 i R_4). Kod samog mjerjenja po Varleyu omjer $m = R_1 : R_2$ otpora R_1 i R_3 u sl. 287. udesi se na neki stalan iznos i pomoćni otpor R_{10} , povezan u istu granu s otporom R_2 dijela FM žile ispred mjesta pogreške M, varira se dok nul-instrument G ne pokaže nulu struje. Uzimajući u obzir da očito dio MQ, otpora $R_0 - R_1$, žile s pogreškom leži u istoj grani sa zdravom žilom otpora R_{10} , očito će se, pri udešenom R_{10} , kao gore, moći pisati:

$$m = \frac{R_1}{R_3} = \frac{R_{10} + (R_0 - R_1)}{R_{10} + R_{10}}$$

i dalje (nakon uređenja):

$$R_x = \frac{2R_0 - R_b m}{1 + m}$$


Iz ove se pak relacije može dalje, na bazi evidentne veze: $R_x : 2R_0 = x : 2l$, naći i izraz za udaljenost x mjesto pogreške (sa $2R_0$ i $2l_0$ izmjerenima odn. poznatima):

$$x = 2l \frac{2R_0 - R_b m}{2R_0 (1 + m)} \quad (I)$$

Jos više specijalizirano, pretpostavljajući $m = R_4 : R_3 = 1$, dakle radeći sa $R_1 = R_2$ kako to najčešće i biva, mjesto (I) može se pisati:

$$x = l \frac{2R_0 - R_p}{2R_0} \quad (I')$$

Mogu se uostalom metodom po sl. 287. vršiti i mjerena eventualnih razlika otpora R_1 i R_2 dviju zdravih žila; u tom slučaju, uz R_1 stavljeno namjesto PQ, a (veći od R_1) otpor R_2 stavljen namjesto ST, uz uspostavljenu petlju STQP, te uz desni pol od B priključen ovajput na TQ, pri $m = 1$ i R_p udešenom na nulu struje u G, vrijedilo bi očito: $R_2 - R_1 = R_p$.

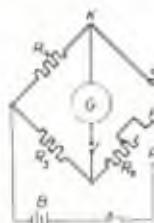

Sl. 287.



Sl. 287a.

Uz D-10

24. U pogledu najvećih otpora još dobro izmjerivih Wheatstoneovim mostovima očit je napredak danas prema nekoć. Mjesto do iznosa reda veličine $50 \text{ k}\Omega$, do kojih se moglo ići s jednostavnim tipovima, današnji Wheatstoneovi mostovi, gradeni s poboljšanim visokoomskim mjernim otporima, i s modernim vanredno osjetljivim nulinstrumentima ili čak elektronskim nulindikatorima s pojčalom, dopuštaju i u manje specijalnim izvedbama mjerjenja otpora na pr. i do $1 \text{ M}\Omega$, a pojedine specijalne konstrukcije (jednu je takvu nedavno iznijela Norma, Wien) i do $1 \text{ G}\Omega$ (pri naponu na mostu 100 V).

Treba još reći da se i područje primjena Wheatstoneovih mostova istosmjerne struje vanredno proširilo, u tom smislu da se njima sve više mijere i nenelektričke veličine, kojima se u prikladnom rasporedaju izazovu promjene otpora. Navedimo samo dva tri primjera iz ovog vrlo raznolikog područja.

Tako se mogu mjeriti Wheatstoneovim mostom promjene temperature, time da se na pr. nikaljni otpornik, stavljen u granu nepoznatog otpora mosta i uz uravnovežen most da nulinstrument pokazuje nulu struje, postavi na mjesto gdje se mijenja temperatura, a s njom i otpornikaljnog otpornika. Na male promjene temperature nulinstrument će dakako reagirati praktički proporcionalnim odstupanjima od nule otkločna. Iz čega će se lako zaključivati na temperaturna variranja na ispitivanom mjestu. Postizavaju se osjetljivosti znatno veće nego s instrumentima s unakrsnim svitkom po sl. 36. uz D-44. No još je osjetljivije

upotrebiti, mjesto nikaljnog otpora sa slabijim *porastima* otpora pri povišenjima temperatura, današnje poluvodičke otpornike, koji na više temperature reagiraju naročito velikim *smanjenjima* otpora, a mogu se izvesti i skoro »točkasto«. Takvim otporima (zvanima termistori, ternevidi, NTC-otpori i sl.) lako se i brzo električki mijere na pr. tjelesne temperature bolesnika itd., a mogu se mjeriti, uz prikladno izveden kontaktni rasporedaj, i »površinske« temperature, na pr. na strojevima, transformatorima i sl., pa i na različitim mjestima kože bolesnika.

S područja električkih mjerjenja *mehaničkih* veličina navedimo za primjer mjerjenja »rasteznim mjernim vrpcama« (strain gauges, Dehnungsmeßstreifen). Zamislimo po sl. 287.a) otpornik 1 iz tanke (na pr. konstantanske) žice, plosnatu raspoređen na mnogo dugoljastih a uskih petlji, i kruto ugrađen u mjernu vrpcu 2, na pr. iz akrilne ili fenolne smole. Ako se sad prikladnim specijalnim ljepilom mjerna vrpca nalijepi na neku mjesto 3 na pr. metalnog tijela, i to s duljinom otpornika 1 orijetiranom u smjer očekivanog rastezanja na tomu mjestu, i ako se još prije pokusa rastezanja otpornik 1 uzme za jednu granu Wheatstoneova mosta i most se uravnoteži da nulinstrument pokazuje nulu, pri primjenjenom nakon toga vlaku, ili drugom naprezanju koje na ispitivanom mjestu izazivlje produljenje ispitivanog dijela 3, rastezaće se zajedno s tim dijelom i mjerna vrpca 2. A time će se uzdužno rastezati i žica otpornika 1, što će u konačnoj konsekvensiji imati za posljedicu i povišenje prvobitnog otpora R otpornika 1 za neki priраст ΔR , praćeno korespondentnim otklonom nulinstrumenta mosta. Kod danog omjera $\Delta R : R$, koji se može smatrati proporcionalnim omjeru $\Delta l : l$ iznosa produljenja materijala Δl i njegove prvobitne duljine l ,

vrijedi relacija: $k = \frac{\Delta R}{R} \cdot \frac{\Delta l}{l}$, u kojoj je k (poznati ili baždarenjem određeni) »faktor osjetljivosti« mjerne vrpcе (često je k iznosa oko 2). Tako se, uz dano k , ΔR , R i l , može naći rastezanje Δl . A iz njega se dadu, već prema pojedinim slučajevima, naći ne samo sila vlaka, ako se ovom proizvelo rastezanje u određenom materijalu, nego i niz drugih mehaničkih, inače teško izmjerivih veličina, ukoliko je produljenje Δl od njih poteklo. Međutim ovakva mjerena daju pouzdane rezultate samo uz savjestan rad s kvalitetnim vrpccama, prilijepljenima specijalnim ljepilima, te uz naročitu pažnju na temperaturne i druge nuzefekte, pa ih obično izvode izvježbane osobe, koje uz to još moraju poznavati i problematiku ispitivanih neelektričkih veličina.

Uz D-19.

25. Moderni ekstremno strujno osjetljivi instrumenti s kazalom, kakve su donijele tek izvedbe s napetom vrpcom i novim magnetima, dajući punе otklone već kod malо uA i odlikujući se u smislu izvoda iz D-42. kod naponskih mjerjenja s mnogo hiljada oma po voltu, mogu dati ometre kojih omske skale već pri malim naponima E sežu do mnogoput većih iznosa otpora nego li se dobivaju pri slično malima E s instrumentima od samo nekoliko stotina oma po voltu. Tako se protivno malenom dosegu skale po sl. 90. na str. 90., s instrumentom od $50 \text{ k}\Omega/\text{V}$ gradićem za puni otklon (100% skale) kod $E = 1,5 \text{ V}$ (iz malog suhog elementa ugrađena u instrument), dakle s instrumentom otpora $R_g = 75000 \Omega$, može postići, uz još upotrebljiv otklon E_1 od 1.48% skale. iznos:

$$R_g = 75000 \left(\frac{100}{1.48} - 1 \right) = 5000000 \Omega (= 5 M\Omega)$$

i j. emmetarska skala ovog instrumenta već uz $E = 1,5 \text{ V}$ sezala bi praktički do više megoma (megomski iznos u D-20. bio je postignut tek sa 220V-instrumentom!).

Uz D-30.

26. Već s instrumentom iz K-25., ako bi ga se nadopunilo prikladnim preciznim visokoomskim predotporom da puni otklon skale bude kod $E = 600$ V, te ako bi se kod konstrukcije pripazilo na što savršeniju izolaciju, mogli bi se pri otklonu E_1 kod 1,48% skale mjeriti 400-struko veći otpori nego po K-25. na bazi $E = 1,5$ V. Naime novi instrument imao bi unutarnji otpor 600×50 k Ω ili 30 M Ω , i pri $E_1 = 0,0148 \times 600$ V = 8,87 V bi po (I) u D-19. slijedilo: $R_x = 2000$ M Ω = 2 G Ω , prema čemu bi se instrument mogao već zvati »gigaommeter«!

Inače se gigaommetri sa skalama do G Ω -iznosā, i pogotovo teraometri za mjerjenja i T Ω -iznosā otpora, mnogo grade i kao »elektronski instrumenti«, zapravo kao (istosmjerni) »cijevni voltmetri«, s radiocijevima koje u spoju »istosmjernog pojačala« reagiraju promjenama anodne struje na padove napona proizvadane na rešetki prikladne radiocijevi prolazom neznatnih mjernih struja kroz visokoomski otpor priključen između katode i mrežice cijevi (kasnijim pojačavanjem ove se promjene mogu iskoristiti da utječu i na manje osjetljive instrumente). Cijeli uredaj predstavlja zapravo instrument vrlo visokog »ulaznog otpora« R_x (mnogo megoma), pa se skali volta može dodati i ommetarska skala, kao i kod gore navedenog običnog instrumenta sa visokim R_g . A mogu se otpori i računati po (I) iz D-19.

27. Međutim ekstremno visoki otpori dobro se mijere i modificiranom ommetarskom metodom, kod koje se namjesto po sl. 89. (str. 90.) mjereno otporu R_x serijski dodanog galvanometra G otpora R_g stavi kao predotpor visokoomski otpor R_0 , i paralelni otporu R_x se priključi elektrostatski voltmeter M, dokle instrument koji ne troši ništa struje. Ako se sad na cijelu kombinaciju primijeni poznati napon E , i ako M pokaže pad napona E_x na R_x (što znači da se na R_0 uspostavio napon $E_1 = E - E_x$), očito će vrijediti: $R_x : R_0 = E_x : (E - E_x)$, i prema tomu:

$$R_x = R_0 \frac{E_x}{E - E_x} \quad (I')$$

Mjesto formule (I') sa E_x lako se, radeći sa E_1 po relaciji $R_x : R_0 = (E - E_1) : E_1$ rezultat dobiva i u obliku $R_x = R_0 \left(\frac{E}{E_1} - 1 \right)$, koji sjeća na (II) u D-19.

Napon E , obično više stotina volta, proizvodio se dosad pretvorbom struje iz male baterije suhih elemenata od 4,5 V mehaničkim prekidačem, transformacijom na visok izmjenični napon, te ispravljanjem tog napona u istosmjerni, kao i »gladenjem« i stabilizacijom u konstantni istosmjerni napon nešto viši od E , a regulacija na uvjek isti iznos E vršila se odvajanjem s potenciometra i očitavanjem otklona E na M (svremenije se može potrebnii istosmjerni napon proizvesti spojem s transistorskim oscilatorom umjeto mehaničkog vibratora). U praksi se predviđi i mogućnost biranja raznih predotpora R_0 , već prema željenim mjernim područjima za R_x .

Treba primijeliti da se za ispitivanje modernih umjetnih izolacionih masa, i za niz drugih primjena (uz ostalo i mjerjenja električke vodljivosti drveta, duhana, vune i žita u svrhu određivanja sadržaja vlage u tim materijama), vrlo mnogo traže aparati za mjerjenja ekstremno visokih otpora (teraommetri ili bar gigaommetri).

Uz D-31. i D-32.

28. U pogledu propisa glede izolacionih stanja vodova i njihovih mjerjenja gledati uvjek najnovije propise. U D-32. citirani zahtjevi na izolaciono stanje po VDE 0100 1930 i danas su na snazi po VDE 0100/5.57.

Uz D-39.

29. U D-39. opisani i na sl. 107. (str. 108.) ilustrirani shuntovi danas se vrlo mnogo upotrebljavaju pod imenom »Ayrtonovih« ili »univerzalnih« shuntova. S njima se lako prelazi, prikladnom preklopkom, na različita mjerena područja struja, pa se posebno može kod mjerjenja, zbog sigurnosti, prelaziti brzo i od najmanjih osjetljivosti k sve većima. Ovaj shunt ima još jedno vrlo poželjno svojstvo: kad stalno po sl. 107. priključene kombinacije $Y = Y_1 + Y_2 + Y_3$ (obično jednake ili blize galvanometrovu »vanjskom graničnom otporu« R_a u smislu izvoda iz B-10.), i poslane preko stezaljki 1 i 2 mjerne struje I takve da galvanometar otpora R_1 pokaže maksimum struje I_g , očito mora vrijediti relacija:

$$I_g (R_1 + Y - Y_1) = (I - I_g) Y_1$$

a time i relacija:

$$I = \frac{I_g (R_1 + Y)}{Y_1}$$

Iz dobivene se relacije vidi da maksimalne struje I , kraj danih I_g , R_1 i Y , variraju indirektno proporcionalno sa Y_1 . Slično je preko 1-3 poslana maksimalna mjerena struja I' indirektno proporcionalna sa $Y_1 + Y_2$, te preko 1-4 poslana maksimalna mjerena struja I'' indirektno proporcionalna sa $Y_1 + Y_2 + Y_3$. Društje izraženo to znači da postizavane mjerne osjetljivosti rastu direktno proporcionalno dijelovima Y_1 , $Y_2 + Y_3$ itd. otpora Y . U odnosima po sl. 107., uz stalni priključak 1, s manjih na veće osjetljivosti dolazit će se prelazeći preklopkom redom na kontakte 4, 3 i konačno 2. »Univerzalan« je Ayrtonov shunt po tomu što se ista kombinacija Y može upotrebljavati i s drugim R_1 i I_g , i opet s analognim odnosima kao gore.

Uz D-42.

30. Već su u K-25. spominjani suvremeni instrumenti s vrlo mnogo Ω/V ; mnogo se susreću instrumenti s na pr. 1000 ili 10000 Ω/V , a ima ih čak i sa 50 i više $k\Omega/V$.


Uz D-46.

31. Danas se osim s pomičnim svitkom i permanentnim magnetom univerzalni instrumenti grade i po sistemu s pomičnim željezom. Oni pokazuju efektivne iznose I i nesinusoidnih struja. Sistemi s pomičnim svitkom, reagirajući na izmjenične struje tek nakon ispravljanja poluvodičkim ispravljačima, pokazuju naprotiv po B-38. tek 1,11-kratnike srednjih iznosa I'' , mjesto kojih se na skali instrumenta naznače efektivni iznosi I , što je i ispravno za sinusoidne struje; međutim za nesinusoidne izmjenične struje odnos $I : I''$ odstupa od 1,11, pa instrumenti sve više pogrešno pokazuju, što je mjerena struja više nesinusoidna. Kako međutim danas sve češće treba mjeriti i nesinusoidne struje, bio je velik napredak kad su suvremenim vrpcom napetim sistemima i modernim magnetski mekim materijalima dobiveni i višestruki instrumenti s mekim željezom koji, pored vanredno malenog vlastitog potroška, doista pokazuju neposredno efektivne iznose struja odn. napona (a k tomu pokazuju ispravno i istosmjerne struje i napone, iako će se ovi radije u praksi mjeriti sistemima s pomičnim svitkom i permanentnim magnetom, zbog jednolike skale ovih potonjih).

Uz D-48.

32. Postoje danas i vatmetri koji automatski korigiraju pogrješku E'/R_V zbog vlastitog potroška naponske grane, djelovanjem u instrument dodatno ugrađenoga »korekcionog« svitka. Spomenuti svitak, jednak

strujnom i istog smještaja s njime, upotrebljava se uključen u naponsku granu vatmetra, i u odnosu prema strujnom svitku spaja se da djeluje bilo »istosmisleno« bilo »protusmisleno« s ovim potonjim, vec prema tomu da li se radi o mjerenu snage *generatora* po I) u Tabeli VII. na str. 116. (lijeva formula) ili o mjerenu snage *potrosaca* po spoju II) iste Tabele (desna formula). Konkretno: zamislimo instrument, predocen na sl. 288.a) više detaljno i na sl. 288.b) više shematisirano, s normalnim strujnim svitkom 1-2 i korekcionim svitkom 3-4, te s naponskom granom 5-7 sastavljenom od naponskog svitka 5-6 i pripadnog predotpora 6-7. Umjesto normalnog spoja za mjerenu snagu *generatora G* po shemi I) u sl. 119. (str. 115.), kod koga treba očitanju N_0 dodavati korekciju $+E^2/R_V$, da bi se dobio ispravni iznos N tražene snage generatora *G*, kod novog se instrumenta primijeni spoj po sl. 228.c), kod koga se istosmislenim djelovanjem korekcionog svitka toliko pojačava djelovanje strujnog svitka⁸ da instrument pokaze umjesto N_0 odmah neposredno N . Naprotiv kod normalnog mjerenu snage *potrošača P* po shemi II) u sl. 120. instrumentom pokazani iznos N_0 mora se popraviti korekcijom $-E^2/R_V$ da bi se dobio ispravni iznos N , dok se kod novog instrumenta spojem po sl. 288.d) protusmislenim djelovanjem korekcionog svitka toliko oslabi djelovanje strujnog, da instrument neposredno pokaze N .

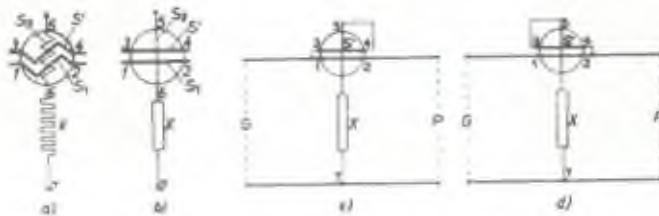

Sl. 288.

Korekcioni svitak može poslužiti i za jednu često vrlo korisnu svrhu. Ako se naime taj svitak ne upotrebi za korekciono djelovanje, on se može samostalno (neuključen u naponsku granu) kombinirati istosmisleno sa strujnim svitkom, serijski ili paralelno. Ako su sad oba svitka 1-2 i 3-4 dimenzionirana za 4-struki iznos one struje I , kod koje bi se uz puni napon E pri $\cos \varphi = 1$ instrument otklonio za punu skalu, onda bi se očito taj puni otklon postigao i sa strujom $4I$ kroz 1-2 i naponom E na 5-7 već kod $\cos \varphi = 0,25$. A ovakvi instrumenti se, kao mnogo osjetljiviji, često žele kod mjerena pri malim faktorima snage do $\cos \varphi = 0,25$. Sad serijskom istosmislenom kombinacijom obiju svitaka 1-2 i 3-4, dimenzioniranih za maksimalne struje po $4I$, postizava se isti efekt kao s jednim svitkom za maksimalno $8I$, pa se puni otklon, kod napona E na 5-7, očito postizava već pri $\cos \varphi = 0,125$. t. j. instrument se poboljšava u vatmetar prikladan za mjerena snage kod $\cos \varphi$ manjih čak od 0,125.

Uz D-51. do D-59.

33. Evo i nešto izvoda o gibanjima otklonskih sistema galvanometara s permanentnim magnetom i pomičnim svitkom, posebno kod njihovih primjena kao balističkih galvanometara i kao »fluksmetara«. Treba međutim reći da bi još potpunija razrada već samo balističkih i fluksmetarskih mjerena zahtijevala matematičke izvode opsegom cijele jedne monografije, dok će se ovdje iznijeti samo najbitnije za razumijevanje problematike, s najnužnijim uputama o toku računskih operacija, koje

će potonje naprednjem čitaocu omogućiti da i sam provjeri konačne rezultate.

Zamislimo osjetljiv galvanometarski otklonski sistem, bilo sa zrcalnim očitavanjem (kao u sl. 3. i 4. na str. 19. ili sl. 5. na str. 21.) bilo s materijalnim kazalom (kao u sl. 2. na str. 17. ili sl. 282. na str. 301.). Zbog torzionog djelovanja obješenja takvom sistemu, koji neka kao svaka vrtiva masa ima izvjesni moment tromosti K , pripada određeni »polozaj ravnotežja«, dakle stanje s »kutom otklona nula«, koje sistem, neuzbudivan nikakvom strujom izvana proizведенom u njegovu svitku, sam od sebe zauzme nakon dovoljno dugog vremena.

Ako bi sad sistem zamislili u položaju otklonjenom za kut α prema položaju ravnotežja, i uzeli da on u pripadnom momentu t ima i neku kutnu brzinu $\frac{d\alpha}{dt}$ te također neku kutnu akceleraciju danu izrazom $\frac{d^2\alpha}{dt^2}$. za njega će u času t vrijediti, po poznatim zakonima mehanike, relacija:

$$K \cdot \frac{d^2\alpha}{dt^2} = \Sigma M \quad (1)$$

gdje ΣM znači algebarsku sumu »momenata vrtnje« koji u času t djeluju na otklonski sistem.

34. Ako isključimo postojanja momenata vrtnje od vanjskih mehaničkih uzroka (od mehaničkih udaraca, trešnji ili drugih smetnji galvanometarskom djelovanju), mogu se uglavnom u ΣM , općenito govoreći, očekivati tri sumande:

I) Može postojati moment vrtnje G i od izvanjskim uzrokom u galvanometru proizvedene momentane struje i , zbog iz fizike poznatih Bil -sila koje otkloni djeluju, i to podupirući se, na svaku od dvije uzdužne stranice svakog od w_0 pravokutnih zavoja pomičnog svitka galvanometra. Ako, simplificirajući, uzmemmo da dio l duljine tih uzdužnih stranica leži u polju stalne magnetske indukcije B uspostavljene u pukotinama kod sjevernog odn. južnog pola galvanometrova magneta, i ako se sjetimo da svaki zavoj, imajući dvije uzdužne stranice, daje po dvije Bil -sile, ukupna vrtiva sila na uzdužne stranice svitka od svega w_0 zavoja bit će $P = 2 Bil \cdot w_0$, a njoj pripadni moment vrtnje, kod prosjecne širine n zavoja pomičnog svitka, i po tom kraku G ile P , bit će: $P = Blhw_0$ i. A

kako je taj moment vrtnje malo prije bio izražen sa G i, vidi se, izjednačujući G sa $Blhw_0$, i skraćujući sa i , da je $Blhw_0$ vrijednost konstante G , nazvane »dinamička konstanta galvanometra«, te da ovoj veličini G pripada fizičko značenje »momenta vrtnje proizведенog jedinicom i — 1 struje, vanjskim izvorom proizvedene kroz galvanometarski svitak«.

II) Moguć je zatim u smislu smanjivanja otklona α djelotvorni, te zato i negativnim predznakom označeni, moment vrtnje proizведен od torzionih sila pomičnog sistema, koji moment po zakonima elasticiteta treba uzimati proporcionalnim otklonu α u danom času t . Mi ćemo taj moment vrtnje izražavati sa $-D \cdot \alpha$, s konstantom D zvanom »direkciona sila«, pri čemu veličini D treba pripisivati značenje momenta vrtnje pri jedinici $a = 1$ otklona galvanometra.

III) Konačno može djelovati i moment vrtnje $-p' \cdot \frac{da}{dt}$ zbog kočnog (pri-
gušnog) djelovanja na kutnom brzinom $\frac{da}{dt}$ (u danom času) rotirajući po-

mični svitak galvanometra. Taj je moment vrtnje uzrokovani Bil -silama od struja i induciranih, pri strujnom krugu galvanometra zatvorenom, time da je galvanometar, koji sam za sebe neka je otpora R_g , premosten nekim »vanjskim otporom« R_v , tako da nastane strujni krug ukupnog otpora $R = R_g + R_v$. Budući da taj prigušni moment vrtnje, po zakonima

elektromagnetske indukcije (Lenzovo pravilo), treba zamišljati uvijek suprotnim momentanom smislu vrtnje pomicnog svitka, dakle uz pozitivno $\frac{da}{dt}$ djetotvornim natrag k položaju ravnotežja, i uz negativno $\frac{da}{dt}$ suprotno djelujućim, i budući da nije teško dokazati njegovu proporcionalnost brzini $\frac{du}{dt}$, prirodno je bilo naznačiti ga sa $-p' \frac{da}{dt}$, pri čemu je konstanta p' (prigušni moment vrtnje od jedinice $i = 1$ inducirane struje) dobila ime »faktor prigušenja od struje i «. Strogo uvezši, nešto dodatnog prigušenja treba očekivati i od otpora uzduha i sl. pri gibanjima otklonskog sistema (i »otvoreni« galvanometar već titra slabo prigušeno!). Dovoljno približno može se ovo »uzdušno« prigušenje obuhvatiti nekim dodatnim »faktorom uzdušnog prigušenja« p_0 , aditivno spojivim s već uvedenim faktorom prigušenja p' od induciranih struja i u »ukupni faktor prigušenja« $p = p_0 + p'$, te onda računati s »ukupnim momentom prigušenja« $-p \frac{du}{dt}$ kao trećim članom u ΣM [ne ćemo pretpostavljati u osjetljivim galvanometarskim sistemima daljih uzroka prigušenja, na pr. od struja i induciranih u namjerno otklonskom sistemu pridodanim kratko spojenim prigušnim svicima ili Al-okvirićima (v. B-7.), kakvi se primjenjuju kod neosjetljivih instrumenata s pomicnim svitkom, da bi se ovi uvijek približno aperiodski otklanjali].

35. Uvrštavajući sad mjesto ΣM u (1) algebarsku sumu netom pod I) do III) uvedenih triju članova $G_i - Du - p \frac{du}{dt}$, prenoseći s desne na lijevu stranu oba negativno označena člana, i dijeleći još sa K , dobili bismo kao karakterističnu za galvanometarska gibanja »linearnu diferencijalnu jednadžbu drugoga reda s desnim članom«:

$$\frac{d^2u}{dt^2} + \frac{p}{K} \cdot \frac{du}{dt} + \frac{D}{K} \cdot u = \frac{G}{K} i \quad (I)$$

koja obuhvaća vanredno velik broj slučajeva galvanometarskih gibanja, s vrlo zanimljivim i za mnoge primjene neophodno potrebnim rezultatima, koji bi se dobili vrlo suptilnim razmatranjima.

Medutim ograničit ćemo se sad na slučajeve »balističkih gibanja«, kod kojih se, po B-4. i D-51., galvanometarskom sistemu tek vanredno kratko-trajnim »strujnim udarom« zada mehanički udarac (impuls), od koga sistem zadobije neku »početnu brzinu« u_0 još prije nego li se zamjetljivo maknuo iz položaja ravnotežja $u = 0$. Sad vrijeme t se počima mjeriti tek nakon što galvanometar, dalje prepusten sam sebi, započne spomenutim udarom izazvana »balistička« gibanja, najprije povećavajući svoj otklon u od iznosa 0 do iznosa trenutnog »balističkog otklona« u_1 , i nastupajući odmah iza toga »povratna« gibanja.

1) Evo izvoda proporcionalnosti momenta vrtnje od Bil -sila i kutne brzine otklonskog sustava galvanometra. Za spomenuti moment slično momentu od Bil -sila po D, vrijedi izraz $Bilw_0 \cdot l = Gi$, pri čemu struja i treba zamišljati danu relaciju $i = e/R = e/(R_x + R_y)$, s induciranim naponom e danim po poznatoj Bil -formuli elektromagnetske indukcije:

$$eI = 2w_0 B \cdot \frac{da}{dt} \cdot \frac{h}{2} = Bilw_0 \cdot \frac{da}{dt} = \frac{d\alpha}{dt}$$

(w_0 je ukupni broj vodiča s dijelom duljine l u polju magnetske indukcije B , $\frac{da}{dt}$ je kutna i $\frac{d\alpha}{dt} \cdot \frac{h}{2}$ linearna brzina vodiča). Prema rečenom vrijedi relacija proporcionalnosti,

$$p' \cdot \frac{da}{dt} = - \frac{G^2}{R} \cdot \frac{d\alpha}{dt}$$

a time i relacija $p' = G^2 R$, iz koje se čak razabira veza p' sa G^2 i R .

Očito onda treba pretpostavljati da vanjske struje, a time i pripadnog desnog člana G/K u (I), kod balističkih gibanja ni nema. Zbog toga onda jednadžba (I) prelazi u »jednadžbu balističkog galvanometra«:

$$\frac{d^2a}{dt^2} + \frac{p}{K} \frac{da}{dt} + \frac{D}{K} a = 0 \quad (I')$$

36. Prije daljih razmatranja zamislimo najprije idealiziran (i u praksi zbog $p_0 > 0$ čak i uz $p' = 0$ nedostizavani) slučaj da drugi sumand lijevo u (I') isčešava zbog pomanjkanja svakog prigušenja. Jednadžbu (I') zamjenila bi sad vrlo poznata jednadžba neprigušenih »sinusoидnih« titraja:

$$\frac{d^2a}{dt^2} - \frac{D}{K} a = 0 \quad (II)$$

Ova se naime diferencijalna jednadžba može zadovoljiti pretpostavljajući funkciju a izraženu nezavisnom varijablu t s pomoću sinusoидног izraza $a = A \cdot \sin \frac{2\pi}{T_0} t = A \cdot \sin \omega_0 t$, u kome znaće: A tjemenu vrijednost izamplitudu sinusoide, T_0 titrajno vrijeme i po poznatim vezama $\omega_0 = 2\pi/T_0$ kružnu frekvenciju ω_0 mehaničkih sinusoидних titraja galvanometra. Ako bi se naime stavio izraz za a namjesto a desno u (II) i ako bi se izrazom $-\left(\frac{2\pi}{T_0}\right)^2 \cdot A \cdot \sin \frac{2\pi}{T_0} t = -\left(\frac{2\pi}{T_0}\right)^2 a$ zamijenila druga derivacija od a lijevo u (II), nakon kraćenja došlo bi se na relaciju:

$$\left(\frac{2\pi}{T_0}\right)^2 = \omega_0^2 = \frac{D}{K} \quad (II')$$

po kojoj bi otkloni a potpuno neprigušenog glavanometra ($p = 0$) varirali sinusoидно s »prirodnim« titrajnim vremenom T_0 , odn. s »prirodnom« kružnom frekvencijom ω_0 , danima ovim formulama:

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{K}{D}} \quad (A) \qquad \omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = \sqrt{\frac{D}{K}} \quad (B)$$

ta vidjet ćemo brzo da kod rastućih p gibanja postaju sve jače prigušena, postajući najprije sve izrazitije »titrajna prigusena«, a zatim čak i »aperiodska«).

37. Prije daljih razmatranja primijenimo netom dobivene relacije na takvu transformaciju jednadžbe balističkih gibanja (I'), iz koje ce se vidjeti da se, zbog vezâ (A) odn. (B) i uz pretpostavku da se umjesto nezavisne varijable vremena t uvede prikladna nova »bezdimenziona« varijabla τ , jednadžbi balističkih gibanja može dati oblik jednadžbe sa samo jednim parametrom, naime s veličinom:

$$s = \frac{p}{2\sqrt{KD}} \quad (C)$$

zvanom »stopen prigušenja«. Ako se naime veličina t zamjeni veličinom τ tako odabranom da iznosi t i τ stoje u omjeru iznosâ T_0 i 2π , dakle ako se po proporciji $t : \tau = T_0 : 2\pi$ stavi $\tau = \frac{2\pi}{T_0} t$, jednadžba (I'), nakon njezina dijeljenja sa $\frac{D}{K}$ i uz uzetu obzir relaciju (B), moći će se prikazati u obliku:

$$\frac{d^2a}{d\left(\frac{2\pi}{T_0} t\right)^2} + 2s \cdot \frac{da}{d\left(\frac{2\pi}{T_0} t\right)} + a = 0$$

ili, s novom nezavisnom varijablom τ , u (za mnoge primjene vrlo prikladnom) obliku:

$$\frac{d^2a}{d\tau^2} + 2s \frac{da}{d\tau} + a = 0 \quad (\text{I}'')$$

38. Sad homogene linearne diferencijalne jednadžbe ma koga reda, s konstantnim koeficijentima i bez desnog člana, rješavaju se, kako je iz teorije diferencijalnih jednadžbi dobro poznato, tako da se riješi njihova »karakteristična jednadžba«. U konkretnom slučaju jednadžbi (I') odn. (I'') karakteristične jednadžbe, s kvadratom nepoznanice r umjesto druge derivacije funkcije a i s prvom potencijom te nepoznanice umjesto prve derivacije od a , glasile bi, već prema tomu da li bi se pošlo od (I') ili od (I'')

$$r^2 + \frac{p}{K} r + \frac{D}{K} = 0 \quad (\text{III}')$$

odnosno:

$$r^2 + 2sr + 1 = 0 \quad (\text{III}'')$$

39. Razmotrimo sad dalje što nam nosi (III') odn. (III''). Korijeni prve jednadžbe bili bi:

$$r_1 = -\frac{p}{2K} + \sqrt{\frac{p^2}{4K^2} - \frac{D}{K}} \quad r_2 = -\frac{p}{2K} - \sqrt{\frac{p^2}{4K^2} - \frac{D}{K}}$$

ili (s kraticama $\eta = \frac{p}{2K}$ i $\beta = \sqrt{\frac{p^2}{4K^2} - \frac{D}{K}}$) također:

$$r_1 = -\eta + \beta$$

$$r_2 = -\eta - \beta$$

Korijeni pak jednadžbe sa s bili bi:

$$r_1 = -s + \sqrt{s^2 - 1}$$

$$r_2 = -s - \sqrt{s^2 - 1}.$$

Da ne bi isli na dva kolosjeka, idimo dalje tek na bazi korijenâ jednadžbe (III'). S izračunatima η i β (uz $\beta \leq 0$) »opći integral« ove jednažbe dobiva se u obliku algebarske sume eksponencijalnih funkcija:

$$a = C' \cdot e^{-\eta t} + C'' \cdot e^{-\eta t} = e^{-\eta t} \cdot (C' \cdot e^{\beta t} + C'' \cdot e^{-\beta t}) \quad (\text{IV})$$

(tu znači e bazu prirodnih logaritama, a C' i C'' su »konstante integracije«, ovisne o »početnim uvjetima« u svakom konkretnom slučaju).

Od bitnog je sad značenja za integral (IV): kakvi su korijeni karakteristične jednadžbe, ili točnije: kakvog je predznaka diferencija pod korijenom u izrazu za β .

Moguća su naime dva suprotna slučaja: 1) da je ta diferencija negativna, i po tomu da je β imaginarni broj, a to će biti dok se kod galvanometra danih K , D i G , te danoga R_g i danoga (malenog) faktora p_0 uzdušnoga prigušenja, dovoljno velikim vanjskim otporima R_v ukupni otpor $R = R_g + R_v$ galvanometarskog strujnog kruga drži na tako visokim iznosima da, po vec uzetoj relaciji $p' = G^2/R$, pripadni ukupni faktor prigušenja $p = p_0 + p'$ galvanometra ostane manji od $2\sqrt{KD}$ (i po tom da s ne dosize 1), jer se relacija:

$$\frac{p^2}{4K^2} < \frac{D}{K}$$

dosta može pisati preudešena u obliku: $p^2 < 4KD$ odn. $p < 2\sqrt{KD}$, i

$$\text{dalje } s \left(= \frac{p}{2\sqrt{KD}} \right) < 1.$$

No moguć je i: 3) suprotni slučaj kod toliko malenih R_v , a time i dovoljno malenih R , te u daljoj konsekvenčiji dovoljno velikih p , da p nadilazi $2\sqrt{KD}$ (odn. da s nadilazi 1), u komu slučaju β ispada realno.

U prvom slučaju 1) eksponencijalne funkcije s imaginarnim eksponentom unutar zagradâ u (IV) vode na trigonometrijske funkcije, i u zadnjoj konsekvenčiji na sinusoidnu funkciju realnog argumenta, što bi samo po sebi dalo sinusoidne titraje (oscilacije) galvanometra. No ti su titraji, već prema manjem ili većem n , jače ili slabije prigušivani zbog faktora e^{-nt} , funkcije koja s rastućim t naglo opada asimptotski k nuli. U suprotnom slučaju 3) među zagradama u (IV) dolaze eksponencijalne funkcije s realnim eksponentima, i njihova algebarska suma, odn. hiperbolička aperiodska funkcija sh (hiperbolički sinus, »sinus hyperbolicus«) realnog argumenta, na koju se ta suma dade svesti, znači aperiodsko (neoskalarno) gibanje galvanometra, prigušivano utjecajem faktora e^{-nt} . Očito je da između ova dva bitno suprotna stanja 1) i 3) mora postojati, i to pri vanjskom otporu R_v galvanometra udešenom na posve određeni i za svaki galvanometar karakteristični iznos R_a , neko prelazno granično stanje 2) galvanometra, zvano »aperiodsko granično stanje« po tom što u njemu galvanometar, oslađujući baš još aperiodičan, tek što ne titra, i karakterizirano posve određenim »vanjskim graničnim otporom galvanometra« R_a (s pripadnim iznosom $R = R_g + R_a$), takvim da vrijedi uvjet $p = 2\sqrt{KD}$ (odn. uvjet $s = 1$). Resumirajući imamo dakle slučajeve:

- 1) titrana prigušena gibanja sa $R_v > R_a$, $p < 2\sqrt{KD}$ ($s < 1$)
- 2) granično aperiodsko stanje sa $R_v = R_a$, $p = 2\sqrt{KD}$ ($s = 1$)
- 3) aperiodska gibanja sa $R_v < R_a$, $p > 2\sqrt{KD}$ ($s > 1$)

40. Kao važniji razmatrajmo najprije slučaj 1). Kako bi tu bilo nespretno raditi s imaginarnim β , izrazimo β (s pomoću izlučenog faktora $\sqrt{-1} = j$) realnom veličinom $\omega = \sqrt{\frac{D}{K} - \frac{p^2}{4K^2}}$, po relaciji: $\beta = j\cdot\omega$, i radimo dalje sa $j\cdot\omega$. Po klasičnoj formuli:

$$e^{\pm jx} = \cos x \pm j \cdot \sin x$$

izrazimo $a^{it} = e^{j\omega t}$ i $e^{-\beta t} = e^{-j\omega t}$ u (IV) sa $\cos \omega t$ i $\sin \omega t$, pa rezultirajuću uredenu relaciju:

$$a = e^{-\beta t} \cdot [(C' + C'') \cdot \cos \omega t + j \cdot (C' - C'') \cdot \sin \omega t]$$

transformirajmo na poznati način, uvodeći nove konstante integracije C_1 i C_2 , i mjesto njih dalje i amplitudu A i pomoćni kut φ , stavljajući $C' + C'' = C_1 = A \cdot \sin \varphi$ odn. $j \cdot (C' - C'') = C_2 = A \cdot \cos \varphi$, i po tom zamjenjujući sa $A \cdot \sin(\omega t + \varphi)$ uglatu zagradu u relaciji za a :


$$a = e^{-\beta t} \cdot A \cdot \sin(\omega t + \varphi) \quad (V)$$

Iz dobivene se jednadžbe ne samo vidi da su galvanometarska gibanja doista prigušeno sinusoidna, s prigušenjem zbog faktora $e^{-\beta t}$, nego se razabire i da je malo prije uvedena veličina ω zapravo »kružna frekvencija« sinusoida iz (V). A to, zbog veze $\omega = 2\pi/T$, dalje znači da je titrano vrijeme te sinusoida

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{D}{K} - \frac{p^2}{4K^2}}} \quad (VI)$$

Prema tomu titranja po slučaju 1) oscilatorno se otklanjajućih galvanometara teku s rastućim p sve sporije, s većim titravnim vremenom T po (VI) u odnosu prema titravnom vremenu T_0 po (A), s kojim bi oscilirao

(idealizirano zamišljen) galvanometar sa $p = 0$ (dakle ne samo sa $p' = 0$ nego i sa $p_0 = 0$). Udaljivanja iznosa T od T_0 ostaju uostalom neznatna kod još manjih p , no kod visokih p , već bližih iznosu $2\sqrt{KD}$, raste T sve naglijije, da bi kod približavanja slučaju 2) sa $p = 2\sqrt{KD}$ konvergirao prema $T = \infty$.

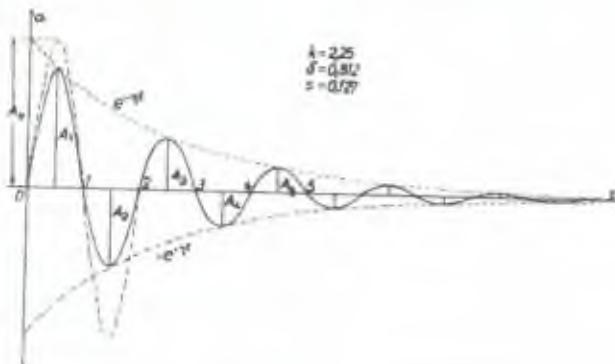

Sl. 289.

41. Ne bez važnih razloga za kasnije primjene, izvedimo i pobliže odnos između T i T_0 . Kako taj odnos varira s prigušenjem, da bismo ga mogli lako neposredno opažanjem odrediti, uvedimo najprije mjesto p jednu drugu, mjeru prigušenja, omjer k ma kojih dviju jedne za drugom nadolazećih titračnih amplituda istog predznaka, dakle po relaciji (V) i sl. 289. omjer:

$$k = \frac{A_1}{A_3} = \frac{A_3}{A_5} = \dots$$

(konkretno: ako bi u sl. 289. bilo $A_1 = 135$, $A_2 = 90$, $A_3 = 60$, $A_4 = 40$, $A_5 = 26$, ..., vrijedilo bi: $k = 135/60 = 60/26^2/3 = \dots = 2.25$ (no u praksi se obično računa: $k = (135/90)^2 = (90/60)^2 = \dots = 2.25$). I sad podimo samo još korak dalje, pa uvedimo mjesto veličine k , zvane omjer prigušenja - prirodni logaritam te veličine δ , dakle po definiciji veličinu, nazvanu logaritmički dekrement prigušenja:

$$\delta = \ln k$$

tu konkretnom primjeru gore sa $k = 2.25$ izišlo bi: $\delta = 0.812$.

Kako se sad po (V) može uzimati da kod prelaza od A_1 na A_3 , pa od A_3 na A_5 , itd. treba svaki put da prođe vrijeme punog titraja T , očito će se, ako na pr. amplitudi A_1 odgovara neki moment t' , amplitudi A_3 morati pripisivati moment $t' + T$, amplitudi A_5 moment $t' + 2T$, i slično dalje, pa će se za omjer k , ispuštajući periodski ponavljane iznose sinusa, i uzimajući u obzir vezu $n = p/2K$, moći pisati:

$$k = \frac{A_1}{A_3} = \frac{A_3}{A_5} = \dots = \frac{e^{-\delta t'}}{e^{-\delta(t'+T)}} = \frac{e^{-\delta(t'+T)}}{e^{-\delta(t'+2T)}} = \dots = e^{\delta T}$$

i po tom dalje:

$$\delta = \ln k = \frac{p}{2K} T \quad (D)$$

A baš s ovom potonjom relacijom lako je dobiti traženi odnos između T_0 i T . Ako se naime izraz za $\omega = 2\pi/T$ kvadrira, pa se zatim D/K zamjeni sa $4\pi^2/T_0^2$, i cijela se novo dobivena relacija pomnoži sa $T^2/4\pi^2$, dobit će se (uz upotrebu veze: $\eta = p/2K$):

$$1 = \left(\frac{T}{T_0} \right)^2 - \frac{\delta^2}{4\pi^2}$$

i po tom odmah i tražena relacija:


$$T = T_0 \cdot \sqrt{1 + \frac{\delta^2}{4\pi^2}} \quad (\text{E})$$

Dodajmo još da čitalac, polazeći od već uzetih veza, može lako sam izvesti relacije za $0 < s < 1$ odn. $0 < \delta < \infty$ koje izražavaju s sa δ , odn. δ sa s . One glase:


$$s = 1 : \sqrt{1 + \frac{4\pi^2}{\delta^2}} \quad (\text{F})$$

$$\delta = \frac{2\pi s}{\sqrt{1 - s^2}} \quad (\text{G})$$

a grafički vezu između s i δ predočuje sl. 290. s apscisama δ u logaritmičkoj i ordinatama s u linearnoj skali. Tako bi po (F) iznosu $\delta = 0,812$ od malo prije odgovaralo $s = 0,127$ [v. točku (0,812; 0,127) na sl. 290.].

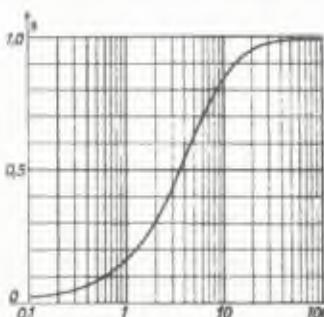

Sl. 290.

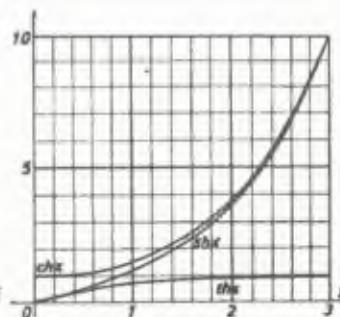

Sl. 291.

Kako se iz (E) vidi, titrajna vremena kod raznih konačnih δ (dakle raznih s manjih od 1) nadilazit će titrano vrijeme koje bi odgovaralo neprigušenom stanju sa $\delta = s = 0$. No kod malih δ (i odgovarajućih s) razlike T prema T_0 ostaju neznačne, pa se onda može stavljati $T \approx T_0$. Naprotiv kod vrlo velikih δ (i pripadnih s) već se T znatnije udaljuje od T_0 , težeći prema graničnoj vrijednosti ∞ kad i δ teži prema ∞ (i time s prema 1), što međutim već odgovara prelazu na slučaj 2). Konkretno pri malo prije uzimanom $k = 2,25$, te po tom $\delta = 0,812$ i $s = 0,126$, bilo bi $T = 1,008 \cdot T_0 \approx T_0$, no kod $k = 54$, te po tom $\delta = 4$ i $s = 0,54$, ispalio bi $T = 1,183 \cdot T_0$, dakle T veće od T_0 za 18,3%.

42. Kod aperiodskog slučaja 3) s realnim β može se algebarska suma eksponencijalnih funkcija $C' \cdot e^{\beta t}$ i $C'' \cdot e^{-\beta t}$, primjenjujući na oba člana te sume definicione relacije hiperboličkog kosinusa $\operatorname{ch} x$ i hiperboličkog sinusa $\operatorname{sh} x$: $\frac{1}{2}(e^x + e^{-x}) = \operatorname{ch} x$ i $\frac{1}{2}(e^x - e^{-x}) = \operatorname{sh} x$, odn. inverzne relacije $e^x = \operatorname{ch} x + \operatorname{sh} x$ i $e^{-x} = \operatorname{ch} x - \operatorname{sh} x$, preudesiti u relaciju:

$$a = e^{-\eta t} \cdot [(C' + C'') \operatorname{ch} \beta t + (C' - C'') \operatorname{sh} \beta t]$$

u koju se dalje, slično postupku kod slučaja 1), mogu uvesti nove integracione konstante $C_1 = C' + C''$ i $C_2 = C' - C''$, te pomoćne veličine

A i φ dane relacijama: $C_1 = A \cdot \sin \varphi$ i $C_2 = A \cdot \cos \varphi$, tako da konačno izide jednadžba vremenskog variranja otklona a dana faktorom $e^{-\eta t}$ kao i kod 1), no s faktorom $\sin(\beta t + \varphi)$, aperiodskim i u beskonačnost rastućim s t , umjesto periodskog faktora $\sin(\omega t + \varphi)$, kakav dolazi u 1):

$$a = e^{-\eta t} \cdot A \cdot \sin(\beta t + \varphi) \quad (\text{VII})$$

Izvod bazira na tomu što teoremu: $\sin(x+y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y$ odgovara vrlo sličan »adicioni teorem«: $\sin(x+y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y$; kako pak s realnim x variraju $\sin x$ i dalje dvije hiperboličke funkcije $\cosh x$ i $\sinh x$ (hiperbolički kosinus odn. tangens), vidi se iz krivuljā na sl. 291.

43. Ostaje još da se bliže odrede konstante A i φ za oba slučaja 1) i 3) prema početnim uvjetima balističkih gibanja. A ti su: 1) otklonski sistem kreće iz početnog položaja $a = 0$ pri $t = 0$, što znači da kako u (V) tako u (VII) treba uzimati $\varphi = 0$; 2) otklonski sistem počima vrtaju s neposredno prije toga mehaničkim impulsom zadobivenom početnom (okutnom) brzinom $v_0 = \left(\frac{da}{dt} \right)_{t=0}$. No to znači da treba načiniti prve derivacije $\frac{da}{dt}$ funkcijā u (V) odn. (VII) i staviti njih za $t = 0$ jednakе v_0 . Kad se to učini, dobivaju se konačne relacije balističkih gibanja za slučajevе 1) odn. 3):

$$a = e^{-\eta t} \cdot \frac{v_0}{\eta} \cdot \sin \omega t \quad (\text{Va})$$

$$\dot{a} = e^{-\eta t} \cdot \frac{v_0}{\beta} \cdot \sin \beta t \quad (\text{VIIa})$$

s kojima se mogu računati iznosi a i \dot{a} u svakim iznosima t .

44. Ipak kod balističkih gibanja uglavnom će biti od interesa samo balistički otklon a_1 , najveći trenutno postignuti otklon koji galvanometar učini pod utjecajem prohujaloga kroz njegov pomični svitak strujnog udara. A zanimat će nas i vrijeme t_1 u komu se balistički otklon a_1 postizava. Kako balističkom otklonu odgovara maksimum funkcije a , a uvjet ekstremne vrijednosti neke funkcije jest da njezina prva derivacija iščezava, trebat će potražiti derivacije izraza desno u (Va) odn. (VIIa) i izračunati iznose $t = t_1$ korespondentne iščezavanjuima tih derivacija. Supstituirajući dobivene t_1 dalje u (Va) odn. u (VIIa) dobivaju se onda i same vrijednosti balističkih otklona a_1 za oba slučaja 1) i 3).

Razradimo stvar potanje za slučaj 1). Stavljujući jednakom nuli derivaciju izraza desno u (Va), uz stavljenou t_1 mjesto t , dobili bismo:

$$\frac{v_0}{\eta} \left[-\eta \cdot e^{-\eta t_1} \cdot \sin \omega t_1 + e^{-\eta t_1} \cdot \omega \cdot \cos \omega t_1 \right] = 0$$

i dalje, nakon kraćenja i uređenja: $\tan(\omega t_1) = \omega/\eta$, odnosno i obrnuto:

$$t_1 = \frac{1}{\omega} \cdot \arctan \frac{\omega}{\eta} \quad (\text{Vb})$$

A, stavljujući dobiveno t_1 u (Va), s a_1 mjesto a , dobili bismo također:

$$a_1 = \frac{v_0}{\eta} \cdot e^{-\eta \left(\frac{1}{\omega} \arctan \frac{\omega}{\eta} \right)} \cdot \sin \left[\omega \left(\frac{1}{\omega} \arctan \frac{\omega}{\eta} \right) \right]$$

$$a_1 = \frac{v_0}{\eta} \cdot e^{-\frac{\eta}{\omega} \arctan \frac{\omega}{\eta}} \cdot \sin \left(\arctan \frac{\omega}{\eta} \right) \quad (\text{Vc})$$

Posve istog sastava relacije izišle bi u slučaju 3); označujući ih korespondentno sa (VIIb) odn. (VIIc) mi ih možemo zamisliti nastale iz

relacije (Vb) odn. (Vc) samo sa β mjesto ω , te sa ar th $\frac{\beta}{\eta}$ mjesto $\text{arc tg} \frac{\omega}{\eta}$
 t. j. s »areom« (površinom) koje je hiperbolički tangens th jednak $\frac{\beta}{\eta}$
 mjesto s »arkusom« (lukom) koga je tg jednak $\frac{\omega}{\eta}$.

45. Međutim s dobivenim relacijama ne možemo još uvijek biti zadovoljni. Dolaze tu naime veličine koje se mogu nadomjestiti prikladnjima i mjerenuju pristupačnjima, i treba u izrazima (Vc) odn. (VIIc) razbistriti što znaće naoko nepregledne, a stvarno vrlo jednostavnog značenja, veličine kao sin arctg odn. sh ar th. A prije svega od slabe je koristi u relacijama za a_1 sadržana proporcionalnost početne brzine v_0 s balističkim otklonom a_1 dok god nije iz nje izvedena i proporcionalnost sa a_1 ukupno kroz galvanometar prehujale množine elektriciteta Q , koje prolaz tokom vanredno kratkog strujnog udara i jest proizveo početnu brzinu v_0 otklonskog sistema. Ta balistički se galvanometri baš zato i upotrebljavaju da bi mjerili naboje Q od inače ma kako proteklih strujnih udarai.

46. Počimajući i opet sa slučajem 1) primijetimo da u (Vb) i (Vc) dolaze $\frac{1}{\omega} = \frac{T}{2\pi}$ te $\omega : \eta = \frac{2\pi}{T} : \frac{P}{2K} = \frac{2\pi}{\delta}$. A zatim zamislimo još da je u $\sin(\text{arc tg} \frac{\omega}{\eta})$ izraz u zagradi neki kut γ ; obrnuto će se onda moći pisati: $\text{tg } \gamma = \frac{\omega}{\eta}$. Prema tomu vrijedi:

$$\begin{aligned} \sin(\text{arc tg} \frac{\omega}{\eta}) &= \sin \gamma = \\ -\frac{\text{tg } \gamma}{\frac{1}{\cos \gamma}} &= \frac{\text{tg } \gamma}{\sqrt{1 + \text{tg}^2 \gamma}} = \frac{\frac{\omega}{\eta}}{\sqrt{1 + \frac{\omega^2}{\eta^2}}} = \frac{\frac{2\pi}{\delta}}{\sqrt{1 + \frac{4\pi^2}{\delta^2}}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{\delta^2}{4\pi^2}}} \end{aligned}$$

A mogu se $\frac{1}{\omega}$ i $\frac{\omega}{\eta}$ također izraziti s pomoću s (uz $s < 1$) relacijama:

$$\frac{1}{\omega} = \frac{T_0}{2\pi\sqrt{1-s^2}} \quad \frac{\omega}{\eta} = \frac{\sqrt{1-s^2}}{s}$$

S navedenim vezama može se za t_1 u slučaju 1) mjesto (Vb) pisati alternativno:

$$t_1 = \frac{T}{2\pi} \text{arc tg} \frac{2\pi}{\delta} = \frac{T_0}{2\pi\sqrt{1-s^2}} \text{arc tg} \frac{\sqrt{1-s^2}}{s} \quad (\text{Vd})$$

i slično bi se mogli uvesti alternativno T i δ ili T_0 i s u izraz (Vc) za a_1 .

47. No u a_1 odmah ćemo još v_0 izraziti množinom elektriciteta Q , ukupno poslanom kroz galvanometar tokom strujnog udara, koji je pretvodio balističkom gibanju i zadao sistemu početnu brzinu v_0 . Može se naime uzimati da se v_0 postizavalo u diferencijalnim prirastima $dv = \frac{d\alpha}{dt} \cdot dt$ u vremenskim diferencijalima dt tokom kratkog strujnog udara ukupnog trajanja t_0 , i po tomu pisati:

$$v_0 = \int_0^{t_0} \frac{d^2 a}{dt^2} dt$$

No kutna akceleracija, proizvadana nekom u galvanometar izvana slanom strujom i , može se zamisliti izražena kvocijentom $\frac{Gi}{K}$ strujom i proizvedenog »momenta vrtnje« Gi i »momenta tromosti« K otklonskog sistema. Moći se se dakle pisati, uzimajući u račun da je očito $Q = \int_0^t i dt$, relacija:

$$v_0 = \frac{G}{K} Q$$

48. U dobivenoj vezi samo ćemo još eliminirati mjerne neprikladne veličine G i K , i to na bazi ovakvog rezoniranja: zamislimo da galvanometrom teče neka vremenski stalna struja I , od koje se galvanometar nakon umirenja otkloni na neki stalni otklon a . Po D-52. vrijedi onda relacija $I = C_0 a$, s C_0 kao »strujnom konstantom« (u značenju »struje potrebne za jedinicu otklona«). Moment vrtnje od struje I može se pak izraziti sa GI , a time i sa $GC_0 a$. A kako je kod stalnog otklona a moment vrtnje $GC_0 a$ u ravnotežu sa suprotnim momentom vrtnje $D a$ od torzionih sila: $GC_0 a = Da$, po ovoj relaciji, nakon kraćenja sa a , može se pisati $G = \frac{D}{C_0}$, i dalje:

$$v_0 = \frac{DQ}{KC_0}$$

odn. također, uz uzete u obzir veze (VIII) i (VII), te iznos $\eta : \omega$ izražen alternativno sa δ ili sa s , a nakon uređenja (koje se samo nádaje):

$$\alpha_1 = \frac{2\pi Q}{C_0 T_0} \cdot e^{-\frac{\delta}{2\pi} \operatorname{arctg} \frac{2\pi}{\delta}} = \frac{2\pi Q}{C_0 T_0} \cdot e^{-\frac{s}{\sqrt{1-s^2}} \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{1-s^2}}{s}}$$

49. To pak konačno daje, u obliku neposredno prikladnom za praksu, traženu fundamentalnu relaciju o proporcionalnosti balističkih otklona α_1 s balistički mjerjenim množinama elektriciteta Q po relaciji $Q = C_B \alpha_1$, s konstantom C_B po D-51. zvanom »balistička konstanta«, a za galvanometar u stanju prigušenih titraja sa $\delta < \infty$ odn. $s < 1$:

$$Q = C_B \alpha_1 = \frac{C_0 T_0}{2\pi} \cdot e^{\frac{\delta}{2\pi} \operatorname{arctg} \frac{2\pi}{\delta}} \cdot \alpha_1 = \frac{C_0 T_0}{2\pi} \cdot e^{\frac{s}{\sqrt{1-s^2}} \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{1-s^2}}{s}} \cdot \alpha_1 \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \text{pri: } C_B = \frac{C_0 T_0}{2\pi} \cdot e^{\frac{\delta}{2\pi} \operatorname{arctg} \frac{2\pi}{\delta}} = \frac{C_0 T_0}{2\pi} \cdot e^{\frac{s}{\sqrt{1-s^2}} \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{1-s^2}}{s}} \end{array} \right\} \text{(Ve)}$$

50. Posve analognim razmatranjima, samo dakako radeći ovajput sa $\frac{1}{\beta} = \frac{T_0}{2\pi \sqrt{s^2 - 1}}$ i $\frac{\beta}{\eta} = \frac{\sqrt{s^2 - 1}}{s}$, dobile bi se iz (VIIb) odn. (VIIc) za aperiodična stanja sa $s > 1$ formule za t_1 i $Q = C_B \alpha_1$ (i to samo u obliku sa s , jer pojma δ kod aperiodskih gibanja gubi smisao):

$$t_1 = \frac{T_0}{2\pi \sqrt{s^2 - 1}} \cdot \operatorname{arth} \frac{\sqrt{s^2 - 1}}{s} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \text{(VIIId)}$$

$$Q = C_B a_1 - \frac{C_B T_0}{2\pi} \cdot e^{\frac{s}{\sqrt{s^2-1}}} \operatorname{arth} \frac{\sqrt{s^2-1}}{s} \cdot a_1$$

$$C_B = \frac{C_B T_0}{2\pi} \cdot e^{\frac{s}{\sqrt{s^2-1}}} \operatorname{arth} \frac{\sqrt{s^2-1}}{s}$$
(VIIe)

Uzgred još napomenimo da se mjesto $\operatorname{arth} \frac{\sqrt{s^2-1}}{s}$ u (VIId) i (VIIe) katkad stavlja:

$$\frac{1}{2} \ln \frac{s + \sqrt{s^2-1}}{s - \sqrt{s^2-1}}$$

Ekvivalentiju je lako dokazati na bazi stavka: $\operatorname{arth} x = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}$, s uvedenim preudešenjem lakše se aproksimiraju za naročito velike s : t_1 u $\frac{T_0}{2\pi \ln(2\pi)} \cdot \frac{s}{s}$ i C_B u $\frac{C_B T_0}{2\pi} \cdot 2s$, po čemu bi se na pr. pri $s = 200$ balistički otklon uspostavljao oko $200/\ln 400$ ili preko 33 puta brže, a balistička konstanta bila bi veća (odn. uz isto Q balistički otklon manji) oko $2 \cdot 200$ ili 400 puta nego uz $s = 1$.

51. Graničnim prelazima lako se s formulā (Vd) i (Ve), ili također s formula (VIId) i (VIIe), dolazi i na relacije za t_1 i C_B za slučaj 2) galvanometra u graničnom aperiodskom stanju, sa $R_v = R_a$. Tako se, ako se u (Vd), pri približavanju slučaju 2) sa $\delta = \infty$, zamisli δ vanredno veliko, i po tomu $\frac{2\pi}{\delta}$ posve neznatno, te ako se uzme u obzir da se kod neznatnih $\frac{2\pi}{\delta}$ može $\operatorname{arc tg} \frac{2\pi}{\delta}$ vrlo približno aproksimirati sa $\frac{2\pi}{\delta}$, kao i da se $\frac{T}{2\pi}$ može izraziti sa $\frac{T_0}{2\pi} \sqrt{1 + \frac{\delta^2}{4\pi^2}}$, mjesto (Ve) uz dane pretpostavke može pisati: $t_1 = \frac{T_0}{2\pi} \sqrt{1 + \frac{\delta^2}{4\pi^2}} \cdot \frac{2\pi}{\delta} = \frac{T_0}{2\pi} \sqrt{1 + \frac{4\pi^2}{\delta^2}}$, a time i kod $\delta = \infty$ staviti:

$$t_1 = \frac{T_0}{2\pi} \quad (\text{VId})$$

Slično se u formuli (Ve), čim više teži $\frac{\delta}{2\pi}$ k beskonačnom i time $\frac{2\pi}{\delta}$ k nuli, eksponent od e može uzimati približno jednakim iznosu $\frac{\delta}{2\pi} \cdot \frac{2\pi}{\delta} = 1$, pa kod $\delta = 0$ u $Q = C_B a_1$ izlazi, kako se u D-59. tamošnjom formulom (I) bez dokaza tvrdilo:

$$C_B = \frac{C_B T_0 c}{2\pi} \quad (\text{VIE})$$

Citalac će za kontrolu lako izvesti formulu (VId) iz formule (Vd) također radeći sa s , i to zamišljajući granični prelaz na $s = 1$. A neka sličnim graničnim prelazom izvede i formulu (VIE) iz formule (Ve). Konačno može doći na (VId) i (VIE), dakle na formule za t_1 i C_B slučaja 2), i zamišljajući da opada k 1 u formulama (VIId) i (VIIe) veličina $s > 1$.

52. Zanimljivi se rezultati dobivaju također zamišljajući u (Vd) i (Ve) da δ odnosno s postaju jako maleni. Radeći na pr. uz malene δ , dakle i malene $\frac{\delta}{2\pi}$ a velike $\frac{2\pi}{\delta}$, i znajući da je arkus tangensa velikog kuta $\frac{2\pi}{\delta}$ približno jednak pravom kutu $\frac{\pi}{2}$, polazeći od (Ve) uz malene δ možemo pisati približno:

$$t_1 = \frac{T_0}{2\pi} \sqrt{1 + \frac{\delta^2}{4\pi^2}} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{T_0}{4} \sqrt{1 + \frac{\delta^2}{4\pi^2}}$$

a za idealno neprigušen galvanometar sa $\delta = 0$ (otvoren i k tomu bez uzdušnog prigušenja) čak točno:

$$t_1 = \frac{T_0}{4}$$

rezultat koji se mogao i a priori očekivati, jer neprigušena sinusoida postizava svoju tjemenu vrijednost četvrt perioda nakon početka titraja.

Također je korisno potražiti i C_B za malene δ , a tim i malene $\frac{\delta}{2\pi}$ no velike $\frac{2\pi}{\delta}$. Očito se u takvim slučajevima, zbog približne veze $\frac{\delta}{2\pi} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\delta}{4}$. mjesto s eksponencijalnim faktorom formula (Ve) može pisati jednostav- nije sa $e^{\frac{\delta}{4}}$, ili čak još jednostavnije: sa $e^{\frac{\delta}{4}}$ dalje aproksimiranim u $1 + \frac{\delta}{4}$.

Često se s ovakvim pojednostavljenjima smiju približno računati balističke konstante vrlo visokima otporima R_v premoštenih i pogotovo otvorenih ($R_v = \infty$) galvanometara, kod kojih potonjih ostane samo još uzdušnog prigušenja. Ako se specijalno C_B i δ otvorenog galvanometra označe sa C_B' i δ' , moći će se pisati:

$$C_B' \approx \frac{C_0 T_0}{2\pi} e^{\frac{\delta'}{4}} \approx \frac{C_0 T_0}{2\pi} \left(1 + \frac{\delta'}{4} \right) \quad (\text{Ve}')$$

Ekstremno za $\delta = 0$ (galvanometar ne samo otvoren, sa $R_v = \infty$ i po tom sa $p' = 0$, nego i sa $p_0 = 0$, kako bi bilo kad bi galvanometar titrao u vakuumu) izšla bi po (Ve') čak balistička konstanta C_B'' posve nepri- gušena galvanometra:

$$C_B'' = \frac{C_0 T_0}{2\pi} \quad (\text{Ve}'')$$

za koju je već u D-59. bila pod (II) donesena ista formula, no bez dokaza.

Dodajmo samo još, u vezi s formulama za balističke konstante, da će se ove u praksi navoditi u »As/d. sk.« (amperekundama po dijelu skale galvanometra), jer će se sa Q u As otkloni a_1 očitavati na povoljnjoj jednolikoj skali galvanometra (a ne u radijanima, obično upotrebljavima kod teorijskih razmatranja). Dakako da onda i stalne otklone a , od stalnih struja I , treba zamišljati u dijelovima te skale, i dosljedno dalje strujni konstantu $C_0 = I/a$ izražavati u »A/d. sk.« (ampirima po dijelu skale).

53. Prema dobivenim rezultatima odlučno utječu na balistička mje- renja odnosi prigušenja, koji variraju s iznosima galvanometrova vanj- skog otpora R_v .

Kad ovaj, kod nekoga odredenog galvanometra, varira od $R_v = \infty$ (otvoreni galvanometar) prema $R_v = R_a$ (galvanometar u aperiodskom graničnom stanju), i time s raste od malene vrijednosti pripadne otvorenom galvanometru prema $s = 1$, javljaju se ove promjene.

a) period T prigušenih titraja, počimajući s iznosom pripadnim otvorenom galvanometru i samo neznatno većim od perioda T_0 neprigusenih titraja, raste najprije vrlo polagano i dalje sve naglijije pri s većim iznosima $s = 1$, težeći prema $T = \infty$ pri $s = 1$;

b) vrijeme t_1 potrebno da dode do balističkog otklona opada samo polagano: od iznosa neznatno iznad $T_0/4$ prema iznosu $t_1 = T_0/2\pi$.

c) uz isto Q balistički otkloni α_1 već jače opadaju, a prema tomu iznosi balističke konstante rastu, od iznosa C_B' po (Ve') prema iznosu C_B po (Vie);

d) nakon postignutog balističkog otklona galvanometar se najprije polaganje »istitrava« prema položaju nula, i zatim se, kad teži prema stanju $R_v = R_a$ i $s = 1$, istitrava sve brže, a uz postignuto $s = 1$ se najbrže i već aperiodski vraća k nuli, na položaj od koga može početi iduće mjerjenje.


Kod još većih stepena prigušenja, kad s varira iznad 1, sve do vrlo visokih iznosa postizavanih kad R_v teži prema nuli, iznosi t_1 vec jače opadaju, a iznosi α_1 uz isto Q opadaju pogotovo naglo; odn. iznosi balističke konstante postaju sve naglijije sve veći. A povratno gibanje odvija se aperiodski i sve polaganje (sve »gmizavije«), zbog čega se s idućim mjeranjima mora sve dulje čekati, da se sistem vrati na nulu.

Odnosi pri raznim s lijepo se vide na sl. 292, s apscisama t i ordinatama α : s rastućim s opadaju ordinante α_1 točaka P do U pripadnih balističkim otklonima pri $s = 0$ (idealizirani posve neprigušeni galvanometar, crtkana krivulja), pri $s = 0,127$ (kako bi moglo odgovarati nekom otvorenom galvanometru), pri $s = 0,500$, pri $s = 1$ (aperiodsko granično stanje), te pri $s = 2$ i $s = 10$ (gmizava stanja galvanometra). Vidi se i krivulja PQRSTU, po kojoj opadaju stalnim nabojem Q izazvani iznosi α_1 i otklonska vremena t_1 , ordinate odn. apscise točaka P do U. A vidi se i da je vraćanje galvanometra k smirenom stanju najbrže pri $s = 1$. Pažnje vrijedna su također vrlo brza reagiranja na Q-impulse galvanometra pri $s = 2$ i pogotovo $s = 10$, no i vanredno »gmizava« povratna gibanja, pojav koji se kod još viših s pogotovo akcentira.


54. Uzmimo sad u obzir da će se u praksi balističkih mjerjenja željeti brzo pestizavani, no uz to još i zadovoljavajuće veliki, balistički otkloni, a da će se ipak balistički morati upotrebljavati »tromi« galvanometarski sustavi dovoljno visokog T_0 , na pr. 20 ili 30 sekunda (da bi kako se pri izvodima uzimalo, trajanje t_1 mjerena strujnog udara praktički isčeševalo prema T_0 i da bi se osiguralo dovoljno predaha da se balistički otkloni mogu još dobro očitavati), kao i da će konačno, zbog brzega mjerjenja u većim serijama, trebati zahtijevati i što manje vrijeme umirenja na nulu galvanometra. Zbog tog će onda, kao kompromisno najpovoljnijem slučaju, prednost pripadati slučaju 2) galvanometra u aperiodskom graničnom stanju. Pri tom će dakako, da bi se osigurao upravo pripadni iznos C_B po (Vie), trebati pedantno voditi računa da kod svakog mjerjenja bude udešeno $R_v = R_a$. Zbog brzog povratka k nuli galvanometri se uostalom upotrebljavaju sa $R_v = R_a$ i kad se njima mjeri struje po relaciji $I = C_0 \alpha$.

Samo rjeđe balistički se mjeri i s otvorenim galvanometrom, odn. uz balističku konstantu C_B' po (Ve'): v. na sl. 124. mjerjenje naboja Q poslana kroz galvanometar iz nabijenog kondenzatora. I tu je naime još t_1 dovoljno maleno, dok je C_B' čak i znatno povoljnije od C_B , pa se nešto dulje vrijeme smirivanja još tripti (a može se i galvanometar dok se istitrava premostiti otporom R_a).

Slučajevi sa s znatno iznad 1, i po tom s već prevelikim balističkim konstantama, i uz to s jasno gmizavim aperiodskim povratnim gibanjima, za balističke primjene očito praktički ne dolaze u obzir; no od njih ćemo vrlo skoro doći na zanimljivu primjenu: fluksmetar.

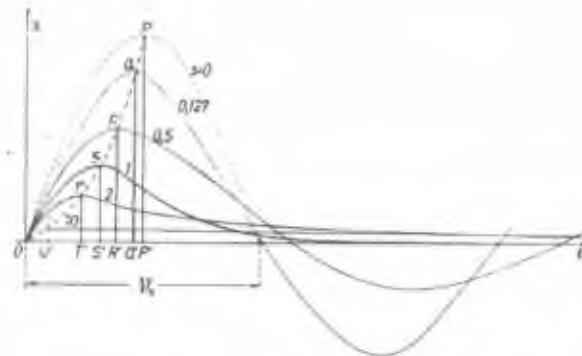

Sl. 292.

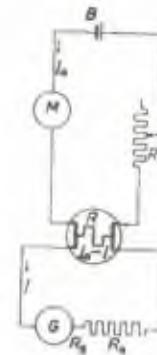

Sl. 293.

55. Evo još podataka o utjecaju konačnog trajanja t_0 strujnog udara na točnost balističkih mjerena s galvanometrom danoga T_0 . Kod prevelikog t_0 u odnosu prema T_0 balistički otklon, umjesto da bude α_1 , isпада за neki iznos $\Delta\alpha_1$ manji. Apsolutna pogrješka po A-13. je onda $- \Delta\alpha_1$, procentualna $p\% = -100 \cdot \Delta\alpha_1 / \alpha_1$. Ova potonja može se sada izraziti relacijom: $p\% = -100 \cdot F \left(\frac{t_0}{T_0} \right)^q$, u kojoj faktor F ovisi o vremenskom toku struje i za vrijeme trajanja t_0 određenog strujnog udara. Kod konstantne struje i kroz vrijeme t_0 može se uzimati: $F = 1,6$ (kod strujnih udara s jacima strujama u početku i kasnije sve slabijima F isпада manje). Za primjer uzmišljam da se galvanometrom »vlastitog titrajnog vremena» T_0 mjeri udar stalne struje podržavane kroz vrijeme t_0 dvadeset puta manje od T_0 : onda bi izšlo:

$$p\% = -100 \cdot 1,6 / 400 \% = -0,4 \%,$$

56. Balističke konstante uopće, dakle i praktički redovito jedine upotrebljavane C_B i C_B' (galvanometra u aperiodskom graničnom stanju i otvorenog galvanometra), mogu se dakako određivati i neposrednim eksperimentima. Tako je već u D-56. bilo opisano određivanje po sl. 125. konstante C_B galvanometra zatvorenog njegovim vanjskim graničnim otporom R_{11} , gdje se primarna struja I nekog poznatog međuinduktiviteta M prekida (ili također komutirala, što je davao dvostruki efekti), pa se na pr. kod prekida struje I zaključivalo na C_B po formuli (III) iz D-56. sa $R_2 = R_g + R_{11}$. I eksperimentalno određivanje izbijanjem kondenzatora konstante C_B' otvorenog galvanometra opisano je već u D-53. (paralelno dijelu otpora R na preklopku P odvojenom trebalo bi na pripadnoj sl. 124. zamišljati dodan voltmeter V).

Zanimljivo je sad da se balističke konstante mogu određivati i posve drugim putem, na pr. C_B i C_B' na bazi formula (VIe) i (Ve'). Treba dakako onda prikladnim načinom odrediti titrajno vrijeme T_0 posve neprigušenog galvanometra, te za C_B' još i pripadni dekrement prigušenja δ , a uz to treba prikladnom metodom izmjeriti i strujnu konstantu galvanometra C_B .

Kako se T_0 , strogo uzeto, ne da direktno određivati, jer i otvoren galvanometar titra već prigušeno s nekim dekrementom δ' , postupa se tako da se odrede na pr. δ' i pripadno titrajno vrijeme T' , a s δ' i T' lako se dobiva $T_0 = T' \cdot \sqrt{1 + \frac{\delta'^2}{4\pi^2}}$. Na T' se zaključuje uzimajući dvostruku srednju vrijednost stop-uram mjerena vremena između susjednih »nul-prolaza« (1, 2, 3 itd. na sl. 289.) kod titranja otvorenog galvanometra. Na δ' se pak dolazi motreći iznose pozitivnih i negativnih maksimâ i minima otklonâ (A_1, A_2, A_3 itd. na sl. 289.), i uzimajući za omjer prigušenja k' srednju vrijednost kvadrata omjera tih otklona, dakle veličinâ $(A_1/A_2)^2, (A_2/A_3)^2$ itd., te dalje stavljajući: $\delta' = \ln k'$. Međutim kod male-nih δ' može se bez daljega i aproksimativno uzimati: $T_0 \sim T'$.

57. Pri određivanju C_0 u prvi mah bi moglo izgledati najpraktičnije da se galvanometru, komu treba C_0 odrediti, serijski doda drugi galvanometar poznate strujne konstante C' . Kod iste struje I kroz oba galvanometra, ako bi prvi dao otklon α d. sk. i drugi otklon α' d. sk., vrijedila bi očito veza: $I = C_0 \alpha = C' \alpha'$, s kojom bi se C_0 lako dobilo iz C' , α i α' . No redovito neće stajati na raspolažanju dva instrumenta tako sličnih osjetljivosti da bi se mogla primijeniti gornja metoda, kod koje bi još C' moralo biti i precizno poznato. Redovito će se zato usporediti ispitivani galvanometar s relativno mnogo manje osjetljivim ali zato i preciznijim izvedivim miliampmetrom po metodi »galvanometra u shuntu«, sa spojem kao u sl. 293. Metoda se dade i inače primjenjivati kod baždarenja vrlo nejednakih instrumenata (na pr. i u obrnutom smislu: za baždarenja ampermeta mjernog područja od više ampera usporedbom s preciznijim miliampmetrom mjernog područja od malo miliampera, u kome bi se slučaju ampermetar stavio mjesto miliampmetra u sl. 293., a miliampmetar mjesto galvanometra).

Sad kod baždarenja galvanometra G po sl. 293. osnovna je ideja da se kroz G pošalje prikladan poznati dio I ukupne struje I_0 kroz miliampmetar M, iz izvora B crpene, regulacionim otporom R_1 udešene i instrumentom M pokazane. A ostatak $I_0 - I$ struje I_0 kroz M pusti se kroz malen precizioni otpor R , priključen kao shunt grani otpora $R_g + R_a$ (dobivenoj serijskim spajanjem galvanometrova vlastitog otpora s galvanometrovim vanjskim graničnim otporom). Po poznatoj formuli razgranjanja može se pisati:

$$I = \frac{I_0 R}{(R_g + R_a) + R}$$

i, zbog $I = C_0 \alpha$, odmah dalje:

$$C_0 = \frac{I_0 R}{(R_g + R_a + R) \cdot \alpha} \quad (\text{VIII})$$

Kao odlična potvrda gore iznesene teorije balističkih gibanja može se smatrati slaganje računski s pomoću C_0, T' i δ' dobivenih balističkih konstanti C_B i C_B' s onima dobivenima direktno po D-56. odn. D-53.

58. Jako izražena ovisnost iznosa balističke konstante o prigušnim odnosima odn. o vanjskom otporu galvanometra zahtijeva ne samo da se kod rada sa C_B' osigura da je $R_v = \infty$, a kod rada sa C_B da trajno ostaje $R_v = R_a$ (u sl. 125. na str. 123. otpor R' svitka S_2 morao se dodati otpor R'' toliki da ispadne $R_a = R' + R''$), nego ona zaoštvara i pitanje smanjivanja osjetljivosti balističkih mjerena shuntiranjem galvanometra.

Još je jednostavna stvar ako se galvanometar shuntira Ayrtonovim shuntom (približe o njemu v. K-29.) ukupnog otpora baš jednakog iznosu R_u upotrebljenog galvanometra, a mjeru se naboji oslobođani izbijanjima

kondenzatora. U tom slučaju beskonačni otpor kondenzatora ne poremećuje R_a , i time ni ne mijenja iznos C_B . Sve što u takvom slučaju treba učiniti jest da se uzmu u račun dva razloga smanjenja osjetljivosti: smanjenje osjetljivosti zbog djelovanja shunta, koji samo dio naboja Q kondenzatora propusti kroz galvanometar, te dodatno smanjenje osjetljivosti radi povećanja balističke konstante u omjeru $C_B : C_B'$ pri prelazu od izbijanja kroz otvoreni galvanometar na izbijanje uz dodan Ayrtonov shunt.

59. No daleko teži postaje problem ako se na galvanometar shuntiran na pr. otporom R_a priključi strujna grana konačnog ukupnog otpora R_1 . Dok bi naime na stalnu struju iz ove grane galvanometar upotrebljavan na običan način reagirao samo toliko smanjenim stalnim otklonom koliko odgovara njegovu shuntiranju sa R_a , kod balističkih mjerjenja trebalo dodatno računati i s time da bi se s gledišta galvanometra vanjski otpor galvanometra, prvo bitno jednak R_a , djelovanjem grane R_1 smanjio od iznosa R_a na iznos kombinacionog otpora $R_a R_1 : (R_a + R_1)$, jer bi ovaj potonji otpor preuzeo sad ulogu vanjskog otpora R_v priključena na galvanometar. A sa smanjenjem od R_a na od njega manji R_v povećala bi se balistička konstanta, dakle dalje smanjila već shuntiranjem umanjena osjetljivost balističkih mjerjenja.

60. Ipak se pokazalo da je moguće graditi specijalne shuntove za balističke galvanometre, slobodne od iznesene potreškoće. Već je u D-60., u vezi sa sl. 126., bilo naznačeno, bez dokaza, kako se mogu graditi shuntovi za balističke galvanometre, kod kojih ne dolazi do poremetnje konstante C_B pripadne aperiodskom graničnom stanju.

Evo sad i dokaza, odn. pripadnih formula za jedan stepen takvog specijalnog shunta sa smanjenjem osjetljivosti na n puta manji iznos. Radi se o tomu da se izračunaju iznosi otporâ $A = B = R_1$ i $C = R_2$ takvi da kod preseljenja čepa C u sl. 126. iz položaja 1 (neshuntirani galvanometar premošten sa R_a) u položaj 2 balistički otklon postane n -struko manji, a da se iznos C_B ne poremeti. Da se to postigne, treba očito $C = R_2$ uzeti toliko da kroz serijski spoj galvanometrova otpora R_g i otpora $B = R_1$ prode samo n -ti dio ili jedna n -tina ukupnog naboja Q strujnog udara. a to znači da ostatak ili $n - 1$ n -tinâ prođe kroz $C = R_2$. To pak vodi na relaciju:

$$R_2 = \frac{R_g + R_1}{n - 1} \quad (1)$$

S druge strane, uz priključeno R_a desno u sl. 126. i čep Č u 2, s gledišta galvanometra G ovaj se može smatrati premošten vanjskim otporom R_v u obliku serijskog spoja otpora R_1 i paralelne kombinacije dviju grana: prve otpora R_2 i druge otpora $R_1 + R_a$, pa ako se želi da R_v ispadne jednakom R_a , treba postaviti uvjet:

$$R_a = R_1 + \frac{R_2 (R_1 + R_a)}{R_2 + (R_1 + R_a)} \quad (2)$$

Supstituiranjem nepoznanice R_2 po (1) u jednadžbu (2), i elementarnim preobrazbama nastale kvadratne jednadžbe s nepoznanicom R_1 , došlo bi se konačno na jedini upotrebljivi korijen te jednadžbe (onaj negativni otpada, jer nema negativnih R_1):

$$R_1 = \frac{-R_g + \sqrt{R_g^2 + (n^2 - 1) R_a^2}}{n + 1} \quad (3)$$

S poznatim $R_1 = A = B$ lako bi se dobilo po (1) i $R_2 = C$ (može se naći i neposredna formula za R_2). Slično bi se računali, za dalji stepen osjetljivosti, korespondentan položaju 3 čepa Č, iznosi $A + A_1 = B + B_1$

i C_1 , a iz prvog iznosa i $A_1 = B_1$. Čitalac može lako provjeriti gornje formule tim da s njima sam izračuna rezultate dane u primjeru u D-60.

Treba dakako stalno paziti da pri svim položajima čepa C na desni par stezaljki u sl. 126. uvijek bude priključen ukupno otpor R_a , t. j. da se na pr. pri $R_a = 480 \Omega$ svitku optora 30Ω serijski doda 450Ω , kod svitka od 80Ω da se tih 80Ω dopuni sa 400Ω na 480Ω , itd.

61. Uzet ćemo još od balističkih znatno drukčija mjerenača napravom zvanom **fluksmetar**, koja mjeso strujnih mjeri na ponske udare, odn. ovima proporcionalne promjene magnetskih tokova (»fluksosava«). Fluksmetri se upotrebljavaju alternativno s balističkim galvanometrima, koji pored očitih prednosti imaju i nedostataka. Tako mjeri sistemi balističkih galvanometara treba da budu velikog titrajnog vremena, da bi se osigurao po K-55. poželjni što neznačniji omjer trajanja strujnog udara t_0 prema vlastitom titrajnom vremenu T_0 , i da bi motritelac dospijevao dovoljno točno očitavati ipak tek trenutne balističke otklone a_1 . A s troma sistemima se mjerenača sporije vrše. Pogotovo pak smeta što kod balističkih mjerenača na pr. za otvoreni galvanometar vrijedi jedna balistička konstanta C_B' i za galvanometar u aperiodskom graničnom stanju druga C_B (pa se u ovom potonjem slučaju otpori različitim priključenih svitaka moraju nadopunjivati različitim dodatnim otporima na uvijek isti iznos R_a). Svi tih neprilika kod fluksmetara nema, jer fluksmetri, u idealnom slučaju, reagiraju i na po volji sporo proizvedene promjene magnetskog toka, time da oni kod početnog toka Φ_1 zauzmu stalni početni otklon a_1 , a slično se i nakon polaganog mijenjanja do konačnog toka Φ_2 postave na stalni konačni otklon a_2 . Tako se a_1 i a_2 mogu na skali u punom miru očitavati, a za proračunavanje promjene $w(\Phi_2 - \Phi_1)$ ukupnog toka $\Psi = w\Phi$, uzimajući isti tok Φ kroz svaki od w zavoja na instrument priključenoga »mjernog« svitka, vrijedi, uz $G = Bw_0l^h$ po K-30. i uz odnose kao na sl. 294.) relacija:

$$w(\Phi_2 - \Phi_1) = G(a_2 - a_1) \quad (\text{IX})$$

K tomu, kod malenih otpora R_0 fluksmetra, i (malenih) različitih otpora R_s raznih mjernih svitaka, pa čak ako ti svici imaju i različite brojeve zavoja w , ne treba nikakvih dodatnih otpora, jer u formuli (IX) ni nema otpora $R = R_0 + R_s$ fluksmetrova strujnog kruga.

62. Zapravo se fluksmetar može zamišljati nastalim iz galvanometra komu je, uklanjanjem ili bar radikalnim oslabljenjem torzionih sila na pomični svitak, direkciona sila D do iščezavanja smanjena, a njegov sistem malog otpora R_0 , skoro kratko premošten mjernim svitkom neznačnog otpora R_s , bivši u stanju ekstremno jakog prigušenja, dok je prepusten sam sebi praktički ni ne izvodi nikakvih gibanja. Prema tomu će za fluksmetar trebati zamišljati $D \approx 0$ i p vanredno veliko u jedn. (I) u K-34., t. j. trebat će poći od jednadžbe (I) specijalizirane u oblik:

$$\frac{da}{dt^2} + \frac{p}{K} \cdot \frac{da}{dt} = \frac{G}{K} \cdot i \quad (\text{X})$$

Napišimo sad u (X) kutnu akceleraciju $\frac{da}{dt^2}$ u obliku $\frac{d\omega}{dt}$ s kutnom brzinom $\omega = \frac{da}{dt}$ sistema, te smatrajmo struju i proizvedenu djelovanjem EMS iznosa $w \frac{d\Phi}{dt}$, inducirane mijenjanjem ukupnog toka $\Psi = w\Phi$ mjernega svitka (djelovanje »prigušne« struje i' u smislu izvoda iz K-34. obuhvaćeno je već drugim lijevim članom promatrane jednadžbe), te stavimo u (X), pri sa malenim $R = R_0 + R_s$ ogromnom p' prema p_0 .

umjesto p približno: $p' = G^2/R$ (v. K-34.), a mjesto i njegovu vrijednost $\frac{w}{R} \cdot \frac{d\Phi}{dt}$. dobit ćemo time diferencijalnu jednadžbu:


$$\frac{dw}{dt} + \frac{G^2}{KR} \frac{du}{dt} = \frac{G}{KR} \cdot w \frac{d\Phi}{dt}$$

koju samo još treba integrirati unutar granica početnog iznosa Φ_1 i konačnog Φ_2 toka Φ , te pripadnih graničnih iznosa w_1 i w_2 kutne brzine u odn. u_1 i u_2 otklona u fluksmetrova sistema; to daje:

$$[w]_{w_1}^{w_2} + \frac{G^2}{KR} \cdot [u]_{u_1}^{u_2} = \frac{G}{KR} w \cdot [\Phi]_{\Phi_1}^{\Phi_2}$$

Iz ove pak potonje relacije, zbog $w_1 = w_2 = 0$ (bez vanjske struje ekstremno prigušen fluksmetrov sistem ni nema brzine), neposredno slijedi, nakon kraćenja sa G/KR , tražena fundamentalna relacija fluksmetra (IX).

Namjerno smu, zbog jednostavnosti, u gornjem izvodu zanemarili »samo-induktivne« efekte zbog induktivitetâ L_0 i L_e fluksmetrova i mjernog svitka: nakon integracije oni bi i onako otpali, jer ih ni nema prije početka i nakon svršetka variranja toka Φ .

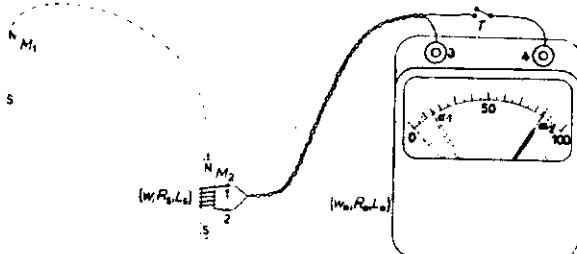

Sl. 294.

63. Prema (IX) konstanta G , u ovom slučaju zvana »konstanta fluksmetra«, izlazi kao kvocijent $w(\Phi_2 - \Phi_1) : (u_2 - u_1)$ produkta broja w zavoja mjernog svitka s mjerrenom razlikom toka Φ kroz svaki zavoj mjernog svitka i pripadne razlike otklonâ u fluksmetra. Prema tomu se G lako eksperimentalno određuje. Neka se na pr. po sl. 294. u svitak od 36 zavoja, uz njegove stezaljke 1-2 priključene na stezaljke 3-4 fluksmetra pri zatvorenoj tipki T, utakne magnetski štap toka 0,00024 Vs (Wb) ili 24000 M, time da se taj štap s udaljenog položaja M_1 pomakne na položaj M_2 gdje svitak obuhvaća sredinu štapa kao jezgru. Time se ukupni tok svitka povisi na od 0 na 0,00024 Vs (Wb) odn. od 0 na 24000 M, pa ako na to povišenje toka fluksmetar odgovori povišenjem otklona od početnih 14 na konačnih 86 d. sk., kao na sl. 294., očito će se moći pisati:

$$G = 36 (0,00024 - 0) : (86 - 14) = 0,00012 \text{ »voltsekunda-zavoja po d. sk.« odnosno:}$$

$G = 36 (24000 - 0) : (86 - 14) = 12000$ »maksvel-zavoja po dijelu skale«. To ujedno znači da bi »mjerno područje« fluksmetra, sa skalom od ukupno 100 dijelova po sl. 294., bilo: $0,00012 \cdot 100 = 0,012$ Vs (Wb) ili $12000 \cdot 100 = 1,2 \cdot 10^6$ M. Prema tome veće G znači veće mjerno područje fluksmetra, odn. manje G veću osjetljivost. Uostalom osjetljivosti fluksmetričkih mjerjenja mogu se, kod danoga G , lako povećavati upotrebom svitaka s većim brojem zavoja: kod većega w proporcionalno se uz isto $\Phi_2 - \Phi_1$ poveća $u_2 - u_1$.

Mogu se fluksmetri dakako baždariti i drugčije, na pr. tim da se »komutira« struja I primarnog svitka nekoga poznatog međuinduktivitetâ

M , komu je sekundarni svitak priključen na fluksmetar. Kako tim komutiranjem nastaje promjena $2MI$ ukupnog toka kroz sekundarni svitak, a ta se promjena može izjednačiti sa $G(a_2 - a_1)$, gdje je $a_2 - a_1$ pripadni pomak fluksmetra, odmah se dobiva:

$$G = 2MI : (a_2 - a_1)$$

Lako je dosjetiti se kako bi se slično primjenom prikladnih promjena toka Φ također fluksmetar vraćao na nulu skale ili blizu njoj (iako kod mjerjenja svaki položaj a_1 može biti polazni, i prema njemu se udesi konačni položaj a_2 , pa je prema tomu od interesa za mjerjenja samo diferencija $a_2 - a_1$).

64. Rečeno je bilo da fluksmetar mjeri bilo promjene magnetskih tokova bilo »naponske udare«. I doista integral $\int d\Phi$ može se preudesiti, primjenom veze $e = \frac{d\Psi}{dt} = w \frac{d\Phi}{dt}$, u integral $\int e \cdot dt$ »naponskog udara« (analogan integralu $\int i \cdot dt$ »strujnog udara«).

Zapravo bi idealan fluksmetar morao bez vanjskih utjecaja mirovati na svakom mjestu skale, odn. on uopće ne bi imao određenu nulu skale. Ipak, zbog residualnih torzionalnih sila, i teškoća savršenog »balansiranja« pomičnog sistema, ovaj će poton, prepusten sam sebi, težiti k svojoj »mehanickoj nuli«, općenito različitoj od onog što se naznači kao početak skale, no dakako tek s ekstremno gnezavim pomicanjem kraj ogromnog prigusenja sistema premoštenoga svitkom malena otpora. Ovo vrlo sporo pomicanje (engl. »drift«) ipak još dopušta da se dovoljno točno ocitaju položaji a_1 odn. a_2 fluksmetra, ali bi za neka mjerjenja (na pr. za snimanja krivulje histereze) bili prikladniji fluksmetarski sistemi kod kojih bi svaki drift bio praktički spriječen. Inače se fluksmetri, već prema potrebnoj osjetljivosti, grade »vrpcem obješeno« ili »vrpcem napeto« analogno zrcalnim galvanometrima ili onima sa svijetlom markicom, odn. »vrpcem napeto« s materijalnim kazalom.

Fluksmetri se u novije vrijeme sve više upotrebljavaju mjestu balističkih galvanometara, na pr. za ispitivanja permanentnih magneta, a i kod drugih rutinskih mjerjenja u tvorničkim pogonima, gdje često mjerjenja vrše i manje izobražene sile, koje fluksmetarske otklone pouzdanije očitavaju nego balističke.

Uz E-10.

65. Umjesto u E-10. navedenog označivanja moguće je (i tipografski je možda prikladnije) na pr. impedanciju iznosa 12Ω i faznog kuta 60° simbolizirati sa $12 \Omega \angle 60^\circ$, kako je to u piševu djelu »Osnovi elektrotehnike« i provedeno.

Uz E-18.


66. Kod paralelnog spoja dvaju svitaka istih samoinduktiviteta L , vezanih određenim međuinduktivitetom M , dobiva se četverostruk manji iznos ukupnog samoinduktiviteta nego pri serijski spojenim istim svitcima uz isto M (paralelni se induktiviteti kombiniraju analogno paralelnim otporima). Tako se kod jednog poznatog »induktometra« (mjernog varijabilnog samoinduktiviteta s nepomičnim svitkom samoinduktiviteta $L = 14 \text{ mH}$, i u njemu toliko vrtivim svitkom istog samoinduktiviteta $L = 14 \text{ mH}$ da se raznim položajima vrtivog svitka mogu udešavati iznosi M od -11 preko 0 do $+11 \text{ mH}$, serijskim spojem dadu realizirati samoinduktiviteti od $L'' = 14 + 14 - 2 \cdot 11 = 6 \text{ mH}$ sve do $L' = 14 + 14 + 2 \cdot 11 = 50 \text{ mH}$, a uz upotrebu i paralelnog spoja obih svitaka još i samoinduktiviteti od $L'' = 1.5 \text{ mH}$ do $L' = 12.5 \text{ mH}$, t. j. paralelnim spojem proširuje se mjerno područje prema dolje.

Uz E-23.


67. Polazeci suprotnim putem nego kod kondenzatora s komprimiranim plinovima mogu se također graditi odlični kondenzatori, pa i mjerne, upotrebljivi i uz vanredno visoke napone. S današnjom usavršenom vakuuumskom tehnikom moguće je naime, stavljujući (zaobljene pločaste) obloge kondenzatora u na pr. staklene posude s najvišim danas dostizivim i održivim vakuumima, dobiti takve »visokonaponske visokovakuumске kondenzatore« u kojima ni kod naponâ od više desetaka pa i stotina kV ne dolazi do električkog probaja između obloga.

Uz E-30.

68. Kao relativno novi sve više se susreću reakcioni R-C-oscilatori koji, mjesto s »titrajnim krugovima« sa L i C (i po tom s frekvencijom određenom produkтом LC), rade s prikladnim kombinacijama radnih otpora R i kapaciteta C , na pr. kao na sl. 295. s tri jednaka otpora R i

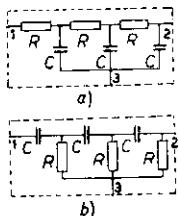

Sl. 295.

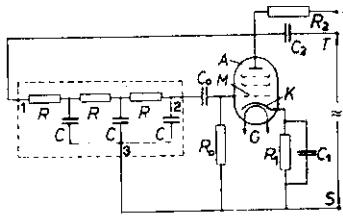

Sl. 296.


tri jednakaka kapaciteta C , alternativno spojena kao pod a) u tročlani »R-C-lanac« ili kao pod b) u tročlani »C-R-lanac«. I ovakvim se naime kombinacijama mogu proizvoditi za samouzbudjivanje oscilatora potrebna obrnuća faza reakciono na mrežni krug s anodnoga prenošenoga dijela cijevno pojačanoga signala, odakle i drugo ime ovakvim oscilatorima: »oscilatori s faznim zakretom«. Baš kod tonskih frekvencija, pa prema tomu i u zujalima za mjerne svrhe, treba smatrati kao prednost ovih oscilatora da se potrebne kombinacije otpornika i kondenzatora za određenu tonsku frekvenciju lakše realiziraju nego voluminoznim svicima i kondenzatorima odgovarajućih titrajnih krugova. Tako se sa spojem na sl. 295. pod a) realiziraju titrajne frekvencije $f = 0,065/RC$ i s onim pod b) titrajne frekvencije $f = 0,39/RC$ (šest puta više nego prethodne), a do samouzbudjivanja dolazi uz pojačanje od barem 29. Kod četveročlanih kombinacija odnosi su drukčiji, kod onih s različitim otporima i kapacitetima u pojedinim članovima oni su pogotovo zamršeni.

69. Da se dobije cijevni oscilator s kombinacijama po sl. 295., potrebno je samo prvu ili drugu od njih uključiti stezalkama 1-2-3 u oscilatorni dovoljno pojačavajući spoj po sl. 296., na pr. s pentodom s indirektnim grijачem G, katodom K, prvom mrežicom M i anodom A, s vezom na M putem veznog kondenzatora C_0 i visokoomskog odvodnog otpora R_0 . Te s ostalim važnijim priključcima kako je detaljizirano u slici; oscilacije se mogu crpsti preko S i T, no dobro ih je prethodno pojačati jednim stepenom cijevnog pojačavanja. Za konkretni slučaj u sl. 296. ucertanoga tročlanog lanca iz sl. 295. pod a) za $f = 1000$ Hz trebalo bi uzeti $RC = 0,000065$, što bi na pr. uz $R = 10000 \Omega$ dalo $C = 6,5 \cdot 10^{-9} F (= 6,5 \text{ nF})$. Kod pažljive konstrukcije ovi oscilatori mogu davati titraje vrlo blize najčešće traženima sinusoidnim. Cijevne aparature dakako redovito sadrže uređaj za pogon iz rasvjetne mreže.

70. U najnovije se vrijeme razni dosad s cijevima građeni spojevi »transistoriziraju«. Tako se i gornji oscilatori danas već uspješno grade s transistorima, i onda su oni pogotovo malena volumena, i tako neznatnog potroška snage da mogu biti napajani iz maljušnih niskonaponskih baterija, t. j. mogu raditi bez priključka na mrežu. Za primjer navedimo podatke za jedan baš nedavno (1959.) izneseni ovakav S&H-oscilator: tjeran iz baterijice od samo 30 V on daje (s pomoću preklapanja otpora i kapaciteta) oscilacije s područja 3 do 30000 Hz, koje na pr. pri mnogo upotrebljavanoj frekvenciji 800 Hz, dosižući napon 2,5 V, ne odstupaju od sinusoidnih za više nego odgovara »faktoru distorzije« (v. E-26.) od jedva $D = 0,001$ ($D\% = 0,1\%$); k tomu frekvencije proizvedenih oscilacija tek neznačno variraju i pri većim variranjima napona pogonske baterije i temperature.

Uz E-37.

71. U praksi se »synchronizirani« fazno udesivi kontaktni ispravljači, umjesto kao titrajni ispravljači po sl. 150. iz E-37., mnogo grade i s kontaktom koji se tjera maljušnim synchronim motorom, katkad ugrađenim, zajedno s kontaktnim raspoređajem za fazno udesiva spajanja i prekidanja kontakta, u isto kućište s pripadnim pokaznim istosmjernim instrumentom poput f iz sl. 150. Tako je građen na pr. (novi) »AEG-Vektormessere«.

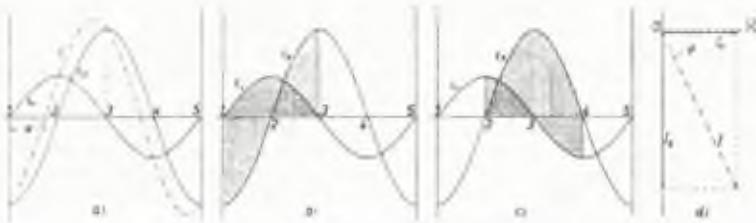

Sl. 297.

72. Zapravo svi ovakvi mehanički ispravljači imaju daleko mnogostranijih mjernih primjena nego kad ih se upotrebljava samo za svrhe ispravljanja. Konkretno se njima neka vektorska veličina dade mjeriti po iznosu i fazi, odn. dadu se mjeriti njezine komponente, na pr. radna i prazna (jalova) komponenta struje proizvedene primjenom danog izmjeničnog napona kroz potrošač u obliku odredene impedancije.

73. Da ilustriramo stvar svedenu samo na najbitnije, zamislimo po sl. 297. neki sinusoidni napon efektivnog iznosa U primjenjen na impedanciju $R + jX$. Proizvedena struja neka je efektivnog iznosa I i faznog pomaka φ prema naponu, i po tom radne komponente $I \cos \varphi$ i prazne $I \sin \varphi$. Očito će onda točka 1. [u sl. 297. pod a) nenačrтанoj] sinusoidi napona biti i početak naponu istofazne sinusoidi i , radne komponente efektivnog iznosa I_r , dok će sinusoidu i_p prazne komponente I_p trebatи zamišljati fazno za 90° pomaknutu prema naponu, s pripadnom nultočkom 2 po sl. 297. Rezultujuća sinusoida i ukupne struje efektivnog iznosa I s početkom za 90° pomaknutim prema 1, može se onda zamišljati dobivena algebarskim sumiranjem, za pojedine momente, ordinata sinusoida i_r i i_p . Ako se sad mogu momenti spajanja i prekidanja kontakta ispravljača tako udesiti da ukapčanje struje počima u momentu 1, i traje pola perioda do momenta 3, nakon koga slijedi interval iskapčanja 3-5, i tako redom dalje, bit će propuštanje po sl. 297. pod b) baš cijele pozitivne polovice sinusoida i , radne komponente I_r , ukupne struje, i ne će biti propuštanje negativne polovice te sinusoida. Istodobno ne će

biti propuštanje intervalima 3-4 i 4-5 pripadne četvrtnine sinusoide i_p , prazne komponente I_p , a biti će propuštanje četvrtnine pripadne intervalima 1-2 i 2-3, koje će se međutim, zbog suprotno jednakih ordinata u njima, međusobno poništavati (uspore, na slici horizontalno šrafiranoj polovinu 1-3 sinusoide i_r i vertikalno šrafirane četvrtine 1-2 i 2-3 sinusoide i_p). Pripadni istosmjerni instrument f ispravljačke kombinacije pokazivat će dakle kod ovako udešena ispravljanja samo polovinu »aritmetičke srednje vrijednosti« (srednje vrijednosti apsolutnih iznosa) sinusoide i_r , dakle, po poznatim vezama (E-3) za sinusoidne veličine, $0,5 \times 0,9$ -kratnik ($= 0,45$ -kratnik) efektivnog iznosa I_r , radne komponente ukupne struje, t. j. on će preko određenoga faktora preračunavanja pokazivati zapravo komponentu I_r , ne reagirajući uopće na komponentu I_p . Tako će ispravljač, uz pretpostavljeno fazno udešenje otvaranja i zatvaranja kontakta, u neku ruku »selektivno« mjeriti radnu komponentu neke struje ignorirajući praznu.

74. Baš obrnuti odnosi nastaju po sl. 297. pod c), kod fazno za 90° pomaknutih (točkom 2 i kasnijima analognima određenih) momenata spajanja kontakta, i pola perioda kasnijih prekidanja (kod 4 i analogno dalje). Promatrajući u ovim prilikama propuštanje poluperiode kao 2-4 sinusoide i_p , i međusobno se poništavajuće četvrtperiode kao 2-3 i 3-4 sinusoide i_r (vidi vertikalno šrafiranoj plohu sinusoide i_p i horizontalno šrafirane sinusoide i_r), lako se vidi da bi ovajput instrument f pokazivao samo polovinu »aritmetičke srednje« vrijednosti iznosâ sinusoide i_p , dakle da bi pokazivao istosmjerni iznos proporcionalan praznoj komponenti struje I_p , a time indirektno i samu tu komponentu I_p (izračunljivu kao i malo prije uz uzet u obzir faktor 0,45), dok sada od komponente I_r ne bi bilo nikakvoga djelovanja.

75. Ukratko, zaključujući iz otklonâ očitanih na skali od f jednom na I_r i drugiput na I_p mogu se, po sl. 297. pod d), odrediti vektorski odnosi struje I prema naponu U ; mogu se odrediti strujne komponente I_r i I_p , a iz ovih dalje i ukupna struja I i njezino »fazno zaostajanje« φ prema naponu U , po relacijama:

$$I = \sqrt{I_r^2 + I_p^2} \quad (1) \qquad \qquad \qquad \operatorname{tg} \varphi = I_p/I_r \quad (2)$$

A mogu se, na bazi sl. 131. uz E-7., također naći i iznos $Z = U/I$ impedancije (tereta) kroz koji je U proizvelo I , te fazni kut φ te impedancije dan relacijom (2), pa $R = Z \cos \varphi$ i $X = Z \sin \varphi$ tereta, itd. Sve to jasno ukazuje na mnogobrojne važne mogućnosti primjenâ fazno udesivih synchronih kontaktnih ispravljača kao »vektorskâh mjerila«.

76. Međutim gornji jednostavniji odnosi vrijede tek za sinusoidne struje, proizvedene sinusoidnim naponima, dakle na pr. za struje »pri-gušnica« i neopterećenih ili samo slabo opterećenih transformatora sa željeznom jezgrom, kod kojih se i uz sinusoidan napon (utjecajem ne-pravilnosti magnetiziranja i gubitaka u željezu) uspostavljaju nesinusoidne struje s nekim harmoničnim članovima, ponajče trećim. Sad, utjecaji viših harmonika mogu se umjesnim postupcima i eliminirati. Ne ulazeći u druge slučajeve, zamislimo kao primjer treću harmoniku kružne frekvencije 3ω u obliku negativne sinusoide koja počima istodobno s pozitivnom osnovnom sinusoidom kružne frekvencije ω . Ako se ova potonja sinusoida zamisli kao i_p u sl. 297., i ako se interval propuštanja od 2-4 ili 180° , kako je uzet na sl. 297. pod b), produži na 240° , očito će nestati utjecaja 3. člana, jer povećanom intervalu odgovaraju dvije negativne i dvije pozitivne polovine sinusoide 3. člana, koje će se međusobno poništiti u djelovanju na f , dok će propušteni u intervalu 240° dio osnovne sinusoide sadržavati veći pozitivni i manji negativni dio, pa će suviškom pozitivnog dijela ipak doći do nekog djelovanja na f , iz koga će se, preko manjeg faktora od faktora 0,45 pripadnog in-

intervalu 180° , ipak moći zaključivati na I_p . Tako očito vektorska mjerila ne ostaju ograničena samo na sinusoidne velicine. Detalji se najbolje razlaže u uputama uz takva mjerila.

Hz E-61.

77. Pored »klasičnog« spoja po sl. 169. iz E-61., koji je Schering denio prije 4 decenija, s vremenom su se pojavile i neke varijante Scheringova mosta. Tako se naročito za veće duljine ispitivanih kabela dosta upotrebljava varijanta po Scheringu i Burmesteru (opisana u ZS f Instrum.-Kunde, 44, 1924); kod nje je otpor R_1 iz sl. 169. paralelnodan otpor $R_5 + R_7 + R_6$ od koga se sa R_7 potenciometarski odvaja variabilni kontakt k jednom polu nulinstrumenta.

UZ E-70.

78. Evo još i podataka za 1/100-normalnu (centinormalnu) KCl-otopinu, koja se također mnogo upotrebljava (za baždarenje stanica ponut onih po sl. 174. iz E-68. za slabije vodljive tekućine); njezina vodljivosti kod 18 odn. 20 °C jesu 0,001225 odn. 0,001278 S/cm.

UZ E-72.

79. Nakon EM1-cijevi, jedne od prvih »magičnih oka« u prijemničima radia, ali upotrebljavane po E-72. i u funkciji nulindikatora u mostovima, pojavilo se mnogo daljih tipova cijevi za slične svrhe, samo znatno savršenije građenih. Nema svrhe da se pojedine od tih modernijih cijevi posebno spominju; neke od njih, kombinirane s prikladnim pojačalima, otvorile su gotovo fantastične mogućnosti u izmjenjenim mostovima. Tako na pr. »elektronički nulindikator« S&H, s pojačalom i s cijevi EMM81, upotrebljavan u izmjenjenim mostovima i kompenzatorima reagira na najosjetljivijem području već na desetine mikrovolta, ne trošeći više od 10^{-17} W po mm promjene indikacije.

Uz F-12.


80. Prije nego što se više kaže o automatskom uđešavanju kompenzatora, neka bude spomenuto da se kod kompenzacije može postupati dvovrsno. Stariji postupak po Poggendorffu u bitnosti se osniva na usporedbi mjerene napona E_x s točno poznatim naponom E (na pr. naponom normalnog elementa), pri nareguliranju na neki stalni iznos I struja kroz kompenzacioni otpor. Taj iznos I , koji inace ni ne treba biti točnije poznat, udesi se po sl. 210. iz F-2., regulacionim otporom R , koji se tokom daljega mjerena vise ne dira, a izvor B (redovito vrlo malene) struje I mora biti posvema konstantan (u tu se svrhu baterija B uzme iz velikih akumulatorskih elemenata). Tako, uz dano I , pri E kompenziranom u sl. 210. otporom R' duljine $M'N'$ i uz E_x kompenziranom otporom R'' duljine $M''N''$ kompenzacionog otpora ukupne duljine MN , i uz pretpostavku proporcionalnosti iznosa R' i R'' sa $M'N'$ i $M''N''$, očito za E_x vrijedi: $E_x = E \cdot R''/R' - E \cdot M''N''/MN$.

81. Baš suprotno, po Lindeck-Rotheovu postupku po sl. 298. kompenzacioni otpor R_k , točno poznat, ostavlja se stalan, a na mjereni napon E_x se zaključuje po relaciji $E_x = IR_k$, prema čemu se struja I iz B regulacionim otporom R mora udesavati prema iznosu E_x , sve dok nulinstrument G ne pokazuje nulu struje. Prema tomu se sad radi bez normalnog napona E , namjesto koga se moraju točno udesavati razne struje i razne E_x , pa se iznosi i očitavaju na sto preciznijem instrumentu M (zastruje I od nekoliko mA da su se graditi vrlo točni miliampermetri M).


82. Sad, ako se žele *automatska* udešavanja za razne E_x , ili čak *automatska* registriranja vremenskih variranja iznosa E_x , Lindeck-Rotheov postupak pokazao se prikladnjim, odn. on omogućava *automatska* udešavanja s manjim sredstvima. Narocito jednostavan primjer za to pred-

stavlja spoj po sl. 299., koji radi čak s pogonom iz mreže N izmjenične struje, a instrumentom M očitavane struje i služe, pri prikladno odabranom stalnomu R_k , kao mjerilo proizvedenih napona (EMS) E_x termoelementa X, a time u daljoj konsekvensiji i temperaturā t mjereneh termoelementom.

83. U sl. 299. transformatorom T, napajanim iz N, snabdijeva se iz jednoga od oba njegova sekundarna namotaja, preko specijalnoga na svjetlost osjetljivog otpornika F i ispravljačkog (Graetzova) mosta A, istosmjernom strujom kompenzacioni spoj iz sl. 298., ovajput sa EMS E_x iz termoelementa X. Drugim sekundarnim namotajem žari se sijalica S, koja osvjetljava F. Za automatsku regulaciju iskorišćuje se okolnost da se fotoosjetljivom otporniku F, na pr. iz kadmijeva sulfida CdS ili iz koje druge tvari sličnih svojstava, otpor vrlo jako smanjuje kad raste tok svjetlosti što zgada F; tako je otpor u tami jedne odredene CdS-stanice iznosio $10 \text{ M}\Omega$, a pri rasvjeti cijele plohe stanice sa 1000 lx (luksa) pao je na 200Ω . Međutim na tok svjetlosti što bi iz S neposredno (bez zapreke) udarao na F može se utjecati gibanjima pomičnog sistema nulinstrumenta G, izvedena u ovom slučaju u obliku galvanometra bez »direkcione sile«. Takav se galvanometar sve dalje otklanja, i preko prikladnog, na sl. 299. crtkano naznačenog mehaničkog prenosa pomiciće

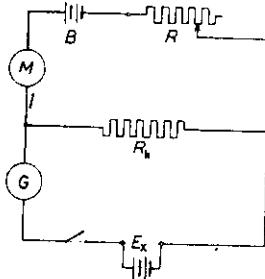

Sl. 298.

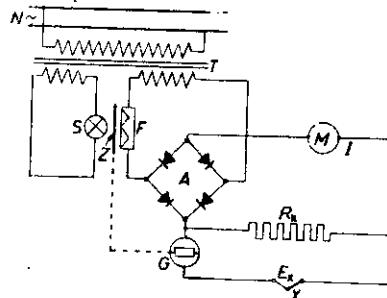

Sl. 299.

zaslon Z između S i F zaslanjajući time manje ili više F od S. A preustavi u određenom položaju, odn. pri određenom iznosu otpora otpornika F, te u daljoj konsekvensiji pri određenoj struci I kroz M. Drugim riječima: Z se zaustavi kad struja kroz M postigne baš onaj iznos I uz koji se upravo kompenzira E_x sa IR_k , a kod drugih E_x se i Z zaustavlja kod drugih I uz koje se E_x -iznosi baš kompenziraju s pripadnim padovim napona na R_k . Udešavanje je tako doista automatsko: raznim iznosima E_x odgovaraju određeni I. Ako se M zamjeni prikladnim aparatom za registriranje I-iznosa, registrirao bi, posredno, taj aparat vremenske promjene EMS E_x odn. termoelementom X mjerene temperature t . Važno je da se gornjim načinom mjeri EMS, a ne naponi stekaljki opterećena termoelementa X, pa ne treba, kao kod običnog priključka termoelementa na mjerni instrument, prilagodjavati termoelement i njegova dovode na neki određeni otpor. Slično bi se, dakako, lako automatski mjerile ili registrirale i druge veličine, kao pH (F-11.). Postoji i razradeniji spoj, kod koga se preko F utječe na rešetku radiocijevi.


Uz F-15.

84. Za dokaz tg δ-relacije (1) iz F-15. dovoljno je potražiti simboličkom metodom ukupnu impedanciju seriskog spoja po sl. 300. otpora R_1 i paralelni kombinacije otpora R_2 s kapacitetom C. Izražavajući ovu potonju analogno razlcmku (VI) iz E-42., samo dakako s R_2 namjesto tam-

šnjega R_4 , i proširujući taj razlomak faktorom $1 - j\omega CR_2$, dobili bismo za traženu impedanciju izraz kao lijevo u relaciji (A), koji se dade urediti u izraz kao desno u relaciji (A):

$$R_1 + \frac{R_2(1 - j\omega CR_2)}{1 + \omega^2 C^2 R_2^2} = \frac{R_1 + R_2 + R_1 \cdot R_2^2 C^2 \omega^2}{1 + \omega^2 C^2 R_2^2} - j \frac{\omega C R_2^2}{1 + \omega^2 C^2 R_2^2} \quad (\text{A})$$

I sad' zakret faza naprijed struje kroz ispitivanu impedanciju, prema naponu na nju primijenjenu, očito je jednak negativnom faznom kutu izraza desno u (A), što neposredno, nakon kraćenja sa $1 + \omega^2 C^2 R_2^2$, vodi na (I) u F-15.

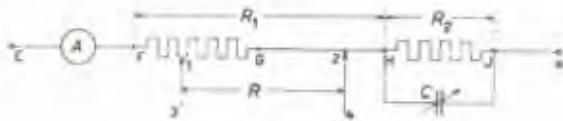

Sl. 300.

Uz G-5. do G-9.

85. Od propisa za mjerne transformatore, nacionalnih i internacionih, čitalac će uvijek konzultirati one koji su baš na snazi. Propisi VDE 0414/7.56 (a dodatno postoje i VDE 0414a/5.58) sadrže i klasu točnosti 0,1 (»promille-transformatori«, strujni i naponski), a klasu 10 strujnih transformatora više ne sadrže. K tomu se, pored klase 0,1 do 3 strujnih transformatora s običnim područjem mjernih struja od $0,1 \cdot I_n$ do $1,2 \cdot I_n$ (I_n = nominalna struja) predvadaju i klase 0,1 G do 3 G s proširenim mjernim područjem struja od $0,05 \cdot I_n$ do $2,0 \cdot I_n$. Od naponskih mjernih transformatora postoje samo klase 0,1 do 3, jer se naponi ionako mjeru tek u blizini nominalnoga, pa tu zadovoljava mjerne područje od $0,8 \cdot U_n$ do $1,2 \cdot U_n$ (U_n = nominalni napon). U pogledu granica postotnih i kutnih pogrešaka treba danas zamišljati u sl. 227. i 228. dodane parove graničnih linija pogrešaka za strujne mjerne transformatore klase 0,1 i 0,1 G: za klasu 0,1 kod $1,2 \cdot I_n$ i $1,0 \cdot I_n$ granice su $\pm 0,1\%$ i $\pm 5'$, kod $0,2 \cdot I_n$ odn. $0,1 \cdot I_n$ granice su $\pm 0,2\%$ i $\pm 8'$ odn. $\pm 0,25\%$ i $\pm 10'$. Za klasu 0,1 G kod $2,0 \cdot I_n$ i $1,0 \cdot I_n$ granice su $\pm 0,1\%$ i $\pm 5'$, kod $0,2 \cdot I_n$ granice su $\pm 0,2\%$ i $\pm 8'$, kod $0,1 \cdot I_n$ granice su $\pm 0,25\%$ i $\pm 10'$, konačno kod $0,05 \cdot I_n$ granice su $\pm 0,4\%$ i $\pm 15'$. Za klase 0,2 G do 3 G vidi u propisima. Kod naponskih mjernih transformatora klase 0,1 granice između $0,8 \cdot U_n$ i $1,2 \cdot U_n$ su $\pm 0,1\%$ i $\pm 5'$ (U_n = nominalan napon). Ostale detalje vidi u propisima.


Uz G-12.

86. Za »V-spoj« triju voltmetera V_1 do V_3 preko samo dva naponska mjerena transformatora T_1 i T_2 , napajana iz trofazne R-S-T-mreže N, vidi shemu po sl. 301.


87. Moderni rasporedaj s kapacitivnim mjeranjem efektivnih iznosa visokih napona U vidi na sl. 302. Paralelno kondenzatoru kapaciteta C_1 priključen je, preko prikladne prigušnice P, mjereni transformator T prenosnog odnosa 1:1, sa sekundarno priključenim mjernim instrumentom M. Za odnos efektivnih iznosa ukupnog napona U i instrumentom M pokazanog napona U_1 vrijedi približno formula iz 5. retka na str. 255., gdje su također pretpostavljeni efektivni iznosi.

88. Pored starijih načina mjerjenja vanredno jakih istosmjernih struja I_h , ima i novijih, s upotrebom zasilitljivih prigušnica; v. E-130. te sl. 361.m.) u »Lončar. Osn. elektrotehn., 4. izd., Knjiga II.« A najnoviji je postupak s primjenom »Hallovog pojave«. Po sl. 303. pri poslanoj preko 1-2 »upravljačkoj« struci I_s iz istosmjernog izvora J , reguliranoj otpo-

rom R i pokazanoj instrumentom A, »uzdužno« kroz prikladnu pločicu P, iz indijeva antimonida InSb, indijeva arsenida InAs ili koga sličnog materijala iz grupe poluvodiča tipa A^{III}B^V, javi se na »poprečnim« priključcima 3-4, pri okomito na pločicu djelujućem magnetskom polju

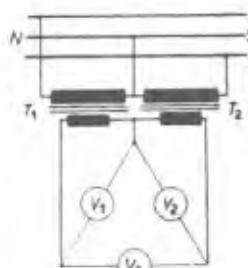


Sl. 301.

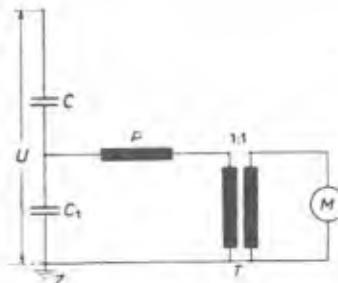


Sl. 302.

magnetske indukcije B , Hallov napon U_H pokazivan milivoltmetrom V, a proporcionalan sa I_H i B . Prema tomu, kod stalnog I_H , pokazani iznosi U_H mogu poslužiti kao mjerilo indukcija B magnetskih polja, na mjestima u koja se pločica P postavi. Indirektno se sad po sl. 304. mogu tako (najbolje preko dvije Hallove pločice P_1 i P_2) mjeriti i ukupne struje I_H koje teku kroz sabirnice $S_1-S_2-S_3$ na pr. pogona za proizvodnju aluminija, a obuhvaća ih prikladno graden jaram J iz Fe-limova s dvije uzdušne pukotine. Naime ako se u te pukotine stave Hallove pločice P_1 i P_2 , i njihovi se serijski spojeni Hallov naponi očitaju na instru-

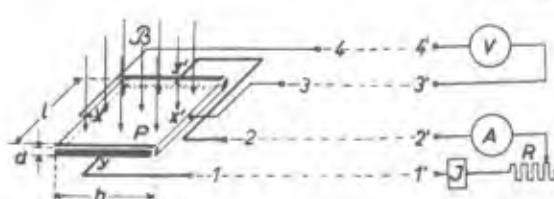

Sl. 303.

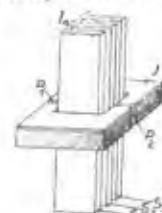

Sl. 304.


mentu V po sl. 303., očitanja na V će biti proporcionalna magnetskoj indukciji B u obje pukotine jarma J, dakle po zakonima magnetskih krugova s većim pukotinama proporcionalna i uzbudnoj struji I_0 jarma J, koju u ovom slučaju predstavlja suma struja $I_1 + I_2 + I_3$ kroz $S_1-S_2-S_3$ i instrument V će posredno pokazivati struju I_0 (odn. i neposredno, ako mu se skala baždari na pr. u kiloamperima kA).

Uz G-18.


89. Do diagrama po Möllingeru i Geweckeju, kojima se mogu pratiti ovisnosti obih pogrešaka $p\%$ i δ' o sekundarno priključenim teretima, može se doći polazeći kod naponskih mjernih transformatora od sl. 235. i kod strujnih od sl. 236.

Tako $p\%$ naponskog mjernog transformatora predstavlja u sl. 235. razlika duljinā za koju $OE = U_1$ nadvisuje $OF' = U_2$, izražena u procen- tima od $OF' = U_2$, a δ' nadaje kut δ' što ga OE zatvara sa OF', izražen u kutnim minutama. Međutim, transpozicijom koordinatnog sistema, koji je u sl. 235. bio s ishodištem u O i s ordinatama odn. apscisama u smjerovima OB odn. OA, u sistem s ishodištem prenesenim u F' i s osima

u smjeru OF' odn. okomito na taj smjer, dobili bi se odnosi između vrhova E i F' vektorâ napona U_1 i U_2 po sl. 305. pod a), u kojoj se odmah vodilo računa o realnim odnosima kod dobrih naponskih mjernih transformatora, s U_1 tek neznatno većim od U_2 , i pri tom gotovo paralelnim vektorima obih napona, a time i s neznatnim kutem δ' među njima, tako da bi početak O obih vektorâ OE i OF' padao duboko ispod sl. 305. pod a). No uz navedene odnose, recimo pri mjerilu za $U_2 = 100 \text{ V} = 5 \text{ m}$, t. j. kod (na slici iz tehničkih razloga smanjeno do nesenih) odsječaka $F'L$ i FK na ordinatnoj i apscisnoj osi zamišljenih duljine $0,05 \text{ m}$ ili 5 cm , odsječak $F'L$ predstavljao bi 1% naponske pogreške mjernog transformatora, dakle pogrešku $p\% = 1\%$, a odsječak FK $34,4'$ (okruglo $34'$) kufne pogreške δ' (ovo potonje slijedi iz činjenice da se δ_V iz sl. 235. izražen u radianima praktički ne razlikuje iznosom od $\operatorname{tg} \delta_V = F'K : U_2 = 0,05 : 5 = 0,01$, a iznosu $\delta_V = 0,01^\circ$ korespondira iznos $\delta' = 34,4'$). A kod danih $F'L$ odn. $F'K$ mogu se lako proporcionalno nannjeti i skale s razinama $p\%$ i δ' , obostrano na ordinatnoj odn. apscisnoj osi. Sad, da se dobiju $p\%$ i δ' za slučaj s E kao u sl. 305. pod a), dosta je za $p\%$ projicirati E u T , te čitati $p\%$ na skali naponskih pogrešaka na crdinatnoj osi, a za δ' projicirati E u V i čitati δ' na skali kutnih pogrešaka na apscisnoj osi (kod dovoljno paralelnih U_1 i U_2 mogu se uzimati $V_E - FT$ odn. $F'V \approx F'V$). Konkretno bi u slici izlazilo $p\% = F'T = 1,3\%$ odn. $\delta' = F'V = 10'$.

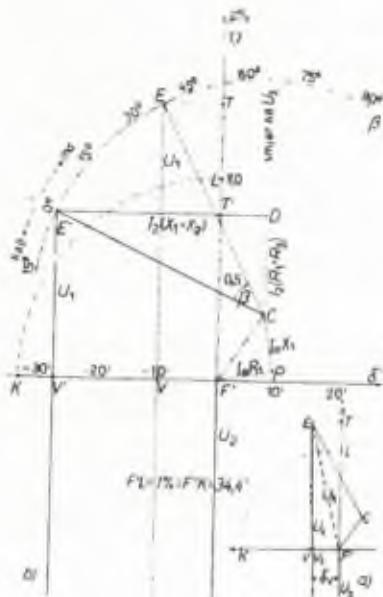

Sl. 305.

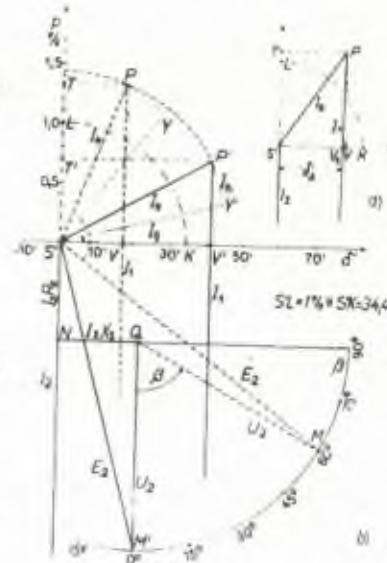

Sl. 305.

90. Analogno bi se, polazeći od sl. 236., upravo od njezina trokuta $OS'P$ sa $OS' = I_2$ i $OP = I_1$, i zamišljajući recimo $I_2 = 5 \text{ A}$ predočeno duljinom 5 m , i prema tomu $p\% = 1\% = SL$ odn. $\delta' = SK = 34,4'$, našle strujna i kutna pogreška strujnog mjernog transformatora projicirajući P u T na ordinatnoj i u V na apscisnoj osi koordinatnog sistema sa S'

kao ishodištem te ordinatnom osi u smjeru I_2 i apscisnom okomito na taj smjer; v. na sl. 306. pod a): $p^{\circ}/\circ = S'T = 1,13\%$ odn. $\delta' = S'V = 28'$.

Treba sad samo još razmotriti: kako konstruirati vrhove E odn. P vektorâ U_2 odn. I_2 u sl. 305. pod a) odn. 306. pod a) za razne odnose opterećenja naponskih odn. strujnih mjernih transformatora, t. j. kako detaljnije nacrtati »srca« diagramâ, dosad samo nabačena? Odgovore na to daju sl. 305. pod b) odn. sl. 306. pod b).


91. Na sl. 235. vidi se da razliku U_1 u odnosu na U_2 izvode četiri pada napona: $BD = I_1R_1$ i $DE = I_1X_1$ te $F'G = I_2R_2$ i $G'B = I_2X_2$ (prva dva pada crtana u smjeru i okomito na smjer od I_1 , druga dva u smjeru i okomito na smjer od I_2). Ako se sad uzme u obzir da kod (na stalan napon U_1 priključena) naponskog mjernog transformatora, dakle »naponskog» transformatora u smislu izlaganjâ iz G-3., ne varira $ON = I_0$ iz sl. 235., a varira duljinom i smjerom $OS' = I_2$ s iznosima Z i faznim kutevima β rezultujuće impedancije sekundarno priključenih instrumenata, zbog čega varira i $OP = I_1$ [OP varira, jer uz stalnu komponentu $ON = I_0$ sadrži i sa $Z\Omega \cdot \|\beta\|$ (oznaka po K-65) promjenljivu komponentu $NP = I_2$]. Sad, da bi se našla točka E iz sl. 235. i 305., trebalo bi radeći po sl. 235. za svako pojedino $Z\Omega \cdot \|\beta\|$ crtati posebnu sliku. Möllinger i Gewecke su baš to po sl. 305. pod b) mimošli, time da su zamislili sastavljeno OP na sl. 235. iz komponenata ON i NP, i korespondentno tom su rastavili i padove napona BD i DE na po dva člana: $BD = I_1R_1$ u I_0R_1 i I_0R_1 te $DE = I_1X_1$ u I_0X_1 i I_2X_1 . Nacrtavši onda najprije po sl. 305. pod b) o $Z\Omega \cdot \|\beta\|$ neovisne $F'P = I_0R_1$ i $PC = I_0X_1$, oni su za razne $Z\Omega \cdot \|\beta\|$ trebali nadovezivati na vrh C pripadnog trokuta F'PC samo još $I_2(R_1 + R_2)$ i $I_2(X_1 + X_2)$. Specijalno s nacrtanima, uz pretpostavku stalnog Z i varijabilnog β , prvim od dva potonja člana paralelno vektoru U_2 i drugim okomito na U_2 , kako bi odgovaralo slučaju $Z\Omega \cdot \|0\|$ čistog radnog tereta. Krajnju točku vektora U_1 u ovom specijalnom slučaju dao bi vrh E' hipotenuze CE' nastalog trokuta CDE', i pripadne vrijednosti p°/\circ i δ' dobile bi se određene duljinama $F'T'$ i $F'V'$ (na slici: $p^{\circ}/\circ = 0,82\%$ i $\delta' = -28'$). A rotirajući CE' za kut β korespondentan teretu $Z\Omega \cdot \|\beta\|$ u položaj CE, dobivali bi se za razne β vrhovi E vektora U_1 , a time i pripadne pogreške p°/\circ i δ' za pojedine β (na slici, uz dano Z i $\beta = 38^\circ$, izišlo bi veće $p^{\circ}/\circ = 1,37\%$, i manje $\delta' = -10'$ nego uz $\beta = 0$). Lako je vidjeti, kako bi se postupalo i kod teretâ nekog drugog Z, na pr. dvostruko manjega, a raznih β .

92. Kod strujnih mjernih transformatora pri teretima raznih Z i β postupalo bi se, na bazi izvodâ iz G-3. o »strujnim« transformatorima, kao na sl. 306. pod b). Da bi se dobio vrh P vektora primarne struje I_1 ovdje se općenito, uz stalno Z i ma koje β , na vrh S' vektora sekundardne struje I_2 nadovežu stalni padovi napona sekundarno u transformatoru: $S'N = I_2R_2$ i $NQ = I_2X_2$. A zatim se doda, pod kutom priklona β prema I_2 , sa $Z\Omega \cdot \|\beta\|$ po veličini i smjeru određeni gubitak napona U_2 u priključenom teretu. To na kraju dade QM s vrhom M. Povučena spojnice S'M predstavlja onda glavnim tokom transformatora sekundarno inducirano EMS E_2 (analognu vektoru OB na sl. 235.), pa ako se u sl. 306. pod b) povuku S'Y okomito na S'M i YP paralelno sa S'M, pazeci da duljine S'Y i YP odgovaraju u G-15. sa I_2 i I_0 i u sl. 236. sa OM i MN označenim komponentama struje I_0 (vidi na sl. 236. $ON = I_0$ odn. $SP = I_0$), bit će time na sl. 306. pod b) određen i vektor S'P struje I_0 odn. bit će konstruiran vrh P toga vektora. Međutim vrhom P vektora I_0 odredene su, po sl. 306. pod a), i obje pogreške mjernog transformatora pri teretu $Z\Omega \cdot \|\beta\|$ dane u sl. 306. i pod b) točkama T na p°/\circ -skali i V na δ' -skali [konkretno na sl. 306. pod b) izlazi $p^{\circ}/\circ = 1,31\%$ i $\delta' = 18'$ pri $Z\Omega \cdot \|\beta\|$ sa $\beta = 60^\circ$]. U specijalnom slučaju čistog radnog tereta sa istim Z no sa $\beta = 0^\circ$ trebalo bi mjesto QM povući jednako dugo QM' paralelno sa I_2 , te na M' nadovezati preko S'Y' odn. Y'P' pripadno S'P. To


daje P' , iz koga odmah slijede i pripadne pogreške $p\%$ i δ' , konkretno na sl. 306. pod b) $0,7\%$ i $41'$ uz dano Z i $\beta = 0^\circ$. Za manje Z , pri proporcionalno manjima $S'N$ i NQ i raznim β , pogreške bi se slično dobivale

Uz G-25.

93. Hohleovu aparatu po sl. 242. moguće je nadomjestiti spojem po Zwierini i drugima »sa superponiranim amperzavojima« (v. na pr.: R. Zavischa, Messwandlungsprinzipien mit AW-Überlagerung, Conti-Elektoberichte, 5, 1959, separat str. 1. do 7.). Novost je spoja u tomu da se, pri savršenim uzimanom normalnom N i pogreškama $p\%$ i δ' opterećenom ispitivanom strujnom mjerom transformatoru X , »diferencijska struja iz G-25. ne određuje kao po sl. 240. odn. 242. tako da se njom proizvede pad napona u otporu R na sl. 240., pa da se kompenzacijom mjeru radna i prazna komponenta tog pada napona, prva proporcionalna strujnoj i druga proporcionalna naponskoj pogreški transformatora X , nego se sekundarnim strujama iz N i iz X , prvoj poslanoj kroz jedan i drugoj kroz drugi od prikladna dva namotaja 1-2, smještena, (pored dalja dva namotaja 3-4 i još jednoga 5) na prstenoj jezgri iz materijala visoke magnetske permeabilnosti, izazovu suprotna uzbudjenja spomenute jezgre, a time i suprotni magnetski tokovi kroz nju. Ti tokovi, kao jednaki, kad bi i X -transformator bio bez pogrešaka, međusobno bi se poništavali, pa bi iz namotaja 5 napajani nulinstrument V pokazivao nulu struje. No kod postojanja pogrešaka $p\%$ i δ'

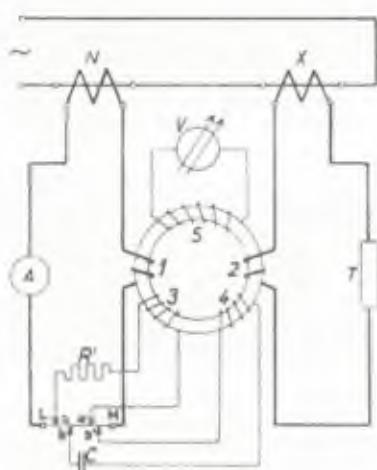

Sl. 307.

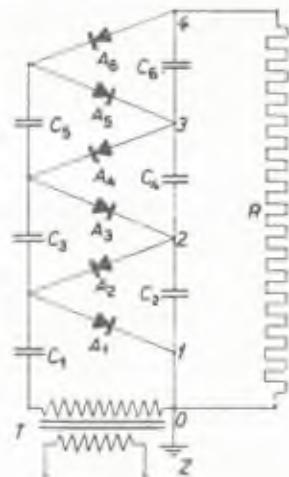

Sl. 308.

X -transformatora pokazivat će V struju. Ali ova će se ipak dati svesti na nulu time da se kroz prvi odn. drugi od oba namotaja 3-4 proizvedu struje s pomoću padova napona dobivenih s dva para kliznih kontakata a-a' i b-b' pomičnih po kliznoj žici LM uključenoj u sekundarni strujni krug N -transformatora, i da se u krug struje kroz 3 uključi prikladan otpor R' i u onaj kroz 4 prikladan kondenzator C . Tako će struja kroz 3 biti praktički radna i ona kroz 4 praktički prazna, pa će se udešavanjima prvog odn. drugoga para kontakata moći na LM udesiti baš takvi iznosi padova napona da će se moći kompenzirati radna i prazna komponenta struje pokazane nulinstrumentom V , a iz udešenja pripadnih padova napona

moći će se zaključivati na $p\%$ odn. δ' X-transformatora. Mogu se čak pored LM odmah učrati, i dvije skale, jedna $p\%$ -iznosā i druga δ'-iznosā. Shemu spojeva gornjeg rasporedaja po sl. 307. čitalac će, nakon rečenoga, lako razumjeti; u sl. 307. naznačeni su još ampermetar A za mjenjenja sekundarne struje N-transformatora i teret T X-transformatora. U praksi opisani rasporedaj sadrži dakako i razna usavršenja. Postoji i analogni spoj za ispitivanja naponskih mjernih transformatora.

Uz H-5. do H-7.

94. U VDE 0430/12.41 predviđaju se kugle promjerā D od 20 do 2000 mm (i dršci promjerā od D/10 do D/5), a za ekstremno visoke napone u izgledu su i kugle promjera 2500 i 3000 mm. Preciznije nego sl. 245. daju Tabele IV. do VII. citiranih propisa odnose tjemenih iznosa U_m izmjeničnih napona prema daljinama preskoka s za parove kugala pojedinih D; v. tamo, kao i u VDE 0431/12.40, i druge detalje. Iskrišta sa šiljcima praktički su ispala iz prakse.

Uz H-8.

95. Suhe Cu-Cu₂O-Pb-ispravljače brzo su, kod proizvođenja istosmjernih visokih napona uz neznatne struje, potisnuli mnogo bolji Se-ispravljači; ovi selenski ispravljači, odlikujući se pred bakrenooksidulskim mnogostrukim višim »zapornim naponima« po stanici (do 25 V i više), daju i sa skromnim brojem Se-stanica ispravljačke »stupove« koji podnose tjemene napone i do više kV. Još su prikladniji tek nedavno pridošli poluvodički ispravljači (»krystalne diode«) s Ge i pogotovo sa Si; germanijski se mogu graditi da po stanici izdrže i znatno preko 100 V, a silicijski do gotovo 1000 V. Za razliku od kenotrona (visokovakuumskih »cijevnih dioda« ili »cijevnih ventila«) svi navedeni ispravljači, radeći bez žarene katode, ne trebaju struje grijanja, što je osobito povoljno kod spojeva gdje pojedini ispravljački stupovi leže na vrlo različitim potencijalima, na pr. kod »kaskadnog generatora«, koji se odmah dolje niže opisuje.

Uz H-9.

96. Za dobivanje, iz izvora izmjenične struje, vrlo visokih istosmjernih napona mogu odlično poslužiti i naprave zvane »kaskadni generatori«. Idejno već prije po Greinacheru i dr. iznašani, oni se obično nazivaju po Cockcroftu i Waltonu, koji su 1932. jednim takvim generatorm postizavali istosmjerne napone i do 700 kV, ubrzavali njima do velikih brzina protone (ione običnog vodika H), i usmjerivši ove na metu iz litija izveli cijepanja Li-atoma, prvu atomsku transmutaciju dobivenu umjetno ubrzanim česticama.

Po sl. 308. sekundarno na transformator T, napajan primarno iz izmjenične mreže, priključeno je na pr. šest kondenzatora C₁ do C₆ i šest ispravljača A₁ do A₆, tako raspoređeno u »trostepeni« kaskadni rasporedaj da između krajeva 1 i 4 desnog stupca kondenzatora C₂-C₄-C₆ nastane samo malo pulzirajući istosmjerni napon, iznosa jednakog približno šesterostrukom tjemenom iznosu U_m sekundarnog izmjeničnog napona transformatora T. Kod općenito n »stopena« (sa $2n$ kondenzatora i $2n$ ispravljača, od kojih se uzmu: svaki od kondenzatora C₂, C₃ itd. da može podnosići napone do $2U_m$ i samo C₁ za napon U_m , te svaki od ispravljača A₁, A₂ itd. da zaporno podnosi $2U_m$) proizvedeni istosmjerni napon je približno $2n \cdot U_m$. Pominim razmatranjem sl. 308., uz pojednostavljene pretpostavke gotovo zanemarive struje opterećenja kroz mjeri otpor R i dr., nije teško shvatiti djelovanje kaskadnog generatora, koji bazira na postupnom povisivanju napona od nule kod 1 prema $6U_m$ kod 4 u stupcu sa C₂-C₄-C₆, postizavano nadovezivanjem na C₁-A₁-kombinaciju (koja zapravo predstavlja već u H-9. spomenuti Villardov spoj) daljih sličnih kombinacija kondenzatora i ispravljača.

U praksi kaskadni uređaj ima raznih usavršenja (prigušni otpori u granama sa A_1 , A_2 itd., te drugo). U slučajevima proizvođenja najviših istosmjernih napona, sve do 1 ili 2 MV, gdje praktički kao ispravljači dolaze u obzir kenotronski »ventili«, treba svakom ventilu žariti katodu iz posebnog visokonaponski izoliranog izvora (posebni strojevi regulirani preko motki iz izolatora, visokofrekventna grijanja); kod proizvođenja ne naročito velikih istosmjernih napona mogu za A_1 , A_2 itd. poslužiti u K-95. spojenuti »stupovi« poluvodičkih ispravljačkih stanica.

Uz H-10.

97. Danas se trajanje čela, strmina čela i neke druge osobitosti udarnih napona drukčije definiraju, na pr. po VDE 0450/11.39 prva se veličina uzima kao (u μs izraženi) 1,25-kratnik vremenskog intervala što, pri uzlazu udarnog napona, prođe između momenata uspostavljanja 10% i 90% tjemennog iznosa tog napona.

Uz H-12. i H-16.

98. Navedeni razni primjeri ispitivanja samo su ilustrativni; zbog pojedinosti pogledati uvijek naše (JUS) i druge propise, kako su baš na snazi. Tako se po VDE 0370/4.52 ulja ispituju pri $s = 2,5$ mm, itd.

Uz I-2.

99. Relacija (I) u bilj. 1) na str. 264. samo je dakako »numerička« relacija, s EMJ-jedinicama. »Veličinska« relacija (kod magnetske indukcije i magnetskog polja istog smjera) danas se obično piše u obliku:

$$B = \mu_0 H + M' \quad (I')$$

Tu $\mu_0 H$ znači indukciju B_0 kakva bi pri polju H nastala u vakuumu (praktički i uzduhu), a M' se, kao dodatni član proizveden utjecajem željeza, danas najčešće naziva »magnetska polarizacija«.

Uz I-7.

100. Mnogostruko veće promjene otpora, a time i mnogostruko veće osjetljivosti pri primjeni tih promjena na mjerjenjima H -iznosa, opažene su na (već u K-88. spomenutim) poluvodičima InSb, InAs itd. (kod InSb i do 20-struko veće). Međutim udobnije je mjeriti polja H po K-88. i sl. 303. primjenom Hallova pojaza. Jedna takva S&H-aparatura ima na pr. najosjetljivije mjerne područje 0 do 500 Oe (0 do 400 A/cm), i dalja viša sve do 20 kOe (16000 A/cm). Njom se lako mjeri polja u pukotinama strojeva, prostorne raspodjele »rasipnih polja«, pa i izmjeničnih (oko prigušnika ili transformatora) uz odgovarajući pokazni instrument.

Uz I-8. do I-11.

101. Epsteinova aparatura za vatmetrička određivanja »gubitaka u željezu«, u prvobitnom obliku po shemi u sl. 256. i pogotovo u poboljšanom po sl. 257., održala se u upotrebi kroz mnogo decenija (Epstein je s njom izišao g. 1900.). Nju sadrže i još važeći propisi VDE 0522/1914 (pretisak iz g. 1952.). Ipak je već rano bilo kritika zbog nedostataka Epsteinove, uostalom kod starih lošijih limova i manjih maksimalnih magnetskih indukcija vrlo upotrebljive metode, uz ostalo i zbog relativno velike količine materijala limova, od kojih 10 kg treba izrezati za svaku probu u pruge duge 50 i široke 3 cm. Dolaskom limova sa sve manjim gubicima, najprije onih »legiranih« sa Si (i poput »nelegiranih« brojčavanih »vrucim valjanjem«) i zatim novih »hladno valjanih« limova s »orientirano« u smjeru valjanja vrlo poboljšanim magnetskim svojstvima, moglo se ići na sve veće maksimalne indukcije B_m , pri kojima su se nedostaci magnetskih mjerena vatmetričkim aparaturama sve više manifestirali. Tu se, osim prevelike mase probe, mogu navesti:

pogreške od nesinusoidnog aparaturi narinutog napona te od, i pri izvana narinutom sinusoidnom naponu, utjecajem otpora primarnog namotaja naročito pri većima B_m izobličenog induciranoj napona (EMS samoindukcije) u primarnom namotaju, a tim i nesinusoidnog mijenjanja magnetske indukcije u probi, zatim promjene svojstava ispitivanih limova nastale njihovim rezanjem u uske pruge, te naročito utjecaji nejednolikog magnetiziranja oko sastava četiriju paketa limova, pa nesigurnosti s korekturama koje se imaju odbiti od čitanja vatmetra N_0 , ne samo po (II) u I-8. nego i po (II') u I-9., nesigurnosti udešavanja željenogga B_m iznosom E očitanim na ograničeno točnom voltmetru V na sl. 257., te još mnogo drugoga.

102. Sad, sve većim nesigurnostima pri sve većima B_m nije lako izbjegći. Ostajući pri vatmetričkoj metodi, ne bi se na pr. smanjujući masu probe recimo od 10 na 2,5 kg drugo postiglo nego da se N_0 smanji i time manje točno očitava, pa da pojedine pogreške relativno jače utječu. Slično ni druge protumjere ne idu bez poteškoća. Treba na pr. uočiti kvadratični rast suptrahenda desno u (II') s rastućim B_m , da se vidi kako kod odličnih limova i visokih magnetskih indukcija može spomenuti suptrahend činiti najznačniji dio od N_0 , a vrlo je nepovoljno (v. A-17.) kad veliku, i samo ograničeno poznatu korekturu treba odabijati od samo nebitno veće veličine N_0 , koju treba korigirati i koja se i sama dade tek ograničeno točno odrediti. To daje vrlo nesigurnu traženu veličinu ukupnih gubitaka u željezu N u W, a time i netočnu odabranou maksimalnoj indukciji pripadnu konstantu gubitaka V (u W/kg). Ne smije se naime zaboraviti da su se na pr. pri debljini limova 0,35 mm susretali $V_{1,5}$ -iznosi oko 8 W/kg, kod visoko legiranih da se i bez posebne pažnje pri proizvodnji postizalo 3 W/kg i kod »orientiranih« hladno valjanih (i prikladno naknadno žarenih) da se već moglo sići i do oko 1 W/kg.

103. Prema tomu je posve razumljivo da se u novije vrijeme sve više pomisla na to kako bi se Epsteinova aparatura zamijenila boljom, odn. da se prethodno toleriraju uz nju i druge »nevratmetričke« metode. Zapravo je Epsteinova aparatura uvedena u Njemačkoj, no prihvaćena je brzo i od mnogih drugih zemalja, iako su na pr. u anglosaskim zemljama bile plasirane drukčije metode. I u samoj Njemačkoj već je g. 1931. Hohl predložio prikidan most izmjenične struje, uz rasporedaj po Epsteinu bez vatmetra (taj je g. 1956. prilagođen mjerenjima s malim probama »orientiranih« limova; v. ETZ 77, 1956, 295 do 297), a i u Americi su predlagani izmjenični mostovi po Owenu i drugima, prilagođeni mjerenjima konstanti gubitaka. Pa i same njemačke industrijske norme DIN 46400 donijele su g. 1954. odredbu kojom se pripuštaju, za buduće, i svim mernim uređajima s kojima se daju apsolutni iznosi gubitaka pri izmjeničnim magnetiziranjima »dovoljno točno« odrediti.

104. Međutim pridolaženjem uvijek novih limova, i njihovih sve raznovrsnijih primjena u elektrotehnici, porasli su zahtjevi za sve stranim ispitivanjima elektrolimova, a time i za aparaturama koje će, pored važne pojedinstvenosti »gubitaka u željezu«, moći mjeriti i druge za mnoge svrhe i važnije veličine. Poimence željelo se odrediti i krivulju histereze, i to »dinamičku« petlju histereze, dobivenu pri ispitivanjima limova, uzbuđivanih izmjeničnom strujom, te kod najboljih limova mnogo stru od klasične »statičke« petlje histereze, dobivene balističkom metodom s istosmjernom strujom (I-2.). Nadalje se željelo naprave koje određuju i krivulju prvog magnetiziranja (zapravo krivulju točaka određenih parovima maksimalnog polja i maksimalne indukcije raznih dinamičkih petlji histereze), krivulju vremenskog variranja polja, vremenskog variranja indukcije, te još druge magnetički važne veličine.

Do danas se kao najpodesnije za takve svrhe pokazale aparature s »vektorskim mjerilima«, o kojima je već bilo govora u K-71. do K-74.

Da navedemo samo dva primjera. Već u I-11. opisani S&H-ferometar, danas znatno usavršen, čini vrlo opsežnu aparatuру koja vrši precizno takva mjerjenja u tvornicama elektrolimova i električnim pogonima koji troše mnogo limova, te u naučnim zavodima. Također svestrana jest i AEG-aparatura za ispitivanja elektrolimova, kojoj je osnovnu ideju postavio Koppelman (v. na pr. ETZ, 77, 1956, 17-21; AEG-Mitt., 47, 1957, 465-471). Aparatura radi u dva tipa: s »Mjernim svitkom I« i s »Mjernim svitkom II« (prvim za manje i drugim za veće probe limova), obaput s već u K-71. spomenutim AEG-Vektorformesserom. Za probe, i kod S&H-ferometra i kod AEG-aparature dostaje na pr. 1 do 3 kg limova. U detalje obih opisanih naprava ne može se ovdje potanje ulaziti; to bi tražilo cijele rasprave.

105. Razumljiva je želja da se konstante gubitaka V_{10} , V_{15} i sl. odreduju i bez rezanja limova u trake, na pr. prislanjanjem prikladne naprave na površinu nerazrezane ploče lima. Treba međutim reći da takva mjerjenja mogu biti provedena samo sa skromnom tonošću, s ne-sigurnostima ne ispod recimo 5% do 8%, pa i većima. Za takva više orientaciona i relativna mjerjenja, na pr. pri kontroli proizvodnje limova, razradio je Koppelman svoju napravu s otvorenim jarmom velikog prereza a oblika obrnutog slova U, ne mnogo veću od običnog gladila (v.: ETZ, 70, 1949, 463-467; ETZ, 77, 1956, 17-21). Na jarmu se nalaze dva namotaja, primarni uzbudni, napajan izmjeničnom strujom, i sekundarni mjerni, s priključenim vektorskim mjerilom. Jaram se prisloni na ispitivani lim, tako da se magnetski tok jarma zatvori kroz odgovaraajući dio ispitivanog lima. Glavnina gubitaka nastaje u tom dijelu lima, gdje je magnetska indukcija mnogostruko veća nego u jarmu. Na gubitke se zaključuje iz radne komponente sekundarne struje, izmjerene vektorskim mjerilom. Proračunavanje gubitaka moguće je tek s pomoću empirički određenih konstanata odn. formula.

106. S druge strane, nadolaskom sve boljih materijala za permanentne magnete pojavila se i potreba za aparaturama koje mogu ispitivati i malene komade takvih materijala, već formirane u oblik budućih magneta. Uzme li se u obzir da se današnji najbolji materijali (s Al-Ni i Al-Ni-Co i sl.) odlikuju pri dobrim remanacijama (poput OR na sl. 251.) također vanredno velikim koercitivnim silama (v.: OK na sl. 251.), nije bilo posve jednostavno razvijati aparature koje će vršiti magnetiziranja i razmagnetiziranja, te još i mjeriti svojstva magneta iz ovakvih materijala. A i obične magnetske čelike dakako treba istraživati. Za sve ove svrhe pokazala se prikladna na pr. aparatura s »dvostrukim jarmom«, zvana »AEG-Doppeljoch-Magnetprüfer« (tipovi M1 i M4, prvi za probe duge od 10 do 1,1 cm i presieka od 25 do 1,5 cm² i drugi za probe duljine 3 do 0,5 cm i presjeka 6 do 0,3 cm²). Naprava radi s upotrebljom »titrajuće sonde« za mjerjenja jakosti magnetskog polja, te sa sinhronim kontaktnim ispravljačem (v. na pr.: AEG-Mitt., 46, 1956, 128-133; Schw. Arch. f. angew. Wiss. u. Techn., 23, 1957, 1-10); njom se mogu mjeriti koercitivne sile do 4000 Oe (3200 A/cm) sa M1 odn. do 1000 Oe (800 A/cm) sa M4.

107. Za magnetiziranja magnetski ekstremno tvrdih materijala mogu se primijeniti aperiodski »stруjni udari«, proizvadani izbijanjem vrlo velikih kapaciteta u magnetizirajućim namotajima. Jedan takav kupovni aparat, nazvan impulsni magnetizator i težak oko 43 kg, ima ~~kontakt~~ zator koji izbijanjem može dati energiju 230 Ws, pri impulsnom naponu 650 V, a maksimum struje udara, koji cijeli traje samo desetisičinku sekunde, dostiže iznos 10 kA (pripadna gustoća struje u bakru namotaja jest oko 15 kA/mm²).

Uz J-3. do J-8.

108. Elektrolitička i ampersatna magnetna motorna (kolektorska) brojila u praksi se više gotovo ni ne susreću, a i od kilovatsatnih redovito se susreću samo još indukciona.

Uz J-16.

109. Poput svih ostalih mijenjaju se i propisi za brojila. Naši novi propisi će se donijeti predvidljivo tokom 1960., usporedo s takoder za 1960 spremenanim suvremenim Zakonom o mjerama (MKS A-sistem, ekvivalentan V-A-s-m-sistemu), i po tom s ispravnom definicijom današnjih električkih jedinica.

Uz J-22.

110. Sve pogreške u primjerima I) do III) ležale bi unutar obično dopuštanih pogrešaka u našim Pravilima (J-16.), a takoder na pr. i njemačkih P. T. B.-pravila (zbog P. T. B. v. A-9.), koja su od pravila VDE 0418/6.52 nešto blaža (po ovima potonjima ne bi se na pr. pogreška u primjeru III) više tolerirala, kao veća od 2% uz dane specijalne odnose.
